ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов электротехнических и энергетических специальностей вузов.



Авт.: Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, С. В. Страхов

О-75 Основы теории цепей. Учебник для вузов. Изд. 4-е, переработанное. М., «Энергия», 1975.

752 с. с ил.

На обороте тит. л. авт.: Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В.

В книге излагаются общие методы анализа и синтеза и описание свойств линейных электрических цепей с сосредоточенными и распределенными параметрами при постоянных, переменных, периодических и переходных токах и напряжениях. Расематриваются свойства и методы расчета установившихся и переходных процессов в.нелинейных электрических и магнитных цепях постоянного и переменного тока. Все положения теории иллюстрируются практическими примерами.

Третье издание книги выпущено в 1965 г.

Книга является учебником для студентов электротехнических специальностей вузов.

С Издательство «Энергия», 1975 г.

6П2.1

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Новое, переработанное издание учебника по курсу теоретических основ электротехники (основы теории цепей) подготовлено к печати на основе материала третьего издания, выпущенного в свет в 1965 г. При переработке учебника для четвертого издания авторами была поставлена цель привести содержание учебника в соответствие с новой программой и дать по возможности краткое и ясное изложение основных свойств и методов расчета цепей с иллюстрацией примерами наиболее важных вопросов теории.

В сравнении с предыдущим изданием учебника в книгу внесен ряд изменений.

Проведено деление материала книги на три раздела, два из которых посвящены линейным цепям, соответственно с сосредоточенными и распределенными параметрами, а третий раздел объединяет вопросы теории целинейных цепей.

Учитывая пожелания большого числа преподавателей курса ТОЭ в периферийных вузах, авторы нашли возможным сохранить изложение основных методов расчета линейных электрических цепей и их свойств на примерах цепей с постоянными токами и иапряжениями. При этом в качестве дополнений все классические методы расчета линейных цепей сопровождаются матричной формой записи уравнений состояния электрических цепей и их решений. Кроме того, в гл. 2 помещен материал о топологических методах расчета линейных цепей.

Принцип дуальности изложен в более общей форме в гл. 4, посвященной расчету цепей при синусоидальных токах и напряжениях. В этой же главе введены элементы теории сигнальных графов и показано ее применение.

Общие вопросы теории четырехполюсников изложены в одной главе (гл. 8) применительно к цепям с синусоидальными токами и напряженнями. В этой же главе рассмотрены различные виды соединений четырехполюсников и при помощи графов показано определение параметров таких эквивалентных соединений.

В гл. 9 более подробно, чем в предыдущем издании, рассмотрены простейшие электроиные цепи с невзаимными элементами.

В гл. 13, где рассмотрен классический метод расчета переходных процессов, введен параграф об их расчете при скачкообразных изменениях параметров цепей; введены временная и импульсная переходные характеристики и методика составления уравнений переходных процессов при помощи пространства состояний.

Из гл. 14, посвященной операторному методу расчета переходных процессов, исключено несколько параграфов, относящихся

1*

к теории преобразования Лапласа и выводу теоремы разложения, поскольку эти вопросы излагаются в курсе математики. По той же причине из гл. 15, где изложен частотный метод расчета переходных процессов, исключен материал об основных свойствах преобразования Фурье.

В отдельную главу (гл. 16) выделены все вопросы о вторичных параметрах симметричных и несимметричных четырехполюсников, цепочечные схемы и частотные электрические фильтры.

В состав новой гл. 17, где рассмотрены задачи синтеза электрических цепей, включены вопросы, касающиеся цепей минимальной фазы, вопросы синтеза двухполюсников по функции входного сопротивления, представленной в виде простых и цепных дробей, и введен параграф о синтезе четырехполюсников.

Второй раздел книги — «Линейные цепи с распределенными параметрами» начинается с гл. 18, в основном содержащей материал главы «Цепи с распределенными параметрами» учебника издания 1965 г., из которой по указанным выше соображениям исключены параграфы, посвященные параметрам симметричных и несимметричных четырехполюсников и цепочечным схемам. Рассмотрение переходных процессов (гл. 19) следует в этом разделе непосредственно за изложением гармонических процессов.

Третий раздел книги начинается с изложения методов расчета электрических и магнитных цепей при постоянных токах (гл. 20 и 21).

Теория нелинейных цепей переменного тока (гл. 22—26) иллюстрируется различными практическими задачами. В новом издании дополнительно рассмотрены процессы в преобразователях постоянного тока в переменный и в простейших запоминающих устройствах. Фазовая плоскость рассматривается на основе более общего определения пространства состояний.

Работа над учебником между авторами распределялась следующим образом: введение, гл. 1 и 2, § 4-7 — 4-8, гл. 8 (за исключением § 8-6 — 8-9), § 9-5 и гл. 20, 21 написаны проф. П. А. Ионкиным; гл. 3 и 4 (за исключением § 4-7 и 4-8), гл. 5—7, § 8-6 — 8-9, гл. 9 (за исключением § 9-5) и гл. 10, 11 написаны проф. Г. В. Зевеке; гл. 13—18 проф. С. В. Страховым и гл. 12, 19, 22—26 — проф. А. В. Нетушилом.

Авторский коллектив считает своим приятным долгом выразить благодарность рецензенту проф. В. М. Лаврову, внимательно просмотревшему рукопись четвертого издания учебника и сделавшему ряд весьма полезных замечаний.

Выражаем также сердечную благодарность и глубокую признательность доц. Б. Я. Жуховицкому за большую помощь в редактировании и подготовке рукописи к печати.

Все замечания, пожелания и отзывы о книге просим направлять в издательство «Энергия» по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10.

Авторы

Электрическая энергия, как известно, широко применяется во всех отраслях промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и в быту.

Гениальный создатель Советского государства Владимир Ильич Ленин говорил: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны... Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е, т. 42, с. 159).

Электротехникой в широком смысле слова называется обширная область практического применения электромагнитных явлений.

Поскольку все отрасли электротехники связаны между собой, то в системе высшего электротехнического образования возникла необходимость создания курса «Теоретические основы электротехники», являющегося базой для изучения различных электротехнических дисциплин.

В настоящее время специальные электротехнические дисциплины ставят перед курсом теоретических основ электротехники задачи расчета и исследования процессов, характеризуемых токами, напряжениями, мощностями, магнитными потоками и т. д., а также задачи расчета и исследования явлений, которые характеризуются напряженностью электрического и индукцией магнитного полей, потоком мощности и т. д. Задачи первого вида относятся к расчету и исследованию цепей, а задачи второго вида — к расчету и исследованию электромагнитных полей.

* * *

Развитие электротехники потребовало больших работ в области изучения и разработки электромагнитных явлений и их практического приложения.

Много открытий и изобретений приходится на долю русских ученых и инженеров, которые совместно с выдающимися иностранными учеными положили начало важнейшим отраслям электротехники.

М. В. Ломоносов создал оригинальную теорию атмосферного электричества, открыл закон сохранения массы и движения.

После изобретения А. Вольта гальванического столба появилась возможность получать электрический ток. Исследуя процессы в электрической цепи, В. В. Петров открыл (1802 г.) электрическую дугу и указал на возможность практического применения ее для освещения, плавки и сварки металлов.

Весьма важную роль в развитии учения об электромагнитных явлениях сыграл английский ученый М. Фарадей, который в 1831 г. открыл явление и закон электромагнитной индукции.

В 1833 г. русский академик Э. Х. Ленц открыл закон, устанавливающий связь между направлениями индукционных токов и их электромагнитными и электродинамическими взаимодействиями. В частности, им был установлен принцип электромагнитной инерции. В 1844 г. Э. Х. Ленц независимо от английского исследователя Джоуля установил, что количество тепла, выделяющегося в проводнике при прохождении тока, прямо пропорционально сопротивлению проводника и квадрату тока.

Первый в мире электромагнитный телеграф был построен в 1832 г. в России П. Л. Шиллингом.

В 1845 г. немецким физиком Г. Кирхгофом были сформулированы основные законы разветвленных электрических цепей, которые названы его именем и имеют огромное значение для развития теоретической и практической электротехники.

Изобретенная русским ученым П. Н. Яблочковым электрическая свеча (1876 г.) положила начало электрическому освещению.

Первая лампа накаливания с угольным стерженьком была создана русским инженером А. Н. Лодыгиным.

Из других русских ученых второй половины XIX столетия необходимо отметить А. Г. Столетова, который впервые подробно исследовал магнитные свойства железа, и Н. А. Умова, заложившего основы для вывода уравнений движения электромагнитной энергии в телах.

Таким образом, за период с 1800 по 1880 г. в тесной связи с развитием прикладной электротехники и, в частности, с телеграфией, гальванопластикой и техникой электрического освещения развивалась теория цепей постоянного тока. За этот период были установлены основные понятия теории электрических цепей и разработаны первые методы их расчета.

Начало применению переменных токов положил в 1876 г. П. Н. Яблочков. Переменный ток обеспечил равномерность сгорания углей в свече Яблочкова и позволил легко осуществить питание многих ламп от одного источника электрической энергии.

Расширение потребления электрической энергии выдвинуло проблему передачи ее на значительные расстояния. Решение этой проблемы требовало применения различных напряжений для передачи и распределения электрической энергии. Эга задача была решена для переменного тока при помощи трансформаторов, изобретенных также П. Н. Яблочковым.

Переменный ток получил всеобщее признание и широчайшее применение в электроэнергетике благодаря изобретениям русского инженера и ученого М. О. Доливо-Добровольского. Им была разработана трехфазная система, получившая повсеместное распространение. В 1889 г. он построил первый трехфазный двигатель, разработал все остальные звенья трехфазной цепи и в 1891 г. осуществил передачу электрической энергии трехфазным током на расстояние 175 км.

Применение переменного тока потребовало решения многих теоретических вопросов и практических задач, что послужило основанием для разработки целой области теоретических основ электротехники, получившей в начале XX столетия название теории переменных токов. Особенно значительным в развитии переменных токов было введение американским инженером Ч. П. Штейнметцем метода комплексных величин для расчетов цепей.

Наряду с необходимостью решения теоретических задач, относящихся к электрическим и магнитным цепям, практическая электротехника поставила задачи по расчету электромагнитных иолей. Конструирование электрических машин и электромагнитных аппаратов потребовало расчета магнитных полей; создание надежной изоляции токоведущих частей выдвинуло задачу расчета электрических полей. Учет распределения переменного тока по сечению проводов потребовал решения задач по расчету электромагнитного поля.

В 1873 г. английский ученый Д. К. Максвелл в классическом труде «Трактат об электричестве и магнетизме» изложил в математической форме основы теории электромагнитного поля, представляющей расширение и дальнейшее развитие идей Фарадея о физической реальности электромагнитного поля. Экспериментальное подтверждение и развитие теории электромагнитного поля, разработанной Максвеллом, было осуществлено немецким физиком Г. Герцем в 1887—1889 гг. в его опытах по получению и передаче электромагнитных воли, а также в работах русского физика П. Н. Лебедева, доказавшего паличие давления световых воли.

В 1895 г. А. С. Попов изобрел радиосвязь, открывшую новую эру в культурной жизни человечества. Развитие радиотехники послужило мощным толчком к разработке как теории электрических цепей, так и теории электромагнитного поля.

В 1904 г. в Петербургском политехническом институте проф. В. Ф. Миткевич начал читать курс «Теория электрических и магнитных явлений». В 1905 г. в Московском высшем техническом училище проф. К. А. Круг начал читать курс «Теория переменных токов», который был издан в 1906 г. Первой книгой в России, охватывающей основные вопросы курса теоретических основ электротехники, явилась напечатанная в 1916 г. книга К. А. Круга «Основы электротехники».

Следовательно, в развитии электротехники можно отметить второй этап (1880—1917 гг.), когда формировалась самостоятельная дисциплина «Теоретические основы электротехники».

Несмотря на работы выдающихся русских ученых и изобретателей, внесших крупнейший вклад в мировую электротехнику, электротехническая промышленность России вследствие ее экономической отсталости в дореволюционное время не получила должного развития. Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции наша страна под руководством Коммунистической партии и Советского правительства создала мощную электротехническую промышленность, которая позволила отказаться от импорта электротехнического оборудования.

После успешного перевыполнения плана ГОЭЛРО применение электричества в годы довоенных и послевоенных пятилеток достигло огромного размаха во всех областях народного хозяйства. В настоящее время продолжаются гигантские работы по строительству величайших в мире электрических станций. Создаются невиданные по размерам и техническим данным машины. Широко внедряется автоматизация во все технологические процессы. Во всех областях народного хозяйства применяется новейшая техника.

Выполнение таких грандиозных задач возможно только при наличии глубокой теоретической базы, стоящей на высоком научном уровне.

* * *

Во всех современных электротехнических устройствах, предназначенных для различных технических целей, происходят те или иные энергетические преобразования. Электрические генераторы и двигатели служат для взаимного преобразования механической и электрической энергии. При помощи трансформаторов электрическая энергия одного напряжения преобразуется в электрическую энергию другого напряжения. В электрической лампе происходит процесс преобразования электрической энергии в световую. Во многих электротехнических устройствах электрическая энергия перераспределяется между отдельными элементами этих устройств.

Для канализации электрической энергии в заданных направлениях широко применяются проводниковые материалы с высокой удельной проводимостью, которые без значительных потерь электрической энергии проводят электрический ток. Концентрации энергии и уменьшения объема электрического поля обычно добиваются при помощи конденсаторов, заполненных диэлектричом с высокой диэлектрической проницаемостью. Для концентрации энергии и уменьшения объема магнитного поля, как правило, пользуются ферромагнитными материалами с высокой магнитной проницаемостью.

Применение указанных материалов для концентрации электромагнитной энергии.в очень малых объемах позволяет во многих случаях исследовать протекающие в них физические процессы при помощи известных интегральных понятий: электрического тока, напряжения, э. д. с., магнитного потока, магнитодвижущей силы и т. п.

Исследования электромагнитных явлений и процессов, протекающих при различных энергетических преобразованиях в электротехнических устройствах, привели, начиная с 20-х годов текущего столетия, к стремительному развитию курса теоретических основ электротехники. В частности, чрезвычайно широкое развитие получили общие вопросы теории электрических цепей, имеющие большое значение почти для всех прикладных отраслей электротехники.

Предметом курса «Теоретические основы электротехники» является изучение как с качественной, так и с количественной стороны электромагнитных явлений и процессов, происходящих в различных электротехнических устройствах.

Курс теоретических основ электротехники дает учащемуся по возможности в достаточно общей форме знание качественных и количественных соотношений для электромагнитных явлений и процессов и намечает основные пути для решения задач, которые ставят специальные электротехнические дисциплины.

Качественные и количественные стороны исследуемых электромагнитных явлений и процессов находятся в неразрывной связи. Поэтому изучение курса теоретических основ электротехники в высшей школе основывается на знаниях, полученных из курсов физики и математики. Эти знания в курсе теоретических основ электротехники расширяются и развиваются в направлении разработки методов анализа, расчета и экспериментального исследования явлений и процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях и в электромагнитных полях.

В практической деятельности инженера основная трудность часто возникает на стадии составления математической модели для исследуемой электротехнической установки, поскольку одна и та же установка может иметь разные математические описания в зависимости от задачи исследования. Так, резко различными могут быть математические модели, применяемые для анализа работы изоляции электрической установки и оценки экономичности ее рабочих режимов. В значительной мере выбор подходящей математической модели связан с требуемой степенью точности выполнения исследований и расчетов. При этом понятие «точность» приходится считать в известной мере условным; оно более определенным оказывается при уже выбранной модели, с которой связано соответствующее математическое описание исследуемых процессов и явлений. Только при наличии уравнений можно говорить о точности их решения.

Существенно подчеркнуть, что теория электромагнитного поля оперирует с дифференциальными понятиями, которыми являются напряженности электрического и магнитного полей, индукция магнитного поля, плотность тока, плотность энергии и т. п. Эти величины относятся к отдельным точкам среды или к конструктивным деталям; они могут быть как постоянными, так и переменными во времени. Для исследования процессов и получения необходимых представлений часто пользуются картиной поля.

Наряду с этим значительное число электротехнических задач, как это уже отмечено, решается при помощи интегральных понятий, к которым относятся: напряжение, э. д. с., электрический ток, магнитный поток, мощность, энергия, сопротивление, емкость, индуктивность и т. п. При этом следует иметь в виду, что интегральные величины являются не менее обоснованными и показательными, чем дифференциальные. Так, они легче контролируются в конкретных установках, их применение значительно упрощает экспериментальные проверки. Сравнительно просто могут быть определены и допустимые значения по тем или иным условиям. В качестве основы математического описания цепей применяются законы Ома и Кирхгофа.

Как при исследовании физических процессов в цепях, так и при изучении электромагнитных полей различных устройств единственным научным методом познания является диалектический метод: «От живого созерцания, — говорит Ленин, — к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е, т. 29, с. 151—153).

Это основное положение теории познания лежит в основе всего курса теории цепей, содержание которого и изложено в данной книге.

Раздел первый

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Глава первая

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ ПОСТОЯННЫХ ТОКАХ И НАПРЯЖЕНИЯХ

1-1. Элементы электрических цепей и электрических схем

Электрической цепью называется совокупность устройств, предназначенных для передачи, распределения и взаимного преобразования электрической (электромагнитной) и других видов энергии и информации, если процессы, протекающие в устройствах, могут быть описаны при помощи понятий об электродвижущей силе (э. д. с.), токе и напряжении.

Основными элементами электрической цепи являются источники и приемники электрической энергии (и информации), которые соединяются между собой проводами.

В источниках электрической энергии (гальванические элементы, аккумуляторы, электромашинные генераторы и т. п.) химическая, механическая, тепловая энергия или энергия других видов превращается в электрическую, а в приейниках электрической энергии (электротермические устройства, электрические лампы, резисторы, электрические двигатели и т. п.), наоборот, электрическая энергия преобразуется в тепловую, световую, механическую и др.

Электрические цепи, в которых получение электрической энергии в источниках, ее передача и преобразование в приемниках происходят при неизменных во времени токах и напряжениях, обычно называют цепями постоянного тока.

При постоянных токах и напряжениях магнитные и электрические поля электрических установок также не изменяются во времени. Вследствие этого в цепях постоянного тока не возникают э. д. с. самоиндукции и отсутствуют токи смещения в диэлектриках, окружающих проводники.

Вместо термина «приемник электрической энергии» в дальнейшем будем применять более краткие и равнозначные термины — приемник или потребитель, а вместо термина «источник электрической энергии» — источник энергии, источник питания или источник.

На рис. 1-1 условно изображена простейшая электрическая установка с источником энергии — аккумуляторной батареей и с приемником — группой электрических ламп. Зажимы источника и приемника энергии соединены между собой двумя проводами. Источник энергии, провода и приемник образуют замкнутый проводящий контур. В этом контуре под действием э. д. с. источника энергии происходит непрерывное и односторонне направленное упорядочен-



Рис. 1-1.

ное движение электрических зарядов.

Совокупность этих трех элементов — источника энергии, двух проводов и приемника — представляет собой простейшую электрическую цепь постоянного тока. Практически чаще встречаются более сложные электрические цепи с большим числом источников и приемников энергии.

Чтобы облегчить изучение процессов в электрической цепи, ее заменяют расчетной схемой

a)

Рис. 1-2.

6)

з а м е щ е н и я, т. е. идеализированной цепью, которая служит расчетной моделью реальной цепи. При этом пользуются понятиями двух основных элементов схемы: источника энергии с э. д. с. E и внутренним сопротивлением $r_{\rm B}$ (рис. 1-2, a) и сопротивления приемников и проводов r (рис. 1-2, b). Таким образом, применяя в дальнейшем термин «схема замещения» или, короче, «схема», будем всегда подразумевать и соответствующую цепь.

Электродвижущая сила E (рис. 1-2, a) численно равна разности потенциалов φ или напряжению U между положительным и отрицательным зажимами 1 и 2 источника энергии при отсутствии в нем тока независимо от физической природы ее возникновения (контактная э. д. с., термо-э. д. с. и т. д.):

$$E = \varphi_1 - \varphi_2 = U_{12}. \tag{1-1}$$

Электродвижущую силу *Е* можно определить как работу сторонних (неэлектрических) сил, присущих источнику, затрачиваемую на

перемещение единицы положительного заряда внутри источника от зажима с меньшим потенциалом к зажиму с большим потенциалом.

Направление действия э. д. с. (от отрицательного зажима к положительному) указывается на схеме стрелкой.

Если к зажимам источника энергии присоединить приемник (нагрузить), то в замкнутом контуре этой простейшей цепи возникает ток I (рис. 1-3). При этом напряжение или разность потенциалов на зажимах 1 и 2 уже не будет равна э. д. с. вследствие падения напряжения $U_{\rm B}$ внутри источника энергии, т. е. на его внутреннем сопротивлении $r_{\rm B}$:

$$U_{\rm\scriptscriptstyle B} = r_{\rm\scriptscriptstyle B} l$$
.

На рис. 1-4 представлена одна из наиболее типичных, так называемых в н е ш н и х характеристик U_{12} (I) = U (I), т. е. зависимость напряжения на зажимах нагруженного источника энергии от тока. Как показано на рисунке, при увеличении тока

от нуля до $I \approx I_1$ напряжение на зажимах источника энергни убывает практически по линейному закону:

$$U_{12} = U = E - U_{\rm B} = E - r_{\rm B} I$$
.

Иначе говоря, при E = const падение напряжения внутри источника энергии $U_{\text{в}}$ в указанных пределах растет пропорционально току. При дальнейшем росте тока



Рис. 1-3.

нарушается пропорциональность между его значением и падением напряжения внутри источника энергии — впешняя характеристика не остается линейной. Такое уменьшение папряжения вызвано у одних источников энергии уменьшением э. д. с., у других — увеличением внутреннего сопротивления, а у третьих — одновремен-



Рис. 1-4.

ным уменьшением э. д. с. и увеличением внутреннего сопротивления.

Развиваемая источником энергии мощность определяется равенством

$$P_{\mu} = EI. \tag{1-2}$$

Здесь следует отметить установившееся в электротехнике негочное применение термина «мощность». Так, например, говорят о генерируемой, отдаваемой, потребляемой, передаваемой, теряемой мощности. В действительности генерируется, отдается, потребляется, передается, теряется не мощность, а энергия. Мощность характеризует интенсивность энергетического процесса и измеряется количеством генерируемой, отдаваемой, передаваемой и других видов энергии в единицу

времени. Поэтому правильно было бы говорить о мощности генерирования энергии, о мощности передачи энергии и т. д. Следуя традициям электротехники, будем применять приведенные выше краткие выражения.

Сопротивление приемника *r* (рис. 1-2, б) как элемент схемы или идеализированной цепи характеризует потребление электрической энергии, т. е. превращение электрической энергии в другие виды, при мощности

$$P = r I^2. (1-3)$$

В общем случае сопротивление приемника зависит от тока в этом приемнике r(I).

По закону Ома напряжение на сопротивлении

$$U = rI. \tag{1-4}$$

Отметим, что к открытию этого закона довольно близко подошел еще в 1801—1802 гг. акад. В. В. Петров. Позднее, в 1826 г., этот закон был сформулирован Омом. Наряду с сопротивлением для расчета цепей вводят понятие проводимости

$$g=1/r$$
.

На практике часто бывает задана не зависимость сопротивления от тока r(I), а зависимость напряжения на сопротивлении от тока $U_{ab}(I) = U(I)$ или обратная зависимость тока от напряжения I(U). Характеристики U(I) и I(U) получили распространенное, хотя и не совсем точное, название в ольтамперных.

На рис. 1-5 представлены вольт-амперные характеристики для лампы с металлической нитью $U_1(I)$ и для лампы с угольной нитью $\tilde{U}_2(I)$. Как показано на рисунке, связь между напряжением и током каждой лампы — нелинейная. Сопротивление лампы с металлической нитью растет с увеличением тока, а сопротивление лампы с угольной нитью с увеличением тока падает.



Электрические цепи, содержащие элементы с нелинейными характеристиками, называются нелинейными.

Если принять э. д. с. источников энергии, их внутренние сопротивления и сопротивления приемников не зависящими от токов и напряжений, то внешние характеристики источников энергии $U_{12}(I) = U(I)$ и вольт-амперные характеристики приемников $U_{ab}(I) = U(I)$ будут линейными (рис. 1-6).

Электрические цепи, состоящие только из элементов с линейными характеристиками, называют линей ными.

Большое число реальных электрических цепей можно отнести к линейным. Поэтому изучение свойств и методов расчета линейных электрических цепей представляет не только теоретический, но и значительный практический интерес.

1-2. Эквивалентные схемы для источников энергии

Простейшая электрическая цепь и ее схема замещения, как указывалось, состоят из одного источника энергии с э. д. с. E и внутренним сопротивлением $r_{\rm B}$ и одного приемника с сопротивлением r (рис. 1-3), где сопротивление соединяющих проводов не показано, если для этой цепи им можно пренебречь. Ток во внешней по отношению к источнику энергии части цепи, т. е. в приемнике или сопротивлении *r*, принимается направленным от точки *a* с большим потенциалом $\varphi_a = \varphi_1$ к точке *b* с меньшим потенциалом $\varphi_b = \varphi_2$.

Направление тока будем обозначать на схеме стрелкой с просветом или указывать двумя индексами у буквы I, связанными с соответствующими индексами на схеме. Так, для схемы рис. 1-3 ток в приемнике $I = I_{ab}$, где индексы a и b обозначают направление тока от точки a к точке b.

Покажем, что источник энергии с известными э. д. с. E и внутренним сопротивлением $r_{\rm B}$ может быть представлен двумя основными эквивалентными схемами.

Как уже указывалось, напряжение на зажимах источника энергии меньше э. д. с. на падение напряжения внутри источника:

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = E - U_{\rm B} = E - r_{\rm B}I.$$
 (1-5)

С другой стороны, напряжение на сопротивлении r

$$U = \varphi_a - \varphi_b = rI. \tag{1-6}$$

Ввиду равенства $\varphi_1 = \varphi_a$ и $\varphi_2 = \varphi_b$ из (1-5) и (1-6) следует, что $E - r_{\rm s} I = rI$ или

$$E = r_{\rm B} l + r l \tag{1-7}$$

И

$$I = \frac{E}{r_{\rm B} + r}.$$
 (1-7a)

Отсюда видно, что внутреннее сопротивление $r_{\rm B}$ источника энергии, так же как сопротивление приемника, ограничивает ток.

На эквивалентной схеме можно показать внутреннее сопротивление ние r_в соединенным последовательно с сопротивлением приемника r,

и в зависимости от соотношения между напряженнями на этих сопротивлениях получим две разновидности первой эквивалентной схемы для источника энергии (рис. 1-7).

На эквивалентной схеме рис. 1-7, a с источником э. д. с. E напряжение U зависит от тока приемника и равно разности между э. д. с. E источника эпергии и



Рис. 1-7.

падением напряжения $U_{\rm B}$. Если $r_{\rm B} \ll r$ и при одном и том же токе в этих сопротивлениях напряжение $U_{\rm B} \ll U$, т. е. источник электрической энергии находится в режиме, близком к так называемому «холостому ходу», то можно практически пренебречь его внутренним падением напряжения, принять $U_{\rm B} = r_{\rm B} I \approx 0$ и получить эквивалентную схему рпс. 1-7, б. Такой источник энергии без внутреннего сопротивления ($r_{\rm B} = 0$), обозначенный кружком со стрелкой внутри и буквой E, называют и деальным источником э. д. с. (источником напряжения или источником с заданным напряжением). Напряжение на зажимах такого источника не зависит от сопротивления приемника и всегда равно э. д. с. *Е*. Его внешняя характеристика — прямая, параллельная оси абсцисс (пунктирная прямая *ab* на рис. 1-4).

Источник энергии может быть представлен и одной из двух эквивалентных схем по рис. 1-8. Чтобы обосновать эту возможность, разделим правую и левую части уравнения (1-7) на r_в.

В результате получим:

$$\frac{E}{r_{\rm B}}=I+\frac{U}{r_{\rm B}}=I+Ug_{\rm B},$$

где $g_{\rm B} = 1/r_{\rm B}$ — внутренняя проводимость источника энергии,

или

$$J = I + I_{\rm s}, \tag{1-8}$$

где $J = E/r_{\rm B}$ — ток при коротком замыкании источника энергии (т. е. ток при сопротивлении r = 0);

 $I_{\rm B} = U/r_{\rm B} = Ug_{\rm B}$ — некоторый ток, равный отношению напряжения на зажимах источника энергии к его внутреннему сопротивлению;

I = U/r = Ug - ток приемника;

g = 1/r — проводимость приемника.

Полученному уравнению (1-8) удовлетворяет эквивалентная схема с источником тока (рис. 1-8, *a*), при этом внутреннее сопротивле-



нии U на зажимах сопротивлений $r_{\rm B}$ и r ток $I_{\rm B} \ll I$, т. е. источник энергии находится в режиме, близком к так называемому «короткому замыканию», то можно принять ток

Рис. 1-8.

a)

$$I_{\rm n} = Ug_{\rm n} \approx 0$$

и получить другую разновидность второй эквивалентной схемы (рис. 1-8, б).

Такой источник с внутренней проводимостью $g_{\rm B} = 0$ ($r_{\rm B} = \infty$), обозначенный кружком с двойной стрелкой с разрывом внутри и буквой J, называют и де а ль ным источником ком тока (источником с заданным током). Ток источника тока J не зависит от сопротивления приемника r. Его внешняя характеристика прямая, параллельная оси ординат (пунктирная прямая cd на рис. 1-4).

Таким образом, в зависимости от соотношения между внутренним сопротивлением источника энергии *г*_в и сопротивлением приемника *r* реальные источники электрической энергии могут быть во многих случаях отнесены либо к источникам напряжения, либо к источникам тока. Однако источник энергии при расчетах цепей можно заменить источником напряжения или источником тока и в тех случаях, когда внутреннее сопротивление *r*_в источника энергии соизмеримо с сопротивлением *r* приемника. Для этого необходимо сопротивление *r*_в вынести из источника энергии и объединить с сопротивлением *r* приемника.

Источники э. д. с. и источники тока называют активными элементами электрических схем, а сопротивления и проводимости — пассивными.

При составлении электрической схемы замещения для той или иной реальной цепи стремятся по возможности учесть известные электрические свойства как каждого участка, так и в целом всей цепи.

Составим, например, эквивалентную схему двухпроводной линии передачи электрической энергии длиной *l*, схематически изображенной на рис. 1-9, *a*. В начале линии включен источник энергии с э. д. с. *E* и внутренним сопротивлением *r*_в, а в конце линии присоединен приемник энергии, сопротивление которого равно *r*₂.

Напряжение на приемнике, очевидно, меньше напряжения в начале линии на падение напряжения в сопротивлении проводов линии. Ток в конце линии меньше тока источника на ток утечки между проводами линии (из-за несовершенства изоляции).



Рис. 1-9.

Рис. 1-10.

Пусть каждый провод линии обладает сопротивлением $r_0/2$ и проводимостью между проводами g_0 на единицу длины линии.

Разобьем линию на элементы длины dx (рис. 1-9, a). Каждый элемент такой линин обладает суммарным сопротивлением прямого и обратного проводов $r_0 dx = (r_0/2) dx + (r_0/2) dx$ и проводимостью $g_0 dx$.

Поэтому всю линию можно представить электрической схемой из соединенных между собой элементов с сопротивлением $r_0 dx$ и проводимостью $g_0 dx$ каждый (рис. 1-9, б). Источник энергии на этой эквивалентной электрической схеме представлен в виде источника э. д. с. Е и сопротивления $r_{\rm H}$.

Пользуясь полученной электрической схемой (рис. 1-9, б), легко найти по заданному напряжению и известному току в начале или в конце линии напряжение и ток в любой точке линии (§ 18-4).

17

Если ток утечки линии значительно меньше тока приемника, то им можно пренебречь и удалить из электрической схемы (рис. 1-9, б) все проводимости $g_0 dx$. В результате получится простая (неразветвленная) схема с одним и тем же током во всех элементах, изображенная на рис. 1-10, где сопротивление линии $r_n = r_0 l$ показано последовательно соединенным с сопротивлениями r_n и r_2 .

В зависимости от электрических свойств цепи и условий поставленной задачи надо уметь правильно выбирать электрические схемы замещения и пользоваться ими для исследования режимов в реальных электрических цепях.

1-3. Закон Ома для участка цепи с э. д. с.

Для однозначного определения потенциала любой точки электрической цепи необходимо произвольно выбрать потенциал какойнибудь одной точки. Так, если для схемы, представленной на рис. 1-7, *a*, положить, например, $\varphi_2 = \text{const} = C$, то по определению потенциал точки 1' больше φ_2 на значение э. д. с.:

$$\varphi_{1'} = \varphi_2 + E = C + E. \tag{1-9}$$

Ток во внешней части простейшей электрической цепи, а в общем случае — в любом пассивном элементе цепи направлен, как



Рис. 1-11.

указывалось, от точки с более высоким потенциалом (*a*) к точке с бо́лее низким (*b*). Поэтому потенциал $\varphi_1 = \varphi_a$ первой точки 1 больше потенциала $\varphi_2 = \varphi_b$ второй точки 2:

$$\varphi_1 = \varphi_2 + r_{\scriptscriptstyle B} I.$$

Также

$$\varphi_{\mathbf{l}'} = \varphi_{\mathbf{l}} + r_{\mathbf{B}} l. \tag{1-10}$$

Из равенств (1-9) и (1-10) имеем:

$$\varphi_2 + E = \varphi_1 + r_{\rm B} l,$$

откуда ток

$$I = \frac{\varphi_2 - \varphi_1 + E}{r_{\mathrm{B}}}.$$
 (1-11)

Аналогично можно написать формулу для тока неразветвленного участка сложной электрической схемы с произвольным числом э. д. с. и сопротивлений и заданной разностью потенциалов на концах этого участка (рис. 1-11).

Ток / на участке схемы, содержащем э. д. с., может быть направлен от точки а к точке b или наоборот. Если направление тока заранее не известно, то для составления выражений, подобных (1-11), нужно выбрать направление тока произвольно. Такое произвольно выбранное направление тока условились называть положительным направление тока условились называть покак действительное направление, стрелкой с просветом или отмечать индексами у буквы *I*.

Если принять за положительное направление тока I на участке (рис. 1-11) направление от точки a к точке b, то потенциал φ_b определяется через потенциал φ_a выражением

$$\varphi_b = \varphi_a - r_1 I + E_1 - r_2 I + E_2 - r_3 I - E_3 - r_4 I.$$

Из этого равенства следует:

$$I = I_{ab} = \frac{\varphi_a - \varphi_b + E_1 + E_2 - E_3}{r_1 + r_2 + r_3 + r_4} = \frac{U_{ab} + \sum_{a}^{b} E}{r_{ab}} = \left(U_{ab} + \sum_{a}^{b} E\right) g_{ab},$$
(1-12)

где $r_{ab} = r_1 + r_2 + r_3 + r_4 -$ суммарное сопротивление участка схемы;

$$\sum_{a}^{b} E = E_1 + E_2 - E_3$$
 — алгебраическая сумма э. д. с., действую-

щих на том же участке, причем каждая э. д. с., совпадающая по направлению с положительным направлением тока, записывается с положительным знаком, а не совпадающая — с отрицательным.

Формула (1-12) представляет собой закон Ома для участка цепи (схемы) сэ.д.с.

Если в результате расчета по формуле (1-12) для тока *I* получится отрицательное значение, то это значит, что действительное направление тока не совпадает с выбранным положительным направлением (противоположно произвольно выбранному направлению).

Для напряжения между любыми точками цепи также может быть произвольно выбрано положительное направление. Положительное направление напряжения указывается индексами у буквы U или обозначается на схемах стрелкой, которую, например, для напряжений $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$ (рис. 1-11) будем в дальнейшем ставить от точки a к точке b, если потенциал точки a принят (произвольно) выше, чем потенциал точки b. Таким образом, напряжение, как и ток, при расчетах надо рассматривать как алгебраическую величину.

Для э. д. с. источников напряжения и токов источников тока, когда их действительные направления неизвестны, также выбира-

19

ются произвольные положительные направления, которые указывают двойными индексами или обозначают стрелками.

На участках схемы с пассивными элементами положительные направления напряжения и тока будем выбирать всегда совпадающими. В этом случае отдельной стрелки для напряжения можно и не ставить.

1-4. Распределение потенциала вдоль неразветвленной электрической цепи

Распределение потенциала вдоль неразветвленной электриченаглядно представить при помощи графика. ской цепи можно

На рис. 1-12 изображена схема простейшей неразветвленной цепи с двумя э. д. с. Е₁ и E_{2} и внутренними сопротивлениями r_{1} и r_{2} и двумя сопротивлениями r₁ и r₂.

Пусть э. д. с. E_1 больше э. д. с. E_2 . В этом случае аналогично (1-7а) действительный ток

$$I = \frac{E_1 - E_2}{r_1 + r_{B1} + r_2 + r_{B2}} \tag{1-13}$$

и совпадает по направлению с э. д. с. Е₁. Для однозначного определения потенциала каждой точки рассматриваемой цепи можно положить,

Рис. 1-12.

например, потенциал фа точки а равным нулю рис. 1-12). Теперь легко найти (заземление на потенциалы остальных точек.

Потенциал точки b меньше потенциала точки а:

$$\varphi_b = \varphi_a - r_1 l = -r_1 l.$$

При переходе через первый источник энергии потенциал повышается на значение э. д. с. Е1 и понижается на внутреннее падение напряжения, так что потенциал точки с

$$\varphi_c = \varphi_b + E_1 - r_{\rm B1}l = -r_1l + E_1 - r_{\rm B1}l.$$

Для определения потенциала φ_d точки d надо из потенциала φ_c вычесть падение напряжения r₂I, т. е.

$$\varphi_d = \varphi_c - r_2 I = -r_1 I + E_1 - r_{\rm B1} I - r_2 I.$$

Наконец, при переходе через второй источник энергии потенциал понижается не только на значение э. д. с. Е, (по определению понятия э. д. с. $\phi_d > \phi_{\alpha'}$), но и на внутреннее падение напряжения, причем потенциал точки а должен быть равен нулю:

$$\varphi_a = \varphi_d - E_2 - r_{\rm B2}I = -r_1I + E_1 - r_{\rm B1}I - r_2I - E_2 - r_{\rm B2}I = 0.$$

Отметим, что последнее выражение, конечно, не противоречит (1-13).

Если по оси абсцисс отложить в выбранном масштабе сопротивления участков в той последовательности, в которой они включены в цень, а по оси ординат потенциалы соответствующих точек (рис. 1-13), то получится график распределения н отенциала вдоль неразветвленной цепи. Пользуясь этим графиком, можно определить напряжение между любыми точками цепи. В частности, из графика следует, что напряжение на зажимах первого источника энергии

$$U_{cb} = \varphi_c - \varphi_b = E_1 - r_{\rm B1}I$$

меньше его э. д. с. E_1 на внутреннее падение напряжения, а напряжение U_{da} на зажимах второго источника энергии, наоборот, больше э. д. с. Е, на внутреннее падение напряжения, т. е.

$$U_{da} = \varphi_d - \varphi_a = E_2 + r_{\scriptscriptstyle B2}' I.$$

Отношение напряжения к сопротивлению любого пассивного участка цепи равно току участка



Рис. 1-13.

и на графике потенциала определяется в некотором масштабе тангенсом угла наклона соответствующей прямой к оси абсцисс. Поэтому одинаков наклон прямых (например, ab и cd на рис. 1-13), определяющих изменение потенциала вдоль всех пассивных участков неразветвленной цепи с одним и тем же током.

Графики распределения потенциала внутри источника энергии могут иметь разный вид. В простейшем случае при равномерном распределении сопротивления r_в и э. д. с. Е в источнике изменение потенциала внутри источника энергии иногда изображают прямой, показывающей или непрерывный рост (в источнике с э. д. с. Е1 пунктирная прямая bc), или непрерывное уменьшение потенциала (в источнике с э. д. с. E2 пунктирная прямая da).

1-5. Баланс мощностей для простейшей неразветвленной цепи

Рассмотрим энергетические соотношения для электрической цепи, состоящей, например, из одной машины постоянного тока с э. д. с. E₁ и внутренним сопротивлением r_{в1} и аккумуляторной батареи с э. д. с. E_2 и внутренним сопротивлением $r_{\rm B2}$ (рис. 1-14). Электродвижущие силы машины и аккумуляторной батареи направлены навстречу друг другу. Пусть э. д. с. E_1 машины больше э. д. с. E_2 аккумуляторной батареи. При этом условии действительное направление тока I совпадает с направлением э. д. с. E₁. Напряжение U на зажимах обоих источников меньше э. д. с. Е₁ на внутреннее падение напряжения $r_{\rm B1}$ в машине и больше э. д. с. E_2 на падение напряжения r_{в2} / в батарее, как это было показано в предыдущем

параграфе:

$$U = E_1 - r_{\rm B1} I \tag{1-14}$$

или

$$U = E_2 + r_{\rm B2}I. \tag{1-15}$$

После умножения обеих частей выражения (1-14) на *I* и перестановки слагаемых получаем:

$$E_1 I = r_{\rm B1} I^2 + UI. \tag{1-16}$$

Левая часть этого уравнения представляет собой мощность, развиваемую машиной; первое слагаемое правой части определяет мощность тепловых потерь (в обмотке машины), а второе слагаемое правой части — мощность, отдаваемую машиной и, следовательно, потребляемую аккумуляторной батареей.



Если умножим правую и левую части выражения (1-15) на ток *I*, то получим:

$$UI = r_{\rm B2}I^2 + E_2I. \tag{1-17}$$

Из этого уравнения непосредственно вытекает, что мощность UI, потребляемая аккумуляторной батареей, расходуется на тепловые потери $(r_{n2}I^2)$ и на зарядку аккумуляторов (E_2I) .

Полученные соотношения для баланса мощностей применимы не только к цепи зарядки аккумуляторов, но и к любым другим цепям. Отличие состонт лишь в том, что в приемниках другого рода энергия расходуется не на зарядку аккумуляторов, а на другие процессы, например, в электрических двигателях — на механическую работу, в резисторах — только на тепловые потери.

Если представить источник энергии другой эквивалентной схемой (рис. 1-15), то окажется, что мощность, развиваемая источником тока, не равна мощности, развиваемой источником э. д. с.

Действительно, мощность, развиваемая источником тока, определяется произведением тока J_1 на напряжение U на зажимах источника тока, т. е. равна J_1U . Так как $J_1 = I_{B1} + I$, а $I_{B1} = U/r_{B1}$, то после замены тока J_1 и простых преобразований получим:

$$J_1 U = (I_{B1} + I) U = U^2 / r_{B1} + UI.$$
 (1-18)

Из сравнения выражений (1-18) и (1-16) непосредственно следует, что при одинаковом напряжении на зажимах обоих источников и одинаковом токе *I* тепловые потери $r_{\rm B1}I^2$ в схеме рис. 1-14 не равны в общем случае тепловым потерям $U^2/r_{\rm B1}$ в схеме рис. 1-15, вследствие чего и мощность, развиваемая источником э. д. с. E_1I , не равна мощности, развиваемой источником тока J_1U . Это следует

иметь в виду при замене реального источника энергии источником э. д. с. или источником тока.

Пример 1-1. К зажимам двух последовательно соединенных источников энергии (э. д. с. $E_1 = 12$ В и $E_2 = 48$ В, внутренние сопротивления $r_{B1} = 0,4$ Ом и $r_{B2} = 0,6$ Ом) подключен приемник-резистор с изменяющимся сопротивленисм r (рис. 1-16). Определить значение со-



противления *r*, при котором мощность резистора максимальна. Найти мощность приемника и источников энергии при этом значении сопротивления.

Решение. Для определения сопротивления r, при котором мощность резистора максимальна, воспользуемся выражением мощности $P = rI^2$.

Так как ток

$$I = \frac{E_1 + E_2}{r_{\rm B1} + r_{\rm B2} + r},$$

то

$$P = r \frac{(E_1 + E_2)^2}{(r_{B1} + r_{B2} + r)^2}.$$

Вычислив производную от *P* по *r* и приравняв ее нулю, найдем искомое сопротивление

$$r = r_{\rm B1} + r_{\rm B2} = 1$$
 OM.

Это соотношение показывает, что мощность приемника максимальна при равенстве суммарного внутреннего сопротивления источников и сопротивления приемника.

Значения остальных величин определяются по формулам:

ток

$$I = (E_1 + E_2)/2r = (12 + 48)/2 = 30$$
 A;

мощности первого и второго источников э. д. с.

$$P_{11} = E_1 l = 12 \cdot 30 = 360$$
 Br; $P_{12} = E_2 l = 48 \cdot 30 = 1440$ Br;

мощность приемника

$$P = rl^2 = 1 \cdot 30^2 = 900$$
 Br.

Тепловые потери в обоих источниках

$$\Delta P = (r_{B1} + r_{B2}) l^2 = P_{H1} + P_{H2} - P = 900 \text{ Br},$$

т. е. мощность приемника равна мощности тепловых потерь в обоих источниках.

1-6. Применение законов Кирхгофа для расчета разветвленных цепей

Для расчета разветвленной электрической цепи произвольного вида существенное значение имеет число ветвей и узлов.

Ветвью электрической цепи называется такой ее участок, который состоит только из последовательно включенных источников э. д. с. и сопротивлений и вдоль которого протекает один и тот же ток. У з л о м электрической цепи называется место (точка) соединения трех и более ветвей. Узлом электрической цепи иногда называется точка соединения двух и более ветвей. Однако, как видно из приведенного выше определения ветви, каждая узловая точка, к которой присоединены только две ветви (она и образует их последовательное соединение), всегда может быть устранена (такие узлы иногда называют устранимыми); в результате в схеме остаются узлы только с тремя и более ветвями.

При обходе по соединенным в узлах ветвям можно получить замкнутый контур электрической цепи; каждый контур



Рис. 1-17.

представляет собой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям; при этом каждый узел в рассматриваемом контуре встречается не более одного раза.

На рис. 1-17 в качестве примера показана электрическая цепь с пятью узлами и девятью ветвями. В частных случаях встречаются ветви только с сопротивлениями, без э. д. с. (ветвь 1 - y) и с сопротивлениями, практически равными нулю (ветвь 2 - p). Так как напряжение на зажимах ветви

2 — р равно нулю (сопротивление равно нулю), то потенциалы точек 2 и р одинаковы и оба узла можно объединить в один. Режим электрической цепи произвольной конфигурации пол-

ностью определяется первым и вторым законами Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа применяется к узлам и формулируется следующим образом: алгебраическая сумма токов в узле равна нулю, т. е.

$$\Sigma I = 0. \tag{1-19}$$

В этом уравнении одинаковые знаки должны быть взяты для токов, имеющих одинаковые положительные направления относительно узловой точки. В дальнейшем будем в уравнениях, составленных по первому закону Кирхгофа, записывать токи, которые направлены к узлу, с отрицательными знаками, а направленные от узла — с положительными ¹.

Если к данному узлу присоединен источник тока, то ток этого источника также должен быть учтен. В дальнейшем будет показано, что в ряде случаев целесообразно писать в одной части равенства

24

¹ Такие знаки согласуются с аналитическим выражением для тока через вектор плотности тока $\overline{\delta}$ сквозь замкнутую поверхность S по формуле $\oint \delta d S = 0$. Так как положительная нормаль к каждому элементу dS замкнутой поверхности выбирается наружу, то токи, направленные внутрь поверхности получаются с отрицательными знаками, а токи, направленые наружу, — с положительными.

(1-19) алгебраическую сумму токов в ветвях, а в другой части — алгебраическую сумму токов, обусловленных источниками токов:

$$\Sigma I = \Sigma J, \qquad (1-19a)$$

где I — ток одной из ветвей, присоединенной к рассматриваемому узлу, а J — ток одного из источников тока, присоединенного к тому же самому узлу; этот ток входит в уравнение (1-19а) с положительным знаком, если направлен к узлу, и с отрицательным, если направлен от узла.

В торой закон Кирхгофа применяется к контурам электрической цепи и формулируется следующим образом: в любом замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений на сопротивлениях, входящих в этот контур, равна алгебраической сумме э. д. с., т. е.

$$\Sigma r I = \Sigma E. \tag{1-20}$$

В этом уравнении положительные знаки принимаются для токов и э. д. с., положительные направления которых совпадают с произвольно выбранным направлением обхода рассматриваемого контура.

Часто применяется другая формулировка второго закона Кирхгофа: в любом контуре алгебраическая сумма напряжений на зажимах ветвей, входящих в этот контур, равна нулю:

$$\Sigma U = 0. \tag{1-20a}$$

При этом положительные направления для напряжений на зажимах ветвей выбираются произвольно; в уравнении (1-20а) положительные знаки принимаются для тех папряжений, положительные направления которых совпадают с произвольно выбранным направлением обхода контура.

В теории электрических цепей решаются задачи двух типов. К первому типу относятся задачи а н а л и з а электрических цепей, когда, например, известны конфигурация и элементы цепи, а требуется определить токи, напряжения и мощности тех или иных участков. Ко второму типу относятся обратные задачи, в которых, например, задапы токи и напряжения, а требуется найти конфигурацию цепи и выбрать ее элементы. Такие задачи называются задачами с и н т е з а электрических цепей. Отметим, что решение задач анализа намного проще решения задач синтеза.

В практической электротехнике довольно часто встречаются задачи анализа. Кроме того, для овладения приемами синтеза цепей необходимо предварительно изучить методы их анализа, которые преимущественно и будут в дальнейшем рассматриваться.

Задачи анализа могут быть решены при помощи законов Кирхгофа. Если известны параметры всех элементов цепи и ее конфигурация, а требуется определить токи, то при составлении уравнений по законам Кирхгофа рекомендуется придерживаться такой последовательности: сначала выбрать произвольные положительные направления токов во всех ветвях электрической цепи, затем составить уравнения для узлов на основании первого закона Кирхгофа



и, паконец, составить уравнения для контуров на основании второго закона Кирхгофа.

Пусть электрическая цепь содержит в ветвей и у узлов. Покажем, что на основании первого и второго законов Кирхгофа можно составить соответственио y - 1 и s - y + 1 взаимно независимых уравнений, что в сумме дает необходимое и достаточное число уравнений для определения в токов (во всех ветвях).



Рис. 1-18.

На основании первого закона Кирхгофа для у узлов (рис. 1-17) можно написать у уравнений:

Так как любая ветвь связывает между собой только два узла, то ток каждой ветви должен обязательно войти в эти уравнения два раза, причем $I_{12} = -I_{21}$; $I_{13} = -I_{31}$ и т. д.

Следовательно, сумма левых частей всех у уравнений дает тождественно нуль. Иначе говоря, одно из у уравнений может быть получено как следствие остальных у — 1 уравнений или число взаимно независимых уравнений, составленных на основании первого закона Кирхгофа, равно *у* — 1, т. е. на единицу меньше числа узлов. Например, в случае цепи по рис. 1-18, *а* с четырьмя узлами

для	узла	1	$I_1 + I_2 + I_3 = 0;$	
для	узла	2	$-I_3 - I_4 + I_6 = 0;$	(1-21a)
для	узла	3	$-I_1 - I_6 + I_5 = 0;$	
для	узла	4	$-I_2 + I_4 - I_5 = 0.$	

Суммируя эти уравнения, получим тождество 0 = 0, следовательно, из этих четырех уравнений только три независимые.

Так как беспредельное накопление электрических зарядов не может происходить как в отдельных узлах электрической цепи, так и в любых ее частях, ограниченных замкнутыми поверхностями, то первый закон Кирхгофа можно применить не только к какомулибо узлу, но и к любой замкнутой поверхности (что уже было отмечено выше).

Например, для поверхности S (рис. 1-18, *a*), как бы рассекающей электрическую схему на две части, справедливо уравнение $I_4 - I_1 - I_2 - I_6 = 0$, что можно также получить из уравнений (1-21a) для узлов 3 и 4.

Чтобы установить число взаимно независимых уравнений, вытекающих из второго закона Кирхгофа, напишем для всех в ветвей схемы (рис. 1-17) в уравнений на основании закона Ома:

где $r_{py} = r_{yp}$ — сопротивление ветви, соединяющей узлы p и y; E_{py} — суммарная э. д. с., действующая в ветви p — y в направлении от p к y;

φ_{*n*} и φ_{*u*} — потенциалы узлов *p* и *y*.

В этих уравнениях суммарное число неизвестных токов s ветвей и потенциалов y узлов равняется s + y.

Не изменяя условий задачи, можно принять потенциал одного из узлов равным любой величине и, в частности, нулю. Если теперь из системы s уравнений (1-22) исключить оставшиеся неизвестными y - 1 потенциалов, то число уравнений уменьшится до s - y + 1. Но исключение потенциалов из уравнений (1-22) приводит к уравнениям, связывающим э. д. с. источников с напряжениями на сопротивлениях, т. е. к уравнениям, составленным на основании второго закона Кирхгофа. Таким образом, число *взаимно независимых* уравнений, которые можно составить на основании второго закона Кирхгофа, равно e - y + 1.

В качестве примера напишем уравнения, связывающие потенциалы узлов с токами и э. д. с. для схемы рис. 1-18, *а*:

$$\begin{array}{ccc} \varphi_{1} - \varphi_{2} = r_{3}I_{3} - E_{3}; & \varphi_{1} - \varphi_{3} = r_{1}I_{1} - E_{1}; \\ \varphi_{1} - \varphi_{4} = r_{2}I_{2} - E_{2}; & \varphi_{4} - \varphi_{2} = r_{4}I_{4} - E_{4}; \\ \varphi_{3} - \varphi_{4} = r_{5}I_{5}; & \varphi_{2} - \varphi_{3} = -E_{6}. \end{array} \right\}$$
(1-22a)

Складывая третье и четвертое уравнения и вычитая полученную сумму из первого, получаем:

$$r_4 I_4 + r_2 I_2 - r_3 I_3 = E_2 + E_4 - E_3. \tag{1-23}$$

Если применим второй закон Кирхгофа (1-20) к контуру 1-4-2-1 (при обходе вдоль контура по направлению движения часовой стрелки), то получим это же уравнение.

Аналогичным путем можно получить уравнения для остальных контуров:

для контура 1-3-2-1

для

$$\begin{array}{c} r_1 I_1 - r_3 I_3 = E_1 - E_6 - E_3; \\ \text{контура} \ 2-3-4-2 \\ r_5 I_5 + r_4 I_4 = E_6 + E_4. \end{array} \right\}$$
(1-24)

Совместное решение любых трех уравнений (1-21а) и уравнений (1-23) и (1-24) дает значения токов во всех ветвях электрической цепи, показанной на рис. 1-18, *а*. Если в результате решения этих уравнений получится отрицательное значение для какого-либо тока, то это значит, что действительное направление противоположно принятому за положительное.

При записи уравнений по второму закону Кирхгофа следует обращать особое внимание на то, чтобы составленные уравнения были взаимно независимы. Контуры необходимо выбрать так, чтобы в них вошли все ветви схемы, а в каждый из контуров — возможно меньшее число ветвей. Контуры взаимно независимы, если каждый последующий контур, для которого составляется уравнение, имеет не меньше одной новой ветви и не получается из контуров, для которых уже написаны уравнения, путем удаления из этих контуров общих ветвей.

Например, контур 1-3-4-2-1 (рис. 1-18, а) можно получить из контуров 1-3-2-1 и 2-3-4-2 путем удаления ветви 2-3. Поэтому уравнение для контура 1-3-4-2-1 является следствием уравнений (1-24) и получается путем их суммирования.

Вторым законом Кирхгофа можно пользоваться для определения напряжения между двумя произвольными точками схемы. В этом случае необходимо ввести в левую часть уравнений (1-20) искомое напряжение вдоль пути, как бы дополняющего незамкнутый контур до замкнутого. Например, для определения напряжения $U_{\rm 52}$ (рис. 1-18, *a*) можно написать уравнение для контура 2-1-5-2

$$U_{52} - r_3 I_3 = E_2 - E_3$$

нли для контура 5-4-2-5

$$r_2I_2 + r_4I_4 - U_{52} = E_4$$
,

откуда легко найти искомое напряжение.

При изложении методов расчета электрических цепей иногда целесообразно применять некоторые топологические понятия, к числу которых относятся, в частности, неориентированный и ориентированный графы.

Как следует из первого закона Кирхгофа (1-19), вид уравнений зависит не от элементов ветвей, соединенных в узлах, а от геометрической структуры самих соединений. Аналогичный смысл имеет уравнение (1-20а), выражающее второй закон Кирхгофа, поскольку в эти уравнения в отличие от уравнений (1-20) элементы ветвей (э. д. с., сопротивления) не входят. Однако сами токи и напряжения зависят не только от геометрической структуры цепи, но и от элементов соответствующих ветвей, что непосредственно следует из закона Ома для участка цепи с э. д. с. (1-12).

Таким образом, для характеристики геометрической структуры схемы электрической цепи можно воспользоваться г р $a \phi o m$, линейные отрезки которого, часто называемые ветвями (ребрами), изображают ветви схемы электрической цепи. На рис. 1-18, δ показан ненаправленный (неориентированный) граф для электрической схемы, изображенной на рис. 1-18, a. При этом каждый из отрезков — ветвей этого графа (рис. 1-18, δ) соответствует определенной ветви электрической схемы (рис. 1-18, a).

Направленным (ориентированным) графом называется такой, у которого каждая ветвь имеет определенное направление (ориентацию). Для графов электрических схем направление (ориентация) ветвей, как правило, совпадает с положительными направлениями токов и напряжений, которые выбраны при составлении уравнений состояния электрических цепей.

Для той же электрической схемы (рис. 1-18, *a*) показан направленный граф на рис. 1-18, *в*, у которого направления ветвей совпадают с положительными направлениями токов и напряжений.

Для направленного графа рис. 1-18, в можно написать уравнения на основании первого (1-19) и второго (1-20а) законов Кирхгофа в следующем виде:

 $I_1 + I_2 + I_3 = 0; \quad I_6 - I_3 - I_4 = 0; \quad I_5 - I_1 - I_6 = 0; \quad I_1 - I_2 - I_5 = 0$

 $U_{14} + U_{42} - U_{12} = 0; \quad U_{13} - U_{23} - U_{12} = 0; \quad U_{23} + U_{34} + U_{42} = 0.$

При этом первые четыре уравнения совпадают с уравнениями (1-21а), а последние три уравнения можно преобразовать в уравнения (1-23) и (1-24) при помощи закона Ома для участка цепи с э. д. с. (1-12).

Например, из схемы (рис. 1-18, а) следует, что

 $U_{14} = -E_2 + r_2 I_2; \quad U_{42} = -E_4 + r_4 I_4; \quad U_{12} = -E_3 + r_3 I_3;$

после замены напряжений U_{14} , U_{42} и U_{12} в уравнении для контура 1-4-2-1 (рис. 1-18, в) их правыми частями получается выражение, совпадающее с уравнением (1-23).

Отметим, что концевые точки ветвей графа называются узлами (вершинами).

Для полной характеристики электрического состояния цепи надо знать не только токи и напряжения, но также мощности источников и приемников энергии.

В соответствии с законом сохранения энергии развиваемая источниками энергия равна энергии, потребляемой приемниками. Из этого положения следует, что для любой электрической цепи с источниками э. д. с. алгебраическая сумма мощностей, развиваемых источниками э. д. с., равна сумме мощностей, потребляемых всеми сопротивлениями (в том числе внутренними сопротивлениями источников энергии):

$$\sum_{h=1}^{h=a} E_h I_h = \sum_{h=1}^{h=a} r_h I_h^a.$$
 (1-25)

Если действительные направления э. д. с. и тока в некоторой ветви совпадают, то мощность такого источника э. д. с. входит в уравнение (1-25) с положительным знаком и источник отдает энергию в цепь (работает в режиме генератора). Если направления э. д. с. и тока в ветви противоположны, то мощность источника э. д. с. записывается в уравнении (1-25) с отрицательным знаком и такой источник работает в режиме приемника, потребляя энергию.

Отметим, что уравнение (1-25) может быть получено также из законов Кирхгофа (1-19) и (1-20).

Матричная форма записи уравнений Кирхгофа. Если электрическая цепь состоит из в ветвей, то на основании (1-19а) и (1-20) можно в общем случае записать в независимых алгебранческих уравнений электрического состояния цепи в следующем виде:

$$\begin{array}{c} a_{11}I_{1} + a_{12}I_{2} + \ldots + a_{1e}I_{e} = F_{1}; \\ a_{21}I_{1} + a_{22}I_{2} + \ldots + a_{2e}I_{e} = F_{2}; \\ \vdots \\ a_{e_{1}}I_{1} + a_{e_{2}}I_{2} + \ldots + a_{ee}I_{e} = F_{e}. \end{array}$$

$$(1-26)$$

Поскольку эти уравнения получены на основании двух разных законов, то они не однотипны. В узловых уравнениях, вытекающих из первого закона Кирхгофа (1-19а), коэффициенты a_{ij} не имеют размерности и, очевидно, могут принимать только значения ± 1 или 0. Правые части в этих уравнениях $F_j = \Sigma J$ имеют размерность тока и равны нулю, если к соответствующему узлу не подключены источники тока.

В контурных уравнениях, вытекающих из второго закона Кирхгофа (1-20), коэффициенты *a*_{ii} имеют размерность сопротивления,

30

а величины $F_i = \sum_i E$ — размерность потенциала и равны нулю,

если в контуре нет э. д. с. Если *j*-я ветвь входит в *i*-й контур, для которого составляется уравнение, то, очевидно, должно быть $a_{ij} = \pm r_{ij}$, а если не входит — $a_{ij} = 0$. Здесь r_{ij} сопротивление *j*-й ветви, входящей в *i*-й контур.

Уравнения (1-26) можно записать в более общей матричной форме:

$$\mathbf{aI} = \mathbf{F},\tag{1-27}$$

где а — квадратная матрица коэффициентов, т. е.

$$\mathbf{a} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{18} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{28} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{s8} \end{vmatrix};$$

I — матрица-столбец токов ветвей, т. е.

ł

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \cdots \\ I_{\theta} \end{bmatrix},$$

и F — матрица-столбец активных параметров, т. е.

$$\mathbf{F} = \begin{vmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \cdots \\ F_s \end{vmatrix}.$$

Например, для схемы рис. 1-18, а первые три уравнения (1-21а), а также уравнения (1-23) и (1-24) можно записать в матричной форме, если принять:

$$\mathbf{a} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & r_2 & -r_3 & r_4 & 0 & 0 \\ r_1 & 0 & -r_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r_4 & r_5 & 0 \end{vmatrix};$$
$$\mathbf{I} = \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{vmatrix}; \quad \mathbf{F} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ E_2 + E_4 - E_3 \\ E_1 - E_3 - E_6 \\ E_4 + E_5 \end{vmatrix}.$$

Справедливость приведенной записи легко проверить, подставив матрицы **а**, **І** и **F** в уравнение (1-27).

Пример 1-2. Пользуясь законами Кирхгофа, написать два выражения для тока Io в ветви с гальванометром (рис. 1-19), принимая в одном случае из-



вестным ток I, а в другом — напряжение U. Решение. На основании законов Кирхгофа напишем для заданной схемы с шестью неизвестными токами уравнения:

 $I_1 + I_3 - I = 0$ (для узла 1); $I_2 + I_0 - I_1 = 0$ (для узла 2); $I - I_2 - I_4 = 0$ (для узла 3); $r_1l_1 + r_0l_0 - r_3l_3 = 0$ (для контура 1-2-4-1); $r_2 I_2 - r_4 I_4 - r_0 I_0 = 0$ (для контура 2-3-4-2); $r_3 l_3 + r_4 l_4 = E - r_B l = U$ (для контура 1-4-3-1).

Рис. 1-19.

Решая совместно эти уравнения, получаем выражение для тока Io через напряжение U:

$$I_0 = \frac{(r_2 r_3 - r_1 r_4) U}{r_0 (r_1 + r_2) (r_3 + r_4) + r_1 r_2 (r_3 + r_4) + r_3 r_4 (r_1 + r_2)}$$

и через ток I:

$$I_0 = \frac{(r_2 r_3 - r_1 r_4) I}{r_0 (r_1 + r_2 + r_3 + r_4) + (r_1 + r_3) (r_2 + r_4)}.$$

1-7. Метод узловых потенциалов

Как было показано, режим любой цепи полностью характеризуется уравнениями, составленными на основании первого и второго законов Кирхгофа, причем для определения токов во всех в ветвях

необходимо составить и решить систему уравнений с в неизвестными.

Число уравнений, подлежащих решению, можно сократить, если пользоваться методом потенциаузловых лов, основанным на применении первого закона Кирхгофа и закона Ома (1-12).

Для выяснения сущности этого метода рассмотрим, например, электрическую схему, показанную на рис. 1-20.



Пусть потенциал одного из узлов, например узла 3, принят равным нулю, т. е. $\varphi_3 = 0$. Такое допущение не изменяет условий задачи, так как ток в каждой ветви зависит не от абсолютных значений потенциалов узлов, к которым присоединена ветвь, а от разности потенциалов на зажимах ветви.

На основании первого закона Кирхгофа для узлов 1 и 2 этой схемы при выбранных положительных направлениях токов получаем:

$$\begin{array}{c} I_{5} - I_{4} - I_{1} + I_{6} = 0; \\ -I_{5} - I_{6} - I_{2} + I_{3} = 0. \end{array} \right\}$$
(1-28)

Токи в ветвях на основании закона Ома (1-12)

$$I_{6} = (\varphi_{1} - \varphi_{2}) g_{6}; \quad I_{1} = (-\varphi_{1} + E_{1}) g_{1}; I_{4} = -\varphi_{1}g_{4}; \quad I_{5} = (\varphi_{1} - \varphi_{2} + E_{5}) g_{5}; I_{2} = (-\varphi_{2} + E_{2}) g_{2}; \quad I_{3} = (\varphi_{2} + E_{3}) g_{3}, \end{cases}$$
(1-29)

где φ_1 и φ_2 — потенциалы узлов 1 и 2.

После подстановки (1-29) в (1-28) и группировки членов получим:

$$\varphi_1 (g_6 + g_5 + g_4 + g_1) - \varphi_2 (g_6 + g_5) = E_1 g_1 - E_5 g_5;$$

- $\varphi_1 (g_6 + g_5) + \varphi_2 (g_6 + g_5 + g_2 + g_3) = E_5 g_5 + E_2 g_2 - E_3 g_3,$

ИЛИ

$$g_{11}\varphi_{1} - g_{12}\varphi_{2} = \sum_{1} Eg;$$

- $g_{21}\varphi_{1} + g_{22}\varphi_{2} = \sum_{2} Eg.$ (1-30)

В этих уравнениях $g_{11} = g_6 + g_5 + g_4 + g_1$; $g_{22} = g_6 + g_5 + g_4 + g_2 + g_3 - суммы проводимостей ветвей, присоединенных соор$ $ветственно к узлам 1 и 2; <math>g_{12} = g_{21} = g_5 + g_6 - сумма$ проводимостей ветвей, соединяющих эти узлы.

Правая часть каждого из уравнений (1-30) равна алгебраической сумме произведений э. д. с. источника на проводимость для каждой из ветвей, которая присоединена к рассматриваемому узлу. Произведение вида Ед записывается с положительным знаком в том случае, ксгда э. д. с. направлена к рассматриваемому узлу, и с отрицательным, когда э. д. с. направлена от узла.

Уравнения (1-30) не зависят от выбранных положительных на правлений токов в ветвях.

Чтобы подтвердить это положение, рассмотрим опять схему, показанную на Рчс. 1-20, и для каждого узла примем положительные направления токов от узла. Для узлов 1 и 2 справедливы уравнения

$$I'_{1} + I'_{4} + I_{5} + I_{6} = 0; I'_{2} + I_{3} + I'_{5} + I'_{6} = 0.$$
 (1-31)

Принимая, как и раньше, $\phi_3 = 0$, напишем выражения для токов ветвей: для узла I

$$I'_{1} = (\varphi_{1} - E_{1}) g_{1}; \quad I'_{4} = \varphi_{1} g_{4}; I_{5} = (\varphi_{1} - \varphi_{2} + E_{5}) g_{5}; \quad I_{6} = (\varphi_{1} - \varphi_{2}) g_{6};$$
 (1-32a)

для узла 2

$$I'_{2} = (\varphi_{2} - E_{2}) g_{2}; \quad I_{3} = (\varphi_{2} + E_{3}) g_{3}; I'_{6} = (\varphi_{2} - \varphi_{1}) g_{6}; \quad I'_{5} = (\varphi_{2} - \varphi_{1} - E_{5}) g_{5}.$$

$$(1-326)$$

После подстановки (1-32) в (1-31) и группировки слагаемых получаются уравнет ия, совпадающие с (1-30).

2 Основы теории цепей

Таким образом, можно написать уравнения для определения потенциалов узлов произвольной электрической цепи, не задаваясь положительными направлениями токов в ветвях; при этом потенциал одного из узлов надо принять равным нулю.

Если электрическая схема содержит не только источники э. д. с., но и источники тока, то в уравнения, составленные по первому закону Кирхгофа, войдут и токи источников тока. При составлении уравнений вида (1-30) токи заданных источников тока учитываются для каждого узла в виде слагаемых в правой части, причем, как было отмечено выше, с положительными знаками должны быть взяты токи источников тока, направленные к узлу, а с отрицательными — от узла.

Например, для узлов 1, 2 и 3 схемы, показанной на рис. 1-21, при $\varphi_4 = 0$ получим соответственно следующие уравнения:

$$g_{11}\varphi_1 - g_{12}\varphi_2 - g_{13}\varphi_3 = J + E_1g_1;$$

- $g_{21}\varphi_1 + g_{22}\varphi_2 - g_{23}\varphi_3 = E_2g_2;$
- $g_{31}\varphi_1 - g_{32}\varphi_2 + g_{33}\varphi_3 = E_4g_4;$

где

$$g_{11} = g_1 + g_5 + g_3; \quad g_{22} = g_2 + g_3 + g_6;$$

$$g_{33} = g_4 + g_5 + g_6; \quad g_{12} = g_{21} = g_3;$$

$$g_{13} = g_{31} = g_5; \qquad g_{23} = g_{32} = g_6 \text{ M } g_k = 1/r_k.$$

Если электрическая схема имеет в своем составе (y + 1) узлов (y -любое целое число), а потенциал, например, y + 1-го узла принят равным нулю, то для определения y потенциалов остальных узлов получается y уравнений:

$$g_{11}\varphi_{1} - g_{12}\varphi_{2} - \dots - g_{1p}\varphi_{p} - \dots - g_{1y}\varphi_{y} = J_{1} + \sum_{\substack{j=2\\j\neq 1}}^{y+1} E_{1j}g_{1j} = J_{c1};$$

$$-g_{21}\varphi_{1} + g_{22}\varphi_{2} - \dots - g_{2p}\varphi_{p} - \dots - g_{2y}\varphi_{y} =$$

$$= J_{2} + \sum_{\substack{j=1\\j\neq 2}}^{y+1} E_{2j}g_{2j} = J_{c2};$$

$$-g_{p1}\varphi_{1} - g_{p2}\varphi_{2} - \dots + g_{pp}\varphi_{p} - \dots - g_{py}\varphi_{y} =$$

$$= J_{p} + \sum_{\substack{j=1\\j\neq p}}^{y+1} E_{pj}g_{pj} = J_{cp};$$

$$-g_{y1}\varphi_{1} - g_{y2}\varphi_{2} - \dots - g_{yp}\varphi_{p} - \dots + g_{yy}\varphi_{y} =$$

$$= J_{y} + \sum_{\substack{j=1\\j\neq y}}^{y+1} E_{yj}g_{yj} = J_{cp};$$

$$= J_{y} + \sum_{\substack{j=1\\j\neq y}}^{y+1} E_{yj}g_{yj} = J_{cp};$$

или в более общей форме для любого узла p при $\varphi_{y+1} = 0$

$$\sum_{\substack{j=1\\j\neq p}}^{y+1} g_{pj} \varphi_p - \sum_{\substack{j=1\\j\neq p}}^{y+1} g_{pj} \varphi_j = J_p + \sum_{\substack{j=1\\j\neq p}}^{y+1} E_{pj} g_{pj} = J_{cp}.$$
(1-33a)

В этих уравнениях, так же как и в уравнениях (1-30), проводимость $\Sigma g_{pj} = g_{pp}$ (с двумя одинаковыми индексами) представляет собой суммарную проводимость ветвей, присоединенных к узлу p, и называется с обственной узловой проводимостью этого узла; проводимость $g_{jp} = g_{pj}$ с двумя различными индексами равна сумме проводимостей ветвей, соединяющих между собой рассматриваемые узлы j и p, и называется общей узловой провод и мостью этих узлов. Правая часть каждого из уравнений содержит алгебраические суммы произведений э. д. с. на соответствующие проводимости для

на соответствующие проводимости для всех ветвей, присоединенных к узлу p, и узловой ток J_p , равный алгебраической сумме токов всех источников тока, присоединенных к тому же узлу. В свою очередь ток J_{cp} равен алгебраической сумме J_p и токов, определяемых источниками э. д. с., которые присоединены к узлу p.

При этом следует иметь в виду, что для замкнутых поверхностей сумма всех узловых токов, как это

вытекает из первого закона Кирхгофа, равна нулю. К узловым токам можно отнести и уже известные в каких-либо ветвях токи. Проводимости таких ветвей в выражения вида g_{pp} и g_{jp} не входят.

Решив уравнения (1-33), можно определить потенциалы узлов, а зная потенциалы, легко найти токи во всех ветвях по закону Ома (1-12).

Некоторые замечания о составлении узловых уравнений. Выше было показано, что уравнения (1-33) справедливы соответственно для потенциалов узлов 1, ..., y схемы при $\varphi_{y+1} = 0$. При этом узловой определитель, составленный из коэффициентов системы уравнений (1-33),

$$D^{(y)} = \begin{vmatrix} g_{11} & -g_{12} & \dots & -g_{1y} \\ -g_{21} & g_{22} & \dots & -g_{2y} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -g_{y1} & -g_{y2} & \dots & g_{yy} \end{vmatrix}$$
(1-34)

симметричен относительно главной диагонали, поскольку проводимости ветвей между каждой парой узлов связаны соотношениями $g_{ip} = g_{pi}$.

Каждая диагональная проводимость g_{pp} в определителе (1-34) равна сумме проводимостей всех ветвей, присоединенных к соот-



ветствующему узлу. Поэтому число слагаемых определителя (1-34) в раскрытой форме при записи в буквенных обозначениях резко возрастает главным образом за счет диагональных членов. Однако иногда заранее можно уменьшить число слагаемых, заменив узловое уравнение для узла, к которому присоединено максимальное число ветвей, уравнением для узла, в котором $\varphi_{y+1} = 0$.



Рис. 1-22.

Например, для мостовой схемы с одним источником напряжения (рис. 1-22, *a*) можно написать при $\varphi_4 = 0$ систему уравнений для узлов 1, 2 и 3:

$$\left. \begin{array}{c} (g_1 + g_{12} + g_{13}) \phi_1 - g_{12}\phi_2 - g_{13}\phi_3 = E_1g_1; \\ -g_{21}\phi_1 + (g_{21} + g_{23} + g_2) \phi_2 - g_{23}\phi_3 = 0; \\ -g_{31}\phi_1 - g_{32}\phi_2 + (g_{31} + g_{32} + g_3) \phi_3 = 0. \end{array} \right\}$$
(1-35)

Этой системе соответствует определитель

$$D^{(y)} = \begin{vmatrix} (g_1 + g_{12} + g_{13}) & -g_{12} & -g_{13} \\ -g_{21} & (g_{21} + g_{23} + g_{2}) & -g_{23} \\ -g_{31} & -g_{32} & (g_{31} + g_{32} + g_{3}) \end{vmatrix}.$$
 (1-36)

Если вместо четвертого узла заземлить третий узел (рис. 1-22, б), то для тех же узлов (1, 2 и 3) при $\varphi_3 = 0$ получаются следующие независимые уравнения:

$$\begin{pmatrix}
(g_{1}+g_{12}+g_{13}) \phi_{1}-g_{12}\phi_{2}-g_{1}\phi_{4}=E_{1}g_{1}; \\
-g_{21}\phi_{1}+(g_{21}+g_{23}+g_{2}) \phi_{2}-g_{2}\phi_{4}=0; \\
-g_{31}\phi_{1}-g_{32}\phi_{2}-g_{3}\phi_{4}=0 \\
g_{31}\phi_{1}+g_{32}\phi_{2}+g_{3}\phi_{4}=0,
\end{pmatrix}$$
(1-37)

36

или
где вместо потенциала ϕ_3 входит неизвестный потенциал ϕ_4 . Определитель последней системы уравнений

$$D^{(\mathbf{y})} = \begin{vmatrix} (g_1 + g_{12} + g_{13}) & -g_{12} & -g_1 \\ -g_{21} & (g_{21} + g_{23} + g_2) & -g_2 \\ g_{31} & g_{32} & g_3 \end{vmatrix}.$$
(1-38)

Сравним выражения (1-36) и (1-38). В определителе (1-36) только произведение диагональных членов дает 27 слагаемых, а из общего числа, равного 38 слагаемым, 22 члена попарно равны по абсолютному значению и обратны по знаку и поэтому сокращаются. В определителе (1-38) всего 18 слагаемых, из которых два равны по абсолютному значению и имеют противоположные знаки и сокращаются. Оставшаяся сумма 16 слагаемых, естественно, равна определителю, найденному по уравнению (1-36).

Отметим еще, что уравнения (1-38) позволяют проще, чем уравнения (1-36), определить напряжения $U_{13} = \varphi_1$, $U_{23} = \varphi_2$ и $U_{34} = -\varphi_4$. Действительно, числители выражений для этих напряжений получаются сразу с несокращающимися членами из определителя (1-38) путем замены соответствующих столбцов правыми частями уравнений (1-37):

$$U_{13} = \varphi_{1} - \varphi_{3} = E_{1}g_{1} \frac{D_{11}}{D^{(\gamma)}} = \frac{E_{1}g_{1}}{D^{(\gamma)}} [g_{3} (g_{21} + g_{23} + g_{2}) + g_{2}g_{32}];$$

$$U_{23} = \varphi_{2} - \varphi_{3} = E_{1}g_{1} \frac{D_{12}}{D^{(\gamma)}} = \frac{E_{1}g_{1}}{D^{(\gamma)}} (g_{3}g_{21} - g_{2}g_{31});$$

$$U_{34} = \varphi_{3} - \varphi_{4} = -E_{1}g_{1} \frac{D_{13}}{D^{(\gamma)}} = \frac{E_{1}g_{1}}{D^{(\gamma)}} [g_{21}g_{32} + g_{31} (g_{21} + g_{23} + g_{2})],$$

$$(1-39)$$

где алгебраические дополнения D_{11} , D_{12} и D_{13} получаются из (1-38) вычеркиванием первой строки и соответственно первого, второго и третьего столбцов и умножением полученных миноров соответственно на $(-1)^{1+1}$, $(-1)^{1+2}$ и $(-1)^{1+3}$.

Здесь следует подчеркнуть, что уравнения (1-37) при $\varphi_3 = 0$ (рис. 1-22, б) можно получить из уравнений (1-35) при $\varphi_4 = 0$ (рис. 1-22, *a*) путем замены потенциалов φ_1 , φ_2 и φ_3 через напряжения U_{13} , U_{23} и U_{34} , соответствующие ветвям с проводимостями g_{13} , g_{23} и g_3 (рис. 1-22, *b*). Действительно, если в уравнениях (1-35) заменить $\varphi_1 = U_{13} + U_{34}$, $\varphi_2 = U_{23} + U_{34}$, $\varphi_3 = U_{34}$ (при $\varphi_4 = 0$), то получится:

$$(g_1 + g_{12} + g_{13}) U_{13} - g_{12}U_{23} + g_1U_{34} = E_1g_1;-g_{21}U_{13} + (g_{21} + g_{23} + g_2) U_{23} + g_2U_{34} = 0;-g_{31}U_{13} - g_{32}U_{23} + g_3U_{34} = 0.$$

Эти уравнения полностью совпадают с уравнениями (1-37), в которых, как уже отмечено, при $\varphi_3 = 0$ надо заменить $\varphi_1 = U_{13}$, $\varphi_2 = U_{23}$ и $\varphi_4 = -U_{34}$.

Таким образом, уравнения, составленные относительно неизвестных напряжений на зажимах ветвей, не зависят от того, какой узел в схеме заземлен.

Аналогичные соотношения справедливы и для узловых уравнений в случае более сложных схем. Действительно, например, для



Рис. 1-23.

узлов 1, 2, 3 и 4 схемы рис. 1-23, а и б при $\varphi_5 = 0$ запишем следующие уравнения:

$$\left\{ \begin{array}{c} (g_{1} + g_{12} + g_{14}) \phi_{1} - g_{12}\phi_{2} - g_{14}\phi_{4} = E_{1}g_{1} = J_{1}; \\ -g_{21}\phi_{1} + (g_{2} + g_{21} + g_{23}) \phi_{2} - g_{23}\phi_{3} = 0; \\ -g_{32}\phi_{2} + (g_{32} + g_{34} + g_{3}) \phi_{3} - g_{34}\phi_{4} = 0; \\ -g_{41}\phi_{1} - g_{43}\phi_{3} + (g_{41} + g_{43} + g_{4}) \phi_{4} = 0. \end{array} \right\}$$
(1-40)

Этим уравнениям соответствует определитель узловых проводимостей

$$D^{y} = \begin{vmatrix} (g_{1} + g_{12} + g_{14}) & -g_{12} & 0 & -g_{14} \\ -g_{21} & (g_{2} + g_{21} + g_{23}) & -g_{23} & 0 \\ 0 & -g_{32} & (g_{32} + g_{34} + g_{3}) & -g_{34} \\ -g_{41} & 0 & -g_{43} & (g_{41} + g_{43} + g_{4}) \end{vmatrix}$$

$$(1-41)$$

Для той же схемы и при том же заземленном узле $\varphi_5 = 0$ можно составить независимые узловые уравнения для других узлов, например для 2, 3, 4 и 5, в следующем виде:

$$\begin{array}{c} -g_{21}\varphi_{1} + (g_{2} + g_{21} + g_{23}) \varphi_{2} - g_{23}\varphi_{3} = 0; \\ -g_{32}\varphi_{2} + (g_{3} + g_{32} + g_{34}) \varphi_{3} - g_{34}\varphi_{4} = 0; \\ -g_{41}\varphi_{1} - g_{43}\varphi_{3} + (g_{4} + g_{41} + g_{43}) \varphi_{4} = 0; \\ -g_{1}\varphi_{1} - g_{2}\varphi_{2} - g_{3}\varphi_{3} - g_{4}\varphi_{4} = -E_{1}g_{1} = -J_{1}. \end{array} \right\}$$

$$(1-42)$$

Полученным уравнениям соответствует определитель

 $D^{(y)} = \begin{vmatrix} -g_{21} & (g_2 + g_{21} + g_{23}) & -g_{23} & 0 \\ 0 & -g_{32} & (g_3 + g_{32} + g_{34}) & -g_{31} \\ -g_{41} & 0 & -g_{43} & (g_4 + g_{41} + g_{43}) \\ -g_1 & -g_2 & -g_3 & -g_4 \end{vmatrix} .$ (1-43)

Определители (1-41) и (1-43) в раскрытой форме равны между собой и содержат по 45 слагаемых. Однако в определителе (1-41) окончательный результат получается после сокращения 76 попарно равных по абсолютному значению и противоположных по знаку членов, а в определителе (1-43) только 16 таких слагаемых. Иначе говоря, если в определителе (1-41) общее число членов (до сокращения) равно 121, то в определителе (1-43) таких членов 61.

Особо подчеркнем, что определители (1-41) и (1-43) легко получаются из определителя, составленного для зависимой системы уравнений, т. е. записанной для всех узлов схемы. Действительно, для схемы рис. 1-23 определитель системы узловых уравнений для всех пяти узлов

	$(g_{12} + g_{14} + g_1)$	— g _{1i}	0	- g ₁₄	g ₁	
$D_{\rm H}^{(y)}=$	- g ₂₁	$(g_{21} + g_{23} + g_2)$	— g ₂₃	0	— g ₂	
	0	— g ₃₁	$(g_{32} + g_{34} + g_3)$	— g ₃₄	— g ₃	· (1-44)
	g ₄₁	0	g ₄₃	$(g_{41} + g_{43} + g_4)$	— g ₄	
	g ₁	— g,	— g ₃	$-g_4$ ($g_1 + g_3$	$g_2 + g_3 + g_4$	

Этот определитель соответствует неопределенной узловой матрице (отмечено индексом «н»), т. е. полной системе уравнений с пятью неизвестными узловыми потенциалами; сумма элементов такого определителя по строкам и столбцам равна нулю. Определитель (1-41), соответствующий системе независимых уравнений (1-40), получается из (1-44) вычеркиванием пятой строки и пятого столбца, а определитель (1-43), соответствующий уравнениям (1-42), получается из (1-44) вычеркиванием первой строки и пятого столбца. Все это и определяет основные соотношения между параметрами схемы, узловыми уравнениями и соответствующими определителями, которые следует учитывать при анализе цепей методом узловых потенциалов.

Если в цепи имеются ветви с идеальными источниками э. д. с., а сопротивлениями этих ветвей можно пренебречь, то при составлении уравнений (1-33) получается неопределенность, поскольку проводимости таких ветвей бесконечно большие. Такое затруднение преодолевается путем переноса заданной э. д. с. из ветви с нулевым сопротивлением через соответствующий узел в другие ветви, присоединенные к тому же узлу и имеющие конечные значения сопротивлений. В результате такого преобразования токи во всех ветвях заданной схемы не изменяются.

Для иллюстрации рассмотрим схему (рис. 1-24, *a*), у которой в ветви 2-4 сопротивление равно нулю, а э. д. с. равна *E*. Если в каждую ветвь, присоединенную, например, к узлу 2, включить источник напряжения с э. д. с., равной *E* и направленной от узла 2 (на рис. 1-24, *а* эти э. д. с. изображены пунктиром), то токи во



всех ветвях останутся без изменения, поскольку разности потенциалов между точками 1', 3', 4' будут, так же как в заданной схеме, равны нулю. Теперь потенциалы узлов 2 и 4, очевидно, одинаковы и их можно объединить в одну точку (рис. 1-24, δ). Для полученной схемы с тремя узлами (вместо четырех) можно составить два независимых уравнения вида (1-33), из которых определяются искомые потенциалы двух узлов, а затем по закону Ома токи во всех ветвях схемы (рис. 1-24, δ), после чего

легко найти ток в ветви с сопротивлением r = 0 (рис. 1-23, a) по первому закону Кирхгофа.

Рассмотренную и аналогичные ей задачи можно решить и без предварительного переноса э. д. с. через узел схемы в другие ветви.

Действительно, если принять в заданной схеме (рис. 1-24, *a*) $\varphi_4 = 0$, то потенциал φ_2 узла 2, очевидно, будет равен *E*. Для определения двух неизвестных потенциалов φ_1 и φ_3 нужно составить уравнения (1-33), которые полностью совпадут с уравнениями, составленными для тех же узлов эквивалентной схемы (рис. 1-23, *б*).

Полезно еще рассмотреть применение уравнений (1-33) для частного случая схемы с двумя узлами



Рис. 1-25.

и произвольным числом активных ветвей, когда требуется определить напряжение между этими узлами.

Пусть между узлами 1 и 2 включено *m* ветвей (рис. 1-25). Найдем напряжение U₁₂, записав уравнение (1-33) для первого узла

$$(g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_h + \dots + g_m) \phi_1 - \dots + g_{h=m} - (g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_h + \dots + g_m) \phi_2 = \sum_{h=1}^{h=m} E_h g_h, \quad (1-45)$$

откуда

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\sum_{h=1}^{h=m} E_h g_h}{\sum_{h=1}^{h=m} g_h}, \qquad (1-46)$$

где числитель представляет собой алгебранческую сумму пронзведений э. д. с. на проводимость для всех ветвей, содержащих э. д. с. (с положительным знаком берутся э. д. с. направленные к узлу 1), а знаменатель — арифметическую сумму проводимостей всех ветвей, включенных между узлами.

Пример 1-3. На рис. 1-26, а изображена электрическая схема с шестью неизвестными токами; э.д.с. источников: $E_1 = 6$ В, $E_2 = 12$ В и $E_3 = 18$ В; сопротивления ветвей: $r_1 = r_2 = r_3 = 2$ Ом и $r_4 = r_5 = r_6 = 6$ Ом. Пользуясь методом узловых потенциалов, определить токи во всех ветвях.



Рис. 1-26.

Решение. Пусть потенциал точки О равен нулю. Запишем уравнения для узлов с потенциалами ϕ_1 , ϕ_2 и ϕ_3 :

$$(g_1+g_2+g_3) \phi_1 - g_2 \phi_2 - g_3 \phi_3 = -E_1 g_1 - E_2 g_2 - E_3 g_3;-g_2 \phi_1 + (g_2+g_5+g_6) \phi_2 - g_5 \phi_3 = E_2 g_2;-g_3 \phi_1 - g_5 \phi_2 + (g_3+g_4+g_5) \phi_3 = E_3 g_3,$$

или после подстановки числовых значений проводимостей и э. д. с.

$$\frac{3}{2}\varphi_1 - \frac{1}{2}\varphi_2 - \frac{1}{2}\varphi_3 = -18; \quad -\frac{1}{2}\varphi_1 + \frac{5}{6}\varphi_2 - \frac{1}{6}\varphi_3 = 6; \\ -\frac{1}{2}\varphi_1 - \frac{1}{6}\varphi_2 + \frac{5}{6}\varphi_3 = 9.$$

Решая совместно эти уравнения, находим искомые потенциалы: $\varphi_1 = -9$ В; $\varphi_2 = 3$ В; $\varphi_3 = 6$ В. Для определения токов в ветвях следует задаться их положительными направлениями. При выбранных положительных направлениях токов (рис. 1-26, *a*)

$$I_{1} = (\varphi_{0} - \varphi_{1} - E_{1}) g_{1} = 1,5 \text{ A}; \quad I_{2} = (\varphi_{1} - \varphi_{2} + E_{2}) g_{2} = 0;$$

$$I_{3} = (\varphi_{1} - \varphi_{3} + E_{3}) g_{3} = 1,5 \text{ A}; \quad I_{4} = (\varphi_{3} - \varphi_{0}) g_{4} = 1 \text{ A};$$

$$I_{5} = (\varphi_{3} - \varphi_{2}) g_{5} = 0,5 \text{ A}; \quad I_{6} = (\varphi_{2} - \varphi_{0}) g_{6} = 0,5 \text{ A}.$$

Матричные уравнения узловых потенциалов. Уравнения узловых потенциалов (1-33) можно записать в матричной форме:

$$\mathbf{g}^{(\mathbf{y})}\boldsymbol{\varphi} = \mathbf{J}_{\mathbf{c}},\tag{1-47}$$

$$\mathbf{g}^{(\mathbf{y})} = \begin{vmatrix} g_{11} - g_{12} - \dots - g_{1y} \\ - g_{21} & g_{22} - \dots - g_{2y} \\ \dots & \dots & \dots \\ - g_{y\,1} - g_{y\,2} - \dots + g_{y\,y} \end{vmatrix}$$

квадратная матрица узловых проводимостей схемы;

$$\mathbf{\varphi} = \begin{vmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \cdots \\ \varphi_y \end{vmatrix} \quad \mathbf{H} \quad \mathbf{J}_{\mathbf{c}} = \begin{vmatrix} J_{\mathbf{c}1} \\ J_{\mathbf{c}2} \\ \cdots \\ J_{\mathbf{c}y} \end{vmatrix}$$

— матрица-столбец потенциалов узлов и матрица-столбец токов источников тока в узлах, где по (1-33а) $J_{ci} = J_i + \sum E_{ij}g_{ij}$; при этом алгебраическое суммирование, выполняемое с учетом знаков, распространяется на все ветви с источниками токов и с источниками напряжений, присоединенные к *i*-му узлу.

Умножая слева уравнение (1-47) на $\|\mathbf{g}^{(y)}\|^{-1}$, получим выражение для определения потенциалов узлов схемы в виде

$$\varphi = \|g^{(y)}\|^{-1} \mathbf{J}_{c}, \qquad (1-48)$$

где $\|g^{(y)}\|^{-1}$ — матрица, обратная матрице $\|g^{(y)}\|$.

Ниже показано, что матрицу узловых проводимостей цепи можно составить непосредственно по соответствующей схеме, применяя формулу

$$\mathbf{g}^{(\mathbf{y})} = \mathbf{A} \mathbf{g}_d \mathbf{A}^{\mathsf{T}}, \tag{1-49}$$

где А — матрица соединения узловых проводимостей ветвей схемы или ее ориентированного графа;

g_d — диагональная матрица проводимостей ветвей;

А^т — транспонированная матрица соединения узловых проводимостей ветвей схемы или ее ориентированного графа.

Матрица A составляется следующим образом: столбцы матрицы соответствуют ветвям схемы, а ее строки — узлам; на пересечении строки и столбца записывается ±1 или 0 (пробел) в зависимости от того, присоединена данная ветвь к соответствующему узлу или нет; положительный знак записывается в том случае, когда ветвь направлена от узла, а отрицательный — к узлу; при этом направление ветви обычно совмещается с положительным направлением тока в ней. Для иллюстрации применения формулы (1-49) рассмотрим схему рис. 1-26, a, для которой на рис. 1-26, δ построен ориентированный граф. Поскольку у заданной схемы четыре узла, то для нее можно составить три независимых уравнения, чему и соответствует матрица соединения узловых проводимостей ветвей из трех строк и шести столбцов:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Диагональная матрица проводимостей ветвей $g_k = 1/r_k$ равна:

$$\mathbf{g}_{d} = \begin{vmatrix} g_{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g_{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & g_{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g_{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & g_{6} \end{vmatrix}$$

Произведение матриц А и g_d равно:

$$\mathbf{Ag}_{d} = \begin{vmatrix} -g_{1} & g_{2} & g_{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -g_{2} & 0 & 0 & -g_{5} & g_{6} \\ 0 & 0 & -g_{3} & g_{4} & g_{5} & 0 \end{vmatrix}.$$

Матрица узловых проводимостей цепи получается после перемножения матриц Ag_d и A^T:

$$\mathbf{g}^{(\mathbf{y})} = \mathbf{A}\mathbf{g}_{d}\mathbf{A}^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} -g_{1} & g_{2} & g_{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -g_{2} & 0 & 0 & -g_{5} & g_{4} \\ 0 & 0 & -g_{3} & g_{4} & g_{5} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (g_{1} + g_{2} + g_{3}) & -g_{4} & -g_{3} \\ -g_{2} & (g_{2} + g_{5} + g_{6}) & -g_{5} \\ -g_{3} & -g_{5} & (g_{3} + g_{4} + g_{5}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Матрица-столбец потенциалов узлов

$$\boldsymbol{\varphi} = \left| \begin{array}{c} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{array} \right|.$$

Матрица-столбец источников тока

$$\mathbf{J}_{c} = \begin{vmatrix} -E_{1}g_{1} - E_{2}g_{2} - E_{3}g_{3} \\ E_{2}g_{2} \\ E_{3}g_{3} \end{vmatrix} .$$

Пользуясь выражением (1-47), легко получить систему уравнений, приведенную в примере 1-3. Если матрицу А дополнить четвертой строкой, соответствующей узлу О, то по формуле (1-49) получится неопределенная матрица узловых проводимостей цепи, для которой сумма элементов по всем четырем строкам и четырем столбцам равна нулю; определитель такой матрицы также равен нулю. После вычеркивания любой строки и соответствующего этой строке столбца, например четвертой строки и четвертого столбца, получается определенная квадратная матрица третьего порядка.

Определитель такой матрицы симметричен относительно главной диагонали. Если вычеркнутая строка не соответствует вычеркнутому столбцу, то и в этом случае получается определенная квадратная матрица, соответствующая независимой системе уравнений. Однако определитель такой матрицы уже не имеет симметрии относительно главной диагонали [см., например, (1-38) и (1-43)].

Здесь следует особо подчеркнуть, что если принять равным нулю потенциал того же узла схемы, который соответствует вычеркнутой строке матрицы **A**, то напряжения на всех ветвях схемы определяются через потенциалы узлов по формуле

$$\mathbf{U}_{s} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\varphi}, \qquad (1-50)$$

где положительное направление U_s совпадает с положительным направлением тока в ветви. Это непосредственно получается из формул для напряжения на каждой ветви. Например, для схемы по рис. 1-26

$$\begin{vmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \\ U_5 \\ U_6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ \varphi_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\varphi_1 \\ \varphi_1 - \varphi_2 \\ \varphi_1 - \varphi_3 \\ \varphi_3 \\ -\varphi_2 + \varphi_3 \\ \varphi_2 \end{vmatrix}.$$

Из этого выражения следует:

 $U_1 = -\phi_1; \quad U_2 = \phi_1 - \phi_2; \quad U_3 = \phi_1 - \phi_3; \quad U_4 = \phi_3; \quad U_5 = \phi_3 - \phi_2; \\ U_6 = \phi_2.$

1-8. Метод контурных токов

Для расчета режима сложной электрической цепи можно ограничнъся совместным решением лишь $\kappa = (e - y + 1)$ независимых уравнений, составленных на основании второго закона Кирхгофа, воспользовавшись методом контурных токов; здесь *е* — число ветвей и *у* — число узлов. При этом первый закон Кирхгофа, конечно, всегда удовлетворяется.

Для иллюстрации применения метода контурных токов рассмотрим схему на рис. 1-27, *а* с шестью ветвями и четырьмя узлами. Прежде чем составлять уравнения по второму закону Кирхгофа, надо выбрать взаимно независимые контуры так, чтобы одна из ветвей каждого контура входила только в этот контур. Например, в схеме рис. 1-27, *а* первая, вторая и третья ветви входят соответственно только в контуры 1-2-4-1, 2-3-4-2 и 1-4-3-1.

Для правильного выбора независимых контуров введем еще дополнительные понятия. Деревом графа (схемы) называется



Рис. 1-27,

совокупность ветвей, соединяющих все узлы, но не образующих ни одного контура. Между любыми двумя узлами дерева существует только один путь графа — непрерывная последовательность ветвей между заданными двумя узлами при условии, что каждый узел встречается не более одного раза. Наличие хотя бы двух разных путей между двумя узлами дерева, очевидно, приводит к образованию контура. Если число узлов схемы и ее графа y, то число ветвей дерева равно y - 1, так как из y ветвей можно всегда составить контур. В етвью связи (связью, главной ветвью или дополнением дерева) называется любая ветвь, не входящая в состав дерева. В дальнейшем будем пользоваться преимущественно термином «ветвь связи». Все ветви схемы, не входящие в состав дерева и называемые ветвями связи, дополняют соответствующее дерево до полной схемы.

Взаимно независимые контуры получатся, если в каждый контур войдет одна ветвь связи, действительный ток которой будет равен соответствующему контурному току. Ветви с идеальными источниками э. д. с. и без сопротивлений обычно включают в состав дерева, а ветви с источниками тока относят к ветвям связи. Ветви с идеальными источниками э. д. с. и сопротивлениями (соединенными между собой последовательно) могут входить как в состав ветвей дерева, так и в состав ветвей связи. Например, для схемы рис. 1-27, а ветви с токами I_4 , I_5 и I_6 , соединяющие узлы 1, 2, 3, 4, выбраны в качестве ветвей дерева; тогда ветви с токами I1, I2 и I3 будут ветвями связи. На рис. 1-27, б элементы ветвей дерева изображены сплошными линиями, а элементы ветвей связи — пунктирными. Из приведенной схемы видно, что при выбранном дереве токи в ветвях связи (I₁, I₂, I₃), совпадающие с контурными токами, равны действительным токам этих ветвей. Это правило распространяется на любую схему.

Для схемы рис. 1-27, а по первому закону Кирхгофа

$$I_1 - I_4 - I_3 = 0; \quad I_5 + I_2 - I_1 = 0; \quad I_6 + I_3 - I_2 = 0.$$
 (1-51)

На основании второго закона Кирхгофа

$$\left. \left. \begin{array}{c} r_{1}I_{1} + r_{5}I_{5} + r_{4}I_{4} = E_{1} - E_{4}; \\ r_{2}I_{2} + r_{6}I_{6} - r_{5}I_{5} = -E_{2}; \\ r_{3}I_{3} - r_{4}I_{4} - r_{6}I_{6} = E_{4} + E_{3}. \end{array} \right\}$$

$$(1-52)$$

Пользуясь уравнениями (1-51), исключим из уравнений (1-52) токи I_4 , I_5 и I_6 всех ветвей дерева, общих для нескольких контуров; в результате получим:

$$\left\{ \begin{array}{c} (r_{1}+r_{4}+r_{5}) I_{1}-r_{5}I_{2}-r_{4}I_{3}=E_{1}-E_{4}; \\ -r_{5}I_{1}+(r_{2}+r_{6}+r_{5}) I_{2}-r_{6}I_{3}=-E_{2}; \\ -r_{4}I_{1}-r_{6}I_{2}+(r_{3}+r_{4}+r_{6}) I_{3}=E_{3}+E_{4}. \end{array} \right\}$$

$$(1-53)$$

В соответствии с уравнениями (1-53) можно принять, что каждый из токов I_1 , I_2 и I_3 замыкается через соответствующую ветвь связи в одном из контуров (рис. 1-27, *a* и *б*) и назвать такие токи к о н т у р н ы м и. Напряжения на сопротивлениях любого контура равны алгебраической сумме напряжений, обусловленных токами своего и смежных контуров. Например, в контуре из сопротивлений r_1 , r_5 и r_4 разность э. д. с. $E_1 - E_4$ равняется сумме трех напряжений: от собственного контурного тока I_1 на всех сопротивлениях этого контура и от токов I_2 и I_3 соответственно на сопротивлениях r_5 и r_4 . Действительные токи в ветвях дерева, общих для нескольких контуров, равны алгебраическим суммам контурных токов:

$$I_4 = I_1 - I_3; \quad I_5 = I_1 - I_2; \quad I_6 = I_2 - I_3.$$
 (1-54)

Для этой же схемы можно получить и другие взаимно независимые уравнения. Например, выберем другое дерево из первой, пятой и шестой ветвей (рис. 1-27, θ); тогда вторая, третья и четвертая ветви будут ветвями связи, действительные токи в которых совпадают с контурными. Применив в этом случае второй закон Кирхгофа для контуров 2-3-4-2, 3-1-2-4-3 и 2-4-1-2, получим уравнения с контурными токами I_2 , I_3 и I_4 , замыкающимися через ветви деревьев по ветвям связи. Токи в ветвях дерева однозначно определяются через токи ветвей связи (совпадающие с контурными) по формулам

$$I_1 = I_3 + I_4; \quad I_6 = I_2 - I_3 \text{ if } I_5 = I_3 + I_4 - I_2.$$

Выражение для тока I_5 получено по первому закону Кирхгофа для действительных токов, примененному к поверхности S_5 , след которой показан на рис. 1-27, в пунктиром.

Таким образом, система взаимно независимых уравнений определяется структурой выбранного дерева и соответствующими ветвями связи.

Ниже будет показано, что мостовая схема рис. 1-27, *а* имеет 16 деревьев; поэтому для такой схемы можно написать 16 систем независимых уравнений, каждая из которых содержит в качестве неизвестных три тока, замыкающиеся по ветвям связи через ветви выбранного дерева.

Из приведенных примеров следует, что для определения токов в ветвях этим методом нужно ввести в расчет контурные токи и решить совместно систему уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа; число этих уравнений меньше числа неизвестных токов ветвей на число узлов схемы без одного (y - 1). При замене токов в ветвях контурными токами первый закон Кирхгофа всегда удовлетворяется, так как каждый контурный ток в одной из ветвей контура направлен к узлу, а в другой — от того же узла. Например, для узла 4 (рис. 1-27, a) по первому закону Кирхгофа для токов ветвей получим:

$$I_4 - I_5 - I_6 == 0$$
,

или для контурных токов

$$(I_1 - I_3) - (I_1 - I_2) - (I_2 - I_3) = 0.$$

Если схема содержит не только источники э. д. с., но и источники тока, то можно принять ток каждого из источников тока замыкающимся по любым ветвям дерева, составляющим с ветвью источника тока — ветвью связи замкнутый контур. Падение напряжения, вызванное током такого источника на каждом из сопротивлений контура, учитывается при записи левой части уравнений по второму закону Кирхгофа. Однако эти напряжения можно также учесть с обратным знаком в правой части уравнений. В качестве примера рассмотрим схему на рис. 1-21. На основании второго закона Кирхгофа

$$\left. \begin{array}{c} r_{1}I_{1} + r_{5}I_{5} - r_{4}I_{4} = E_{1} - E_{4}; \\ r_{2}I_{2} - r_{6}I_{6} - r_{4}I_{4} = E_{2} - E_{4}; \\ r_{3}I_{3} - r_{6}I_{6} - r_{5}I_{5} = 0. \end{array} \right\}$$

$$(1-55)$$

Пользуясь первым законом Кирхгофа, исключим из этих уравнений токи I_5 , I_4 и I_6 ; в результате после группировки слагаемых получим:

$$\begin{array}{c} (r_1 + r_5 + r_4) \ I_1 - r_5 I_3 + r_4 I_2 + r_4 J + r_5 J = E_1 - E_4; \\ (r_2 + r_6 + r_4) \ I_2 + r_6 I_3 + r_4 I_1 + r_4 J = E_2 - E_4; \\ (r_3 + r_6 + r_5) \ I_3 + r_6 I_2 - r_5 I_1 - r_5 J = 0. \end{array}$$
 (1-56)

Из этих уравнений следует, что в рассматриваемом случае ток J как бы замыкается по ветвям с сопротивлениями r_5 и r_4 , дополняющими ветвь с источником тока J до замкнутого контура.



Обозначив в уравнениях (1-56) составляющие напряжений $r_4 J$ и $r_5 J$ соответственно через E_{14} и E_{15} , можно переписать их иначе:

$$\left\{ \begin{array}{c} (r_1 + r_5 + r_4) I_1 + r_4 I_2 - r_5 I_3 = E_1 - E_4 - E_{\tau 4} - E_{\tau 5}; \\ r_4 I_1 + (r_2 + r_6 + r_4) I_2 + r_6 I_3 = E_2 - E_4 - E_{\tau 4}; \\ - r_5 I_1 + r_6 I_2 + (r_3 + r_6 + r_5) I_3 = E_{\tau 5}. \end{array} \right\}$$
(1-57)

Здесь следует отметить, что перенос слагаемых r_4J и r_5J из левой в правую часть уравнений (1-57) и замена этих напряжений на схеме э. д. с. $E_{\tau 4}$ и $E_{\tau 5}$ иллюстрирует применение так называемой теоремы о компенсации, изложенной более подробно в § 2-6.

Уравнениям (1-57) соответствует эквивалентная схема (рис. 1-28, *a*), на которой источник тока *J* заменен источниками э. д. с. $E_{\tau 4} = r_4 J$ и $E_{\tau 5} = r_5 J$; при этом токи в ветвях с сопротивлениями r_4 и r_5 не равны соответствующим токам в ветвях заданной

схемы (рис. 1-21) и отличаются от них на ток J источника тока. Иначе говоря, после определения контурных токов I_1 , I_2 и I_3 необходимо для вычисления токов I_4 и I_5 в ветвях заданной схемы (рис. 1-21) записать уравнения по первому закону Кирхгофа именно для заданной схемы: $I_4 = -I_1 - I_2 - J$ и $I_5 = I_1 - I_3 + J$.

Аналогично можно показать, что если принять ток J замыкающимся по ветви с сопротивлением r_1 , то получится новая эквивалентная схема (рис. 1-28, δ); контурный ток I_1 в эквивалентной схеме не равен действительному току I_1 в заданной схеме (рис. 1-21) и отличается от него на ток J.

Замена источника тока J двумя эквивалентными источниками напряжения $E_{\tau 4}$ и $E_{\tau 5}$ (рис. 1-28, a) основана на предварительном



Рис. 1-29.

преобразовании одного источника тока, включенного к узлам 1 н 4 (рис. 1-21) двумя источниками тока, включенными к узлам 1 и 3, 3 и 4. Покажем справедливость такого преобразования для более общего случая.

На рис. 1-29, а изображена часть разветвленной схемы с одним источником тока J, присоединенным к узлам I и 4. Режим в этой схеме, очевидно, не изменится, если вместо одного источника тока J, присоединенного к зажимам I и 4, включить три источника тока соответственно к узлам I и 2, 2 и 3, 3 и 4, поскольку токи $I_{22'}$ и $I_{33'}$ в ветвях присоединения к узлам 2 и 2', 3 и 3' равны нулю (рис. 1-29, 6). Переход от схемы рис. 1-29, 6 к эквивалентной схеме рис. 1-29, e, где $E_{\tau 1} = r_1 J$; $E_{\tau 2} = r_2 J$; $E_{\tau 3} = r_3 J$, уже не требует особых пояснений.

Таким образом, применяя метод контурных токов для расчета режима цепи, можно предварительно заменить источники тока

эквивалентными источниками э. д. с., а затем ввести контурные токи и на основании второго закона Кирхгофа составить систему уравнений для их определения. Действительные токи в ветвях без эквивалентных источников э. д. с., заменяющих источники тока, определяются по первому закону Кирхгофа суммированием контурных токов; в ветвях заданной схемы, в которых на эквивалентной схеме включены источники э. д. с., учитываются и токи источников тока.

При расчете электрических цепей изложенным методом всегда стремятся к тому, чтобы число контурных токов, замыкающихся через каждую из ветвей, было по возможности минимальным. С этой целью обычно выбирают каждый контур в виде я ч е й к и (на рис. 1-27, *а* три ячейки с контурными токами I_1 , I_2 и I_3), руководствуясь указанным выше правилом выбора независимых контуров (дерева и ветвей связи) при составлении уравнений на основании второго закона Кирхгофа.

Положительные направления контурных токов можно выбирать и произвольно, т. е. независимо от положительных направлений токов в ветвях.

Установим теперь более общие, необходимые для дальнейших выводов соотношения между контурными токами, сопротивлениями и э. д. с. цепи произвольной конфигурации. Для схемы, имеющей κ независимых контуров, уравнения, аналогичные (1-53), запишутся в виде

В этих уравнениях сопротивление вида r_{ll} (с двумя одинаковыми индексами) называется собственным сопротивлением контура l, а сопротивление вида $r_{lk} = r_{kl}$ (с двумя различными индексами) называется общим сопротивлением контуров l и k. Правые части уравнений (1-58) называются контур ными э. д. с. Каждая из контурных э. д. с. вида E_l равна алгебраической сумме э. д. с. всех источников в ветвях контура l. Положительные знаки в каждом уравнении (1-58) должны быть взяты для токов и э. д. с., положительные направления которых совпадают с произвольно выбранным направлением обхода соответствующего контура.

В более общем случае, когда электрическая цепь содержит как источники э. д. с., так и источники тока, контурное уравнение для *l*-го контура записывается в виде

$$\left(\sum_{i} r_{ii}\right) I_{i} + \sum_{\substack{j \neq i \\ j \neq i}} r_{ij} I_{j} = E_{i} + \sum_{i} r_{ij} J_{ij} = E_{ci},$$
 (1-58a)

где $\left(\sum_{j} r_{lj}\right)$ обозначает собственное сопротивление контура l;

r_{lj} — общее сопротивление двух контуров l и j;

J_{ij} — ток источника тока, замыкающийся по сопротивлению *r*_{ij}.

Решая систему уравнений (1-58) при помощи определителей относительно любого из токов, например *I*₁, получаем:

$$I_{l} = E_{1} \frac{D_{l1}}{D^{(\kappa)}} + E_{2} \frac{D_{l2}}{D^{(\kappa)}} + \dots + E_{l} \frac{D_{ll}}{D^{(\kappa)}} + \dots + E_{q} \frac{D_{lq}}{D^{(\kappa)}} + \dots + E_{\kappa} \frac{D_{l\kappa}}{D^{(\kappa)}}, \qquad (1-59)$$

где D^(к) — определитель системы уравнений (1-58), т. е.

$$D^{(\kappa)} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2l} & \dots & r_{2\kappa} \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ r_{l1} & r_{l2} & \dots & r_{ll} & \dots & r_{l\kappa} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ r_{\kappa 1} & r_{\kappa 2} & \dots & r_{\kappa l} & \dots & r_{\kappa \kappa} \end{pmatrix};$$
(1-60)

 $D_{l1}, D_{l2}, \ldots, D_{lq}, \ldots, D_{l\kappa}$ — алгебраические дополнения определителя $D^{(\kappa)}$, причем D_{lq} получается из $D^{(\kappa)}$ путем вычеркивания l-го столбца и q-й строки и умножения полученного определителя на $(-1)^{l+q}$. Необходимо отметить, что сопротивления вида r_{ll} и r_{kl} нужно записывать в выражении (1-60) с тем знаком, который стоит перед соответствующим напряжением в уравнениях (1-58).

Подчеркнем, что при соответствующем выборе контуров получится такая система контурных уравнений, определитель которой имеет аналогично определителю $D^{(y)}$ минимальное число слагаемых с отрицательными знаками (которые сокращаются с соответствующими положительными членами).

Для иллюстрации отмеченных положений рассмотрим схему на рис. 1-27, *а*, для которой справедлива, например, следующая система уравнений:

$$(r_{1}+r_{5}+r_{4}) I_{1}-r_{5}I_{2}-r_{4}I_{3} = E_{1}-E_{4};$$

$$-r_{5}I_{1}+(r_{2}+r_{5}+r_{6}) I_{2}-r_{6}I_{3} = -E_{2};$$

$$-r_{4}I_{1}-r_{6}I_{2}+(r_{3}+r_{4}+r_{6}) I_{3} = E_{3}+E_{4};$$

$$r_{1}I_{1}+r_{2}I_{2}+r_{3}I_{3} = E_{1}-E_{2}+E_{3},$$

$$(1-61)$$

где последнее уравнение получено простым суммированием первых трех; оно справедливо для внешнего контура, проходящего через ветви связи с сопротивлениями r_1 , r_2 и r_3 . Совместное решение любых трех уравнений системы (1-61) определяет неизвестные контурные токи. Покажем, что система из первых трех уравнений дает определитель с бо́льшим числом слагаемых (до сокращения), чем система, например, из первых двух и четвертого уравнений. Для первых трех уравнений определитель

$$D^{(\kappa)} = \begin{vmatrix} (r_1 + r_4 + r_5) & -r_5 & -r_4 \\ -r_5 & (r_2 + r_5 + r_6) & -r_6 \\ -r_4 & -r_6 & (r_3 + r_4 + r_6) \end{vmatrix}.$$
(1-62)

Этот определитель после раскрытия имеет 38 слагаемых (до сокращения), из которых 22 попарно равны по абсолютному значению, но по знаку противоположны и сокращаются.

Для первых двух и четвертого уравнений определитель

$$D^{(\kappa)} = \begin{vmatrix} (r_1 + r_4 + r_5) & -r_5 & -r_4 \\ -r_5 & (r_2 + r_5 + r_6) & -r_6 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{vmatrix} = (r_1 + r_4 + r_5) (r_2 + r_6) r_3 + (r_1 + r_4) r_5 r_3 + r_5^2 r_3 + r_2 r_6 (r_1 + r_4 + r_5) - r_5^2 r_3 + r_5 r_6 r_1 + r_4 r_5 r_2 + r_4 r_1 (r_2 + r_5 + r_6).$$
(1-63)

В этом определителе только два слагаемых равны по абсолютной величние, но противоположны по знаку и сокращаются.

Для решения общей задачи расчета неизвестных токов во всех ветвях линейной электрической цепи можно выбрать один из двух основных методов расчета: узловых потенциалов или контурных токов.

Методом узловых потенциалов целесообразно пользоваться, когда число узлов схемы, уменьшенное на единицу, меньше числа независимых контуров $y - 1 < \kappa$, а методом контурных токов при $y - 1 > \kappa$.

Матричные уравнения контурных токов. Уравнения контурных токов (1-58) с учетом (1-58а) можно записать в матричной форме:

$$\mathbf{r}^{(\kappa)}\mathbf{I}^{(\kappa)} = \mathbf{E}_{c}^{(\kappa)}, \qquad (1-64)$$

где r^(к) — квадратная матрица контурных сопротивлений;

- I^(к) матрица-столбец контурных токов;
- Е^(к) матрица-столбец контурных э. д. с., учитывающая источники э. д. с. и эквивалентные э. д. с. от источников тока. После умножения уравнения (1-64) слева на ∥ г^(к) ∥⁻¹ получим:

$$\mathbf{I}^{(K)} = \| \mathbf{r}^{(K)} \|^{-1} \mathbf{E}_{c}^{(K)}. \tag{1-65}$$

Покажем, что матрицу контурных сопротивлений **r**^(к) можно получить непосредственно по схеме при помощи матрицы соединения контурных сопротивлений **B**:

$$\mathbf{r}^{(\kappa)} = \mathbf{B} \mathbf{r}_d \mathbf{B}^{\mathrm{T}},\tag{1-66}$$

- где r_d днагональная матрица сопротивлений ветвей;
 - **В**^т транспонированная матрица соединения контурных сопротивлений.

Матрица соединения контурных сопротивлений **В** составляется так, что ее строки соответствуют независимым контурам, а столбіцы — ветвям. На пересечении строки и столбца записывается ± 1 или 0 (пробел) в зависимости от того, входит или не входит данная ветвь в соответствующий контур; положительный знак принимается в том случае, если направление ветви совпадает с направлением обхода контура, а отрицательный знак — если не совпадает. При этом направление обхода каждого контура примем совпадающим с положительным направлением соответствующего контурного тока, а направления ветвей — с положительными направлениями токов в ветвях.

Для получения независимых контуров следует сначала выбрать дерево схемы, что в свою очередь определяет ветви связи, а следовательно, и контурные токи.

Для иллюстрации рассмотрим схему на рис. 1-27, a с выбранным деревом из четвертой, пятой и шестой ветвей (рис. 1-27, G). В этом случае независимые контуры содержат контурные токи I_1 , I_2 и I_3 , что соответствует первой, второй и третьей ветвям связи.

Матрица соединения контурных сопротивлений **В** состоит из трех строк и шести столбцов:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Диагональная матрица сопротивлений

$$\mathbf{r}_{d} = \begin{vmatrix} r_{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & r_{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r_{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r_{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & r_{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r_{6} \end{vmatrix}.$$

Произведение матриц В и г_а равно:

$$\mathbf{Br}_{d} = \begin{vmatrix} r_{1} & 0 & 0 & r_{4} & r_{5} & 0 \\ 0 & r_{2} & 0 & 0 & -r_{5} & r_{6} \\ 0 & 0 & r_{3} & -r_{4} & 0 & -r_{6} \end{vmatrix}.$$

Квадратная матрица контурных сопротивлений определяется по формуле (1-66):

$$\mathbf{r}^{(\kappa)} = \mathbf{B}\mathbf{r}_{d}\mathbf{B}^{\mathrm{T}} = \begin{vmatrix} r_{1} & 0 & 0 & r_{4} & r_{5} & 0 \\ 0 & r_{2} & 0 & 0 & -r_{5} & r_{6} \\ 0 & 0 & r_{3} & -r_{4} & 0 & -r_{6} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} (r_{1} + r_{4} + r_{5}) & -r_{5} & -r_{4} \\ -r_{5} & (r_{2} + r_{5} + r_{6}) & -r_{6} \\ -r_{4} & -r_{6} & (r_{3} + r_{4} + r_{6}) \end{vmatrix}.$$

Матрица-столбец контурных токов

$$\mathbf{I}^{(\mathbf{K})} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

Матрица-столбец контурных э. д. с.

$$\mathbf{E}_{c}^{(\kappa)} = \left| \begin{array}{c} E_{1} - E_{4} \\ - E_{2} \\ E_{3} + E_{4} \end{array} \right|.$$

Пользуясь уравнением (1-64), матрицами $\mathbf{r}^{(\kappa)}$, $\mathbf{I}^{(\kappa)}$ и $\mathbf{E}_{c}^{(\kappa)}$, легко получить уравнения (1-53).

Подчеркнем, что матрица токов ветвей І_в легко определяется через матрицу контурных токов І^(к) по формуле

$$\mathbf{I}_{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{B}^{\mathsf{T}} \mathbf{I}^{(\mathsf{K})}. \tag{1-67}$$

Например, для схемы рис. 1-27, а

$$\begin{vmatrix} I_{16} \\ I_{26} \\ I_{36} \\ I_{46} \\ I_{56} \\ I_{66} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_{1\kappa} \\ I_{2\kappa} \\ I_{3\kappa} \end{vmatrix}$$

Из этого матричного уравнения сразу получаем равенства, определяющие токи ветвей через контурные токи:

$$I_{1\theta} = I_{1\kappa}; \quad I_{2\theta} = I_{2\kappa}; \quad I_{3\theta} = I_{3\kappa}; \quad I_{4\theta} = I_{1\kappa} - I_{3\kappa}; \\ I_{5\theta} = I_{1\kappa} - I_{2\kappa}; \quad I_{\theta\theta} = I_{2\kappa} - I_{3\kappa}.$$

В дальнейшем индексы в у токов ветвей и индексы k у контурных токов в алгебраических выражениях, как правило, будем опускать.

В заключение подчеркнем, что все соотношения между токами ветвей и контурными токами для схем, показанных на рис. 1-27, а-е,



Рис. 1-30.

легко получить из графов, построенных соответственно для этих схем на рис. 1-30, *а—в*. При этом деревья графа изображены на рис. 1-30, б и в сплошными линиями, а ветви связи — пунктирными.

1-9. Уравнения состояния цепи в матричной форме

Пользуясь матрицей соединения узловых проводимостей ветвей A и матрицей соединения контурных сопротивлений B, а также законами Кирхгофа, можно получить узловые и контурные уравнения, определяющие электрическое состояние цепи в матричной форме; при этом попутно получаются выражения для определения матрицы узловых проводимостей (1-49) и матрицы контурных сопротивлений (1-66).

Первый и второй законы Кирхгофа запишем в матричной форме:

где I_в — матрица-столбец токов ветвей схемы;

U_в — матрица-столбец напряжений на зажимах ветвей той же схемы.

Пользуясь уравнением (1-67), представим первое из выражений (1-68) в следующем виде:

$$\mathbf{A}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{I}^{(\mathsf{K})} = 0. \tag{1-69}$$

Полученное выражение справедливо при всех значениях $I^{(\kappa)}$, поэтому $AB^{\tau} = 0$ для любой заданной электрической цепи.

На основании закона Ома для ветви с э. д. с. при выбранных положительных направлениях тока *I*, напряжении *U*, и э. д. с. *E*, очевидно, справедливо равенство

$$r_d I_{\theta} = E_{\theta} + U_{\theta},$$

где $r_d = r_s$ — сопротивления ветвей, или в матричной форме

$$\mathbf{r}_{d}\mathbf{I}_{\theta} = \mathbf{E}_{\theta} + \mathbf{U}_{\theta} \ \mathbf{H} \ \mathbf{r}_{d}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{I}^{(\mathsf{K})} = \mathbf{E}_{\theta} + \mathbf{U}_{\theta}, \qquad (1-70)$$

где г_а — диагональная матрица сопротивлений ветвей.

После умножения обеих частей уравнения (1-70) слева на В получим:

$$\mathbf{Br}_{d}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{I}^{(\mathsf{K})} = \mathbf{B}\mathbf{E}_{s} + \mathbf{B}\mathbf{U}_{s}. \tag{1-71}$$

Из этого выражения следует, что произведение $\mathbf{Br}_d \mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ равно, как уже было отмечено, матрице контурных сопротивлений $\mathbf{r}^{(\kappa)}$ (1-66), произведение \mathbf{BE}_s определяет матрицу контурных э. д. с. $\mathbf{E}^{(\kappa)}$ и, наконец, $\mathbf{BU}_s = 0$. Таким образом, из (1-71) следует:

$$\mathbf{r}^{(\kappa)}\mathbf{I}^{(\kappa)} = \mathbf{E}^{(\kappa)}. \tag{1-72}$$

Если в ветвях заданной схемы кроме источников э. д. с. имеются эквивалентные э. д. с. от источников тока, то они войдут в (1-72) в качестве слагаемых; в результате получится уравнение, совпадающее с (1-58а).

Аналогично получается матричное уравнение для узловых потенциалов.

Из уравнения (1-70) непосредственно следует, что

$$\mathbf{I}_{e} = \mathbf{r}_{d}^{-1} (\mathbf{E}_{e} + \mathbf{U}_{e}). \tag{1-73}$$

Обозначив $\mathbf{r}_d^{-1} = \mathbf{g}_d$ из первого уравнения (1-68) с учетом (1-73), получим:

$$\mathbf{AI}_{e} = \mathbf{Ag}_{d}\mathbf{U}_{e} + \mathbf{Ag}_{d}\mathbf{E}_{e} = 0.$$

Из этого уравнения с учетом (1-50) следует, что

$$Ag_{d}A^{T}\varphi = -Ag_{d}E_{s} = J, \qquad (1-74)$$

где произведение $Ag_d A^T$ равно матрице узловых проводимостей схемы $g^{(y)}$ (1-49), а произведение $Ag_d E_a = -J$ определяет матрицу узловых токов той же схемы. Если в заданной схеме имеются кроме источников напряжения источники тока, то в правой части уравнения (1-74) входят дополнительные слагаемые и оно в раскрытой форме совпадет с (1-33а).

1-10. Преобразование линейных электрических схем

Расчет и исследование сложных электрических цепей во многих случаях можно значительно облегчить и сделать более наглядными путем преобразования электрических схем одного вида в схемы другого вида. Целесообразное преобразование электрической схемы приводит к уменьшению числа ее ветвей или узлов, а следовательно, и числа уравнений, определяющих ее электрическое состояние.

Рассмотрим, например, схему трехпроводной линии (рис. 1-31, *a*). Пусть заданы э. д. с. E_1 , E_2 и внутренние сопротивления r_{B1} и r_{B2} источников энергии, сопротивления проводов линии r, r_0 и сопротивления приемников r_{12} , r_{23} и r_{31} .

Для определения токов в шести ветвях этой схемы необходимо по методу контурных токов или узловых потенциалов решить систему уравнений с тремя неизвестными.

Однако можно упростить схему, например, так, чтобы она содержала только три ветви с тремя неизвестными токами и всего два узла. Новая схема получится, если три сопротивления r_{12} , r_{23} и r_{31} ,



Рис. 1-31.

присоединенные к узлам 1, 2 и 3, заменить тремя другими сопротивлениями r_1 , r_2 , r_3 (рис. 1-31, 6), включенными соответственно между точками 1, 2 и 3 заданной схемы и новой узловой точкой O'. После такой замены токи I_1 , I_2 , I_3 в ветвях, не затронутых преобразованием, и напряжения U_{12} , U_{23} и U_{31} между точками 1, 2 и 3 должны быть такими же, как в заданной схеме.

В новой, эквивалентной схеме с двумя узлами O и O' можно сразу найти напряжение между узловыми точками по формуле (1-46), а затем определить токи I_1 , I_2 и I_3 по закону Ома. После этого можно вычислить напряжения U_{12} , U_{23} и U_{31} между точками 1, 2 и 3 н токи I_{12} , I_{23} и I_{31} в сопротивлениях r_{12} , r_{23} и r_{31} заданной схемы, т. е. решить задачу достаточно просто.

Во всех случаях замены заданных электрических схем эквивалентными схемами другого вида необходимо выполнять условия неизменности токов и напряжений в тех частях схемы, которые не затронуты преобразованиями.

Если преобразуется часть электрической схемы, не содержащая источников энергии, то, как будет видно из дальнейшего, неизмен-

ность токов и напряжений в остальной части схемы обеспечивает и неизменность мощностей, потребляемых ветвями. В случае преобразования электрических схем, содержащих источники энергии, суммарные мощности источников и приемников в исходной схеме не равны в общем случае соответствующим мощностям в эквивалентной схеме.

Рассмотрим теперь наиболее характерные, чаще всего встречающиеся на практике случаи преобразования электрических схем как при отсутствии в преобразуемых ветвях источников э. д. с. и тока, так и при их наличии.



Рис. 1-32.

Преобразование соединения сопротивлений многолучевой звездой в многоугольник; преобразование треугольника в звезду. Рассмотрим сначала преобразование соединения сопротивлений многолучевой звездой (счислом лучей больше трех). В эквивалентный многоугольник. Покажем, что соединение сопротивлений *п*-лучевой звездой преобразуется в эквивалентную схему многоугольника с числом ветвей, равным *n* (*n* — 1)/2.

На рис. 1-32, а изображено соединение сопротивлений в виде *n*-лучевой звезды. Уравнения электрического состояния для этой схемы:

$$I_{1} = (\varphi_{1} - \varphi_{0}) g_{1}; \quad I_{2} = (\varphi_{2} - \varphi_{0}) g_{2}; \dots;$$

$$I_{h} = (\varphi_{h} - \varphi_{0}) g_{h}; \dots; \quad I_{n} = (\varphi_{n} - \varphi_{0}) g_{n};$$

$$I_{1} + I_{2} + \dots + I_{h} + \dots + I_{n} = (\varphi_{1} - \varphi_{0}) g_{1} + (\varphi_{2} - \varphi_{0}) g_{2} + \dots + (\varphi_{h} - \varphi_{0}) g_{h} + \dots + (\varphi_{n} - \varphi_{0}) g_{n} = 0, \quad (1-75)$$

где $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_h, \ldots, \varphi_n$ — потенциалы соответствующих точек схемы.

Из последнего уравнения найдем потенциал точки О:

$$\varphi_0 = \frac{\varphi_1 g_1 + \varphi_2 g_2 + \dots + \varphi_h g_h + \dots + \varphi_n g_n}{g_1 + g_2 + \dots + g_h + \dots + g_n}.$$
 (1.76)

После подстановки ф в первое из выражений (1-75) получим:

$$I_{1} = \left(\varphi_{1} - \frac{\varphi_{1}g_{1} + \varphi_{2}g_{2} + \dots + \varphi_{h}g_{h} + \dots + \varphi_{n}g_{n}}{g_{\Sigma}}\right)g_{1} = \frac{1}{g_{\Sigma}}\left[(\varphi_{1} - \varphi_{2})g_{1}g_{2} + (\varphi_{1} - \varphi_{3})g_{1}g_{3} + \dots + (\varphi_{1} - \varphi_{h})g_{1}g_{h} + \dots + (\varphi_{1} - \varphi_{n})g_{1}g_{n}\right],$$

где

$$g_{\Sigma} = \sum_{h=1}^{h=n} g_h.$$

В полученном выражении разности потенциалов между точками 1, 2, 3, ..., h, ..., n заменим через напряжения по формуле $U_{hi} = \varphi_h - \varphi_i$:

$$I_1 = U_{12} \frac{g_1 g_2}{g_{\Sigma}} + U_{13} \frac{g_1 g_3}{g_{\Sigma}} + \dots + U_{1h} \frac{g_1 g_h}{g_{\Sigma}} + \dots + U_{1n} \frac{g_1 g_n}{g_{\Sigma}}.$$
 (1-77)

Аналогично для любого тока

$$I_{h} = U_{h1} \frac{g_{h}g_{1}}{g_{\Sigma}} + U_{h2} \frac{g_{h}g_{2}}{g_{\Sigma}} + \dots + U_{h,h-1} \frac{g_{h}g_{h-1}}{g_{\Sigma}} + \dots + U_{hn} \frac{g_{h}g_{n}}{g_{\Sigma}}.$$
 (1-78)

Из этих уравнений видно, что ток каждой ветви *n*-лучевой звезды можно представить в внде суммы n - 1 частичных токов, пропорциональных напряжениям между соответствующими точками звезды. Например, ток

$$I_1 = I_{12} + I_{13} + \ldots + I_{1h} + \ldots + I_{1n}$$

где

$$I_{12} = U_{12} \frac{g_1 g_2}{g_{\Sigma}}; \quad I_{13} = U_{13} \frac{g_1 g_3}{g_{\Sigma}} \dots$$

и аналогично для любой ветви

$$I_h = I_{h1} + I_{h2} + \ldots + I_{h, h-1} + \ldots + I_{hn}.$$

Покажем, что выражениям (1-78) удовлетворяет эквивалентная схема в виде полного многоугольника (рис. 1-32, 6) с числом ветвей, равным n (n — 1)/2.

Действительно, для схемы рис. 1-32, б

Для того чтобы схема, показанная на рис. 1-32, б, была эквивалентна схеме рис. 1-32, a, необходимо равенство токов (I_1 , I_2 , I_3 и т. д.) в обеих схемах при одинаковых напряжениях (U_{12} , U_{13} , U_{1h} и т. д.), что выполняется при

$$g_{12} = g_1 g_2 / g_{\Sigma} = g_{21}; \quad g_{13} = g_1 g_3 / g_{\Sigma} = g_{31} \dots \quad (1-80)$$

Поскольку число узлов многоугольника равно n, число токов, связанных с каждым узлом, равно n - 1 и каждая ветвь присоединена к двум узлам многоугольника, то число его ветвей как раз равно n (n - 1)/2.

Из приведенного доказательства следует, что простая математическая операция исключения потенциала φ_0 из системы уравнений электрического состояния схемы, имеющей форму *n*-лучевой звезды, приводит к эквивалентной схеме в виде многоугольника. Обратная задача о преобразовании многоугольника в эквивалентную *n*-лучевую звезду в общем случае при n > 3 неразрешима, так как число тскомых сопротивлений (или проводимостей) ветвей эквивалентной

эзды меньше числа n(n-1)/2 условий, которым они должны эвлетворять. При n = 3 число условий n(n-1)/2 = 3 и, слесовательно, треугольник сопротивлений всегда можно преобразозать в эквивалентную звезду.

Из формул (1-80) при n = 3 сразу получаются формулы для преобразования трехлучевой звезды в эквивалентный треугольник в следующем виде:

для эквивалентных проводимостей

$$g_{12} = \frac{g_1 g_2}{g_1 + g_2 + g_3}; \quad g_{23} = \frac{g_2 g_3}{g_1 + g_2 + g_3}; \quad g_{31} = \frac{g_3 g_1}{g_1 + g_2 + g_3}, \quad (1-81)$$

или для эквивалентных сопротивлений

$$r_{12} = 1/g_{12} = r_1 + r_2 + r_1 r_2/r_3; \quad r_{23} = r_2 + r_3 + r_2 r_3/r_1; r_{31} = r_3 + r_1 + r_3 r_1/r_2.$$
 (1-82)

Чтобы получить формулы преобразования треугольника с заданными сопротивлениями r_{12} , r_{23} и r_{31} в эквивалентную звезду, примем в уравнениях (1-82) в качестве неизвестных сопротивления r_1 , r_2 и r_3 . В результате получим:

$$r_1 = b/r_{23}; \quad r_2 = b/r_{31}; \quad r_3 = b/r_{12},$$
 (1-83)

где $b = r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1$.

Выразив попарные произведения искомых сопротивлений в виде

$$r_1r_2 = b^2/r_{23}r_{31};$$
 $r_2r_3 = b^2/r_{31}r_{12};$ $r_3r_1 = b^2/r_{12}r_{23}$

и подставив полученные выражения в формулу для b, имеем:

$$b = b^2 \left(\frac{r_{12} + r_{23} + r_{31}}{r_{12}r_{23}r_{31}} \right),$$

откуда

$$b = \frac{r_{12}r_{23}r_{31}}{r_{12} + r_{23} + r_{31}}$$

После подстановки этого выражения в (1-83) получим:

$$r_1 = r_{12}r_{31} / \sum r; \quad r_2 = r_{23}r_{12} / \sum r; \quad r_3 = r_{31}r_{23} / \sum r, \quad (1-84)$$

где $\Sigma r = r_{12} + r_{23} + r_{31}$.

Последние формулы позволяют определить эквивалентные сопротивления звезды по заданным сопротивлениям треугольника.

Аналогично можно получить формулы преобразования активной многолучевой звезды (рис. 1-33, *а*) в эквивалентный активный много-



Рис. 1-33.

угольник (рис. 1-33, б). Действительно, в этом случае для схемы, показанной на рис. 1-33, а, можно записать:

$$\left. \begin{array}{ccc} I_{1} = (\varphi_{1} - \varphi_{0} - E_{1}) g_{1}; & I_{2} = (\varphi_{2} - \varphi_{0} - E_{2}) g_{2}; & \dots; \\ I_{h} = (\varphi_{h} - \varphi_{0} - E_{h}) g_{h}; & \dots; & I_{n} = (\varphi_{n} - \varphi_{0} - E_{n}) g_{n}; \\ - \varphi_{0} (g_{1} + g_{2} + \dots + g_{n}) + \varphi_{1}g_{1} + \varphi_{2}g_{2} + \dots + \varphi_{n}g_{n} = \\ = E_{1}g_{1} + E_{2}g_{2} + \dots + E_{n}g_{n}. \end{array} \right\}$$
(1-85)

Выразив ϕ_0 из последнего уравнения и подставив его, например, в первое из выражений (1-85), после элементарных преобразований получим:

$$I_{1} = \frac{1}{g_{\Sigma}} \left[(\varphi_{1} - \varphi_{2} + E_{2} - E_{1}) g_{1}g_{2} + (\varphi_{1} - \varphi_{3} + E_{3} - E_{1}) g_{1}g_{3} + \dots + (\varphi_{1} - \varphi_{n} + E_{n} - E_{1}) g_{1}g_{n} \right].$$
(1-86)

Аналогичные уравнения можно получить для токов I_2 , I_3 , ..., I_n . Выражениям вида (1-86) соответствует эквивалентная схема, показанная на рис. 1-33, б. Проводимости ветвей многоугольника определяются по-прежнему по формулам (1-80), а эквивалентные э. д. с. при указанных положительных направлениях (рис. 1-33, a и b) равны:

$$E_{12} = E_2 - E_1; \quad E_{13} = E_3 - E_1; \dots; \quad E_{1n} = E_n - E_1.$$
 (1-87)

Преобразование параллельного соединения ветвей с источниками э. д. с. и источниками тока. Если сложная электрическая схема имеет одну или несколько групп параллельно соединенных ветвей с источниками э. д. с., то расчет и исследование такой схемы можно значительно облегчить, заменив каждую группу параллельных ветвей одним источником с эквивалентной э. д. с. и эквивалентным внутренним сопротивлением. В частности, так можно преобразовать схемы со смешанным соединением активных и пассивных элементов в схемы с последовательным соединением.

На рис. 1-34, *а* показана группа из *m* параллельно соединенных ветвей, выделенная в электрической схеме. Остальная часть схемы условно обозначена прямоугольником. Требуется заменить *m* параллельных ветвей (рис. 1-34, *a*) одной эквивалентной ветвью



(рис. 1-34, б) так, чтобы ток *I*-и напряжение *U* в эквивалентной схеме, а значит все токи и напряжения в остальной части схемы были такими же, как в заданной.

Согласно (1-12) для токов ветвей и суммарного тока / схемы рнс. 1-34, а справедливо следующее выражение:

$$I = I_{1} + I_{2} + \dots + I_{h} + \dots + I_{m} =$$

$$= (E_{1} - U) g_{1} + (-E_{2} - U) g_{2} + \dots + (E_{h} - U) g_{h} + \dots + (E_{m} - U) g_{m} =$$

$$= E_{1}g_{1} - E_{2}g_{2} + \dots + E_{h}g_{h} + \dots + E_{m}g_{m} -$$

$$- U (g_{1} + g_{2} + \dots + g_{h} + \dots + g_{m}), \qquad (1-88)$$

где $g_k = 1/r_k$.

В схеме рис. 1-34, б ток

$$I = (E - U) g, (1-89)$$

где g = 1/r.

Так как условия эквивалентности должны быть выполнены при любых токе *I* и напряжении *U*, то, приравнивая правые части выражений (1-88) и (1-89), нужно положить:

$$U(g_1+g_2+...+g_h+...+g_m) = Ug;$$

$$E_1g_1-E_2g_2+...+E_hg_h+...+E_mg_m = Eg,$$

откуда

$$g = g_1 + g_2 + \ldots + g_h + \ldots + g_m;$$
 (1-90)

$$E = \frac{E_1 g_1 - E_2 g_2 + \ldots + E_h g_h + \ldots + E_m g_m}{g_1 + g_2 + \ldots + g_h + \ldots + g_m} = \frac{1}{g} \sum_{h=1}^{n-m} E_h g_h. \quad (1-91)$$

При вычислении эквивалентной э. д. с. E с положительным знаком записываются те э. д. с. E_h , которые направлены к тому же узлу, что и эквивалентная э. д. с. E, и с отрицательным знаком направленные к другому узлу. Если какая-либо из параллельных ветвей, например третья, не содержит источника э. д. с. E_3 , то в выражении (1-91) слагаемого E_3g_3 не будет, но в состав проводимости g входит проводимость этой ветви g_3 .

Из выражения (1-90) следует, что эквивалентная проводимость *g* не зависит от э. д. с., в то время как эквивалентная э. д. с. *E* (1-91) зависит не только от э. д. с. ветвей, но и от их проводимостей.

Выше было отмечено, что энергия, потребляемая сопротивлениями ветвей до преобразования схемы с активными элементами, не равна энергии, потребляемой эквивалентными сопротивлениями ветвей после преобразования.

Для иллюстрации этого положения сравним, например, мощности источников и потребителей заданной схемы (рис. 1-34, *a*) и схемы после преобразования (рис. 1-34, *б*), когда ветвь с током *I* разомкнута. В схеме рис. 1-34, *a* при I = 0 токи $I_1, I_2 \dots$ могут и не быть равными нулю. В результате суммарная энергия источников э. д. с. будет расходоваться на покрытие тепловых потерь в сопротивлениях ветвей. В схеме рис. 1-34, *б* при I = 0 потери в эквивалентном сопротивлении отсутствуют.

Следовательно, несмотря на неизменность токов и напряжений в той части схемы, которая не затронута преобразованием, мощность, развиваемая источниками э. д. с. до преобразования, не равна мощности, развиваемой эквивалентным источником э. д. с. после преобразования схемы.

Однако это обстоятельство не мешает широко пользоваться понятием эквивалентной э. д. с. для расчета электрических цепей, так как после определения тока / в эквивалентной схеме можно вернуться к исходной и найти токи и мощности во всех ее ветвях.

Если к узлам 1 и 2 (рис. 1-34, *a*) присоединены кроме *m* ветвей с источниками э. д. с. еще *n* ветвей с источниками тока, то при вычислении эквивалентной э. д. с. (1-91) нужно учесть токи заданных источников тока:

$$E = \frac{1}{g} \sum_{h=1}^{h=m} E_h g_h + \frac{1}{g} \sum_{p=1}^{p=n} J_p, \qquad (1-92)$$

причем с положительным знаком берутся токи, направленные к тому же узлу, что и эквивалентная э. д. с. *Е*, а с отрицательным знаком — направленные к другому узлу.

Преобразование схемы с источниками э. д. с. в эквивалентную схему с узловыми токами (источниками тока). Выше (§ 1-2) было показано, что источник энергин с известным значением э. д. с. и заданным внутренним сопротивлением можно представить источником тока, причем режим приемника энергии останется неизменным. Такую замену можно произвести и в том случае, когда ветвь с источником э. д. с. и внутренним сопротивлением имеет добавочное сопротивление, включенное последовательно с внутренним сопротивлением.

Пусть к зажимам 1 и 2 (рис. 1-35, а) присоединена ветвь с источником э. д. с. Е и сопротивлением r, которое включает и внутрен-



Рис. 1-35.

нее сопротивление источника энергии.

Если напряжение между первым и вторым зажимами равняется *U*, то по (1-11) ток

$$I = \frac{E - U}{r} = \frac{E}{r} - \frac{U}{r} = J - \frac{U}{r},$$
(1-93)

где E/r = J.

Из этого выражения следует, что ток / источника э. д. с. может

быть представлен в виде разности тока J источника тока, который определяется *только* параметрами ветви с источником э. д. с., и тока $I_{12} = U/r$. Уравнению (1-93) соответствует эквивалентная схема, показанная на рис. 1-35, δ , в которой напряжение U и ток I те же, что и в схеме на рис. 1-35, a. Ток J источника тока направлен так же, как э. д. с. E (от зажима 2 к зажиму I).

Такую замену можно провести в схеме как для одного, так и для всех или части источников э. д. с.

Рассмотрим, например, схему, показанную на рис. 1-36, *a*, с источниками э. д. с. в трех ветвях. Эквивалентная схема с источниками тока приведена на рис. 1-36, *б*, где

$$J_1 = E_1 g_1; \quad J_2 = E_2 g_2; \quad J_3 = E_3 g_3.$$

На схеме рис. 1-36, б ветви с источниками тока J_1 , J_2 и J_3 присоединены попарно к одним и тем же узлам 1, 2 и 3. Поэтому целесообразно объединить в каждом узле два тока источников в один (рис. 1-36, в). Суммарные или узловые токи J_{c1} , J_{c2} и J_{c3} определяются по первому закону Кирхгофа:

$$J_{c1} = J_3 - J_1 = E_3g_3 - E_1g_1; \quad J_{c2} = J_1 + J_2 = E_1g_1 + E_2g_2;$$

$$J_{c3} = -J_3 - J_2 = -E_3g_3 - E_2g_2.$$

Следовательно, электрическая схема с источниками э. д. с. в ветвях может быть заменена эквивалентной схемой с узловыми токами, причем потеяциалы узлов и токи в непреобразованных ветвях остаются неизменными. Так, токи I_4 , I_5 и I_8 заданной схемы (рис. 1-36, *a*) равны токам в тех же ветвях эквивалентной схемы (рис. 1-36, *б* или *в*). Но, конечно, токи в преобразуемых ветвях с источниками э. д. с. не равны соответствующим токам в ветвях эквивалентной схемы. Например, в сопротивлении r_1 заданной схемы (рис. 1-36, *a*) ток $I_1 = (E_1 + \varphi_1 - \varphi_2) g_1$, а в эквивалентной схеме (рис. 1-36, *в*) ток $I_{12} = (\varphi_1 - \varphi_2) g_1$.

В общем случае справедливость преобразования схемы с источниками э. д. с. в ветвях в эквивалентную схему с узловыми токами



Рис. 1-36.

непосредственно следует из уравнений узловых потенциалов (§ 1-7). Действительно, для схемы рис. 1-36, *а* на основании уравнений (1-33) при $\varphi_4 = 0$ получим:

$$\begin{aligned} & \varphi_1 g_{11} - \varphi_2 g_1 - \varphi_3 g_3 = (E_3 g_3 - E_1 g_1) = J_{c1}; \\ & -\varphi_1 g_1 + \varphi_2 g_{22} - \varphi_3 g_2 = (E_2 g_2 + E_1 g_1) = J_{c2}; \\ & -\varphi_1 g_3 - \varphi_2 g_2 + \varphi_3 g_{33} = -(E_2 g_2 + E_3 g_3) = J_{c3}, \end{aligned}$$

где $g_{11} = g_1 + g_3 + g_6$; $g_{22} = g_1 + g_2 + g_5$; $g_{33} = g_2 + g_3 + g_4$. Этим уравнениям удовлетворяет эквивалентная схема (рис. 1-36, *в*).

Обратная замена электрической схемы с заданными узловыми токами эквивалентной схемой с источниками э. д. с. не является

однозначной. Это объясняется тем, что число узловых токов или число узлов всегда меньше числа ветвей, т. е. количество уравнений, которое можно составить на основании первого закона Кирхгофа, меньше числа искомых э. д. с. Поэтому можно задаться произвольными значениями э. д. с. источников в любых ветвях в количестве, равном числу недостающих уравнений. Остальные неизвестные э. д. с. могут быть определены после совместного решения независимых уравнений. составленных по первому закону Кирхгофа.

Пример 1-4. Определить токи во всех ветвях и составить уравнения баланса мощностей для схемы рис. 1-37, *a*, если $E_1 = 48$ B, $E_2 = 24$ B, $E_3 = 12$ B, E == 12 B, $r_1 = 3$ OM, $r_2 = 6$ OM, $r_3 = r_4 = 2$ OM, r = 6 OM.



Рис. 1-37.

Решение. Для определения токов I_4 и I_3 (эти токи одинаковы) заменим каждую группу параллельно соединенных ветвей одной эквивалентной. Эквивалентную э. д. с. Е12 для первой и второй параллельных ветвей и эквивалентное сопротивление г12 определим по формулам (1-91) и (1-90):

$$E_{12} = \frac{E_1g_1 - E_2g_2}{g_1 + g_2} = 24$$
 В;
 $g_{12} = \frac{1}{r_{12}} = g_1 + g_2 = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$ или $r_{12} = \frac{r_1r_2}{r_1 + r_2} = 2$ Ом.

Аналогично находим эквивалентное сопротивление и эквивалентную э. д. с. для трех параллельных ветвей, присоединенных к третьему и четвертому узлам:

$$E_{43} = \frac{3E/r}{3/r} = E = 12$$
 В; $g_{43} = 3g$ или $r_{43} = r/3 = 2$ Ом.

В результате таких преобразований получается схема, показанная на рис. 1-37, б.

В этой схеме ток

$$I_3 = I_4 = \frac{E_3 + E_{12} - E_{43}}{r_3 + r_{12} + r_4 + r_{43}} = 3 \text{ A}$$

и напряжения на участках

$$U_{21} = E_{12} - r_{12}I_3 = 18$$
 B; $U_{34} = E_{43} + r_{43}I_3 = 18$ B.

Токи в ветвях заданной схемы

$$I_1 = (E_1 - U_{21}) g_1 = 10 \text{ A}; \quad I_2 = (E_2 + U_{21}) g_2 = 7 \text{ A}.$$

Токи в ветвях с одинаковыми э. д. с. Е равны друг другу и направлены навстречу э. д. с.:

$$I = (U_{34} - E) g = 1$$
 A.

Суммарная мощность всех источников э. д. с.

$$E_1I_1 + E_2I_2 + E_3I_3 - 3EI = 648$$
 BT.

Мощность в сопротивлениях, конечно, равна суммарной мощности источников э. д. с.:

$$r_1 I_1^2 + r_2 I_2^2 + (r_3 + r_4) I_3^2 + 3r I_2^2 = 648$$
 BT.

Отметим, что источники с э. д. с. Е работают в режиме приемников, потребляя энергию от других источников.

Глава вторая

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ ПОСТОЯННЫХ ТОКАХ И НАПРЯЖЕНИЯХ

2-1. Принцип наложения

Каждая э. д. с. E_l в уравнении (1-59) представляет собой алгебраическую сумму э. д. с. во всех ветвях контура *l*. Если в уравнении (1-59) заменить все контурные э. д. с. алгебраическими суммами

э. д. с. ветвей, то после группировки слагаемых получится выражение для контурного тока I_t в виде алгебраической суммы составляющих токов, вызванных каждой из э. д. с. ветвей в отдельности.

При этом каждая составляющая тока равна произведению э. д. с. ветви на алгебраическую сумму коэффициентов вида $D_{lk}/D^{(\kappa)}$, входящих в уравнение (1-59).

Это чрезвычайно важное свойство носит название принципа наложения и непосредственно следует из линейности уравне-



Рис. 2-1.

ний электрического состояния для цепей с линейными элементами. Принцип наложения справедлив не только для контурных токов I_t , но и для токов I_h ветвей, так как систему независимых контуров можно всегда выбрать так, что рассматриваемая ветвь войдет только в один контур, т. е. контурный ток I_t будет равен действительному току I_h .

В качестве примера, иллюстрирующего принцип наложения, рассмотрим электрическую схему, показанную на рис. 2-1, для которой, пользуясь методом контурных токов, запишем следующие

3*

$$\left. \begin{array}{c} r_{11}I_{1} - r_{12}I_{2} - r_{13}I_{3} = E_{1}; \\ -r_{21}I_{1} + r_{22}I_{2} - r_{23}I_{3} = E_{2}; \\ -r_{31}I_{1} - r_{32}I_{2} + r_{33}I_{3} = 0, \end{array} \right\}$$

$$(2-1)$$

где

$$r_{11} = r_1 + r_5 + r_4; \quad r_{12} = r_{21} = r_5; \quad r_{13} = r_{31} = r_4;$$

$$r_{22} = r_2 + r_6 + r_5; \quad r_{23} = r_{32} = r_6; \quad r_{33} = r_3 + r_4 + r_6;$$

$$E_1 = E_{12} - E_{42}; \quad E_2 = E_{23} + E_{42}.$$

Из уравнений (2-1) вытекает:

$$I_1 = E_1 \frac{D_{11}}{D^{(\kappa)}} + E_2 \frac{D_{12}}{D^{(\kappa)}} = I'_1 + I''_1, \qquad (2-2)$$

где

$$D^{(\kappa)} = \begin{vmatrix} r_{11} & -r_{12} & -r_{13} \\ -r_{21} & r_{22} & -r_{23} \\ -r_{31} & -r_{32} & r_{33} \end{vmatrix}; \quad D_{11} = \begin{vmatrix} r_{22} & -r_{23} \\ -r_{32} & r_{33} \end{vmatrix};$$
$$D_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -r_{12} & -r_{13} \\ -r_{32} & r_{33} \end{vmatrix}; \quad I_{1}' = E_{1}D_{11}/D^{(\kappa)}; \quad I_{1}'' = E_{2}D_{12}/D^{(\kappa)}.$$

Аналогично определяются токи I_2 и I_3 .

Если в выражении (2-2) контурные э. д. с. заменить через э. д. с. ветвей, то получим:

$$I_1 = E_{12} \frac{D_{11}}{D^{(\kappa)}} - E_{42} \frac{D_{11} - D_{12}}{D^{(\kappa)}} + E_{23} \frac{D_{12}}{D^{(\kappa)}},$$

откуда и следует, что контурный ток I_1 равен алгебраической сумме составляющих токов, вызываемых каждой из э. д. с. в отдельности. Кроме того, этот контурный ток равен действительному току ветви с сопротивлением r_1 и э. д. с. E_{12} , так как по этой ветви другие контурные токи не замыкаются.

Таким образом, при определении токов ветвей при помощи принципа наложения можно поочередно оставлять в схеме по одной э. д. с., считая все остальные э. д. с. источников равными нулю, но сохраняя в схеме их внутренние сопротивления. Действительные токи ветвей определятся как алгебраические суммы токов, вызываемых каждой э. д. с. Если схема содержит не только источники э. д. с., по н источники тока, то следует найти составляющие токов, вызываемые каждой э. д. с. и каждым источником тока, после чего определить действительные токи ветвей путем алгебраического суммирования этих составляющих.

Так как принцип наложения следует из общих свойств линейных уравнений, то его можно применять для определения любых физических величин, которые связаны между собой линейной зависимостью. В применении к электрическим цепям можно определять не только токи по заданным э. д. с. и сопротивлениям, но и напряжения по заданным токам и известным сопротивлениям. Однако этим принципом нельзя пользоваться для вычисления мощностей, так как мощность — квадратичная функция тока или напряжения. Например, мощность в сопротивлении r_1 (рис. 2-1) определяется по формуле

$$r_1 I_1^3 = r_1 (E_1 D_{11} / D^{(\kappa)} + E_2 D_{12} / D^{(\kappa)})^2 = r_1 (I_1' + I_1'')^2.$$

Если мощность в том же сопротивлении r_1 можно было бы считать равной сумме мощностей, обусловленных частичными токами I'_1 и I''_1 , то получили бы совсем другое значение r_1 $(I'_1)^2 + r_1$ $(I''_1)^2$.







Рис. 2-2.

Пример 2-1. На рис. 2-2, а показана мостовая схема с источником э. д. с. E = 5 В и источником тока J = 1 А. Сопротивления указаны на схеме. Пользуясь принципом наложения, определить токи во всех ветвях.

Решение. Для определения токов в ветвях с применением принципа наложения надо рассчитать токи в двух схемах, изображенных на рис. 2-2, б и в. В схеме рис. 2-2, б ток J равен нулю (точки b и d разомкнуты), а в схеме рис. 2-2, в э. д. с. равна нулю (точки a и c соединены проводником без сопротивления). Токи в вствях схемы рис. 2-2, б

$$l'_1 = l'_4 = \frac{E}{r_1 + r_4}; \quad l'_2 = l'_3 = \frac{E}{r_2 + r_3}.$$

Токи в ветвях схемы по рис. 2-2, e, где сопротивления r_1 и r_4 , а также r_2 и r_3 соединены параллельно,

$$I_1'' = \frac{Jr_4}{r_1 + r_4}; \quad I_1'' = \frac{Jr_1}{r_1 + r_4};$$
$$I_2'' = \frac{Jr_3}{r_2 + r_3}; \quad I_3'' = \frac{Jr_2}{r_2 + r_3}.$$

Токи в ветвях заданной схемы (рис. 2-2, *a*) равны алгебраическим суммам токов в соответствующих ветвях схем рис. 2-2, *б* и *в*:

$$I_1 = I'_1 - I''_1 = \frac{E - r_4 J}{r_1 + r_4} = 0,4$$
 A.

Аналогично

 $I_2 = I'_2 + I''_2 = = 1,4$ A; $I_3 = I''_8 - I'_8 = -0,4$ A; $I_4 = I'_4 + I''_4 = 1,4$ A.

2-2. Свойство взаимности

Пользуясь методом контурных токов, установим еще одно важное свойство линейных электрических цепей — с в о й с т в о в з а и м н о с т и или, как его иногда называют, п р и н ц и п в з а и м н о с т и.

Сущность этого свойства заключается в следующем. Пусть в схеме произвольной конфигурации единственный источник э. д. с. E_q действует в ветви с сопротивлением r_q в направлении от точки b



Рис. 2-3.

к точке a (рис. 2-3, a) и создает в ветви с сопротивлением r_l ток I_l , направленный от точки d к точке c. Тогда такой же единственный источник э. д. с. $E_l = E_q$, включенный в ветвь с сопротивлением r_l и действующий в направлении от d к c (рис. 2-3, δ), создаст в ветви с сопротивлением r_q ток I_q , направленный от b к a и равный току I_l .

На рис. 2-3, a изображены ветви ab и cd с сопротивлениями r_q и r_l , а остальная часть схемы, не содержащая источников энергии, условно показана в виде прямоугольника с буквой Π (пассивная).

Для доказательства свойства взаимности обратимся к выражению (1-59), определяющему ток в любом контуре. Пусть ветвь *cd* является частью контура *l*, а ветвь *ab* входит в состав другого контура *q* (рис. 2-3, *a*) и, как указано, других источников э. д. с., кроме E_q , эта цепь не содержит. Контуры выберем так, чтобы ветви *ab* и *cd* вошли каждая в один контур, соответственно *q* и *l*.

Тогда ток I_l в контуре l, равный току ветви dc, определится выражением

$$I_l = E_q D_{lq} / D^{(\kappa)}. \tag{2-3}$$

Если источник э. д. с. E_q переставить в ветвь *cd* контура *l* (рис. 2-3, *б*), то после этого ток I_q в контуре *q*, т. е. ток в ветви *ab*, определится выражением

$$I_{q} = E_{l} D_{ql} / D^{(\kappa)} = E_{q} D_{ql} / D^{(\kappa)}.$$
(2-4)

Алгебраическое дополнение вида D_{lq} получается из определителя $D^{(\kappa)}$ путем вычеркивания в нем столбца l и строки q и умножения получаемого определителя на $(-1)^{l+q}$, а алгебраическое дополнение вида D_{ql} — вычеркиванием столбца q и строки l и умножением получаемого определителя на $(-1)^{q+l}$. Так как в контурных уравнениях общие сопротивления r_{ql} и r_{lq} равны друг другу, т. е. $r_{12} = r_{21}, r_{23} = r_{32}$ и т. д., то и $D_{lq} = D_{ql}$ (отличаются только тем, что строки D_{lq} являются столбцами D_{ql} , и наоборот). Следовательно, при равенстве э. д. с. $E_q = E_l$ токи в ветвях *cd* (рис. 2-3, *a*) и *ab* (рис. 2-3, *б*) равны друг другу.

Отметим, что свойство взаимности справедливо не только для токов, но и для напряжений, и его можно также обосновать, пользуясь законами Кирхгофа или методом узловых потенциалов.

2-3. Входные и взаимные проводимости и сопротивления ветвей; коэффициенты передачи напряжений и токов

Пользуясь принципом наложения, напишем уравнение для тока в любой ветви, например *h*, линейной электрической цепи в виде

$$I_{h} = g_{h1}E_{1} + g_{h2}E_{2} + \dots + g_{hh}E_{h} + \dots + g_{hm}E_{m}.$$
 (2-5)

В этом уравнении, составленном согласно указаниям в § 2-1, ток I_h в отличие от уравнения (1-59) обозначает ток ветви h, а E_1 , E_2 и т. д. — э. д. с. соответственно в первой, второй и так далее ветвях. При этом, если положительное направление для тока I_h выбрано совпадающим с направлением э. д. с. E_h , то составляющие токов в той же ветви внда $g_{hl}E_l$, создаваемые э. д. с. других ветвей, могут иметь отрицательные знаки.

i

В уравнении (2-5) множители при э. д. с. имеют размерность проводимости. Поэтому каждый из множителей с двумя одинаковыми индексами вида g_{hh} называется в ходной проводимости, — с тью ветви h, а величина, обратная входной проводимости, — входным сопротивлением r_{hh} той же ветви. Любой из множителей с двумя различными индексами g_{hm} называется в з а и м но й про в о д и мо с тью ветью и мостью ветвей h и m, а величина, обратная входной проводимости, — входным сопротивлением r_{hh} той же ветви. Любой из множителей с двумя различными индексами g_{hm} называется в з а и м но й про в о д и мостью ветвей h и m, а величина, обратная взаимной проводимости, — взаимным сопротивлением r_{hm} тех же ветвей.

Численные значения входных и взаимных проводимостей и сопротивлений ветвей могут быть определены следующим путем. Приравняем в рассматриваемой схеме все э. д. с., кроме E_h , нулю. Тогда ток $I_h = E_h g_{hh}$, откуда

$$g_{hh} = I_h / E_h = 1 / r_{hh}.$$
 (2-6)

Следовательно, входная проводимость любой ветви определяется отношением тока к э. д. с. в этой ветви *при равных нулю э. д. с.* в остальных ветвях, а входное сопротивление ветви обратно входной проводимости.

Электродвижущая сила E_h , включенная в ветвь h, вызывает в общем случае токи во всех ветвях и, в частности, в ветви m. Ток в ветви m определяется по уравнению, аналогичному (2-5), при рав-



ных нулю всех э. д. с., кроме E_h , т. е.

$$I_m = E_h g_{mh},$$

откуда

$$g_{mh} = I_m / E_h = 1 / r_{mh}.$$
 (2-7)

Отметим, что $g_{hm} = g_{mh}$, как это непосредственно следует из свойства взаимности.

Таким образом, взаимная проводимость двух любых ветвей

определяется отношением тока в одной ветви к э. д. с. в другой при равных нулю э. д. с. в остальных ветвях, а взаимное сопротивление двух ветвей обратно взаимной проводимости тех же ветвей.

Входные и взаимные проводимости и сопротивления ветвей можно рассчитать или определить экспериментально. Определение входных и взаимных проводимостей и сопротивлений ветвей расчетом покажем на примере схемы рис. 2-4, *а*.

Приравняем э. д. с. E_2 и E_3 нулю (рис. 2-4, б). Тогда токи в ветвях

$$I'_{1} = \frac{E_{1}}{r_{1} + r_{2}r_{3}/(r_{2} + r_{3})} = \frac{E_{1}(r_{2} + r_{3})}{r_{1}r_{2} + r_{2}r_{3} + r_{3}r_{1}} = E_{1}\frac{r_{2} + r_{3}}{\rho};$$

$$I'_{2} = E_{1}r_{3}/\rho; \quad I'_{3} = E_{1}r_{2}/\rho,$$
(2-8)

где

$$\rho = r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1.$$

Из выражений (2-8) определим:

$$g_{11} = I'_1/E_1 = (r_2 + r_3)/\rho = 1/r_{11};$$

$$g_{21} = I'_2/E_1 = r_3/\rho = 1/r_{21}; \quad g_{31} = I'_3/E_1 = r_2/\rho = 1/r_{31}.$$

Аналогично рассчитываются входные и взаимные проводимости и сопротивления второй и третьей ветвей:

$$g_{22} = \frac{r_1 + r_3}{\rho} = \frac{1}{r_{22}}; \quad g_{33} = \frac{r_2 + r_1}{\rho} = \frac{1}{r_{33}};$$

$$g_{23} = r_1 / \rho = g_{32} = \frac{1}{r_{23}}; \quad g_{12} = g_{21} = \frac{1}{r_{12}}; \quad g_{13} = g_{31} = \frac{1}{r_{13}}.$$

Из полученных выражений следует, что для схемы рис. 2-4 входные и взанмные проводимости ветвей связаны между собой соотношениями

$$g_{11} = g_{21} + g_{31}; \quad g_{22} = g_{12} + g_{32}; \quad g_{33} = g_{13} + g_{23}.$$

Если взаимные проводимости найдены, то легко определить токи во всех ветвях при любых значениях э. д. с. Так, для схемы
рис. 2-4, а

$$I_{1} = (g_{21} + g_{31}) E_{1} + g_{12}E_{2} - g_{13}E_{3};$$

$$I_{2} = (g_{12} + g_{32}) E_{2} + g_{21}E_{1} + g_{23}E_{3};$$

$$I_{3} = -(g_{13} + g_{23}) E_{3} + g_{31}E_{1} - g_{32}E_{2}.$$

Часто взаимные проводимости считают алгебраическими величинами. В этом случае в уравнениях, записанных по принципу наложения, отрицательные знаки получаются у тех слагаемых, для которых взаимные проводимости имеют отрицательный знак.

В общем случае входная проводимость некоторой ветви равна сумме взанмных проводимостей данной ветви и каждой из остальных ветвей, присоединенных к одному из двух узлов, к которым присоединена эта ветвь.



Рис. 2-5.

Рис. 2-6.

Например, входная проводимость g_{11} первой ветви (рис. 2-5) равняется сумме проводимостей g_{13} и g_{12} или g_{13} , g_{14} и g_{15} , т. е.

 $g_{11} = g_{13} + g_{12} = g_{13} + g_{14} + g_{15}.$

Эти соотношения непосредственно следуют из первого закона Кирхгофа и свойства взаимности и могут быть применены для расчета электрических цепей.

Например, для определения токов I_1 , I_2 и I_3 (рис. 2-5) достаточно знать взаимные проводимости g_{12} , g_{23} и g_{31} так как

$$I_1 = (g_{13} + g_{12}) E_1 - g_{12}E_2;$$

$$I_2 = (g_{12} + g_{23}) E_2 - g_{12}E_1; \quad I_3 = g_{31}E_1 + g_{23}E_2.$$

Знаки у составляющих каждого из токов учитываются по принципу наложения.

Экспериментальное определение входных и взаимных проводимостей и сопротивлений рассмотрим на примере произвольной цепи, из которой предварительно исключены все источники э. д. с. и источники тока (рис. 2-6). Три ветви этой цепи выделены, а остальная часть условно показана в виде прямоугольника. В каждую ветвь включен амперметр. Чтобы определить входную проводимость первой ветви g_{11} и взаимные проводимости второй и первой g_{21} и третьей и первой g_{31} ветвей, надо включить в первую ветвь источник э. д. с. E_1 . Измерив вольтметром напряжение $U_1 = E_1$ на зажимах источника э. д. с. и амперметрами токи I_1 , I_2 и I_3 в трех ветвях, нетрудно вычислить входную и взаимные проводимости и сопротивления ветвей по формулам

$$g_{11} = I_1/U_1 = 1/r_{11}; \quad g_{21} = I_2/U_1 = 1/r_{21}; \quad g_{31} = I_3/U_1 = 1/r_{31}.$$

Аналогично определяются входные и взаимные проводимости и сопротивления других ветвей.

Пример 2-2. Определить входные и взаимные проводимости ветвей схемы рис. 2-7, a, если $r_1 = r_2 = r_4 = r_5 = 4$ Ом; $r_3 = 2$ Ом.

Решение. Для определения входной проводимости g_{11} и взаимных проводимостей между первой и остальными ветвями положим э. д. с. E_3 и E_5 равными нулю (рис. 2-7, 6). Затем можно задаться э. д. с. E_1 и найти все токи. Однако для данной схемы проще задать ток в ветви с сопротивлением r_4 или r_5 , например $I'_5 = 1$ А, и найти необходимую э. д. с. E_1 и токи в остальных ветвях.



Рис. 2-7.

Так как сопротивление $r_4 = r_5$, то $l'_4 = l'_5$ и $l'_3 = l'_4 + l'_5 = 2$ А. Напряжение на зажимах сопротивления r_2

$$U'_{3} = r_{5}I'_{5} + r_{3}I'_{8} = 4 + 4 = 8$$
 B;

ток $I'_2 = U'_2/r_2 = 8/4 = 2$ А; ток $I'_1 = I'_2 + I'_3 = 2 + 2 = 4$ А и э. д. с., при действии которой ток $I'_5 = 1$ А, а остальные токи равны найденным значениям, $E_1 = U'_2 + r_1I'_1 = 8 + 4 \cdot 4 = 24$ В.

Входная проводимость g_{11} первой ветви равна отношению тока I'_1 к э. д. с. E_1 , т. е.

$$g_{11} = I_1'/E_1 = 4/24 = 1/6$$
 См.

Взаимные проводимости между первой и остальными ветвями

$$g_{12} = g_{21} = I'_2/E_1 = 1/12$$
 CM; $g_{13} = g_{31} = I'_3/E_1 = 1/12$ CM;

$$g_{14} = g_{41} = I'_4/E_1 = 1/24$$
 CM; $g_{15} = g_{51} = I'_5/E_1 = 1/24$ CM.

Аналогично определяются входные и взаимные проводимости остальных ветвей:

$$g_{22} = g_{33} = g_{44} = g_{55} = 1/6 \text{ CM};$$

$$g_{23} = g_{32} = g_{24} = g_{42} = g_{25} = g_{52} = g_{45} = g_{54} = 1/12 \text{ CM}.$$

Пример 2-3. В условиях предыдущей задачи (пример 2-2) определить токи во всех ветвях, если э. д. с. $E_1 = 24$ В, $E_3 = 12$ В и $E_5 = 24$ В.

Решение. Зная входные и взаимные проводимости ветвей, легко определить в них токи, пользуясь принципом наложения:

$$I_1 = g_{11}E_1 - g_{13}E_3 - g_{15}E_5 = (1/6) \cdot 24 - (1/12) \cdot 12 - (1/24) \cdot 24 = 2 \text{ A};$$

$$I_2 = g_{21}E_1 + g_{23}E_3 + g_{25}E_5 = 4 \text{ A}$$

ит.д.

Входные и взаимные проводимости и сопротивления ветвей в общем случае для более сложных схем целесообразно представить в виде отношений узловых или контурных определителей и их соответствующих алгебраических дополнений.

Для мостовой схемы (рис. 1-22, *a*) взаимные проводимости между ветвями, например с проводимостями g_1 и g_{13} , g_1 и g_{23} , определяются при помощи выражений (2-7) и (1-39) соответственно по формулам

$$\frac{I_{13}}{E_1} = \frac{U_{13}g_{13}}{E_1} = \frac{E_{1}g_{1}g_{13}}{E_1} \frac{D_{11}}{D^{(y)}} = g_1g_{13} \frac{D_{11}}{D^{(y)}}; \frac{I_{23}}{E_1} = \frac{U_{23}g_{23}}{E_1} = \frac{E_{1}g_{1}g_{23}}{E_1} \frac{D_{12}}{D^{(y)}} = g_1g_{23} \frac{D_{12}}{D^{(y)}},$$

$$(2-9)$$

где D_{11} получается, как отмечено выше, из (1-38) путем вычеркивания первой строки и первого столбца, а D_{12} находится из того же определителя (1-38) вычеркиванием первой строки и второго столбца и умножением полученного выражения на $(-1)^{1+2} = -1$.

Важными параметрами, характеризующими режим электрической цепи, являются коэффициенты передачи напряжения и тока. Этн параметры чаще всего применяются для характеристики цепей с одним источником э. д. с. или с одним источником тока при передаче сигналов. Коэффициент передачи напряжения определяется отношением напряжения на зажимах приемника к напряжению источника э. д. с., действующего в цепи; коэффициент передачи тока определяется отношением тока в приемнике к току источника тока в цепи. Эти величины также могут быть выражены через узловые или контурные определители и их соответствующие алгебраические дополнения.

Например, для схемы рис. 1-23, a, пользуясь уравнениями (1-42), легко определим напряжение $U_2 = \varphi_2$ по формуле

$$U_2 = \varphi_2 = \frac{-E_1 g_1}{D^{(y)}} D_{42}, \qquad (2-10)$$

где алгебраическое дополнение $D_{42} = -g_{21} (g_4 + g_{41}) (g_3 + g_{32} + g_{34}) - g_{21}g_{43} (g_3 + g_{32}) - g_{41}g_{23}g_{34}$ получается из (1-43) путем вычеркивания четвертой строки и второго столбца.

Коэффициент передачи напряжения

$$K_{U2} = \frac{U_2}{E_1} = \frac{(-E_1g_1)}{E_1 D^{(y)}} D_{42} = \frac{-g_1 D_{42}}{D^{(y)}}.$$
 (2-11)

Если в схеме рис. 1-22, *а* источник э. д. с. заменить эквивалентным источником тока $J_1 = E_1g_1$ (рис. 1-22, *б*), то, пользуясь этой эквивалентной схемой и уравнением (2-10), можно определить коэффициент передачи тока во вторую ветвь по формуле

$$K_{I2} = \frac{I_2}{J_1} = \frac{U_2 g_2}{E_1 g_1} = \frac{-g_2 D_{42}}{D^{(Y)}}.$$
 (2-12)

2-4. Применение топологических методов для расчета цепей

Ранее было показано, что для определения входных и взаимных сопротивлений и проводимостей схемы, а также коэффициентов передачи напряжений и токов приходится в общем случае вычислять определители системы узловых уравнений.

Такие определители для разветвленных цепей обычно содержат, как уже было отмечено, большое число одинаковых членов с разными знаками, которые выявляются, как правило, только в конце преобразований и сокращаются.

Таким образом, представляет не только теоретический, но и большой практический интерес знакомство с некоторыми способами разложения узловых и контурных определителей при полном или частичном отсутствии лишних отрицательных и равных им положительных слагаемых. Рассмотрим несколько способов такого разложения и установим между ними связь.

Для электрической схемы, имеющей y + 1 узлов, при $\varphi_{y+1} = 0$, запишем определитель узловой проводимости:

$$D^{(y)} = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1j} & \cdots & g_{1y} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2j} & \cdots & g_{2y} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{i1} & g_{i2} & \cdots & g_{ij} & \cdots & g_{iy} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{y1} & g_{y2} & \cdots & g_{yij} & \cdots & g_{yy} \end{vmatrix}.$$
(2-13)

Пусть проводимость между узлами *i* и *j* равна сумме проводимостей двух ветвей

$$g_{ij}=g'_{ij}+g''_{ij}.$$

Тогда определитель (2-13) можно представить в виде суммы

$$D^{(y)} = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & 0 & \dots & g_{1y} \\ g_{21} & g_{22} & \dots & 0 & \dots & g_{2y} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{i1} & g_{i2} & \dots & g_{ij}' & \dots & g_{iy} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{y1} & g_{y2} & \dots & 0 & \dots & g_{yy} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & g_{1j} & \dots & g_{1y} \\ g_{21} & g_{22} & \dots & g_{2j} & \dots & g_{2y} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{i1} & g_{i2} & \dots & g_{ij}' & \dots & g_{iy} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{y1} & g_{y2} & \dots & g_{yj} & \dots & g_{yj} \\ & & & = g'_{ij}D_{ij} + D^{ij}. \end{aligned}$$

$$(2.14)$$

В этом выражении алгебраическое дополнение D_{ij} получается из (2-13) вычеркиванием *i*-й строки и *j*-го столбца и умножением на (—1) ^{*i*+*j*}. Оно соответствует электрической схеме, в которой ветвь с проводимостью g'_{ij} закорочена; определитель D^{ij} получается из (2-13) при $g'_{ij} = 0$, что соответствует схеме, в которой ветвь с проводимостью g'_{ij} разомкнута. Очевидно, что разложение вида (2-14) вообще можно выполнить относительно любого элемента g_{ij} , выраженного в виде некоторой суммы проводимостей. Элементы главной диагонали определителя узловой проводимости (2-13), как правило, равны суммам проводимостей соответствующих ветвей. Поэтому разложение (2-14) выполняется обычно относительно ветви, присоединенной между *j*-м и базисным (заземленным) узлами, с проводимостью, входящей в элемент главной диагонали (соответствующей *j*-й строке и *j*-му столбцу), которую обозначим в дальнейшем $g_{i0} = g_i$. При этом

$$g_{ii} = g_i + g'_{ii}$$

где ветвь с проводимостью g''_i в общем случае остается по-прежнему присоединенной между *j*-м и *i*-м (не базисным) узлами.

В этом случае вместо равенства (2-14) нужно записать:

$$D^{(y)} = g_j D_j + D^j,$$
 (2-15)

где нижний индекс у минора первого слагаемого обозначает, что *j*-я ветвь закорочена, а верхний индекс у второго слагаемого указывает, что та же ветвь в той же схеме разом-



Рис. 2-8.

кнута, при этом D_j — положительное, так как проводимость g_j входит в элемент, стоящий на главной диагонали (алгебраическое дополнение равно минору).

Для иллюстрации применения формулы разложения (2-15) рассмотрим схему на рис. 1-22, *a*, для которой была записана система уравнений (1-35) относительно потенциалов φ_1 , φ_2 и φ_3 при $\varphi_4 = 0$ и определитель (1-36):

$$D^{(y)} = \begin{vmatrix} (\underline{g}_1 + g_{12} + g_{13}) & -g_{12} & -g_{13} \\ -g_{21} & (\underline{g}_2 + g_{21} + g_{23}) & -g_{23} \\ -g_{31} & -g_{32} & (g_3 + g_{31} + g_{32}) \end{vmatrix}.$$

Разложим этот определитель относительно ветвей g_1 , g_2 и g_3 (рис. 2-8), присоединенных к базисному узлу 4. Проводимости g_1 , g_2 и g_3 в приведенном определителе (подчеркнуты) представляют собой избыточные члены соответствующих строк или столбцов. Это означает, что при удалении такой проводимости из диагонального элемента сумма всех остальных элементов соответствующей строки и столбца равна нулю.

По формуле (2-15) получим:

$$D^{(y)} = g_1 \begin{vmatrix} (g_2 + g_{21} + g_{23}) & -g_{23} \\ -g_{32} & (g_3 + g_{31} + g_{32}) \end{vmatrix} + \\ + \begin{vmatrix} (g_{12} + g_{13}) & -g_{12} & -g_{13} \\ -g_{21} & (g_2 + g_{21} + g_{23}) & -g_{23} \\ -g_{31} & -g_{32} & (g_3 + g_{31} + g_{32}) \end{vmatrix} = g_1 D_1 + D^1.$$
(2-16)

Полученным минору D_1 и определителю D^1 соответствуют схемы на рис. 2-9, *а* и б. Разлагая каждый из определителей (2-16) согласно равенству (2-15) по проводимостям других ветвей, присоединенных к базисному узлу, можно получить еще более простые выражения.



Например, разложим определитель D¹ относительно проводимости g₂:

$$D^{1} = g_{2} \begin{vmatrix} (g_{12} + g_{13}) & -g_{13} \\ -g_{31} & (g_{3} + g_{31} + g_{32}) \end{vmatrix} + \\ + \begin{vmatrix} (g_{12} + g_{13}) & -g_{12} & -g_{13} \\ -g_{21} & (g_{21} + g_{23}) & -g_{23} \\ -g_{31} & -g_{32} & (g_{3} + g_{31} + g_{32}) \end{vmatrix} = g_{2}D_{2}^{1} + D^{12}. \quad (2-17)$$

Минору D_2^1 и определителю D^{12} соответствуют схемы, показанные соответственно на рис. 2-10, а и б. Дальнейшее разложение D_2^1 и D^{12} по формуле (2-15) относительно проводимости g_3 приводит к следующим выражениям:

$$g_{2}D_{2}^{1} = g_{2}g_{3}(g_{12} + g_{13}) + g_{2} \begin{vmatrix} (g_{12} + g_{13}) & -g_{13} \\ -g_{31} & (g_{31} + g_{32}) \end{vmatrix} = g_{2}g_{3}D_{23}^{1} + g_{2}D_{2}^{13};$$

$$D^{12} = g_{3} \begin{vmatrix} (g_{12} + g_{13}) & -g_{12} \\ -g_{21} & (g_{21} + g_{23}) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} (g_{12} + g_{13}) & -g_{12} & -g_{13} \\ -g_{21} & (g_{21} + g_{23}) & -g_{23} \\ -g_{31} & -g_{32} & (g_{31} + g_{32}) \end{vmatrix} = g_{3}D_{3}^{12} + D^{123}.$$

Аналогично можно получить разложение для первого слагаемого (2-16):

$$g_1 D_1 = g_1 D_1^{23} + g_1 g_2 D_{12}^3 + g_1 g_3 D_{13}^2 + g_1 g_2 g_3 D_{123}.$$
(2-18)

После суммирования выражений для g_1D_1 и D^1 получается:

$$D^{(y)} = g_1 D_1^{z_3} + g_2 D_2^{z_3} + g_3 D_3^{z_3} + g_1 g_2 D_{12}^{z_3} + g_2 g_3 D_{23}^{z_3} + g_1 g_3 D_{13}^{z_3} + g_1 g_2 g_3 D_{123} + D^{123},$$
(2-19)

где $D^{123} = 0$ (рис. 2-11), поскольку этот определитель получается для схемы, в которой $g_1 = g_2 = g_3 = 0$; минор $D_{123} = 1$, так как

ı.

его значение находится при $g_1 = g_2 = g_3 = \infty$ (короткое замыкание этих ветвей).

Таким образом, каждому слагаемому (2-19) соответствует определенная схема, которая легко получается из основной схемы путем исложения условий на поро

наложения условий на проводимости ветвей, присоединенных к базисному узлу.

Структура полученной формулы разложения определителя узловой проводимости (2-19) позволяет применить ее для разложения определителя, составленного для более сложной цепи.

Например, определитель (1-41) для схемы рис. 1-23, б



может быть разложен по избыточным элементам главной диагонали (по проводимостям g_1, g_2, g_3 и g_4) в виде

$$D^{(y)} = g_1 D_{1^{24}}^{234} + g_2 D_{2^{3}}^{134} + g_3 D_{3^{24}}^{124} + g_4 D_{4^{23}}^{123} + g_1 g_2 D_{1^{2}}^{34} + g_1 g_3 D_{1^{3}}^{24} + g_1 g_2 g_3 D_{1^{2}}^{14} + g_1 g_2 g_3 D_{1^{2}}^{14} + g_2 g_3 D_{2^{3}}^{14} + g_2 g_4 D_{2^{3}}^{13} + g_3 g_4 D_{3^{3}4}^{12} + g_1 g_2 g_3 D_{1^{2}3}^{4} + g_1 g_3 g_4 D_{1^{3}4}^{13} + g_1 g_2 g_3 g_4 D_{1^{2}34}^{14} + g_1 g_2 g_3 g_4 D_{1$$

где $D_{1234} = 1$ и $D^{1234} = 0$.

Каждому слагаемому этого определителя соответствует схема, полученная из рис. 1-23, б при $J_1 = 0$ наложением условий на значения проводимостей ветвей, присоединенных к базисному узлу. Например, D_1^{234} находится для схемы рис. 2-12, полученной из заданной схемы при $g_1 = \infty$ и $g_2 = g_3 = g_4 = 0$:

$$D_1^{234} = \begin{vmatrix} (g_{21} + g_{23}) & -g_{23} & 0 \\ -g_{32} & (g_{32} + g_{34}) & -g_{34} \\ 0 & -g_{43} & (g_{41} + g_{43}) \end{vmatrix}.$$

Обобщая выражения (2-19) и (2-20), составим общее выражение для разложения узлового определителя по ветвям g_1, g_2, \ldots, g_y , присоединенным к базисному y + 1-му узлу:

$$D^{(y)} = \sum g_i D_i + \sum g_i g_j D_{ij} + \sum g_i g_j g_k D_{ijk} + \dots + g_1 g_2 \dots g_y, \qquad (2-21)$$

где верхние индексы, указывающие на номера разомкнутых ветвей, опущены, поскольку одни нижние индексы определяют как закороченные, так и разомкнутые ветви. Например, слагаемое вида $g_i D_i$ соответствует схеме с *i*-й закороченной ветвью и с разомкнутыми остальными ветвями; число таких слагаемых, очевидно, равно числу ветвей, присоединенных к базисному узлу. Слагаемые вида $g_i g_j D_{ij}$ соответствуют схемам с двумя закороченными ветвями g_i и g_j и остальными разомкнутыми, причем число таких слагаемых равно числу сочетаний по два из *у* проводимостей. Аналогичный смысл имеют остальные слагаемые. Разложение определителя $D^{(y)}$ по формуле (2-21) называется разложение м по узлу или по избыточным членам главной диагонали (по избыткам), а разложение по формуле (2-15) называется разложением по ветви.

Как указывалось, для определения входных или взаимных сопротивлений, проводимостей или коэффициентов передачи токов и напряжений можно пользоваться не только узловыми, но и контурными уравнениями. В последнем случае приходится вычислять определитель контурных сопротивлений $D^{(\kappa)}$.

Покажем, что структура контурных уравнений позволяет во многих случаях пользоваться для разложения определителя $D^{(\kappa)}$ формулами, аналогичными (2-15) и (2-21).

В определителе D^(к) системы независимых контурных уравнений

$$D^{(\kappa)} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1l} & \dots & r_{1\kappa} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2l} & \dots & r_{2\kappa} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{l1} & r_{l2} & \dots & r_{ll} & \dots & r_{l\kappa} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{\kappa 1} & r_{\kappa 2} & \dots & r_{\kappa l} & \dots & r_{\kappa \kappa} \end{cases}$$
(2-22)

собственное сопротивление r_{ll} каждого "онтура записывается на главной диагонали и всегда равно сумме сопротивлений ветвей, входящих в соответствующий контур. Представим r_{ll} в виде $r_{ll} = r_l + r'_l$, где r_l — сопротивление одной из ветвей, тогда определитель $D^{(k)}$ можно представить в виде

$$D^{(\kappa)} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & 0 & \dots & r_{1\kappa} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & 0 & \dots & r_{2\kappa} \\ r_{l1} & r_{l2} & \dots & r_{l} & \dots & r_{l\kappa} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{\kappa 1} & r_{\kappa 2} & \dots & 0 & \dots & r_{\kappa\kappa} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1\iota} & \dots & r_{1\kappa} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2\iota} & \dots & r_{2\kappa} \\ r_{l1} & r_{l2} & \dots & r_{l\kappa} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{\kappa 1} & r_{\kappa 2} & \dots & r_{\kappa\kappa} \end{pmatrix} = = r_l D_l + D^l, \qquad (2-23)$$

где минор D_l получается из (2-22) вычеркиванием *l*-й строки и *l*-го столбца и соответствует электрической схеме, в которой ветвь с сопротивлением r_l разомкнута; определитель D^l получается из (2-22) при сопротивлении $r_l = 0$, что соответствует схеме, в которой ветвь с сопротивлением r_l закорочена. Поскольку *l*-й элемент находится на главной диагонали, то минор D_l всегда имеет положительный знак.

Для иллюстрации применения формулы (2-23) рассмотрим разложение определителя схемы, показанной на рис. 2-1:

$$D^{(\kappa)} = \begin{vmatrix} (r_1 + r_4 + r_5) & -r_5 & -r_4 \\ -r_5 & (r_2 + r_5 + r_6) & -r_6 \\ -r_4 & -r_6 & (r_3 + r_4 + r_6) \end{vmatrix}.$$
(2-24)

В этом определителе сопротивления r_1, r_2 и r_3 входят в днагональные элементы в качестве избыточных слагаемых. Следовательно, в соответствии с уравнением (2-23) разложение определителя можно выполнить по формуле (2-19) после простой замены проводимостей соответствующими сопротивлениями:

$$D^{(\kappa)} = r_1 D_{1}^{23} + r_2 D_{2}^{13} + r_3 D_{3}^{12} + r_1 r_2 D_{12}^{3} + r_2 r_3 D_{33}^{1} + r_3 r_1 D_{31}^{3} + r_1 r_2 r_3 D_{123} + D^{123}, \qquad (2-25)$$

где $D^{123} = 0$, поскольку этот определитель получается для схемы при $r_1 = r_2 = r_3 = 0$; $D_{123} = 1$, так как значение этого определителя находится при $r_1 = r_2 = r_3 = \infty$ (размыкание ветвей с сопротивлениями r_1 , r_2 и r_3).

Каждому слагаемому (2-25) соответствует определенная схема, которая легко получается из основной путем наложения условий



Рис. 2-13.

Рис. 2-14.

на сопротивления ветвей связи, входящих в независимые контуры. Например, минору D_1^{23} соответствует схема, полученная из схемы рис. 2-1 при $r_1 = \infty$ и $r_2 = r_3 = 0$ (рис. 2=13), для которой получается:

$$D_{1}^{23} = \begin{vmatrix} (r_{5} + r_{6}) & -r_{6} \\ -r_{6} & (r_{4} + r_{6}) \end{vmatrix} = r_{4}r_{5} + r_{5}r_{6} + r_{6}r_{4}.$$

Минору $D_{1_3}^3$ соответствует схема, на рис. 2-14, полученная па схемы рис. 2-1 при $r_1 = r_2 = \infty$, $r_3 = 0$. Для этой схемы $D_{1_2}^3 = (r_4 + r_6)$. Аналогично находим остальные составляющие выражения (2-25); в результате получим:

$$D^{(\kappa)} = (r_1 + r_2 + r_3) (r_4 r_5 + r_5 r_6 + r_6 r_4) + r_1 r_2 (r_6 + r_4) + r_2 r_3 (r_4 + r_5) + r_3 r_1 (r_5 + r_6) + r_1 r_2 r_3.$$
(2-26)

Выражения, определяющие разложения определителей $D^{(y)}$ и $D^{(\kappa)}$, связаны между собой довольно простым соотношением:

$$D^{(\kappa)} = D^{(y)} r_1 r_2 r_3 \dots r_s; \qquad (2-27a)$$

или

$$D^{(y)} = D^{(\kappa)} g_1 g_2 g_3 \dots g_s, \qquad (2-276)$$

где проводимость каждой ветви $g_i = 1/r_i$; в — число ветвей. Например, чтобы получить разложение определителя $D^{(y)}$ для схемы рис. 2-1, достаточно умножить уравнение (2-26) на произведение проводимостей всех шести ветвей:

$$D^{(y)} = D^{(\kappa)}g_1g_2g_3g_4g_5g_6 = [(r_1 + r_2 + r_3)(r_4r_5 + r_5r_6 + r_6r_4) + r_1r_2(r_4 + r_6) + r_2r_3(r_4 + r_5) + r_3r_1(r_5 + r_6) + r_1r_2r_3]g_1g_2g_3g_4g_5g_6 = (g_4 + g_5 + g_6)(g_1g_2 + g_2g_3 + g_3g_1) + g_4g_5(g_2 + g_3) + g_5g_6(g_3 + g_1) + g_6g_4(g_1 + g_2) + g_4g_5g_6.$$
(2-28)

Подчеркнем, что число слагаемых в определителях $D^{(y)}$ и $D^{(k)}$ для одной и той же схемы одинаково.

К числу топологических понятий, которыми пользуются при анализе цепей, относится дерево. Для количественной характери-

стики дерева удобно применять произведение проводимостей его ветвей.



Рис. 2-15.

Проводимостей встоси. Определитель определенной матрицы узловых проводимостей $D^{(y)}$ равен сумме произведений проводимостей ветвей каждого дерева. Например, определитель схемы рис. 2-15 состоит из 16 слагаемых: $g_1g_2g_4$; $g_1g_2g_5$; $g_1g_2g_6$; $g_2g_3g_4$ и т. д. Для схемы, имеющей форму полного многоугольника с у узлами, число

деревьев $d = y^{y-2}$. Например, для схемы полного пятиугольника $d = 5^3 = 125$, а для мостовой схемы (рис. 2-15) $d = 4^2 = 16$. Если схема имеет вид неполного многоугольника, то для определения числа деревьев надо найти численное значение определителя $D^{(y)}$, каждый элемент которого принят равным единице. Например, для схемы, показанной на рис. 2-16, определитель

$$D^{(y)} = \begin{vmatrix} (g_1 + g_4) & -g_1 & 0 \\ -g_1 & (g_1 + g_2 + g_3) & -g_2 \\ 0 & -g_2 & (g_2 + g_5) \end{vmatrix},$$
(2-29)

где вершины 1 и 3 приняты в отличие от приведенного ранее определения узла за узлы схемы, что не нарушает общности полученных выводов. Приняв проводимость каждой ветви равной единице, найдем число деревьев:

$$d = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 8.$$



Действительно, количественная характеристика каждого дерева равна произведению проводимостей одинакового числа ветвей, или порядку определителя. Это произведение численно

равно единице, так как проводимость каждой ветви принята равной единице и число деревьев в указанной схеме равно 8 *. Деревья

Рис. 2-16.

^{*} Число деревьев в схеме можно найти также, зная узловую матрицу соединения ветвей A; определитель произведения матриц AA^T равен числу деревьев (см. например, [Л. 18, с. 135]).

можно изобразить в виде неориентированных подграфов (рис. 2-17), где каждая ветвь обозначена конечным отрезком.

Несмотря на то что разложение определителя на сумму произведений проводимостей ветвей деревьев дает лишь положительные члены, число математических операций при вычислении такого определителя остается еще значительным. Можно уменьшить число операций суммирования и умножения, разложив определитель по другим топологическим величинам. Например, можно пользоваться понятием пути (§ 1-8), численное значение которого П_к равно произ-

ведению проводимостей ветвей k-го пути, и понятием минора пути D_k , представляющего собой значение определителя определенной матрицы узловых проводимостей схемы, остающейся после того, как все ветви k-го пути замкнуты накоротко; минор пути равен единице, если путь содержит все узлы схемы.

Разложение определителя $D^{(y)}$ по путям (по узловым парам) по существу получается из (2-21) при помощи простой группировки слагаемых и в общем случае может быть выполнено по формуле

 $D^{(\mathbf{y})} = \Sigma \Pi_k D_k. \qquad (2-30)$

Для иллюстрации отмеченных положений сгруппируем в определителе (2-28) все слагаемые, например, следующим образом:

 $D^{(y)} = g_4 [(g_1g_2 + g_2g_3 + g_3g_1) + g_5 (g_2 + g_3) + g_6 (g_1 + g_2) + g_5g_6] + g_1g_5 (g_2 + g_3 + g_6) + g_3g_6 (g_1 + g_2 + g_5) + g_1g_2g_6 + g_2g_3g_5.$ (2-31)





Это выражение можно представить в виде $D^{(y)} = \Pi_1 D_1 + \Pi_2 D_2 + \Pi_3 D_3 + \Pi_4 D_4 + \Pi_5 D_5,$ (2-32) где $\Pi_1 - g_4; D_1 = (g_1 g_2 + g_2 g_3 + g_3 g_1) + g_5 (g_2 + g_3) + g_6 (g_1 + g_2) + g_5 g_6;$ $\Pi_2 = g_1 g_5; D_2 = g_2 + g_3 + g_6; \Pi_3 = g_3 g_6; D_3 = g_1 + g_2 + g_5; \Pi_4 = g_1 g_2 g_6;$ $D_4 = 1; \Pi_5 = g_2 g_3 g_5; D_5 = 1.$

Такая группировка слагаемых соответствует разложению определителя по всем пяти путям между узлами 1 и 4 (рис. 2-15).

Каждому минору соответствует схема, которая получается из заданной при коротком замыкании соответствующего пути. Напри-

мер, при $\Pi_1 = g_4$ минор D_1 получается из уравнений для трехузловой схемы, приведенной на рис. 2-18:

$$D_1 = \begin{vmatrix} (g_2 + g_3 + g_6) & -g_2 \\ -g_2 & (g_1 + g_2 + g_5) \end{vmatrix}.$$
 (2-33)

Если $\Pi_2 = g_1g_5$, то $D_2 = (g_2 + g_3 + g_6)$, что соответствует схеме (рис. 2-15), в которой ветви с проводимостями g_1 и g_5 закоро-



чены (рис. 2-19). Если путь проходит через все узлы схемы, например при $\Pi_4 = g_1 g_2 g_6$, то $D_4 = 1$. Аналогичный смысл имеют остальные слагаемые в определителе (2-32).

Для разложения определителя $\hat{D}^{(y)}$ по формуле (2-30) можно выбрать и любую другую пару узлов. Например, при разложении того же определителя относительно узлов *1* и *2* имеются пути со следующими значениями: $\Pi_1 = g_1$; $\Pi_2 = g_4g_5$; $\Pi_3 = g_2g_3$; $\Pi_4 = g_3g_5g_6$; $\Pi_5 = g_4g_6g_2$. Этим путям соответствуют миноры: $D_1 = (g_2 + g_3)(g_4 +$



Рис. 2-20.

 $+g_5 + g_6) + g_4g_6 + g_5g_6; D_2 = g_2 + g_3 + g_6; D_3 = g_4 + g_5 + g_6; D_4 = 1; D_5 = 1, 3$ начения которых легко находятся из схем, получающихся при наложении соответствующих условий на заданную схему (рис. 2-15).

В качестве примера, иллюстрирующего непосредственное применение формулы (2-30), рассмотрим двойной Т-образный мост (рис. 2-20).

Для разложения определителя выберем, например, узлы 1 и 2 и

разомкнем источник тока. Между этими узлами имеются три пути со значениями: $\Pi_1 = g_1g_2$; $\Pi_2 = g_3g_4$; $\Pi_3 = g_5g_6$. При коротком замыкании ветвей пути со значением $\Pi_1 = g_1g_2$ минор $D_1 = (g_3 + g_4)$ ($g_5 + g_6$); при коротком замыкании ветвей пути со значением $\Pi_2 = g_3g_4$ минор $D_2 = (g_1 + g_2)$ ($g_5 + g_6$) и, наконец, при коротком замыкании ветвей пути со значением $\Pi_3 = g_5g_6$ минор $D_3 = (g_1 + g_2)$ ($g_3 + g_4$). Узловой определитель по формуле (2-30)

$$D^{(y)} = g_1 g_2 (g_3 + g_4) (g_5 + g_6) + g_3 g_4 (g_1 + g_2) (g_5 + g_6) + g_5 g_6 (g_1 + g_2) (g_3 + g_4).$$
(2-34)

Определитель контурных сопротивлений *D*^(к) можно найти, например, по формуле (2-27а)

$$D^{(K)} = D^{(Y)} r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6 = (r_1 + r_2) (r_3 + r_4 + r_5 + r_6) + (r_3 + r_4) (r_5 + r_6).$$

Подчеркнем, что каждое слагаемое $D^{(\kappa)}$ представляет собой произведение сопротивлений ветвей, которые как бы дополняют соответствующее дерево, полученное из определителя $D^{(y)}$ для заданной схемы. Например, для дерева, состоящего из проводимостей g_1 , g_2 , g_3 , g_5 , соответствующее слагаемое определителя $D^{(\kappa)}$ равно r_4r_6 , а для дерева g_1 , g_2 , g_4 , $g_6 - r_3r_5$ и т. д. Отсюда следует, что число слагаемых в определителях $D^{(y)}$ и $D^{(\kappa)}$ одинаково.

Поскольку порядок определителя $D^{(y)}$ в данном примере выше порядка определителя $D^{(\kappa)}$ в 2 раза (порядок каждого из определителей $D^{(y)}$ н $D^{(\kappa)}$ определяется числом независимых соответственно узловых, включая устранимые узлы, и контурных уравнений), то число элементов в каждом слагаемом узлового определителя (которые входят в виде сомножителей) в 2 раза больше, чем в каждом слагаемом $D^{(\kappa)}$. Отсюда также следует, что в данном примере число операций умножения в контурном определителе $D^{(\kappa)}$ значительно меньше числа операций в определителе $D^{(y)}$.

2-5. Топологические формулы и правила для определения передачи электрической цепи

Для определения входных и взаимных сопротивлений, проводимостей и коэффициентов передачи токов и напряжений по существу, как уже было показано, приходится в каждом случае вычислять отношение тока или напряжения, измеряемых соответствующими приборами, к напряжению или току источника. Для расчета часто целесообразно пользоваться соответствующими разложениями (2-21) или (2-30), причем можно установить связь между значениями этих определителей и условиями, налагаемыми приборами и источниками на режимы цепей в зависимости от определяемых величин. С этой целью следует ввести в схему ветвь с источником И и ветвь с измерительным прибором Πp . Если в рассматриваемой цепи имеется несколько источников и приемников, то сначала рассматривается только одна пара (U_i и Πp_j), а затем поочередно все другие возможные сочетания; для определения соответствующих величин можно пользоваться принципом наложения.

Предварительно введем некоторые дополнительные понятия.

Передача H (коэффициент передачи, взаимное сопротивление или проводимость) — отношение показания измерительного прибора Πp к напряжению или току источника H; путь передачи — путь, состоящий из двух узлов источника (ветви с источником), ветвей схемы и ветви с измерительным прибором (при определении входного сопротивления или входной проводимости в путь передачи ветви схемы не входят); значение пути передачи Π_k равно произведению проводимостей k-го пути передачи, при этом проводимость измерительным (отрицательным), когда ток в ветви измерительного прибора k-го пути, обусловленный заданным направлением тока или напряжения источника, стремится вызвать положительное (отрицательное) отклонение прибора с известной полярностью. Минор пути передачи D_k равен определителю цепи, остающейся после короткого замыкания *k*-го пути передачи, включая ветвь измерительного прибора Πp .

Таким образом, передача *Н* может быть выражена при помощи топологического закона передачи в виде отношения определителей, разложенных по соответствующим путям:

$$H = \frac{D'}{D^{(y)}} = \frac{\Sigma \Pi'_k D'_k}{\Sigma \Pi_k D_k}, \qquad (2-35)$$

где $D^{(y)}$ — определитель определенной матрицы узловой проводимости цепи, в которой э. д. с. источника и ток источника тока приравниваются нулю, что равносильно короткому замыканию идеального источника э. д. с. и размыканию идеального источника



Рис. 2-21.

тока; сопротивление амперметра принимается равным нулю, а сопротивление вольтметра — бесконечности.

Алгебраическое дополнение D' получается из $D^{(y)}$ вычеркиванием строки и столбца, соответствующих определяемой величине, и умножением полученного выражения на $(-1)^{i+j}$, где i и j — номера вычеркиваемых строки и столбца. Предполагается, что определитель $D^{(y)}$ составлен из коэффициентов системы уравнений, определяющих напряжения на зажимах ветвей (в общем случае не совпадающие с потенциалами узлов). К такому виду, как было показано, можно преобразовать любую систему узловых уравнений (стр. 37).

Изложенные правила, как будет показано, по существу непосредственно вытекают из аналитических выражений, определяющих соответствующие величины.

На рис. 2-21, *а* изображена схема, ранее показанная на рис. 1-23, после замены источника э. д. с. E_1 источником тока $J_1 = E_1g_1$. Требуется определить напряжения $U_4 = \varphi_4$, $U_3 = \varphi_3$ и $U_{34} = \varphi_3 - \varphi_4$, а также найти коэффициент передачи тока в одну из указанных ветвей.

Напряжение U_4 , как следует из ранее составленных уравнений (1-40), определяется по формуле

$$U_4 = \varphi_4 = J_1 D_{14} / D^{(y)}, \qquad (2-36)$$

где $D^{(y)}$ — определитель узловой проводимости для заданной схемы, определяемый по формуле (2-30), а D_{14} получается из $D^{(y)}$ заменой четвертого столбца правой частью узловых уравнений (1-40); при этом ток J_1 вынесен из определителя, т. е.

$$J_{1}D_{14} = J_{1} \begin{vmatrix} (g_{1} + g_{12} + g_{14}) & -g_{12} & 0 & -1 \\ -g_{21} & (g_{2} + g_{21} + g_{23}) & -g_{23} & 0 \\ 0 & -g_{32} & (g_{3} + g_{32} + g_{34}) & 0 \\ -g_{41} & 0 & -g_{43} & 0 \end{vmatrix} = \\ = J_{1} \begin{vmatrix} g_{21} & (g_{2} + g_{21} + g_{23}) & -g_{23} \\ 0 & -g_{32} & (g_{3} + g_{32} + g_{34}) \\ g_{41} & 0 & -g_{43} \end{vmatrix} = \\ = J_{1} \{ g_{12}g_{23}g_{34} + g_{41} [(g_{3} + g_{34}) (g_{2} + g_{21} + g_{23}) + g_{32} (g_{2} + g_{21})] \}. \quad (2-37)$$

Остановимся на разложении определителя $D^{(y)}$ по формуле (2-30). Разложение можно произвести относительно путей между любой парой узлов, например узлов 2 и 3. Между этими узлами имер/тся восемь путей со значениями: $\Pi_1 = g_{23}$; $\Pi_2 = g_2 g_3$; $\Pi_3 = g_{12} g_{.41} g_{34}$; $\Pi_4 = g_{12} g_1 g_4 g_{34}$; $\Pi_5 = g_{12} g_1 g_3$; $\Pi_6 = g_2 g_4 g_{34}$; $\Pi_7 = g_{34} g_{41} g_1 g_2$; $\Pi_8 = g_{21} g_{14} g_4 g_3$, при этом каждый из миноров D_4 , D_7 и D_8 равен единице, поскольку пути со значениями Π_4 , Π_7 и Π_8 проходят через все узлы схемы. Сравнительно сложное выражение получается для минора D_1 , определяемого из схемы рис. 2-21, δ , которая получается из основной схемы при $g_{23} = \infty$:

$$D_{1} = g_{14} [(g_{1} + g_{4}) (g_{12} + g_{2} + g_{3} + g_{34}) + (g_{12} + g_{43}) (g_{2} + g_{3})] + g_{34}g_{12} (g_{1} + g_{2} + g_{3} + g_{4}) + g_{1}g_{4} (g_{12} + g_{34} + g_{2} + g_{3}) + g_{34} (g_{2} + g_{3}) g_{1} + g_{4} (g_{2} + g_{3}) g_{12}.$$

$$(2-38)$$

Однако это выражение легко получается путем повторного применения формулы разложения (2-30) к схеме рис. 2-21, б; например, при разложении D_1 по путям между узлами 1 и 4 (рис. 2-21, б) $\Pi_1'' = g_{14}; D_1'' = (g_{12} + g_{34} + g_2 + g_3) (g_1 + g_4) + (g_{12} + g_{43}) (g_2 + g_3)$ (получающееся из схемы рис. 2-21, 6); $\Pi_2'' = g_{34}g_{12}; D_2'' = (g_1 + g_2 + g_3 + g_4); \quad \Pi_3'' = g_1g_4; \quad D_3'' = (g_{12} + g_{34} + g_2 + g_3);$ $\Pi_4'' = g_{34} (g_2 + g_3) g_1; \quad D_4'' = 1; \quad \Pi_5'' = g_4 (g_2 + g_3) g_{12}; \quad D_5'' = 1.$

Остальные миноры узлового определителя $D^{(y)}$ находятся по формулам

$$D_2 = (g_{12} + g_1 + g_{14}) (g_4 + g_{43}) + g_{41} (g_{12} + g_1);$$

$$D_3 = (g_1 + g_2 + g_3 + g_4); \quad D_5 = (g_3 + g_4 + g_{34});$$

$$D_6 = (g_1 + g_2 + g_{12})$$

87

и узловой определитель

$$D^{(y)} = \Pi_1 D_1 + \Pi_2 D_2 + \Pi_3 D_3 + \Pi_4 D_4 + \Pi_5 D_5 + \\ + \Pi_6 D_6 + \Pi_7 D_7 + \Pi_8 D_8.$$
(2-39)

Теперь рассмотрим разложение (2-37). Это выражение можно представить в виде разложения по замкнутым путям относительно узлов той ветви, на зажимах которой определяется напряжение $U_4 = \varphi_4$. Поскольку в выражении (2-37) отсутствует проводимость g_4 , то к зажимам узлов О и 4 присоединяется вольтметр, через который и проходят пути разложения. Кроме того, определитель умножается на ток J_1 источника тока; поэтому пути разложения определителя должны проходить через источник тока, т. е. от его зажимов через ветви цепи и через вольтметр, измеряющий напряжение U_4 . Первый путь со значением $\Pi'_1 = g_{12}g_{23}g_{34} \cdot 1$ проходит через все узлы схемы, следовательно, при коротком замыкании этого пути минор $D'_1 = 1$. Второй путь со значением $\Pi'_2 = g_{14} \cdot 1$; при коротком замыкании пути со значением Π'_2 (включая вольтметр) определитель

$$D'_{2} = (g_{2} + g_{21} + g_{23}) (g_{3} + g_{34}) + g_{32} (g_{2} + g_{21}).$$

Напряжение на зажимах третьей ветви

$$U_3 = \varphi_3 = J_1 D_{13} / D^{(y)}, \qquad (2-40)$$

где D^(у) — определитель узловой проводимости (2-39) и

$$J_{1}D_{13} = J_{1} \begin{vmatrix} -g_{21} & (g_{2} + g_{21} + g_{23}) & 0 \\ 0 & -g_{32} & -g_{34} \\ -g_{41} & 0 & (g_{41} + g_{43} + g_{4}) \end{vmatrix} =$$

$$= J_{1} [g_{21}g_{32} (g_{4} + g_{41} + g_{43}) + g_{11}g_{34} (g_{2} + g_{21} + g_{23})].$$
(2-41)

Полученное выражение легко представить, так же как J_1D_{14} , в виде суммы произведений значений путей, проходящих от зажимов источника тока через ветви схемы и вольтметр U_3 , на соответствующие миноры: $\Pi'_1 = g_{32}g_{21} \cdot 1$; $D'_1 = (g_4 + g_{11} + g_{43})$; $\Pi'_2 = g_{14}g_{34} \cdot 1$; $D'_2 = (g_{21} + g_2 + g_{23})$.

Напряжение $U_{34} = \varphi_3 - \varphi_4$ можно найти непосредственно по потенциалам φ_3 и φ_4 :

$$U_{34} = \frac{f_1}{D^{(y)}} [g_{21}g_{32}g_4 - g_{41}g_3 (g_2 + g_{23} + g_{21}) - g_{41}g_{32}g_2]. \quad (2-42)$$

Однако это же выражение можно получить при помощи разложения по путям, проходящим от зажимов источника тока через вольтметр U_{34} . Значение пути $\Pi'_1 = g_{12}g_{23} \cdot 1 \cdot g_4$, поэтому минор $D'_1 = 1$; значение пути $\Pi'_2 = -g_{41} \cdot 1 \cdot g_3$; $D'_2 = (g_2 + g_{23} + g_{21})$ и значение пути $\Pi'_3 = -g_{41} \cdot 1 \cdot g_{23}g_2$; $D'_3 = 1$. Пути со значениями Π'_2 и Π'_3 направлены противоположно направлению обхода пути со значения нием Π'_1 и эти два значения отрицательные. Для определения токов в ветвях достаточно умножить напряжения на зажимах ветвей на

их проводимости. Например,

$$I_{34} = U_{34}g_{34} =$$

= $\frac{J_1}{D^{(Y)}} [g_{34}g_{21}g_{32}g_4 - g_{34}g_{41}g_3 (g_2 + g_{23} + g_{21}) - g_{34}g_{41}g_{32}g_2].$ (2-43)

Из этого выражения следует, что для определения тока в соответствующей ветви необходимо проходить пути через ветвь, в которой определяется ток, и проводнмость этой ветви входит сомножителем в значение пути. Учитывая это соотношение, при определении тока в соответствующую ветвь можно включить амперметр (на рис. 2-21, *а* показан в ветви 3—4), принимая в значении пути его проводимость равной единице.



Рис. 2-22.

Í

Рассмотрим еще схему с идеальным источником э. д. с. Е (рис. 2-22, а).

Поскольку ветвь с источником не имеет сопротивления, то для получения узловых уравнений типа (1-33) переведем э. д. с. через третий узел в первую и вторую ветви. После переноса э. д. с. Е узловые точки 3 и 5 объединяются в один узел. Для полученной схемы напишем три независимых узловых уравнения (для узлов 1, 2 и 4), решив которые, найдем потенциалы узлов.

Найти напряжения на ветвях и, в частности, по известному напряжению U_2 определить коэффициент передачи K_{U2} можно при помощи формулы (2-35). При вычислении знаменателя и числителя этой формулы следует пользоваться изложенными топологическими правилами.

Чтобы найти определитель $D^{(y)}$, нужно закоротить источник э. д. с., т. е. соединить узлы 3 и 5 в одну точку (рис. 2-22, б). Получить выражение для определителя $D^{(y)}$ можно разложением, например, по путям между узлами 1 и 2:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= (g_1 + g_5) (g_2 + g_6); \quad D_1 &= (g_3 + g_4); \\ \Pi_2 &= g_3 g_4; \quad D_2 &= (g_1 + g_2 + g_5 + g_6). \end{aligned}$$

89

Следовательно, узловой определитель

 $D^{(y)} = (g_1 + g_5) (g_2 + g_6) (g_3 + g_4) + g_3 g_4 (g_1 + g_2 + g_5 + g_6).$ (2-44)

Определитель D' находим по формуле

$$D' = \Pi_1' D_1' + \Pi_2' D_2',$$

где $\Pi_1' = g_1g_3; D_1' = (g_2 + g_4 + g_6); \Pi_2' = g_2g_4; D_2' = (g_1 + g_3 + g_5),$ т. е.

$$D' = g_1g_3 (g_2 + g_4 + g_6) + g_2g_4 (g_1 + g_3 + g_5).$$
(2-45)

Коэффициент передачи

$$K_{U_2} = \frac{D'}{D^{(y)}} = \frac{g_1g_3(g_2 + g_4 + g_6) + g_2g_4(g_1 + g_3 + g_5)}{(g_1 + g_5)(g_2 + g_6)(g_3 + g_4) + g_3g_4(g_1 + g_2 + g_5 + g_6)}.$$

Таким образом, пользуясь топологическими формулами и правилами, можно сразу написать выражение для коэффициента передачи, без составления и решения соответствующих уравнений.

2-6. Теорема о компенсации

В электрической схеме, показанной на рис. 2-23, a, выделена ветвь с сопротивлением r_1 и током I_1 .

Включим в эту ветвь два источника с э. д. с. E'_1 и E_1 (рис. 2-23, б), численно равными напряжению $U_1 = r_1 I_1$ и направленными навстречу друг другу; токи во всех ветвях схемы, очевидно, останутся



без изменения. При переходе из точки d (рис. 2-23, δ) в точку c потенциал повышается на величину э. д. с. $E'_1 = U_1$, а при переходе из точки c в точку b понижается на ту же величину, вследствие чего потенциалы точек d и b равны. Эти точки можно соединить проводником (закоротить), как показано на рис. 2-23, δ пунктиром, т. е. источник э. д. с. $E'_1 = U_1$, и сопротивление r_1 удалить из схемы, не изменив токов во всех ветвях (рис. 2-23, e).

Из сравнения схем рис. 2-23, в и а непосредственно следует, что любое сопротивление можно заменить источником с э. д. с., направленной навстречу току и равной напряжению на этом сопротивлении. Это положение называют теоремой о компенсации.

2-7. Линейные соотношения между напряжениями и токами

В эквивалентных схемах рис.2-23 кроме ветви с сопротивлением r_1 выделена еще ветвь с источником э. д. с. E_2 и сопротивлением r_2 . Пользуясь принципом наложения, напишем выражения для токов I_1 и I_2 в ветвях схемы рис. 2-23, в в виде

$$I_{1} = -g_{11}E_{1} + g_{12}E_{2} + g_{13}E_{3} + \dots; I_{2} = -g_{21}E_{1} + g_{22}E_{2} + g_{23}E_{3} + \dots$$
(2-46)

Пусть в схеме рис. 2-23, e э. д. с. первого источника E_1 может изменяться, а э. д. с. остальных источников E_2 , E_3 и т. д. неизменны. Так как входные (g_{hh}) и взаимные (g_{hm}) проводимости не зависят от э. д. с. E_1 , то, обозначив

 $g_{12}E_2 + g_{13}E_3 + \ldots = \text{const} = a_1$: $g_{22}E_2 + g_{23}E_3 + \ldots = \text{const} = a_2$, получим:

$$I_1 = -g_{11}E_1 + a_1; \quad I_2 = -g_{21}E_1 + a_2, \quad (2-47)$$

или, заменив в (2-47) э. д. с. E_1 через U_1 :

$$I_1 = -g_{11}U_1 + a_1; \quad I_2 = -g_{21}U_1 + a_2. \tag{2-48}$$

По теореме о компенсации изменение э. д. с. E_1 в схеме рис. 2-23, в равносильно изменению напряжения U_1 при изменении сопротивления r_1 в эквивалентной схеме рис. 2-23, а. При этом входная g_{11} и взаимная g_{21} проводимости остаются неизменными, так как они определены в схеме рис. 2-23, в (при сопротивлении $r_1 = 0$).

Следовательно, при изменении сопротивления r_1 токи I_1 и I_2 связаны с напряжением U_1 линейными соотношениями.

Для определения постоянных a_1 , a_2 , g_{11} и g_{21} расчетом или опытным путем необходимо, как следует из (2-48), рассчитать или измерить токи I_1 , I_2 и напряжение U_1 при двух режимах первой ветви (двух значениях сопротивления r_1). Наиболее наглядно и просто эти постоянные определяются из режимов короткого замыкания ($r_1 = 0$) и режима холостого хода ($r_1 = \infty$).

При коротком замыкании $U_1 = 0$, токи $I_1 = I_{1\kappa} = a_1$ и $I_2 = I_{2\kappa} = a_2$. При размыкании первой ветви ток $I_1 = 0$. Обозначив разность потенциалов между точками разрыва через $U_{1\kappa}$, а ток $I_2 = I_{2\kappa}$, получим согласно (2-48):

$$0 = I_{1\kappa} - g_{11}U_{1\kappa}; \quad I_{2\kappa} = I_{2\kappa} - g_{21}U_{1\kappa},$$

откуда входная проводимость

$$g_{11} = I_{1\kappa}/U_{1\kappa}$$

и взаимная проводимость

$$g_{21} = (I_{2\kappa} - I_{2\kappa})/U_{1\kappa}.$$

91

После замены постоянных в первом из уравнений (2-48) получается:

$$I_1 = I_{1\kappa} (1 - U_1 / U_{1\kappa}). \tag{2-49}$$

Отметим, что изменение напряжения U_1 в пределах от $U_1 = 0$ до $U_1 = U_{1x}$ соответствует изменению сопротивления r_1 от нуля до бесконечности.

Токи I_1 и I_2 рассматриваемых ветвей также связаны линейными соотношениями. Действительно, исключив из уравнений (2-48) напряжение U_1 , получим:

$$I_2 = a_2 - a_1 \frac{g_{21}}{g_{11}} + \frac{g_{21}}{g_{11}} I_1 = b_2 + b_1 I_1, \qquad (2-50)$$

где

$$b_1 = g_{21}/g_{11}$$
 и $b_2 = a_2 - a_1g_{21}/g_{11}$

 постоянные, которые определяются из двух любых режимов первой ветви или вычисляются при известных значениях входных и взаимных проводимостей.

Аналогично можно показать, что при одновременном изменении сопротивлений в двух ветвях напряжения и токи любых трех ветвей связаны линейным соотношением вида

$$z=a+bx+cy$$
,

где *a*, *b* и *c* — постоянные, определяемые опытным или расчетным путем;

z, x и y — изменяющиеся токи или напряжения.

Пример 2-4. На рис. 2-24, а изображена схема с сопротивлением r, изменяющимся от нуля до бесконечности. Найти зависимость тока в каждой ветви от напряжения U на зажимах сопротивления r, если $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 4$ Ом и $E_1 = E_3 = E_4 = 100$ В.

Решение. Сначала найдем предельные значения напряжения U и тока I при коротком замыкании (r = 0) и холостом ходе ($r = \infty$) рассматриваемой ветви.

При $r = \infty$ ток $I_x = 0$, а напряжение $U = U_x$. Для схемы рис. 2-24, б

$$E_3 = r_3 I_{3x} + U_x + r_2 I_{1x},$$

откуда

$$U_{\rm x} = E_{\rm 3} - r_{\rm 3}I_{\rm 3x} - r_{\rm 2}I_{\rm 1x}.$$

Так как токи

$$V_{1x} = E_1/(r_1 + r_2) = 100/8 = 12,5 \text{ A}; \quad I_{3x} = (E_3 - E_4)/(r_3 + r_4) = 0,$$

то

$$U_{\rm x} = 109 - 50 = 50$$
 B.

Для определения тока I_к (рис. 2-24, *в*) предварительно найдем напряжение на зажимах параллельных ветвей по формуле

$$U_{ab} = \frac{E_1 g_1 + E_3 g_3 + E_4 g_4}{g_1 + g_2 + g_3 + g_4} = 75 \text{ B},$$

а затем токи в ветвях

$$I_{1\kappa} = (E_1 - U_{ab}) g_1 = 6,25 \text{ A}; \quad I_{2\kappa} = U_{ab}g_2 = 18,75 \text{ A};$$

 $I_{3\kappa} = (E_3 - U_{ab}) g_3 = 6,25 \text{ A}; \quad I_{4\kappa} = (E_4 - U_{ab}) g_4 = 6,25 \text{ A};$

и ток

$$I_{\rm K} = I_{3\rm K} + I_{4\rm K} = I_{2\rm K} - I_{1\rm K} = 12,5$$
 A.

Зависимость тока I в сопротивлении r от напряжения U на его зажимах определяется линейным уравнением типа (2-48): I = a + bU. Коэффициенты a и b найдем по результатам расчета режимов холостого хода и короткого замыкания. При r = 0 напряжение U = 0, а ток $I = I_{\rm K} = a = 12,5$ А. При $r = \infty$ ток I = 0, напряжение $U = U_{\rm X}$ и $0 = I_{\rm K} + bU_{\rm X}$, откуда $b = -I_{\rm K}/U_{\rm X} = -12,5/50 = -0,25$ См. В результате получаем: I = 12,5 - 0,25 U.

Зависимость тока I_1 в первой ветви от напряжения U определяется уравнением прямой $I_1 = a_1 + b_1 U$. Для того чтобы найти коэффициенты a_1 и b_1 , целесообразно и в этом случае пользоваться результатами расчета режимов холостого



Рис. 2-24.

хода и короткого замыкания ветви с переменным сопротивлением r. При r = 0 напряжение U = 0, ток $I_1 = a_1 = I_{1\kappa} = 6,25$ A; при $r = \infty$ (рис. 2-24, б) $I_{1\kappa} =$ $= I_{2\chi} = 12,5$ A.

 \hat{C} другой стороны, $I_{1x} = I_{1k} + b_1 U_x$, откуда $b_1 = (I_{1x} - I_{1k})/U_x = 0,125$ См. Следовательно, $I_1 = 6,25 + 0,125$ U.

Аналогично определяются токи $I_2 = 18,75 - 0,125$ U; $I_3 = I_4 = 6,25 - 0,125$ -0,125 U.

Пример 2-5. В схеме, показанной на рис. 2-25, *a*, сопротивление r_4 изменяется в пределах от $r_4 = 0$ (короткое замыкание) до $r_4 = \infty$ (размыкание ветви). Пользуясь законами Кирхгофа, выразить токи I_1 , I_2 , I_3 и I_4 через параметры схемы и напряжение U_4 и построить найденные зависимости.

Решение. Из уравнения $E = r_1 I_1 + U_4$ непосредственно находим ток $I_1 = E/r_1 - U_4/r_1 = 2.5 - 0.5 U_4$. Ток I_4 определим по первому закону Кирхгофа:

$$I_4 = I_1 + J = 2,5 - 0,5$$
 $U_1 + 1 = 3,5 - 0,5U_2$

Для определения токов I_2 и I_3 запишем уравнения

8)

$$E = r_2 I_2 - r_3 I_3$$
 is $J = I_2 + I_3$.

Из этих уравнений

$$I_2 = \frac{r_3 J + E}{r_2 + r_3} = 1,125 \text{ A} = \text{const}; \quad I_3 = \frac{r_2 J - E}{r_2 + r_3} = -0,125 \text{ A} = \text{const}.$$

Оказалось, что токи I_2 и I_3 не зависят от сопротивления r_4 (при любых его значениях остаются неизменными).



Рис. 2-25.

Для построения найденных зависимостей определим предельные значения напряжения U_4 при изменении сопрогивления r_4 . При $r_4 = 0$ напряжение $U_4 = 0$; напряжения U_4 при изменении сопротивления r_4 . при $r_4 = 0$ напряжение U_4 с, при $r_4 = \infty$ напряжение $U_4 = U_{4x}$. Это напряжение найдем из уравнения $E = rI_{1x} + U_{4x}$, откуда $U_{4x} = E - r_1 I_{1x}$. Так как при $r_4 = \infty$ (при размыкании вет-ви с сопротивлением r_4) $I_{1x} = -J$, то напряжение $U_{4x} = E + r_1 J = 5 + 2 \cdot 1 =$ = 7В. Таким образом, при изменении сопротивления r_4 от нуля до бесконечности напряжение U₄ увеличивается от 0 до 7 В. На рис. 2-25, б показаны искомые зависимости.

2-8. Теорема о взаимных приращениях токов и напряжений

Пользуясь уравнениями (2-48) и (2-49), установим связь между приращениями токов ΔI_1 , ΔI_2 и приращением напряжения ΔU_1 (рис. 2-23, *a*) при изменении сопротивления первой ветви в пределах от нуля до Δr_1 .

Если $r_1 = 0$, то напряжение $U_1 = 0$ и согласно (2-48) ток $I_1 =$ $a_1 = I_{1\kappa}$; при сопротивлении первой ветви, равном Δr_1 , напряжение на ее зажимах $\Delta U_1 = \Delta r_1 I_1$, а ток $I_1 = -\Delta U_1 g_{11} + I_{1\kappa}$. Следовательно, при изменении сопротивления первой ветви

на Δr_1 изменение тока этой ветви

$$\Delta I_1 = I_{1\kappa} - I_1 = \Delta U_1 g_{11} = \Delta r_1 I_1 g_{11}.$$
(2-51)

Аналогично можно показать, что при изменении сопротивления первой ветви на Δr_1 изменение тока во второй

$$\Delta I_2 = \Delta U_1 g_{21} = \Delta r_1 I_1 g_{21}. \qquad (2-52)$$

Из выражений (2-51) и (2-52) легко найти входную и взаимную проводимости ветвей через отношение приращений:

í

$$g_{11} = \Delta I_1 / \Delta U_1; \ g_{21} = \Delta I_2 / \Delta U_1.$$

Согласно уравнению (2-49), где U_1 при новых обозначениях надо заменить на ΔU_1 , получим:

$$I_{1} = I_{1\kappa} \left(1 - \frac{\Delta U_{1}}{U_{1\kappa}} \right) = I_{1\kappa} \left(1 - \frac{\Delta r_{1} I_{1}}{U_{1\kappa}} \right) = I_{1\kappa} - \Delta r_{1} \frac{I_{1\kappa}}{U_{1\kappa}} I_{1} = I_{1\kappa} - \Delta r_{1} g_{11} I_{1},$$
откуда

$$I_1 = \frac{I_{1\kappa}}{1 + \Delta r_1 g_{11}}.$$
 (2-53)

После подстановки этого выражения в уравнения (2-51) и (2-52) получаются формулы для определения приращений токов:

$$\Delta I_1 = \frac{\Delta r_1 I_{1K}}{1 + \Delta r_1 g_{11}} g_{11}; \qquad (2-54)$$

$$\Delta I_2 = \frac{\Delta r_1 I_{1\kappa}}{1 + \Delta r_1 g_{11}} g_{21}.$$
 (2-55)

Выражения (2-54), (2-55) для приращений токов называют теоремой вариации или теоремой о взаимных приращениях. Если сопротивление первой ветви изменяется не от нуля до Δr_1 , а от r_1 до $r'_1 = r_1 + \Delta r_1$, то для определения приращений токов ΔI_1 и ΔI_2 можно пользоваться теми же формулами (2-54) и (2-55). При этом входная g_{11} и взаимная g_{21} проводимости, а также ток $I_{1\kappa}$ имеют другие значения, определяемые, как и раньше, при $\Delta r_1 = 0$.

2-9. Общие замечания о двухполюсниках

При исследовании процессов в сложных электрических цепях часто интересуются током, напряжением и мощностью только одной ветви. Однако отдельные ветви могут быть выделены из сложной цепи не только для исследования процессов именно в этих ветвях, но и для установления связи, например, между одной частью цепи с источниками электрической энергии и другой — с приемниками. Во всех этих случаях выделяют ветвь, присоединенную к сложной цепи в двух точках (двумя зажимами). Часть электрической цепи произвольной конфигурации с двумя выделенными зажимами, именуемыми полюсами, называется д в у х п о л ю с н и к о м.

Двухполюсники, содержащие источники электрической энергии, называются активными, а двухполюсники, не содержащие источников электрической энергии, — пассивными. Всякий пассивный двухполюсник является потребителем электрической энергии и характеризуется одной величиной — сопротивлением $r_{\rm B}$. Поэтому на эквивалентной схеме пассивный двухполюсник может быть представлен одним элементом — сопротивлением $r_{\rm B}$, называемым внутреннимили входным сопротивлее нием пассивного двухполюсника. Если известна схема пассивного двухполюсника, то для определения входного сопротивления *r*_в нужно тем или иным способом ее «свернуть» относительно двух заданных зажимов.



Рис. 2-26.

Рассмотрим, например, схему на рис. 2-26, a. Если выделить в этой схеме ветвь с источником э. д. с. E_1 и сопротивлением r_1 , то остальную часть схемы (обведенную пунктиром) можно рассмат-



ривать относительно зажимов 2-2' как пассивный двухполюсник (без источников энергии). Часть той же схемы относительно зажимов 1-1' ветви с сопротивлением r₂ (рис. 2-26, б) можно рассматривать как активный двухполюсник (обведен пунктиром).

Рис. 2-27.

В дальнейшем активные двухполюсники (рис. 2-27, *а*) будем обозначать

прямоугольниками с буквой \hat{A} (активный), а пассивные (рис. 2-27, б) — прямоугольниками с буквой Π (пассивный).

2-10. Теорема об активном двухполюснике и ее применение для расчета разветвленных цепей

Выделим в электрической цепи одну ветвь 2—2' с сопротивлением r, присоединенную в точках 1—1' к активному двухполюснику

(рис. 2-28). Покажем, что для расчета тока I в ветви 2—2' активный двухполюсник можно заменить источником э. д. с. и пассивным двухполюсником. Чтобы найти э. д. с. источника, разомкнем цепь между точками 1 и 2 (рис. 2-29, а) и определим разность потенциалов U_x опытным или расчетным путем. Затем подключим к точкам 1 и 2 источник с э. д. с. $E'_x = U_x$, направленной навстречу U_x



Рис. 2-28.

(рис. 2-29, б); ток в ветви 2-2' останется равным нулю, так как при этом разность потенциалов любых двух точек не изменилась. Схема, показанная на рис. 2-29, б, отличается от заданной (рис. 2-28) тем, что в ней между точками 1 и 2 включен источник э. д. с. E'_x и ток в ветви 2—2' равен нулю. Эта схема будет эквивалентна заданной, если между точками 1 и 2 ввести еще одну э. д. с. $E_x = E'_x$, противоположно направленную э. д. с. E_x (рис. 2-29, в).

По принципу наложения ток I в ветви 2-2' эквивалентной схемы (рис. 2-29, θ), а значит и заданной (рис. 2-28), найдем как алгебраическую сумму токов, создаваемых каждым из источников. Но все источники, находящиеся внутри активного двухполюсника, совместно с источником э. д. с. E'_{x} не вызывают тока в ветви 2-2'



Рис. 2-29.

(рис. 2-29, б). Поэтому ток в ветви 2—2', создаваемый одним источником э. д. с. E_x (рис. 2-29, e), равен действительному току в этой ветви (рис. 2-28):

$$I = \frac{E_{\rm x}}{r + r_{\rm B}} = \frac{U_{\rm x}}{r + r_{\rm B}},\tag{2-56}$$

где *r*_в — входное сопротивление пассивного двухполюсника, получающегося из заданного активного после того, как все э. д. с. источников напряжения и все токи источников тока приняты равными нулю.

В частности, при r = 0, т. е. при коротком замыканин ветви 2—2', $I_{\kappa} = U_{\chi}/r_{\rm B}$, т. е. входное сопротивление активного двухполюсника можно определить как отношение напряжения холостого хода к току короткого замыкания:

$$r_{\rm B} = U_{\rm X}/I_{\rm K}$$

Формулу (2-56) можно еще записать так:

$$I = \frac{U_{\mathrm{x}}}{r + U_{\mathrm{x}}/I_{\mathrm{x}}}.$$
 (2-56a)

Последнее выражение легко получить и из (2-49). Действительно, опуская индексы у напряжения и тока, запишем это уравнение

4 Основы теории цепей

$$I = I_{\kappa} \left(1 - \frac{U}{U_{\kappa}} \right) = \frac{I_{\kappa}}{U_{\kappa}} \left(U_{\kappa} - rI \right),$$

откуда и получается (2-56а).

Сопротивление *r* в общем случае может быть входным сопротивлением пассивного двухполюсника, присоединенного к зажимам *1*—1' заданного активного двухполюсника.

Уравнение (2-56) представляет собой математическое выражение теоремы об активном двухполюснике, называемой также теоремой об эквивалентном генераторе или теоремой Гельмгольца и Тевенена. Эту теорему можно формулировать следующим образом: если активную цепь, к которой присоединена некоторая ветвь, заменить источником с э. д. с. равной напряжению на зажимах разомкнутой ветви, и сопротивлением, равным входному сопротивлению активной цепи, то ток в этой ветви не изменится.

Уравнению (2-56) соответствует эквивалентная схема, показанная на рис. 2-29, ∂ , где активный двухполюсник представлен в простейшей форме, в виде неразветвленной цепи с источником э. д. с. $E_x = U_x$ и сопротивлением $r_{\rm B}$. Таким образом, активный двухполюсник по отношеник к присоединенной ветви с сопротивлением rможно рассматривать как источник с внутренним сопротивлением $r_{\rm B}$ и э. д. с. E_x , равной напряжению U_x между зажимами двухполюсника при разомкнутой ветви 2-2'.

Активный двухполюсник можно также представить в виде источника тока $J = E_x/r_B$ и параллельно ему присоединенного сопротивления r_B , как это показано в § 1-2.

Если рассматриваемая ветвь содержит не только сопротивление r, но и э. д. с. E, то ток в этой ветви

$$I = \frac{E_{\rm x} \pm E}{r_{\rm B} + r},\tag{2-57}$$

где э. д. с. E берется с положительным знаком, когда обе э. д. с. E_x и E действуют в одном и том же направлении (рис. 2-29, e), и с отрицательным, когда э. д. с. E направлена навстречу E_x .

В дальнейшем будем называть эту теорему только теоремой об активном двухполюснике, так как при $E > E_x$ и отрицательном знаке в формуле (2-57) двухполюсник будет не отдавать, а потреблять энергию (от источника с э. д. с. *E*).

Подчеркнем, что в эквивалентной схеме активного двухполюсника (рис. 2-29, д), так же как при любых других преобразованиях схем с источниками энергии, мощность источника с эквивалентной э. д. с. и потери в сопротивлении $r_{\rm B}$ в общем случае не равны соответственно суммарной мощности источников энергии в реальной цепи и потерям в сопротивлениях ветвей активного двухполюсника.

Остановимся теперь на применении теоремы об активном двухполюснике и принципа наложения для расчета разветвленных электрических цепей. Расчет токов в заданной электрической цепи, которую можно рассматривать относительно одной из ветвей в виде активного двухполюсника (рис. 2-28), может быть упрощен, если пользоваться принципом наложения. Действительно, ток в каждой ветви активного двухполюсника можно определить путем алгебраического

суммирования токов, возникающих в этой ветви при холостом ходе (рис. 2-29, *а* или *б*) и при действии одного источника с э. д. с. $E_x = U_x$ (рис. 2-29, *г*). Удачный выбор размыкаемой ветви (режим холостого хода) может значительно упростить расчетные схемы.

Рассмотрим, например, схему на рис. 2-30, в которой требуется определить токи во всех ветвях при заданных э. д. с. источников, напряжении U и сопротивлениях ветвей.



Рис. 2-30.

Разомкнем ветвь с сопротивлением r_5 (рис. 2-31, *a*) и определим ток $I_{1x} = I_{2x}$ из уравнения

$$E_1 = (r_1 + r_2) I_{1x} - U$$

и ток $I_{3x} = I_{4x}$ из уравнения

$$E_4 = (r_3 + r_4) I_{3x} - U.$$

Зная токи I_{1x} и I_{2x} , вычислим напряжение U_{5x} по формуле $U_{5x} = r_3 I_{3x} - r_1 I_{1x} + E_1.$

Затем положим э. д. с. E_1 и E_4 и напряжение U равными нулю и включим в ветвь с сопротивлением r_5 источник с э. д. с. $E_x = U_{5x}$



Рис. 2-31.

(рис. 2-31, 6) и найдем токи во всех ветвях. Входное сопротивление двухполюсника $r_{\rm B}$ на зажимах 1 и 3 (ветви с сопротивлением r_5)

$$r_{\rm B} = r_1 r_2 / (r_1 + r_2) + r_3 r_4 / (r_3 + r_4).$$

4*

Ток

$$I_{5\kappa} = I_5 = U_{5\kappa}/(r_{\rm B} + r_5).$$

Токи в остальных ветвях

$$I_{1\kappa} = I_5 \frac{r_2}{r_1 + r_2}; \quad I_{2\kappa} = I_5 \frac{r_1}{r_1 + r_2}; \quad I_{3\kappa} = \frac{I_5 r_4}{r_3 + r_4}; \quad I_{4\kappa} = \frac{I_5 r_3}{r_3 + r_4}.$$

Токи в ветвях заданной схемы (рис. 2-30) определяются при помощи принципа наложения:

$$I_1 = I_{1x} + I_{1\kappa}; \ I_2 = I_{2x} - I_{2\kappa}; \ I_3 = I_{3x} - I_{2\kappa};$$

$$I_4 = I_{4x} + I_{4\kappa}; \ I_5 = I_{5x} + I_{5\kappa} = 0 + I_5; \ I = I_1 + I_3.$$

Таким образом, шесть неизвестных токов в ветвях разветвленной схемы рис. 2-30 определены путем наложения частичных токов, найденных для простых схем (рис. 2-31, *а* и *б*).



Рассмотрим еще один прием расчета разветвленных цепей, базирующийся на принципе наложения и на своеобразном применении теоремы об активном двухполюснике.

Пусть в схеме (рис. 2-32, *a*) заданы э. д. с. источников и сопротивления; требуется определить токи во всех ветвях.

При одновременном размыкании первой и второй ветвей (рис. 2-32, δ) токи I_x , I_{3x} , I_{4x} и напряжения U_{1x} , U_{2x} в полученной схеме определяются очень просто:

$$I_{x} = I_{3x} = I_{4x} = \frac{E + E_{4}}{r + r_{3} + r_{4}};$$

$$U_{1x} = E_{1} + r_{3}I_{3x}; \quad U_{2x} = -E_{4} + r_{4}I_{4x}.$$

При одновременном включении в первую и вторую ветви источников с э. д. с. E'_{1x} и E'_{2x} , равными напряжениям U_{1x} и U_{2x}

(рис. 2-32, *в*), токи в первой и во второй ветвях будут, так же как и в схеме рис. 2-32, *б*, равны нулю. Если теперь в первую и вторую ветви включить еще по одному источнику с э. д. с. E_{1x} и E_{2x} , направленными противоположно э. д. с. E'_{1x} и E'_{2x} (рис. 2-33, *a*), то токи во всех ветвях будут такими же, как и в заданной схеме. Так как при совместном действии источников э. д. с. $E, E_1, E_4, E'_{1x}, E'_{2x}$ токи в первой и второй ветвях (рис. 2-32, *в*) равны нулю, а схема, изображенная на рис. 2-33, *а*, тождественна заданной, то для расчета токов в этих ветвях достаточно учесть действие источников э. д. с. $E_{1x} = U_{1x}$ и $E_{2x} = U_{2x}$ (рис. 2-33, *б*), что непосредственно следует из принципа наложения.

Отметим, что, поскольку в схеме на рис. 2-32, в $I_{1x} = 0$ н $I_{2x} = 0$, то и ток I_{5x} также равен нулю, т. е. в схеме рис. 2-33, б ток $I_{5\kappa}$ равен току I_5 в заданной схеме. Следовательно, для определения



Рис. 2-33.

токов I_1 , I_2 и I_5 достаточно произвести расчет схемы, показанной на рис. 2-33, б, например, предварительно преобразовав треугольник сопротивлений r_3 , r и r_4 в эквивалентную звезду. Зная токи I_1 , I_2 и I_5 , легко найти токи $I_{3\kappa}$, $I_{4\kappa}$ и I_{κ} в схеме рис. 2-33, б и по принципу наложения определить токи I_3 , I_4 и I:

$$I_3 = I_{3x} + I_{3x}; I_4 = I_{4x} + I_{4x}; I = I_x + I_x.$$

Таким образом, и в этом случае все неизвестные токи (рис. 2-32, a) определены путем наложения частичных токов, найденных для более простых схем (рис. 2-32, δ н 2-33, δ).

По найденным значениям токов I_1 , I_2 и I_5 нетрудно рассчитать остальные токи и прямо по схеме на рис. 2-32, a.

Пример 2-6. По теореме об активном двухполюснике найти выражение для тока I_0 в ветви с измерительным прибором (рис. 2-34, *a*), если ток источника тока J = 10 мА, сопротивление r = 100 Ом, сопротивление измерительного прибора $r_0 = 50$ Ом, а сопротивления r_1 двух противоположных плеч моста изменяются одновременно от нуля до 2 r; построить график изменения тока I_0 в зависимости от сопротивления r_1 .

Решение. Разомкнем ветвь с измерительным прибором (рис. 2-34, б) и найдем равные токи:

$$I_{1x} = I_{2x} = J/2$$

101

Напряжение U, (рис. 23-4, б) определим из уравнения

$$r_1 J/2 + U_x - rJ/2 = 0$$
,

откуда

 $U_{\rm x} = (r - r_1) J/2.$

Входное сопротивление двухполюсника относительно зажимов ветви с измерительным прибором (рис. 2-34, в, без учета сопротивления r₀)

 $r_{\rm B} = (r_1 + r)/2.$

По теореме об активном двухполюснике ток

$$I_0 = \frac{U_{\rm x}}{r_0 + r_{\rm B}} = J \frac{r - r_1}{2r_0 + r + r_1}.$$

После подстановки в это выражение числовых значений получим:

$$I_0 = 10 \frac{100 - r_1}{100 + 100 + r_1}.$$

На рис. 2-34, *г* показан график изменения тока I_0 в зависимости от сопротивления r_1 . Из рисунка видно, что при изменении сопротивления r_1 ток I_0 изменяется не только по значению, но и по направлению.





Рис. 2-34.

2-11. Передача энергии от активного двухполюсника к пассивному

Для исследования передачи энергии от активного двухполюсника к пассивному вернемся к эквивалентной схеме, показанной на рнс. 2-29, ∂ , и будем считать, что $r_{\rm B}$ — входное сопротивление активного двухполюсника (источника энергин) и $E_{\rm x} = U_{\rm x}$ — эквивалентная э. д. с. остаются постоянными, а r — входное сопротивление пассивного двухполюсника может принимать любое значение.

Прежде всего установим соотношение между сопротивлениями *r*_в и *r*, при выполнении которого мощность пассивного двухполюсника максимальна.

Мощность пассивного двухполюсника определяется выражениями

$$P = E_{\rm x} I - r_{\rm B} I^2 = U_{\rm x} I - r_{\rm B} I^2 \tag{2-58}$$

И

ŧ

$$P = rI^2, \tag{2-59}$$

где $U_{x}I$ — мощность, развиваемая эквивалентным активным двухполюсником;

 $r_{\rm B} I^2$ — мощность потерь в сопротивлении $r_{\rm B}$.

Для определения тока *I*, при котором мощность *P* максимальна, найдем производную от *P* по *I* из уравнения (2-58) и приравняем ее нулю:

$$dP/dI = U_{\rm x} - 2r_{\rm p}I = 0$$
,

откуда искомый ток

 $I = U_x/2r_B$

[уравнением (2-59) пользоваться нельзя, так как его правая часть содержит две переменные: r и I]. Но в общем случае (рис. 2-29, ∂) ток $I = U_x/(r + r_g)$. Значит, мощность максимальна при

 $r = r_{\rm B},$ (2-60)

т. е. при равенстве входных сопротивлений пассивного и активного двухполюсников.

По формуле (2-59) при *r* = *r*_в мощность

$$P_{\rm make} = U_{\rm x}^2/4r_{\rm b}.$$

Отношение мощности P пассивного двухполюсника к мощности $P_A = U_x I$, развиваемой эквивалентным активным двухполюсником, называется к.п. д. эквивалентного активного двухполюсни ка

$$\eta = \frac{P}{P_A} = \frac{U_x I - r_B I^2}{U_x I} = 1 - \frac{r_B I}{U_x} = \frac{r}{r_B + r}.$$
 (2-61)

103

Из выражения (2-61) следует, что при максимальной мощности пассивного двухполюсника к. п. д. равен 0,5. Более высокие значения к. п. д. будут при $r > r_{\rm s}$.

Коэффициент полезного действия реального активного двухполюсника равен к. п. д. эквивалентного только при выполнении определенного условия. Если при отключении пассивного двухполюсника от реального активного в ветвях последнего не будет



Рис. 2-35.

токов и потерь, так же как в эквивалентной схеме на рис. 2-29, д, то к. п. д. реального и эквивалентного активных двухполюсников равны. При невыполнении этого условия к. п. д. реального активного двухполюсника всегда меньше к. п. д. эквивалентного двухполюсника.

Полученные результаты применим, например, для характеристики режима линии передачи и электрической энергин небольшой длины, у которой утечкой тока можно пренебречь.

Пусть в начале линии передачи напряжение U_1 поддерживается неизменным (рис. 2-35, *a*).

Тогда линию можно представить в виде последовательного соединения активного двухполюсника с источником э. д. с. $E_x = U_1$ и сопротивлением проводов r_x и пассивного двухполюсника — при-

емника с сопротивлением r_2 (рис. 2-35, *a*). По формулам (2-58) и (2-61) найдем мощность P_2 приемника и к. п. д. η линии передачи

$$P_{2} = U_{1}I - r_{s}I^{2};$$

$$\eta = 1 - \frac{r_{s}I}{U_{1}} = \frac{r_{2}}{r_{s} + r_{2}}.$$
(2-62)

Мощность, развиваемая источником,

$$P_1 = U_1 I,$$

а напряжение на зажимах приемника

$$U_2 = U_1 - r_A I.$$

По полученным уравнениям на рис. 2-35, б построены зависимости U_2 , P_1 , P_2 и η от тока I, полностью характеризующие режим линии.

При $r_2 = \infty$ (холостой ход линии) ток *I* равен нулю (на рис. 2-35, *б* — точка в начале координат), при $r_2 = r_1$ ток определяется отрезком *Oa* и при $r_2 = 0$ (короткое замыкание линии) значение тока максимально и равно I_{κ} . Кроме того, при $r_2 = r_1$ мощность P_1 , определяемая отрезком *ac*, равна удвоенной мощности приемника (ac = 2ab = 2bc) и к. п. д. $\eta = 0,5$.

По эквивалентной схеме (рис. 2-35, *a*) установим еще связь между потерями в проводах линии (в сопротивлении r_n) и мощностью приемника P_2 :

$$P_{a} = r_{a} I^{2} = \rho \frac{2l}{S} \begin{pmatrix} P_{2} \rangle^{2} \\ U_{2} \end{pmatrix}^{2}, \qquad (2-63)$$

где *l* — длина линии; *S* — сечение каждого провода.

Из выражения (2-63), в частности, следует, что при $P_2 = \text{const}$ повышение напряжения U_2 вызывает уменьшение тока I и, следовательно, уменьшение потерь в проводах, что в свою очередь позволяет уменьшить сечение проводов. Конечно, при этом надо усилить изоляцию проводов линии.

В случае передачи по линии электрической энергии при большой мощности стремятся получить возможно больший к. п. д., для чего необходимо, как непосредственно следует из (2-62), иметь $r_n \ll r_2$. При передаче сигналов по линии связи стремятся получить максимальную мощность в приемнике, что приводит к низкому значению к. п. д.

Первые опыты передачи электрической энергии при постоянном токе осуществил русский инженер Ф. А. Пироцкий. В 1874 г. вблизи Петербурга Ф. А. Пироцкий создал линию передачи энергии при мощности около 6 л. с. на расстояние до 1 км. Затем Пироцкий проводил опыты передачи электрической энергии по рельсам конножелезной дороги. На основании своих опытов Ф. А. Пироцкий установил, что можно передавать электрическую энергию при большой мощности на большие расстояния. В качестве источников энергии для первичных двигателей он предложил пользоваться энергией водных потоков.

Теоретические основы передачи электрической энергии по линии разработал Д. А. Лачинов. В 1880 г. он опубликовал в первом номере журнала «Электричество» свой труд «Электромеханическая работа».

Опыты Пироцкого остались совершенно незамеченными. И лишь этим можно объяснить, что инициатором передачи электрической энергии считался Марсель Депре. В своем докладе в Парижской академии наук (1881 г.) он провозгласил тезис, установленный почти за год до этого Д. А. Лачиновым, а именно: повышая напряжение, можно передавать электрическую энергию при любой мощности на большое расстояние с минимальными потерями (2-63). В следующем, 1882 г., Депре осуществил на постоянном токе передачу энергии при мощности в 2 л. с. на расстояние 57 км (при напряжении 1500—2000 В).

Глава третья

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

3-1. Переменные токи

Широкое применение переменного тока в электротехнике началось со времени решения задачи централизованного производства электрической энергии и ее передачи на значительные расстояния.

Передача и распределение энергии требуют по экономическим соображениям и по условиям безопасности применения различных напряжений: высокого — для передачи энергии и сравнительно низкого — для ее распределения потребителям.

Преобразование напряжения переменного тока возможно при помощи относительно простого аппарата — трансформатора, который в 1876 г. изобрел П. Н. Яблочков. В 1889 г. М. О. Доливо-Добровольский изобрел трехфазный асинхронный двигатель и разработал все звенья передачи и распределения энергии трехфазным током (см. гл. 10). После этого переменный ток получил преимущественное распространение.

Познакомимся с основными понятиями, относящимися к переменным токам.

Переменным током называют ток, изменяющийся во времени. Значение тока в любой данный момент времени называют мгновенным током *i*. Для одного из двух возможных направлений тока через поперечное сечение проводника мгновенный ток *i* считают положительным, а для противоположного направления — отрицательным. Направление тока, для которого его мгновенные значения положительны, называют положитель ны м направления тока. Ток определен, если известна зависимость мгновенного тока от времени i = F(t) и указано его положительное направление.

Токи, мгновенные значения которых повторяются через равные промежутки времени в той же самой последовательности, называют периодическими, а наименьший промежуток времени, через который эти повторения наблюдаются, — периодом *T*. Для периодического тока

$$i = F(t) = F(t+T).$$

На рис. 3-1 показан участок AB электрической цепи и дан пример зависимости i = F(t) для периодического тока. Стрелка на схеме указывает положительное направление тока. Пунктирными стрелками показаны действительные направления тока в моменты времени, когда i > 0 и когда i < 0. Отрезки кривой между точками a и b или O и c охватывают один полный цикл изменения тока за один период.

. Величина, обратная периоду, называется частотой f = 1/T. Частота измеряется в герцах. Частота периодического тока равна 1 Гц, если период равен 1 с, т. е. 1 Гц = 1 с⁻¹. Постоянный ток можно рассматривать как частный случай периодического тока, период изменения которого бесконечно велик, т. е. частота равна нулю.

Термин переменный ток часто употребляют в узком смысле, применяя его для такого периодического тока, у которого постоянная составляющая равна нулю, т. е.

$$\frac{1}{T}\int_{0}^{t}i\,dt=0.$$

Диапазон частот переменных токов, применяемых в электротехнике, весьма широк — от десятков до миллиардов герц.В электроэнергетике в СССР и в Европе принята стандартная частота

50 Гц, в США 60 Гц. В различных областях промышленного применения переменных токов встречаются частоты от 10 до 2,5 · 10° Гц. В радиотехнике и электронике применяются частоты до 3 · 10¹⁰ Гц.

Все определения, введенные выше для токов, и те новые определения, которые будут введены в дальнейшем, применимы и для напряжений *и*, э. д. с. *е* магнитных потоков, а также любых других электрических и магнитных величин, изменяющихся во времени. Некоторые



пояснения требуются лишь в отношении знака переменных напряжений и э. д. с.

У переменного напряжения u между двумя точками A и B, определяемого по заданному пути l, знак периодически изменяется. При этом, если в данный момент времени напряжение между A и B, определяемое в направлении от A к B, т. е. u_{AB} , положительно, то в тот же момент времени напряжение u_{BA} , определяемое в обратном направлении от B к A, — отрицательно. Поэтому для однозначного суждения о напряжении необходимо указать направление пути, которое принято для его определения. Это направление назовем положительным направлением напряжения и будем отмечать либо стрелкой на схеме, либо порядком индексов у буквы u.

Аналогично вводится понятие о положительном направлении для э. д. с.

В электроэнергетике применяются простые гармонические или синусоидальные токи, т.е. токи, являющиеся синусоидальными функциями времени. Объясняется это тем, что при несинусоидальных токах могут возникнуть нежелательные явления, как-то: увеличение потерь энергии, появление на отдельных участках цепи значительных напряжений и возникновение мешающих влияний на работу электросвязи.

Для передачи информации (связь, радиовещание, телемеханика) также широко применяются синусондальные токи. Передаваемая информация (сигнал) изменяет амплитуду, частоту или фазу тока.

Периодические несинусоидальные токи могут рассматриваться как совокупность синусоидальных токов различных частот.

Все это обусловливает первоочередную необходимость основательного изучения цепей синусондального тока.

3-2. Понятие о генераторах переменного тока

Познакомимся с устройством генераторов переменного тока, применяемых в электроэнергетике. Генератор состоит из неподвижной части — статора и подвижной части — ротора. Обычно на роторе располагаются электромагниты (рис. 3-2). Их обмотка, называемая



Рис. 3-2.

обмоткой возбуждения, питается через кольца и щетки от источника постоянного тока. В пазах статора, собранного из стальных листов, находятся проводники обмотки статора. Они соединены друг с другом последовательно поочередно с передней и с задней сторон статора (эти соединения показаны на рис. 3-2 соответственно сплошными и пунктирными линиями).

Рисунок 3-2 дает лишь схематическое представление об устройстве генератора. В действительности на статоре имеются еще две анало-

гичные обмотки (см. § 10-1) и каждая из трех обмоток располагается в большем числе пазов, чем это показано на рисунке.

При вращении ротора изменяется магнитный поток, сцепленный с обмоткой статора, и в ней наводится э. д. с. Генераторы конструируют таким образом, чтобы э. д. с. была близка к синусоидальной.

За один оборот ротора происходит *p* полных циклов изменения э. д. с., где *p* — число пар полюсов. Если частота вращения ротора равна *n* оборотов в минуту, то получается *pn* периодов в минуту, следовательно, частота э. д. с.

$$f = pn/60$$
.

При частоте f = 50 Гц ротор генератора с одной парой полюсов должен вращаться с частотой 3000 об/мин, а с двумя парами полюсов 1500 об/мин. Для обеспечения механической прочности ротора при таких больших частотах вращения его выполняют без выступающих полюсов. Еще существеннее отличаются по конструкции высокочастотные машинные генераторы. Они изготовляются для частот
от 800 до 8000 Гц и применяются наряду с ламповыми генераторами в электротермических установках. Переменные токи еще более высоких частот получают исключительно от электронных генераторов (генераторов с электронными лампами, полупроводниковыми приборами и др.).

3-3. Синусоидальный ток

Мгновенное значение синусоидального тока определяется выражением

$$i = I_m \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \psi\right), \qquad (3-1)$$

где I_m — максимальное значение или амплитуда тока. Аргумент синуса $\frac{2\pi}{T}t + \psi$ называется фазой. Угол ψ равен фазе в начальный момент времени (t = 0) и поэтому называется начальной фазой. Фаза с течением времени непрерывно

растет. После ее увеличения на 2π весь цикл изменения тока повторяется. Поэтому, когда говорят о фазе для какого-либо момента времени, обычно отбрасывают целое число 2π так, чтобы значение фазы находилось в пределах $\pm \pi$ или в пределах от 0 до 2π . В течение периода *T* фаза увеличивается на 2π . Величина $2\pi/T$ измеряет скорость изменения фазы и обозначается буквой ω . Принимая во внимание, что f = 1/T, можно написать:

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi f. \qquad (3-2)$$





Это выражение, связывающее ω и f, послужило основанием называть ω угловой частотой. Измеряется ω числом радианов, на которое увеличивается фаза в секунду. Так, например, при f = 50 Гц имеем $\omega = 314$ рад/с. Вводя в (3-1) обозначение ω для угловой частоты, получаем:

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi).$$

На рис. 3-3 дан график синусоидальных токов одинаковой частоты, но с различными амплитудами и начальными фазами:

$$i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \psi_1); \ i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \psi_2).$$

По оси абсцисс отложены время t и пропорциональная времени величина ωt .

Начальный фазный угол отсчитывается всегда от момента, соответствующего началу синусоиды (нулевое значение синусоидальной величины при переходе ее от отрицательных к положительным значениям), до момента начала отсчета времени t = 0 (начало координат). При $\psi_1 > 0$ начало синусоиды (i_1) сдвинуто влево, а при $\psi_2 < 0 - (i_2)$ вправо от начала координат.

Мгновенное значение синусоидального тока можно представить и в виде косинусоидальной функции времени

 $i = I_m \cos(\omega t + \vartheta),$

где

$$\vartheta = \psi - \pi/2.$$

Если у нескольких синусоидальных функций, изменяющихся с одинаковой частотой, начала синусоид не совпадают, то говорят, что они с д в и н у т ы друг относительно друга п о ф аз е. Сдвиг фаз измеряется разностью фаз, которая, очевидно, равна разности начальных фаз. На рис. 3-3, например, $\psi_1 - \psi_2 > 0$, т. е. ток i_1 опережает по фазе ток i_2 на угол $\psi_1 - \psi_2$, или, что то же самое, ток i_2 отстает по фазе от тока i_1 на угол $\psi_1 - \psi_2$.

Если у синусоидальных функций одной частоты одинаковые начальные фазы, то говорят, что они совпадают по фазе, если разность их фаз равна $\pm \pi$, то говорят, что они противоположны по фазе, и, наконец, если разность их фаз равна $\pm \pi/2$, то говорят, что они находятся в квадратуре.

3-4. Действующие ток, э. д. с. и напряжение

Для суждения о периодическом токе вводят понятие о среднем квадратичном значении тока за период, которое называется действующим током:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2} dt}.$$
 (3-3)

За один период переменного тока в проводнике с сопротивлением *r* выделяется тепловая энергия:

$$\int_{0}^{T} ri^{2} dt = rT \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2} dt = rI^{2}T.$$

Отсюда следует, что действующий ток численно равен такому постоянному току, который за один период выделяет в том же сопротивлении такое же количество тепла, как и ток переменный.

Установим связь между действующим током *I* и амплитудой *I_m* синусоидального тока:

$$I^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2} dt = \frac{I_{m}^{2}}{T} \int_{0}^{T} \sin^{2} (\omega t + \psi) dt =$$
$$= \frac{I_{m}^{2}}{2T} \int_{0}^{T} [1 - \cos (2\omega t + 2\psi)] dt = \frac{I_{m}^{2}}{2}.$$

Следовательно,

$$I = I_m / \sqrt{2} \,. \tag{3-4}$$

Среднеквадратичные значения любых других периодических величин за один период тоже называются действующими. Так, например, действующие э. д. с. и напряжение

$$E = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} e^{2} dt} ; \quad U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^{2} dt}.$$

В частности, для синусоидальных э. д. с. и напряжения

$$E = E_m / \sqrt{2}; U = U_m / \sqrt{2}.$$

Когда речь идет о периодических напряжениях и токах, обычно подразумевают действующие напряжения и токи и ради краткости просто говорят: напряжение столько-то вольт, ток столько-то ампер.

В электротехнике приходится встречаться как с очень малыми, так и с очень большими напряжениями и токами. Напряжение на входных зажимах радиоприемника, при котором еще возможен прием радиосигналов, бывает порядка микровольт. Напряжение между проводами линий электропередачи Волгоград — Москва 500 кВ. Токи в электроплавильных печах достигают десятков тысяч ампер, а в электронных лампах могут быть меньше 1 мкА.

3-5. Изображение синусоидальных функций времени векторами и комплексными числами

Расчет цепей переменного тока облегчается, если изображать синусоидально изменяющиеся токи, напряжения, э. д. с. и т. д. векторами или комплексными числами.

Пусть некоторая величина (ток, напряжение, магнитный поток и т. п.) изменяется по синусоидальному закону:

$$v = V_m \sin(\omega t + \psi).$$

Возьмем прямоугольную систему осей MON (рис. 3-4). Расположим под углом ψ относительно горизонтальной оси OM вектор \dot{V}_m , длина которого в выбранном масштабе равна амплитуде V_m (положительные углы ψ откладываются против, а отрицательные — по направлению движения часовой стрелки). Представим себе, что вектор \dot{V}_m с момента t = 0 начинает вращаться вокруг начала координат O против направления движения часовой стрелки с постоянной угловой скоростью, равной угловой частоте ω . В момент времени t вектор составит с осью OM угол $\omega t + \psi$. Его проекция на ось N'N как раз равна в выбранном масштабе мгновенному значению рассматриваемой величины v.

Мгновенные значения v как проекции вектора на ось N'N можно получить и другим путем, оставляя вектор V_m неподвижным и вращая, начиная с момента t = 0, ось N'N по направлению движения часовой стрелки с угловой скоростью ω . В этом случае



Рис. 3-4.

вращающуюся ось N'N называют линией времени.

Таким образом, между мгновензначением v и вектором \dot{V}_m ным можно установить однозначную связь. На этом основании вектор \dot{V}_m назывектором, изобравают жающим синусоидальную функцию времени. или кратко вектором величины v. Так, например, говорят о векторах напряжения, э. д. с., тока, магнитного потока и т. д. Конечно, эти векторы имеют смысл, отличный от смысла векторов, определяющих физические величины в пространстве, к которым

относятся векторы скорости, силы, ускорения, напряженности электрического поля и т. п.

Векторы, изображающие синусоидальные функции времени, будем обозначать большими буквами с точкой наверху. Совокупность векторов, изображающих рассматриваемые синусоидальные функции времени, называется векторной диаграммой. Если считать оси *MM'* и *NN'* осями вещественных (действитель-

Если считать оси MM' и NN' осями вещественных (действительных) и мнимых величин на комплексной плоскости, то вектор \dot{V}_m соответствует комплексному числу, модуль которого равен V_m , а аргумент — углу ψ . Это комплексное число \dot{V}_m называется к о м п лексной амплитудой рассматриваемой величины.

Комплексную амплитуду можно записать в полярной, показательной, тригонометрической и алгебраической формах:

$$\dot{V}_m = V_m \angle \psi = V_m e^{j\psi} = V_m (\cos \psi + j \sin \psi) = V'_m + j V''_m,$$
 (3-5)

где $j = \sqrt{-1}$.

Если вектор V_m , начиная с момента времени t = 0, вращается против направления движения часовой стрелки с угловой скоростью ω , то ему соответствует комплексная функция времени, которая

называется комплексной мгновенной величиной:

 $\dot{v} = V_m e^{j(\omega t + \psi)} = V_m \cos(\omega t + \psi) + j V_m \sin(\omega t + \psi).$

Значение ее мнимой части (без *j*) равно рассматриваемой синусоидально изменяющейся величине *v*.

Таким образом, величина v и ее изображение — комплексная амплитуда однозначно связаны следующим равенством:

$$v = \operatorname{Im}\left[V_m e^{j(\omega t + \psi)}\right] = \operatorname{Im}\left[V_m e^{j\psi} e^{j\omega t}\right] = \operatorname{Im}\left[\dot{V}_m e^{j\omega t}\right], \quad (3-6)$$

где символ 1m обозначает, что от комплексной функции времени, записанной в квадратных скобках, берется только значение мнимой части.

Заметим, что только комплексные величины, изображающие синусоидальные функции времени, обозначают большими буквами с точкой наверху. Все остальные комплексные величины, которые встречаются при расчетах цепей синусоидального тока, принято обозначать большими буквами без точек.

Если гармонически изменяющуюся величину представить в виде косинусондальной функции времени, то ее мгновенное значение

$$v = V_m \cos(\omega t + \vartheta) = \operatorname{Re}\left[V_m \cos(\omega t + \vartheta) + jV_m \sin(\omega t + \vartheta)\right] =$$
$$= \operatorname{Re}\left[V_m e^{j(\omega t + \vartheta)}\right] = \operatorname{Re}\left[\dot{V}_m e^{j\omega t}\right], \qquad (3-7)$$

где символ Re обоэначает вещественную часть комплексной функции времени, записанной в скобках.В этом случае мгновенное значение *v* определяется графически как проекция вращающегося вектора $\dot{V}_m e^{j\omega t}$ на ось вещественных величин.

⁷⁷ Метод расчета цепей синусоидального тока, основанный на изображении гармонических функций времени комплексными числами, называется методом комплексных величин, методом комплексных амплитуд или комплексным методом расчета.

Комплексный метод был введен в электротехнику американским ученым и инженером Штейнметцем.

Пример 3-1. Написать комплексную амплитуду тока $i = 10 \sin (\omega t - \pi/6) A$. Решение. Комплексная амплитуда $l_m = 10 \angle -\pi/6 A$.

Заданный ток равен мнимой части (без ј) комплексной функции времени:

$$I_m e^{j\omega t} = I_m e^{j(\omega t - \pi/6)} = 10 \angle (\omega t - \pi/6)$$
 A.

Пример 3-2. Комплексная амплитуда напряжения $\dot{U}_m = -100 + i$ 100 В, частога f = 1 кГц. Написать выражение для мгновенного напряжения. Решение. Угловая частота $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 10^3 = 6280$ с⁻¹, амплитуда

Решение. Угловая частота $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 10^3 = 6280$ с⁻¹, амплитуда $U_m = \sqrt{(-100)^2 + 100^2} = 100\sqrt{2}$ В, tg $\psi = 100/(-100) = -1$; так как вещественная часть комплексной амплитуды отрицательна, а мнимая часть положительна, то вектор U_m лежит во второй четверти и, следовательно, $\psi = 3\pi/4$.

Таким образом, мгновенное напряжение

$$u = 100 \sqrt{2} \sin (6280t + 3\pi/4)$$
 B.

При исследовании цепей синусоидального тока приходится алгебраически суммировать гармонические функции времени одинаковой частоты, но с различными амплитудами и с различными начальными фазами. Непосредственное суммирование гармонических функций времени связано с трудоемкими и громоздкими тригонометрическими преобразованиями. Значительно проще эта задача решается графически при помощи векторной диаграммы или аналитически путем суммирования комплексных амплитуд.

Пусть требуется найти сумму двух гармонических функций времени $v_1 = V_{1m} \sin (\omega t + \psi_1)$ и $v_2 = V_{2m} \sin (\omega t + \psi_2)$.

Сначала рассмотрим решение, выполняемое при помощи векторной диаграммы.

Отложим векторы $\dot{V}_{1m} = V_{1m} \angle \psi_1$ и $\dot{V}_{2m} = V_{2m} \angle \psi_2$ и графически определим вектор $\dot{V}_m = V_m \angle \psi$, равный геометрической сумме



Рис. 3-5.

векторов \dot{V}_{1m} и \dot{V}_{2m} (рис. 3-5). Эта векторная диаграмма построена для случая, когда $\psi_1 > 0$ и $\psi_2 < 0$.

Представим себе, что векторы \dot{V}_{1m} , \dot{V}_{2m} и \dot{V}_m с момента t = 0 начинают вращаться вокруг начала координат *O* против направления движения часовой стрелки с постоянной угловой скоростью ω . Проекция вращающегося вектора $V_m \angle (\omega t + \psi)$ на вертикальную ось N'N в любой момент времени равна сумме проекций на эту же ось вращающихся векторов $V_{1m} \angle (\omega t + \psi_1)$ и $V_{2m} \angle (\omega t + \psi_2)$, т. е. мгновенных величин v_1 и v_2 . Следовательно, проекция

вектора $V_m \angle (\omega t + \psi)$ на вертикальную ось равна искомой сумме $v_1 + v_2$, а вектор $\dot{V}_m = V_m \angle \psi$ изображает искомую синусоидальную функцию времени $v = v_1 + v_2$.

Таким образом, определив из диаграммы длину вектора V_m и угол ψ , можем написать выражение искомой величины $v = V_m \sin(\omega t + \psi)$.

Теперь перейдем к аналитическому методу. Рассматривая векторы как комплексные амплитуды, на основании выполненного построения (рис. 3-5) можно написать:

$$\dot{V}_{1m}+\dot{V}_{2m}=\dot{V}_m.$$

Чтобы произвести суммирование комплексных чисел, их надо представить в алгебраической форме:

$$\dot{V}_{1m} = V'_{1m} + j V''_{1m}; \quad \dot{V}_{2m} = V'_{2m} + j V''_{2m}.$$

Осуществляя суммирование, получаем:

$$V'_{1m} + jV''_{1m} + V'_{2m} + jV''_{2m} = V'_{m} + jV''_{m} = \check{V}_{m},$$

где

- {

$$V'_m = V'_{1m} + V'_{2m}; V''_m = V''_{1m} + V''_{2m}.$$

Отсюда находим:

$$V_m = \sqrt{(V'_m)^2 + (V''_m)^2}, \quad \mathrm{tg}\,\psi = V''_m / V'_m.$$

Так как tg $\psi = tg (\psi \pm \pi)$, то для определения ψ нужно еще знать, в какой четверти располагается вектор \dot{V}_m . Это легко устанавливается по знакам вещественной и мнимой частей \dot{V}_m . В расчетах для удобства начальную фазу ψ выражают не в радианах, а в градусах.

Рассмотренные способы можно применить для сложения любого числа синусондальных функций времени одинаковой частоты.

Обычно при расчетах цепей синусоидального тока необходимо знать только действующие величины для синусоидальных функций времени и их сдвиг по фазе друг относительно друга. В этих случаях при построении векторных диаграмм нужно точно соблюдать углы сдвига фаз между векторами, а положение осей координат можно выбрать произвольно или оси совсем не изображать. Кроме того, длины векторов часто берут равными не амплитудным, а действующим величинам.

Соответственно при аналитическом расчете начальные фазы можно изменить на один и тот же угол, например так, чтобы начальная фаза одной из рассматриваемых функций стала равной нулю. Вместо комплексных амплитуд часто берут значения в V2 раз меньшие, так называемые комплексные действующие величины:

$$\dot{V} = \dot{V}_m / \sqrt{2}$$
.

Пример 3-3. Даны токи $i_1 = 6 \sin (\omega t + 120^\circ)$ А и $i_2 = 1,5 \sin (\omega t + 30^\circ)$ А. Определить ток *i*, равный разности токов $i_1 - i_2$. Решение. $i_{1m} = 6 \angle 120^\circ = -3 + j 5,2$ А; $i_{2m} = 1,5 \angle 30^\circ = 1,3 + 1,5 \ge 1,3$

Решение. $I_{1m} = 6 \angle 120^\circ = -3 + 15,2$ A; $I_{2m} = 1,5 \angle 30^\circ = 1,3 + 10,75$ A;

$$l_{3m} = l_{1m} - l_{2m} = -4, 3 + j4, 45 = 6, 19 \angle 134^{\circ}$$
 A.

Следовательно, $i = 6,19 \sin (\omega t + 134^{\circ})$ А.

3-7. Электрическая цепь и ее схема

Электрический ток неразрывно связан с магнитным и электрическим полями. При переменном токе эти поля изменяются во времени. Изменяющееся магнитное поле наводит э. д. с., изменение электрического поля сопровождается изменением зарядов на проводниках. В проводниках, в резисторах, а часто и в окружающей их среде электромагнитная энергия преобразуется в тепло. В ряде устройств электромагнитная энергия преобразуется и в другие виды энергии (в механическую, химическую и т. д.); часть электромагнитной энергии излучается. В электрической цепи нельзя выделить какого-либо участка, с которым не были бы связаны эти явления.

Для того чтобы упростить исследование процессов в реальной электрической цепи переменного тока, ее, как и цепь постоянного тока, заменяют схемой замещения или, короче, просто схемой, составленной из элементов, каждый из которых учитывает одно из этих явлений.

К пассивным элементам схемы при переменных токах относятся сопротивление *r*, собственная индуктивность или короче индуктив-



Рис. 3-6.

ность L и емкость C. Их условные обозначения показаны на рис. 3-6, *a*, *б*, *в*.

Наименования элементов схемы совпадают с наименованиями параметров цепи, которые эти элементы характеризуют.

Взаимная индуктивность между отдельными частями электрических устройств учитывается, как взаимная индуктивность M между индуктивностями на схеме (рис. 3-6, e). Таким образом, взаимная индуктивность не является самостоятельным элементом схемы.

В этом разделе рассматриваются линейные цепи, т. е. такие цепи, сопротивления, индуктивности и емкости которых не зависят от тока или напряжения.

В сопротивлении *г* электромагнитная энергия преобразуется в тепло. Мощность преобразования энергии в тепло равна *ri*². Сопротивления часто вводят в схему также и для учета преоб-

разования электромагнитной энергии в другие формы энергии (например, в механическую) и для учета излучаемой энергии.

Напряжение между зажимами сопротивления и ток в сопротивлении (рис. 3-6, *a*) связаны законом Ома:

$$u_r = ri. \tag{3-8}$$

Элемент схемы — индуктивность L (рис. 3-6, б) учитывает энергию $Li^2/2$ магнитного поля и явление самоиндукции. При изменении тока в индуктивности возникает э. д. с. самоиндукции e_L . По закону Ленца она препятствует изменению тока. Поэтому при выборе положительных направлений для тока i и э. д. с. e_L одинаковыми (как это обычно принято делать) знаки e_L и di/dt противоположны и $e_L = -L di/dt$. Для того чтобы через индуктивность проходил переменный ток, на се зажимах должно быть напряжение, равное и противоположное наведенной э. д. с. При одинаковых положительных направлениях напряжения и э. д. с. они противоположны по знаку:

$$u_L = -e_L = L \, di/dt \tag{3-9}$$

(элементы цепи и элементы схемы, обладающие взаимной индуктивностью, рассматриваются в гл. 6).

Элемент схемы — емкость C (рис. 3-6, e) учитывает энергию $Cu^2/2$ электрического поля. На электродах емкости заряды равны и противоположны по знаку: $q_A = -q_B$, причем

$$q_A = C (\varphi_A - \varphi_B); \quad q_B = C (\varphi_B - \varphi_A).$$

Для указанных на рис. 3-6, *в* положительных направлений тока *i* и напряжения на емкости u_C заряд q_A и напряжение $u_C = \varphi_A - \varphi_B$ имеют одинаковые знаки, т. е. $q_A = Cu_C$.

Ток в ветви с емкостью равен скорости изменения заряда на электродах, и при указанном положительном направлении тока знак тока совпадает со знаком производной по времени от заряда q_A . Действительно, приросту заряда q_A соответствует положительное значение тока, убыли заряда $q_A -$ отрицательное значение тока. Поэтому, обозначая $q_A = \dot{q}$, можем написать:

$$i = dq/dt = C \, du_C/dt, \qquad (3-10)$$

или

$$u_C = \frac{1}{C} \int i \, dt. \tag{3-11}$$

Расчетная схема зависит от частоты переменного тока. Так, при достаточно низкой частоте резистор может быть представлен сопротивлением, индуктивная катушка — последовательным соединением индуктивности и сопротивления, а конденсатор при хорошей изоляции между электродами — емкостью.

С ростом частоты, как будет показано в следующих параграфах, увеличиваются э. д. с., обусловленные индуктивностями, и токи, обусловленные емкостями. Поэтому при высоких частотах приходится учитывать индуктивность проволочных резисторов и межвитковую емкость катушек. Кроме того, с увеличением частоты растут потери в изоляции конденсаторов. Для учета всех этих явлений приходится резисторы, индуктивные катушки и конденсаторы заменять более сложными схемами (подробнее см. § 3-21 и 3-22).

При высоких частотах приходится также учитывать емкости между проводами, соединяющими различные элементы реальной электрической цепи, и вводить их в расчетную схему.

В тех случаях, когда схема получается с ограниченным (конечным) числом элементов, говорят, что реальная цепь рассматривается как цепь с сосредоточенными параметрами. В тех же случаях, когда приходится пользоваться схемой, содержащей неограниченно большое (бесконечное) число элементов, говорят, что цепь рассматривается как цепь с распределенными параметрами.

Теперь рассмотрим вопрос о применимости к схемам для переменных токов и напряжений законов Кирхгофа. На проводах и в узлах схемы не могут накапливаться заряды (единственными накопителями зарядов являются емкости). Поэтому для любого узла схемы справедлив первый закон Кирхгофа:

Алгебраическая сумма меновенных токов в проводах, соединенных в узел, равна нулю.

Напряжение между двумя точками цепи переменного тока в общем случае зависит от пути, вдоль которого оно определяется. Выясним, например, каково различие в напряжениях между точками A и B двух проводов цепи переменного тока (рис. 3-7), определяемых по двум различным путям. Между точками A и B включены два вольтметра для измерения напряжения. Соединительные провода от пер-



вого вольтметра ндут по пути AmB, от второго вольтметра — по пути AnB.

Согласно закону электромагнитной индукции напряжение вдоль замкнутого контура AnBmA равно э. д. с., индуктированной в этом контуре магнитным потоком Φ , пронизывающим поверхность, ограниченную контуром:

 $u_{AnBmA} = e = - d\Phi/dt.$

Заметим, что знак минус перед $d\Phi/dt$ ставится в том случае, когда положитель-

ное направление магнитного потока и положительное направление э. д. с. (направление обхода контура) согласованы по правилу правого винта. В рассматриваемом случае положительное направление Ф выбрано от читателя за плоскость чертежа.

$$u_{AnBmA} = u_{AnB} + u_{BmA} = u_{AnB} - u_{AmB}.$$

Подставив это равенство в предыдущее выражение, получим:

 $u_{AnB} - u_{AmB} = e = - d\Phi/dt.$

Следовательно, напряжения между двумя точками, определенные вдоль двух различных путей, отличаются друг от друга на э. д. с., индуктированную в замкнутом контуре, образованном этими двумя путями.

Напряжения, определяемые вдоль различных путей, будут одинаковы только в том случае, если замкнутые контуры, образованные этими путями, не пронизываются переменным магнитным потоком.

В расчетной схеме напряжения между различными ее точками от пути не зависят, а зависят только от свойств ее элементов. Так, напряжения на зажимах элементов схемы r, L и C связаны с током приведенными выше соотношениями (3-8) — (3-11) вне зависимости от путей (взятых вне элементов), по которым эти напряжения определяются. Поэтому точки схемы переменного тока можно, так же как и точки цепи постоянного тока, характеризовать потенциалами, а напряжения рассматривать как разности потенциалов. Имея это в виду, говорят, что расчетные схемы или идеализированные цепи потенциальны. Изменение потенциала по любому замкнутому контуру такой цепи равно нулю. Поэтому справедлива следующая формулировка второго закона Кирхгофа:

Алгебраическая сумма меновенных э. д. с. всех источников напряжения в любом замкнутом контуре схемы равна алгебраической сумме меновенных напряжений на всех остальных элементах того же контура или, иначе, алгебраическая сумма меновенных напряжений на всех элементах любого замкнутого контура схемы равна нулю.

В этом разделе рассматриваются линейные цепи, содержащие источники энергии с синусоидальными э. д. с. Если в цепи действуют несколько источников энергии, то рассматриваются только те случаи, когда частоты э. д. с. всех источников одинаковы. Заметим, что именно этот случай имеет место при нормальном режиме в электрических цепях энергетических систем.

Наконец, здесь рассматриваются так называемые установившиеся режимы цепей, которые наступают после некоторого промежутка времени (обычно от долей секунды до нескольких секунд) после окончания всех переключений в цепи. При установившемся режиме токи и напряжения во всех ветвях и участках линейных цепей также синусоидальны и изменяются с той же частотой, что и э. д. с. источников энергии.

Таким образом, в уравнения, выражающие законы Кирхгофа, входят алгебраические суммы синусоидальных функций времени, суммирование которых, как указывалось, целесообразно заменить суммированием изображающих их комплексных величин.

После такой замены получаются законы Кирхгофа для комплексных амплитуд или для комплексных действующих токов, напряжений и э. д. с.:

Алгебраическая сумма комплексных токов в проводниках, соединенных в узел, равна нулю. Алгебраическая сумма комплексных э. д. с. всех источников напряжения в любом замкнутом контуре схемы равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех остальных элементах того же контура или, иначе, алгебраическая сумма комплексных напряжений на всех элементах любого замкнутого контура схемы равна нулю.

3-8. Ток и напряжения при последовательном соединении сопротивления, индуктивности и емкости

Пусть в схеме (рис. 3-8), состоящей из последовательно соединенных сопротивления r, индуктивности L и емкости C, известен ток

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i). \tag{3-12}$$

119

Выясним, каковы напряжения на отдельных элементах и на входных зажимах.

На основании второго закона Кирхгофа

$$u_r + u_L + u_C = u,$$
 (3-13)

где

$$u_r = ri = rI_m \sin(\omega t + \psi_i); \qquad (3-14)$$

$$u_L = L \, di/dt = \omega L I_m \cos\left(\omega t + \psi_i\right) = \omega L I_m \sin\left(\omega t + \psi_i + \pi/2\right); \qquad (3-15)$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int i \, dt = -\frac{I_m}{\omega C} \cos\left(\omega t + \psi_i\right) = \frac{I_m}{\omega C} \sin\left(\omega t + \psi_i - \frac{\pi}{2}\right). \tag{3-16}$$

Постоянная интегрирования в выражении для *u*_C принята равной нулю, так как в установившемся режиме, как уже указыва-



Рис. 3-8.

лось, напряжение на любом участке цепи синусоидально.

Из полученных выражений для u_r, u_L и u_C видно, что напряжение на сопротивлении совпадает по фазе с током, напряжение на индуктивности опережает ток по фазе на угол π/2, а напряжение на емкости отстаст по фазе от тока на угол π/2.

На рис. 3-9 показаны кривые мгновенных значений тока и напряжений для частного случая, когда амилитуда напряжения на индук-

тивности ωLI_m больше амплитуды напряжения на емкости $I_m/\omega C$ и $\psi_i > 0$. Синусоида u_r совпадает по фазе с синусондой тока, а синусонды u_L и u_C сдвинуты относительно синусоиды тока на угол $\pi/2$ соответственно влево (опережение) и вправо (отставание). Таким

образом, напряжения на индуктивности и на емкости сдвинуты друг относительно друга по фазе на угол π (находятся в противофазе).

Ординаты кривой напряжения

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$$

согласно (3-13) равны алгебранческой сумме ординат кривых u_r , u_L и u_C .

Определение напряжения u сводится к вычислению U_m н ψ_u , которые могут быть найдены непосредственным суммирова-



нием трех синусоидальных функций времени *u_r*, *u_L* и *u_C* с последующими тригонометрическими преобразованиями. Однако, как указывалось, проще всего задача решается комплексным методом. Запишем комплексный ток и комплексные напряжения на основании выражений для мгновенного тока и мгновенных напряжений:

$$\dot{I} = I e^{j \psi_i}; \tag{3-17}$$

$$\dot{U}_r = r I e^{i\psi_i} = r \dot{I}; \qquad (3-18)$$

$$\dot{U}_L = \omega L I e^{j(\psi_i + \pi/2)} = \omega L I e^{j\psi_i} e^{j\pi/2} = j\omega L \dot{I}; \qquad (3-19)$$

$$\dot{U}_{C} = \frac{I}{\omega C} e^{j(\psi_{i} - \pi/2)} = \frac{I}{\omega C} e^{j\psi_{i}} e^{-j\pi/2} = -j \frac{I}{\omega C} = \frac{I}{j\omega C}; \quad (3-20)$$

$$\dot{U} = U e^{j\psi_u}. \tag{3-21}$$

В выражениях для \dot{U}_L и \dot{U}_C учтено, что

$$e^{j\pi/2}=\cos\frac{\pi}{2}+j\sin\frac{\pi}{2}=j,$$

 $e^{-j\pi/2} = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -j = 1/j.$

Сопоставляя выраження для мгновенных напряжений u_L и u_C (3-15), (3-16) с комплексными напряжениями \dot{U}_L и \dot{U}_C (3-19), (3-20), можно установить простое правило перехода от производной и интег-

рала синусоидальной функции времени к изображающим их комплексным величинам: синусоидальная функция заменяется изображающей ее комплексной величиной, дифференцирование заменяется умножением на јω, а интегрирование делением на јω.

Сумме синусондальных напряжений (3-13) соответствует сумма изображающих их векторов или комплексных действующих напряжений:

$$\dot{U}_r + \dot{U}_L + \dot{U}_C = \dot{U}.$$
 (3-22)

Это соотношение представляет собой уравнение по второму закону Кирхгофа,

записанное в комплексной или векторной форме. Представим его на векторной диаграмме (рис. 3-10).

Напряжение u_r совпадает по фазе с током *i*, поэтому вектор U_r изобразим одинаково направленным с вектором *I*. Напряжение u_L опережает по фазе *i* на $\pi/2$, поэтому вектор U_L сдвинем относительно вектора *I* на угол $\pi/2$ «вперед» (против направления движения часовой стрелки). Напряжение u_C отстает по фазе от *i* на $\pi/2$, поэтому вектор U_C сдвинем относительно вектора *I* на угол $\pi/2$ «назад» (по направлению движения часовой стрелки).

Эти соображения о взаимном расположении векторов напряжения и тока непосредственно следуют и из записи выражений комплексных напряжений U_r , U_L и U_C .



Действительно, вектор \dot{U}_r (3-18) получается умножением \dot{I} на вещественную величину r. Аргумент комплексной величины $r\dot{I}$ такой же, как и комплексного тока \dot{I} , поэтому направление вектора \dot{U}_r совпадает с направлением вектора \dot{I} . Вектор \dot{U}_L (3-19) получается умножением \dot{I} на $j\omega L$. Умножение тока \dot{I} на вещественную величину ωL не изменяет аргумента, а умножение на $j = e^{j\pi/2}$ увеличивает аргумент на $\pi/2$. Следовательно, вектор \dot{U}_L повернут относительно вектора \dot{I} на угол $\pi/2$ «вперед». Вектор \dot{U}_C (3-20) получается делением \dot{I} на $j\omega C$. Деление комплексной величины на ωC не изменяет аргумента, а деление на j, что равносильно умножению на $-j = e^{-j\pi/2}$, уменьшает аргумент на $\pi/2$. Следовательно, вектор \dot{U}_C повернут относительно вектора \dot{I} на угол $\pi/2$ «вперед».

Так как умножение и деление вектора на j приводит к повороту вектора на $\pi/2$ соответственно «вперед» и «назад», то множитель jчасто называют о ператором поворота на $\pi/2$. Сложив векторы U_r , U_L и U_C , получим вектор U. Его длина

Сложив векторы U_r , U_L и U_C , получим вектор U. Его длина определяет действующее напряжение $U = U_m/\sqrt{2}$, а положение относительно координатных осей — начальную фазу ψ_u .

Решим ту же задачу аналитически. Теперь уравнение (3-22) будем рассматривать как соотношение между комплексными числами. Подставив в него значения комплексных напряжений, получим:

$$r\dot{l}+j\omega L\dot{l}+\dot{l}/j\omega C=\dot{U},$$

или

$$\dot{U} = [r + j (\omega L - 1/\omega C)] \dot{I}.$$
 (3-23)

Это соотношение между комплексными напряжением и током называют законом Ома в комплексной форме. Записав комплексные величины в показательной форме, получим:

$$Ue^{j\psi_{u}} = \sqrt{r^{2} + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^{2}} e^{j\varphi} Ie^{j\psi_{i}},$$

где

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L - 1/\omega C}{r},$$

$$U = \sqrt{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} I; \quad \psi_u = \psi_i + \varphi.$$

Так как
$$U_m = \sqrt{2}U$$
 и $I_m = \sqrt{2}I$, то $U_m = \sqrt{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} I_m$

Таким образом, амплитуда U_m и начальная фаза ψ_u напряжения на зажимах цепи определены и можно записать выражение для мгновенного напряжения:

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_i + \varphi). \tag{3-24}$$

В заключение заметим, что уравнение для комплексных токов и напряжений и векторные диаграммы взаимно связаны. Уравнения можно рассматривать как запись геометрических суммирований векторов, выполняемых на векторной диаграмме, и наоборот, векторную днаграмму можно рассматривать как графическое представление соотношений между комплексными величинами в уравнении.

3-9. Сопротивления

Введем теперь ряд величин, характеризующих цепь синусоидального тока.

Отношение комплексного напряжения к комплексному току называется комплексным сопротивлением

$$Z = \frac{\dot{U}}{I} = \frac{\dot{U}_m}{I_m} = z e^{j\varphi} = z \angle \varphi, \qquad (3-25)$$

где $z = U/I = U_m/I_m$ — отношение действующего или амплитудного напряжения соответственно к действующему или амплитудному току называется полным сопротивление м. Полное сопротивление равно модулю комплексного сопротивления. Аргумент комплексного сопротивления равен разности фаз напряжения и тока, т. е. $\varphi = \psi_u - \psi_i$.

Комплексное сопротивление можно представить в виде

$$Z = ze^{j\varphi} = z\cos\varphi + jz\sin\varphi = r + jx, \qquad (3-26)$$

где r = z cos φ — вещественная часть комплексного сопротивления, называется активным сопротивлением; x = z sin φ — значение мнимой части комплексного сопротивления, называется реактивным сопротивле-

нием.

Очевидно, что

$$z = \sqrt{r^2 + x^2}; \varphi = \operatorname{arctg} \frac{x}{r}.$$

В технической литературе встречались также следующие наименования для сопротивлений: вместо полного сопротивления кажущееся сопротивление, импеданс; вместо комплексного сопротивления — комплексный импеданс, вместо реактивного сопротивления — реактанс.

Из выражения (3-23) следует, что для схемы, представленной на рис. 3-8, комплексное сопротивление

$$Z = r + jx = r + j (\omega L - 1/\omega C),$$

причем реактивное сопротивление

$$x = \omega L - 1/\omega C = x_L - x_C, \qquad (3-27)$$

где

$$x_L = \omega L; x_C = 1/\omega C$$

называются соответственно индуктивным и емкостным сопротивленнями. Из выражения (3-15) видно, что индуктивное сопротивление связывает между собой амплитуды напряжения на индуктивности и тока:

$$U_{Lm} = \omega LI_m; \ x_L = \omega L = U_{Lm}/I_m = U_L/I.$$

Индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте тока. Это объясняется тем, что напряжение на индуктивности пропорционально скорости изменения тока: $u_L = L \ di/dt$.

Емкостное сопротивление, как следует из выражения (3-16), связывает между собой амплитуды напряжения на емкости и тока:

$$U_{Cm} = \frac{1}{\omega C} I_m; \ x_C = 1/\omega C = U_{Cm}/I_m = U_C/I.$$

Емностное сопротивление обратно пропорционально частоте тока. Эту зависимость от частоты легко пояснить, если считать заданным напряжение на зажимах емкости, а искомой величиной ток: $i = dq/dt = Cdu_C/dt$. Ток прямо пропорционален скорости изменения напряжения на зажимах емкости и, следовательно, емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте напряжения.

Напряжения на последовательно соединенных индуктивности и емкости противоположны по фазе; поэтому в выражение (3-27) для реактивного сопротивления x сопротивления x_L и x_C входят с различными знаками. Напряжения на индуктивности и на емкости сдвинуты по фазе относительно напряжения на сопротивлении соответственно на $\pi/2$ и $-\pi/2$. Поэтому эти сопротивления входят в Z как r, jx_L и $-jx_C$.

Следует обратить внимание на то, что индиктивное и емкостное сопротивления являются величинами арифметическими — положительными, а реактивное сопротивление $x = x_L - x_C$ — величина алгебраическая и может быть как больше, так и меньше нуля.

Для ветви, содержащей только индуктивность, реактивное сопротивление x равно индуктивному сопротивлению x_L , а реактивное сопротивление x ветви, содержащей только емкость, равно емкостному сопротивлению, взятому со знаком минус, т. е. $-x_C$.

Заметим также, что для ветвей, каждая из которых содержит только сопротивление *r*, только индуктивность *L* или только емкость *C*, комплексные сопротивления соответственно равны:

$$Z_r = r; Z_L = j\omega L; Z_C = -j \frac{1}{\omega C}.$$

3-10. Разность фаз напряжения и тока

Условимся под разностью фаз φ напряжения и тока всегда понимать разность начальных фаз напряжения ψ_u и тока ψ_i (а не наоборот):

$$\varphi = \psi_u - \psi_i. \tag{3-28}$$

Поэтому на векторной диаграмме угол φ отсчитывается в направлении от вектора i к вектору U (рис. 3-10). Именно при таком опре-

делении разности фаз угол φ равен аргументу комплексного сопротивления. Угол φ положителен при отстающем токе ($\psi_u > \psi_i$) и отрицателен при опережающем токе ($\psi_u < \psi_i$).

Разность фаз между напряжением и током зависит от соотношения индуктивного и емкостного сопротивлений. При $x_L > x_C$ имеем $x = x_L - x_C > 0$ и ток отстает по фазе от напряжения, $\varphi = \arctan \left(\frac{x_L}{r} \right) > 0$. При $x_L = x_C$ имеем x = 0, $\varphi = 0$, z = r, ток совпадает по фазе с напряжением, цепь в целом проявляет себя как активное сопротивление. Это случай так называемого резонанса, который подробно рассматривается в § 5-1. Наконец, при $x_L < x_C$ имеем x < 0, $\varphi < 0$, ток опережает по фазе напряжение.



Рис. 3-11.

Векторные днаграммы для трех возможных соотношений x_L и x_C даны на рис. 3-11. При построении этих диаграмм начальная фаза тока ψ_i принята равной нулю. Поэтому φ и ψ_n равны друг другу.

Рассматривая при заданной частоте цепь по рис. 3-8 в целом как пассивный двухполюсник, можно ее представить одной из трех эквивалентных схем: при $x_L > x_C$ как последовательное соединение сопротивления и индуктивности (r и $x'_L = x_L - x_C$), при $x_L = x_C$ как сопротивление r и при $x_L < x_C$ как последовательное соединение сопротивления и индуктивности (r и $x'_L = x_L - x_C$), при $x_L = x_C$ как сопротивление r и при $x_L < x_C$ как последовательное соединение сопротивления и емкости (r и $x'_C = x_C - x_L$). При заданных L и C соотношение между x_L и x_C зависит от частоты, а потому от частоты зависит и вид эквивалентной схемы.

Выше, в § 3-8, было принято, что задан ток, а определялись напряжения на элементах и на зажимах цепи. Однако часто бывает задано напряжение на зажимах, а ищется ток. Решение такой задачи не представляет труда. Записав по заданным величинам комплексное напряжение U и комплексное сопротивление Z, определим комплексный ток

$$\dot{I} = \dot{U}/Z$$

и тем самым действующий ток и начальную фазу тока.

Часто равной нулю принимается начальная фаза заданного напряжения: $\psi_u = 0$. Тогда, как следует из (3-28), начальная фаза тока ψ_i равна и противоположна по знаку разности фаз φ , т. е. $\psi_i = -\varphi$.

Установленные выше соотношения между амплитудами или действующими токами и напряжениями, а также выражение для сдвига фаз ф позволяет вычислить ток и не прибегая к записи закона Ома в комплексной форме. Подробно этот путь решения показан в примере 3-4.

Пример 3-4. К цепи, состоящей из последовательно соединенных конденсатора и катушки, приложено напряжение $u = 100 \sin 5000 t$ В. Емкость конденсатора C = 5 мкФ, сопротивление катушки r = 15 Ом, индуктивность L = 12 мГ. Найти мгновенный ток в цепи и мгновенные напряжения на конденсаторе и на катушке.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_L &= \omega L = 5000 \cdot 12 \cdot 10^{-3} = 60 \text{ OM}; \quad \mathbf{x}_C = 1/\omega C = 1/5000 \cdot 5 \cdot 10^{-6} = 40 \text{ OM}; \\ \mathbf{x}_L &= \omega L = 5000 \cdot 12 \cdot 10^{-3} = 60 \text{ OM}; \quad \mathbf{x}_C = 1/\omega C = 1/5000 \cdot 5 \cdot 10^{-6} = 40 \text{ OM}; \\ \mathbf{x} &= \mathbf{x}_L - \mathbf{x}_C = 60 - 40 = 20 \text{ OM}; \quad \mathbf{z} = \sqrt{r^2 + x^2} = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25 \text{ OM}; \\ I_m &= \frac{U_m}{z} = \frac{100}{25} = 4 \text{ A}; \quad \text{tg } \varphi = \frac{20}{15}; \\ \varphi &= 53^\circ 08'; \quad i = 4 \text{ sin } (5000t - 53^\circ 08') \text{ A}; \\ U_{Cm} &= \mathbf{x}_C I_m = 40 \cdot 4 = 160 \text{ B}. \end{aligned}$$

Напряжение на емкости отстает от тока по фазе на 90°, следовательно.

 $u_c = 160 \sin (5000t - 143^{\circ}08')$ B.

Комплексное сопротивление катушки

$$Z_{\text{Kat}} = r + jx_L = 15 + j60 = 61.8 \angle 75^{\circ}58'$$
 Om.

Комплексная амплитуда напряжения на зажимах катушки

$$\dot{U}_{\text{KAT}\,m} = Z_{\text{KAT}}\dot{l}_{m} = 61.8 \ \angle \ 75^{\circ}58' \cdot 4 \ \angle \ -53^{\circ}08' = 247.2 \ \angle \ 22^{\circ}50' \ B.$$

Мгновенное напряжение на катушие

$$u_{\text{KAT}} = 247,2 \sin (5000t + 22^{\circ}50')$$
 B.

Пример 3-5. В цепи, состоящей из последовательно соединенных конденсатора и катушки, ток I = 2 А, его частота f = 50 Гц. Напряжение на зажимах цепи U = 100 В, на зажимах катушки $U_{\text{кат}} = 150$ В и на зажимах конденсатора $U_C = 200$ В. Определить сопротивление и индуктивность катушки и емкость конденсатора.

Решение. $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ c}^{-1}$;

$$x_C = U_C/I = 100$$
 Ом и $C = 1/\omega x_C = 31,8$ мкФ.

Полное сопротивление цепи

$$z = U/I = 50 \text{ Om},$$

Полное сопротивление катушки

$$z_{\text{Kat}} = U_{\text{Kat}} / I = 75 \text{ OM};$$

$$z^{2} = r^{2} + (x_{L} - x_{C})^{2} = r^{2} + x_{L}^{2} - 2x_{L}x_{C} + x_{C}^{*};$$

$$z_{\text{Kat}}^{2} = r^{2} + x_{L}^{2}; \quad z^{2} - z_{\text{Kat}}^{2} = -2x_{L}x_{C} + x_{C}^{2};$$

$$x_{L} = \frac{z_{\text{Kat}}^{2} + x_{C}^{2} - z^{2}}{2x_{C}} = 65,6 \text{ OM}; \quad L = x_{L}/\omega = 0,209 \text{ F}.$$

3-11. Напряжение и токи при параллельном соединении сопротивления, индуктивности и емкости

Пусть к схеме, состоящей из параллельного соединения элементов r, L и C (рис. 3-12), приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$.

Определим токи во всех ветвях.

По первому закону Кирх-гофа

$$i_r + i_L + i_C = i$$

или

$$\dot{I}_r + \dot{I}_L + \dot{I}_c = \dot{I}.$$



Вводя для заданного синусондального напряжения изображающее его комплексное напряжение

$$\dot{U} = U e^{j \psi_u},$$

применим для каждой ветви закон Ома в комплексной форме. Тогда получим:

$$\dot{I}_{r} = \frac{\dot{U}}{r} = \frac{U}{r} e^{j\psi_{u}}; \quad \dot{I}_{L} = \frac{\dot{U}}{j\omega L} = \frac{U}{\omega L} e^{j(\psi_{u} - \pi/2)};$$
$$\dot{I}_{C} = \frac{\dot{U}}{1/j\omega C} = j\omega C\dot{U} = \frac{\omega CU}{\omega CU} e^{j(\psi_{u} + \pi/2)}.$$

Из полученных выражений видно, что ток в сопротивлении совпадает по фазе с напряжением, ток в индуктивности отстает



по фазе от напряжения на угол $\pi/2$, а ток в емкости опережает напряжение по фазе на угол $\pi/2$. Векторная диаграмма напряжения и токов показана на рис. 3-13, где принято, что $\psi_u < 0$ и $I_L > I_C$.

Подставив выражения комплексных токов в уравнение первого закона Кирхгофа, найдем, что

$$\dot{U}/r + \dot{U}/j\omega L + j\omega C\dot{U} = \dot{I}$$

или

$$[1/r - j(1/\omega L - \omega C)] \dot{U} = \dot{I}. \qquad (3-29)$$

От значения аргумента комплексной величины в квадратных скобках, на которую умножается комплексное напряжение, зависит разность фаз напряжения и тока. Так как под разностью фаз понимается величина $\varphi = \psi_u - \psi_i$ и, следовательно, $\psi_i = \psi_u - \varphi$, то аргумент комплексной величины в квадратных скобках следует

обозначить — ф:

$$\sqrt{\left(\frac{1}{r}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2} e^{-j\varphi} U e^{j\psi_u} = I e^{j\psi_i}, \qquad (3-30)$$

где

$$-\varphi = \arctan\left(-\frac{1/\omega L - \omega C}{r}\right),$$

или

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{1/\omega L - \omega C}{r}.$$

Из (3-30) следует, что

$$I = \sqrt{\left(\frac{1}{r}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2} U'_i \quad \psi_i = \psi_u - \varphi.$$

На основании этих данных

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi).$$

3-12. Проводимости

Продолжим рассмотрение величин, характеризующих цепь синусоидального тока.

Комплексной проводимостью называется отношение комплексного тока к комплексному напряжению

$$Y = \dot{I}/\dot{U} = 1/Z = 1/ze^{j\varphi} = ye^{-j\varphi} = y \angle -\varphi, \qquad (3-31)$$

где *y* = 1/*z* — величина, обратная полному сопротивлению, называется полной проводимостью.

Комплексная проводимость и комплексное сопротивление взаимно обратны. Комплексную проводимость можно представить в виде

$$Y = ye^{-j\varphi} = y\cos\varphi - jy\sin\varphi = g - jb, \qquad (3-32)$$

где g = y cos φ — вещественная часть комплексной проводимости, называется активной проводимостью; b = y sin φ — значение мнимой части комплексной проводимости, называется реактивной проводимостью;

$$y = \sqrt{g^2 + b^2}; \ \varphi = \operatorname{arctg} \frac{b}{g}.$$

Наряду с принятой в этой книге алгебраической формой записи комплексной проводимости (3-32) в зарубежной технической литературе встречается и такая запись: Y = g + jb. При этом $b = -y \sin \varphi$, а не $b = y \sin \varphi$, как было написано выше.

В технической литературе встречались также следующие наименования для проводимостей: вместо полной проводимости — кажущаяся проводимость, адмитанц; вместо комплексной проводимости комплексный адмитанц. Из выражений (3-30) и (3-29) следует, что для схемы, представленной на рис. 3-12, комплексная проводимость

 $Y = 1/r - j (1/\omega L - \omega C) = g - j (b_L - b_C),$

где

$$g = 1/r; \ b_L = 1/\omega L = 1/x_L; \ b_C = \omega C = 1/x_C$$

и называются соответственно активной, индуктивной и емкостной проводимостями.

Реактивная проводимость

$$b = b_L - b_C.$$
 (3-33)

Индуктивная (b_L) и емкостная (b_C) проводимости — арифметические величины, а реактивная проводимость (b) — алгебраическая величина и может быть как больше, так и меньше нуля. Реактивная проводимость b ветви, содержащей только индуктивность, равна индуктивной проводимости b_L , а реактивная проводимость b ветви,



содержащей только емкость, равна емкостной проводимости с обратным знаком, т. е. $-b_C$.

Сдвиг по фазе между напряжением и током зависит от соотношения индуктивной и емкостной проводимостей цепи. На рис. 3-14 представлены векторные диаграммы для трех случаев, а именно $b_L > b_C$, $b_L = b_C$ и $b_L < b_C$. При построении этих диаграмм начальная фаза напряжения принята равной нулю, поэтому φ и ψ_i , как это следует из (3-28), равны и противоположны по знаку ($\psi_i = -\varphi$).

Рассматривая схему по рис. 3-12 в целом как пассивный двухполюсник, можно заметить, что при заданной частоте она эквивалентна в первом случае параллельному соединению сопротивления и индуктивности, во втором — сопротивлению и в третьем — параллельному соединению сопротивления и емкости. Второй случай называется резонансом и рассматривается в гл. 5. При заданных L и C соотношение между b_L и b_C зависит от частоты, а поэтому от частоты зависит и вид эквивалентной схемы.

Обратим внимание на то, что в схеме рис. 3-12 каждая из параллельных ветвей содержит по одному элементу. Поэтому получилось такое простое выражение для Y, в которое проводимости элементов входят как отдельные слагаемые.

5 Основы теории цепей

В общем случае

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{r+jx} = \frac{r-jx}{r^2+x^2} = \frac{r}{z^2} - j\frac{x}{z^2} = g - jb, \qquad (3-34)$$

откуда

$$g = r/z^2; \ b = x/z^2$$
 (3-35)

и, наоборот,

$$r = gz^2 = g/y^2; \ x = bz^2 = b/y^2.$$
 (3-36)

Из полученных соотношений видно, что b и x всегда имеют одинаковый знак.

Например, для схемы по рис. 3-8 получаем для g и b довольно сложные выражения, причем не только b, но и g зависят от частоты:

$$g = \frac{r}{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}; \quad b = \frac{\omega L - 1/\omega C}{r^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}.$$

Наоборот, для схемы на рис. 3-12, состоящей из параллельного соединения элементов, получаются простые выражения для проводимостей, но относительно сложные выражения для сопротивлений, причем и эквивалентное активное сопротивление зависит от частоты. По формулам (3-36)

$$r = \frac{g}{g^2 + (1/\omega L - \omega C)^2}; \quad x = \frac{1/\omega L - \omega C}{g^2 + (1/\omega L - \omega C)^2}.$$

Переход от сопротивления Z = r + jx к проводимости Y = g - jb и обратно соответствует замене схемы цепи с последовательным соединением элементов r и x эквивалентной схемой с параллельным соединением элементов g и b и обратно.

Заметим, что обозначения $Z, Y, r, x, x_L, x_C, g, b, b_L$ и b_C применяются не только для сопротивлений и проводимостей, но и для элементов схемы, характеризуемых этими величинами. В таких случаях элементам схемы дают те же самые наименования, какие присвоены величинам, которые обозначаются этими буквами. Комплексные сопротивления или проводимости как элементы схемы имеют условное обозначение в виде прямоугольника (рис. 3-1). Точно так же обозначают реактивные сопротивления или проводимости, если хотят отметить, что они могут быть как индуктивными, так и емкостными сопротивлениями или проводимостями.

Пример 3-6. Цепь состоит из конденсатора емкостью C = 10 мкФ и резистора с сопротивлением r = 100 Ом, включенных параллельно. Определить, каковы должны быть емкость конденсатора и сопротивление резистора, чтобы при их последовательном соединении получилась цепь, эквивалентная данной при $\omega = 10^3$ с⁻¹.

Решение. Проводимости данной цепи

$$g = 1/r = 10^{-2} \text{ Cm}; \quad b = -b_C = -\omega C = -10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = -10^{-2} \text{ Cm};$$
$$y^2 = g^2 + b^2 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ Cm}^2.$$

Сопротивления данной цепи

$$r = g/y^2 = 50$$
 OM; $x = b/y^2 = -50$ OM.

Эквивалентная цель должна иметь такие же сопротивления. Таким образом, искомое сопротивление резистора 50 Ом, а емкость конденсатора $C = -1/\omega x = 20$ мкФ.

130

Ток и напряжение на входе любого пассивного двухполюсника (рис. 3-15) связаны законом Ома

$$\dot{U} = Z\dot{I}$$
 и $\dot{I} = Y\dot{U}$,

где Z и Y — входные комплексные сопротивление и проводимость лвухполюсника.

Входному комплексному сопротивлению Z = r + ix соответствует эквивалентная схема двухполюсника, состоящая из последовательного соединения активного сопротивления *г* и реактивного сопротивления *x*. Последнее в зависимости от знака следует рассматривать либо как индуктивное, либо как емкостное сопротивление. Поэтому на



Рис. 3-15.

эквивалентной схеме (рис. 3-16, а) сопротивление х показано условно прямоугольником.

Напряжение U можно разложить на составляющие:

$$\dot{U} = Z\dot{I} = (r + jx)\dot{I} = r\dot{I} + jx\dot{I} = \dot{U}_{a} + \dot{U}_{p},$$

- где $\dot{U}_{s} = r\dot{I}$ составляющая, совпадающая по фазе с током, называется активной составляющей напряжения;
 - $\dot{U}_n = i x I$ составляющая, сдвинутая по фазе относительно тока на угол π/2, называется реактивной составляющей напряжения. Составляющие \dot{U}_a и \dot{U}_p можно рассматривать как напряжения

на элементах r и x эквивалентной схемы.

На рис. 3-16, в представлена векторная диаграмма двухполюсника для случая, когда $\phi > 0$, т. е. x — индуктивное сопротивление. Треугольник, образованный векторами U, U, и U, со сторонами, пропорциональными z, r и | x |, называется треугольником напряжений. Подобный ему треугольник, стороны которого в произвольно выбранном масштабе равны сопротивлениям z, r н |x | называется треугольником сопротивлений. Из треугольника напряжений следует, что

$$U_{a} = U \cos \varphi; \ U_{p} = U | \sin \varphi |; \ U = \sqrt{U_{a}^{2} + U_{p}^{2}}.$$

Входной комплексной проводимости Y = g — jb соответствует эквивалентная схема двухполюсника, состоящая из параллельного соединения проводимостей д н b. Последняя в зависимости от знака либо индуктивная, либо емкостная. Поэтому на эквивалентной схеме (рис. 3-16, б) проводимость показана условно прямоугольником. Ток на входе двухполюсника можно разложить на составляющие:

$$\dot{I} = Y\dot{U} = (g - jb) \dot{U} = g\dot{U} - jb\dot{U} = \dot{I}_{a} + \dot{I}_{p},$$

где $I_* = g\dot{U}$ — составляющая, совпадающая по фазе с напряжением, называется активной составляющей тока; $I_{\rm p} = -jb\dot{U}$ — составляющая, сдвинутая по фазе относительно напряжения на угол $\pi/2$, называется реактивной

составляющей тока.

Составляющие / и / можно рассматривать как токи в элементах g и b эквивалентной схемы.

Треугольник, образованный векторами *I*, *I*_a и *I*_p, со сторонами, пропорциональными и, g, [b], называется треугольником



Рис. 3-16.

токов. Подобный ему треугольник, стороны которого в произвольно выбранном масштабе равны проводимостям у, д и | b |. называется треугольником проводимостей.

Из треугольника токов имеем:

$$I_{a} = I \cos \varphi; I_{p} = I | \sin \varphi |; I = V \overline{I_{a}^{2} + I_{p}^{2}}.$$

Пример 3-7. Напряжение и ток на входе пассивного двухполюсника (рис. 3-15) $u = 100 \sin (314 t - 15^{\circ})$ B, $i = 10 \sin (314 t + 45^{\circ})$ A.

Определить параметры двух эквивалентных схем двухполюсника, активные и реактивные составляющие напряжения и тока.

Решение.

$$\begin{split} \dot{U}_m &= 100 \ \angle -15^\circ \ \text{B;} \ \ \dot{I}_m &= 10 \ \angle 45^\circ \ \text{A;} \\ Z &= \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = \frac{100 \ \angle -15^\circ}{10 \ \angle 45^\circ} = 10 \ \angle -60^\circ = 5 - j5 \ \sqrt{3} \ \text{Om;} \\ Y &= 1/Z = 1/10 \ \angle -60^\circ = 0,1 \ \angle 60^\circ = 0,05 + j0,05 \ \sqrt{3} \ \text{Cm;} \\ r &= 5 \ \text{Om;} \ \ x = -5 \ \sqrt{3} \ \text{Om;} \ \ g = 0,05 \ \text{Cm;} \ \ b = -0,05 \ \sqrt{3} \ \text{Cm;} \\ \phi &= \arg Z = \psi_u - \psi_i = -15 - 45 = -60^\circ; \\ U_{am} &= U_m \cos \phi = 100 \ \cos \angle -60^\circ = 50 \ \text{B;} \\ U_{pm} &= U_m \sin \phi = 100 \ | \ \sin \angle -60^\circ | = 50 \ \sqrt{3} \ \text{B;} \\ I_{am} &= I_m \cos \phi = 10 \ \cos \angle -60^\circ = 5 \ \text{A;} \\ I_{pm} &= I_m \ | \ \sin \phi | = 10 \ | \ \sin \angle -60^\circ | = 5 \ \sqrt{3} \ \text{A;} \\ u_a &= 50 \ \sin (314t + 45^\circ) \ \text{B;} \ \ u_p &= 50 \ \sqrt{3} \ \sin (314t - 45^\circ) \ \text{B;} \\ i_p &= 5 \ \sqrt{3} \ \sin (314t - 15^\circ) \ \text{A.} \end{split}$$

132

Перейдем к рассмотрению энергетических соотношений в цепи синусоидального тока.

Положим, что за элементарный промежуток времени dt через поперечное сечение провода в направлении, принятом за положительное для тока i (рис. 3-15), проходит электрический заряд dq. Перемещение заряда в направлении, совпадающем с положительным направлением э. д. с. источника, сопровождается элементарной работой $dA = e \, dq$ источника э. д. с. Такая электромагнитная энергия отдается источником во внешнюю цепь и затрачивается на работу

 $dA = u \, dq$ по перемещению заряда dq в положительном направлении напряжения u через пассивный двухполюсник.

М г н о в е н н а я м о щ н о с т ь, производимая и отдаваемая источником э. д. с. и потребляемая двухполюсником, равна скорости совершения работы в данный момент времени:

$$p = dA/dt = ui$$
.

Напряжение и ток на входе пассивного двухполюсника в общем случае сдвинуты по фазе на угол φ . Примем начальную фазу напряжения $\psi_u = 0$, тогда



Рис. 3-17.

из (3-28) начальная фаза тока $\psi_i = -\varphi$. При таком условии мгновенные значения напряжения и тока

$$u = U_m \sin \omega t; \ i = I_m \sin (\omega t - \varphi).$$

Мгновенная мощность

$$p = ui = U_m I_m \sin \omega t \sin (\omega t - \varphi) = \frac{U_m I_m}{2} [\cos \varphi - \cos (2\omega t - \varphi)] =$$
$$= UI \cos \varphi - UI \cos (2\omega t - \varphi). \tag{3-37}$$

Мгновенная мощность имеет постоянную составляющую и гармоническую составляющую, угловая частота которой в 2 раза больше угловой частоты напряжения и тока (рис. 3-17). Мгновенная мощность, потребляемая двухполюсником и отдаваемая источником э. д. с., положительна, когда у напряжения и и тока *i* одинаковые знаки, т. е. когда действительные направления напряжения и тока в двухполюснике одинаковы, а в источнике э. д. с. противоположны (рис. 3-15); она отрицательна, когда у напряжения и и тока *i* разные знаки, т. е. когда действительные направления напряжения и тока в двухполюснике противоположны, а в источнике э. д. с. одинаковы. Действительные направления *и* и *i* в течение отдельных интервалов времени показаны на рис. 3-17 пунктирными стрелками.

Когда мгновенная мощность отрицательна, энергия поступает не в двухполюсник, а возвращается из двухполюсника источнику э. д. с. Такой возврат энергии источнику питания возможен, так как энергия периодически запасается в магнитных и электрических полях элементов цепи, входящих в состав двухполюсника. Энергия, отдаваемая источником и поступающая в двухполюсник в течение времени

t, равна $\int_{0}^{\infty} p \, dt$. На графике она соответствует площади, ограниченной криров n и осью абсинсс на интервале времени t. Знаками плос и

кривой *р* и осью абсцисс на интервале времени *t*. Знаками плюс и минус отмечены заштрихованные площади, соответствующие энергии, поступающей в двухполюсник и возвращаемой источнику.

Если двухполюсник состоит только из активных сопротивлений, энергия накопляться в нем не может. В этом случае нет сдвига фаз между напряжением и током ($\varphi = 0$). Ток *i* и напряжение *u* всегда одного знака, $p \ge 0$ (см. далее рис. 3-18, *a*) и нет таких моментов времени, когда энергия возвращалась бы из двухполюсника источнику питания.

Среднее значение мгновенной мощности за период называется активной мощностью или иногда просто мощностью

$$P = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} p \, dt = UI \cos \varphi. \tag{3-38}$$

Активная мощность, потребляемая пассивным двухполюсником, не может быть отрицательной (иначе двухполюсник не потреблял бы энергию, а генерировал бы ее), поэтому всегда $\cos \varphi \ge 0$, т. е. на входе пассивного двухполюсника $-\pi/2 \le \varphi \le \pi/2$. Случай P = 0, $\varphi = |\pi/2|$ теоретически возможен для двухполюсника, не имеющего активных сопротивлений и содержащего только индуктивности и емкости.

Электрические машины и аппараты конструируют для работы при определенных значениях напряжения и тока. Поэтому их характеризуют не активной мощностью, зависящей от сдвига фаз φ между напряжением и током, а полной мощностью

$$S = UI, \tag{3-39}$$

равной произведению действующих напряжения и тока (раньше полная мощность обычно называлась кажущейся).

Очевидно, полная мощность равна наибольшему значению активной мощности при заданных напряжении и токе. Отметим также, что амплитуда гармонической составляющей мгновенной мощности (3-37) численно равна полной мощности. Размерность полной и активной мощностей одинаковая, однако единицу измерения мощности в применении к полной мощности называют в о льт-ампер (В · А). Это позволяет при численном выражении полной мощности кратко говорить: мощность столько-то вольт-ампер, так как наименование единицы (вольт-ампер) сразу указывает, что речь идет о полной мощности.

Â

Отношение активной мощности к полной, равное косинусу угла сдвига фаз между напряжением и током, называется коэффициентом мощности:

$$\frac{P}{S} = \frac{UI\cos\varphi}{UI} = \cos\varphi.$$
(3-40)

Для лучшего использования электрических машин и аппаратов желательно иметь возможно более высокий коэффициент мощности или возможно меньший сдвиг по фазе тока относительно напряжения, т. е. стремиться получить $\cos \varphi = 1$. Так, например, для питания приемника мощностью 10 000 кВт при $\cos \varphi = 0,7$ источник питания должен быть рассчитан на мощность 14 300 кВ·A, а при $\cos \varphi = 1$ на 10 000 кВ·A.

Высокий коэффициент мощности желателен также для уменьшения потерь при передаче энергии по линиям. При данной активной мощности *P* приемника ток в линии тем меньше, чем больше значение соз φ :

$$I = P/U \cos \varphi$$
.

При расчетах электрических цепей находит применение так называемая реактивная мощность

$$Q = UI \sin \varphi. \tag{3-41}$$

Она положительна при отстающем токе ($\varphi > 0$) и отрицательна при опережающем токе ($\varphi < 0$). Единицу мощности в применении к измерению реактивной мощности называют вар¹. Это отдельное наименование позволяет говорить вместо реактивная мощность просто мощность, равная стольким-то вар.

Активная, реактивная и полная мощности связаны соотношениями

$$S^2 = P^2 + Q^2; S = \sqrt{P^2 + Q^2}; Q/P = tg \varphi.$$
 (3-42)

Для увеличения коэффициента мощности (соs φ) приемника нужно, очевидно, уменьшать его реактивную мощность.

В то время как активная мощность определяет (в среднем) совершаемую работу или передаваемую энергию в единицу времени, полная и реактивная мощности не определяют ни совершаемой работы, ни передаваемой энергии за единицу времени. Однако в электроэнергетике по аналогии с понятием активной мощности приписывают реактивной мощности аналогичный смысл, а именно, ее рассматривают как мощность генерирования, потребления или передачи некоторой величины, которую хотя она и не является энергией, условно называют реактивной энергией

$$W_{\mathbf{p}} = Qt$$

¹ Название происходит от сокращения слов: вольт, ампер и реактивный.

Размерность этой величины одинакова с размерностью энергии. Единицу измерения реактивной энергии называют вар ч; напомним, что энергия в электроэнергетике обычно измеряется в ватт-часах. Если наряду с энергией нужно рассматривать и реактивную энергию, то во избежание путаницы для внесения четкого различия этих двух понятий энергию называют активной энергией.

На практике реактивная энергия, как и активная, измеряется счетчиками. При изменяющейся с течением времени нагрузке по показаниям счетчиков можно определить средний коэффициент мощности (соs φ)_{ср} предварительно вычислив

$$(tg \phi)_{cp} = \frac{W_p}{W_a} = \frac{Q_{cp}t}{P_{cp}t} = \frac{Q_{cp}}{P_{cp}},$$
 (3.43)

где W_a — активная энергия; P_{cp} и Q_{cp} — средние значения активной и реактивной мощностей.

Рассмотрим теперь простой прием, позволяющий найти активную и реактивную мощности по комплексному напряжению и комплексному току. Он заключается в том, что нужно взять произведение комплексного напряжения \dot{U} и комплекса \ddot{I} , сопряженного с комплексным током \dot{I} . Это произведение называют к о м п л е к с н о й м о щ н о с т ь ю, которую будем обозначать S.

Пусть $U = U \angle \psi_u$, $I = I \angle \psi_i$, тогда $I^* = I \angle -\psi_i$ и $\tilde{S} = UI^* = U \angle \psi_u \cdot I \angle -\psi_i = UI \angle \psi_u - \psi_i = UI \angle \varphi = UI \cos \varphi + iUI \sin \varphi$, т. е.

$$\tilde{S} = \dot{U}\tilde{I} = P + jQ. \tag{3-44}$$

Отсюда видно, что вещественная часть комплексной мощности рабна активной мощности, а мнимая часть (без *j*) — реактивной. Модуль комплексной мощности равен полной мощности *S*.

Иногда (в зарубежной литературе) комплексную мощность определяют как произведение комплекса U, сопряженного с комплексным напряжением U, и комплексного тока I. При этом получается комплексная величина \tilde{S}' , сопряженная с \tilde{S} :

$$\tilde{S}' = \overset{\dagger}{U}^{\dagger} = \overset{\dagger}{S} = P - jQ$$

и, следовательно, реактивная мощность равна мнимой части (без *j*) комплексной мощности, взятой с обратным знаком.

Из приведенных выше основных выражений для мощности \tilde{S} , P и Q получается ряд других выражений, в которые входят параметры пассивного двухполюсника или активные и реактивные составляющие тока и напряжения:

$$\tilde{S} = \dot{U}^{\dagger} = ZI^{\dagger} = ZI^{2}; \quad \tilde{S} = \dot{U}^{\dagger} = \dot{U}^{\dagger} \tilde{V}^{\dagger} = \tilde{Y}U^{2}; \quad S = UI = zI^{2} = yU^{2};$$

$$P = UI \cos \varphi = U_{a}I = UI_{a} = zI^{2} \cos \varphi = rI^{2} = yU^{2} \cos \varphi = gU^{2};$$

$$Q = UI \sin \varphi = zI^{2} \sin \varphi = xI^{2} = yU^{2} \sin \varphi = bU^{2}.$$

Для абсолютного значения реактивной мощности справедливы также выражения

$$|Q| = U_{\rm p}I = UI_{\rm p}.$$

Из равенств S = UI, $P = U_a I = UI_a$ и $|Q| = U_p I = UI_p$ следует, что стороны треугольников напряжений и токов (см. § 3-13) пропорциональны мощностям S, P и |Q|. Подобный им треугольник, стороны которого в произвольно выбранном масштабе равны мощностям S, P и |Q|, называется т р е у г о л ь н и к о м м о щн о с т е й.

3-15. Мощности в сопротивлении, индуктивности и емкости

Вся энергия, поступающая в активное сопротивление, преобразуется в тепло. Принимая во внимание, что u = ri, мгновенную мощность можно представить в следующем виде:

$$p = ui = ri^2$$
.

Ток совпадает по фазе с напряжением, $\phi = 0$, $\cos \phi = 1$ и в соответствии с (3-37)

$$p = UI (1 - \cos 2\omega t).$$
 (3-45)

Мгновенная мощность колеблется в пределах от 0 до 2UI и не бывает отрицательной (рис. 3-18, *a*). Активная мощность равна полной мощности, а реактивная мощность равна нулю (sin $\varphi = 0$).

Мгновенные мощности поступления энергии в индуктивность и в емкость равны скоростям прироста энергии соответственно магнитного и электрического полей.

Действительно, для индуктивности

$$p = ui = L \frac{di}{dt} i = \frac{d}{dt} \left(\frac{Li^2}{2} \right)$$

и для емкости

$$p = ui = uC \frac{du}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{Cu^2}{2}\right).$$

Так как для индуктивности $\phi = \pi/2$, а для емкости $\phi = -\pi/2$, то для обоих случаев из (3-37) получаем:

$$p = -UI \cos\left(2\omega t \pm \frac{\pi}{2}\right) = \pm UI \sin 2\omega t.$$
 (3-46)

Здесь верхние знаки относятся к индуктивности, а нижние — к емкости.

Площади, ограниченные кривыми мгновенных мощностей и осями абсцисс (рис. 3-18, б и в), пропорциональны энергии, которая поступает в индуктивность или емкость (отмечены знаком плюс) и возвращается источнику питания (отмечены знаком минус); эти площади равны друг другу. Происходит непрерывный обмен энергией между источником питания и соответственно между магнитным или электрическим полями.

Активные мощности, потребляемые индуктивностью и емкостью, равны нулю. Реактивная мощность, потребляемая индуктивностью,



Рис. 3-18.

положительна, а' потребляемая емкостью — отрицательна [sin $\varphi = \sin(\pm \pi/2) = \pm 1$]. Отрицательная потребляемая реактивная мощность соответствует положительной отдаваемой. Следовательно, индуктивность можно рассматривать как потребитель реактивной энергин, а емкость как ее генератор.

Реактивные мощности, потребляемые индуктивностью и емкостью, можно выразить как произведения угловой частоты и максимальных значений энергии, периодически запасаемых соответственно в магнитном и электрическом полях:

$$W_{\mathrm{M,MAKC}} = \frac{LI_m^2}{2} \quad \mathrm{H} \quad W_{\mathrm{B,MAKC}} = \frac{CU_m^3}{2}.$$

Действительно, для индуктивности

$$Q_L = UI \sin \frac{\pi}{2} = \omega LII =$$
$$= \omega LI_m^2/2 = \omega W_{\text{M. Make}} \quad (3-47)$$

и для емкости

$$Q_{C} = UI \sin (-\pi/2) =$$

$$= -U\omega CU = -\omega CU_{m}^{2}/2 =$$

$$= -\omega W_{\bullet, \text{ MBKC}}.$$
 (3-48)

Отметим, что источники питания могут либо отдавать, либо потреблять реактивную мощ-

ность. Так, источник, питающий индуктивность, отдает, а источник, питающий емкость, потребляет реактивную мощность.

3-16. Баланс мощностей

Из закона сохранения энергии следует, что в любой цепи соблюдается баланс как мгновешных, так и активных мощностей. Сумма всех отдаваемых (мгновенных и активных) мощностей равна сумме всех потребляемых (соответственно мгновенных или активных) мощностей. Покажем, что соблюдается баланс и для комплексных и, следовательно, для реактивных мощностей.

š.

Пусть общее число узлов схемы равно *n*. Здесь в отличие от обычных определений терминов узел и ветвь будем под узлом понимать и место соединения любых двух элементов схемы (источников и приемников), а под ветвью — каждый участок схемы, содержащий один из ее элементов.

Напишем для каждого из *n* узлов уравнения по первому закону Кирхгофа для комплексов, сопряженных с комплексными токами:

Эти уравнения записаны в общей форме в предположении, что каждый узел связан со всеми остальными (n-1) узлами. При отсутствии тех или иных ветвей соответствующие слагаемые в уравнениях выпадают. При наличии между какой-либо парой узлов нескольких ветвей число слагаемых соответственно увеличивается. Так, например, если между узлами 1 и 2 включены две ветви, то вместо I_{12} и I_{21} в уравнения войдут суммы $I_{12} + I_{12}^{"}$ и $I_{21} + I_{21}^{"}$.

Умножим каждое из уравнений на комплексный потенциал узла, для которого составлено уравнение, и затем все уравнения просуммируем. Учтем, что комплексы, сопряженные с комплексными токами, входят в эти уравнения дважды (для двух различных направлений), причем $I_{21} = -I_{12}$, $I_{31} = -I_{13}$ и т. д. В результате получим:

 $(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2) \, \mathring{I}_{12} + (\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_3) \, \mathring{I}_{13} + \ldots + (\dot{\varphi}_{n-1} - \dot{\varphi}_n) \, \mathring{I}_{n-1, n} = 0,$

т. е. сумма комплексных потребляемых мощностей во всех ветвях цепи равна нулю. Здесь все слагаемые представляют комплексные потребляемые мощности, потому что они вычисляются для одинаковых положительных направлений напряжений (разностей потенциалов) и токов.

Полученное равенство выражает баланс комплексных мощностей. Из него следует равенство нулю в отдельности суммы потребляемых активных мощностей и суммы потребляемых реактивных мощностей. Так как отрицательные потребляемые мощности представляют собой мощности отдаваемые, то можно утверждать, что суммы всех отдаваемых и всех потребляемых реактивных мощностей равны друг другу.

Аналогичную формулировку можно придать и балансу комплексных мощностей. Перенеся часть слагаемых в правую часть уравнения с противоположным знаком, т. е. рассматривая их как мощности отдаваемые, мы получим равенство сумм комплексных потребляемых и отдаваемых мощностей:

$$\sum \tilde{S}_{norp} = \sum \tilde{S}_{otg}.$$

При равенстве сумм комплексных величин суммы их модулей в общем случае не равны друг другу. Отсюда следует, что для полных мощностей S баланс не соблюдается.

Потребляемая реактивная мощность на входе любого пассивного двухполюсника должна равняться сумме реактивных мощностей, потребляемых индуктивностями и емкостями, которые входят в его схему:

$$Q=\sum Q_L+\sum Q_C.$$

Пользуясь соотношениями (3-47) и (3-48), получаем:

$$Q = \omega \left(\sum W_{\text{M. Makc}} - \sum W_{\text{B. Makc}} \right). \tag{3-49}$$

Заметим, что положения этого параграфа могут быть распространены и на цепи, между элементами которых имеются взаимные индуктивности, так как подобные цепи, как будет показано,



Рис. 3-19.

можно свести путем преобразования к схемам, не содержащим взаимных индуктивностей.

3-17. Знаки мощностей и направление передачи энергии

Пусть два активных двухполюсника A_1 и A_2 соединены друг с другом (рис. 3-19, *a*). Предположим, что передача энергии в зависимости от режима работы может происходить в любом направлении — и от A_1 к A_2 и от A_2 к A_1 .

Выбранные положительные направления напряжения и тока (рис. 3-19, *a*) совпадают друг с другом в двухполюснике *A*₂ и противоположны друг другу в двухполюснике *A*₁. Поэтому мощности

$$p = ui$$
 и $\tilde{S} = \dot{U}\tilde{I} = P + jQ$

являются мощностями, потребляемыми двухполюсником A_2 и отдаваемыми двухполюсником A_1 . Если p > 0, то в данный момент времени энергия передается от двухполюсника A_1 к двухполюснику A_2 . Если P > 0, то за каждый период T двухполюсник A_2 принимает, а двухполюсник A_1 отдает энергию, равную PT. При Q > 0 двухполюсник A_1 отдает, а двухполюсник A_2 потребляет реактивную энергию. При p < 0 энергия в данный момент передается в обратном направлении, при P < 0 энергия за каждый период поступает из двухполюсника A_2 в двухполюсник A_1 . При Q < 0 реактивную энергию отдает двухполюсник A_2 .

Для рассматриваемой цепи на рис. 3-19, б приведена векторная диаграмма напряжения и тока. При выбранном направлении вектора U в зависимости от режима цепи вектор тока I может лежать в любом квадранте диаграммы. На диаграмме различными направлениями штриховки отмечены области расположения вектора I, соответствующие положительным значени-

кольстствующие положитсявным значения ям активной и реактивной мощностей. Так, для положения вектора I, показанного на диаграмме пунктиром, P > 0 и Q < 0. В этом режиме работы активная мощность передается от A_1 к A_2 , а реактивная — от A_2 к A_1 .

Рассмотрим теперь, как определяется направление передачи энергии по кривым мгновенных значений напряжения и тока, полученным экспериментально. На рис. 3-20, а показана схема включения осциллографа — прибора, на экране которого наблюдают эти кривые. Ординаты кривых пропорциональны мгновенным значениям напряжений, подводимых к зажимам осциллографа с надписями «напр.» и «ток». Ток в цепи между двухполюсниками A_1 и A_2 регистрируется осциллографом косвенно, как напряжение на небольшом актив-



Рис. 3-20.

ном сопротивлении r, которое включено в соединительные провода. Напряжение на этом сопротивлении пропорционально току и совпадает с ним по фазе. Знаками «+» и «--» отмечена полярность зажимов осциллографа, при которой ординаты кривых положительны.

Пусть наблюдаются кривые или, как их называют, осциллограммы $u \, u \, u_r = ri$, показанные на рис. 3-20, *б*.

Для решения вопроса о направлении передачи энергии укажем на схеме положительные направления напряжения и тока в соответствии с разметкой «+» и «—» зажимов осциллографа. Положительные направления напряжения и тока, удовлетворяющие этому условию, совпадают для двухполюсника A_1 и противоположны для двухполюсника A_2 . Следовательно, по кривым тока и напряжения, показанным на рис. 3-20, б, определяется мощность, потребляемая двухполюсником A_1 , или мощность, отдаваемая двухполюсником A_2 . В те промежутки времени, когда ординаты кривых u и u_r одного знака, энергия передается от A_2 к A_1 , когда же знаки u и u_r различны, энергия передается от A_1 к A_2 . Из осциллограммы видно, что $\varphi \approx 2\pi/3$, следовательно, $P = UI \cos \varphi < 0$ н $Q = UI \sin \varphi > 0$. Таким образом, активная мощность передается от A_1 к A_2 , а реактивная — от A_2 к A_1 . Ясно, что направление передачи энергии может быть установлено по осциллограммам тока и напряжения только в том случае, если известна полярность зажимов осциллографа и схема его подключения к цепи.

Активная мощность измеряется ваттметром, который имеет две цепи или, как принято говорить, две обмотки — напряжения и





Рис. 3-21.

тока. Два зажима, один — обмотки напряжения и один — обмотки тока, обозначают одинаковыми значками, обычно звездочками (рис. 3-21, *a*).

Ваттметр устроен так, что измеряет величину

$$U_{\rm BT}I_{\rm BT}\cos\left(\angle \dot{U}_{\rm BT}, \dot{I}_{\rm BT}\right),$$

где $U_{\rm BT}$ и $I_{\rm BT}$ — действующие напряжение и ток, подведенные к ваттметру, а $\angle \dot{U}_{\rm BT}$, $\dot{I}_{\rm BT}$ — угол сдвига фаз между ними, который соответствует одинаковым положительным направлениям $\dot{U}_{\rm BT}$ и $\dot{I}_{\rm BT}$ относительно зажимов, отмечен-

ных звездочкой (например, на рис. 3-21, a — от зажимов, отмеченных звездочкой, к зажимам, не отмеченным звездочкой). Стрелка ваттметра отклоняется по шкале в том случае, когда $| \angle U_{\text{вт}}, I_{\text{вт}} | < \pi/2$, т. е. когда $\cos(\angle U_{\text{вт}}, I_{\text{вт}}) > 0$. Если же $| \angle U_{\text{вт}}, I_{\text{вт}} | > \pi/2$ и, следовательно, $\cos(\angle U_{\text{вт}}, I_{\text{вт}}) < 0$, то стрелка отклоняется не по шкале, а в противоположную сторону.

На рис. 3-21, б показаны два ваттметра, у которых обмотки тока включены различно. У ваттметра 1 зажим токовой обмотки, отмеченный звездочкой, находится слева, а у ваттметра 2 — справа. Как уже отмечено, ваттметры дают показания (стрелки отклоняются по шкале), когда $| \angle U_{\rm BT}$, $I_{\rm BT}$, $| < \pi/2$. Для ваттметра 1 это будет в том случае, когда энергия передается от A_1 к A_2 , а для ваттметра 2 в том случае, когда энергия передается от A_2 к A_1 . Таким образом, по показаниям ваттметра можно определить не только мощность, но и направление передаваемой энергии, нужно только знать разметку зажимов ваттметра и как он включен в цепь.

3-18. Определение параметров пассивного двухполюсника при помощи амперметра, вольтметра и ваттметра

Существуют различные экспериментальные методы определения параметров пассивных двухполюсников. Рассмотрим метод, основанный на измерении тока, напряжения и активной мощности на входе двухполюсника. Определив по приборам U, I и P, найдем:

$$z = U/I; y = I/U; r = P/I^2; g = P/U^2.$$

Затем вычислим абсолютные значения реактивных сопротивления и проводимости

$$|x| = +\sqrt{z^2 - r^2}; |b| = +\sqrt{y^2 - b^2}.$$

Для определения знака x и b необходимо провести дополнительные измерения в измененных условиях. Можно, например, последовательно с двухполюсником включить конденсатор с емкостным сопротивлением x_C и, проведя заново измерения, определить по приведенным выше формулам новое абсолютное значение реактивного сопротивления $|x - x_C|$. Если реактивное сопротивление двухполюсника положительно и емкостное сопротивление конденсатора $x_C < |2x|$, то очевидно, что $|x - x_C| < |x|$; если же реактивное сопротивление x двухполюсника отрицательно, то $|x - x_C| > |x|$. Таким образом, выбирая $x_C < |2x|$ и сопоставляя абсолютные значения x и $(x - x_C)$, можно определить знак x (знак b совпадает со знаком x).

Можно включить конденсатор параллельно двухполюснику и, проведя измерения, вычислить новое значение $|b - b_C|$. Если выбрать $b_C < |2b|$, то при $|b - b_C| < |b|$ проводимость b > 0, а при $|b - b_C| > |b|$ проводимость b < 0.

Во многих случаях последовательное или параллельное включение конденсатора практически не изменяет активного сопротивления или активной проводимости цепи. Поэтому увеличение или уменьшение абсолютного значения реактивного сопротивления или проводимости приводит соответственно к увеличению или уменьшению полного сопротивления или проводимости и по изменениям их значений можно судить о знаке x или b.

Надо твердо помнить, что параметры реальных цепей зависят от частоты и, будучи определены при одной частоте, не могут применяться для расчетов при других частотах.

3-19. Условия передачи максимальной мощности от источника энергии к приемнику

Представим источник энергии с э. д. с. \dot{E} и внутренним сопротивлением $Z_{\rm B} = r_{\rm B} + j x_{\rm B}$ схемой замещения (рис. 3-22). Выясним, каково должно быть сопротивление Z = r + j x приемника, чтобы передаваемая ему активная мощность была максимальной.

Мощность приемника

$$P = r I^2 = \frac{r E^2}{(r + r_{\rm B})^2 + (x + x_{\rm B})^2}.$$

Очевидно, при любом *г* мощность достигает наибольшей величины при $x = -x_{\rm B}$. В этом случае

$$P = rE^2/(r + r_{\rm B})^2$$
.

Взяв от полученного выражения производную по r и приравняв ее нулю, найдем, что P имеет наибольшее значение при $r = r_{\rm B}$ (см. также § 2-11).

Таким образом, приемник получает от источника наибольшую активную мощность, когда его комплексное сопротивление является сопряженным с комплексным внутренним сопротивлением источника:

$$Z = Z_{\rm B}^{*}$$
. (3-50)

При этом условии

$$P_{\rm Makc} = E^2 / 4r_{\rm B}. \tag{3-51}$$

Коэффициент полезного действия

$$\eta = \frac{r^{/2}}{(r+r_{\rm B})^{/2}} = 0.5. \tag{3-52}$$

В электроэнергетических установках режим передачи максимальной мощности невыгоден вследствие значительных потерь энер-

гии. В различного рода устройствах автоматики и связи мощности сигналов весьма малы, поэтому часто приходится специально создавать условия передачи приемнику максимально возможной мощности. Снижение к. п. д. обычно никакого значения не имеет, так как количество передаваемой энергии незначительно.



Рис. 3-22.

Согласование сопротивлений приемника и источника питания в соответствии с (3-50) можно получить и добавлением в цепь эле-

ментов, обладающих реактивными сопротивлениями (см. далее пример 4-6).

Иногда сопротивление приемника можно изменять не произвольно, а только с сохранением соотношения между активным и реактивным сопротивлениями, т. е. $\varphi = \text{const.}$ Анализ, который здесь не приводится, показывает, что в этом случае мощность *Р* максимальна, когда равны друг другу полные сопротивления приемника и источника ($z = z_{\text{s}}$). При этом

$$P'_{\text{Makc}} = \frac{E^2 \cos \varphi}{2z_{\text{B}} \left[1 + \cos \left(\varphi_{\text{B}} - \varphi\right)\right]}.$$
(3-53)

Согласования полных сопротивлений приемника и источника питания можно добиться, включая приемник через трансформатор (см. § 8-8).

3-20. Понятие о поверхностном эффекте и эффекте близости

Познакомимся с некоторыми явлениями, оказывающими влияние на параметры электрической цепи.

На рис. 3-23 схематически показана картина магнитного поля в плоскости поперечного сечения уединенного проводника с током.
Представим себе этот провод в виде совокупности нитей, параллельных его оси. Чем ближе нить расположена к оси проводника, тем с бо́льшим числом магнитных линий она сцеплена.

При периодическом изменении тока изменяется магнитное поле и в нитях проводника наводятся э. д. с., противодействующие изменениям тока. Это противодействие тем значительнее, чем больше э. д. с. (чем больше магнитных линий сцеплено с нитью), т. е. чем ближе нить проводника расположена к оси провода. В результате плотность тока в различных точках поперечного сечения получается неодинаковой: наибольшая на периферни провода и наименьшая на его оси.

Рассмотренное явление концентрации переменного тока в поверхностном слое проводника называют поверхностным

эффектом. Резкость проявления его возрастает с увеличением частоты f, диаметра провода d, магнитной проницаемости μ и удельной проводимости σ материала провода. Это объясняется тем, что увеличение μ приводит к возрастанию магнитного поля внутри провода, увеличение d создает бо́льшую разницу в сцеплениях с магнитными линиями осевых и периферийных нитей провода, а повышение f и σ увеличивает роль наводимых в нитях э. д. с., противодействующих изменению тока в них. Так, в предельном



Рис. 3-23.

случае $\sigma = \infty$ весь ток должен концентрироваться на поверхности провода в бесконечном тонком слое.

Вследствие поверхностного эффекта поперечное сечение провода при переменном токе используется хуже, чем при постоянном токе. При одинаковых значениях переменного и постоянного токов (равенстве значения постоянного тока и действующего значения переменного тока) тепловые потери больше при переменном токе. Поэтому сопротивление провода переменному току (активное сопротивление) выше, чем сопротивление провода постоянному току.

Другим следствием поверхностного эффекта является некоторое уменьшение пидуктивности цепи ввиду ослабления магнитного поля во внутренней части провода. В предельном теоретическом случае, когда ток концентрируется на поверхности провода в бесконечно тонком слое, магнитное поле внутри провода отсутствует.

При высоких частотах переменного тока внутренняя часть провода практически не используется, поэтому часто применяют пустотелые провода в форме труб. Применяют также высокочастотные многожильные провода. Они состоят из топких изолированных друг от друга жил, перевитых таким образом, чтобы каждая из жил поочередно занимала в поперечном сечении провода различные положения от его оси до периферии. При такой конструкции каждая из жил находится в одинаковых условиях и токи в жилах равны друг другу. Кроме того, в пределах каждой жилы вследствие малого ее днаметра поверхностный эффект проявляется не резко и плотность тока по сечению жилы различается незначительно. При очень больших частотах емкостная проводимость между жилами становится настолько значительной, что жилы оказываются как бы замкнутыми между собой и поверхностный эффект проявляется, как в сплошном проводе. Кроме того, становятся весьма заметными потери энергии в изоляции между жилами. Поэтому при частотах выше 10⁶ Гц многожильные провода не применяются. При частоте 50 Гц поверхностный эффект заметен только в проводах (шинах)



Рис. 3-24.

достаточно большого поперечного сечения. В медных проводах с диаметром меньше 1 см при частоте 50 Гц увеличением сопротивления вследствие поверхностного эффекта практически можно пренебречь.

На распределение переменного тока в проводе оказывают влияние токи соседних проводов. Это явление называют эффектом близости. Как показано на схематических картинах магнитных полей двух проводов с токами (рис. 3-24), различные части сечений

проводов сцеплены с неодинаковым числом магнитных линий. На основании рассуждений, аналогичных приведенным для уединенного провода, можно прийти к заключению, что наибольшая плотность тока будет в тех частях сечения проводов, которые сцеплены с наименьшим числом магнитных линий.

Если токи в проводах направлены одинаково (рис. 3-24, *a*), наибольшая плотность тока наблюдается в наиболее удаленных друг от друга частях сечений; при различных направлениях токов (рис. 3-24, *б*) наибольшая плотность тока получается в наиболее близких друг к другу частях сечений проводов. Области наибольших плотностей тока отмечены на рис. 3-24 толстыми линиями. Вызываемая эффектом близости неравномерность распределения тока по сечению проводов приводит к увеличению потерь энергии, к увеличению разницы в сопротивлениях проводов переменному и постоянному токам. Расчеты распределения тока по сечению проводника с учетом поверхностного эффекта или эффекта близости и сопротивления проводника относятся к задачам теории поля.

3-21. Параметры и эквивалентные схемы конденсаторов

При низких частотах конденсаторы можно рассматривать как емкости. При высоких частотах играют существенную роль потери энергии в изоляции. Эти потери растут с увеличением частоты тока и зависят от материала изоляции. Например, бумажная изоляция, которая применяется для конденсаторов, устанавливаемых в цепях низких и звуковых частот, оказывается непригодной при высоких частотах, так как потери энергии в ней приводят к недопустимому нагреву.

Энергия, преобразуемая в тепло в изоляции конденсаторов, подводится от источника питания, поэтому ток в конденсаторе опережает по фазе напряжение на его зажимах на угол | φ |, меньший π/2 (рис. 3-25). Угол, дополняющий | φ | до π/2, обозначают буквой δ и называют углом потерь.

Для конденсатора, как для любого двухполюсника, можно составить две схемы замещения (рис. 3-26), в которых g и r учитывают потери энергии в диэлектрике.



Обычно угол потерь δ очень мал. Величина tg δ для различных частот и диэлектриков лежит в пределах от 10^{-4} до 10^{-1} . При таких условиях $g \ll \omega C$ и $r \ll 1/\omega C_1$. Поэтому практически можно считать

$$y = \omega C$$
 и $z = 1/\omega C_1$

и так как

то

yz = 1, $C = C_1,$

т. е. емкости С и С₁ обеих схем практически одинаковы.

Связь между r и g найдем из общих соотношений между сопротивлениями и проводимостями (3-36):

 $r = g/y^2 \approx g/\omega^2 C^2$.

На практике конденсатор характеризуют параметрами C и tg δ . Для эквивалентной схемы (рис. 3-26, a)

$$g = b_C |\operatorname{ctg} \varphi| = \omega C \operatorname{tg} \delta.$$

Отношение емкостной проводимости конденсатора к активной называют добротностью конденсатора

$$Q_C = \frac{b_C}{g} = \frac{1}{\lg \delta} = \frac{x_{C1}}{r} = |\lg \varphi|.$$

147

3-22. Параметры и эквивалентные схемы индуктивных катушек и резисторов

При низкой частоте, например при 50 Гц, эквивалентная схема индуктивной катушки состоит из последовательно соединенных сопротивления r и индуктивности L (эту схему можно, конечно, заменить схемой, состоящей из параллельно соединенных активной и реактивной проводимостей). Сопротивление обмотки катушки увеличивается с ростом частоты вследствие поверхностного эффекта и главным образом — эффекта близости. Поэтому величина $Q_L = \omega L/r$,



Рис. 3-27.

называемая добротностью катушки, не пропорциональна частоте. В некотором диапазоне изменения частот величина Q_L остается почти постоянной.

При высоких частотах нельзя пренебрегать емкостями между витками. Эти так называемые межвитковые емкости условно показаны на рис. 3-27 пунктиром. Чем выше частота, тем меньше емкостные сопротивле-

ния между витками. Токи в витках катушки получаются неодинаковыми. Найти распределение тока в катушке при высокой частоте нелегко. При достаточно высоких частотах из-за межвитковых емкостей эквивалентное реактивное сопротивление катушки может даже стать емкостным.

Применяемые на практике проволочные резисторы обладают всегда некоторой индуктивностью, и, кроме того, между отдельными витками имеется емкость. При низких частотах индуктивности и емкости практически никакого влияния не имеют и в расчетах не учитываются.

Глава четвертая

РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПРИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ТОКАХ

4-1. О применимости методов расчета цепей постоянного тока к расчетам цепей синусоидального тока

Уравнения, выражающие законы Кирхгофа в комплексной форме для цепей синусоидального тока (§ 3-7), имеют совершенно такой же вид, как и соответствующие уравнения для цепей постоянного тока:

$$\sum \dot{l} = 0; \tag{4-1}$$

$$\sum \dot{U} = 0$$
 или $\sum Z\dot{I} = \sum \dot{E}.$ (4.2)

Только токи, напряжения, э. д. с. и сопротивления входят в уравнения (4-1), (4-2) в виде комплексных величин.

Все методы расчета цепей постоянного тока получены на основе законов Кирхгофа. Если повторить все рассуждения и выводы,

взяв за основу уравнения Кирхгофа в комплексной форме, то для цепей синусоидального тока можно обосновать те же методы, которые были получены для цепей постоянного тока (такая полная аналогия расчетов цепей постоянного и синусоидальных токов имеется только при отсутствии взаимной индуктивности, см. гл. 6).

Для того чтобы установить связь между токами и напряжениями (э. д. с.), нужно на схеме указать положительные направления заданных и выбрать положительные направления для искомых токов, напряжений или э. д. с. При расчетах цепей постоянного тока искомые токи и напряжения получаются отрицательными, когда действительные направления тока или напряжения не соответствуют выбранным для них положительным направлениям. При расчетах цепей синусоидального тока действительные направления токов и напряжения периодически изменяются, поэтому произвольность выбора положительных направлений отражается только на их фазах. Изменение выбранного положительного направления на противоположное меняет фазу на π , что соответствует изменению знака комплексного тока нли напряжения и изменению направления вектора на векторной диаграмме на 180°.

Несмотря на общность методов расчета цепей синусоидального и постоянного токов, расчеты цепей синусоидального тока значительно сложнее и обладают рядом особенностей. Показать специфику расчетов цепей синусоидального тока проще всего на конкретных примерах, которые и приводятся в последующих параграфах этой главы. Конечно, они не исчерпывают всего многообразия задач, которые могут встретиться на практике.

4-2. Последовательное соединение приемников

При последовательном соединении n приемников энергии с комплексными сопротивлениями Z_1, Z_2, \ldots, Z_n эквивалентное или общее комплексное сопротивление цепи

$$Z = r + jx = \sum_{1}^{n} Z_k,$$
 (4-3a)

причем

$$r = \sum_{1}^{n} r_{k}; \ x = \sum_{1}^{n} x_{k}.$$
 (4-36)

Порядок расчета цепи с последовательным соединением элементов зависит от того, какие величины заданы и какие нужно найти.

Пример 4-1. На рис. 4-1, а показана расчетная схема линии электропередачи с присоединенным к ней приемником. Линия представлена последовательным соединением активного и реактивного сопротивлений r_n и x_n , а приемник — пассивным двухполюсником. Индексами «1» и «2» обозначены величины, относящиеся соответственно к началу и концу линии. Дано: $r_n = x_n = 6$ Ом; $U_2 = 5500$ В; $P_2 = 500$ кВт; сос $\varphi_2 = 0.91$; $\varphi_2 > 0$. Определить напряжение в начале линии U_1 .

Решение. Представим пассивный двухполюсник эквивалентной схемой, состоящей из последовательного соединения сопротивлений r_2 и x_2 (рис. 4-1, 6). Ток в двухполюснике (и в линии)

$$I = P_2/U_2 \cos \varphi_2 = 100 \text{ A}$$

Сопротивления

$$z_2 = U_2/l = 55$$
 OM; $r_2 = P_2/l^2 = 50$ OM;
 $x_2 = \sqrt{z_2^2 - r_2^2} = 22,9$ OM; $r_1 = r_2 + r_3 = 56$ OM;
 $x_1 = x_2 + x_3 = 28,9$ OM; $z_1 = \sqrt{r_1^2 + x_1^2} = 63$ OM.

Искомое напряжение $U_1 = z_1 I = 6300$ В.

На рис. 4-1, в показана векторная диаграмма напряжений и тока (заметим, что в курсе электрических сетей приводятся удобные для расчета формулы, позволяющие просто определять разность $U_1 - U_2 = \Delta U$ и находить $U_1 = U_2 + \Delta U$).



Рис. 4-1.

Пример 4-2. Для той же цепи, что и в примере 4-1, дано: $U_1 = 6300$ В, $P_1 = 5500$ кВт, $U_2 = 5500$ В, $P_2 = 500$ кВт; I = 100 А; $\varphi_1 > 0$; $\varphi_2 > 0$. Определить I_A и x_A .

Решение. Сопротивление

$$r_{\rm A} = (P_1 - P_2)/l^2 = 6 \,\,{\rm Om}$$

Сопротивление x_{A} определяется по аналогичной формуле, но предварительно надо найти Q_1 и Q_2 :

$$S_1 = U_1 I = 630 \text{ kB} \cdot \text{A}; \quad S_2 = U_2 I = 550 \text{ kB} \cdot \text{A};$$

 $Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} = 288$ квар; $Q_2 = \sqrt{S_2^2 - P_2^2} = 228$ квар; $x_n = (Q_1 - Q_2)/l^2 = 6$ Ом.

Пример 4-3. Для той же цепи, что и в примере 4-1, дано: $r_n = x_n = 6$ Ом; $U_1 = 6300$ В; $U_2 = 5500$ В; $P_2 = 500$ кВт; $\varphi_2 > 0$. Определить ток в линни *I*. Решение. Для решения задачи составим уравнение

$$U_1 = U_2 + Z_n l. \tag{a}$$

Примем начальную фазу напряжения U_2 равной нулю, тогда $U_2 = 5500$ В. Начальная фаза тока $\psi_i = \psi_{u2} - \varphi_2 = -\varphi_2$ и, следовательно, $l = l \angle -\varphi_2$. Комплексное напряжение $U_1 = 6300 \angle \psi_{u1}$.

Подставим в уравнение (а) известные величины

$$5300 \angle \psi_{u1} = 5500 + (6 + i6) I \angle -\varphi_2$$

или

 $6300 \cos \psi_{u1} + j6300 \sin \psi_{u1} = 5500 + 61 \cos \varphi_2 + 61 \sin \varphi_2 + j61 \cos \varphi_2 - j61 \sin \varphi_2.$

Из этого уравнения с комплексными величинами получаем два уравнения (для вещественных и мнимых величин):

$$6300\cos\psi_{n1} = 5500 + 61\cos\varphi_2 + 61\sin\varphi_2; \tag{6}$$

$$6300 \sin \psi_{u1} = 6/\cos \varphi_2 - 6/\sin \varphi_2. \tag{B}$$

Эти два уравнения с геометрической точки зрения представляют равенства проекций вектора \dot{U}_1 суммам проекции векторов \dot{U}_2 и $Z_n i$ на две взаимно перпендикулярные оси (ось вещественных и ось мнимых величин).

Находим:

$$I \cos \varphi_2 = I_a = P_2/U_2 = 91$$
. A.

Подставляя значение I соз ф₂ в уравнения (б) и (в), получаем:

 $1050 \cos \psi_{\mu 1} = 1008 + I \sin \varphi_2;$ $1050 \sin \psi_{\mu 1} = 91 - I \sin \varphi_2$

или

$$1050^2 = (1008 + I \sin \varphi_2)^2 + (91 - I \sin \varphi_2)^2$$

откуда

$$I \sin \varphi_2 = I_p \approx 42 \text{ A}; \quad I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2} = \sqrt{91^2 + 42^2} \approx 100 \text{ A}.$$

4-3. Параллельное соединение приемников

При параллельном соединении n приемников энергии с комплексными проводимостями Y_1, Y_2, \ldots, Y_n , эквивалентная или общая комплексная проводимость

$$Y = g - jb = \sum_{1}^{n} Y_{k}, \qquad (4.4a)$$

причем

$$g = \sum_{1}^{n} g_k; \quad b = \sum_{1}^{n} b_k.$$
 (4-46)

В случае *двух* параллельных ветвей их эквивалентное или общее комплексное сопротивление определяется по формуле

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{Y_1 + Y_2} = \frac{1}{1/Z_1 + 1/Z_2} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$
 (4-5)

Пример 4-4. Резистор с сопротивлением r_1 и катушка с сопротивлением r_2 и индуктивностью L_2 соединены параллельно (рис. 4-2, *a*). В цепь включены амперметры. Дано: $r_1 = 20$ Ом, показания амперметров $I_1 = 2$ A, $I_2 = 3$ A, I = 4 A. Определить параметры катушки r_2 и $x_2 = \omega L_2$.

Сопротивлением амперметров пренебречь.

Решение. Сначала рассмотрим графический способ.

Найдем напряжение, приложенное к цепи, $U = r_1 l_1 = 40$ В. Выберем масштабы для напряжения m_U , В/мм, и для гока m_I , А/мм. Отложим векторы U и l_1 (рис. 4-2, б). Они совпадают по направлению, так как ток \dot{l}_1 совпадает по фазе с напряжением U. Построение векторов \dot{l} и l_2 основывается на том, что $\dot{l} = l_1 + l_2$ и что ток \dot{l}_2 отстает по фазе от напряжения U. Проводим из начала и конца вектора \dot{l}_1 дуги, раднусы которых в выбранном масштабе m_I равны токам I и l_2 . Точка B пересечения этих дуг определяет положение концов векторов \dot{l} и \dot{l}_2 .

Отметим, что существует еще одна точка пересечения этих дуг — выше вектора \dot{U} (на рис. 4-2, 6 эта точка не показана). Она не может служить для определения положения концов векторов \dot{I} и \dot{I}_2 , так как вектор \dot{I}_2 , проведенный в эту точку, опережал бы вектор напряжения U, в действительности же он отстает от вектора \dot{U} .

Разложим вектор напряжения *U* на два составляющих вектора, один из которых, *U*_a, совпадает по направлению с вектором *I*₂, а другой, *U*_p, ему перпендикулярен. Это — векторы активной и реактивной составляющих напряжения на катушке.

Находим действующие значения $U_a = m_U OD$ в $U_p = m_U DG$ и, наконец, вычисляем:

$$r_2 = U_a/I_2; \quad x_2 = U_p/I_2.$$

Теперь рассмотрим аналитический способ решения на основе векторной диаграммы.



Рис. 4-2.

Векторную диаграмму (рис. 4-2, б) строим качественно — не в масштабе. Она нужна только для того, чтобы наглядно представлять тригонометрические соотношения между ее отрезками. Из треугольников OAB имеем:

 $l^2 = l_1^2 + l_2^2 - 2l_1l_2 \cos(180^3 - \varphi_2),$

или

 $4^2 = 2^2 + 3^2 + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cos \varphi_2$,

750201.

откуда

$$r_2 = \frac{U_a}{I_2} = \frac{U\cos\varphi_2}{I_2} = 3,3 \text{ OM}; \quad x_2 = U_p/I_2 = U\sin\varphi_2/I_2 = 12,9 \text{ OM}.$$

4-4. Смешанное соединение приемников

Токи в цепях со смешанным соединением приемников проще всего рассчитываются путем преобразования схем или методом подобия (методом пропорциональных величин). Ниже иллюстрируется первый метод. Второй метод поясняется в § 4-6.

Пусть заданы сопротивления всех элементов схемы (рис. 4-3) и напряжение U на ее входе; требуется определить токи во всех ветвях.

Заменим параллельно соединенные приемники энергии одним эквивалентным с проводимостью $Y' = Y_2 + Y_3 + Y_4$ или сопро-

тивлением Z' = 1/Y'. После этого преобразования схема состоит из двух последовательно соединенных сопротивлений Z_1 и Z'. Ее эквивалентное сопротивление $Z_9 = Z_1 + Z'$.

Ток в неразветвленной части цепи

 $\dot{I}_1 = \dot{U}/Z_2$

Напряжение на разветвлении

$$\dot{U}' = Z'\dot{l}_1.$$

Токи в параллельно соединенных приемниках

$$\dot{l}_2 = \dot{U}'/Z_2; \quad \dot{l}_3 = \dot{U}'/Z_3; \quad \dot{l}_4 = \dot{U}'/Z_4.$$

На практике встречаются задачи и по расчету параметров цепи, удовлетворяющих различным поставленным условиям.



Пример 4-5. Даны сопротивления (рис. 4-4) $Z_1 = 200 + j 1000$ Ом и $Z_2 = 500 + j 1500$ Ом. Каково должно быть сопротивление r_3 , чтобы ток j_2 отставал от напряжения U по фазе на $\pi/2$?

Решение. Сначала наметим ход решения.

Положим начальную фазу напряжения \dot{U} равной нулю, тогда $\dot{U}=U$. Затем методом, указанным в начале параграфа, найдем в общем виде выражение для тока \dot{l}_2 . Ток \dot{l}_2 будет отставать по фазе на $\pi/2$ от напряжения $\dot{U}=U$ в том случае, если комплекс \dot{l}_2 будет отрицательной мнимой величиной. Это и является условием для определения сопротивления r_3 .

В соответствии с намеченным планом решения находим эквивалентное сопротивление цепи

$$Z = Z_1 + Z_2 r_3 / (Z_2 + r_3),$$

ток в неразветвленной части цепи

$$\dot{I}_1 = \dot{U}/Z$$

напряжение на разветвлении

$$\dot{U}_{bc} = \frac{Z_2 r_3}{Z_2 + r_3} l_1$$

и, наконец, ток

$$i_{2} = \frac{\dot{U}_{bc}}{Z_{2}} = \frac{r_{3}}{Z_{2} + r_{3}} i_{1} = \frac{r_{3}}{Z_{2} + r_{3}} \frac{\dot{U}}{Z_{1} + Z_{2}r_{3}/(Z_{2} + r_{3})} = \frac{r_{3}\dot{U}}{700r_{3} - 1\,400\,000 + j\,(800\,000 + 2500r_{3})}.$$

Числитель этого выражения — вещественный. Комплекс \dot{l}_2 будет отрицательным мнимым, если знаменатель — положительный мнимый, т. е. при условии 700 $r_3 - 1$ 400 000 = 0 или при $r_3 = 2000$ Ом.

Пример 4-6. Определить реактивные сопротивления x_3 и x_4 (рис. 4-5, а и б), при которых приемник с сопротивлением $Z_2 = r_2 + jx_2$ получает максимальную мощность от источника с внутренним сопротивлением $Z_1 = r_1 + jx_1$.

Решение. Вся активная мощность, отдаваемая источником, потребляется в приемнике (в сопротивлении r₂), так как остальные сопротивления — реактивные. Поэтому необходимо (см. § 3-19), чтобы входное сопротивление каждого пассивного двухполюсника (на рис. 4-5 обведены пунктиром) было равно сопряженному

комплексному внутреннему сопротивлению источника $\overset{*}{Z}_{1} = r_{1} - jx_{1}$, т. е. для схемы рис. 4-5, *а* нужно, чтобы

$$jx_3 + \frac{jx_4(r_2 + jx_2)}{r_2 + j(x_2 + x_4)} = r_1 - jx_1$$

и для схемы рис. 4-5, б

$$\frac{[r_2+j(x_2+x_3)]jx_4}{r_2+j(x_2+x_3+x_4)} = r_1 - jx_1.$$

Каждое из полученных уравнений для комплексных величин можно записать в виде двух уравнений — для вещественных и для мнимых величин, из которых и определяются x₃ и x₄.

Реальные элементы цепи обладают не только реактивными, но и активными сопротивлениями, поэтому приведенный расчет согласования сопротивлений



Рис. 4-5.

приемника и источника питания является приближенным.

Пример 4-7. Какое соотношение должно быть между сопротивлениями Z₁, Z₂, Z₃ и Z₄ мостовой схемы (рис. 4-6),



Рис. 4-6.

чтобы мост находился в равновесии, т. е. чтобы ток I₀ в диагонали моста был равен нулю? Заметим, что в качестве индикатора, по которому судят об отсугствии тока в диагонали моста, применяют: телефон, вибрационный гальванометр и различные электронные приборы.

Решение. Ток в диагонали моста отсутствует, если $\dot{U}_{bd} = 0$, т. е. когда

$$Z_1 l_1 = Z_2 l_2$$
 и $Z_3 l_1 = Z_4 l_2$

Разделив эти равенства друг на друга, имеем:

$$Z_1/Z_8 = Z_2/Z_4$$

или

$$\frac{z_1}{z_3} \angle (\varphi_1 - \varphi_3) = \frac{z_2}{z_4} \angle (\varphi_2 - \varphi_4),$$

154

$$z_1/z_3 = z_2/z_4; \quad \varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3.$$

Зная три комплексных сопротивления, при которых наблюдается равновесие моста, можно определить четвертое комплексное сопротивление.

4-5. Сложные разветвленные цепи

Выбор наиболее рационального метода расчета сложной разветвленной цепи основан на учете особенностей схемы и поставленной задачи. Все соображения по выбору расчетных методов для цепей постоянного тока применимы и к выбору расчетных методов для цепей сипусоидального тока.

Следует иметь в виду, что после преобразования соединения пассивных элементов треугольником в эквивалентное соединение звездой или обратно комплексные сопротивления преобразованной схемы могут получиться с отрицательными вещественными частями, т. е. отрицательными активными сопротивлениями. Эти сопротивления имеют чисто расчетный смысл. Активная мощность rI^2 такого сопротивления отрицательна и, следовательно, электромагнитная энергия в нем не поглощается, а генерируется. Суммарная активная мощность во всех ветвях преобразованной схемы пассивной цепи, конечно, не отрицательна и равна активной мощности в исходной схеме.

Пример 4-8. На рис. 4-7, *а* показана часть разветвленной цепи, в которой две одинаковые катушки и конденсатор соединены треугольником. Дано: $r = x_L = 1$ Ом и $x_C = 3$ Ом. Преобразовать схему соединения треугольником в звезду.



Рис. 4-7.

Решение. Комплексные сопротивления звезды

$$Z_{1} = \frac{Z_{12}Z_{31}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} = \frac{(1+j)(1+j)}{2-j} = -0.4 + j0.8 \text{ Om};$$

$$Z_{2} = \frac{Z_{12}Z_{23}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} = \frac{-j3(1+j)}{2-j} = 2.25 - j0.6 \text{ Om};$$

$$Z_{3} = Z_{2}.$$

или

Эквивалентная схема представлена на рис. 4-7, б, в которой $r_1 = -0,4$ Ом; $r_2 = r_3 = 2,25$ Ом; $x_1 = 0,8$ Ом и $x_2 = x_3 = -0,6$ Ом.

Пример 4-9. На рис. 4-8 представлена эквивалентная схема цепи, встречающейся в релейной защите (фильтр-реле обратной последовательности). Дано:

$$x_{C1} = x_{C4} = 260 \text{ Om}; r_2 = 450 \text{ Om}; r_5 = 150 \text{ Om}; r_3 = 173 \text{ Om}; x_{L3} = 300 \text{ Om}.$$

К зажимам a - b и c - d приложены напряжения $U_{ab} = U_{cb} = 10$ В, причем напряжение \dot{U}_{cb} отстает по фазе от напряжения \dot{U}_{ab} на л/3. Определить напряжение \dot{U}_{de} (напряжение на зажимах реле).

Решение. Рассмотрим ветвь de как приемник, а остальную цепь как активный двухполюсник.





Рис. 4-8.

Рис. 4-9.

Входное сопротивление активного двухполюсника

$$Z_{\rm BX} = -jx_{\rm C1}r_2/(r_2 - jx_{\rm C1}) - jx_{\rm C4}r_5/(r_5 - jx_{\rm C4}) = 225 - j260 \text{ Om}.$$

Определим напряжение холостого хода \dot{U}_{dex} :

$$\dot{U}_{dbx} = r_2 \dot{I}_{1x} = \frac{r_2 U_{ab}}{r_2 - j x_{C1}} = 7,5 + j4,33 \text{ B};$$

$$U_{ebx} = -j x_{C4} \dot{I}_{5x} = \frac{-j x_{C4} \dot{U}_{cb}}{r_5 - j x_{C4}} = -j8,66 \text{ B};$$

$$\dot{U}_{dex} = \dot{U}_{dbx} - \dot{U}_{ebx} = 7,5 + j13 = 15 \angle 60^{\circ} \text{ B}.$$

Искомое напряжение (по теореме об активном двухполюснике)

$$\dot{U}_{de} = (r_3 + jx_{L3}) \, \dot{I}_3 = \frac{(r_3 + jx_{L3}) \, U_{dex}}{Z_{BX} + r_3 + jx_{L3}} = 12,96 \ \angle \ 114^{\circ}50' \ B.$$

Пример 4-10. На рис. 4-9 представлена схема цепи, встречающаяся в релейной защите (фильтр-реле обратной последовательности). Дано: $r_1 = r_4 = 185$ Ом; $x_{L2} = x_{C3} = 320$ Ом; $x_{L4} = x_{C4}$. К зажимам a - c и b - d приложены напряжения $U_{ac} = U_{bd} = 10$ В, но \dot{U}_{ac} отстает по фазе от \dot{U}_{bd} на $\pi/3$. Определить напряжение \dot{U}_{cd} .

Рёшение. Проще всего задача решается методом узловых потенциалов. Полагаем $\dot{U}_{bd} = \dot{E}_5 = U_{bd} = 10$ В, тогда $\dot{U}_{ac} = \dot{E}_8 = 10 \angle -60^\circ$ В. Принимаем $\dot{\phi}_d = 0$, тогда $\dot{\phi}_b = 10$ В, $\dot{\phi}_a = \dot{\phi}_c + \dot{E}_6 = \dot{\phi}_c + 10 \angle -60^\circ$. Нужно составить одно уравнение для определения $\dot{\phi}_c$.

Будем исходить из следующего уравнения для токов:

$$l_2 + l_4 = l_5 = l_3 + l_1$$

или

$$\frac{\dot{\phi}_{a}-\dot{\phi}_{d}}{jx_{L2}}+\frac{\dot{\phi}_{c}-\dot{\phi}_{d}}{r_{4}+j(x_{L4}-x_{C4})}=\frac{\dot{\phi}_{b}-\dot{\phi}_{c}}{-jx_{C3}}+\frac{\dot{\phi}_{b}-\dot{\phi}_{a}}{r_{1}},$$

или

$$\frac{\dot{\varphi}_c + 10 \ \angle -60^\circ}{j320} + \frac{\dot{\varphi}_c}{185} = \frac{10 - \dot{\varphi}_c}{-j320} + \frac{10 - (\dot{\varphi}_c + 10 \ \angle -60^\circ)}{185},$$

откуда искомое напряжение

$$\dot{U}_{cd} = \dot{\varphi}_c = 10 \ \angle \ 60^\circ \ \mathrm{B}.$$

4-6. Топографические диаграммы

Для суждения о значениях напряжений между различными точками схемы и их фазах удобны то пографические диаграммы. Они представляют собой диаграммы комплексных потенциалов, причем каждой точке схемы соответствует определенная точка на топографической диаграмме. Точке отсчета, потенциал которой принят равным нулю, на топографической диаграмме соответствует начало координат.



Построим качественно топографическую диаграмму для схемы, представленной на рис. 4-10. Отложим вектор тока I в произвольно выбранном направлении (рис. 4-11, *a*). Примем потенциал точки g равным нулю ($\varphi_{\sigma} = 0$) и определим потенциалы остальных точек.

Будем обходить схему, начиная от точки g, навстречу положительному направлению тока. Потенциал точки f больше потенциала точки g на величину напряжения на индуктивности: $\dot{\varphi}_f = \dot{\varphi}_g + i\omega LI$. Так как $\varphi_g = 0$, то потенциал φ_f изобразим вектором $j\omega LI$. Конец этого вектора обозначим буквой f, так как он определяет потенциал точки f. Потенциал точки d выше потенциала точки f на величину напряжения на сопротивлении r: $\dot{\varphi}_d = \dot{\varphi}_f + rI$. Откладываем от конца вектора $\dot{\varphi}_f$ вектор rI. Конец вектора rI обозначим буквой d, так как он определяет потенциал точки d. Действительно, если провести вектор из начала координат к концу вектора rI, то он будет равен сумме векторов $j\omega LI + rI$, а эта сумма равна $\dot{\varphi}_d$. Аналогично находим $\dot{\psi}_b = \dot{\varphi}_d - jl/\omega C$. В соответствии с этим равенством проводим из конца вектора rl (точка d) вектор $-jl/\omega C$. Конец вектора $-jl/\omega C$ обозначим буквой b, так как он определяет потенциал точки b. От конца вектора $-jl/\omega C$ откладываем вектор Rl и получаем последнюю точку a топографической диаграммы, определяющую потенциал $\dot{\psi}_a = \dot{\varphi}_b + Rl$ или напряжение $\dot{U}_{ag} = -\dot{\varphi}_g - \dot{\varphi}_g = \dot{\varphi}_a$. Электродвижущая сила источника $\dot{E}_{ga} = U_{ag}$.

Необходимо обратить особое внимание на направления векторов напряжений на топографических диаграммах. Векторы напряжений направлены относительно точек топографической диаграммы противоположно положительным направлениям напряжений относительно соответствующих точек схемы. Так, например, вектор напряжения \dot{U}_{dt} (положительное направление на рис. 4-10 от dк f) направлен на топографической диаграмме (рис. 4-11, б) от точки f к точке d, а вектор напряжения U_{td} (положительное направление от $f \kappa d$) направлен на топографической диаграмме (рис. 4-11, 6, пунктир) от точки d к точке f. Это соответствует известному правилу вычитания векторов, согласно которому вектор \dot{U}_{df} , представляющий разность векторов $\dot{\phi}_d - \dot{\phi}_f$, направлен от конца вектора $\dot{\phi}_f$ к концу вектора $\dot{\varphi}_d$, а вектор \dot{U}_{fd} , представляющий разность векторов $\dot{\psi}_f - \dot{\psi}_d$, направлен от конца вектора $\dot{\psi}_d$ к концу вектора $\dot{\psi}_f$. Учитывая сказанное, на топографической диаграмме можно не указывать направлений векторов напряжений, а ограничиться только обозначением точек.

По топографической диаграмме можно определить напряжение между любыми точками схемы. Для этого достаточно соединить соответствующие точки топографической диаграммы отрезком прямой и придать этому отрезку надлежащее направление. Так, вектор напряжения U_{bf} представлен на топографической диаграмме (рис. 4-11, *a*) отрезком прямой между точками *f* и *b*, взятыми в направлении от *f* к *b*.

В отличие от векторов напряжений векторы э. д. с. направлены относительно точек топографической диаграммы одинаково с положительными направлениями э. д. с. относительно соответствующих точек схемы. Так, вектор э. д. с. E_{ga} (положительное направление на рис. 4-10 от точки g к точке a) направлен на топографической диаграмме (рис. 4-11, a) тоже от точки g к точке a.

Рассмотрим еще один пример. Пусть даны все параметры схемы рис. 4-12 и напряжение U на ее зажимах. Требуется найти токи в вствях и построить топографическую диаграмму.

Эта задача может быть решена аналитически обычным путем: сначала схема преобразуется к простейшему виду, затем определяется ток I_3 , потом находятся токи I_1 и I_2 и, наконец, вычисляются потенциалы всех точек и строится топографическая диаграмма. Однако расчет значительно упрощается, если воспользоваться методом подобия.

Задавшись произвольным значением комплексного тока l_1 , например положив $l_1 = 1$, вычислим напряжения $r_1 l_1$ и $j\omega L_1 l_1$.

Затем отложим на днаграмме векторы l_1 , $r_1 l_1$ и $j\omega L_1 l_1$ (рис. 4-13). Сумма векторов $r_1 l_1 + j\omega L_1 l_1$ равна вектору напряжения U_{bd} . Затем найдем ток $l_2 = U_{bd} / j\omega L_2$. Вектор l_2 отстает от вектора U_{bd} на угол $\pi/2$. Ток $l_3 = l_1 + l_2$ определим или аналитически, или графически. Из точки *b* днаграммы проводим вектор напряжения $- j l_3 / \omega C_2$ под углом $\pi/2$ к вектору l_3 в сторону отставания. Конец этого вектора определяет на топографической днаграмме точку *a*.

3



Проводим из точки *d* вектор — $r_3/_3$, его конец определяет на топографической диаграмме точку *f*, так как $\dot{\psi}_f = \dot{\psi}_d - r_3/_3$. Вектор напряжения \dot{U}_{af} может не совпадать по значению с заданным напряжением \dot{U} . Чтобы привести в соответствие построенную диаграмму с заданным напряжением, достаточно изменить масштабы напряжений и токов в отношении U/U_{af} .

4-7. Дуальность электрических цепей

Если сравнить между собой структуры и методы решения уравнений узловых потенциалов и контурных токов, то обнаружится много общего. В частности, это видно при сравнении операций по преобразованию схем путем уменьшения числа узлов и числа контуров. Все математические выражения получаются сходными по форме записи, причем проводимостям в уравнениях узловых потенциалов соответствуют сопротивления в уравнениях контурных токов. Отмеченное сходство можно обобщить и применить, например, для целесообразной замены схем при расчетах режимов сложных электрических цепей.

Пусть электрическая схема произвольной конфигурации планарного вида (без пересекающихся ветвей, расположенных на плоскости) имеет в своем составе у узлов и к независимых контуров и пусть положительные направления контурных токов выбраны так, что падения напряжений в общих ветвях входят в контурные уравнения с отрицательными знаками ¹. Предположим, что число независимых

¹ Если контурные токи в общих ветвях имеют одинаковые направления, то соответствующие составляющие напряжений входят в контурные уравнения с положительными знаками.

узлов (y — 1) равно числу независимых контуров к, и сравним комплексное уравнение контурных токов для любого s-го контура

$$\sum_{j=1}^{\kappa} Z_{sj} \dot{l}_{s} - \sum_{\substack{j=1\\ j \neq s}}^{\kappa} Z_{sj} \dot{l}_{j} = \dot{E}_{s} + \sum_{j=1}^{\kappa} Z_{sj} \dot{J}_{sj} = \dot{E}'_{s}, \qquad (4-6)$$

где $\sum_{j=1}^{\kappa} Z_{sj}$ — собственное контурное сопротивление s-го контура

с уравнением узловых потенциалов для любого s-го узла

$$\sum_{\substack{i=1\\j\neq s}}^{y} Y_{sj} \dot{\psi}_{s} - \sum_{\substack{j=1\\j\neq s}}^{y} Y_{sj} \dot{\psi}_{j} = \dot{J}_{s} + \sum_{\substack{j=1\\j\neq s}}^{y} Y_{sj} \dot{E}_{sj} = \dot{J}'_{s}, \quad (4.7)$$

где $\sum_{\substack{y=1\\j\neq s}}^{y} Y_{sj}$ — сумма проводимостей всех ветвей, присоединен-

ных к s-му узлу.

Легко установить полное сходство в записи уравнений (4-6) и (4-7). Из сходства уравнений следует, что для любой заданной планарной схемы можно составить другую электрическую схему, для которой узловые уравнения типа (4-7) будут идентичны контурным уравнениям (4-6) первой схемы. Такие две схемы называются д у а л ь н ы м и. Контурные токи для первой схемы идентичны потенциалам соответствующих узлов второй схемы; общие сопротивления контуров первой схемы идентичны проводимостям ветвей, включенных между соответствующими узлами второй; суммарные э. д. с. в контурах первой схемы идентичны узловым токам второй; токи в ветвях, обусловленные источниками тока первой схемы, идентичны э. д. с. в соответствующих ветвях второй. Иначе говоря, справедливы следующие взаимные соответствия:

$$\dot{I}_s \rightleftharpoons \dot{\psi}_s; \quad Z_{sj} \rightleftharpoons Y_{sj}; \quad \dot{E}_s \rightleftharpoons \dot{J}_s; \quad \dot{J}_{sj} \rightleftharpoons \dot{E}_{sj}.$$

При этом общее число узлов второй дуальной схемы на единицу больше числа независимых контуров первой схемы.

Поскольку возможности преобразования «узловой» схемы несколько большие, чем для «контурной» (например, можно преобразовать многолучевую звезду в эквивалентный многоугольник, но не наоборот), то иногда проще произвести расчет режима узловой схемы, а затем полученное решение представить через режим (токи, напряжения) контурной схемы.

Рассмотрим в качестве примера схему на рис. 4-14, а. Для этой схемы при выбранных положительных направлениях контурных токов запишем уравнения:

$$\begin{array}{l} \left(Z_{1}+Z_{6}+Z_{4}+Z_{4}'\right)\dot{l}_{1}-\left(Z_{4}+Z_{4}'\right)\dot{l}_{2}-Z_{6}\dot{l}_{3}=\dot{E}_{1}+\dot{E}_{4};\\ -\left(Z_{4}+Z_{4}'\right)\dot{l}_{1}+\left(r_{2}+Z_{4}+Z_{4}'+Z_{5}'\right)\dot{l}_{2}-Z_{5}\dot{l}_{3}=-\dot{E}_{2}-\dot{E}_{4};\\ -Z_{6}\dot{l}_{1}-Z_{5}\dot{l}_{2}+\left(Z_{3}+Z_{5}+Z_{6}'\right)\dot{l}_{3}=\dot{E}_{3},\\ \text{где }Z_{6}=j\omega L \text{ M }Z_{4}'=1/j\omega C. \end{array} \right)$$
(4-8)

Заменим в уравнениях (4-8) сопротивления — проводимостями, контурные токи — потенциалами, а э. д. с. — токами источников тока. Тогда получим систему уравнений:

.}

$$\begin{array}{l} \left(Y_{1}+Y_{6}+Y_{4}+Y_{4}^{\prime}\right)\dot{\phi}_{1}-\left(Y_{4}+Y_{4}^{\prime}\right)\dot{\phi}_{2}-Y_{6}\dot{\phi}_{3}=\dot{J}_{1}+\dot{J}_{4};\\ -\left(Y_{4}+Y_{4}^{\prime}\right)\dot{\phi}_{1}+\left(g_{2}+Y_{4}+Y_{4}^{\prime}+Y_{5}\right)\dot{\phi}_{2}-Y_{5}\dot{\phi}_{3}=-\dot{J}_{2}-\dot{J}_{4};\\ -Y_{6}\dot{\phi}_{1}-Y_{5}\dot{\phi}_{2}+\left(Y_{3}+Y_{5}+Y_{6}\right)\dot{\phi}_{3}=\dot{J}_{3}, \end{array} \right)$$
(4.9)



Рис. 4-14.

Этой системе уравнений соответствует электрическая схема, показанная на рис. 4-14, б и дуальная схеме, изображенной на рис. 4-14, а.

Таким образом, при выполнении отмеченных выше соответствий и численных равенств можно, например, найти потенциалы в схеме

с проводимостями, которые будут равны контурным токам в схеме с сопротивлениями и наоборот. Кроме того, соответствие $Y \equiv Z$ означает, что если у первой схемы сопротивление некоторой ветви $Z = r + jx_L$, причем r н x_L включены последовательно, то соответствующая проводимость второй ветви $Y = g + jb_C$, причем g н b_C включены параллельно и емкостная проводимость b_C численно равна индуктивному сопротивлению x_L (рис. 4-15, a и δ).

Для построения дуальной схемы (например, для показанной на рис. 4-14, *a*) можно пользоваться графическим способом. Внутри каждого независимого контура отмечается узловая точка дуальной схемы (на рис. 4-14, *a* отмечены узлы *1*, *2* и *3*), общее число которых



равно числу независимых контуров. Зависимый узел указывается во внешней (по отношению к заданной схеме) области (на рис. 4-14, *а* узел 4). Затем между узлами проводятся линии (пунктирные на рис. 4-14, *а*), каждая из которых пересекает один элемент заданной схемы. Например, на рис. 4-14, *а* четвертая ветвь состоит из последовательно соединенных двух со-

противлений и одного источника э. д. с., поэтому между узлами 1 и 2 проведены три пунктирные линии.

Для определения направлений токов источников тока дуальной схемы обратимся к уравнениям (4-8) и (4-9). Из сопоставления уравнений видно, что если при обходе контура заданной схемы (рис. 4-14, *a*) по направлению контурного тока э. д. с. входит в уравнение (4-8) с положительным знаком, то ток источника тока в соответствии с уравнением (4-9) в дуальной схеме (рис. 4-14, *б*) будет направлен к узлу, отмеченному внутри этого контура.

Следует особо подчеркнуть, что после графического преобразования полученной дуальной схемы (рис. 4-14, б) должна получиться исходная схема (рис. 4-14, *a*); это позволяет проверить правильность построения дуальной схемы (рис. 4-14, б).

Изобразим для большей наглядности все ветви заданной мостовой схемы (рис. 4-14, *a*) отрезками линий (рис. 4-14, *b*); дуальная схема, изображенная на рис. 4-14, *b* пунктирными линиями, получилась такой же конфигурации. Такие схемы называются самодуальными. На рис. 4-14, *c* изображены две самодуальные схемы с восемью ветвями, для которых можно написать четыре независимых контурных и четыре независимых узловых уравнений.

Пример 4-11. Составить схему, дуальную показанной на рис. 4-16, a. Векторы \dot{E}_1 , \dot{E}_2 и \dot{J} совпадают по фазе.

Решение. При выбранных положительных направлениях контурных токов /1 и /2 запишем контурные уравнения (4-6):

$$(r_1+r_5+r_3) \ l_1-r_5 l_2 = \dot{E}_1 - r_3 \dot{J};$$

- $r_5 l_1 + (r_2 + r_4 + r_5) \ l_2 = - \dot{E}_2 - r_4 \dot{J}.$

Им соответствуют узловые уравнения

$$(g_1 + g_5 + g_3) \dot{\phi}_1 - g_5 \dot{\phi}_2 = \dot{J}_1 - g_3 \dot{E} = \dot{J}_1 - \dot{J}_3;$$

- $g_5 \dot{\phi}_1 + (g_2 + g_4 + g_5) \dot{\phi}_2 = - \dot{J}_2 - g_4 \dot{E} = - \dot{J}_2 - \dot{J}_4.$

После подстановки в обе системы уравнений числовых значений получим:

$$10/_1 - 5/_2 = 25$$
, $-5/_1 + 10/_2 = -35$;
 $10\dot{\varphi}_1 - 5\dot{\varphi}_2 = 25$; $-5\dot{\varphi}_1 + 10\dot{\varphi}_2 = -35$
при $\dot{\varphi}_3 = 0$.

Последним двум уравнениям соответствует дуальная схема на рис. 4-16, б. Заменив узловые токи соответствующими э. д. с., получим неразветвленную



Рис. 4-16.

схему (рис. 4-15, в) с током $\dot{l} = 20$ А и с потенциалами узлов $\dot{\varphi}_1 = 1$ В, $\dot{\varphi}_2 = -3$ В (при $\varphi_3 = 0$), что при переходе к заданной схеме даег контурные токи $\dot{l}_1 = 1$ А и $\dot{l}_2 = -3$ А.

4-8. Сигнальные графы и их применение для расчета цепей

Для исследования сложных электрических цепей и систем, в особенности с обратной связью, полезно наглядное изображение уравнений состояния с учетом влияния всех параметров цепи. Такую наглядность дает с и г н а л ь н ы й (направленный) граф, представляющий собой графическое изображение соотношений между переменными величинами заданной системы уравнений. Однако достоинство таких графов состоит не только в их наглядности; применение сигнальных графов во многих случаях позволяет определить зависимость любой переменной величины — сигнала через остальные переменные непосредственно по конфигурации графа.

Рассмотрим примеры построения сигнальных графов для электрической схемы рис. 4-17, *а*. Пользуясь методом контурных токов, запишем для этой схемы уравнения:

$$\left\{ \begin{array}{c} Z_{11}\dot{l}_1 - Z\dot{l}_2 = \dot{E}_1; \\ -Z\dot{l}_1 + Z_{22}\dot{l}_2 = -Z_3\dot{J}, \end{array} \right\}$$
(4-10)

где $Z_{11} = Z_1 + Z$; $Z_{22} = Z + Z_2 + Z_3$.

6*

163

Из уравнений (4-10) следует, что

$$\dot{I}_{1} = \frac{\dot{E}_{1}}{Z_{11}} + \frac{Z}{Z_{11}}\dot{I}_{2}; \quad \dot{I}_{2} = -\frac{Z_{3}}{Z_{22}}\dot{J} + \frac{Z}{Z_{22}}\dot{I}_{1}.$$
(4.11)

Последним уравнениям соответствует сигнальный граф (рис. 4-17, б), представляющий собой совокупность узлов и направленных ветвей (имеющих определенное направление).

Пользуясь методом узловых потенциалов и принимая $\dot{\phi}_3 = 0$, получаем для той же схемы (рис. 4-17, *a*) выражения, определяющие потенциалы $\dot{\phi}_1$ и $\dot{\phi}_2$ узлов *1* и *2* в виде

$$\dot{\phi}_1 = \dot{E}_1 \frac{Y_1}{Y_{11}} + \frac{Y_2}{Y_{11}} \dot{\phi}_2; \quad \dot{\phi}_2 = \frac{1}{Y_{22}} \dot{J} + \frac{Y_2}{Y_{22}} \dot{\phi}_1,$$
 (4-12)

где $Y_{11} = Y_1 + Y + Y_2$ и $Y_{22} = Y_2 + Y_3$.

Этим уравнениям удовлетворяет сигнальный граф, изображенный на рис. 4-17, в. Легко заметить, что уравнения (4-11) и (4-12),



что уравнения (4-11) и (4-12), представленные на рис. 4-17 сигнальными графами, записаны в форме «причинно-следственных» отношений, когда каждая переменная выражена в явном виде через другие переменные.

Введем дополнительные термины, применяемые для сигнальных графов.

Истоком сигнального графа (истоком) называется узел, от которого направлены все примыкающие ветви. Истоку (обозначен жирной точкой) соответствует независимая переменная, представляющая обычно физическую причину. На рис. 4-17, б и в изображены истоки для источника э. д. с. \dot{E}_1 и источника тока \dot{J} .

Стоком сигнального графа называется узел, к которому на-

правлены все примыкающие ветви и который изображает зависимую переменную (сигнал электрической цепи).

Ветвью сигнального графа называется топологическое изображение направленным отрезком элемента схемы или зависимости между переменными (токами, э.д.с., потенциалами и т. д.). Например, на рис. 4-18 показано, что между узлами k и j существует передача сигнала от узла k к узлу j. На рис. 4-17, би e показаны направленные графы, каждый из которых имеет четыре ветви.

Коэффициент передачи ветвиграфа, или, короче, передача ветви характеризует интенсивность передачи сигнала по этой ветви и в общем случае выражается в виде $a_{ik} = x_i/x_k$ или $x_i = a_{ik}x_k$ (рис. 4-18), где x_k и x_i — сигналы в узлах k и j, а *а_{ік}* — передача сигнала из узла *k* в узел *j*.

Истоки содержат только выходящие ветви, а стоки — только входящие. Любой другой узел, кроме истоков и стоков, соответствует, как уже отмечено, одной из зависимых переменных системы уравнений и может быть назван промежуточным узлом. Передача ветви может быть размерной или безразмерной величиной. Например, в сигнальном графе на рис. 4-17, б передача от источника э. д. с. Е, имеет размерность проводимости; все остальные передачи безразмерные. В сигнальном графе на рис. 4-17, в передача от источника тока Ј ajk имеет размерность сопротивления, а осталь-

ные передачи безразмерные.

Узловой сигнал в любом узле, кроме узлов истока, равен сумме сигналов, поступающих по ветвям, направленным к этому

Рис. 4-18.

узлу. Ветви, направленные от узла, не влияют непосредственно на его узловой сигнал, но создают сигналы в других узлах, к которым они направлены.

В дальнейшем будем пользоваться без специальных оговорок более кратким термином «граф» вместо сигнальный граф.

Применение законов Кирхгофа, контурных и узловых уравнений для построения сигнальных графов. Для построения графа на основании законов Кирхгофа следует придерживаться определенной последовательности. Сначала выбирается дерево, содержащее встви с источниками э. д. с. схемы и без источников э.д.с., но не содержащее источников тока. Так, на рис. 4-19, а показана мостовая схема и для построения графа этой схемы выбрано дерево из трех ветвей (рис. 4-19,б) с произвольными положительными направлениями напряжений U₁, U₂ и U₃. Затем напряжения ветвей связи выражаются через напряжения ветвей дерева, а токи ветвей дерева — через токи ветвей связи; в результате получаются уравнения

$$\dot{U}_4 = -\dot{U}_1 - \dot{U}_3; \quad \dot{U}_5 = \dot{U}_2 + \dot{U}_3; \quad \dot{U}_6 = -\dot{U}_1 + \dot{U}_2; \quad (4-13)$$

токи ветвей связи

$$\dot{I}_4 = \dot{U}_4 Y_4; \quad \dot{I}_5 = \dot{U}_5 Y_5; \quad \dot{I}_6 = \dot{U}_6 Y_6$$
 (4-14)

и токи ветвей дерева

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_4 + \dot{I}_6; \quad \dot{I}_2 = -\dot{I}_5 - \dot{I}_6; \quad \dot{I}_3 = \dot{I}_4 - \dot{I}_5.$$
 (4-15)

Наконец, напряжения на ветвях дерева выражаются через сопротивления, токи и э. д. с. ветвей:

$$\dot{U}_1 = Z_1 \dot{I}_1 - \dot{E}_1; \quad \dot{U}_2 = Z_2 \dot{I}_2 - \dot{E}_2; \quad \dot{U}_3 = Z_3 \dot{I}_3.$$
 (4-16)

165

Последовательность построения узлов и ветвей графа соответствует последовательности записи уравнений (4-13) — (4-16). На рис. 4-19, в изображен граф для заданной мостовой схемы, полностью удовлетворяющий приведенным системам уравнений.



Рис. 4-19.

Для иллюстрации построения графов методом узловых потенциалов и методом контурных токов выберем схему, показанную на рис. 4-20, *a*.

Пользуясь методом узловых потенциалов, запишем для этой схемы уравнения:

где *Ү* 166

$$\begin{array}{c} \dot{\varphi}_{1}Y_{11} - \dot{\varphi}_{2}Y_{4} = \dot{J}; \\ & -\dot{\varphi}_{1}Y_{4} + \dot{\varphi}_{2}Y_{22} - \dot{\varphi}_{3}Y_{5} = 0; \\ & -\dot{\varphi}_{2}Y_{5} + \dot{\varphi}_{3}Y_{33} = \dot{E}Y_{6}, \end{array} \right\} (4.17)$$

$$\begin{array}{c} (4.17) \\ -\dot{\varphi}_{2}Y_{5} + \dot{\varphi}_{3}Y_{33} = \dot{E}Y_{6}, \end{array}$$

Из уравнений (4-17) находим:

$$\dot{\psi}_{1} = \frac{1}{Y_{11}} \dot{J} + \frac{Y_{4}}{Y_{11}} \dot{\psi}_{2}; \quad \dot{\psi}_{2} = \frac{Y_{4}}{Y_{22}} \dot{\psi}_{1} + \frac{Y_{5}}{Y_{22}} \dot{\psi}_{3}; \dot{\psi}_{3} = \frac{Y_{6}}{Y_{33}} \dot{E} + \frac{Y_{5}}{Y_{33}} \dot{\psi}_{2}.$$

$$\left. \right\}$$

$$(4-18)$$

Уравнениям (4-18) удовлетворяет граф, показанный на рис. 4-20, б.

Пользуясь методом контурных токов, запишем для схемы рис. 4-20, а уравнения

$$\left. \begin{array}{c} Z_{44}\dot{l}_{4} - Z_{2}\dot{l}_{5} = \dot{J}Z_{1}; \\ - Z_{2}\dot{l}_{4} + Z_{55}\dot{l}_{5} - Z_{3}\dot{l}_{6} = 0; \\ - Z_{3}\dot{l}_{5} + Z_{66}\dot{l}_{6} = -\dot{E}, \end{array} \right\}$$

$$(4-19)$$

где $Z_{44} = Z_1 + Z_4 + Z_2$; $Z_{55} = Z_2 + Z_5 + Z_3$; $Z_{66} = Z_3 + Z_6$. Из этих уравнений получим:

$$I_{4} = \frac{Z_{1}}{Z_{44}} J + \frac{Z_{2}}{Z_{44}} I_{5}; \quad I_{5} = \frac{Z_{2}}{Z_{55}} I_{4} + \frac{Z_{3}}{Z_{55}} I_{6};$$

$$I_{6} = -\frac{1}{Z_{66}} \dot{E} + \frac{Z_{3}}{Z_{66}} I_{5}.$$

$$(4-20)$$

На рис. 4-20, в построен граф, удовлетворяющий уравнениям (4-20).

Таким образом, в зависимости от применяемого метода для составления уравнений получаются различные графы для одной

и той же схемы. При этом легко убедиться в том, что графы, построенные на основании законов Кирхгофа, сложней графов, построенных на основании уравнений для контурных токов или узловых потенциалов.

Преобразования графов и их связь с преобразованиями электрических схем. Для получения правил преобразования графов рассмотрим ряд примеров.

Исключим из системы уравнений (4-11) ток I_2 , а из системы уравнений (4-12) — потенциал $\dot{\psi}_2$; в результате после элементарных пре-



Рис. 4-20.

образований получим:

$$\begin{split} \dot{I}_{1} &= \frac{Z^{2}}{Z_{11}Z_{22}} \dot{I}_{1} + \frac{E}{Z_{11}} - \frac{ZZ_{3}}{Z_{11}Z_{22}} \dot{J}; \\ \dot{\psi}_{1} &= \frac{Y_{2}^{2}}{Y_{11}Y_{22}} \dot{\psi}_{1} + \dot{E} \frac{Y_{1}}{Y_{11}} + \frac{Y_{2}}{Y_{11}Y_{22}} \dot{J}. \end{split}$$
(4.21)

Полученным уравнениям соответствуют графы, показанные на рис. 4-21. Из сравнения первых из уравнений (4-11) и (4-21), а также сопоставления графа, приведенного на рис. 4-17, δ , с показанным на рис. 4-21, *а* следует, что операция исключения контурного тока I_2 из системы контурных уравнений приводит к устранению контура в заданной схеме (рис. 4-17, *a*) и узла с током I_2 в графе рис. 4-17, δ . В результате исключения этого узла получается в графе (рис. 4-21, *a*) простейший контур, состоящий из петли с передачей, равной произведению передач ветвей Z/Z_{11} и Z/Z_{22} , и ветви от источника тока



Рис. 4-21.

J с передачей, равной произведению передач ветвей — Z_3/Z_{22} и Z/Z_{11} . Исключение потенциала $\dot{\psi}_2$ в графе на рис. 4-17, в приводит к аналогичному результату, что непосредственно следует из сравнения графов рис. 4-17, в и рис. 4-21, б.

Таким образом, решение уравнений соответствует преобразованию соответствующих графов. Такие простейшие преобразования уравнений и графов показаны в табл. 4-1. Исключение неизвестных из системы уравнений автоматически приводит к исключению соответствующих узлов в графе.

Например, исключив из системы уравнений (4-17) или (4-18) для схемы рис. 4-20, a и графа, показанного на рис. 4-20, б, потенциал $\dot{\psi}_2$, получим:

$$\begin{split} \dot{\phi}_{1} &= \frac{1}{Y_{11}} \dot{J} + \frac{Y_{4}^{2}}{Y_{11}Y_{22}} \dot{\phi}_{1} + \frac{Y_{4}Y_{5}}{Y_{11}Y_{22}} \dot{\phi}_{3}; \\ \dot{\phi}_{3} &= \frac{Y_{6}}{Y_{33}} \dot{E} + \frac{Y_{5}^{2}}{Y_{22}Y_{33}} \dot{\phi}_{3} + \frac{Y_{5}Y_{4}}{Y_{22}Y_{33}} \dot{\phi}_{1}. \end{split}$$

Этим уравнениям соответствует граф, изображенный на рис. 4-22, не имеющий узла с потенциалом $\dot{\phi}_2$. При этом исключение второго узла привело к тому, что в узлах с потенциалами $\dot{\phi}_1$ и $\dot{\phi}_3$ появились петли с передачами, равными произведениям передач ветвей, кото-

Заданный граф	Эквивалентный граф	Уравнения преобразования графа
x_1 c d x_2	$x_1 \underbrace{\overbrace{c+d}}^{a+b} x_2$	$x_1 = cx_2 + dx_2 = (c+d) x_2;$ $x_2 = ax_1 + bx_1 = (a+b) x_1$
$x_1 \xrightarrow{a} b x_2 x_3$		$x_2 = ax_1; x_3 = bx_2;$ $x_3 = abx_1$
	x_3 ab x_2 x_3 ac x_3	$x_4 = ax_3;$ $x_2 = bx_4 = abx_3;$ $x_1 = cx_4 = acx_3$
		$x_4 = ax_1 + bx_2; x_3 = cx_4 = acx_1 + bcx_2$

Простейшие преобразования графов

рые непосредственно примыкают к первому и третьему узлам, а также изменились передачи ветвей между узлами ф₁ и ф₃. Прежде чем перейти к расчету режимов в линейных цепях при

Прежде чем перейти к расчету режимов в линейных цепях при помощи графов, необходимо дать определения: пути, передачи пути, контура и передачи контура в сигнальных графах.



Рис. 4-22.

П у ть — непрерывная последовательность ветвей (в указанном направлении), вдоль которой каждый узел встречается не более

одного раза; передача пути П — произведение передач ветвей вдоль этого пути (имеющего определенное направление); контур — простой замкнутый путь (имеющий определенное направление), который начинается и заканчивается в одном и том же узле и вдоль которого любой другой узел этого контура встречается не более одного раза за один обход контура; передача контур а L — произведение передач ветвей в этом контуре.

В приведенных выше примерах были показаны некоторые преобразования графов, вытекающие преимущественно из простых преобразований системы контурных и узловых уравнений схемы. Поскольку метод графов может быть применен для анализа и других систем (не электрических), то рассмотрим еще один случай преобразования в более общей форме.



На рис. 4-23, а изображен граф с четырьмя ветвями и одним контуром. Исключая из этого графа узел с сигналом x_2 при помощи равенства $x_2 = ax_1 + cx_3$, получаем для узлов x_3 и x_4 уравнения

$$x_3 = bx_2 = abx_1 + bcx_3; \ x_4 = dx_3. \tag{4-22}$$

Этим уравнениям соответствует граф, приведенный на рис. 4-23, δ . После подстановки значения x_3 из первого уравнения системы (4-22) во второе определяется сигнал

$$x_4 = \frac{abd}{1 - bc} x_1. \tag{4-23}$$

Таким образом, исключение петли приводит к графу (рис. 4-23, e) с одной ветвью, передача которой равна abd/(1 - bc), где произведение abd равно передаче пути Π_{14} между узлами с сигналами x_1 н x_4 , а произведение bc равно передаче контура L.

Расчет коэффициента передачи при помощи графов. Прежде чем получить общую формулу для определения коэффициента передачи линейной электрической цепи произвольной конфигурации при по-

мощи графов, рассмотрим несколько достаточно общих примеров на определение коэффициента передачи.

На рис. 4-24 изображен четырехконтурный граф, часть узлов которого для упрощения обозначена цифрами, с контурными передачами: $L_1 = bi$, $L_2 = ch$; $L_3 = dg$ и $L_4 = ef$. Сигнал распространяется из узла x_0 . Требуется определить коэффициент передачи x_6/x_0 . Для узлов 1, 2, 3, 4, 5, 6 справедливы уравнения



Рис. 4-24.

Искомый коэффициент передачи определим, постепенно исключив остальные неизвестные, начиная с x₅, из системы уравнений.

Иначе говоря,

$$x_4 = dx_3 + fx_5 = dx_3 + fex_4$$

откуда

 $x_4 = dx_3/(1 - L_4).$

Затем из уравнения

$$x_3 = cx_2 + \frac{gdx_3}{1 - L_4} = cx_2 + \frac{L_3x_3}{1 - L_4}$$

определим

$$x_3 = c (1 - L_4) x_2 / (1 - L_3 - L_4)$$

и т. д. В результате получим связь между x_1 и x_2 в виде

$$x_1 \frac{1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_3 + L_1 L_4 + L_2 L_4}{1 - (L_2 + L_3 + L_4) + L_2 L_4} = a x_0,$$

откуда

$$\frac{x_1}{x_0} = \frac{a \left[1 - (L_2 + L_3 + L_4) + L_2 L_4\right]}{1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_3 + L_1 L_4 + L_2 L_4}$$

Искомый коэффициент передачи

$$\frac{x_6}{x_0} = \frac{kx_1}{x_0} = \frac{ak \left[1 - (L_2 + L_3 + L_4) + L_2 L_4\right]}{1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_3 + L_1 L_4 + L_2 L_4}.$$
 (4-24)

Числитель этого выражения равен произведению передачи пути $\Pi_1 = ak$ на определитель $D_1 = 1 - (L_2 + L_3 + L_4) + L_2L_4$, который получается вычитанием из единицы передачи всех контуров, не касающихся пути с передачей Π_1 , и суммированием произведения контурных передач не касающихся друг друга контуров L_2 и L_4 и пути с передачей Π_1 . Знаменатель в этом случае равен определи.



Рис. 4-25.

телю графа рис. 4-24, который получается вычитанием из единицы всех передач контуров графа и суммированием с полученной разностью попарных произведений передач всех не соприкасающихся друг с другом контуров.

В качестве второго примера рассмотрим граф, показанный на рис. 4-25, для которого нужно найти коэффициент передачи сигнала из первого узла в шестой, т. е. найти отношение x_{6}/x_{1} .

Запишем уравнения для узлов 2, 3, 4, 5 и 6: $x_2 = ax_1 + hx_3$; $x_3 = bx_2 + gx_4$; $x_4 = cx_3 + fx_5$; $x_5 = dx_4$; $x_6 = ex_5$. Исключив из этих уравнений неизвестные сигналы в узлах графа, начиная от его конца, получим:

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{a (1-L_2-L_3)}{1-(L_1+L_2+L_3)+L_1L_3}.$$

Поскольку $x_6 = edx_4$ и $x_4 = cx_3 + fdx_4$, то

$$x_6 = \frac{edcx_3}{1 - L_3} = \frac{edcb (1 - L_3)}{(1 - L_3) (1 - L_2 - L_3)} x_2 = \frac{edcbx_2}{1 - L_2 - L_3}.$$

Наконец,

$$x_{6} = \frac{abcdex_{1}}{1 - (L_{1} + L_{2} + L_{3}) + L_{1}L_{3}}$$

или окончательно

$$\frac{x_{e}}{x_{1}} = \frac{abcdeD_{1}}{1 - (L_{1} + L_{2} + L_{3}) + L_{1}L_{3}}.$$
(4.25)

Числитель полученного выражения (4-25) равен произведению передачи пути от узла x_1 к узлу x_6 на определитель D_1 , т. е. $\Pi_1 = abcde$ на D_1 . Поскольку путь с передачей Π_1 проходит через все узлы схемы, то определитель числителя получается равным единице $(D_1 = 1)$. Знаменатель выражения (4-25) определяется аналогично знаменателю (4-24) и получается вычитанием передач всех трех контуров из единицы и суммированием с полученным выражением произведения передач двух несоприкасающихся контуров $(L_1 uL_3)$.

При определении передачи от источника к любому узлу графа можно, не применяя преобразований, непосредственно пользоваться

общим решением уравнений, определяющих состояние системы. Однако, прежде чем дать общее решение этой задачи, рассмотрим еще граф в виде полного треугольника (рис. 4-26, *a*). Можно показать, что такой граф получается для электрической схемы, имеющей форму полного пятиугольника, у которого потенциал одного из четырех независимых узловых уравнений исключен.



Рис. 4-26.

Для этого графа справедливы уравнения

 $x_1 = x_0 + t_{11}x_1 + t_{21}x_2 + t_{31}x_3;$ $x_2 = t_{22}x_2 + t_{12}x_1 + t_{32}x_3; \quad x_3 = t_{33}x_3 + t_{13}x_1 + t_{23}x_2,$

или

$$\left. \begin{array}{c} (1 - t_{11}) \, x_1 - t_{21} x_2 - t_{31} x_3 = x_0; \\ - \, t_{12} x_1 + (1 - t_{22}) \, x_2 - t_{32} x_3 = 0; \\ - \, t_{13} x_1 - t_{23} x_2 + (1 - t_{33}) \, x_3 = 0, \end{array} \right\}$$

$$(4-26)$$

где $t_{12} \neq t_{21}$; $t_{23} \neq t_{32}$ и $t_{13} \neq t_{31}$.

Определить любой из узловых сигналов, например x₂, можно через определители:

$$x_2 = x_0 D_{12} / D, \qquad (4-27)$$

где

$$D_{12} = \begin{vmatrix} (1 - t_{11}) & 1 & -t_{31} \\ -t_{12} & 0 & -t_{32} \\ -t_{13} & 0 & (1 - t_{33}) \end{vmatrix};$$
(4-28)

$$D = \begin{vmatrix} (1-t_{11}) & -t_{21} & -t_{31} \\ -t_{12} & (1-t_{22}) & -t_{32} \\ -t_{13} & -t_{23} & (1-t_{33}) \end{vmatrix}.$$
 (4-29)

В раскрытой форме определитель

$$\begin{split} D &= 1 - t_{11} - t_{22} - t_{33} - t_{12}t_{21} - t_{23}t_{32} - t_{13}t_{31} - t_{12}t_{23}t_{31} - t_{13}t_{32}t_{21} + \\ &+ t_{11}t_{22} + t_{22}t_{33} + t_{33}t_{11} + t_{13}t_{31}t_{22} + t_{12}t_{21}t_{33} + t_{23}t_{32}t_{11} - t_{11}t_{22}t_{33}. \end{split}$$

Из полученного выражения следует, что второе — девятое слагаемые представляют собой передачи всех восьми контуров, имеющихся в графе; остальные слагаемые (за исключением единицы) состоят из произведений передач контуров, не соприкасающихся друг с другом, т. е. не имеющих общих точек в графе. Отметим, что передачи всех контуров входят в выражение (4-30) с отрицательными знаками, а их попарные произведения — с положительными знаками. Последнее слагаемое, равное произведению передач трех несоприкасающихся контуров, имеет отрицательный знак. Особо подчеркнем, что произведения четного числа контурных передач всегда входит в определитель с положительными знаками, а нечетного — с отрицательными.

Определитель

$$D_{12} = t_{12} (1 - t_{33}) + t_{13} t_{32} = \Pi'_1 D'_1 + \Pi'_2 D'_2, \qquad (4-31)$$

где $\Pi'_1 = t_{12}$ и $\Pi'_2 = t_{13}t_{32}$ — передачи путей от источника сигнала в узел 2 (рис. 4-26, б); $D'_1 = (1 - t_{33})$ — определитель части графа, не касающейся пути с передачей Π'_1 ; $D'_2 = 1$, поскольку путь с передачей Π'_2 проходит через все узлы схемы.

Обобщив результаты приведенных примеров, получим, что в общем случае коэффициент передачи графа определяется по формуле (Мезона)

$$H = \frac{\sum \prod_{k}' D_{k}'}{D} = \frac{\sum \prod_{k}' D_{k}'}{1 - \sum_{k} L_{k}^{(1)} + \sum_{k} L_{k}^{(2)} - \sum_{k} L_{k}^{(3)} + \dots}, \quad (4.32)$$

где

$$D = 1 - \sum_{k} L_{k}^{(1)} + \sum_{k} L_{k}^{(2)} - \sum_{k} L_{k}^{(3)} + \dots; \qquad (4-32a)$$

 $L_{\kappa}^{(r)}$ — произведение передач контуров k-й возможной комбинации r несоприкасающихся контуров при r > 1. При этом формула разложения определителя D (4-32a) может быть применена и для разложения миноров числителя (4-32) D_{κ}^{\prime} , что, в частности, непосредственно следует из (4-31) и подтверждается выражениями (4-24), (4-25).

Пример 4-12. Пользуясь графом (рис. 4-20, 6), определить ток в сопротивлении Z_3 схемы, показанной на рис. 4-20, *а*.

Решение. Так как в схеме два источника (э. д. с. \dot{E} и тока \dot{J}), то для определения тока \dot{J}_3 найдем потенциал $\dot{q}_3 = U_3$, пользуясь принципом наложения. Потенциал \dot{q}_3' , создаваемый э. д. с. \dot{E} , определяется по формуле (4-32):

$$\dot{\varphi}_{3}^{\prime} = \frac{(Y_{6}/Y_{33})(1-L_{4})}{1-L_{4}-L_{5}} \dot{E},$$

174

где передачи контуров графа

$$L_4 = Y_4^2 / Y_{11} Y_{22}; \quad L_5 = Y_5^2 / Y_{22} Y_{33}.$$

В числитель полученного выражения входит передача І 4 контура, не касающегося пути Ув/Узз.

Потенциал $\dot{\psi}_{a}^{"}$, создаваемый источником тока j, находится по той же формуле (4-32):

$$\dot{\varphi}_{3}'' = \frac{\Pi_{13}' D_{13}'}{1 - L_4 - L_5} \dot{J},$$

где передача пути $\Pi'_{13} = Y_4 Y_b / Y_{11} Y_{22} Y_{33}$ и $D'_{13} = 1$. Потенциал \dot{q}_3 , создаваемый обоими источниками,

$$\dot{U}_{3} = \dot{\varphi}_{3} = \dot{\varphi}_{3}' + \dot{\varphi}_{3}'' = \frac{(Y_{6}/Y_{33}) \dot{E} (1 - L_{4}) + (1/Y_{11}) \dot{J}Y_{4}Y_{5}/Y_{22}Y_{33}}{1 - L_{4} - L_{5}}.$$

Ток в сопротивлении Z₃, очевидно, равен:

$$\dot{I}_{3} = \dot{U}_{3}Y_{3} = \frac{(Y_{6}Y_{3}/Y_{33}) \dot{E} (1 - L_{4}) + (Y_{3}/Y_{11}) \dot{J}Y_{4}Y_{5}/Y_{22}Y_{33}}{1 - L_{4} - L_{5}}.$$

В заключение полезно подчеркнуть, что, пользуясь графами и формулой (4-32), можно во многих случаях сразу определить нскомые величины, не решая совместно системы заданных уравнений электрического состояния той или иной цепи.

Глава пятая

РЕЗОНАНС В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

5-1. Резонанс в неразветвленной цепи

Резонансом называется такой режим пассивной цепи, содержащей катушки индуктивности и конденсаторы, при котором ее входное реактивное сопротивление или ее входная реактивная проводимость равны нулю. При резонансе ток на входе цепи, если он отличен от нуля, совпадает по фазе с напряжением.

Рассмотрим последовательное соединение сопротивления, индуктивности и емкости (рис. 3-8). Такую цепь часто называет последовательным контуром. Для нее наступает резонанс, когда $x = x_L - x_C = 0$ или $x_L = x_C$, т. е.

$$\omega L = 1/\omega C. \tag{5-1}$$

При $x_L = x_C$ значения противоположных по фазе напряжений на индуктивности и емкости равны (рис. 3-11, б), поэтому резонанс в рассматриваемой цепи называют резонансом напряжений.

Напряжения на индуктивности и емкости при резонансе могут значительно превышать напряжение на зажимах цепи, которое равно напряжению на активном сопротивлении. Полное сопротивление цепи z при x = 0 минимально: $z = \sqrt{r^2 + x^2} = r$, а ток l при заданном напряжении U достигает наибольшего значения U/r. В теоретическом случае при r = 0 полное сопротивление цепи в режиме резонанса также равно нулю, а ток при любом конечном значении напряжения U бесконечно велик. Точно так же бесконечно велики напряжения на индуктивности и емкости.

Из условия $\omega L = 1/\omega C$ следует, что резонанса можно достичь, изменяя либо частоту напряжения источника, либо параметры цепи — индуктивность или емкость. Угловая частота, при которой наступает резонанс, называется резонансной угловой частотой

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}.\tag{5-2}$$

Индуктивное и емкостное сопротивления при резонансе

$$\omega_0 L = 1/\omega_0 C = \sqrt{L/C} = \rho. \tag{5-3}$$

Величина ρ называется характеристическим сопротивлением цепи или контура.

Отношение напряжения на индуктивности или емкости к напряжению, приложенному к цепи, при резонансе

$$\frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\rho}{rI} = \frac{\rho}{r} = Q$$
(5-4)

называют добротностью контура или коэффициентом резонанса. Коэффициент резонанса указывает, во сколько раз напряжение на индуктивности или на емкости при резонансе больше, чем напряжение, приложенное к цепи: Q > 1, если $\rho > r$. Наименование «добротность» контура будет разъяснено в следующем параграфе.

Для уяснения энергетических процессов при резонансе определим сумму энергий магнитного и электрического полей цепи $w = w_{\rm M} + w_{\rm P}$. Пусть ток в контуре $i = I_m \sin \omega_0 t$. Тогда напряжение на емкости

$$u_C = U_{Cm} \sin \left(\omega_0 t - \pi/2 \right) = -U_{Cm} \cos \omega_0 t.$$

Суммарная энергия

$$w = w_{\rm M} + w_{\rm g} = \frac{Li^2}{2} + \frac{Cu_C^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2}\sin^2\omega_0 t + \frac{CU_{Cm}^2}{2}\cos^2\omega_0 t.$$

$$U_{Cm} = \frac{1}{\omega_0 C} I_m = \sqrt{L/C} I_m,$$

откуда

$$CU_{Cm}^2/2 = LI_m^2/2$$

и, следовательно,

$$w = w_{\mathrm{M}} + w_{\mathrm{g}} = \frac{LI_{m}^{\mathrm{g}}}{2} = \frac{CU_{Cm}^{\mathrm{g}}}{2} = \mathrm{const},$$

176

т. е. сумма энергий магнитного и электрического полей с течением времени не изменяется. Уменьшение энергии электрического поля сопровождается увеличением энергии магнитного поля и наоборот. Таким образом, наблюдается непрерывный переход энергии из электрического поля в магнитное поле и обратно.

Энергия, поступающая в цепь от источника питания, в любой момент времени целиком переходит в тепло. Поэтому для источника питания вся цепь эквивалентна одному активному сопротивлению.

Наименование «резонанс» для рассмотренного режима цепи заимствовано из теории колебаний. Как известно, резонансом называется процесс вынужденных колебаний с такой частотой, при которой интенсивность колебаний при прочих равных условиях максимальна. Но характеризовать интенсивность колебательного процесса можно по различным проявлениям, максимумы которых наблюдаются при различных частотах. Поэтому нужно условиться о критерии резонанса.

В электрической цепи колеблются заряды. Можно было бы взять за критерий резонанса максимум амплитудного значения заряда на емкости, что соответствует максимальной амплитуде напряжения на емкости. Этот критерий определяет а м п л и т у д н ы й резонанс. Для принятого в начале параграфа критерия резонанса ток при резонансе совпадает по фазе с приложенным напряжением, это так называемый ф а з о в ы й р е з о н а н с. В рассматриваемой схеме (рис. 3-8) фазовый резонанс наступает при максимальной скорости движения колеблющихся зарядов или максимуме тока.

Если заряженный конденсатор замкнуть на катушку индуктивности, то в такой цепи при достаточно малом сопротивлении катушки наблюдается процесс затухающих колебаний напряжений и тока. Частота этих колебаний называется частотой собственных или свободных колебаний. Отметим, что частоты, при которых наблюдаются фазовый и амплитудный резонансы, не совпадают с частотой собственных колебаний (они совпадают только в теоретическом случае, когда сопротивление цепи равно нулю). Принятый здесь критерий резонанса применим и в том случае, когда в цепи вследствие большого сопротивления собственные колебания невозможны.

5-2. Частотные характеристики неразветвленной цепи

Пусть к цепи (рис. 3-8) приложено синусоидальное напряжение $u = U_m \sin \omega t$, амплитуда которого неизменна, а частота может изменяться в пределах от 0 до ∞ .

Изменение частоты приводит к изменению параметров цепи. Меняется ее реактивное, а следовательно, и полное сопротивление, а также угол φ (аргумент комплексного сопротивления). Зависимости от частоты параметров цепи назовем частотными характеристиками цепи, зависимости действующих или амплитудных значений тока и напряжения от частоты — резонансными кривыми.

На рис. 5-1 даны частотные характеристики x_L , — x_C и $x = x_L$ — x_C . Изменение реактивного сопротивления приводит к изменению режима цепи. На рис. 5-2 приведен примерный вид резонансных кривых $I(\omega)$, $U_L(\omega)$, $U_C(\omega)$ и кривой $\varphi(\omega)$ для цепи, добротность которой Q = 1,25. При $\omega = 0$ напряжение, приложенное к цепи, во времени не изменяется, поэтому ток в цепи отсутствует. При изменении частоты от 0 до ω_0 реактивное сопротивление $x = x_L - x_C$ имеет емкостный характер и изменяется от — ∞ до 0 (рис. 5-1).

Вследствие этого ток возрастает от 0 до наибольшего значения U/r, а угол сдвига фаз между напряжением и током изменяется от — $\pi/2$ до 0. При изменении частоты от ω_0 до ∞ результирующее реактивное сопротивление возрастает от 0 до ∞ и имеет индуктивный характер. Вследствие этого ток уменьшается от наибольшего



Рис. 5-1.

Рис. 5-2.

значения до 0, а угол φ возрастает от 0 до $\pi/2$. Напряжение *rI* изменяется пропорционально току.

В выражении напряжения на индуктивности $U_L = x_L I$ оба сомножителя зависят от частоты. При $\omega = 0$ сопротивление $x_L = 0$, ток I = 0 и, следовательно, $U_L = 0$. При изменении частоты от 0 до ω_0 оба сомножителя увеличиваются и U_L возрастает. При дальнейшем увеличении частоты ($\omega > \omega_0$) ток I уменьшается, но за счет роста ωL напряжение U_L продолжает возрастать. Анализ, который здесь не приводится, показывает, что для цепи с добротностью $Q < < 1/\sqrt{2}$ это возрастание U_L продолжается непрерывно до значения U, а для цепи с добротностью $Q > 1/\sqrt{2}$ напряжение U_L при некоторой частоте $\omega_L > \omega_0$ достигает максимума $U_{L макс} > U$, а затем уменьшается. При $\omega = \infty$ и $\omega L = \infty$, следовательно, $U_L = U$.

Теперь рассмотрим зависимость напряжения на емкости $U_C = x_C I$ от частоты. При $\omega = 0$ тока в цепи нет, поэтому $U_C = U$. При возрастании ω , начиная от нуля, x_C непрерывно уменьшается. Анализ показывает, что для цепи с добротностью $Q < 1/\sqrt{2}$ напряжение U_C непрерывно уменьшается, а при $Q > 1/\sqrt{2}$ напряжение сначала из-за возрастания тока I увеличивается, достигает при некотором значении частоты $\omega_C < \omega_0$ максимума $U_{C \text{ макс}} > U$, а затем уменьшается.

Уменьшение напряжения $U_C = x_C I$ с ростом частоты начинается при частоте ω_C , меньшей ω_0 , вследствие непрерывного уменьшения x_C . При $\omega = \infty$ как I, так и x_C равны нулю, поэтому $U_C = 0$. Заметим, что $U_{C \text{ макс}} = U_{L \text{ макс}}$. При $\omega = \omega_0$, как было отмечено, $U_C = U_L = QU$.

График зависимости тока от частоты показывает, что рассматриваемая цепь обладает «избирательными свойствами». Цепь обладает наименьшим сопротивлением для тока той частоты, которая наиболее близка к ее резонансной частоте.

Избирательными свойствами таких цепей широко пользуются в электросвязи и радиотехнике. При этом режим резонанса является нормальным режимом работы. Наоборот, в устройствах, где резонансный режим не предусмотрен, появление резонанса нежелательно, так как возникающие значительные напряжения на катушке и конденсаторе могут оказаться опасными для изоляции.

Выясним влияние параметров цепи на форму резонансной кри-

вой I (ω). Для удобства сравнения резонансных кривых друг с другом будем их рассматривать в виде зависимостей

$$I/I_0 == F_1(\omega/\omega_0),$$

где $I_0 = U/r$ — действующий ток при резонансе.

Преобразуем выражение полного сопротивления цепи:

$$z = \sqrt{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{r^2 + \omega_o^2 L^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{1}{\omega \omega_0 L C}\right)^2} = r \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}.$$

Ток в цепи

$$I = \frac{U}{z} = \frac{U}{r \sqrt{1 + Q^2 (\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + Q^2 (\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)^2}}.$$
 (5-5)

Выражение (5-5) показывает, что влияние параметров цепи на вид резонансной кривой полностью учитывается величиной Q.

На рис. 5-3 представлен ряд резонансных кривых. Чем больше Q, тем острее резонансная кривая, тем лучше «избирательные свойства» цепи, что и послужило одной из причин назвать Q добротностью контура. Заметим, что наибольшие достигаемые на практике значения Q контуров, состоящих из катушек индуктивности и конденсаторов, лежат в пределах 200—500.

Для оценки избирательных свойств цепи вводят условное понятие ширины резонансной кривой или полосы пропускания контура, которую определяют как разность частот, между которыми отношение I/I_{0} превышает $1/\sqrt{2}$.

На рис. 5-3 проведена горизонтальная линия, соответствующая $I/I_0 = 1/\sqrt{2}$. Ее пересечение с резонансными кривыми определяет граничные частоты (в относительном масштабе), между которыми расположены полосы пропускания контуров. Из рисунка видно, что чем выше добротность, тем уже полоса пропускания контура.

5-3. Резонанс в цепи с двумя параллельными ветвями

Рассмотрим цепь с двумя параллельными ветвями: одной — с сопротивлением и индуктивностью, а другой — с сопротивлением и



Рис. 5-4.

емкостью (рис. 5-4). Такую цепь часто называют параллельным контуром. Резонанс наступает, когда входная реактивная проводимость

$$b=b_1+b_2=0$$
 или $b_2=-b_1$, (5-6)

где b_1 и b_2 — реактивные проводимости ветвей.

При $b_2 = -b_1$ противоположные по фазе реактивные составляющие токов равны (рис. 5-5), поэтому резонанс в рассматриваемой цепи получил название

резонанса токов. Из векторной диаграммы видно, что при резонансе ток *I* на входе цепи может быть значительно меньше токов в ветвях. В теоретическом случае при $r_1 = r_2 = 0$ токи \dot{I}_1 и \dot{I}_2 сдвинуты по фазе относительно напряжения на углы $+ \pi/2$ и $- \pi/2$ (рис. 5-6) и суммарный $\hbar \Lambda \dot{I}_2$

на углы $+ \pi/2$ и $- \pi/2$ (рис. 5-6) и суммарный ток $I = I_1 + I_2 = 0$. Входное сопротивление цепи при этом бесконечно велико.

Подставив в соотношение (5-6), т. е. в условие резонанса, значения b_1 и b_2 , выраженные через параметры цепи и частоту, получим:

$$\frac{\omega L}{r_1^2 + (\omega L)^2} - \frac{1/\omega C}{r_2^2 + (1/\omega C)^2} = 0.$$
 (5-7)

Изменением одной из величин (ω , L, C, r_1 , r_2) при остальных четырех постоянных не всегда может быть достигнут резонанс. Резонанс отсутствует, если значение изменяемой величины при ее определении из уравнения (5-7) получается мнимым или комплексным. Для L или C могут получаться и по два различных веществен-



ных значения, удовлетворяющих уравнению (5-7). В таких случаях изменением *L* или *C* можно достичь двух различных резонансных режимов.
Решая уравнение (5-7) относительно ω, находим следующее значение для резонансной угловой частоты:

$$\omega_{0}^{\prime} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{L/C - r_{1}^{2}}{L/C - r_{2}^{2}}} = \omega_{0} \sqrt{\frac{\rho^{2} - r_{1}^{2}}{\rho^{2} - r_{2}^{2}}}.$$
(5-8)

Резонанс возможен, если сопротивления r_1 и r_2 оба больше или оба меньше ρ . Если же это условие не выполнено, получается мнимая частота ω'_0 , т. е. не существует такой частоты, при которой имел бы место резонанс. $\Delta \dot{I}_2$

При $r_1 = r_2 \neq \rho$ резонансная частота $\omega'_0 = \omega_0$, т. е. такая же, как и при резонансе в последовательном контуре.

При $r_1 = r_2 = \rho$ резонансная частота $\omega'_0 = 0/0$ имеет любое значение, т. е. резонанс наблюдается на любой частоте. Действительно, при $r_1 = r_2 = \rho$ эквивалентное сопротивление

т. е. эквивалентное сопротивление цепи — активное и не зависит от частоты. Следовательно, ток совпадает по фазе с напряжением при любой частоте и его действующее значение равно U/ρ .

Заметим, что в радиотехнике и электросвязи применяются контуры с малыми потерями, т. е. в них r_1 и r_2 малы по сравнению с ρ . В таких условиях резонансную частоту можно вычислять по формуле

$$\omega_0' = 1 \sqrt{LC} = \omega_0.$$

Анализ, который здесь не приводится, показывает, что в общем случае сумма энергий электрического и магнитного полей при резонансе не остается постоянной. Эта сумма постоянна только в теоретическом случае, при $r_1 = r_2 = 0$.



Рис. 5-7.

Пример 5-1. Угловая частота ω и действующее значение *I* синусоидального тока, подводимого к цепи (рис. 5-7, *a*), поддерживаются неизменными. Емкость конденсатора без потерь изменяется до тех пор, пока при некотором значении *C*

T = I

напряжение U, измеряемое вольтметром, не достигнет максимального значения $U_{\text{макс}}$. По известным величинам ω , *I*, *C*, $U_{\text{макс}}$ и *R* требуется определить ωL и *r* катушки, присоединенной к зажимам 1 и 2.

Решение. Проще всего задача решается путем преобразования схемы в эквивалентную, состоящую из переменной емкости и двух параллельно соединенных элементов — активной g и индуктивной b, проводимостей (рис. 5-7, в) с источником тока J₁, подсоединенным к зажимам 3 и 4.

В этой схеме при неизменном действующем токе J₁ и изменении емкости максимум напряжения, измеряемого вольтметром, будет наблюдаться при резонансе токов, так как входное сопротивление цепи при этом максимально.

В соответствии с намеченным путем решения приступаем к преобразованию схемы. Питание цепи (рис. 5-7, а) заданным током / может рассматриваться как питание от источника тока J = I (показан пунктиром). Заменим источник тока источником э. д. с. E = RI (рис. 5-7, 6), а от источника э. д. с. перейдем к новому источнику тока, подключенному к зажимам 3 и 4. Ток этого источника

$$J_1 = E/z = RI/z,$$

где

 $z = \sqrt{(r+R)^2 + (\omega L)^2}.$

Последовательное соединение элементов R, r и L заменим параллельным (рис. 5-7, в) с проводимостями

$$g = (r+R)/z^2; \quad b_L = \omega L/z^2.$$
 (a)

Максимум напряжения между зажимами 3 и 4 наблюдается при резонансе токов, когда $b_I = b_C = \omega C$

и

$$U_{\text{Make}} = (1/g) J_1 = RI/gz.$$

Из последнего равенства найдем связь между неизвестными g и z:

$$\frac{1}{z} = g \frac{U_{\text{MAKC}}}{RI} = g\alpha, \qquad (B)$$

(წ)

где для сокращения записи отношение известных величин U_{макс}/RI обозначено а. Подставив (б) и (в) в выражение $g^2 + b_f^2 = 1/z^2$, получим:

$$g^2+(\omega C)^2=g^2\alpha^2,$$

$$g = \frac{\omega C}{|\alpha^2 - 1|}; \quad z^2 = \frac{1}{g^2 \alpha^2} = \frac{\alpha^2 - 1}{(\omega C)^2 \alpha^2}.$$

Наконец, из (а) найдем, что

$$\omega L = b_L z^2 = \frac{1}{\omega C} \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha^2}; \quad r = g z^2 - R = \frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\omega C \alpha^2} - R.$$

5-4. Частотные характеристики параллельного контура

Построим резонансную кривую тока I (ω) в неразветвленной части параллельного контура при постоянном напряжении U источника питания для идеального случая $r_1 = r_2 = 0$ (рис. 5-8, *a*).

На рис. 5-8, б показаны частотные характеристики проводимостей ветвей $b_1 = b_L = 1/\omega L$ и $b_2 = -b_C = -\omega C$ и входной проводимости цепи $b = b_1 + b_2 = 1/\omega L - \omega C$. Ток I = |b| U, поэтому кривая $|b| = F(\omega)$ в соответствующем масштабе и есть резонансная кривая тока $I(\omega)$.

При изменении частоты от 0 до $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ эквивалентная проводимость b > 0, т. е. индуктивная, и изменяется от ∞ до 0. При $\omega = \omega_0$ наступает резонанс токов, b = 0, I = 0, $I_1 = U/\omega_0 L = U/\rho$ и $I_2 = \omega_0 CU = U/\rho$. При возрастании частоты от ω_0 до ∞ входная проводимость b < 0, т. е. емкостная, и изменяется от 0 до $-\infty$.

В общем случае при сопротивлениях r₁ и r₂, не равных нулю (рис. 5-4), входная активная проводимость цепи отлична от нуля при любой частоте, поэтому ток I ни при одном значении частоты не равен нулю. Анализ, который здесь не приводится, показывает, что при условии $r_1 < \rho$ $r_2 < \rho$ зависимость $I = F(\omega)$ при И U = const имеет минимум, причем этот минимум наблюдается при частоте, отличающейся от резонансной частоты. Последнее объясняется тем, что максимум полного входного сопротивления получается при частоте, для которой $\partial z/\partial \omega = 0$, а резонанс имеет место при частоте, для которой b = 0 или x = 0. Чем меньше r_1 и r_2 ,



Рис. 5-8.

тем меньше минимальное значение тока *I*, тем ближе значение частоты, при которой наблюдается минимум тока, к резонансной частоте и тем больше график $I = F(\omega)$ похож на кривую $I(\omega)$ при $r_1 = r_2 = 0$ (рис. 5-8).

При условии $r_1 = r_2 = \rho$ и U = const ток I, как было показано в § 5-3, при любой частоте одинаков. Зависимость $I = F(\omega)$ не имеет ни максимума, ни минимума и графически представляется прямой, параллельной оси абсцисс.

Анализ показывает, что при условии $r_1 > \rho$ и $r_2 > \rho$ кривая $I = F(\omega)$ при некотором значении частоты достигает максимума.

5-5. Понятие о резонансе в сложных цепях

Условия резонанса b = 0 или x = 0 для разветвленной цепи с несколькими индуктивностями и емкостями дают для частоты ω уравнения, которые могут иметь несколько вещественных корней. Другими словами, у разветвленной цепи может быть несколько резонансных частот.

Рассмотрим, например, цепь рис. 5-9, *а*, потерями в которой можно пренебречь. Входное сопротивление цепи реактивное:

$$Z = j\omega L_3 + \frac{j\omega L_1 (-j/\omega C_2)}{j\omega L_1 - j/\omega C_2} = j \left[\omega L_3 - \frac{\omega L_1}{\omega^2 L_1 C_2 - 1} \right] = jx.$$

Резонанс наступает при b = 0 или x = 0, причем если x = 0, то $b = \infty$, и, наоборот, если b = 0, то $x = \infty$. Это справедливо всегда, если пренебречь актив-



 ∞ . Это справедливо всегда, если пренеоречь активными сопротивлениями в ветвях. Следовательно, резонансными будут частоты, обращающие *x* в нуль или в бесконечность. В рассматриваемом случае $x = \infty$ при $\omega^2 L_1 C_2 - 1 = 0$ или

$$\omega = 1/\sqrt{L_1 C_2} = \omega_{\tau}.$$

При этой частоте наступает резонанс токов в параллельных ветвях с L_1 и C_2 . Полагая x = 0, получаем:

$$\omega_{\rm H} = \sqrt{(L_1 + L_3)/L_1 L_3 C_2}.$$

При этой частоте имеет место резонанс напряжений в последовательном контуре, состоящем из индуктивности и емкости, эквивалентной двум параллельным ветвям. Таким образом, у рассматриваемой цепи две резонансные частоты: $\omega_{\rm r}$ и $\omega_{\rm h}$.

На рис. 5-9, б приведены частотные характеристики проводимостей и сопротивления рассматриваемой цепи. Кривые $b_1 = 1/\omega L_1$ и $b_2 = -\omega C_2$ представляют характеристики проводимостей ветвей 1 и 2. Суммируя ординаты этих кривых, получаем характеристику эквивалентной проводимости b' двух параллельных ветвей 1 и 2. Кривая x' = 1/b' представляет эквивалентное сопро-

тивление параллельных ветвей. Суммируя ординаты кривых x' и $x_3 = \omega L_3$, построим характеристику входного сопротивления цепи x. Эта характеристика имеет две особые точки при $\omega = \omega_{\rm T}$ и $\omega = \omega_{\rm H}$.

Глава шестая

ЦЕПИ С ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

6-1. Индуктивно связанные элементы цепи

В том случае, когда изменение тока в одном из элементов цепи приводит к появлению э. д. с. в другом элементе цепи, говорят, что эти два элемента и н д у к т и в но с в я з а н ы, а возникающую э. д. с. называют э. д. с. взаимной индукции.

Степень индуктивной связи двух элементов цепи характеризуют коэффициентом связи k, под которым понимают отношение

$$k = M/\sqrt{L_1 L_2},\tag{6-1}$$

где *М* — взаимная индуктивность элементов цепи;

L₁ и L₂ — индуктивности элементов цепи.

Покажем на частном примере, что коэффициент связи всегда меньше единицы, и выясним, при каких условиях он мог бы быть равен единице.

Пусть две катушки намотаны в виде тонких колец большого диаметра. При указанной форме катушек с большой степенью точности можно считать, что все витки каждой катушки сцепляются с одинаковым магнитным потоком. На рис. 6-1 показана схематическая картина магнитного поля при наличии тока в первой катушке. Витки первой катушки сцепляются с магнитным потоком самоиндукции Ф₁₁, а витки второй катушки — с магнитным потоком взаимной

индукции Ф₂₁. Потокосцепления самоиндукции и взаимной индукции первой и второй катушек

$$\Psi_{11} = w_1 \Phi_{11}; \quad \Psi_{21} = w_2 \Phi_{21}.$$

По определению индуктивность первой катушки и взаимная индуктивность между катушками

$$L_{1} = \frac{\Psi_{11}}{i_{1}} = \frac{\omega_{1}\Phi_{11}}{i_{1}};$$
$$M = M_{21} = \left|\frac{\Psi_{21}}{i_{1}}\right| = \left|\frac{\omega_{2}\Phi_{21}}{i_{1}}\right|.$$



Рис. 6-1.

По поводу этих отношений сделаем некоторые пояснения. Положительные направления тока и магнитного потока самоиндукции условились всегда выбирать согласованными по правилу правого винта, поэтому, когда $i_1 > 0$, то $\Psi_{11} > 0$, а когда $i_1 < 0$, то и $\Psi_{11} < 0$ и, следовательно, отношение Ψ_{11}/i_1 всегда положительно. Что же касается положительного направления для потока взаимной индукции Φ_{21} , то его выбор произволен, поэтому отношение Ψ_{21}/i_1



На рис. 6-2 показана схематическая картина поля при наличии тока только во второй катушке. По определению



Рис. 6-2.

Равенство $M_{12} = M_{21} = M$ может быть доказано исходя из условия независимости энергии магнитного поля токов i_1 и i_2 от порядка их возрастания от нуля до своих конечных значений.

Составим отношение

$$\frac{M_{12}M_{21}}{L_1L_2} = \left| \frac{\omega_1 \omega_2 \Phi_{12} \Phi_{21}}{\omega_1 \omega_2 \Phi_{11} \Phi_{22}} \right| = k^2.$$

Так как | Φ_{12} | < | Φ_{22} | и | Φ_{21} | < | Φ_{11} |, то $k^2 < 1$. Коэффициент связи двух катушек мог бы равняться единице, если бы | Φ_{12} | = | Φ_{22} | и | Φ_{21} | = | Φ_{11} |, т. е. весь поток, создаваемый током в одной катушке, полностью (без рассеяния) сцеплялся бы с витками

другой катушки, что возможно лишь при совмещении катушек. Практически витки двух катушек, так же как и различные витки одной и той же катушки, пронизываются неодинаковыми магнитными потоками и поэтому всегда k < 1.

Изменения индуктивной связи между двумя катушками можно достигнуть перемещением одной катушки относительно другой. Приборы, состоящие их двух взаимно перемещающихся катушек, называются вариометрами.

6-2. Электродвижущая сила взаимной индукции

При изменении тока в одном из индуктивно связанных элементов цепи (рис. 6-1 и 6-2) в другом элементе возникает э. д. с. взаимной индукции и между его разомкнутыми зажимами появляется напряжение. Абсолютные значения э. д. с. и напряжений, обусловленных взаимной индукцией (закон электромагнитной индукции):

$$|u_{1M}| = |e_{1M}| = \left|\frac{d\Psi_{12}}{dt}\right| = \left|M\frac{di_2}{dt}\right|;$$
$$|u_{2M}| = |e_{2M}| = \left|\frac{d\Psi_{21}}{dt}\right| = \left|M\frac{di_1}{dt}\right|.$$

Для облегчения решения вопроса о знаке этих величин прибегают к специальной разметке зажимов индуктивно связанных элементов цепи.

Два зажима, принадлежащих двум разным индуктивно связанным элементам цепи, называют одноименными и обозначают одинаковыми значками, руководствуясь следующим правилом: при одинаковом направлении токов относительно одноименных зажимов магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции в каждом элементе должны суммироваться.

Применим это правило для разметки зажимов катушек, показанных на рис. 6-3, а. При направлении тока i_1 от зажима а к зажиму b и тока i_2 от зажима c к зажиму d магнитные потоки самоиндукции Φ_{11} (или Φ_{22}) и взаимной индукции суммируются. Поэтому зажим а одноименен с зажимом c и аналогично зажим b одноименен с зажимом d. Для катушек, показанных на рис. 6-3, б, одноименными являются зажимы a_1 и d_1 , а также b_1 и c_1 . Разница с предыдущим случаем обусловлена другим направлением намотки витков второй катушки.

Одну из двух пар одноименных зажимов обозначают специальными значками, например точками, звездочками, треугольниками и т. п.

Установить взаимное расположение катушек и направление намотки их витков так просто, как на рис. 6-3, не всегда представляется возможным. Но найти одноименные зажимы можно на основании простого опыта, для которого требуются гальванический элемент (или аккумулятор) и гальванометр. Одна из катушек соединяется с гальванометром, другая подключается к гальваническому элементу (рис. 6-4). При замыкании ключа К кратковременно возникает ток i2, ослабляющий магнитное поле, созданное током i1. Следовательно, в момент включения источника питания токи і, и і2 направлены относительно одноименных зажимов противоположно. Направление тока і, определяется полярностью источника питания. О направлении тока і2 судят по кратковременному отклонению



Рис. 6-3.

стрелки гальванометра. Если стрелка отклоняется в сторону шкалы (имеется в виду гальванометр с односторонней шкалой),



Рис. 6-4.

то ток i_2 направлен к положительному зажиму гальванометра (рис. 6-4). При этом зажимы катушек, присоединенные к положительным зажимам гальванометра и источника питания, одноименны, точно так же одноименны зажимы катушек, присоединенные к отрицательным зажимам гальванометра и источника питания; заметим, что в момент отключения источника питания стрелка гальванометра вновь отклоняется, но уже в обратном направлении, так как ток противодействует уменьшению магнитного поля.

Перейдем теперь к решению вопроса о знаке в выражениях для э. д. с. и напряжения, обусловленных взаимной индукцией.

Рассмотрим две катушки (рис. 6-5). Пусть первая катушка разомкнута, а во второй протекает синусондальный ток і, Выберем положительные направления для

э. д. с. e_{1M} и напряжения u_{1M} в первой катушке и для тока i_2 во второй катушке относительно одноименных зажимов одинаковыми, например от $a \ \kappa b$ и соответственно от $c \ \kappa d$.

Прежде всего отметим, что при одинаковых положительных направлениях напряжения u_{1M} и э. д. с. e_{1M} величины u_{1M} и e_{1M} равны и противоположны по знаку: $u_{1M} = -e_{1M}$. Действительно, когда $e_{1M} > 0$, потенциал зажима *b* больше потенциала зажима *a* и, следовательно, $u_{1M} < 0$.

Электродвижущая сила e_{1M} на основании закона Ленца должна иметь такое направление, при котором вызываемый ею ток препят-



Рис. 6-5.

ствовал бы изменению магнитного потока взаимной индукции. Поэтому, если $di_2/dt > 0$, то э. д. с. e_{1M} должна иметь действительное направление от $b \ \kappa \ a$, т. е. $e_{1M} < 0$. Если $di_2/dt < 0$, то э. д. с. e_{1M} должна иметь действительное направление от $a \ \kappa \ b$, т. е. $e_{1M} > 0$.

Таким образом, при выбранных положительных направлениях (рис. 6-5) знаки e_{1M} и di_2/dt всегда противоположны, поэтому

$$u_{1M} = -e_{1M} = M \frac{di_2}{dt}.$$

Для комплексных величин получим:

$$\dot{U}_{1M} = -\dot{E}_{1M} = j\omega M \dot{I}_2.$$
 (6-2)

Если бы положительные направления для e_{1M} и u_{1M} в первой катушке и тока i_2 во второй катушке относительно одноименных зажимов были выбраны различными, то аналогичные рассуждения показали бы, что знаки e_{1M} и di_2/dt всегда были бы одинаковы:

$$u_{1M} = -e_{1M} = -M \frac{di_2}{dt};$$

$$\dot{U}_{1M} = -\dot{E}_{1M} = -j\omega M \dot{I}_2.$$
 (6-3)

Из выражений (6-2) и (6-3) видно, что напряжение \dot{U}_{1M} , обусловленное взаимной индукцией, сдвинуто по фазе относительно тока \dot{I}_2 на угол $\pi/2$ или — $\pi/2$. Знак этого угла зависит от выбора положительных направлений \dot{U}_{1M} и \dot{I}_2 относительно одноименных зажимов.

Величина ω*М* имеет размерность сопротивления, называется сопротивлением взаимной индукции и обозна-



Рис. 6-6.

чается x_M . Величина $j\omega M$ называется комплексным сопротивлением взаимной индукции и обозначается Z_M . Таким образом,

$$Z_M = j\omega M = j x_M.$$

Если индуктивно связаны между собой не два, а несколько элементов цепи, надо у каждого из них отметить зажимы, одноименные с зажимами

остальных элементов. При этом в общем случае приходится прибегать к разным условным обозначениям. Поясним это на примере трех катушек, расположенных, как указано на рнс. 6-6.

Верхний зажим первой катушки одноименен с нижними зажимами второй и третьей катушек, но эти последние не являются одноименными по отношению друг к другу, поэтому их нельзя обозначить одинаковыми значками. На рис. 6-6 одноименные зажимы первой и второй катушек обозначены звездочками, первой и третьей треугольниками, а второй и третьей — точками. В частных случаях для разметки одноименных зажимов нескольких катушек можно обойтись одним условным обозначением. Убедиться в этом можно на примере нескольких катушек, расположенных вдоль одной оси (аналогично рис. 6-3).

При большом числе индуктивно связанных элементов цепи указанная выше система разметки одноименных зажимов получается недостаточно наглядной, так как приходится вводить много различных обозначений. В таких случаях удобнее другая система разметки, при которой взаимные индуктивности считают алгебраическими величинами.

Сначала совершенно произвольно указываются направления обхода каждого индуктивно связанного элемента цепи, например, ставится буква н у зажима, от которого начинается обход, и буква к у другого зажима. Затем указываются знаки взаимных индуктивностей, руководствуясь следующим правилом. Если при совпадении направлений токов с выбранными направлениями обходов потоки взаимной индукции и потоки самоиндукции суммируются, то соответствующая взаимная индуктивность положительна, если же они вычитаются, то ссответствующая взаимная индуктивность отрицательна.

Примем, например, для катушек, показанных на рис. 6-6, за начала обхода верхние зажимы и за концы обхода — нижние зажимы, тогда все взаимные индуктивности будут отрицательны ($M_{12} < 0$, $M_{23} < 0$ и $M_{31} < 0$). Знаки в выражениях для напряжений, обусловленных взаимной индуктив-

Знаки в выражениях для напряжений, обусловленных взаимной индуктивностью, получаются, конечно, такими же, как и при первой системе разметки зажимов; при совпадении положительных направлений u_{1M} и i_2 с принятыми направлениями обходов получаем $\dot{U}_{1M} = j\omega M_{12} i_2$, при несовпадении получаем $\dot{U}_{1M} = -j\omega M_{12} i_2$. При этом взаимная индуктивность считается величиной алгебраической и берется с тем знаком, который для нее указан при разметке зажимов.

Вторая система разметки при наличии только двух индуктивно связанных элементов менее удобна, так как требует не только маркировки зажимов, но и указания знака взаимной индуктивности. В дальнейшем применяется только первая система разметки.

6-3. Последовательное соединение индуктивно связанных элементов цепи

Предположим, что два приемника энергин, обладающие сопротивлениями r_1 и r_2 , индуктивностями L_1 и L_2 и взаимной индуктив-

ностью M, соединены последовательно. Возможны два вида их включения — согласное (рис. 6-7, *a*) и встречное (рис. 6-7, *б*). При согласном включении токи в обоих элементах цепи в любой момент времени направлены одинаково относительно одноименных зажимов, поэтому магнитные потоки самоиндукции Φ_{11} (или Φ_{22}) и взаимной индукции Φ_{12} (или Φ_{21}), сцепленные с каждым элементом, складываются. При встречном включении токи



в обоих элементах цепи в любой момент времени направлены противоположно относительно одноименных зажимов, поэтому магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции, сцепленные с каждым элементом, вычитаются. Индуктивность двух последовательно соединенных индуктивно связанных элементов

$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{\Psi_1 + \Psi_2}{i},$$
 (6-4)

где Ψ_1 и Ψ_2 — потокосцепления первого и второго элементов, причем $\Psi_1 = L_1 i \pm M i$; $\Psi_2 = L_2 i \pm M i$. Знак плюс относится к согласному, а знак минус к встречному включению. Следовательно, $L = L_1 + L_2 \pm 2M$. (6-5)

В предельном случае идеальной связи (при k = 1) имеем $L = L_1 + L_2 \pm 2 \sqrt{L_1 L_2} = (\sqrt{L_1} \pm \sqrt{L_2})^2$. Если, кроме того, $L_1 = L_2$, то при согласном включении $L = (2 \sqrt{L_1})^2 = 4L_1$, а при встречном L = 0 (при k < 1 всегда L > 0).



Рис. 6-8.

Полное сопротивление при согласном включении больше, чем при встречном. Этим можно пользоваться для определения опытным путем одноименных зажимов индуктивно связанных элементов цепи.

Напряжения на элементах имеют по три составляющих:

$$\begin{array}{c} \dot{U}_1 = r_1 \dot{I} + j\omega L_1 \dot{I} \pm j\omega M \dot{I}; \\ \dot{U}_2 = r_2 \dot{I} + j\omega L_2 \dot{I} \pm j\omega M \dot{I}. \end{array}$$

$$(6-6)$$

Если индуктивность одного из элементов меньше взаимной индуктивности, то при встречном включении наблюдается своеобразный «емкостный» эффект. Пусть, например, $L_2 < M$, тогда в выражении

$$\dot{U}_2 = r_2 \dot{I} + j\omega \left(L_2 - M\right) \dot{I}$$

имеем $\omega (L_2 - M) < 0$ н, следовательно, напряжение \dot{U}_2 отстает по фазе от тока /, как в случае емкостного сопротивления. Конечно, реактивное сопротивление всей цепи в целом индуктивное, так как $\dot{L} = L_1 + L_2 - 2M > 0$ и ток / отстает по фазе от напряжения \dot{U} .

На рис. 6-8 показаны векторные диаграммы для согласного и встречного включений при одинаковом значении тока в обоих случаях.

Входное комплексное сопротивление цепи получим, учитывая (6-6):

$$Z = \dot{U}/\dot{l} = (\dot{U}_1 + \dot{U}_2)/\dot{l} = Z_1 + Z_2 \pm 2Z_M,$$
(6-7)
rge $Z_1 = r_1 + j\omega L_1; Z_2 = r_2 + j\omega L_2; Z_M = j\omega M.$

6-4. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов цепи

Предположим, что два приемника энергии, обладающие сопротивлениями r_1 и r_2 , индуктивностями L_1 и L_2 и взаимной индуктивностью М, соединены параллельно, причем одноименные зажимы присоединены к одному и тому же узлу (рис. 6-9).

При выбранных положительных направлениях токов и напряжения

$$\dot{l} = \dot{l}_1 + \dot{l}_2; (6-8)
\dot{v} = Z_1 \dot{l}_1 + Z_M \dot{l}_2; (6-9)
\dot{v} = Z_M \dot{l}_1 + Z_2 \dot{l}_2, (6-10)$$



где $Z_1 = r_1 + j\omega L_1;$ $Z_2 = r_2 + j\omega L_2;$ $Z_M = i\omega M$.

В этих уравнениях комплексные напряжения $Z_M I_1$ и $Z_M I_2$ взяты со знаком плюс, так как положительные направления этих напряжений (выбранные сверху вниз) и тех токов, от которых эти напряжения зависят, ориентированы относительно одноименных зажимов одинаково.

Решая уравнения, получаем:

10)

откуда следует, что входное комплексное сопротивление рассматриваемой цепи

$$Z = \frac{\dot{U}}{l} = \frac{Z_1 Z_2 - Z_M^3}{Z_1 + Z_2 - 2Z_M}.$$
 (6-12)

191

При $Z_M = 0$, т. е. при отсутствии индуктивной связи между ветвями, это выражение принимает знакомый вид:

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

Рассмотрим теперь случай включения, когда одноименные зажимы присоединены к разным узлам, т. е. L_1 и L_2 присоединены к узлу разнонменными зажимами, а не как указано на рис. 6-9. Тогда положительные направления напряжений взаимной индукции (выбранные сверху вниз) и тех токов, от которых они зависят, ориентированы относительно одноименных зажимов неодинаково и комплексные напряжения $Z_M I_1$ и $Z_M I_2$ войдут в уравнения (6-9) н (6-10) со знаком минус. Для I_1 , I_2 и / получатся выражения, аналогичные (6-11), с тем отличием, что Z_M заменяется на — Z_M и входное сопротивление цени

$$Z = \frac{Z_1 Z_2 - Z_M^2}{Z_1 + Z_2 + 2Z_M}.$$
 (6-13)

6-5. Расчеты разветвленных цепей при наличии взаимной индуктивности

Расчеты разветвленных цепей можно вести, составляя уравнения по первому и второму законам Кирхгофа или методом контурных



Рис. 6-10.

Кирхгофа или методом контурных токов. Метод узловых потенциалов непосредственно непригоден. Объясняется это тем, что ток в любой ветви зависит не только от э. д. с. находящегося в ней источника и от потенциалов тех узлов, к которым ветвь присоединена, но и от токов других ветвей, которые наводят э. д. с. взаимной индукции. Поэтому нельзя простым путем выразить токи ветвей через потенциалы узлов и э. д. с. источников, как в цепях без индуктивно связанных элементов.

Применение метода узловых потенциалов требует особых приемов и здесь не рассматривается.

Теорему об активном двухполюснике можно применять, если внешняя по отношению к двухполюснику часть цепи не имеет индуктивных связей с той частью цепи, которая входит в состав

двухполюсника. Разумеется, что нельзя пользоваться выведенными ранее формулами для преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду и обратно. Чтобы обойти указанные выше ограничения в применении расчетных методов, в ряде случаев целесообразно исключить индуктивные связи, перейдя к эквивалентным схемам без индуктивных связей (см. следующий параграф).

При составлении уравнения по второму закону Кирхгофа э. д. с. взаимной индукции обычно учитываются как соответствующие напряжения. Знак комплексного напряжения $\pm j\omega M_{ks}I_s$ на элементе k определяется на основании сопоставления направления обхода элемента k и положительного направления тока в элементе s. Если эти направления относительно одноименных зажимов одинаковы, то напряжение равно $j\omega M_{ks}I_s$. В противном случае напряжение равно $-j\omega M_{ks}I_s$. Это правило знаков вытекает из обоснований, приведенных в § 6-2.

В качестве примера запишем уравнения по законам Кирхгофа для схемы, представленной на рис. 6-10. Для большей ясности напряжения в уравнениях выпишем в порядке расположения элементов контура без приведения подобных членов:

$$\begin{split} \dot{l}_{a} + \dot{l}_{b} + \dot{l}_{c} &= 0; \\ r_{a}\dot{l}_{a} + j\omega L_{a}\dot{l}_{a} - j\omega M_{ac}\dot{l}_{c} - j\omega M_{ad}\dot{l}_{d} - r_{b}\dot{l}_{b} + j\dot{l}_{b}/\omega C_{b} - j\omega L_{b}\dot{l}_{b} &= \\ &= \dot{E}_{a} - \dot{E}_{b}; \\ j\omega L_{b}\dot{l}_{b} - j\dot{l}_{b}/\omega C_{b} + r_{b}\dot{l}_{b} - j\omega L_{c}\dot{l}_{c} + j\omega M_{ac}\dot{l}_{a} - j\omega M_{cd}\dot{l}_{d} - r_{c}\dot{l}_{c} &= \\ &= \dot{E}_{b} + \dot{E}_{c}; \\ r_{a}\dot{l}_{a} + j\omega L_{d}\dot{l}_{d} - j\omega M_{ad}\dot{l}_{a} + j\omega M_{cd}\dot{l}_{c} &= \dot{E}_{d}. \end{split}$$

Приведем также уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа для контурных токов:

$$\begin{bmatrix} r_{a} + r_{b} + j (\omega L_{a} + \omega L_{b} - 1/\omega C_{b}) \end{bmatrix} \dot{l}_{1} + \\ + \begin{bmatrix} -r_{b} + j (-\omega L_{b} + 1/\omega C_{b} + \omega M_{ac}) \end{bmatrix} \dot{l}_{2} - j\omega M_{ad} \dot{l}_{3} = \dot{E}_{a} - \dot{E}_{b}; \\ \begin{bmatrix} -r_{b} + j (-\omega L_{b} + 1/\omega C_{b} + \omega M_{ac}) \end{bmatrix} \dot{l}_{1} + \\ + \begin{bmatrix} r_{b} + r_{c} + j (\omega L_{b} + \omega L_{c} - 1/\omega C_{b}) \end{bmatrix} \dot{l}_{2} - j\omega M_{cd} \dot{l}_{3} = \dot{E}_{b} + \dot{E}_{c}; \\ - j\omega M_{ad} \dot{l}_{1} - j\omega M_{cd} \dot{l}_{2} + (r_{d} + j\omega L_{d}) \dot{l}_{3} = \dot{E}_{d}.$$

Сокращенно последние уравнения можно записать так:

$$Z_{11}\dot{l}_1 + Z_{12}\dot{l}_2 + Z_{13}\dot{l}_3 = \dot{E}_1; \qquad Z_{21}\dot{l}_1 + Z_{22}\dot{l}_2 + Z_{23}\dot{l}_3 = \dot{E}_2; Z_{31}\dot{l}_1 + Z_{32}\dot{l}_2 + Z_{33}\dot{l}_3 = \dot{E}_3,$$

где Z_{11} , Z_{22} , Z_{33} — комплексные сопротивления контуров 1, 2 и 3;

$$Z_{12} = Z_{21}, \quad Z_{23} = Z_{32}, \quad Z_{31} = Z_{13}$$

— комплексные взаимные (общие) сопротивления контуров 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1;

7 Основы теории цепей

193

 \dot{E}_1 , \dot{E}_2 , \dot{E}_3 — комплексные контурные э. д. с. Например,

$$Z_{11} = r_a + r_b + j (\omega L_a + \omega L_b - 1/\omega C_b);$$

$$Z_{12} = -r_b + j (-\omega L_b + 1/\omega C_b + \omega M_{ac});$$

$$Z_{13} = -j\omega M_{ad}; \quad \dot{E}_1 = \dot{E}_a - \dot{E}_b.$$

Заметим, что в комплексные сопротивления контуров и в комплексные взаимные сопротивления двух контуров слагаемые ј ωM_{ks} входят со знаком плюс или минус в зависимости от того, совпадают или не совпадают по отношению к одноименным зажимам элементов цепи k и s направление обхода контура через элемент k и положительное направление тока через элемент s.

Для цепей. содержащих индуктивно связанные элементы, справедливо свойство взаимности. Доказательство этого положения ничем не отличается от приведенного для цепей постоянного тока.

Пример 6-1. К зажимам 1-1' цепи (рис. 6-11) подведено питание. Определить напряжение между разомкнутыми зажимами 2-2'. Дано: $r_2 = r_3 = 3$ Ом; $\omega L_2 = \omega L_3 = 4$ Ом; $\omega M = 2$ Ом; $U_1 = 10$ В.



Рис. 6-11.



Решение. Полагаем $\dot{U}_1 = U_1 = 10$ В. Находим:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{r_3 + j\omega L_3} = \frac{10}{3 + j4} = 1, 2 - j1, 6$$
 A.

Напряжение \dot{U}_2 определяем, обходя схему от зажима 2 к зажиму 2':

$$\dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + \dot{U}_1 = 13.4 \angle 10^{\circ}18' \text{ B}.$$

Если бы нижний конец индуктивности L2 был одноименным с верхним концом индуктивности L₃, то направление обхода элемента L₂ и направление тока в элементе L₃ относительно одноименных зажимов были бы различными. Тогда перед слагаемым јшМ/1 следовало бы поставить знак минус и напряжение U2 было бы равно 7,21 ∠ -19° 26′ В.

Пример 6-2. Определить входное сопротивление цепи, показанной на рис. 6-12. Дано: r₁, r₈, ωL₁, ωL₃ и ωM.

Решение. Зададимся напряжением U_1 , подсчитаем ток l_1 и затем найдем $Z_{\text{Bx}} = U_1/l_1$. Заметим, что если бы не было взаимной индуктивности, то ток l_3 был бы равен нулю, ток l_2 равнялся току l_1 и Z_{Bx} было бы равно $r_1 + j\omega L_1$. Для контура 1-3-2-2'-1'

$$(r_1 + j\omega L_1) \dot{l}_1 + j\omega M \dot{l}_3 = \dot{U}_1.$$
 (a)

Для контура 3-3'-2'-2-3

$$(r_3 + j\omega L_3) \,\dot{l}_3 + j\omega M \dot{l}_1 = 0, \tag{6}$$

откуда

$$\dot{I}_{3} = -j\omega M \dot{I}_{1}/(r_{3} + j\omega L_{3}).$$
 (B)

Подставив (в) в (а), получим:

$$\left(r_1+j\omega L_1+\frac{\omega^2 M^2}{r_3+j\omega L_3}\right)I_1=U_1,$$

откуда

$$Z_{\rm BX} = \frac{\dot{U}_1}{l_1} = r_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{r_3 + j\omega L_3}$$
(r)

(см. также пример 6-3).

6-6. Эквивалентная замена индуктивных связей

Анализ и расчет электрических цепей в ряде случаев упрощаются, если часть схемы, содержащую индуктивные связи, заменить эквивалентной схемой без индуктивных связей. Этот прием называют эквивалентной заменой, устранением или развязкой индуктивных связей.



Рис. 6-13.

Найдем схему без индуктивных связей, эквивалентную двум индуктивно связанным элементам цепи, присоединенным к общему узлу 3 (рис. 6-13, а). При этом учтем два возможных случая: когда в общем узле элементы цепи соединены одноименными зажимами и когда разноименными.

Введем дополнительную ветвь без сопротивления, соединяющую индуктивно связанные элементы цепи с узлом 3 (рис. 6-13, б). В том случае, когда в узле 3 соединены только три ветви, введение такой дополнительной ветви не требуется.

7*

Напишем выражения для напряжений между зажимами 1,3 и 2,3:

$$\dot{U}_{13} = Z_1 \dot{l}_1 \pm Z_M \dot{l}_2; \quad \dot{U}_{23} = Z_2 \dot{l}_2 \pm Z_M \dot{l}_1.$$

Верхние знаки относятся к первому случаю (когда в узле элементы цепи соединены одноименными зажимами), а нижние — ко



второму случаю. Этого порядка расположения знаков будем придерживаться и во всех последующих выражениях.

Пользуясь соотношением $l_1 + l_2 - l_3 = 0$, исключим из первого уравнения ток l_2 , а из второго уравнения ток l_1 , тогда получим:

$$\dot{U}_{13} = (Z_1 \mp Z_M) \dot{I}_1 \pm Z_M \dot{I}_3; \dot{U}_{23} = (Z_2 \mp Z_M) \dot{I}_2 \pm Z_M \dot{I}_3.$$

Кроме того, имеем:

$$\dot{U}_{12} = (Z_1 \mp Z_M) \dot{I}_1 - (Z_2 \mp Z_M) \dot{I}_2.$$

Рис. 6-14.

Эти три уравнения справедливы и для схемы, показанной на рис. 6-14, которая,

таким образом, и является искомой эквивалентной схемой без индуктивных связей.

Йтак, при устранении индуктивной связи к сопротивлениям Z_1 и Z_2 добавляется $\mp Z_M$, зажим 3 перестает быть узлом для ветвей 1 и 2, а между зажимом 3 и новым узлом 3' появляется элемент $\pm Z_M$.

Если индуктивно связанные элементы соединены трехлучевой звездой или треугольником, то, применяя последовательно рассмотренный способ эквивалентной замены, можно

перейти к схемам без индуктивных связей. Развязка индуктивных связей в четырехлучевой звезде труднее, так как на промежуточном этапе получается схема, в которой индуктивно связанные элементы расположены в ветвях, не имеющих общего узла.

Две любые индуктивно связанные ветви, не присоединенные к общему узлу, также можно заменить эквивалентной схемой без индуктивной связи, однако эта схема в достаточной мере сложна и пользоваться ею нецелесообразно.



Рис. 6-15.

Пример 6-3. Найти входное сопротивление цепи (рис. 6-12), применив при решении эквивалентную замену индуктивных связей.

Решение. Учитывая, что индуктивно связанные элементы присоединены к узлу 3 разноименными зажимами, получаем эквивалентную схему, представленную на рис. 6-15, для которой

$$Z_{BX} = r_1 + j\omega (L_1 + M) + \frac{[r_3 + j\omega (L_3 + M)] (-j\omega M)}{r_3 + j\omega (L_3 + M) - j\omega M} = r_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{r_3 + j\omega L_3}.$$

6-7. Передача энергии между индуктивно связанными элементами цепи

Рассмотрим, как передается энергия между двумя индуктивно связанными элементами разветвленной цепи. Всю цепь, за исключением этих двух элементов, представим в виде активного четырехполюсника (рис. 6-16).

В течение каждого полупериода изменения токов *i*₁ и *i*₂ энергия, поступающая в магнитное поле индуктивно связанных элементов, возвращается обратно.

Однако это не означает, что равны количества энергии, поступающей в поле и возвращаемой из поля обратно для каждого элемента в отдельности. Покажем, что при сдвиге фаз между токами i_1 и i_2 , отличающимися от 0 и л, от одного из элементов в магнитное поле поступает больше энергии, чем возвращается, а от другого элемента, наоборот, в магнитное поле поступает меньше энергии, чем возвращается. В результате энергия передается от одного элемента к другому.

Пусть известны токи

$$l_1 = l_1 e^{j\psi_1}$$
 и $l_2 = l_2 e^{j\psi_2}$.



Рис. 6-16.

Составим выражения для комплексных мощностей первого и второго элементов, обусловленных взаимной индукцией:

$$\begin{split} \tilde{S}_{1M} &= \dot{U}_{1M} \dot{I}_1 = j \omega M I_2 \dot{I}_1 = j \omega M I_2 I_1 e^{j (\psi_2 - \psi_1)} = \\ &= -\omega M I_2 I_1 \sin (\psi_2 - \psi_1) + j \omega M I_2 I_1 \cos (\psi_2 - \psi_1); \\ \tilde{S}_{2M} &= \dot{U}_{2M} \dot{I}_2 = j \omega M I_1 \dot{I}_2 = - \overset{*}{S}_{1M}, \end{split}$$

откуда

$$P_{1M} = -P_{2M} = \omega M I_1 I_2 \sin (\psi_1 - \psi_2);$$

$$Q_{1M} = Q_{2M} = \omega M I_1 I_2 \cos (\psi_1 - \psi_2).$$

При указанных на схеме положительных направлениях токов и напряжений положительные значения мощностей соответствуют притоку энергии к рассматриваемым элементам от активного четырехполюсника, а отрицательные значения мощностей — передаче энергии из рассматриваемых элементов в четырехполюсник.

Суммарная активная мощность, обусловленная взаимной индукцией и поступающая в оба элемента, равна нулю, т. е. $P_{1M} + P_{2M} = 0$; суммарная реактивная мощность, обусловленная взаимной индукцией, в общем случае отлична от нуля и может быть как положительной, так и отрицательной.

и может быть как положительной, так и отрицательной. Если $\pi > \psi_1 - \psi_2 > 0$, то $P_{1M} > 0$, а $P_{2M} < 0$. В этом случае энергия передается из активного четырехполюсника в магнитное поле через первый элемент и возвращается через второй элемент. Если $\pi > \psi_2 - \psi_1 > 0$, то $P_{2M} > 0$, а $P_{1M} < 0$. В этом случае энергия поступает через второй элемент и возвращается обратно через первый.

Пример 6-4. Цепь состоит из двух индуктивно связанных катушек, включенных параллельно (рис. 6-17, *a*). Дано: $r_1 = 20$ Ом; $x_{L1} = 80$ Ом; $r_2 = 30$ Ом; $x_{L2} = 50$ Ом; $\omega M = 40$ Ом; $\dot{U} = 120 + j20$ В. Требуется определить мощности, измеряемые ваттметрами, и провести анализ энергетических процессов в цепи.

Решение. Подставляя числовые данные $Z_1 = 20 + i80$ Ом, $Z_2 = 30 + i50$ Ом, $Z_M = i40$ Ом и $\dot{U} = 120 + i20$ В в (6-11), получаем:

$$l_{1} = \frac{Z_{2} - Z_{M}}{Z_{1}Z_{2} - Z_{M}^{2}} \dot{U} = -jl = 1 \ \angle -90^{\circ} \text{ A};$$

$$l_{2} = \frac{Z_{1} - Z_{M}}{Z_{1}Z_{2} - Z_{M}^{2}} \dot{U} = 1 - jl = \sqrt{2} \ \angle -45^{\circ} \text{ A};$$

$$l = l_{1} + l_{2} = 1 - j2 \text{ A}.$$

Схемы включения ваттметров таковы, что они измеряют поступающие мощности P, P₁ и P₂ во всю рассматриваемую цепь и в каждую катушку в отдельности:

$$P = \operatorname{Re} \left[U^{\dagger}_{1} \right] = \operatorname{Re} \left[(120 + j20) (1 + j2) \right] = 80 \text{ Br};$$

$$P_{1} = \operatorname{Re} \left[U^{\dagger}_{1} \right] = \operatorname{Re} \left[(120 + j20) (+ j1) \right] = -20 \text{ Br};$$

$$P_{2} = \operatorname{Re} \left[U^{\dagger}_{2} \right] = \operatorname{Re} \left[(120 + j20) (1 + j1) \right] = 100 \text{ Br}.$$

Результаты подсчета показывают, что поступающая от источника питания мощность *P* меньше мощности *P*₂, поступающей в одну вторую катушку. Зато



Рис. 6-17.

первая катушка отдает мощность ($P_1 < 0$). Стрелка первого ваттметра должна отклониться в обратную сторону — не по шкале. Чтобы измерить мощность, отдаваемую первой катушкой, надо изменить схему включения ваттметра W_1 . Можно, например, изменить у него подключение цепи напряжения, присоединив зажим со звездочкой к нижнему проводу, а зажим без звездочки к верхнему проводу, так как это показано на рис. 6-17, б. Тогда он будет измерять мощность, отдаваемую катушкой;

$$P_1 = U_{\rm BT} I_{\rm BT} \cos \angle (\dot{U}_{\rm BT}, I_{\rm BT}),$$

где

$$\dot{U}_{\rm BT} = -\dot{U} = -120 - j20$$
 B; $l_{\rm BT} = l_{\rm i}$,

$$P_1 = \operatorname{Re}\left[-\dot{U}_1^{\dagger}\right] = \operatorname{Re}\left[(-120 - j20)(+j1)\right] = 20 \text{ Br}.$$

Сумма мощностей, отдаваемых источником питания и первой катушкой, равна мощности, поступающей во вторую катушку. Из всей мощности $P_2 = 100$ Вг, поступающей во вторую катушку, часть ее, равная

$$r_2 I_2^2 = 30 (\sqrt{2})^2 = 60 \text{Br},$$

преобразуется в тепло. Оставшаяся часть

$$P_2 - r_2 I_2^2 = 100 - 60 = 40$$
 Br,

очевидно, поступает в магнитное поле и затем из магнитного поля в первую катушку. Покажем это:

$$U_{1M} = j\omega M \dot{l}_2 = j40 (1 - j1) = 40 + j40 \text{ B};$$

$$\dot{U}_{2M} = j\omega M \dot{l}_1 = j40 (-j1) = 40 \text{ B}.$$

Мощность, отдаваемая второй катушкой в магнитное поле.

$$P_{2M} = \operatorname{Re}\left[\dot{U}_{2M}\dot{I}_{2}\right] = \operatorname{Re}\left[40(1+j1)\right] = 40 \text{ Br},$$

т. е.

$$P_{2M} = P_2 - r_2 I_2^2$$

Мощность, отдаваемая первой катушкой в магнитное поле,

$$P_{1M} = \operatorname{Re}\left[\dot{U}_{1M}\dot{I}_{1}\right] = \operatorname{Re}\left[(40 + j40)(+j1)\right] = -40$$
 Br.

Таким образом, $P_{1M} < 0$, т. е. эта мощность не отдается, а подводится из магнитного поля и численно равна мощности P_{2M} , поступающей в магнитное поле от второй катушки. Часть поступившей мощности преобразуется в тепло в первой катушке

$$r_1 l_1^2 = 20 \cdot l_2^2 = 20 \text{ BT}$$

а остальная часть

$$(-P_{1M}) - r_1 I_1^2 = 20$$
 Br

возвращается в цепь.

Мощность, поступающая в цепь от источника питания, равна мощности, преобразующей в тепло,

$$P = r_1 I_1^2 + r_2 I_3^2 = 20 + 60 = 80$$
 Bt.

Для рассматриваемой цепи на рис. 6-17, *в* приведена векторная диаграмма токов и напряжений.

Сдвиг фаз U и l_1 превышает $\pi/2$, поэтому $P_1 < 0$. На диаграмме показаны активные составляющие напряжений, обусловленные взаимной индукцией U_{1Ma} и U_{2Ma} . Составляющая U_{2Ma} совпадает по фазе с l_2 , а составляющая U_{1Ma} находится в противофазе с l_1 , поэтому $P_{2M} > 0$, а $P_{1M} < 0$.

6-8. Трансформатор без стального сердечника (воздушный трансформатор)

В электротехнике широко применяется передача энергии из одного контура цепи в другой при помощи трансформаторов. Они могут иметь различные назначения, но чаще всего предназначаются для преобразования переменного напряжения. Отсюда возникло и само название аппарата, происходящее от латинского слова transformare — преобразовывать. Такое преобразование необходимо, например, в том случае, когда напряжение источника энергии отличается от напряжения, которое требуется для приемника энергии.

Трансформаторы состоят из двух или нескольких индуктивно связаннных катушек или обмоток. Ограничимся здесь рассмотрением простейшего двухобмоточного трансформатора без ферромагнитного сердечника. Такие трансформаторы применяются при высоких частотах, а в ряде специальных измерительных устройств и при низких частотах переменного тока.

Обмотка трансформатора, к которой подводится питание, называется первичной, обмотка, к которой присоединяется приемник энергии, — вторичной. Напряжения между зажимами обмоток и токи в этих обмотках называют соответственно первичными и вторичными напряжениями и токам н трансформатора. Цепи, в состав которых входят пер-

вичная и вторичная обмотки трансформатора, называются соответственно первичной и вторичной цепями трансформатора.

Если пренебречь распределенной емкостью между витками



Рис. 6-18.



Рис. 6-19.

обмоток трансформатора, то цепь, состоящая из двухобмоточного трансформатора и приемника (нагрузка), имеет схему, представленную на рис. 6-18.

Введем обозначения:

$$\omega L_1 = x_1, \quad r_2 + r_{\rm H} = r_{22}, \quad \omega L_2 + x_{\rm H} = x_{22},$$

где $r_{\rm H}$ и $x_{\rm H}$ — активное и реактивное сопротивления приемника, r_{22} и x_{22} — активное и реактивное сопротивления вторичного контура.

Запишем уравнения по второму закону Кирхгофа для первичного и вторичного контуров:

$$r_{1}\dot{l}_{1} + jx_{1}\dot{l}_{1} - j\omega M\dot{l}_{2} = \dot{U}_{1}; r_{22}\dot{l}_{2} + jx_{22}\dot{l}_{2} - j\omega M\dot{l}_{1} = 0.$$
 (6-14)

Построим векторную диаграмму токов и напряжений для первичной и вторичной цепей. Для этого зададимся током l_2 и отложим векторы l_2 , $r_{\mu}l_2$, $jx_{\mu}l_2$, r_2l_2 и $j\omega L_2l_2$ (рис. 6-19, где принято $x_{\mu} > 0$). Соединив конец вектора $j\omega L_2l_2$ с началом векторной диаграммы, получим, как следует из второго уравнения (6-14), вектор — $j\omega M l_1$. Разделив напряжение $\omega M l_1$ на ωM , определим значение тока l_1 . Вектор I_1 отложим под углом $\pi/2$ (в сторону опережения) к вектору — $j\omega M I_1$. Затем построим векторы $r_1 I_1$, $j\omega L_1 I_1$ и — $j\omega M I_2$. Их сумма равна вектору напряжения U_1 .

Решая уравнения (6-14) относительно тока /1, получаем:

$$\dot{I}_{1} = \frac{\dot{U}_{1}}{(r_{1} + r_{BH}) + j(x_{1} + x_{BH})}, \qquad (6-15)$$

где обозначено

$$r_{\rm BH} = \frac{\omega^2 M^2}{r_{22}^2 + x_{22}^2} r_{22}; \tag{6-16}$$

$$x_{\rm BH} = -\frac{\omega^2 M^2}{r_{z_2}^2 + x_{z_2}^2} x_{22}.$$
 (6-17)

Сопротивления $r_{\rm BH}$ и $x_{\rm BH}$ называют в носимыми (из второго контура в первый) активным и реактивным сопротивлениями. Из структуры выражения (6-15) следует, что со стороны первичной обмотки вся схема может рассматриваться как двухполюсник с сопротивлениями $r_1 + r_{\rm BH}$ и $x_1 + x_{\rm BH}$.

Вносимое активное сопротивление всегда больше нуля. В нем поглощается энергия, которая в реальной цепи передается из первичной цепи во вторичную. Вносимое реактивное сопротивление имеет знак, противоположный знаку x₂₂.

Пользуясь схемой эквивалентного двухполюсника, решим вопрос об условиях передачи максимальной активной

мощности во вторичную цепь, т. е. передачи максимальной мощности в сопротивление *г*_{вн}. Для этого (см. § 3-19) должны удовлетворяться следующие соотношения между сопротивлениями:

$$r_{\rm BH} = r_1$$
 \dot{H} $x_1 + x_{\rm BH} = 0$,

или

$$r_1 = \frac{\omega^2 M^2}{r_{22}^2 + x_{22}^2} r_{22}; \tag{6-18}$$

$$x_1 = \frac{\omega^2 M^2}{\hat{r}_{32}^2 + x_{32}^2} x_{22}.$$
 (6-19)

Последние соотношения можно получить, если предусмотреть возможность изменения параметров контуров. Для изменения x_1 и x_{22} в первичный и вторичный контуры можно включить конденсаторы переменной емкости (рис. 6-20), для изменения M применить трансформатор с подвижными обмотками (вариометр) или трансформатор с подвижной магнитной системой. Отметим, что для выполнения соотношений (6-18) и (6-19) достаточно предусмотреть изменение только двух из трех параметров x_1 , x_{22} и M.

Все приведенные выше выражения справедливы для схемы по рис. 6-20, если положить

$$x_1 = \omega L_1 - 1/\omega C_1; \quad x_{22} = \omega L_2 + x_{\rm H} - 1/\omega C_2.$$

201



Рис. 6-20.

Из соотношения (6-18) получаем:

$$x_{22} = \sqrt{\frac{\omega^2 M^2 r_{22} - r_1 r_{32}^2}{r_1}};$$

 x_{22} имеет вещественное значение при условии, что $\omega M \ge \sqrt{r_1 r_{22}}$. Если $M < \sqrt{r_1 r_{22}}/\omega$, то ни при каких значениях x_{22} и x_1 не может быть получена максимальная мощность.

Схема двух контуров с индуктивной связью (рис. 6-18) может быть заменена эквивалентной схемой без индуктивной связи. Для



Рис. 6-21.

этого соединим между собой два нижних зажима схемы (режим при этом не изменится). Части контуров с элементами r_1 , L_1 и r_2 , L_2 рассмотрим как две индуктивно связанные ветви, присоединенные к одному узлу своими одноименными зажимами, и применим для них эквивалентную схему (рис.

6-14). В результате для рассматриваемой цепи получим эквивалентную схему по рис. 6-21.

Глава седьмая

КРУГОВЫЕ ДИАГРАММЫ

7-1. Комплексные уравнения прямой и окружности

Многие практические задачи требуют исследования зависимости цепи от различных факторов. Для таких исследований наряду с аналитическими методами прибегают к графическому методу — к построению геометрических мест концов векторов, изображающих различные величины. Эти геометрические места, называемые диаграммами (годографами), могут иметь сложную форму. В простейших случаях получаются прямые линии и дуги окружности, которые и называют соответственно л и нейными и круговыми д и а граммами.

При исследовании электрических цепей часто какая-нибудь комплексная величина определяется уравнением вида

$$L = A + N, \tag{7-1}$$

где $A = ae^{i\alpha} = \text{const}$, а $N = ne^{i\nu}$ — изменяющаяся комплексная величина с неизменным аргументом ν и переменным в пределах от 0 до ∞ модулем *n*. Геометрически *L* представляет собой сумму двух векторов (рис. 7-1), один из которых *A* неизменяем, а другой, *N* сохраняет неизменное направление ($\nu = \text{const}$), но изменяется по длине. Конец вектора *L* совпадает с концом переменного вектора *N*. Следовательно, геометрическим местом конца вектора *L* служит полупрямая, проходящая через конец вектора A. Таким образом, при указанных условиях уравнение (7-1) является комплексным уравнением полупрямой. Если же n рассматривать не как модуль комплексной величины (который всегда положителен), а как вещественное число, изменяющееся от — ∞ до + ∞ , то уравнение (7-1)

будет представлять комплексное уравнение прямой, проходящей через конец вектора А. Часть прямой, соответствующая отрицательным значениям *n*, показана на рис. 7-1 пунктиром.

Теперь рассмотрим другой тип уравнения, который очень часто встречается при анализе электрических цепей:

$$M = \frac{B}{A+N}, \qquad (7-2)$$



Рис. 7-1.

где $A = ae^{j\alpha} = \text{const}$, $B = be^{j\beta} = \text{const}$, а $N = ne^{j\nu}$ — комплексная величина с неизменным аргументом $\nu = \text{const}$ и модулем n, изменяющимся в пределах от 0 до ∞ .

Покажем, что геометрическим местом концов векторов *М* является дуга окружности. Для этого разделим числитель и знаменатель выражения (7-2) на *А*:



Рис. 7-2.

натель выражения (7-2) на А:

$$M = \frac{B/A}{1 + N/A} = \frac{M_0}{1 + \frac{n}{a}e^{i\psi}},$$
(7-3)

где $M_0 = B/A$ ($M_0 = M$ при n = 0), $\psi = v - \alpha$, и перепишем выражение (7-3) в следующем виде:

$$M + M \frac{n}{a} e^{j\psi} = M_0. \qquad (7-4)$$

При всех значениях n сумма двух изменяющихся векторов Mн $M(n/a)e^{i\psi}$ равна неизменному вектору M_0 . На рис. 7-2 векторы показаны для одного частного значения n при условии $\psi > 0$.

При всех значениях *n* от 0 до ∞ вектор $M(n/a)e^{j\psi}$ повернут относительно вектора M на угод ψ , а угол при вершине M треугольника OMK равен постоянной величине $\pi - \psi$.

Отсюда следует, что конец вектора M лежит на дуге OMK окружности, для которой вектор M_0 является хордой. Ниже будет дан простой способ построения этой окружности, а сейчас покажем, как найти вектор M для любого значения n.

Отложим от точки O по направлению хорды OK отрезок OA, равный в некотором (произвольном) масштабе a. Затем через точку A проведем прямую AN' под углом — $\psi = \alpha - \nu$ к вектору M_0

и продолжим линию ОМ до пересечения в точке N с линией AN'. Получились два подобных треугольника OAN и OMK ($\angle KOM = \angle AON$, $\angle OMK = \angle AON = \pi - \psi$). Из подобия следует, что AN/OA = MK/OM = n/a. (7-5)

Таким образом, если отрезок OA соответствует a, то отрезок ANв том же масштабе определяет модель *п* изменяющейся комплексной величины N. Линия AN' называется линией изменяющегося параметра. Откладывая на ней отрезки AN, соответствующие различным значениям *n*, и соединяя их концы с точкой *O*, можно для любого значения *n* определить положение вектора *M*. При увеличении п точка М приближается к точке О. В пределе при $n = \infty$ длина вектора *M* должна согласно (7-3) равняться нулю, следовательно, точка M сольется с точкой O, т. е. секущая ON станет касательной ОТ, и так как точка N уйдет в бесконечность, то прямая OT будет параллельна линии изменяющегося параметра AN', поэтому перпендикуляр OD к линии изменяющегося параметра является вместе с тем перпендикуляром к касательной точке О и, следовательно, совпадает по направлению с диаметром окружности, проведенным через точку О. Отсюда вытекает следующий прием построения круговой диаграммы:

1) откладывается вектор M_0 — это хорда OK окружности; 2) от начала вектора M_0 по его направлению откладываем отрезок OA, равный в произвольном масштабе *a*;

3) под углом — $\psi = \alpha - \nu$ к вектору M_0 проводим линию изменяющегося параметра AN';

4) проводим прямую ОД перпендикулярно линии AN'; прямая ОД проходит через центр окружности;

5) из середины вектора \dot{M}_0 восстанавливаем перпендикуляр и продолжаем его до пересечения в точке *C* с линней *OD*. Точка *C* — центр искомой окружности.

Заметим, что «рабочая часть» окружности, т. е. та дуга, по которой перемещается точка *M*, расположена относительно хорды *OK* с той же стороны, где находится линия изменяющегося параметра.

7-2. Круговые диаграммы для неразветвленной цепи и для активного двухполюсника

Рассмотрим схему неразветвленной цепи (рис. 7-3), состоящую из последовательно соединенных неизменного сопротивления $Z_{\kappa} = z_{\kappa} e^{i\varphi_{\kappa}}$ и сопротивления $Z_2 = z_2 e^{i\varphi_2}$ с неизменным аргументом φ_2 и модулем z_2 , изменяющимся в пределах от 0 до ∞ . Положим для определенности, что $\varphi_{\kappa} > \varphi_2 > 0$. Найдем геометрическое место конца вектора тока при неизменном напряжении U_1 .

Выражение для тока

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_1}{Z_{\kappa} + Z_2} = \frac{\dot{U}_1/Z_{\kappa}}{1 + \frac{Z_2}{Z_{\kappa}}} e^{j(\varphi_2 - \varphi_{\kappa})}$$

ничем не отличается от выражения (7-3), в котором M соответствует \dot{I} ; M_{ψ} соответствует $\dot{U}_1/Z_g = \dot{I}_g$; $n \to z_2$; $a \to z_g$ и $\psi \to (\varphi_2 - \varphi_g)$.

Следовательно, конец вектора / перемещается по дуге окружности.

Построение круговой днаграммы может быть выполнено в следующем порядке:

1. Выбираем масштаб m_{U_1} для напряжения U_1 и откладываем вектор U_1 (рис. 7-4).

2. Вычисляем ток при $z_2 = 0$, т. е. при коротком замыкании на зажимах приемника (n = 0).

3. Выбираем масштаб для тока m_I и откладываем вектор I_{κ} . Он представится отрезком $OK = I_{\kappa}/m_I$, повернутым относительно U_1 на угол — ϕ_{κ} . Отрезок OKявляется хордой круговой U_I

диаграммы.



Рис. 7-3.

U1

Рис. 7-4.

4. Выбираем масштаб сопротивлений m_z и вдоль прямой OK откладываем отрезок $OA = z_{\kappa}/m_z$.

5. Из точки \hat{A} под углом — $\psi = \varphi_{\kappa} - \varphi_{2}$ к вектору I_{κ} проводим линию изменяющегося параметра AN'.

6. Из начала координат проводим прямую OD $\perp AN'$.

7. Находим центр С круговой диаграммы как точку пересечения прямой OD и перпендикуляра, восстановленного из середины хорды OK.

8. Проводим дугу круговой диаграммы. Эта дуга ограничена хордой ОК и лежит с той же стороны относительно хорды, где расположена линия AN'.

Ток I для любого значения z_2 находим из диаграммы простым построением. Откладываем отрезок $AN = z_2/m_z$ и точку N соединяем прямой с точкой O. Отрезок OM этой прямой от точки O до пересечения с окружностью и представляет вектор тока I. При изменении z_2 от 0 до ∞ точка M (конец вектора I) перемещается от точки K до точки O.

Покажем, как из круговой диаграммы можно получить различные величины, характеризующие режим цепи.

При неизменном напряжении U_1 на зажимах цепи ток пропорционален полной проводимости цепи $I = yU_1$, поэтому отрезок *OM* может служить мерой полной проводимости цепи. Масштаб для проводимости определим по режиму короткого замыкания, при котором проводимость измеряется отрезком $OK: m_y = \frac{1/z_{\kappa}}{OK}$. В этом же масштабе можно определить активную и реактивную проводимости цепи, как проекции отрезка OM на ось, совпадающую с вектором U_1 , и ось OP, ей перпендикулярную.

Если $\dot{U}_1 = U_1$, т. е. \dot{U}_1 считается вещественным числом, и вектор \dot{U}_1 направлен по оси вещественных величин (на рис. 7-4 вещественная ось направлена вверх), то \ddot{I} и Y имеют одинаковые аргументы и круговая диаграмма для тока в масштабе m_y является круговой диаграммой комплексной проводимости цепи.

Из диаграммы имеем:

$$\overline{MK} = \overline{OK} - \overline{OM} = \frac{1}{m_I} (\dot{I}_{\kappa} - \dot{I}) = \frac{1}{m_I Z_{\kappa}} (\dot{U}_1 - \dot{U}_{\kappa}) = \frac{\dot{U}_2}{m_I Z_{\kappa}},$$
$$\overline{OK} = \dot{U}_1 / m_I Z_{\kappa}; \quad \overline{OM} = \dot{U}_{\kappa} / m_I Z_{\kappa}; \quad \overline{MK} = \dot{U}_2 / m_I Z_{\kappa}.$$

где

Длины отрезков OK, OM и MK пропорциональны напряжениям U_1 , U_{κ} и U_2 . Напряжения U_{κ} и U_2 можно определять по отрезкам OM и MK, пользуясь масштабом

$$m_{U_{\rm K}} = m_{U_2} = U_1 / OK.$$

Направления векторов U_{κ} и U_2 (на диаграмме не показаны) отличаются от направлений векторов \overline{OM} и \overline{MK} на угол ϕ_{κ} .

Длина перпендикуляра *MF*, опущенного из точки *M* на линию *OP*, определяет активную мощность *P*₁ на входе цепи. Действительно,

$$P_1 = U_1 I \cos \varphi_1 = U_1 m_I OM \cos \varphi_1 = U_1 m_I MF = m_{P1} MF$$

где $m_{P1} = U_1 m_I$ — масштаб мощности P_1 .

Отрезок $\hat{O}F$ прямой OP пропорционален реактивной мощности Q_1 на входе цепи. Действительно,

$$Q_1 = U_1 I \sin \varphi_1 = U_1 m_I OM \sin \varphi_1 = U_1 m_I OF = m_{P1} OF.$$

Покажем еще, что полную (S_2) , активную (P_2) и реактивную (Q_2) мощности можно определить отрезком *MG* перпендикуляра *MF* к линии *OP* или длиной перпендикуляра *MH*, опущенного из точки *M* на хорду *OK*.

Опустим из точки К перпендикуляр КВ на прямую ОN. Площадь треугольника ОМК равна:

$$\frac{1}{2}OM \cdot KB = \frac{1}{2}OM \cdot MK \sin\left(\angle KMB\right) = \frac{1}{2}\frac{I}{m_I}\frac{U_2}{m_{U2}}\sin\left(\angle KMB\right) = \frac{\sin\left(\angle KMB\right)}{2m_Im_{U2}}S_2.$$

Угол $\angle KMB = |\psi| = |\varphi_2 - \varphi_{\kappa}|$ не зависит от положения точки M. В полученном выражении для площади треугольника OMK все сомножители, кроме S_2 , постоянны. Следовательно,

площадь треугольника пропорциональна S_2 . Так как $\varphi_2 = \text{const}$, то площадь треугольника пропорциональна также $P_2 = S_2 \cos \varphi_2$ и $Q_2 = S_2 \sin \varphi_2$. У треугольника *ОМК* сторона *ОК* постоянна, поэтому его площадь пропорциональна высоте *МН* (*ОК* принята за основание треугольника) или отрезку *MG*, который пропорционален *МН*.

Масштабы m_{S_2} , m_{P_2} и m_{Q_2} можно определить, вычислив мощности S_2 , P_2 и Q_2 для любого частного режима и разделив полученные значения на длину отрезка MG.

Например, исходя из режима, отмеченного на диаграмме точ-кой *M*, имеем:

$$m_{S2} = \frac{S_2}{MG} = \frac{U_2 I}{MG} = \frac{m_{U2} M K m_I O M}{MG};$$

$$m_{P2} = \frac{S_2 \cos \varphi_2}{MG} = m_{S2} \cos \varphi_2; \quad m_{Q2} = \frac{S_2 \sin \varphi_2}{MG} = m_{S2} \sin \varphi_2.$$

Пользуясь круговой диаграммой, можно определить зависимости *I*, U_{κ} , U_2 , φ_1 , P_1 , P_2 , Q_1 и Q_2 от z_2 .

Для этого, задавшись значением z_2 , отложим соответствующий отрезок AN и определим положения точки M — конца вектора I.

Затем проведем отрезки *MK*, *MF* и *MG* и замерим их длины; наконец, пользуясь масштабами, вычислим соответствующие этим отрезкам величины. Вообще же по круговой диаграмме можно найти зависимость всех перечисленных выше величин от любой из них, принятой за независимую переменную. Вычерчивая ряд отрезков, изображающих величину, которая принята за независимую переменную, нетрудно построить отрезки, определяющие остальные величины.



Рис. 7-5.

Рассмотренная круговая диаграмма для неразветвленной цепи применима к любому активному двухполюснику, сопротивление нагрузки которого изменяется так, что угол $\varphi_2 = \text{const.}$ Это утверждение следует из теоремы об активном двухполюснике, согласно которой можно активный двухполюсник с сопротивлением нагрузки и Z_2 представить схемой по рис. 7-3, в которой $Z_{\text{к}}$ —входное сопротивление активного двухполюсника, а $U_1 = U_{\text{x}}$ — напряжение на зажимах двухполюсника при холостом ходе.

Пример 7-1. Построить диаграмму для тока l в неразветвленной части цепи рис. 7-5 при изменении емкости C, считая, что остальные параметры цепи r_1 , r_2 и L, а также частота и напряжение питания неизменны.

Решение. Ток $l = l_1 + l_2$. Ток $l_1 = U/(r_1 + jx_L)$ неизменный, а ток $l_2 = U/(r_2 - jx_C)$ изменяется по круговой диаграмме. Заметим, что r_2 и $- jx_C$ в схеме на рис. 7-5 соответствуют сопротивлениям Z_{κ} и Z_2 в схеме на рис. 7-3 и комплексным величинам A и N в выражении (7-2).

Выбрав масштабы m_U и m_i , отложим векторы U и l_1 (рис. 7-6). Конец вектора l_1 примем за начало O_1 для построения круговой диаграммы тока l_2 . Вычислим ток l_2 при коротком замыкании изменяющегося сопротивления, т. е. при

 $x_{C} = 0$, получим $I_{2\kappa} = U/r_{2}$. Ток $I_{2\kappa}$ совпадает по фазе с напряжением U. Отложив вектор $I_{2\kappa}$ из конца вектора I_{1} , получим хорду $O_{1}K$ круговой диаграммы I_{2} . Выбрав масштаб m_{2} , отложим отрезок $O_{1}A = r_{2}/m_{2}$. Затем из точки A под углом $-\psi = \alpha - v = 0 - (-\pi/2) = \pi/2$ проведен линию изменяющегося параметра AN'. Перпендикуляр $O_{1}D$, проведенный из начала диаграммы O_{1} к линии изменяющегося параметра AN'. Перпендикуляр AN', совпадает с хордой $O_{1}K$. Поэтому перпендикуляр, восстановленный из середины хорды $O_{1}K$ (показан пунктиром), пересекается с $O_{1}D$ в середине хорды. Эта точка пе-



 $O_1 \Lambda$ (показан пунктиром), пересекается с $O_1 D$ в середине хорды. Эта точка пересечения — центр *С* круговой диаграммы. Таким образом, в рассматриваемом случае хорда $O_1 K$ является диаметром окружности. Круговая диаграмма тока i_2 представляется половиной дуги окружности, лежащей слева от $O_1 K$ (на той стороне, где находится линия изменяющегося параметра). На круговой диаграмме по-



Рис. 7-7.

казано положение вектора l_2 для некоторого частного значения x_C . Так как $l = l_1 + l_2$, то, как видно из построения, конец вектора l перемещается по той же полуокружности, по которой перемещается конец вектора l_2 .

На диаграмме отмечены два резонансных режима (когда ток $i = i'_0$ и $l = i'_0$ совпадает по фазе с напряжением U): первый резонансный режим $(l'_0) - при x_C = x'_C$ и второй $(l''_0) - при x_C = x''_C$. Из круговой диаграммы следует, что минимум тока $I_{\text{мин}}$ получается вблизи первого резонансного режима, но не при резонансе.

Если $I_1 \sin \varphi_1 = U/2r_2$, то круговая диаграмма расположится, как указано на рис. 7-7, α , и, очевидно, возможен только один резонансный режим. При $I_1 \sin \varphi_1 > U/2r_2$ (рис. 7-7, 6) резонанс не получается ни при каком значении емкости C.

7-3. Круговые диаграммы для любой разветвленной цепи

Если в разветвленной цепи сопротивление одной из ветвей, например сопротивление второй ветви, изменяется, а все остальные сопротивления и э. д. с. (токи) источников энергии неизменны, то, как было показано в § 2-7, токи и напряжения любых ветвей связаны линейными зависимостями. Это справедливо и для цепей синусоидального тока, если неизменны амплитуды э. д. с. В частности, для тока /₁ в первой ветви и тока /₂ во второй справедливо соотношение

$$\dot{I}_1 = A + B\dot{I}_2,$$
 (7-6)

где A и B — комплексные числа.

На рис. 7-8 показана разветвленная цепь, в которой выделены источник напряжения \dot{U}_1 в первой ветви и одно из сопротивлений Z_2 , входящее в состав второй ветви. Остальная часть цепи, которая может содержать источники питания (активная цепь) показана в виде прямоугольника A.

Пусть z_2 (модуль сопротивления Z_2) изменяется, а аргумент φ_2 остается неизменным; тогда, рассматривая всю цепь относительно

сопротивления Z_2 как активный двухполюсник, придем к заключению, что конец вектора I_2 перемещается по дуге окружности. Покажем, что в этом случае диаграммой тока I_1 также является дуга окружности.

Пусть дуга OK_2 (рис. 7-9) представляет круговую днаграмму тока I_2 . Умножение I_2 на $B = be^{i\beta}$ при-

водит к измещению длины вектора I_2 в *b* раз и к повороту его на угол β . Поэтому диаграмма вектора BI_2 представляется дугой окружности OK', проходящей через точку O, повернутой относительно дуги OK_2 на угол β и имеющей раднус, в *b* раз больший раднуса дуги OK_2 . Перенеся дугу OK' параллельно вектору A на отрезок, равный длине вектора A, получим дугу O_1K_1 . Конец век-

Рис. 7-9.



Рис. 7-8.

А, получим дугу O_1K_1 . Конец вектора $I_1 = A + BI_2$, как это следует из построения, находится на дуге окружности O_1K_1 , т. е. дуга O_1K_1 — круговая днаграмма тока I_1 .

Итак, если в какой-либо ветви разветвленной цепи изменяется только модуль одного из сопротивлений и остаются неизменными амплитуды э. д. с. (токов) всех источников питания, то конец вектора тока любой из ветвей описывает круговую диаграмму. Так

как напряжения и токи любых ветвей связаны линейными зависимостями, то и для всех изменяющихся напряжений получаются круговые диаграммы.

Чтобы определить комплексы A и B линейного соотношения (7-6), нужно знать токи l_1 и l_2 для каких-либо двух режимов, при двух различных значениях z_2 , например при $z_2 = 0$ и $z_2 = \infty$.

При $z_2 = \infty$ (т. е. при разомкнутой ветви 2) $I_2 = 0$. Пусть при этом $I_1 = I_{1x}$, тогда из написанного соотношения имеем: $I_{1x} = A + B \cdot 0$, откуда $A = I_{1x}$, т. е. коэффициент A равен току в ветви I при разомкнутой встви 2. Пусть при $z_2 = 0$ (т. е. при коротком замыкании ветви 2) $I_2 = I_{2x}$ и $I_1 = I_{1x}$, тогда, подставляя эти значения в (7-6), получаем:

$$\dot{I}_{1\kappa} = A + B\dot{I}_{2\kappa} = \dot{I}_{1\kappa} + B\dot{I}_{2\kappa},$$

откуда

$$B = \frac{I_{1\kappa} - I_{1\kappa}}{I_{2\kappa}}$$

и, следовательно,

$$\dot{I}_1 = A + B\dot{I}_2 = \dot{I}_{1x} + \frac{I_{1x} - I_{1x}}{I_{2x}}\dot{I}_2.$$
(7-7)

Обозначим через $\dot{U}_{2\kappa}$ напряжение на зажимах ветви 2, когда она разомкнута, и через $Z_{2\kappa}$ — входное сопротивление всей остальной



цепи, рассматриваемой как активный двухполюсник относительно зажимов ветви 2. Тогда по теореме об активном двухполюснике

$${}_{2} = \frac{\dot{U}_{2x}}{Z_{2\kappa} + Z_{2}} = \frac{\dot{U}_{2\kappa}}{Z_{2\kappa} (1 + Z_{2}/Z_{2\kappa})} = \frac{l_{2\kappa}}{1 + \frac{Z_{2}}{Z_{2\kappa}}} e^{j\psi}, \quad (7-8)$$

где $\psi = \varphi_2 - \varphi_{2\kappa}$. Подставляя (7-8) в (7-7), получаем:

$$\dot{l}_1 = \dot{l}_{1x} + \frac{\dot{l}_{1\kappa} - \dot{l}_{1x}}{1 + \frac{z_2}{z_{2\kappa}} e^{j\psi}}.$$
 (7-9)

Второе слагаемое имеет такой же вид, как выражение (7-3), и, следовательно, графически может быть представлено круговой диаграммой с хордой $I_{1K} - I_{1X}$.

Для построения круговой диаграммы тока I_1 нужно предварительно определить I_{1x} , $I_{1\kappa}$ и $Z_{2\kappa}$.

Построение круговой диаграммы выполняем в следующем порядке:

1) выбираем масштаб m_{U1} и откладываем вектор \dot{U}_{1} (рис.7-10);

2) выбираем масштаб m_{I_1} и откладываем векторы I_{1x} (отрезок OO_1) и $I_{1\kappa}$ (отрезок OK). Построение круговой днаграммы приводится для случая, когда $\varphi_{1x} < 0$ и $\varphi_{1\kappa} > 0$;

3) соединяем точки O_1 и K, получаем хорду O_1K ;

4) выбираем масштаб m_z и откладываем на хорде $O_1 K$ отрезок $O_1 A = z_{2\kappa}/m_z;$

5) проводим прямую изменяющегося параметра AN' под углом — $\psi = \varphi_{2\kappa} - \varphi_2 \kappa$ хорде O_1K , рассматриваемой как отрезок, имеющий направление от точки O_1 к точке K (построение круговой диаграммы приведено для случая, когда угол $\varphi_{2\kappa} - \varphi_2 > 0$, и поэтому на рис. 7-10 этот угол отложен относительно $\overline{O_1K}$ против направления движения часовой стрелки):

6) проводим прямую $\hat{O}_1D + AN'$;

7) на пересечении перпендикуляра к середине хорды с линией *О*₁*D* находим центр *С* круговой диаграммы.

Для любого значения z_2 можно отложить отрезок $AN = z_0/m_r$ и на пересечении линии O₁N с круговой диаграммой в точке M найти положение конца вектора тока /1.

Из сказанного выше следует, что дуга О1МК, рассматриваемая относительно точки О₁, представляет пропорционально измененную и повернутую на некоторый угол круговую диаграмму активного двухполюсника. Под активным двухполюсником здесь подразумевается вся цепь, представленная на рис. 7-8, за исключением

сопротивления Z_2 . Поэтому ток I_2 , напряжение U_2 , мощности \tilde{S}_2 , P_2 и \tilde{Q}_2 определяются теми же отрезками прямых, которые служили для этой цели в круговой диаграмме двухполюсника. Ток І2 определяется отрезком $O_1 M$, напряжение U_2 — отрезком MK, а мощности S_2 , P_2 и Q2 — отрезком МН, или, что удобнее, пропорциональным ему отрезком MG.



Рис. 7-11.

Для определения масштабов U_2 , I_2 , P_2 и Q_2 нужно вычислить значения этих величин для каких-либо частных режимов и затем разделить эти значения на длины соответствующих им отрезков диаграммы. Например, вычислим $I_{2\kappa}$ и $U_{2\kappa}$. На диаграмме току $I_{2\kappa}$ и напряжению $U_{2\kappa}$ соответствует хорда $O_1 K$. Следовательно, масштаб $m_{I_2} = I_{2\kappa} / O_1 K$ и масштаб $m_{U_2} = U_{2\kappa} / O_1 K$.

Пример 7-2. В цепи, показанной на рис. 7-11, $\dot{E} = 10$ В, $Z_1 = 10^3$ Ом; $Z_3 =$ = j10³ Ом; x_с изменяется от 0 до ∞. Построить круговую диаграмму для тока I_1 и определить по ней значения I_1, I_2, U_2 и x_C в двух режимах, когда $I_2 =$ $= I_{2\text{макс}}$ и когда $U_2 = U_{2\text{макс}}$. Решение. Находим величины, необходимые для построения круговой

диаграммы и для определения масштабов:

$$\dot{l}_{1x} = \dot{l}_{3x} = \frac{\dot{E}}{Z_1 + Z_3} = 7,07 \ \angle -45^{\circ} \text{ MA};$$
$$\dot{l}_{1\kappa} = \dot{l}_{2\kappa} = \dot{E}/Z_1 = 10 \text{ MA}; \quad Z_{2\kappa} = \frac{Z_1 Z_3}{(Z_1 + Z_3)} = 707 \ \angle 45^{\circ} \text{ Om};$$
$$\dot{U}_{2x} = Z_3 \dot{l}_{3x} = 7,07 \ \angle 45^{\circ} \text{ B}; \quad -\psi = \varphi_{2\kappa} - \varphi_2 = 45^{\circ} - (-90^{\circ}) = 135^{\circ}.$$

Выбираем масштаб m_{I1} и откладываем векторы \dot{l}_{1x} и \dot{l}_{1k} (рис. 7-12). Обратим внимание, что на рис. 7-12 система координатных осей повернута на 90° против часовой стрелки по сравнению с ее обычным расположением. Ось положительных вещественных величин направлена вверх, а ось положительных мнимых — влево. Такое расположение осей применяют часто, желая направить вектор напряжения или э. д. с. вертикально при нулевой начальной фазе. Заметим, что такое распо-ложение вектора напряжения U_1 было и на рис. 7-4 и 7-10. На рис. 7-12 вектор э. д. с. не изображен, поскольку он не нужен для решения задачи.

Проводим хорду O_1K . Выбираем масштаб m_z и откладываем отрезок $\dot{O}_1A = z_{2k}/m_z = 707/m_z$. Из точки A под углом — $\psi = 135^\circ$ проводим линию изменяющегося параметра AN'. Опускаем перпендикуляр O_1D на линию AN' и восстанавливаем перпендикуляр к середине хорды O_1K . Получаем точку C — центр круговой диаграммы.

круговой диаграммы. Ток I_1 измеряется отрезком OM, ток I_2 — отрезком O_1M , напряжение U_2 отрезком KM, сопротивление x_C — отрезком AN. Масштабы m_{I1} и m_z были выбраны, масштабы $m_{I2} = I_{2\kappa}/O_1K = 10/O_1K$, мА/см, и $m_{U2} = U_{2\kappa}/O_1K = 7,07/O_1K$, В/см. Ток $I_2 = I_{2макс}$, когда отрезок O_1M имеет наибольшую длину, т. е. когда точка M занимает положение M_1 . Напряжение $U_2 = U_{2макс}$, когда отрезок KM



имеет наибольшую длину, т. е. когда точка M занимает положение M_2 , совпадающее с точкой O. Значения переменных величин, соответствующих точке M_1 , обозначим одним штрихом, а точке M_2 — двумя штрихами:

$$I'_{1} = m_{I1}OM_{1} = m_{I1}OO_{1} = I_{1x} = 7,07 \text{ MA};$$

$$I'_{2} = m_{I2}O_{1}M_{1} = \frac{10}{O_{1}K}O_{1}KV\bar{2} = 10V\bar{2} \text{ MA};$$

$$U'_{2} = m_{U2}KM_{1} = \frac{7,07}{O_{1}K}O_{1}K = 7,07 \text{ B};$$

$$\cdot$$

$$x'_{C} = m_{z}AN_{1} = m_{z}\frac{O_{1}A}{V\bar{2}} = \frac{z_{2k}}{V\bar{2}} = 500 \text{ Om}.$$

В проведенном подсчете учтены следующие соотношения между длинами отрезков, очевидные из рассмотрения диаграммы:

> $OM_1 = OO_1; O_1M_1 = O_1K \sqrt{2}; KM_1 = O_1K \text{ is } AN_1 = O_1A/\sqrt{2}.$ Tok $I''_1 = 0;$

$$I_{2}'' = m_{12}O_{1}M_{2} = \frac{10}{O_{1}K}O_{1}M_{2} = 10 \text{ MA};$$

$$U_{2}'' = m_{U2}KM_{2} = \frac{7,07}{O_{1}K}KM_{2} = 7,07\sqrt{2} = 10 \text{ B};$$

$$\kappa_{C}'' = m_{z}AN_{2} = m_{z}O_{1}A\sqrt{2} = z_{2K}\sqrt{2} = 1000 \text{ Om}$$

Точка M_2 соответствует резонансу токов. Так как рассматривается теоретический случай, когда в ветвях 2 и 3 нет активного сопротивления, то $I''_1 = 0$ и $U_2 = E$.

Пример 7-3. Для той же цепи (рис. 7-11) построить при изменении x_C круговую диаграмму для тока i_3 и отметить на ней точки M_1 и M_2 , соответствующие $I_{2 \text{макс}}$. Найти для этих режимов значения тока I_3 . Решение. При $x_C = 0$ имеем $I_{3\kappa} = 0$. Все остальные параметры, необ-

1. 1.

> Решение. При $x_C = 0$ имеем $I_{3\kappa} = 0$. Все остальные параметры, необходимые для построения круговой диаграммы для I_3 , вычислены в предыдущем примере.

> Выбрав масштаб m_{13} , откладываем вектор $i_{3x} = l_{1x}$ (рис. 7-13). Так как $l_{3\kappa} = 0$, то конец вектора $l_{3\kappa}$ — точка K совпадает с точкой O. Выбрав масштаб m_z , откладываем отрезок $O_1A = z_{2\kappa}/m_z = 7,07/m_z$. Из точки A под углом — $\psi = 135^{\circ}$ проводим линию переменного параметра AN'. Затем определяем центр C окружности и строим круговую днаграмму. Отрезками OM, O_1M , KM и AN измеряются соответственно I_3 , I_2 , U_2 и x_C . Масштабы m_{I3} и m_z были выбраны, масштабы $m_{I2} = I_{2\kappa}/O_1K$ и $m_{U2} = U_{2x}/O_1K$. Ток $I_2 = I_{2macc}$ в точке M_1 . Напряжение $U = U_{2macc}$ в точке M_2 . Из диаграммы находим $I'_3 = I_{3x} = 7,07$ мА и $I''_3 = \sqrt{2}I_{3x} = 10$ мА.

Глава восьмая

МНОГОПОЛЮСНИКИ И ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ ПРИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ТОКАХ И НАПРЯЖЕНИЯХ

8-1. Четырехполюсники и их основные уравнения

Исследование режима работы сложной электрической цепи часто сводится к установлению связи между токами, напряжениями и мощностями различных ее участков или ветвей. При этом режим остальной части цепи может оставаться неизвестным, хотя все ее параметры учитываются при решении задачи. В таких условиях



рассматриваемая цепь может определяться обобщенными параметрами на соответствующих зажимах, относительно которых параметры заданы или должны быть найдены.

Часть цепи, которая характеризуется обобщенными параметрами, необходимыми и достаточными для составления уравнений связи между токами и потенциалами на ее зажимах, называется м н о г о п о л ю с н и к о м. Число полюсов многополюсника равно числу зажимов на границе данной части цепи. Многополюсники часто условно изображаются в виде прямоугольников с соответствующим числом зажимов-полюсов. Так, на рис. 8-1 показано условное изображение пассивного двухполюсника, на рис. 8-2 изображен трехполюсник, а на рис. 8-3 — четырехполюсник.

Практически при исследовании электрических цепей чаще приходится пользоваться двухполюсниками, трехполюсниками и четырехполюсниками с фиксированными зажимами для присоединения источников электрической энергии и приемников. Четырехполюсники, не содержащие в своих ветвях источников энергии, называются п а с с и в н ы м и, к числу которых относятся, например, линии передачи электрической энергии и трансформаторы. Четырехполюсники, содержащие в своих ветвях источники энергии, называются а к т и в н ы м и.

Для изучения теории и методов расчета режимов пассивных четырехполюсников рассмотрим схему с двумя источниками энергии.



Рис. 8-4.

им схему с двумя источниками энергии. Выделим две ветви с источниками э. д. с. E_1 и E_2 (рис. 8-4). Тогда остальную часть схемы можно рассматривать как пассивный четырехполюсник с первичными — входными зажимами 1 - 1' и вторичными — выходными зажимами 2 - 2'; при этом внутренние сопротивления источников энергии отнесены внутрь четырехполюсника. Положительные направ-

ления токов в этих ветвях и напряжений на их зажимах выбраны в соответствии с направлениями э. д. с. (рис. 8-4).

Пользуясь методом контурных токов (при выбранных положительных направлениях токов l_1 , l_2 и напряжений U_1 , U_2), напишем следующие уравнения:

$$\begin{array}{c} \dot{E}_{1} = \dot{U}_{1} = Z_{11}\dot{I}_{1} + Z_{12}\dot{I}_{2}; \\ \dot{E}_{2} = \dot{U}_{2} = Z_{21}\dot{I}_{1} + Z_{22}\dot{I}_{2}, \end{array}$$

$$(8-1)$$

где $Z_{11} = \dot{U}_1/\dot{l}_1$ и $Z_{21} = \dot{U}_2/\dot{l}_1$ при $\dot{l}_2 = 0$ (питание четырехполюсника со стороны первичных зажимов и разомкнутые вторичные); $Z_{22} = \dot{U}_2/\dot{l}_2$ и $Z_{12} = \dot{U}_1/\dot{l}_2$ при $\dot{l}_1 = 0$ (питание четырехполюсника со стороны вторичных зажимов и разомкнутые первичные).

Форма записи уравнений (8-1) называется формой Z. Эти уравнения можно записать и в матричной форме:

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{vmatrix}.$$
 (8-1a)

Если из уравнений (8-1) выразить токи I_1 и I_2 через напряжения \dot{U}_1 и \dot{U}_2 , то получаются следующие уравнения:

$$\begin{cases} I_1 = Y_{11}\dot{U}_1 - Y_{12}\dot{U}_2; \\ I_2 = -Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2, \end{cases}$$
(8-2)

где

$$Y_{11} = \frac{Z_{22}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}; \quad Y_{12} = \frac{Z_{12}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}};$$

$$Y_{21} = \frac{Z_{21}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}; \quad Y_{22} = \frac{Z_{11}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}.$$

214

Уравнения (8-2) могут быть получены и непосредственно из схемы рис. 8-4 методом узловых потенциалов. Форма записи уравнений (8-2) называется формой Y; эти уравнения можно записать также в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_{11} & -Y_{12} \\ -Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{pmatrix}.$$
 (8-2a)

Для анализа четырехполюсника с транзисторами (см. гл. 9) часто применяются уравнения с так называемыми смешанными (гибридными) параметрами, в которых независимыми переменными являются напряжение U_2 и ток I_1 , а зависимыми — напряжение U_1 и ток I_2 . Эти уравнения легко получаются из (8-1) в следующем виде:

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = H_{11}\dot{I}_{1} + H_{12}\dot{U}_{2}; \\ \dot{I}_{2} = H_{21}\dot{I}_{1} + H_{22}\dot{U}_{2}, \end{array} \right\}$$

$$(8-3)$$

где

$$H_{11} = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}{Z_{22}}; \quad H_{12} = \frac{Z_{12}}{Z_{22}}; \\ H_{21} = \frac{-Z_{21}}{Z_{22}}; \quad H_{22} = \frac{1}{Z_{22}}.$$

Аналогично (8-1а) и (8-2а) уравнения (8-3), которые называются формой Н, можно записать в матричной форме:

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{vmatrix}.$$
 (8-4)

Для исследования режимов четырехполюсников при их каскадном соединении целесообразно иметь такую форму уравнений, в ко-

торой напряжение \dot{U}_1 и ток \dot{I}_1 выражены через напряжение \dot{U}_2 и ток \dot{I}_2 . С этой целью по теореме о компенсации заменим э. д. с. \dot{E}_2 падением напряжения в сопротивлении Z_2 от тока \dot{I}_2 , направленного навстречу \dot{E}_2 (рис. 8-5). Эту схему сможно рассматривать и как четырехполюсник с источником э. д. с. на входных зажимах и сопротивлением нагрузки Z_2 на выходных.



Рис. 8-5.

В связи с изменением положительного направления тока I_2 (рис. 8-5) в уравнениях (8-2) для этой схемы изменится знак перед током I_2 :

$$\begin{pmatrix} \dot{I}_{1} = Y_{11}\dot{U}_{1} - Y_{12}\dot{U}_{2}; \\ -\dot{I}_{2} = -Y_{21}\dot{U}_{1} + Y_{22}\dot{U}_{2}. \end{pmatrix}$$
(8-5)

215

В результате совместного решения уравнений (8-5) относительно *U*₁ и *I*₁ получим:

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = A\dot{U}_{2} + B\dot{I}_{2}; \\ \dot{I}_{1} = C\dot{U}_{2} + D\dot{I}_{2}, \end{array} \right\}$$
(8-6)

где $A = Y_{22}/Y_{21}$ — безразмерная величина;

 $B = 1/\tilde{Y}_{21}$ имеет размерность сопротивления;

 $C = (Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21})/Y_{21}$ имеет размерность проводимости;

 $\tilde{D} = Y_{11}/Y_{21}$ — безразмерная величина.

Форма записи уравнений (8-6) называется формой А*.

Коэффициенты четырбхполюсника A, B, C и D связаны между собой соотношением

$$AD - BC = \frac{Y_{11}Y_{22} - Y_{11}Y_{22} + Y_{12}Y_{21}}{Y_{21}Y_{21}} = \frac{Y_{12}}{Y_{21}}.$$

Поскольку для взаимных цепей $Y_{12} = Y_{21}$, то, рассматривая далее четырехполюсники, для которых выполняется принцип взаимности (взаимные), получим:

$$AD - BC = 1. \tag{8-7}$$

Подчеркнем, что комплексные коэффициенты четырехполюсника *A*, *B*, *C* и *D*, как и другие коэффициенты и параметры зависят от сопротивлений, проводимостей, конфигурации схемы и от частоты э. д. с. или тока источника.

Уравнения (8-6) можно записать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{pmatrix}.$$
 (8-8)

Если у четырехполюсника рис. 8-5 присоединить источник э. д. с. \dot{E}_2 к вторичным зажимам, а к зажимам 1-1' присоединить



Рис. 8-6.

сопротивление нагрузки Z_1 (рис. 8-6) и изменить положительные направления токов I_1 и I_2 (по сравнению с рис. 8-5) на обратные, то уравнения (8-6) примут вид:

$$\begin{array}{c} U_1 = A U_2 - B I_2; \\ -\dot{I}_1 = C \dot{U}_2 - D \dot{I}_2. \end{array}$$
 (8-9)

Из этих уравнений с учетом (8-7) получим:

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{2} = D\dot{U}_{1} + B\dot{I}_{1}; \\ \dot{I}_{2} = C\dot{U}_{1} + A\dot{I}_{1}. \end{array} \right\}$$
(8-10)

^{*} Такое наименование объясняется тем, что иногда все коэффициенты в уравнениях (8-6) обозначают буквой A с различными индексами.
Сравнивая эти уравнения с (8-6), легко заметить, что при обратном питании коэффициенты А и D меняются местами.

Четырехполюсник называется с имметричным, если при перемене местами источника питания и приемника токи источника энергии и приемника не изменяются. Уравнения симметричного четырехполюсника должны остаться неизменными при взаимной замене первичных и вторичных зажимов. Поэтому A = D и разметка первичных и вторичных зажимов для симметричного четырехполюсника необязательна. Все четырехполюсники, не удовлетворяющие этому условию, называются несимметричными.

8-2. Определение коэффициентов четырехполюсников

Комплексные коэффициенты несимметричного пассивного четырехполюсника определяются опытным путем или расчетом, причем в последнем случае должны быть известны величины сопротивлений или проводимостей ветвей, составляющих четырехполюсник, и схема их соединения.

Из выражений для коэффициентов A, B, C и D следует, что их значения определяются различным сочетанием трех постоянных величин: Y₁₁ (входной проводимости со стороны зажимов 1—1' при закороченных зажимах 2—2'), Y₂₂ (входной проводимости со стороны зажимов 2-2' при закороченных зажимах 1-1') и Y₁₂ = Y₂₁ (взаимной проводимости). Следовательно, для экспериментального определения этих коэффициентов достаточно иметь данные опытов, в той или иной форме определяющих три комплексные величины: Y_{11} , Y_{22} и $Y_{12} = Y_{21}$. Если можно измерить одновременно как первичные ток и напряжение I_1 и U_1 , так и вторичные I_2 , U_2 , то для определения коэффициентов A, B, C и D достаточно иметь данные только двух опытов.

Наиболее просто значения этих коэффициентов вычисляются по данным опытов холостого хода и короткого замыкания.

При разомкнутых вторичных зажимах, т. е. когда $I_2 = 0$, из уравнений (8-6) первичные напряжение и ток

$$\dot{U}_{1x} = A\dot{U}_2; \ \dot{I}_{1x} = C\dot{U}_2,$$

 $A = \dot{U}_{1x}/\dot{U}_2; \ C = \dot{I}_{1x}/\dot{U}_2.$ (8-11)

откуда

$$A = \dot{U}_{1x} / \dot{U}_2; \ C = \dot{I}_{1x} / \dot{U}_2.$$
 (8-11)

Входное сопротивление со стороны первичных зажимов при разомкнутых вторичных

$$Z_{1x} = \dot{U}_{1x} / \dot{I}_{1x} = A/C.$$
 (8-12)

При этом должны быть измерены не только модули соответствующих величин, но и их фазы.

При коротком замыкании на вторичных зажимах, т. е. когда $\dot{U}_2 = 0$, из уравнений (8-6)

$$\dot{U}_{1\kappa} = B\dot{I}_2; \quad \dot{I}_{1\kappa} = D\dot{I}_2,$$

217

откуда

$$B = \dot{U}_{1\kappa} / \dot{I}_2; \quad D = \dot{I}_{1\kappa} / \dot{I}_2. \tag{8-13}$$

Входное сопротивление со стороны первичных зажимов при коротком замыкании вторичных

$$Z_{1\kappa} = \dot{U}_{1\kappa} / \dot{I}_{1\kappa} = B/D.$$
 (8-14)

Следовательно, измерив модули и фазы \dot{U}_{1x} , \dot{I}_{1x} и \dot{U}_2 при холостом ходе и \dot{U}_{1k} , \dot{I}_{1k} и \dot{I}_2 при коротком замыкании, легко определить все четыре коэффициента четырехполюсника.

Коэффициенты четырехполюсника можно также рассчитать по данным опытов, измеряя в каждом опыте только первичные или только вторичные ток и напряжение. В этом случае необходимо иметь данные трех опытов, из которых два опыта, описанных выше, проводятся при питании четырехполюсника со стороны первичных зажимов и один опыт — при питании со стороны вторичных, или наоборот. Наиболее простые выражения получаются для коэффициентов *A*, *B*, *C* и *D* по данным опытов холостого хода и короткого замыкания при питании четырехполюсника со стороны вторичных зажимов и опыта холостого хода при питании со стороны первичных зажимов.

При питании четырехполюсника со стороны вторичных зажимов и при $\dot{U}_1 = 0$ из уравнений (8-10)

$$\dot{U}_{2\kappa} = B\dot{I}_1; \quad \dot{I}_{2\kappa} = A\dot{I}_1,$$

откуда входное сопротивление со стороны вторичных зажимов при коротком замыкании первичных

$$Z_{2\kappa} = \dot{U}_{2\kappa} / \dot{I}_{2\kappa} = B / A.$$
 (8-15)

При питании четырехполюсника со стороны вторичных зажимов и при $I_1 = 0$ из уравнений (8-10)

$$\dot{U}_{2x} = D\dot{U}_{1}; \quad \dot{I}_{2x} = C\dot{U}_{1}, \quad (8-16)$$

откуда входное сопротивление со стороны вторичных зажимов при холостом ходе на первичных

$$Z_{2x} = \dot{U}_{2x} / \dot{I}_{2x} = D/C.$$
 (8-17)

Решая совместно уравнения (8-12), (8-15) и (8-17) и учитывая (8-7), получаем:

$$A = \sqrt{\frac{Z_{1x}}{Z_{2x} - Z_{2k}}}.$$
 (8-18)

Так как сопротивления комплексные, расчет по данным опытов, дает два значения коэффициента *A*, а следовательно, и два значения каждого из остальных коэффициентов, поскольку они выражаются через *A* по формулам

$$B = AZ_{2\kappa}; \quad C = A/Z_{1\kappa}; \quad D = AZ_{2\kappa}/Z_{1\kappa}.$$
(8-19)

Такая двузначность объясняется тем, что коэффициенты зависят не только от элементов схемы четырехполюсника, но и от выбора положительных направлений напряжений и токов относительно зажимов четырехполюсника. Однозначное опредение коэффициентов возможно при помощи опыта, позволяющего определить, как это было указано, сдвиг по фазе напряжения или тока на входе четырехполюсника по отношению к напряжению или току на выходе.

Здесь следует также отметить, что возможная ошибка в определении коэффициентов, возникающая вследствие неучета связи между значениями коэффициентов и положительными направлениями токов и напряжений, может привести к ошибочному определению только фазы на угол, равный π . Такая ошибка во многих случаях исследования четырехполюсника не имеет значения. Однако в ряде случаев неправильное определение фазы может иметь существенное значение, например при параллельном соединении четырехполюсников.

Необходимо подчеркнуть, что сопротивления Z_{1x} , Z_{2x} , $Z_{1\kappa}$ и $Z_{2\kappa}$ связаны между собой соотношениями $Z_{1\kappa}/Z_{2\kappa} = Z_{1\kappa}/Z_{2\kappa} = A/D$, причем для симметричного четырехполюсника эти отношения равны единице (A = D). Из уравнений (8-18) и (8-19) следует, что для определения коэффициентов симметричного четырехполюсника при A = D достаточно иметь данные двух опытов, например холостого хода и короткого замыкания.

8-3. Режим четырехполюсника при нагрузке

Уравнения (8-6) показывают, что как напряжение \dot{U}_{μ} , так и ток \ddot{I}_1 на первичных зажимах состоят из двух слагающих, из которых одна пропорциональна напряжению приемника \dot{U}_2 , а другая — току \ddot{I}_2 .

Пусть заданы напряжение \dot{U}_2 и ток \dot{I}_2 . Если при разомкнутых вторичных зажимах ($\dot{I}_2 = 0$) установить напряжение \dot{U}_2 равным напряжению при нагрузке, то напряжение и ток на входных зажимах должны быть равны:

$$\dot{U}_{1x} = A\dot{U}_2; \quad \dot{I}_{1x} = C\dot{U}_2.$$

Если при коротком замыкании на вторичных зажимах ($\dot{U}_2 = 0$) установить ток \dot{I}_2 равным току нагрузки, то напряжение и ток на первичных зажимах должны быть равны:

$$\dot{U}_{1\kappa} = B\dot{I}_2; \quad \dot{I}_{1\kappa} = D\dot{I}_2.$$

Следовательно, напряжение U_1 и ток I_1 при нагрузке равны суммам соответственно напряжений и токов в режимах холостого хода и короткого замыкания четырехполюсника. Действительно,

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = A\dot{U}_{2} + B\dot{I}_{2} = \dot{U}_{1x} + \dot{U}_{1x}; \\ \dot{I}_{1} = C\dot{U}_{2} + D\dot{I}_{2} = \dot{I}_{1x} + \dot{I}_{1x}. \end{array}$$

$$(8-20)$$

Эти уравнения выражают принцип наложения. Иначе говоря, для того, чтобы получить на вторичных зажимах четырехполюсника напряжение U_2 и ток I_2 , необходимо установить на первичных зажимах напряжение U_{1x} и ток I_{1x} , пропорциональные U_2 , а также напряжение, U_{1x} и ток I_{1x} , пропорциональные току I_2 .

Для характеристики рабочего режима четырехполюсника часто пользуются понятием входного сопротивления со стороны первичных зажимов 1—1' при сопротивлении нагрузки Z₂ (рис. 8-5) и понятием входного сопротивления со стороны вторичных зажимов 2—2' при сопротивлении нагрузки Z₁ (рис. 8-6).

Для определения входного сопротивления схемы рис. 8-5 достаточно разделить первое из уравнений (8-6) на второе; в результате получим:

$$Z_{1_{BX}} = \frac{\dot{U}_1}{I_1} = \frac{A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2}{C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2} = \frac{AZ_2 + B}{CZ_2 + D}.$$
(8-21)

В частности, при коротком замыкании ($Z_2 = 0$) получаем $Z_{1\kappa} = B/D$, при холостом ходе ($Z_2 = \infty$) имеем $Z_{1\kappa} = A/C$.

Аналогично при обратной передаче (рис. 8-6) на основании уравнений (8-10) имеем:

$$Z_{2BX} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \frac{D\dot{U}_1 + B\dot{I}_1}{C\dot{U}_1 + A\dot{I}_1} = \frac{DZ_1 + B}{CZ_1 + A}.$$
 (8-22)

На практике часто применяются и другие выражения для. Z_{1RX} и Z_{2BX} . Например, вместо коэффициентов четырехполюсника A, B, C и D в формулы (8-21) и (8-22) вводят сопротивления холостого хода и короткого замыкания при прямом и обратном питании, т. е.

$$Z_{1_{BX}} = \frac{A}{C} \frac{B/A + Z_2}{D/C + Z_2} = Z_{1_X} \frac{Z_{2_K} + Z_2}{Z_{2_X} + Z_2};$$

$$Z_{2_{BX}} = \frac{D}{C} \frac{B/D + Z_1}{A/C + Z_1} = Z_{2_X} \frac{Z_{1_K} + Z_1}{Z_{1_X} + Z_1}.$$
(8-23)

Полученные выражения (8-23) показывают, что четырехполюсники могут быть применены для преобразования сопротивлений.

8-4. Эквивалентные схемы четырехполюсников

Выше было показано, что любой пассивный взаимный четырехполюсник с заданными первичными и вторичными зажимами характеризуется тремя независимыми постоянными коэффициентами. Следовательно, можно представить пассивный четырехполюсник в виде трехэлементной эквивалентной П-образной схемы, или П-схемы (рис. 8-7), и эквивалентной Т-образной схемы, или Т-схемы (рис. 8-8).

Определим параметры П-образной схемы.

Если в правой части первого уравнения (8-2), определяющего ток I_1 , прибавить и вычесть $Y_{12}U_1$, а в правой части второго урав-



Рис. 8-7.

د

Рис. 8-8.

нения для \dot{I}_2 прибавить и вычесть $Y_{21}\dot{U}_2$, то после преобразований получим:

$$\begin{split} \dot{I}_1 &= (Y_{11} - Y_{12}) \, \dot{U}_1 + Y_{12} \, (\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = \dot{I}_{11} + \dot{I}_{12}; \\ \dot{I}_2 &= -Y_{21} \, (\dot{U}_1 - \dot{U}_2) + (Y_{22} - Y_{21}) \, \dot{U}_2 = \dot{I}_{22} - \dot{I}_{21}. \end{split}$$
 (8-24)

Полученным уравнениям (при $Y_{12} = Y_{21}$) удовлетворяет схема, показанная на рис. 8-7. Элементы этой схемы:

$$Z_3 = \frac{1}{Y_{12}}; \quad Z_1 = \frac{1}{Y_{11} - Y_{13}}; \quad Z_2 = \frac{1}{Y_{22} - Y_{12}}.$$
 (8-25)

Пользуясь уравнениями (8-6) и (8-7), можно выразить параметры П-образной схемы через коэффициенты четырехполюсника:

$$Z_3 = B; \quad Z_1 = \frac{B}{D-1}; \quad Z_2 = \frac{B}{A-1}.$$
 (8-26)

Элементы Т-образной схемы можно найти по формулам преобразования треугольника сопротивлений (рис. 8-7) в эквивалентную звезду (рис. 8-8):

$$Z_{1}' = \frac{Z_{3}Z_{1}}{Z_{3} + Z_{1} + Z_{2}}; \quad Z_{2}' = \frac{Z_{3}Z_{2}}{Z_{3} + Z_{1} + Z_{2}}; \quad Z_{3}' = \frac{Z_{1}Z_{2}}{Z_{3} + Z_{1} + Z_{2}}.$$
 (8-27)

После замены в этих уравнениях Z_3 , Z_1 и Z_2 согласно (8-26) получим:

$$Z'_1 = \frac{A-1}{C}; \quad Z'_2 = \frac{D-1}{C}; \quad Z'_3 = \frac{1}{C}.$$
 (8-28)

Здесь следует подчеркнуть, что изменение положительного направления тока I_2 (на рис. 8-7 и 8-8 указаны пунктирной стрелкой) не влияет на параметры эквивалентных схем, что легко проверить.

- Если для четырехполюсника не выполняется свойство взаимности, т. е. $Z_{12} \neq Z_{21}$ или $Y_{12} \neq Y_{21}$, то это можно учесть в каждой из эквивалентных схем (рис. 8-7 и 8-8), например, при помощи дополнительного зависимого активного параметра.

Для иллюстрации отмеченного положения применительно к эквивалентной схеме рис. 8-7 обратимся опять к уравнениям (8-2). В правой части уравнения, определяющего ток I_1 , надо прибавить и вычесть слагаемое $\dot{Y}_{12}U_1$, а в правой части уравнения для тока I_2 соответственно $Y_{12}U_1$, а также $\dot{Y}_{12}U_2$; после простейших преобразований получим:

$$\begin{array}{c} \dot{I}_{1} = Y_{11}\dot{U}_{1} - Y_{12}\dot{U}_{2} = (Y_{11} - Y_{12})\dot{U}_{1} + \\ + Y_{12}(\dot{U}_{1} - \dot{U}_{2}) = \dot{I}_{11} + \dot{I}_{12}; \\ \dot{I}_{2} = -Y_{21}\dot{U}_{1} + Y_{22}\dot{U}_{2} = (Y_{22} - Y_{12})\dot{U}_{2} - \\ - Y_{12}(\dot{U}_{1} - \dot{U}_{2}) + (Y_{12} - Y_{21})U_{1} = \dot{I}_{22} - \dot{I}_{12} + \dot{J}_{12}. \end{array} \right\}$$

$$(8-29)$$

Этим уравнениям удовлетворяет эквивалентная схема, показанная на рис. 8-9, в которой источник тока $J_{12} = (Y_{12} - Y_{21}) \dot{U}_1$



Рис. 8-9.

является активным параметром, зависящим от входного напряжения U_1 ; $Z_1 = 1/(Y_{11} - Y_{12})$; $Z_2 = 1/(Y_{22} - Y_{12})$; $Z = 1/Y_{12}$. Полученная эквивалентная схема для невзаимного четырехполюсника не является единственной. Например, преобразованием тех же уравнений (8-2) можно, аналогично предыдущему, полу-

чить эквивалентную схему с источником тока, зависящим от напряжения U_2 и присоединенным к первичным зажимам 1-1'четырехполюсника.

Эквивалентную схему для невзаимного четырехполюсника при $Z_{12} \neq Z_{21}$ можно получить путем преобразования уравнения (8-1) к следующему виду:

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = Z_{11}\dot{l}_{1} + Z_{12}\dot{l}_{2} = (Z_{11} - Z_{12})\dot{l}_{1} + Z_{12}(\dot{l}_{1} + \dot{l}_{2}); \\ \dot{U}_{2} = Z_{21}\dot{l}_{1} + Z_{22}\dot{l}_{2} = (Z_{22} - Z_{12})\dot{l}_{2} + \\ + (Z_{21} - Z_{12})\dot{l}_{1} + Z_{12}(\dot{l}_{1} + \dot{l}_{2}). \end{array} \right\}$$
(8-30)

Этим уравнениям удовлетворяет эквивалентная схема рис. 8-10, где э. д. с. $\dot{E}_{21} = (Z_{21} - Z_{12}) I_1$ является активным параметром,

зависящим от тока *I*₁. Эквивалентные схемы невзаимных четырехполюсников применяются для анализа и расчета электрических цепей, содержащих электронные лампы и транзисторы.

Четырехполюсники с взаимными параметрами, у которых не заданы парные зажимы для присоединения источников электриче-



Рис. 8-10.

ской энергии и приемников, характеризуются в общем случае шестью коэффициентами, поэтому эквивалентные схемы для таких четырехполюсников содержат шесть элементов. Для иллюстрации этого положения выделим из сложной схемы некоторую ее часть, не содержащую источников э. д. с. или источников токов, с числом полюсов, равным четырем. Каждый полюс можно характеризовать током и потенциалом по отношению к некоторой произвольной, но общей для всех полюсов точке O (рис. 8-11, a).

Не изменяя режима внутри пассивного четырехполюсника и на его зажимах, дополним рассматриваемую систему до замкнутой, включив между каждым полюсом и общей точкой источник с э. д. с.,



Рис. 8-11.

равной потенциалу соответствующего полюса (рис. 8-11, *a*). Пользуясь принципом наложения, напишем выражения для токов четырехполюсника в виде

$$\begin{array}{c} \dot{I}_{1} = \dot{E}_{1}Y_{11} - \dot{E}_{2}Y_{12} - \dot{E}_{3}Y_{13} - \dot{E}_{4}Y_{14}; \\ \dot{I}_{2} = - \dot{E}_{1}Y_{21} + \dot{E}_{2}Y_{22} - \dot{E}_{3}Y_{23} - \dot{E}_{4}Y_{24}; \\ \dot{I}_{3} = - \dot{E}_{1}Y_{31} - \dot{E}_{2}Y_{32} + \dot{E}_{3}Y_{33} - \dot{E}_{4}Y_{34}; \\ \dot{I}_{4} = - \dot{E}_{1}Y_{41} - \dot{E}_{2}Y_{42} - \dot{E}_{3}Y_{43} + \dot{E}_{4}Y_{44}. \end{array}$$

$$(8-31)$$

Пользуясь вторым законом Кирхгофа, можно заменить в этих уравнениях все э. д. с. напряжениями между тем полюсом, для которого определяется ток, и остальными полюсами. Например, в выражении для тока I_1 заменим э. д. с. \dot{E}_1 , \dot{E}_2 , \dot{E}_3 и \dot{E}_4 на основании равенств $\dot{E}_1 = \dot{U}_{10}$; $\dot{E}_2 = -\dot{U}_{12} + \dot{U}_{10}$; $\dot{E}_3 = -\dot{U}_{13} + \dot{U}_{10}$; $\dot{E}_4 = -\dot{U}_{14} + \dot{U}_{10}$. В результате получим:

$$\dot{I}_{1} = \dot{U}_{10} \left(Y_{11} - Y_{12} - Y_{13} - Y_{14} \right) + \dot{U}_{12} Y_{12} + \dot{U}_{13} Y_{13} + \dot{U}_{14} Y_{14}.$$
(8-32)

Аналогичные уравнения получаются для токов I_2 , I_3 и I_4 : $\dot{I}_2 = \dot{U}_{20} (Y_{22} - Y_{21} - Y_{23} - Y_{24}) + \dot{U}_{21}Y_{21} + \dot{U}_{23}Y_{23} + \dot{U}_{24}Y_{24};$ $\dot{I}_3 = \dot{U}_{30} (Y_{33} - Y_{31} - Y_{32} - Y_{34}) + \dot{U}_{31}Y_{31} + \dot{U}_{32}Y_{32} + \dot{U}_{34}Y_{34};$ $\dot{I}_4 = \dot{U}_{40} (Y_{44} - Y_{41} - Y_{42} - Y_{43}) + \dot{U}_{41}Y_{41} + \dot{U}_{42}Y_{42} + \dot{U}_{43}Y_{43}.$ (8-33)

В этих уравнениях напряжения между полюсами связаны равенствами $\dot{U}_{12} = - \dot{U}_{21}$; $\dot{U}_{23} = - \dot{U}_{32}$ и т. д.

Так как сумма токов $l_1 + l_2 + l_3 + l_4 = 0$ при любых \dot{E}_1 , \dot{E}_2 , \dot{E}_3 и \dot{E}_4 , то из уравнений (8-33) и (8-32) при их суммировании непосредственно следует:

 $Y_{11} - Y_{12} - Y_{13} - Y_{14} = 0; \quad -Y_{21} + Y_{22} - Y_{23} - Y_{24} = 0; \\ -Y_{31} - Y_{32} + Y_{33} - Y_{34} = 0; \quad -Y_{41} - Y_{42} - Y_{43} + Y_{44} = 0. \end{cases}$ (8-34)

Следовательно,

$$\stackrel{\dot{I}_{1}=\dot{U}_{12}Y_{12}+\dot{U}_{13}Y_{13}+\dot{U}_{14}Y_{14}; \ \dot{I}_{2}=\dot{U}_{21}Y_{21}+\dot{U}_{23}Y_{23}+\dot{U}_{24}Y_{24};}{\dot{I}_{3}=\dot{U}_{31}Y_{31}+\dot{U}_{32}Y_{32}+\dot{U}_{34}Y_{34}; \ \dot{I}_{4}=\dot{U}_{41}Y_{41}+\dot{U}_{42}Y_{42}+\dot{U}_{43}Y_{43}.} }$$
(8-35)

Полученным уравнениям удовлетворяет эквивалентная схема, имеющая вид полного четырехугольника (рис. 8-11, б) с сопротивлениями ветвей

$$Z_{12} = 1/Y_{12}; \quad Z_{13} = 1/Y_{13}; \quad Z_{23} = 1/Y_{23}$$
 If T. d.

При этом очевидно, что такая эквивалентная схема справедлива для нассивного взаимного четырехполюсника.

Аналогичным путем можно определить параметры эквивалентной схемы для пассивного многополюсника с числом полюсов больше четырех. В общем случае число параметров эквивалентной схемы для пассивного многополюсника равно числу ветвей полного многоугольника, т. е. n (n - 1)/2, где n - число полюсов.

8-5. Основные уравнения и эквивалентные схемы для активного четырехполюсника

На рис. 8-12 условно изображен активный четырехполюсник, к входным зажимам которого присоединен источник э. д. с. \dot{E}_1 , а к выходным — сопротивление нагрузки Z_2 .

Пользуясь теоремой о компенсации, заменим сопротивление Z_2 источником э. д. с. $\dot{E}_2 = Z_2 l_2$ и по принципу наложения напишем выражения для токов l_1 и l_2 :

$$\hat{I}_{1} = \hat{E}_{1}Y_{11} - \hat{E}_{2}Y_{12} + \hat{E}_{3}Y_{13} + \hat{E}_{4}Y_{14} + \dots;
\hat{I}_{2} = \hat{E}_{1}Y_{21} - \hat{E}_{2}Y_{22} + \hat{E}_{3}Y_{23} + \hat{E}_{4}Y_{24} + \dots$$
(8-36)

После замены в этих уравнениях э. д. с. \dot{E}_1 и \dot{E}_2 соответствующими напряжениями и замены составляющих токов, вызываемых всеми остальными э. д. с. (\dot{E}_3 , \dot{E}_4 и т. д.), находящимися внутри четырехполюсника, через

$$\begin{array}{c} \dot{I}_{1a} = \dot{E}_{3}Y_{13} + \dot{E}_{4}Y_{14} + \dots; \\ I_{2a} = \dot{E}_{3}Y_{23} + \dot{E}_{4}Y_{24} + \dots \end{array} \right\}$$

$$(8-37)$$

получаются следующие выражения:

$$\begin{array}{c} \dot{I}_{1} = Y_{11}\dot{U}_{1} - Y_{12}\dot{U}_{2} + \dot{I}_{1a}; \\ \dot{I}_{2} = Y_{21}\dot{U}_{1} - Y_{22}\dot{U}_{2} + \dot{I}_{2a}. \end{array}$$

$$(8-38)$$

224

Из уравнений (8-38) непосредственно следует, что при напряжениях $U_1 = 0$ и $U_2 = 0$ токи короткого замыкания $I_{1\kappa} = I_{1a}$ и $I_{2\kappa} = I_{2a}$. В отличие от режимов для пассивного четырехполюсника эти токи определяются при *одновременном* коротком замыкании первичных и вторичных зажимов активного четырехполюсника.

В результате совместного решения уравнений (8-38) относительно первичных напряжения U_1 и тока I_1 получаются следующие уравнения четырехполюсника в форме А:

$$\dot{U}_{1} = \frac{Y_{22}}{Y_{21}}\dot{U}_{2} + \frac{1}{Y_{21}}(\dot{I}_{2} - \dot{I}_{2\kappa});$$
$$\dot{I}_{1} = \frac{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}}{Y_{21}}\dot{U}_{2} + \frac{Y_{11}}{Y_{21}}(\dot{I}_{2} - \dot{I}_{2\kappa}) + \dot{I}_{1\kappa}$$

или

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = A\dot{U}_{2} + B\left(\dot{I}_{2} - \dot{I}_{2\kappa}\right);\\ (\dot{I}_{1} - \dot{I}_{1\kappa}) = C\dot{U}_{2} + D\left(\dot{I}_{2} - \dot{I}_{2\kappa}\right), \end{array} \right\}$$
(8-39)

где величины A, B, C и D — коэффициенты четырехполюсника, удовлетворяющие, так же как для пассивного (взаимного) четырехполюсника, условию AD - BC = 1.

Из уравнений (8-39) следует, что любой активный четырехполюсник с заданными первичными и вторичными зажимами характеризуется пятью независимыми

параметрами (тремя коэффициентами и токами $J_{1\kappa} = I_{1\kappa} = I_{1\kappa};$ $J_{2\kappa} = I_{2\kappa} = I_{2a}$). Поэтому его можно представить в виде пятиэлементной $\dot{\epsilon}_{r}$ (эквивалентной схемы.

Для определения параметров, например, П-образной схемы обратимся к уравнениям (8-38) и (так же как в случае пассивного



Рис. 8-12.

четырехполюсника) в правой части выражения для тока I_1 прибавим и вычтем $Y_{12}\dot{U}_1$, а в правой части выражения для I_2 прибавим и вычтем $Y_{21}\dot{U}_2$; в результате получим:

$$\begin{array}{c} \dot{I}_{1} = (Y_{11} - Y_{12}) \dot{U}_{1} + Y_{12} (\dot{U}_{1} - \dot{U}_{2}) + \dot{J}_{1\kappa}; \\ \dot{I}_{2} = Y_{21} (\dot{U}_{1} - \dot{U}_{2}) - (Y_{22} - Y_{21}) \dot{U}_{2} + \dot{J}_{2\kappa}. \end{array}$$

$$(8-40)$$

Уравнениям (8-40) удовлетворяет эквивалентная схема, показанная на рис. 8-13. Источники энергии, находящиеся внутри четырехполюсника, представлены на эквивалентной схеме источниками тока $J_{1\kappa}$ и $J_{2\kappa}$. Пассивную часть схемы (П-образную) можно заменить Т-образной (рис. 8-14) так же, как это было сделано при переходе от схемы рис. 8-7 к схеме рис. 8-8.

Источники тока можно также представить на эквивалентной Т-образной схеме (или П-образной) источниками с э. д. с. $\dot{E}_{1x} = U_{1x}$ и $\dot{E}_{2x} = \dot{U}_{2x}$ (рис. 8-15), определяемыми при одновременном



размыкании ветвей, присоединенных к первичным и вторичным зажимам активного четырехполюсника.

Установим связь между э. д. с. \dot{E}_{1x} и \dot{E}_{2x} и токами $\dot{J}_{1\kappa}$ и $\dot{J}_{2\kappa}$. Для этого запишем уравнения (8-39) при одновременном размыкании первичных и вторичных зажимов (токи $\dot{I}_1 = 0$ и $\dot{I}_2 = 0$), т. е.

 $\dot{U}_{1x} = A\dot{U}_{2x} - B\dot{J}_{2\kappa}$ $H - \dot{J}_{1\kappa} = C\dot{U}_{2\kappa} - D\dot{J}_{2\kappa}$

Из этих уравнений

$$\dot{E}_{1x} = \dot{U}_{1x} = \frac{1}{C} \dot{J}_{2\kappa} - \frac{A}{C} \dot{J}_{1\kappa}; \dot{E}_{2x} = \dot{U}_{2x} = \frac{D}{C} \dot{J}_{2\kappa} - \frac{1}{C} \dot{J}_{1\kappa}.$$
(8-41)

Эквивалентная схема на рис. 8-15 может быть получена из схемы рис. 8-14 и путем замены источников тока $J_{1\kappa}$ и $J_{2\kappa}$ источниками



Рис. 8-15.

э. д. с., так же как это делалось в методе контурных токов.

Полезно подчеркнуть, что коэффициенты активного четырехполюсника (A, B, C и D) и параметры пассивных частей эквивалентных схем не зависят от э. д. с. источников энергии и равны соответствующим коэффициентам и параметрам пассивного четырехполюс-

ника. При этом, конечно, должны учитываться внутренние сопротивления источников энергии. Вместе с тем активные параметры эквивалентных схем $J_{1\kappa}$, $J_{2\kappa}$, $\dot{E}_{1\kappa}$ и $\dot{E}_{2\kappa}$ зависят как от активных, так и от пассивных элементов заданного четырехполюсника.

8-6. Идеальный трансформатор как четырехполюсник

Идеальный трансформатор представляет собой пассивный взаимный четырехполюсник (рис. 8-16), которому приписывается следующее свойство: при любых условиях отношение первичного и вторичного комплексных напряжений и отношение вторичного и первичного комплексных токов равны друг другу и равны постоянному комплексному числу:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \tilde{n} = n \angle v.$$
(8-42)

Это комплексное число \tilde{n} называется коэффициентом трансформации идеального трансформатора.

При расчетах идеальный трансформатор часто применяется в качестве составного элемента эквивалентных схем трансформаторов и автотрансформаторов со стальными магнитопроводами, а также в задачах синтеза электрических цепей.

Познакомимся с другими свойствами идеального трансформатора.

Пусть к вторичным (выходным) зажимам идеального трансформатора присоединен приемник с комплексным сопротивлением Z₂. Тогда входное сопротивление со стороны первичных зажимов

$$Z_{1_{\text{BX}}} = \frac{\dot{U}_1}{l_1} = \frac{\tilde{n}\dot{U}_2}{l_1/\tilde{n}} = \tilde{n}^2 Z_2,$$
 (8-43)

т. е. оно в \tilde{n}^2 раз больше сопротивления Z_2 .

Если к первичным зажимам присоединен приемник с комплексным сопротивлением Z_1 , а питание осуществляется со стороны вто-

Рис. 8-16.

ричных зажимов, то аналогичным путем можно показать, что

$$Z_{2_{\rm BX}} = Z_1 / \tilde{n}^2. \tag{8-44}$$

Эти соотношения характеризуют трансформацию сопротивлений. Если вторичные зажимы разомкнуты, то $Z_{18x} = \infty$, если они короткозамкнуты, то $Z_{1BX} = 0$.

Установим связь между комплексными мощностями на входе и выходе идеального трансформатора. Комплексная мощность на входе

 $\tilde{S}_1 = \dot{U}_1 \dot{I}_1 = \tilde{n} \dot{U}_2 \dot{I}_2 / \dot{n}$

гле

$$\frac{\tilde{n}}{\tilde{n}} = \frac{n \perp v}{n \perp - v} = e^{j2v}$$

и, следовательно,

$$\tilde{S}_1 = e^{j_{2v}} \tilde{S}_2. \tag{8-45}$$

В том случае, когда коэффициент трансформации вещественное число, т. е. $\tilde{n} = n \perp 0^{\circ}$, получаем: $\tilde{S}_1 = \tilde{S}_2$ и, следовательно, $P_1 = P_2$ и $Q_1 = Q_2$. При комплексном коэффициенте трансформации $P_1 \neq P_2$ и $Q_1 \neq Q_2$.

Выясним, каковы должны быть параметры реального трансформатора (рис. 8-17), чтобы его свойства соответствовали трансформатору идеальному. Покажем, что отношение первичного и вторичного комплексных напряжений при любых нагрузках трансформатора будет постоянным, если:

1) сопротивления обмоток равны нулю: $r_1 = r_2 = 0;$

2) коэффициент магнитной связи между обмотками равен единице: k = 1. Действительно, при r₁ = r₂ = 0 напряжения u₁ и u₂ равны и противоположны по знаку э. д. с. e₁ и e₂, наводимым в обмотках трансформатора (для напряжений и э. д. с. приняты одинаковые положительные направления относительно одно-



именных зажимов). При k = 1 все витки обеих обмоток трансформатора пронизываются одинаковым магнитным потоком Φ и поэтому

$$u_1 = -e_1 = w_1 \frac{d\Phi}{dt}; \quad u_2 = -e_2 = w_2 \frac{d\Phi}{dt},$$

или

 $U_1 = j\omega \omega_1 \dot{\Phi}; \quad \dot{U}_2 = j\omega \omega_2 \dot{\Phi}, \qquad (8-46)$

откуда

$$\dot{U}_1/\dot{U}_2 = w_1/w_2 = \text{const}_4$$

Рис. 8-17.

Определим, какие требования надо предъявить к параметрам трансформатора, чтобы обеспечить

постоянство отношения вторичного и первичного токов. Для указанных на рис. 8-17 положительных направлений токов

$$w_1 i_1 - w_2 i_2 = R_{\mathsf{M}} \Phi,$$

где $w_1i_1 - w_2i_2 - результирующая магнитодвижущая сила (м. д. с.); R_м - магнитное сопротивление для магнитного потока, или$

$$w_1 \dot{l}_1 - w_2 \dot{l}_2 = R_{\rm M} \dot{\Phi}.$$

Подставив из (8-46) значение $\dot{\Phi} = \dot{U}_1 / i \omega \omega_1$, получим:

$$w_1 \dot{l}_1 - w_2 \dot{l}_2 = R_{\rm M} \dot{U}_1 / j \omega w_1,$$

откуда

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{w_1}{w_2} - \frac{R_{\rm M}\dot{U}_1}{j\omega w_1 w_2 I_1}.$$

Отношение l_2/l_1 будет постоянным, если

1) либо $R_{\rm M} = 0;$

2) либо w_1 и w_2 стремятся к бесконечности, причем их отношение остается неизменным.

Если бы все перечисленные условия были выполнены, то реальный трансформатор стал бы трансформатором идеальным, коэффициент трансформации которого $\tilde{n} = n = w_1/w_2$. Идеальный трансформатор создать нельзя, но проведенный анализ показывает, как следует выбирать параметры реального трансформатора, чтобы его свойства приблизились к свойствам идеального трансформатора.

8-7. Эквивалентные схемы с идеальными трансформаторами для четырехполюсника

Как известно, пассивный взаимный несимметричный четырехполюсник с двумя парами зажимов характеризуется тремя независимыми параметрами, поэтому для него можно составить эквивалентные схемы из трех элементов. Раньше уже приводились Пи Т-образные эквивалентные схемы. Теперь введем новые эквивалентные схемы (рис. 8-18), содержащие в качестве одного из элементов идеальный трансформатор. Эти схемы применяются для трансформаторов и автотрансформаторов со стальными магнитопроводами. Сопротивления элементов Z_{1x} , $Z_{1\kappa}$, Z_{2x} и $Z_{2\kappa}$ — это входные сопротивления схем при холостом ходе и при коротком замыкании при питании с первичной (Z_{1x} , $Z_{1\kappa}$) и при питании с вторичной стороны (Z_{2x} , $Z_{2\kappa}$).

Действительно, при холостом ходе ток I_{1x} проходит только через сопротивление Z_{1x} , когда схема (рис. 8-18, *a*) питается со стороны первичных зажимов, а ток I_{2x} проходит только через сопротивление Z_{2x} , когда схема (рис. 8-18, *b*) питается со стороны вторичных зажимов. При коротком замыкании ток I_{2x} ограничивается только сопротивлением Z_{2x} , когда схема (рис. 8-18, *a*) питается со стороны вторичных зажимов, а ток I_{1x} ограничивается только

сопротивлением $Z_{1\kappa}$, когда схема (рис. 8-18, 6) питается со стороны первичных зажимов. Рассматриваемые схемы эквивалентны данному четырехполюснику, если сопротивления $Z_{1\kappa}$, $Z_{1\kappa}$, $Z_{2\kappa}$ и $Z_{2\kappa}$ в схемах равны соответствующим входным сопротивлениям данного четырехполюсника. Что касается коэффициентов трансформации идеальных трансформаторов, то необходимо иметь:

$$\tilde{n}' = A; \quad \tilde{n}'' = 1/D,$$

где A и D — коэффициенты данного четырехполюсника.

Действительно, эти коэффициенты трансформации равны отношению комплексных

'n

Рис. 8-18.

напряжений \dot{U}_1/\dot{U}_2 при холостом ходе, причем для схемы (рис. 8-18,*a*) — при питании с первичной стороны, а для схемы (рис. 8-18,*b*) — при питании с вторичной стороны, как и должно быть по уравнениям четырехполюсника (8-6) и (8-10).

Из двух эквивалентных схем четырехполюсника (рис. 8-18) можно получить еще четыре эквивалентные схемы, перемещая идеальный трансформатор либо на вход, либо на выход. При этом для сохранения эквивалентности нужно изменить значения тех сопротивлений, которые переходят с одной стороны, идеального трансформатора на его другую сторону. Если сопротивление переходит с вторичной стороны на первичную, то его следует увеличить в \tilde{n}'^2 или \tilde{n}''^2 раз, если же оно переходит с первичной стороны на вторичную, то его следует уменьшить в \tilde{n}'^2 или \tilde{n}''^2 раз. Необходимость такого изменения сопротивлений вытекает из соотношений (8-43) и (8-44).

8-8. Эквивалентные схемы трансформатора со стальным магнитопроводом

Стальной магнитопровод у трансформатора уменьшает магнитное сопротивление и увеличивает коэффициент магнитной связи между обмотками. Это приближает свойства трансформатора к свойствам идеального трансформатора, но в магнитопроводе трансформатора наблюдаются потери энергии, обусловленные вихревыми токами и гистерезисом. Вследствие нелинейной зависимости между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля ток в трансформаторе при синусоидальном приложенном напряжении может быть и несинусоидальным. Все эти явления подробно рассматриваются в гл. 23. Сейчас важно отметить, что заметное отклонение формы кривых тока в трансформаторе от синусоидальной наблюдается только в режимах, близких к холостому ходу. В нагрузочных режимах эти отклонения настолько незначительны, что ими можно пренебречь и считать трансформатор со стальным магнитопроводом линейным элементом цепи.

Эквивалентную схему трансформатора можно получить, подробно анализируя все происходящие в нем явления. Именно такой способ ее получения приводится в курсах электрических машин и трансформаторов или в специальных монографиях, посвященных трансформаторам. Здесь рассмотрим трансформатор как четырехполюсник и применим для него эквивалентные схемы, рассмотренные в предыдущем параграфе.

Опыты показывают, что при холостом ходе трансформатора со стальным магнитопроводом отношение комплексных первичного и, вторичного напряжений практически одинаково независимо от того, осуществляется ли питание трансформатора со стороны первичных или со стороны вторичных зажимов. Опыты показывают также, что отношение этих комплексных напряжений практически можно считать вещественным числом, равным отношению их действующих значений и равным отношению чисел внтков обмоток трансформатора:

$$\frac{\dot{U}_{1x}}{\dot{U}_2} \approx \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_{2x}} \approx \frac{w_1}{w_2},$$

где \dot{U}_{1x} и \dot{U}_{2x} — соответственно напряжения на первичных и вторичных зажимах в режимах холостого хода при прямом и обратном питании.

Отношение действующих значений первичного и вторичного напряжений трансформатора при холостом ходе называется его коэффициентом трансформации *n*.

Таким образом, рассматривая трансформатор как четырехполюсник, можно считать

$$A = 1/D = w_1/w_2, (8-47)$$

следовательно, в обеих эквивалентных схемах (рис. 8-18) коэффициенты трансформации идеальных трансформаторов практически одинаковы и равны коэффициенту трансформации реального трансформатора

$$\tilde{n}' = \tilde{n}'' = n = \omega_1 / \omega_2.$$

При холостом ходе ток в трансформаторе существенно отличается от синусоидального. Сопротивления Z_{1x} и Z_{2x} определяются

как комплексные сопротивления для эквивалентных синусоидальных токов, которые эквивалентны несинусоидальным токам i_{1x} и i_{2x} в том смысле, что имеют одинаковые с токами i_{1x} и i_{2x} действующие значения и тем, что при этих токах получаются те же активные мощности.

Экспериментальное определение сопротивлений Z_{1x} и Z_{2x} может быть проведено так, как описано в § 3-18, в предположении что измеряемое амперметром действующее значение несинусоидального тока является действующим значением эквивалентного синусоидального тока.

Из соотношений (8-14), (8-15) и (8-12), (8-17) имеем:

$$Z_{1\kappa}/Z_{2\kappa} = A/D, \qquad Z_{1\kappa}/Z_{2\kappa} = A/D.$$

Из соотношения (8-47)

$$A/D = (w_1/w_2)^2 = n^2.$$

Следовательно,

$$Z_{1\kappa}/Z_{2\kappa} = Z_{1\kappa}/Z_{2\kappa} = n^2. \tag{8-48}$$

Для трансформаторов сопротивления Z_{1x} , $Z_{1\kappa}$, Z_{2x} и $Z_{2\kappa}$ принято обозначать соответственно Z'_x , Z'_κ , Z''_x и Z''_κ . Эти сопротивления называют сопротивлениями холостого хода и короткого замыкания трансформатора, приведенными к первичной обмотке (Z'_x и Z'_κ) и приведенными к вторичной обмотке (Z'_x и Z''_κ).

Обычно у трансформаторов полные сопротивления холостого хода намного больше полных сопротивлений короткого замыкания: $z'_x = (180 \div 500) z'_{\kappa}$. Поэтому во многих случаях можно применять упрощенные схемы без ветвей, содержащих сопротивления Z'_x и Z''_x . В ориентировочных расчетах пренебрегают иногда и сопротивлениями Z'_{κ} и Z''_{κ} , т. е. рассматривают реальные трансформаторы как трансформаторы идеальные.

Трансформаторы помимо преобразования значений переменных токов и напряжений применяются для согласования полных сопротивлений источников питания и приемников (для обеспечения условия передачи максимальной мощности, см. § 3-19). Расчет входных сопротивлений обычно выполняется по формулам (8-43) и (8-44), справедливым для идеального трансформатора. Более точный расчет может быть сделан с учетом всех параметров эквивалентной схемы трансформатора.

8-9. Расчеты электрических цепей с трансформаторами

Приведем два примера, иллюстрирующих применение эквивалентных схем трансформаторов в расчетах электрических цепей. В обоих примерах будем пользоваться упрощенными эквивалентными схемами, не содержащими ветвей с сопротивлениями Z'_x или Z'_x . Цепь с каскадным соединением трансформаторов. Рассмотрим цепь, состоящую из линии 1, трансформатора a, линии 2, трансформатора b и приемника. На рис. 8-19 линии и приемник учтены комплексными сопротивлениями Z_1 , Z_2 и Z_3 , а трансформаторы простейшими эквивалентными схемами, содержащими сопротивления $Z'_{\kappa a}$ и $Z'_{\kappa b}$ и идеальные трансформаторы с коэффициентами



Рис. 8-19.

трансформации n_a и n_b . Пусть заданы сопротивления всех элементов схемы, коэффициенты трансформации и напряжение U в начале первой линии, а требуется определить токи и напряжения на отдельных участках цепи.

Перейдем к схеме без идеальных трансформаторов, сохраняя входное сопротивление всей схемы неизменным (рис. 8-20). Для этого все сопротивления, которые раньше находились за идеальными трансформаторами (считая от входа схемы), следует изменить,



Рис. 8-20.

умножив их на квадраты коэффициентов трансформации тех трансформаторов, которые находились между сопротивлениями и входом схемы. Так, сопротивления Z_2 и $Z'_{\kappa b}$ следует умножить на n_a^a , а сопротивление Z_3 на $n_a^a n_b^a$.

Ток I_1 в этой схеме определить легко. Затем по схеме рис. 8-19 находим $I_2 = n_a I_1$ и $I_3 = n_b I_2 = n_a n_b I_1$ и рассчитываем напряжения на ее отдельных участках.

Параллельное соединение трансформаторов. Рассмотрим цепь (рис. 8-21), состоящую из линии 1, двух параллельно соединенных трансформаторов *a* и *b* и приемника. На практике, как правило, параллельно включаются трансформаторы с одинаковыми коэффициентами трансформации, однако для общности будем считать, что коэффициенты трансформации различные. Пусть, как и в первом примере, заданы сопротивления элементов цепи, коэффициенты трансформации и напряжение в начале первой линии, а требуется определить токи и напряжения на отдельных участках цепи.



Для их определения нужно совместно решить четыре уравнения:

$$\dot{U} - Z_1 (\dot{l}_a + \dot{l}_b) = \dot{U}_1; \quad \frac{\dot{U}_1}{n_a} - Z_{\kappa a}^{"} n_a \dot{l}_a = \dot{U}_2;$$

$$\frac{\dot{U}_1}{n_b} - Z_{\kappa b}^{"} n_b \dot{l}_b = \dot{U}_2; \quad \dot{U}_2 = Z_3 (n_a \dot{l}_a + n_b \dot{l}_b).$$

8-10. Графы пассивных четырехполюсников и их простейшие соединения

Уравнения четырехполюсника, записанные в любой форме, можно всегда представить в виде того или иного графа. На рис. 8-22 изображен граф, соответствующий уравнениям (8-6), записанным



в форме A, на котором зачерненными большими кружочками отмечены истоки с независимыми переменными U_2 и I_2 , а обычными точками отмечены стоки.

На рис. 8-23 изображен граф по уравнениям, записанным в форме Y, где зачернепными большими кружочками также отмечены узлы истоков с независимыми переменными U_1 , U_2 и обычными точками отмечены узлы стоков I_1 и I_2 ; на рис. 8-24 изображен граф, соответствующий уравнениям (8-1) четырехполюсника, записанным в форме Z. Графы четырехполюсников удобно применять для определения параметров результирующих четырехполюсников, полученных путем соединения более простых четырехполюсников.

На рис. 8-25, а показано так называемое каскадное соединение двух четырехполюсников с заданными параметрами, а на рис. 8-25, б



$$\dot{U}_1 = A_1 \dot{U}' + B_1 \dot{l}'; \quad \dot{U}' = A_2 \dot{U}_2 + B\dot{l}_2; \\ \dot{l}_1 = C_1 \dot{U}' + D_1 \dot{l}'; \quad \dot{l}' = C_2 \dot{U}_2 + D_2 \dot{l}_2.$$

Рис. 8-24.

Для установления связи между входными величинами U_1 , I_1 первого четырехполюсника и выходными величинами второго четырехпо-

люсника \dot{U}_2 , \dot{I}_2 из графа рис. 8-25,6 непосредственно получаются следующие уравнения для эквивалентного четырехполюсника:

$$\dot{U}_1 = (A_1A_2 + B_1C_2) \, \dot{U}_2 + (A_1B_2 + B_1D_2) \, \dot{I}_2;$$

$$\dot{I}_1 = (C_1A_2 + D_1C_2) \, \dot{U}_2 + (D_1D_2 + C_1B_2) \, \dot{I}_2,$$

или

$$\begin{array}{c} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2; \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2, \end{array} \right\}$$
(8-49)

где

$$A = A_1A_2 + B_1C_2; \quad B = A_1B_2 + B_1D_2; C = C_1A_2 + D_1C_2; \quad D = D_1D_2 + C_1B_2.$$
 (8-50)

Эти коэффициенты (рис. 8-25, в) получаются из графа в виде суммы произведений соответствующих передач путей между истоками и стоками соединения графов (рис. 8-25, б).



Для определения параметров эквивалентного четырехполюсника, составленного из двух параллельно соединенных четырехполюсников (рис. 8-26, a), целесообразно построить графы по уравнениям в форме Y (рис. 8-26, б). Из этого графа сразу получаются следующие уравнения:

$$\dot{I}_{1} = (Y_{11}^{a} + Y_{11}^{b}) \dot{U}_{1} - (Y_{12}^{a} + Y_{12}^{b}) \dot{U}_{2};$$

$$\dot{I}_{2} = -(Y_{21}^{a} + Y_{21}^{b}) \dot{U}_{1} + (Y_{22}^{a} + Y_{22}^{b}) U_{2},$$
(8-51)

или

$$\begin{array}{c} \dot{I}_{1} = Y_{11}\dot{U}_{1} - Y_{12}\dot{U}_{2}; \\ \dot{I}_{2} = -Y_{21}U_{1} + Y_{22}\dot{U}_{2}, \end{array} \right\}$$
(8-52)

где (рис. 8-26, в)

$$Y_{11} = Y_{11}^{a} + Y_{11}^{b}; \quad Y_{22} = Y_{22}^{a} + Y_{22}^{b};$$

$$Y_{12} = Y_{12}^{a} + Y_{12}^{b}; \quad Y_{21} = Y_{21}^{a} + Y_{21}^{b}.$$

Для определения параметров эквивалентного четырехполюсника, составленного из двух последовательно соединенных четырехпо-



Рис. 8-26.

люсников (рис. 8-27,*a*), следует построить граф по уравнениям в форме *Z* (рис. 8-27,*б*). Из этого графа вытекают следующие уравнения:

$$\dot{U}_{1} = \dot{U}_{1}^{a} + U_{1}^{b} = (Z_{11}^{a} + Z_{11}^{b}) \dot{I}_{1} + (Z_{12}^{a} + Z_{12}^{b}) \dot{I}_{2};
\dot{U}_{2} = \dot{U}_{2}^{a} + \dot{U}_{2}^{b} = (Z_{21}^{a} + Z_{21}^{b}) \dot{I}_{1} + (Z_{22}^{a} + Z_{22}^{b}) \dot{I}_{2},$$
(8-53)

откуда

$$\begin{array}{c} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2; \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2, \end{array}$$

$$(8.54)$$

235

где

$$Z_{11} = Z_{11}^{a} + Z_{11}^{6}; \quad Z_{12} = Z_{12}^{a} + Z_{12}^{6};$$

$$Z_{21} = Z_{21}^{a} + Z_{21}^{6}; \quad Z_{22} = Z_{22}^{a} + Z_{22}^{6}.$$

Уравненням (8-54) соответствует граф по рис. 8-24, у которого передачи ветвей вычислены по последним формулам.

Параметры эквивалентных четырехполюсников, полученных при различных соединениях составных четырехполюсников, можно определить и при помощи матричных форм записи уравнений.



Рис. 8-27.

Так, для каскадного соединения двух четырехполюсников матрица параметров эквивалентного четырехполюсника равна произведению матриц отдельных четырехполюсников:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (A_1A_2 + B_1C_2) (A_1B_2 + B_1D_2) \\ (C_1A_2 + D_1C_2) (C_1B_2 + D_1D_2) \end{vmatrix}$$

откуда непосредственно получаются выражения (8-50).

Следует подчеркнуть, что матрицу коэффициентов эквивалентного четырехполюсника, полученного при каскадном соединении трех и более четырехполюсников, можно найти перемножением трех н более матриц, записанных в том же порядке, в каком соединены четырехполюсники, поскольку умножение матриц не подчиняется переместительному закону.

При параллельном соединении двух четырехполюсников матрица коэффициентов эквивалентного четырехполюсника находится суммированием матриц проводимостей отдельных четырехполюсников, а при последовательном — суммированием матриц сопротивлений. При этом правила суммирования матриц, как и расчеты при помощи графов, применимы при так называемых регулярных соединениях четырехполюсников, т. е. при равенстве токов каждой пары зажимов у каждого составного четырехполюсника, что и показано на рис. 8-26, а и рис. 8-27, а.

Глава девятая

ЦЕПИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРИБОРАМИ В ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ

9-1. Ламповый триод и его параметры

В различных областях современной техники широко применяются управляемые элементы электрической цепи. В настоящей главе рассматриваются цепи, содержащие в качестве управляемых элементов электронные лампы и полупроводниковые приборы. Анализ ограничивается линейным режимом, т. е. такими областями значений токов и напряжений, при которых между изменениями токов и напряжений сохраняются линейные зависимости. При таком ограничении цепи линейны, однако, как будет показано

в дальнейшем, они не обладают свойством взаимности, а в их расчетные схемы приходится вводить зависимые источники тока и напряжения.

Трехэлектродная электронная лампа или триод имеет три электрода: катод (κ) , анод (a) и сетку (c), которые находятся в стеклянном, металлическом или керамическом баллоне, откачанном до высокого вакуума (рис. 9-1). Катод нагревается до высокой тем-



Рис. 9-1.

пературы, в результате чего возникает термоэлектронная эмиссия. Поток электронов направляется от катода через промежутки сетки к аноду, которому сообщается по отношению к катоду положительный потенциал. Так как за направление тока принимается направление движения положительных зарядов, то говорят, что ток внутри лампы направлен от анода к катоду.

Ток i_a анодной цепи зависит не только от анодного напряжения u_a (между анодом и катодом), но в значительно большей мере от сеточного напряжения u_c (между сеткой и катодом). Сильное влияние сеточного напряжения на анодный ток объясняется тем, что сетка экранирует анод от катода. Поэтому электрическое поле, действующее между катодом и сеткой на движущиеся электроны, значительно больше зависит от сеточного напряжения, чем от анодного. При положительном сеточном напряжении часть электронов, испускаемых катодом, притягивается сеткой и возникает сеточный ток i_c .

На рис. 9-2, а в качестве примера приведены анодная и сеточноанодная характеристики для одного из типов триода. Они представляют собой зависимости анодного и сеточного токов от анодного напряжения $i_a(u_a)$ и $i_c(u_a)$ при различных заданных значениях сеточного напряжения u_c . Кривые анодного тока показаны сплошными линиями, кривые сеточного тока — пунктирными. Цифры, стоящие около кривых i_a и i_c , указывают значения постоянного сеточного напряжения. На рис. 9-2,6 для того же триода приведены анодно-сеточные и сеточная характеристики, представляющие собой зависимости анодного и сеточного токов от сеточного напряжения i_a (u_c) и i_c (u_c) при различных задапных значениях анодного напряжения, которые указаны около каждой кривой. Все характеристики сняты при постоянных напряжениях и токах (не изменяющихся во времени), но они справедливы и для мгновенных значений синусоидальных токов и напряжений при не слишком высоких частотах. Из характеристик видно, что зависимости между токами и напряжениями нелинейные, т. е. в общем случае триод — нелинейный элемент цепи.



Рис. 9-2.

Токи i_c и i_a являются функциями двух независимых переменных u_c и u_a , так что для малых изменений напряжений du_c и du_a справедливы следующие зависимости:

$$di_{c} = \frac{\partial i_{c}}{\partial u_{c}} du_{c} + \frac{\partial i_{c}}{\partial u_{a}} du_{a}, \quad di_{a} = \frac{\partial i_{a}}{\partial u_{c}} du_{c} + \frac{\partial i_{a}}{\partial u_{a}} du_{a}.$$

Пусть изменения напряжений du_c и du_a во времени происходят не слишком быстро, так что в любой момент связь между токами i_c и i_a и напряжениями u_c и u_a не отличается от зависимостей, снятых при постоянных токах и напряжениях (рис. 9-2,*a* и *б*). Тогда частные производные токов i_c и i_a по напряжениям u_c и u_a , входящие в уравнения как коэффициенты при du_c и du_a , могут быть определены по характеристикам триода. Они пропорциональны тангенсам углов наклона касательных к характеристикам, проведенным в «рабочих» точках характеристик, которые находятся по заданным значениям u_c и u_a . Частные производные токов по напряжениям представляют собой собственные и передаточные проводимости сеточной и анодной цепей в рабочей точке:

$$\frac{\partial i_c}{\partial u_c} = g_{cc}; \quad \frac{\partial i_c}{\partial u_a} = g_{ca}; \\ \frac{\partial i_a}{\partial u_c} = g_{ac}; \quad \frac{\partial i_a}{\partial u_a} = g_{aa}.$$

Ведя эти обозначения, получаем:

$$di_{\rm c} = g_{\rm cc} \, du_{\rm c} + g_{\rm ca} \, du_{\rm a}; \tag{9-1}$$

$$di_a = g_{ac} \, du_c + g_{aa} \, du_a. \tag{9.2}$$

Проводимость $g_{ac} = \partial i_a / \partial u_c$ называют крутизной анодно-сеточной характеристики анодного тока и обозначают буквой S. Величина, обратная собственной анодной проводимости $1/g_{aa} = \partial u_a/\partial i_a$, называется внутренним сопротивлением лампы (в анодной цепи) и обозначается R_i . Введя эти обозначения, имеем:

$$di_{a} = S \, du_{c} + \frac{1}{R_{i}} \, du_{a} = \frac{1}{R_{i}} \, (SR_{i} \, du_{c} + du_{a}). \tag{9-3}$$

Из этого выражения видно, что приращение сеточного напряжения вызывает в SR_i раз большее изменение анодного тока, чем равное ему изменение анодного напряжения, которое в качестве слагаемого входит в (9-3). Величина SR₁ называется коэффициентом усиления и обозначается μ . Полагая в уравнении (9-3) $di_a = 0$, получаем:

$$\mu = SR_i = -(du_a/du_c) i_a = \text{const},$$

т. е. коэффициент усиления можно рассматривать как предел отношения уменьшения анодного напряжения ($du_{\mathfrak{g}} \leq 0$) к компенспрующему его увеличению сеточного напряжения ($du_c > 0$).

Электрические цепи, содержащие триоды, в большинстве случаев имеют источники питания постоянного напряжения (аккумуляторные батарен или выпрямители). Поэтому токи и напряжения в этих цепях содержат постоянные составляющие. Однако основной интерес представляют переменные составляющие токов и напряжений, так как обычно именно от них зависит работа того или иного устройства, содержащего триод.

В этой главе рассматриваются только переменные составляю-щие токов и напряжений и принято, что их значения изменяются в области, для которой справедливы линейные соотношения (9-1) и (9-2). Эта область изменения напряжений может быть достаточно широка, если постоянные составляющие сеточного и анодного напряжений таковы, что рабочие точки триода лежат в области прямолинейных участков характеристик. При таких ограничениях для переменных составляющих токов и напряжений триод представляет собой линейный элемент.

Цепи, содержащие триоды в линейном режиме работы, существенно отличаются от ранее рассмотренных цепей в том отношении, что для них несправедлив принцип взаимности. Действительно, $g_{ca} \neq g_{ac}$, так как эти передаточные проводимости определяются разными характеристиками триода.

9-2. Эквивалентные схемы лампового триода

Пусть переменные составляющие токов и напряжений изменяются по синусоидальному закону. Изобразив их комплексными величинами, получим уравнения для переменных составляющих



$$\dot{I}_{c} = g_{cc}\dot{U}_{c} + g_{ca}\dot{U}_{a};$$
$$\dot{I}_{a} = S\dot{U}_{c} + g_{aa}\dot{U}_{a}.$$

Рис. 9-3.

Этим уравнениям удовлетворяет эквивалентная схема (рис. 9-3), содержащая два источника тока.

В большинстве случаев практического применения триодов сеточное напряжение имеет отрицательную постоянную составляющую, так называемое отрицательное сеточное смещение, такой величины, что при всех значениях сеточного напряжения потенциал сетки меньше потенциала катода. При этих условиях ток сетки равен нулю (триод работает в той области сеточных характеристик,



Рис. 9-4.

которые находятся на рис. 9-2,6 слева от оси ординат) и эквивалентная схема триода упрощается. Цепь сетки состоит только из изолированного зажима c; а проводимости g_{cc} и источника тока $g_{ca}\dot{U}_a$ в схеме нет (рис. 9-4,a). Путем преобразования источника тока в источник э. д. с.

$$\frac{1}{g_{aa}}S\dot{U}_{c} = R_{i}S\dot{U}_{c} = \mu\dot{U}_{c}$$

получаем другую эквивалентную схему трнода (рис. 9-4,6).

До сих пор предполагалось, что изменения напряжений происходят не слишком быстро и токи определяются по характеристикам триода, сиятым при постоянных напряжениях и токах. Это справедливо только при относительно низких частотах. При более высоких частотах нужно учитывать емкости между сеткой и катодом, сеткой и анодом и анодом и катодом (рис. 9-5). Эквивалентная схема (рис. 9-4,*a*) соответственно усложняется и принимает вид, показанный на рис. 9-6. Эта схема справедлива при достаточном отрицательном



сеточном смещении, которое устраняет замыкание через сетку части тока, обусловленной термоэлектронной эмиссией катода. Однако ток в цепи сетки все же не равен нулю вследствие ее емкостной связи с анодом и катодом (емкости C_{ck} и C_{ca}).

При еще более высоких частотах приходится учитывать ряд дополнительных факторов: индуктивность и взаимную индуктивность вводов к электродам лампы; время пролета электронов между

электродами; днэлектрические потери в изоляторах. Иногда для учета этих факторов в схему рис. 9-6 вводят дополнительные индуктивности, взаимные индуктивности и т. д. Однако практическая ценность подобной усложненной схемы невелика, так как не представляется возможным определить экспериментально параметры многочисленных дополнительно вводимых элементов схемы.



Рис. 9-7.

При любых частотах триод можно рассматривать как четырехполюсник, два полюса которого соединены проводом, не имеющим сопротивления (рис. 9-7). Токи определяются через напряжения, например уравнениями в форме Y:

$$\begin{array}{c} \dot{I}_{1} = Y_{11}\dot{U}_{1} - Y_{12}\dot{U}_{2}; \\ \dot{I}_{2} = -Y_{21}\dot{U}_{1} + Y_{22}\dot{U}_{2}, \end{array} \right\}$$
(9-4)

где передаточные проводимости Y_{12} и Y_{21} , как и следует ожидать, не равны друг другу. Этим уравнениям, как было показано, удовлетворяет эквивалентная схема, приведенная на рис. 8-9, которая по структуре не отличается от схемы, приведенной на рис. 9-6. В диапазоне высоких частот (рис. 8-9) $Z_1 = 1/j\omega C_{ck}$; $Z_3 = 1/j\omega C_{ca}$; $1/Z_2 = 1/R_i + j\omega C_{ak}$; $J_{12} = SU_c$.

При сверхвысоких частотах параметры Y₁₁, Y₁₂, Y₂₁ и Y₂₂ должны определяться экспериментально, как параметры четырехполюсника при той частоте, при которой работает триод.

С точки зрения общей теории цепей для переменных составляющих токов и напряжений триод представляет собой активный трехполюсник или четырехполюсник с закороченной стороной. В состав его эквивалентной схемы входят так называемые зависимые источники тока или напряжения, так как создаваемые ими ток $S\dot{U}_{\rm c}$ или напряжение $\mu\dot{U}_{\rm c}$ зависят от напряжения $\dot{U}_{\rm c}$, подводимого между сеткой и катодом.

Ранее такие четырехполюсники были названы невзаимными.

Применяя для ламп эквивалентные схемы, можно рассчитывать линейные режимы в любых цепях, содержащих электронные лампы с тремя или даже с большим числом электродов, известными методами расчета линейных цепей.

Пример 9-1. На рис. 9-8 представлена схема одного каскада усилителя переменного напряжения. В этой схеме батарея с э. д. с. E питает анодную цепь, а батарея с э. д. с. E_c создает отрицательное сеточное смещение. Источник напряже-



Рис. 9-8.

ния *u*₁ учитывает напряжение сигнала, подводимого к усилителю. Сопротивление *R*₂ — сопротивление нагрузки, на котором нужно получить усиленное (увеличенное) напряже-



Рис. 9-9.

ние сигнала. Цепь накала катода на схеме не показана. Даны параметры триода S, R_i , $C_{c\kappa}$, C_{ca} , $C_{a\kappa}$ и сопротивление нагрузки R_2 . Определить коэффициент усиления напряжения $\tilde{K}_U = \dot{U}_2/\dot{U}_1$. Внутренними сопротивлениями источников питания пренебречь.

Решение составляем эквивалентную схему усилительного каскада (рис. 9-9). На этой схеме $Y_{ck} = j\omega C_{ck}$, $Y_{ca} = j\omega C_{ca}$; $Y_{ak} = 1/R_i + j\omega C_{ak}$ и $G_2 = 1/R_2$.

Расчет проще всего выполняется методом узловых потенциалов. Записываем для узла а уравнение по первому закону Кирхгофа

$$Y_{\rm ca} (\dot{U}_2 - \dot{U}_1) + Y_{\rm ak} \dot{U}_2 + S \dot{U}_1 + G_2 \dot{U}_2 = 0,$$

из этого уравнения находим отношение

$$\tilde{K}_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Y_{ca} - S}{Y_{ca} + Y_{ak} + G_2}.$$

Для низких частот можно полагать:

$$Y_{c\kappa} = Y_{ca} = 0 \quad \text{if } \quad Y_{a\kappa} = 1/R_i.$$

При этом

$$\tilde{K}_{U} = -\frac{S}{1/R_{i} + 1/R_{2}} = -\frac{R_{i}SR_{2}}{R_{i} + R_{2}} = -\frac{\mu R_{2}}{R_{i} + R_{2}}$$

Знак минус указывает на противоположность фаз \dot{U}_2 и \dot{U}_1 . Коэффициент усиления напряжения (по модулю) меньше коэффициента усиления лампы μ . Очевидно, что $K_{II} = \mu$ только при $R_2 = \infty$.

1

Схема включения триода (рис. 9-1), принятая в основу проведенного выше теоретического анализа и встретившаяся в примере (рис. 9-8), называется схемой с общим катодом (зажим катода является общим и для цепи сетки и для цепи анода). Наряду с этой,



Рис. 9-10.

Рис. 9-11.

наиболее часто применяемой схемой встречаются две другие схемы включения триода: с общей сеткой (рис. 9-10) и с общим анодом (рис. 9-11). На приведенных рисунках показано подсоединение нагрузочного сопротивления R_2 . Отметим, что эквивалентная схема триода (рис. 9-6) может быть применена и для этих схем включения.

9-3. Транзисторы (полупроводниковые триоды)

Транзисторы (или полупроводниковые триоды) обычно изготовляются из германия и по своему конструктивному выполнению подразделяются на точечно-контактные и плоскостные. Ограничимся рассмотрением плоскостного транзистора.

рассмотреннем плоскостного транзистора, который представляет собой кристалл германия, содержащий минимум три области с различными типами электропроводности. Область полупроводника, в которой электропроводность в основном обусловлена свободными электронами, называется *n*-областью (от слова negative — отрицательный). Она получается путем добавления к германию примесей других элементов (фосфора, сурьмы, мышьяка), атомы которых имеют на один валентный электрон больше, чем атом германия.



Рис. 9-12.

Область полупроводника, в которой электропроводность в основном обусловлена дырками, называется *p*-областью (от слова positive — положительный). Она получается путем добавления к германию примесей других элементов (индия, бора, алюминия или галлия), атомы которых имеют на один валентный электрон меньше, чем германий (дыркой называется незаполненная ковалентная связь атомов). Дырка может перемещаться по кристаллической решетке, причем ее перемещение равносильно перемещению положительного заряда, равного по абсолютной величине заряду электрона.

Транзисторы с тремя областями электропроводности бывают двух типов: *p-n-p* и *n-p-n*.

Транзистор типа *p-n-p* состоит из двух *p*-областей, отделенных друг от друга тонким слоем (порядка тысячных долей миллиметра) *n*-области (рис. 9-12,*a*). В триоде типа *n-p-n* чередование слоев обратное. Средняя область транзистора называется базой (б) или основанием. Одна крайняя область называется эмиттером (э), другая — коллектором (κ).

Детальное рассмотрение явлений в транзисторе требует привлечения современных квантовых представлений и выходит за рамки данной книги.

Ниже проводятся упрощенные пояснения.

Вследствие диффузии положительные заряды (дырки) из *р*-области направляются в *n*-область, а свободные электроны движутся в обратном направлении. В результате у границ раздела областей (у *р*-*n*-переходов) появляются объем-



Рис. 9-13.

ные заряды — положительные в *n*-области и отрицательные в *p*-областях (на рис. 9-12, а показаны знаками «---» и «---»). Объемные заряды создают электрические поля, и между *p* и *n*-областями появляются разности потенциалов или потенциальные барьеры, которые препятствуют дальнейшей диффузии зарядов. В конечном счете ток через границы раздела *p* и *n*-областей прекращается. На рис. 9-12, б показано распределение потенциала, которое устанавливается вдоль транзистора, когда он не присоединен к внешней цепи.

Рассмотрим, что произойдет, если к транзистору подключить два источника постоянной э. д. с. U_{96} и $U_{6\kappa}$, как показано на рис. 9-13, *а*.

Напряжение U_{95} — прямое, оно снижает потенциальный барьер между эмиттером и базой. Напряжение $U_{6\kappa}$ — об-

ратное, оно увеличивает потенциальный барьер между базой и коллектором. Получающееся распределение потенциала показано на рис. 9-13, б.

Снижение потенциального барьера между эмиттером и базой облегчает процесс диффузии дырок из эмиттера в базу и электронов из базы в эмиттер. Дырки, попадающие в базу, стремясь равномерно заполнить ее объем, попадают в область база — коллектор и здесь под действием электрического поля увлекаются в коллектор. В результате в цепи коллектора возникает электрический ток. Он меньше тока эмиттера, так как не все дырки, попавшие в базу, переходят в коллектор. Часть дырок рекомбинирует в базе с электронами. Кроме того, ток эмиттера больше тока коллектора за счет того, что он обусловлен не только диффузией дырок из эмиттера в базу, но и диффузией электронов из базы в эмиттер. Эта последняя составляющая тока эмиттера идет целиком мимо коллектора.

Схема включения транзистора, представленная на рис. 9-13,*a*, называется схемой с общей базой (так как база входит в цепь эмиттера и в цепь коллектора). Цепь эмиттера называется входной цепью, а коллектора — выходной.

На рис. 9-14 представлено семейство статистических выходных характеристик одного из типов плоскостного транзистора типа *p-n-p*, включенного по схеме с общей базой. Выходные характеристики представляют собой зависимость тока i_{κ} в цепи коллектора от напряжения $u_{6\kappa}$ между базой и коллектором при заданном значении тока $i_{\mathfrak{s}}$ эмиттера. Значения $i_{\mathfrak{s}}$ написаны около каждой кривой. В линейной части характеристики сопротивление цепи коллектора $\Delta u_{6\kappa}/\Delta i_{\kappa}$ для приращений тока в коллекторе очень велико (достигает сотен тысяч и миллионов ом). Из тех же характеристик видиа почти линейная зависимость тока цепи коллектора от тока цепи эмиттера. Изменяя ток эмиттера, можно пропорцио-

нально изменять ток коллектора, причем отношение $\Delta i_{\kappa}/\Delta i_{\mathfrak{s}} = \alpha$, которое называется коэффициентом усиления по току, достигает значений 0,8— 0,97. Для плоскостных триодов с тремя областями $\alpha < 1$, так как часть тока эмиттера ответвляется в базу. В других типах транзисторов коэффициент усиления по току может быть больше единицы.

Транзистор, включенный по схеме с общей базой, при $\alpha < 1$ не может работать как усилитель тока, но он может работать как



усилитель напряжения и мощности. Поясним это следующими простыми рассуждениями. Пусть в цепь коллектора последовательно с источником питания включено высокоомное нагрузочное сопротивление R_2 (одного порядка с величиной $\Delta u_{6\kappa}/\Delta i_{\kappa}$) и пусть напряжения сигнала Δu_{96} , подведенное с цепи эмиттера, изменило ток эмиттера на величину Δi_9 . Тогда почти на такую же величину изменится ток коллектора $\Delta i_{\kappa} = \alpha \Delta i_9$. Изменение напряжения на нагрузочном сопротивлении будет во много раз больше изменения напряжения сигнала, так как R_2 много больше сопротивлении. По этой же причине приращение мощности $R_2 \Delta i_{\kappa}^*$ будет много больше мощности сигнала $\Delta u_{96} \Delta i_9$.

9-4. Эквивалентные схемы транзисторов

На рис. 9-15 показано условное обозначение транзистора типа *p-n-p*, включенного по схеме с общей базой (условное обозначение триода типа *n-p-n* имеет то отличие, что стрелка у эмиттера делается в обратном направлении). На рисунке указаны положительные направления для приращений токов и напряжений. Они выбраны точно такими же, как и при рассмотрении ламповых триодов.

Для бесконечно малых приращений токов и напряжений можно написать:

$$du_1 = \frac{\partial u_1}{\partial i_1} di_1 + \frac{\partial u_1}{\partial i_2} di_2; \qquad du_2 = \frac{\partial u_2}{\partial i_1} di_1 + \frac{\partial u_2}{\partial i_2} di_2.$$

Если токи и напряжения изменяются во времени не слишком быстро, то значения частных производных в этих уравнениях от времени не зависят, могут рассматриваться как активные сопротивления и определяться по статическим характеристикам транзистора (снятым при постоянных токах и напряжениях):

$$\begin{aligned} r_{11} &= (\partial u_1 / \partial i_1)_{i_2} = \text{const}; \quad r_{12} &= (\partial u_1 / \partial i_2)_{i_1} = \text{const}; \\ r_{21} &= (\partial u_2 / \partial i_1)_{i_2} = \text{const}; \quad r_{22} &= (\partial u_2 / \partial i_2)_{i_1} = \text{const}, \end{aligned}$$

причем $r_{12} \neq r_{21}$. Поэтому цепи с транзисторами (так же как и с ламповыми триодами) невзаимны.

При работе транзистора в линейной части характеристик приведенные уравнения справедливы и для конечных приращений.



Рис. 9-15.

Рис. 9-16.

Пусть приращения токов и напряжений изменяются во времени по синусоидальному закону. Изобразив их комплексными величинами U_1 , U_2 , I_1 и I_2 , получим следующие уравнения:

$$\dot{U}_1 = r_{11}\dot{I}_1 + r_{12}\dot{I}_2; \tag{9-5}$$

$$\dot{U}_2 = r_{21}\dot{I}_1 + r_{22}\dot{I}_2. \tag{9-6}$$

Эти уравнения справедливы для эквивалентной схемы транзистора, приведенной на рис. 9-16 (без емкости $C_{\kappa 6}$), если положить:

$$r_{9} + r_{6} = r_{11}; r_{6} = r_{12}; r_{m} + r_{6} = r_{21}; r_{\kappa} + r_{6} = r_{22},$$

откуда

$$r_6 = r_{12}; \quad r_9 = r_{11} - r_{12}; \quad r_{\kappa} = r_{22} - r_{12}; \quad r_m = r_{21} - r_{12}.$$

Уравнения (9-5) и (9-6) и эквивалентная схема (рис. 9-16) справедливы для транзистора при низких частотах переменных составляющих токов и напряжений. С ростом частоты начинает сказываться емкость $C_{\kappa 6}$ перехода коллектор — база; эквивалентную схему следует дополнить емкостным элементом (изображен пунктиром на рис. 9-16). Емкость *p*-*n*-перехода эмиттер — база почти не сказывается, так как параллельно ей включено сравнительно малое сопротивление r_3 и в эквивалентной схеме она не учитывается. При высоких частотах параметры становятся комплексными и сопротивления r_{11} , r_{21} , r_{21} , r_{22} должны быть заменены комплексными сопротивлениями Z_{11} , Z_{12} , Z_{21} и Z_{22} .

Помимо рассмотренной схемы включения транзистора с общей базой применяются еще две усилительные схемы с общим эмиттером (рис. 9-17,*a*) и с общим коллектором (рис. 9-17,*b*). На приведенных схемах помимо транзисторов показаны источники питания входной и выходной цепей, источники напряжения U_1 (поступающего



сигнала) и нагрузочные сопротивления R_2 . Если проводить аналогию между полупроводниковыми и ламповыми триодами, то эмиттер следует считать аналогичным катоду, коллектор — аноду, а базу — сетке. Эквивалентная схема транзистора по рис. 9-16 применима и для схем включения транзистора с общим эмиттером и с общим коллектором.

9-5. Простейшие электрические цепи с невзаимными элементами и их направленные графы

Расчет электрических цепей с невзаимными элементами в виде электронных ламп или полупроводниковых приборов часто выполняется матричным способом или при помощи графов. Покажем на простых примерах, как рассчитываются такие цепи указанными методами.

Прежде всего рассмотрим методику построения неопределенной и определенных матриц по уравнениям, составленным для эквивалентных схем с невзаниными элементами.

На рис. 9-6 изображена эквивалентная схема триода, в которой в общем случае учитываются все три емкости между сеткой, анодом и катодом (рис. 9-5). Пользуясь методом узловых потенциалов, напишем для этой схемы следующие уравнения:

$$\begin{array}{l} (Y_{ca} + Y_{c\kappa}) \dot{\phi}_{c} - Y_{ca} \dot{\phi}_{a} - Y_{c\kappa} \dot{\phi}_{\kappa} = \dot{I}_{c}; \\ - (Y_{ca} - S) \dot{\phi}_{c} + (Y_{ca} + Y_{a\kappa} + g_{aa}) \dot{\phi}_{a} - (Y_{a\kappa} + S + g_{aa}) \dot{\phi}_{\kappa} = \dot{I}_{a}; \\ - (Y_{c\kappa} + S) \dot{\phi}_{c} - (Y_{a\kappa} + g_{aa}) \dot{\phi}_{a} + (Y_{c\kappa} + Y_{a\kappa} + S + g_{aa}) \dot{\phi}_{\kappa} = \dot{I}_{\kappa}, \end{array} \right\}$$
(9-7)

где I_{κ} — ток катода, причем сумма токов сетки, анода и катода в соответствии с выбранными положительными направлениями

(рис. 9-1) равна нулю, т. е. $I_c + I_a + I_\kappa = 0$; $Y_{ca} = j\omega C_{ca}$; $Y_{c\kappa} = j\omega C_{c\kappa}$; $Y_{a\kappa} = j\omega C_{a\kappa}$; $\dot{\phi}_c - \dot{\phi}_\kappa = \dot{U}_c$. На основании уравнений (9-7) запишем неопределенную матри-

На основании уравнений (9-7) запишем неопределенную матрицу узловых проводимостей триода:

$$\mathbf{Y}_{H}^{(\mathbf{y})} = \begin{vmatrix} (Y_{ca} + Y_{ck}) & -Y_{ca} & -Y_{ck} \\ -(Y_{ca} - S) & (Y_{ca} + Y_{ak} + g_{aa}) & -(Y_{ak} + S + g_{aa}) \\ -(Y_{ck} + S) & -(Y_{ak} + g_{aa}) & (Y_{ck} + Y_{ak} + g_{aa} + S) \end{vmatrix} .$$
(9-8)

Сумма элементов матрицы (9-8) по любой строке и любому столбцу равна нулю.

Эту матрицу можно представить в виде суммы двух матриц:

$$\mathbf{Y}_{H}^{(\mathbf{y})} = \begin{vmatrix} (Y_{ca} + Y_{ck}) & -Y_{ca} & -Y_{ck} \\ -Y_{ca} & (Y_{ca} + Y_{ak} + g_{aa}) & -(Y_{ak} + g_{aa}) \\ -Y_{ck} & -(Y_{ak} + g_{aa}) & (Y_{ck} + Y_{ak} + g_{aa}) \\ + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ S & 0 & -S \\ -S & 0 & S \end{vmatrix} .$$
(9-9)

Из сравнения (9-8) и (9-9) видно, что матрица $\mathbf{Y}_{\mathrm{H}}^{(\mathrm{y})}$ не имеет симметрии относительно главной диагонали, причем нарушение симметрии вызвано наличием второй матрицы, отличные от нуля элементы которой равны крутизне *S* характеристики триода. Следовательно, и нарушение свойства взаимности обусловлено тем же элементом *S*.

Заметим, что проводимости каждого элемента схемы записываются в соответствующие строки и столбцы неопределенной матрицы 4 раза, из них 2 раза с положительными знаками и 2 — с отрицательными. Поскольку сумма проводимостей по всем строкам и столбцам, как уже отмечено, равна нулю, то этим свойством можно пользоваться для проверки правильности составления матриц.

Чтобы получить три определенные матрицы для трех схем включения триода: с общим катодом, с общей сеткой и с общим анодом — необходимо из матрицы (9-8) вычеркнуть соответственно третьи столбец и строку, первые столбец и строку и вторые столбец и строку. В результате получается:

$$\mathbf{Y}_{\kappa}^{(y)} = \left\| \begin{array}{cc} (Y_{ca} + Y_{c\kappa}) & -Y_{ca} \\ -(Y_{ca} - S) & (Y_{ca} + Y_{a\kappa} + g_{aa}) \end{array} \right|; \tag{9-10}$$

$$\mathbf{Y}_{c}^{(y)} = \left\| \begin{array}{c} (Y_{ak} + Y_{ak} + g_{aa}) & -(Y_{ak} + S + g_{aa}) \\ -(Y_{ak} + g_{aa}) & (Y_{ck} + Y_{ak} + g_{aa} + S) \end{array} \right\|;$$
(9-11)

$$\mathbf{Y}_{a}^{(y)} = \left\| \begin{array}{cc} (Y_{ca} + Y_{c\kappa}) & -Y_{c\kappa} \\ - (Y_{c\kappa} + S) & (Y_{a\kappa} + Y_{c\kappa} + S + g_{aa}) \end{array} \right\|.$$
(9-12)

При низких частотах емкостные проводимости Y_{ca} , $Y_{c\kappa}$ и $Y_{a\kappa}$ имеют очень малые значения и ими можно пренебречь. В результате

матрицы (9-10), (9-11) и (9-12) получаются очень простыми. Такими матрицами обычно и пользуются при расчетах цепей на низких частотах.

Для расчета цепей с электронными лампами иногда целесообразно пользоваться графами, которые получаются различными не только в зависимости от соединения элементов схемы, но в и зависимости от структуры уравнений для одной и той же схемы.

В качестве иллюстрации применения графов к расчету схем с электронными лампами построим графы сначала для простейших схем.



Рис. 9-18.

Для схемы включения триода с общим анодом (рис. 9-11) эквивалентная схема без учета емкостных проводимостей показана на рис. 9-18, а. Для этой схемы справедливы уравнения

$$\dot{U}_{c} = \dot{U}_{1} - \dot{U}_{2}; \ \dot{U}_{2} = \mu \dot{U}_{c} + R_{i} \dot{I}_{2}.$$
 (9-13a)

- Уравнениям (9-13а) удовлетворяет граф, показанный на рис. 9-18,6.

Приравнивая U_c из первого и второго уравнений (9-13а), получаем:

$$\dot{U}_2 = \frac{\mu}{\mu+1} \dot{U}_1 + \frac{R_i}{\mu+1} \dot{I}_2;$$
 (9-136)

из схемы рис. 9-18,а

$$I_2 = -G_2 \dot{U}_2.$$
 (9-13b)

Этим уравнениям соответствует граф на рис. 9-18, е, у которого отсутствует узел с напряжением $\dot{U}_{\rm c}$.

Построим граф для схемы включения с общей сеткой (рис. 9-10). Эквивалентная схема для этого случая изображена на рис. 9-19, а с учетом внутреннего сопротивления источника.

Для нее справедливы следующие уравнения:

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{2} = \dot{U}_{1} + \mu \dot{U}_{1} + R_{i} \dot{I}_{2}; \\ \dot{U}_{1} = \dot{E} - R_{1} \dot{I}_{1}; \quad \dot{I}_{1} = - \dot{I}_{2} = G_{2} \dot{U}_{2}, \end{array}$$

$$(9-14)$$

249

которым удовлетворяет граф на рис. 9-19,6. Аналогичным способом можно построить граф для триода, включенного по схеме с общим катодом (рис. 9-8).



Рис. 9-19.

Рассмотрим еще более сложную схему двухкаскадного усилителя с общей катодной связью (рис. 9-20,*a*) и, пользуясь графами, найдем коэффициент передачи напряжения в этой схеме. Из рис. 9-20,*a* видно, что первая лампа включена по схеме с общим анодом, а вторая — по схеме с общей сеткой. На рис. 9-20,*б* приведена



Рис. 9-20.

общая эквивалентная схема для двухкаскадного усилителя, полученная соединением эквивалентных схем рис. 9-18, a и 9-19 с измененными обозначениями соответствующих параметров. Полный граф для заданной схемы построен путем присоединения графа для второй лампы к графу первой (рис. 9-20, b). Поскольку положительные направления токов l_2 и l_3 в заданной и эквивалентной схемах (рис. 9-20, a и b) изменены на противоположные по сравнению

с рис. 9-19, а и б, то у графа (рис. 9-20, в) изменены знаки параметров, связывающих соответствующие токи и напряжения.

Пользуясь формулой (4-32), можно сразу записать выражение для коэффициента передачи напряжения $K_U = \dot{U}_3 / \dot{U}_1$ в следующем виде:

$$K_U = \frac{\mu_1 (\mu_2 + 1)/(\mu_1 + 1)}{1 + \frac{R_{i1}G_2}{\mu_1 + 1} + R_{i1}G_3 \frac{\mu_2 + 1}{\mu_1 + 1} + R_{i2}G_3 + \frac{G_2 R_{i1}}{\mu_1 + 1} R_{i2}G_3}, \qquad (9-15)$$

или

$$K_U = \frac{\mu_1 (\mu_2 + 1)}{(\mu_1 + 1) (1 + R_{i_2}G_3) + (1 + R_{i_2}G_3) R_{i_1}G_2 + (\mu_2 + 1) R_{i_1}G_3}.$$
 (9-16)

Числитель выражения (9-15) получен перемножением передач ветвей для пути графа (рис. 9-20,*в*) между узлами U_1 и U_3 . В знаменателе передачи контуров записаны с положительными знаками,



Рис. 9-21.

так как передачи контуров в графе (рис. 9-20, в) имеют отрицательные знаки; последнее слагаемое представляет собой произведение передач двух несоприкасающихся контуров.

Если в схеме усилителя (рис. 9-20,*a*) применяются две одинаковые лампы (с одинаковыми параметрами), т. е. $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ и $R_{i_1} = R_{i_2} = R_i$, то выражение для коэффициента передачи напряжения (9-16) значительно упрощается:

$$K_U = \frac{\mu}{(1 + R_i G_3) \left(1 + \frac{R_i G_2}{\mu + 1}\right) + R_i G_3}.$$

Перейдем к расчету простейших схем с транзисторами.

Пользуясь эквивалентной схемой транзистора с общей базой, сначала составим определенную матрицу узловых проводимостей и построим граф для этой схемы. На рис. 9-21, а изображена эквивалентная схема транзистора с общей базой, отличающаяся от схемы на рис. 9-16 тем, что ветвь с невзаимным элементом изображена в виде параллельного соединения источника тока αI_9 и проводимости коллектора g_{κ} . Напишем для всех четырех узлов схемы уравнения для узловых потенциалов:

$$g_{9}\dot{\phi}_{9} - g_{9}\dot{\phi}_{0} = \dot{I}_{9}; \quad g_{6}\dot{\phi}_{6} - g_{6}\dot{\phi}_{0} = \dot{I}_{6}; - \alpha g_{9}\dot{\phi}_{9} + g_{\kappa}\dot{\phi}_{\kappa} - (g_{\kappa} - \alpha g_{9})\dot{\phi}_{0} = \dot{I}_{\kappa}; - (g_{9} - \alpha g_{9})\dot{\phi}_{9} - g_{6}\dot{\phi}_{6} - g_{\kappa}\dot{\phi}_{\kappa} + (g_{9} + g_{6} + g_{\kappa} - \alpha g_{9})\dot{\phi}_{0} = 0.$$
(9-17)

Пользуясь этими узловыми уравнениями, составим неопределенную матрицу (сумма элементов по любой строке и любому столбцу равна нулю) узловых проводимостей:

$$\mathbf{Y}_{\mathbf{R}}^{(\mathbf{y})} = \begin{vmatrix} g_{\mathfrak{g}} & 0 & 0 & -g_{\mathfrak{g}} \\ 0 & g_{\mathfrak{g}} & 0 & -g_{\mathfrak{g}} \\ -\alpha g_{\mathfrak{g}} & 0 & g_{\kappa} & -(g_{\kappa} - \alpha g_{\mathfrak{g}}) \\ -(g_{\mathfrak{g}} - \alpha g_{\mathfrak{g}}) & -g_{\mathfrak{g}} & -g_{\kappa} & g_{\mathfrak{g}} + g_{\mathfrak{g}} + g_{\kappa} - \alpha g_{\mathfrak{g}} \end{vmatrix} .$$
(9-18)

Чтобы получить определенную матрицу, достаточно из матрицы (9-18) вычеркнуть один столбец и соответствующую строку. При вычеркивании четвертого стобца и четвертой строки определенная матрица узловых проводимостей имеет наиболее простой вид:

$$\mathbf{Y}_{6}^{(\mathbf{y})} = \begin{vmatrix} g_{s} & 0 & 0 \\ 0 & g_{6} & 0 \\ -\alpha g_{s} & 0 & g_{\kappa} \end{vmatrix}.$$
(9-19)

У этой матрицы, так же как у матрицы (9-10), отсутствует диагональная симметрия, что отражает нарушение принципа взаимности.

Аналогично можно получить определенные матрицы для транзисторов с общим эмиттером и с общим коллектором.

Чтобы построить граф для схемы рис. 9-21, *a*, запишем уравнения по законам Кирхгофа:

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = r_{s}\dot{I}_{1} - r_{6}\dot{I}_{6}; & \dot{U}_{\kappa} = \dot{U}_{2} + r_{6}\dot{I}_{6}; \\ \dot{I}_{2} = \dot{U}_{\kappa}g_{\kappa} - \alpha\dot{I}_{1}; & \dot{I}_{6} = -\dot{I}_{1} - \dot{I}_{2}. \end{array}$$

$$(9-20)$$

Этим уравнениям удовлетворяет граф на рис. 9-21, б.

Для эквивалентной схемы транзистора с общим эмиттером (рис. 9-22, *a*) по уравнениям

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = r_{6}\dot{I}_{1} + r_{9}\dot{I}_{9}; \quad \dot{U}_{\kappa} = \dot{U}_{2} - r_{9}\dot{I}_{9}; \\ \dot{I}_{9} = \dot{I}_{1} + \dot{I}_{2}; \quad \dot{I}_{2} = \alpha\dot{I}_{9} + g_{\kappa}\dot{U}_{\kappa} \end{array} \right\}$$
(9-21)

построен граф на рис. 9-22, δ , у которого, так же как у графа рис. 9-21, δ , напряжение U_1 и ток I_2 зависимые переменные.
Аналогичным путем построен на рис. 9-23, б граф для схемы транзистора с общим коллектором (рис. 9-23, а) по уравнениям

$$\begin{array}{ccc} \dot{U}_{1} = r_{6}\dot{I}_{1} + \dot{U}_{\kappa}; & \dot{U}_{\kappa} = \dot{U}_{2} - r_{s}\dot{I}_{2}; \\ \dot{I}_{2} = \alpha\dot{I}_{2} - \dot{I}_{1} + g_{\kappa}\dot{U}_{\kappa}. \end{array} \right\}$$
(9-22)

Эквивалентные схемы для транзисторов можно рассматривать и как невзаимные четырехполюсники относительно входных и



Рис. 9-22.

выходных токов и напряжений. В этом случае графы на рис. 9-21, 6, 9-22, 6 и 9-23, 6 нужно преобразовать так, чтобы напряжения U_1 , U_2 и токи I_1 , I_2 были связаны между собой непосредственно через соответствующие коэффициенты. С этой целью исключим из указанных графов промежуточные узлы. Так, если в первое и третье уравнения системы (9-20) подставить напряжение U_k и ток I_6 из



Рис. 9-23.

второго и четвертого уравнений той же системы, то после преобразований получим уравнения в форме Н:

$$H_{11} = r_{\mathfrak{s}} + \frac{r_{6}(1-\alpha)}{1+r_{6}g_{\kappa}}; \quad H_{12} = \frac{r_{6}g_{\kappa}}{1+r_{6}g_{\kappa}} \\ H_{21} = -\frac{\alpha+r_{6}g_{\kappa}}{1+r_{6}g_{\kappa}}; \quad H_{22} = \frac{g_{\kappa}}{1+r_{6}g_{\kappa}}. \end{cases}$$
(9-24)



Полученным уравнениям (9-23) соответствует эквивалентная схема по рис. 9-24 и граф, показанный на рис. 9-25.

Такой же граф получается и для схемы по рис. 9-22, *a* с общим эмиттером (при исключении узлов I_{2} , и U_{k} у графа рис. 9-22, δ), но, конечно, значения коэффициентов H_{11} ; H_{12} ; H_{21} ; H_{22} получаются другими:

$$H_{11} = r_{6} + \frac{r_{9}}{(1-\alpha) + g_{\kappa}r_{9}}; \quad H_{12} = \frac{r_{9}g_{\kappa}}{(1-\alpha) + g_{\kappa}r_{9}}; \\ H_{21} = \frac{\alpha - g_{\kappa}r_{9}}{(1-\alpha) + g_{\kappa}r_{9}}; \quad H_{22} = \frac{g_{\kappa}}{(1-\alpha) + g_{\kappa}r_{9}}. \quad (9.25)$$

Аналогично для схемы по рис. 9-23, a с общим коллектором (при исключении узла \dot{U}_{κ} и петли с передачей α у узла I_2 на рис. 9-23, δ) получим граф по рис. 9-25 с передачами ветвей:

$$H_{11} = r_{6} + \frac{r_{9}}{(1-\alpha) + g_{\kappa}r_{9}}; \quad H_{12} = \frac{(1-\alpha)}{(1-\alpha) + g_{\kappa}r_{9}}; \\ H_{21} = \frac{-1}{(1-\alpha) + g_{\kappa}r_{9}}; \quad H_{22} = \frac{g_{\kappa}}{(1-\alpha) + g_{\kappa}r_{9}}. \end{cases}$$
(9-26)

Рассмотрим несколько примеров на определение коэффициента передачи при помощи графов.

На рис. 9-26, а изображена эквивалентная схема транзистора с общим эмиттером. Выходные зажимы замкнуты на сопротивление Z_2 ; транзистор питается от источника с синусоидальной э. д. с. E и внутренним сопротивлением $Z_{\rm B}$. Требуется определить коэффициенты передачи

$$K_I = \dot{I}_2 / \dot{I}_1; \ K_U = \dot{U}_2 / \dot{U}_1; \ K_E = \dot{U}_2 / E$$

и входное сопротивление схемы по отношению к зажимам с напряжением U_1 .

Запишем для схемы рис. 9-26, а уравнения с контурными токами:

$$\begin{cases} (r_{6}+r_{9})\dot{l}_{1}-r_{9}\dot{l}_{2}=\dot{U}_{1}; \\ -(r_{9}-\alpha r_{\kappa})\dot{l}_{1}+(r_{9}+r_{\kappa}+Z_{2}-\alpha r_{\kappa})\dot{l}_{2}=0, \end{cases}$$

$$(9-27)$$

где второе уравнение получено после подстановки

$$r_{\kappa}\alpha \dot{I}_{9} = \alpha r_{\kappa} (\dot{I}_{1} - I_{2}).$$

Из уравнений (9-27) получим:

$$l_1 = \frac{1}{r_6 + r_9} \dot{U}_1 + \frac{r_9}{r_6 + r_9} l_2; \quad l_2 = K_1 l_1, \quad (9-28)$$

где

Ļ

$$K_{I} = \frac{l_{2}}{l_{1}} = \frac{r_{9} - \alpha r_{\kappa}}{r_{9} + r_{\kappa} (1 - \alpha) + Z_{2}}$$
(9-29)

— коэффициент передачи тока /2.

По этим уравнениям на рис. 9-26, б построена основная часть графа с узлами U_1 , I_1 и I_2 .





Рис. 9-26.

Из схемы рис. 9-26, а непосредственно следует, что

$$\dot{U}_1 = \dot{E} - Z_{\rm B}\dot{I}_1; \quad \dot{U}_2 = Z_2\dot{I}_2.$$

Эти соотношения также показаны на графе рис. 9-26, б.

Коэффициент передачи K_U определяется при помощи графа рис. 9-26, 6 по формуле (4-32):

$$K_{U} = \frac{\dot{U}_{2}}{\dot{U}_{1}} = \frac{K_{I}Z_{2}/(r_{6} + r_{9})}{1 - K_{I}r_{9}/(r_{6} + r_{9})} = \frac{(r_{9} - \alpha r_{\kappa})Z_{2}}{r_{9}(r_{\kappa} + Z_{2}) + r_{6}[r_{9} + r_{\kappa}(1 - \alpha) + Z_{2}]}.$$
 (9-30)

Коэффициент передачи *K_E* определяется из того же графа рис. 9-26, б по той же формуле (4-32):

$$K_{E} = \frac{\dot{U}_{2}}{\dot{E}} = \frac{K_{I}Z_{2}/(r_{6}+r_{9})}{1+Z_{B}/(r_{6}+r_{9})-K_{I}r_{9}/(r_{6}+r_{9})} = \frac{(r_{9}-\alpha r_{K})Z_{2}}{(Z_{B}+r_{6})[r_{9}+r_{K}(1-\alpha)+Z_{2}]+r_{9}(Z_{2}+r_{K})}.$$
(9-31)

255

Отличие выражения для коэффициента K_E от K_U состоит в том, что в знаменатель K_E входит дополнительное слагаемое — передача контура, состоящего из ветвей $1/(r_9 + r_6)$ и — Z_B .

Для определения входного сопротивления схемы по отношению к зажимам с напряжением U_1 (рис. 9-26, *a*) можно пользоваться формулой (4-32), применяя ее к графу, показанному на рис. 9-26, *в*. Этот граф получен из графа рис. 9-25 при известных H_{11} , H_{12} , H_{21} , H_{22} из (9-25) с добавлением ветви с сопротивлением Z_2 , причем отрицательный знак у сопротивления Z_2 учитывает, что положительное направление тока I_2 в схеме рис. 9-26, *a* противоположно направлению того же тока на рис. 9-22, *a*.

На основании формулы (4-32) имеем из графа рис. 9-26, в следующее выражение:

$$Z_{\text{BX}} = \frac{\Pi_1' D_1' + \Pi_2' D_2'}{D^{(y)}} = \frac{\Pi_1' D_1' + \Pi_2' D_2'}{1 - L_1}, \qquad (9-32)$$

где

$$\Pi'_{1} = r_{6} + \frac{r_{9}}{1 - \alpha + g_{\kappa}r_{9}}; \quad D'_{1} = 1 - L_{1} = 1 + \frac{g_{\kappa}Z_{2}}{1 - \alpha + g_{\kappa}r_{9}};$$
$$\Pi'_{2} = \frac{(\alpha - g_{\kappa}r_{9})}{(1 - \alpha + g_{\kappa}r_{9})} \frac{r_{9}g_{\kappa}(-Z_{2})}{(1 - \alpha + g_{\kappa}r_{9})} = \frac{-(\alpha - g_{\kappa}r_{9})r_{9}g_{\kappa}Z_{2}}{(1 - \alpha + g_{\kappa}r_{9})^{2}};$$
$$D'_{2} = 1.$$

После подстановки значений передач путей и определителей в выражение (9-32) и некоторых преобразований получим:

$$Z_{\rm BX} = r_6 + \frac{r_9 (r_{\rm K} + Z_2)}{r_{\rm K} (1 - \alpha) + r_9 + Z_2}.$$
 (9-33)

Глава десятая ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

10-1. Понятие о многофазных источниках питания и о многофазных цепях

На рис. 10-1 схематично показано устройство генератора переменного тока с тремя обмотками на статоре. Ради упрощения каждая обмотка показана состоящей только из двух проводов, заложенных в диаметрально противоположные пазы статора. Эти провода на заднем торце статора соединены друг с другом (соединения показаны пунктиром). На переднем торце статора они оканчиваются зажимами A, X, B, Y, C, Z, которые служат для подсоединения внешней цепи.

Наводимые в обмотках э. д. с. максимальны, когда ось полюсов ротора пересекает проводники статора. Для разных обмоток это происходит в различные моменты времени. Поэтому наводимые э. д. с. не совпадают по фазе.

Генераторы с несколькими обмотками, в которых наводятся э. д. с. одинаковой частоты, но сдвинутые относительно друг друга по фазе, называются мпогофазными генераторами. Соответственно любые источники питания, имеющие несколько зажимов (полюсов), между которыми создаются напряжения одной и той же частоты, сдвинутые относительно друг друга по фазе. называются многофазными источниками питан и я. Совокупность электрических цепей с многофазными источниками питания называется многофазной системой электрических цепей. Отдельные ее части называются

фазами, например, отдельные обмотки генератора называют фазными обмотками или, кратко. фазами генератора. Таким образом, в электротехнике термин «фаза» имеет два различных значения: он является понятием, характеризующим стадию периодического процесса и, с другой стороны, наименованием составной части многофазной системы электрических ценей.

۲

По числу фаз многофазные источники питания и системы цепей подразделяются на двух-, трех-, четырехфазные и т. д. В соответствии с этой классификацией генератор с тремя обмотками (рис. 10-1) — трехфазный, а цепи переменного тока,



Рис. 10-1.

рассмотренные в предыдущих главах, можно назвать однофазными. Впервые многофазные системы ценей и многофазные генераторы были применены на практике П. Н. Яблочковым для питания изобретенных им электрических свечей. В его установках обмотки многофазных генераторов присоединялись к электрически не соединенным друг с другом линиям, питавшим отдельные группы свечей. Такого рода многофазные системы цепей получили название несвязанных. В настоящее время вследствие существенных преимуществ применяются многофазные системы цепей, гальванически соединенные друг с другом. Такие многофазные системы цепей называются связанными. Способы соединения или связывания цепей рассматриваются ниже (§ 10-2). Связанная многофазная система цепей по существу образует одну сложную разветвленную цепь, поэтому обычно она называется просто м н о г о ф а зной цепью.

В электроэнергетике вследствие наибольшей экономичности и технического совершенства применяются почти исключительно трехфазные цепи. Все звенья трехфазной цепи, начиная от генератора и кончая двигателем, были изобретены и разработаны известным русским инженером и ученым М. О. Доливо-Добровольским.

В установках, преобразующих переменный ток в постоянный, встречаются шести- и реже двенадцатифазные цепи. В автоматике и телемеханике применяются двухфазные цепи.

Крайним точкам фазных обмоток генераторов дают наименования «начало» и «конец». В трехфазных генераторах «начала» обозначим первыми буквами латинского алфавита A, B и C, а «концы» — последними буквами X, Y и Z (более сложные обозначения по ГОСТ здесь не рассматриваются.). При разметке руководствуются следующим условнем: при одинаковых положительных направлениях э. д. с. во всех обмотках от «концов» к «началам» (или от «начал» к «концам») э. д. с. должны быть сдвинуты по фазе друг относительно друга симметрично. Исключение в этом отношении



Рис. 10-2.

составляют двухфазные генераторы (см. ниже). Поясним сказанное на примере трехфазного генератора.

Покажем, что разметка концов фазных обмоток на рис. 10-1 удовлетворяет принятому условию, т. е. что э. д. с. в фазах *А*, *В* и *С* сдвинуты друг относительно друга симметрично на 1/3 периода. Выберем положительные направления э. д. с. во

всех обмотках от концов к началам. В момент времени, соответствующий положению ротора, показанному на рис. 10-1, э. д. с. в обмотке A максимальна и имеет направление, которое принято положительным, т. е. в этот момент э. д. с. в обмотке A достигает положительный максимума. Положительный максимум э. д. с. в обмотке B наступит позже, когда ротор повернется на 1/3 оборота. Так как один оборот ротора двухполюсного генератора соответствует одному периоду изменения э. д. с. в любой обмотке, то поворот ротора на 1/3 оборота соответствует 1/3 периода н, следовательно, э. д. с. в обмотке B отстает по фазе от э. д. с. в обмотке A на 1/3 периода. Рассуждая аналогично, можно убедиться, что э. д. с. в обмотке C отстает по фазе от э. д. с. в обмотке B также на 1/3 периода.

На рис. 10-2 показаны векторная диаграмма и график мгновенных э. д. с. трехфазного генератора.

Порядок, в котором э. д. с. в фазных обмотках генератора проходят через одинаковые значения, например через положительные максимумы, называют последовательностью фаз или порядком чередования фаз. При указанном на рис. 10-1 направлении вращения ротора получаем последовательность фаз *ABC* ит. д. Если изменить направление вращения ротора на противоположное, то последовательность фаз получится обратной. У генераторов роторы вращаются всегда в одном направлении, поэтому последовательность фаз никогда не изменяется и может быть раз навсегда установлена и обозначена. Ее обозначение связывают с наименованием фаз. Наименования устанавливаются первыми буквами латинского алфавита, причем таким образом, чтобы нормальный порядок букв (A, B и C) соответствовал последовательности фаз.

Рассмотренная совокупность э. д. с. в обмотках трехфазного генератора трехфазной называется сиэ. д. с. Совокупности стемой э. д. с. (напряжений, токов) в многофазных цепях называют многофазными системами э.л.с. (напряжений, токов). Эти системы называют симметричными, если все э. д. с. (напряжения, токи) равны по величине и если каждая э. л. с.



Рис. 10-3.

(напряжение, ток) отстает по фазе от предыдущей э. д. с. (напряжения, тока) на один и тот же фазный угол, равный $2\pi/m$, где m — число фаз.

На рис. 10-3, а в качестве примера приведена векториая диаграмма симметричной системы э. д. с. шестифазного генератора.

Двухфазные генераторы изготовляются таким образом, чтобы э. д. с. в одной из обмоток была сдвинута по фазе относительно э. д. с. другой обмотки на 1/4 периода. Векторная диаграмма системы э. д. с. двухфазного генератора приведена на рис. 10-3, б, эта система э. д. с. несимметрична.

10-2. Соединения звездой и многоугольником

Существуют два основных способа соединения обмоток генераторов, трансформаторов и приемников в многофазных цепях: соединение звездой и соединение многоугольником. Например, соединение генератора и приемника звездой показано на рис. 10-4, а соединение треугольником — на рис. 10-5.

При соединении звездой (рис. 10-4) все «концы» фазных обмоток генератора соединяют в одну общую точку. Общие точки обмоток



генератора и ветвей звезды приемника называют нейтральными или нулевыми точками, а соединяющий их провод — нейтральным или нулевым проводом. Остальные провода, соединяющие обмотки генератора с приемником, называют линейными.

При соединении треугольником (рнс. 10-5) или многоугольником фазные обмотки генератора соединяются последовательно таким образом, чтобы «начало» одной обмотки соединялось с «концом» другой обмотки. Общие точки каждой пары фазных обмоток генератора и общне точки каждой пары ветвей приемника соединяются проводами, носящими название линейных проводов. На первый взгляд может показаться, что соединение обмоток генератора в треугольник (многоугольник) равносильно короткому замыканию, как это было бы при подобном соединении, например, гальванических



Рис. 10-6.

элементов. На самом деле, при симметричной системе э. д. с. сумма э. д. с., действующих в контуре треугольника (многоугольника), в любой момент времени равна нулю. Убедиться в этом можно хотя бы из рассмотрения векторной диаграммы и кривых мгновенных значений э. д. с. для трехфазного генератора (рис. 10-2).

Заметим, что схемы рис. 10-4 и 10-5 можно представить получающимися из схем несвязанных трехфазных цепей, показанных на рис. 10-6, путем объединения друг с другом проводов, вычерченных рядом.

Схемы соединения обмоток источников питания и приемников не зависят друг от друга. В одной и той же цепи могут быть источники питания и приемники с разными схемами соединений. Лучи звезды или ветви многоугольника приемника называют ф а з а м и п р и е м н и к а, а сопротивления фаз приемника — ф а з н ы м и с о п р о т и в л е н и я м и. Электродвижущие силы, наводимые в фазных обмотках генератора или трансформатора, напряжения на их зажимах, напряжения на фазах приемниках и токи в них изывают соответственио ф а з п ы м и э. д. с., н а п р я ж е н и я м и и т о к а м и $(E_{\phi}, U_{\phi}, I)_{\phi}$. Напряжения между линейными проводами и токи в них называют л и н е й н ы м и н а п р я ж е - ниями и токами (U_n, I_n). При соединении фаз звездой линейные токи равны фазным $I_{\pi} = I_{\phi}$. При соединении фаз многоугольником линейное напряжение между проводами, присоединенными к одной и той же фазе приемника или источника питания, равно соответствующему фазному напряжению $U_{\pi} = U_{\phi}$.

Положительные направления токов во всех линейных проводах выберем одинаковыми от источника питания к приемнику, а в нейтральном проводе — от нейтральной точки приемника к нейтральной точке источника питания. Положительные направления э. д. с. и токов в ветвях треугольника источника питания будем обычно выбирать в направлении ACBA, а напряжений и токов в ветвях треугольника приемника — в направлении АВСА (рис. 10-5).

Многофазную цепь и многофазный приемник называют сим метричными, если комплексные сопротивления всех фаз одинаковы. В противном случае их называют несимметричными.

Если к симметричной трехфазной цепи приложена симметричная система напряжений, то получается симметричная система токов. Режим многофазной цепи, при котором многофазные системы напряжений и токов симметричны, называется симметричным режимом.

10-3. Симметричный режим трехфазной цепи

На рис. 10-7 приведены топографическая диаграмма и векторная диаграмма токов при симметричном режиме для схемы по рис. 10-4 и индуктивном характере нагрузки ($\phi > 0$).

Ток в нейтральном проводе отсутствует:

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0.$$

Поэтому при симметричном приемнике нейтральный провод не применяют. Линейные напряжения определяются как разности фазных напряжений:

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B; \quad \dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C; \dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A.$$
(10-1)

Из равнобедренного треугольника ANB имеем:

$$U_{AB} = 2U_A \cos \angle NAB = 2U_A \cos 30^\circ,$$

нлн

÷

$$U_{\pi} = \sqrt{3} U_{\Phi}.$$
 (10-2)

На рис. 10-8 приведены векторные диаграммы напряжений и токов при

симметричном режиме и $\varphi > 0$ для схемы рис. 10-5. Линейные токи определяются как разности фазных токов:

$$I_A = I_{AB} - I_{CA}; \quad I_B = I_{BC} - I_{AB}; \quad I_C = I_{CA} - I_{BC}, \quad (10-3)$$



причем

$$I_{a} = \sqrt{3} I_{\phi}. \tag{10-4}$$

Активная мощность симметричного трехфазного приемника $P = 3U_{\phi}I_{\phi}\cos\phi.$ (10-5)

Принимая во внимание, что при соединении ветвей приемника звездой $U_{\pm} = U_{\mu}/\sqrt{3}$ и $I_{\pm} = I_{\mu}$, а при соединении ветвей приемника

треугольником $U_{\phi} = U_{\pi}$ и $I_{\phi} = I_{\pi}/\sqrt{3}$, получим независимо от вида соединения:

$$P = \sqrt{3} U_{\pi} I_{\pi} \cos \varphi. \qquad (10-6)$$

Следует помнить, что в этом выраженин ϕ — сдвиг по фазе между фазным напряжением и фазным током.

Аналогично для реактивной и полной мощностей симметричного трехфазного приемника имеем:

$$Q = 3U_{\phi}I_{\phi}\sin\phi = \sqrt{3} U_{a}I_{a}\sin\phi; \quad (10-7)$$

$$S = 3U_{\phi}I_{\phi} = \sqrt{3} U_{\pi}I_{\pi}.$$
 (10-8)

Определим суммарную мгновенную мощность трехфазного приемника при симметричном режиме. Запишем мгновенные значения фазных напряжений и токов, приняв начальную фазу напряжения u_A равной нулю:

$$u_{A} = U_{\phi} \sqrt{2} \sin \omega t; \quad i_{A} = I_{\phi} \sqrt{2} \sin (\omega t - \varphi);$$
$$u_{B} = U_{\phi} \sqrt{2} \sin \left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right); \quad i_{B} = I_{\phi} \sqrt{2} \sin \left(\omega t - \frac{2}{3}\pi - \varphi\right);$$
$$u_{C} = U_{\phi} \sqrt{2} \sin \left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right); \quad i_{C} = I_{\phi} \sqrt{2} \sin \left(\omega t + \frac{2}{3}\pi - \varphi\right)$$

и выражения для мгновенных значений мощностей каждой фазы приемника:

$$p_{A} = u_{A}i_{A} = U_{\phi}I_{\phi}\cos\varphi - U_{\phi}I_{\phi}\cos(2\omega t - \varphi);$$

$$p_{B} = u_{B}i_{B} = U_{\phi}I_{\phi}\cos\varphi - U_{\phi}I_{\phi}\cos\left(2\omega t - \frac{4}{3}\pi - \varphi\right);$$

$$p_{C} = u_{C}i_{C} = U_{\phi}I_{\phi}\cos\varphi - U_{\phi}I_{\phi}\cos\left(2\omega t + \frac{4}{3}\pi - \varphi\right).$$

При суммировании мгновенных значений мощностей огдельных фаз вторые слагаемые в сумме дадут нуль. Поэтому суммарная мгновенная мощность

$$p = p_A + p_B + p_C = 3U_{\phi}I_{\phi}\cos\phi = P$$

не зависит от времени и равна активной мощности.

Многофазные цепи, в которых мгновенное значение мощности постоянно, называются у равновешенными.

Заметим, что в двухфазной симметричной цепи (рис. 10-9) с несимметричной системой э. д. с. источника питания (рис. 10-3, б) система токов также несимметрична, однако цепь является уравновешенной, так как сумма мгновенных значе-



Рис. 10-8.

ний мощностей в фазах постоянна. Это можно показать тем же путем, каким была показана уравновешенность симметричной трехфазной цели.

Постоянство мгновенных значений мощности создает благоприятные условия для работы генераторов и двигателей с точки зрения их механической нагрузки, так как отсутствуют пульсации вращаю-

щего момента, наблюдающиеся у однофазных генераторов и двигателей.

ι

Рассматривая симметричные режимы трехфазных цепей, легко показать их преимущество в экономическом отношении по сравнению с несвязанными трехфазными системами цепей.

У несвязанной трехфазной системы цепей шесть проводов с



Рис. 10-9.

токами $I_n = I_{\Phi}$. Трехфазная цепь без нейтрального провода, которая питает те же самые приемники, соединенные звездой, имеет только три провода с теми же токами $I_n = I_{\Phi}$ и линейными напряжениями, в $\sqrt{3}$ раз большими линейных напряжений в несвязанной трехфазной системе цепей, для которой $U_n = U_{\Phi}$. В случае соединения приемников треугольником также получается вдвое меньше проводов, чем в несвязанной трехфазной системе цепей (три вместо шести), при этом токи в линейных проводах больше фазных токов не в 2 раза, а только в $\sqrt{3}$ раз. Это позволяет уменьшить затраты материала на провода.

10-4. Некоторые свойства трехфазных цепей с различными схемами соединений

В трехфазных цепях, питающих однофазные приемники (электросварочные аппараты, однофазные двигатели, электрические лампы и различные бытовые электроприборы), при изменении числа включенных приемников напряжение на их зажимах не должно по возможности изменяться.

Это условие выполняется как при соединении приемников звездой с нейтральным проводом, так и при соединении их треугольником. На рис. 10-10 в качестве примера приведены соответствующие схемы включения электрических ламп. Если принять, что напряжения на зажимах источника питания (A, B, C u N) поддерживаются неизменными, и пренебречь падением напряжения в проводах, то в обеих схемах напряжения на лампах не отличаются от напряжений на зажимах источника питания и неизменны независимо от числа и мощности включенных в каждой группе ламп. Если оборвать нейтральный провод в схеме по рис. 10-10,a, то между нейтральной точкой n приемника и нейтральной точкой N источника питания появится напряжение. Фазные напряжения на лампах будут зависеть от соотношения их сопротивлений во всех трех группах и будут изменяться при изменениях числа ламп, включенных в какой-либо группе. Поэтому соединение групп ламп звездой без нейтрального провода не применяется. При наличии нейтрального провода в случае перегорания предохранителя в одном из проводов магистральной линии, например в проводе A (рис. 10-10, a), гаснут лампы, присоединенные только в этому проводу, остальные лампы имеют нормальный накал. В этом же случае в схеме треугольника (рис. 10-10, б) под нормальным напряжением останется только одна группа ламп в ветви BC. Две другие ветви треугольника окажутся соединенными последовательно, питаются эти ветви по-прежнему от магистральных проводов B и C. Лампы в этих ветвях треугольника будут иметь неполный накал. Напряжения



Рис. 10-10.

между ветвями *AB* и *CA* распределятся пропорционально их сопротивлениям. Чем больше включено ламп в одну из ветвей, например в *AB*, тем ярче будут светить лампы в другой ветви *CA* (увеличение числа включенных ламп уменьшает сопротивление ветви).

Трехфазная цепь с нейтральным проводом обладает тем преимуществом, что может питать приемники, рассчитанные для работы при различных напряжениях. Приемники в такой цепи можно включать между линейными проводами на линейное напряжение и между линейными проводами и нейтральным проводом на фазное напряжение. На практике обычно встречаются низковольтные трехфазные цепи с нейтральными проводами и напряжениями

 $U_a = 380$ B; $U_{\Phi} = 220$ B

или

 $U_a = 220$ B; $U_{db} = 127$ B.

Пример 10-1. Источник питания и приемник, состоящий из трех одинаковых резисторов с сопротивлениями $r_A = r_B = r_C$, соединены по схеме звезда с нейтральным проводом (рис. 10-11, *a*). Фазные напряжения источника питания сим-

метричны и не меняются при переключениях рубильников и изменениях нагрузки, указанных в задании.

Дано: $U_n = 220$ В и $I_A = I_B = I_C = 1$ А. Требуется построить топографические диаграммы цепи и векторные диаграммы токов для следующих режимов: 1. Симметричный режим (рубильники 1 и 3 замкнуты, рубильник 2 разомкнүт).

2. Положение рубильников то же, что и в п. 1, но активное сопротивление r, заменено на равное по величине емкостное сопротивление.

- 3. Рубильники 1 и 2 разомкнуты, а рубильник 3 замкнут. 4. Все рубильники (1, 2 и 3) разомкнуты.
- 5. Рубильники 1 и 2 замкнуты, а рубильник 3 разомкнут.



Рис. 10-11.

Решение. 1. Для симметричного режима цепи ее топографическая диаграмма и векторная диаграмма токов показаны на рис. 10-11, б и в, фазные напряжения приемника и источника питания одинаковы и равны 220/V 3 = 127 В. Вскторы фазных токов имеют одинаковые направления с векторами фазных напряжений (активная нагрузка). Ток в нейтральном проводе отсутствует.

2. При замене сопротивления r_д равным емкостным сопротивлением напряжения на фазах приемника не изменяются. Токи / в и / с остаются прежними, а у тока IA сохраняется прежнее действующее значение 1 Å, но он теперь опережает по фазе напряжение \dot{U}_{An} на угол л/2. Топографическая диаграмма цепи для этого случая прежняя (рис. 10-11, б), а векторная диаграмма токов показана на рис. 10-11, г. Ток в нейтральном проводе равен сумме фазных токов $I_N = I_A +$ $+ I_B + I_C$, причем $I_N = \sqrt{2}$ А.

Заметим, что если дополнительно разомкнуть рубильник 3, то ток I_N будет равен нулю, однако при этом потенциалы точек N и n станут различными. Фазные напряжения \dot{U}_{An} , \dot{U}_{Bn} и \dot{U}_{Cn} не будут равны соответствующим фазным напряжения источника питания \dot{U}_{AN} \dot{U}_{BN} и \dot{U}_{CN} . Действующие значения токов во всех фазах изменятся. Рассчитать их для этого режима проще всего методом узловых потенциалов, как указано дальше, в § 10-6.

3. При размыкании рубильника 1 потенциал точки а становится равным потенциалу точки п. Других изменений в топографической диаграмме (рис. 10-11,6) не происходит. Векторная диаграмма токов для этого случая приведена на рис. 10-11, ∂ . Из нее находим $I_N = 1$ А.

4. Если дополнительно разомкнуть рубильник 3, то потенциалы точек n и N становятся различными. Сопротивления в фазах B и C получаются соединенными последовательно. На каждое из этих сопротивлений приходится половина линейного напряжения \dot{U}_{BC} . На топографической диаграмме точки n и a располагаются на середине отрезка BC (рис. 10-11, e).

Из топографической диаграммы находим напряжения между нейтральными точками N и n между разомкнутыми концами фазы A:

$$U_{Nn} = \frac{U_{AN}}{2} = 63,5$$
 B; $U_{An} = \frac{3}{2}U_{AN} = 190,5$ B.

Напряжения на резисторах r_B и r_C уменьшаются в $\frac{U_n/\sqrt{3}}{U_n/2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ раз, во столько же раз уменьшаются токи в этих сопротивлениях $I_B = I_C = \sqrt{3}/2$ А. Векторная диаграмма токов для этого случая показана на рис. 10-11, \mathcal{X} .



Рис. 10-12.

5. При замкнутых рубильниках 1 и 2 разомкнутом рубильнике 3 потенциалы точек A, a и n одинаковы (рис. 10-11, 3). Напряжения на резисторах r_B и r_C равны линейным напряжениям $\dot{U}_{Bn} = \dot{U}_{BA}$ и $\dot{U}_{Cn} = \dot{U}_{CA}$. Вследствие этого токи I_B и I_C в $\sqrt{3}$ раз больше, чем в симметричном режиме, т. е. $I_B = I_C = \sqrt{3}$ А. Ток I_A находим из векторной диаграммы (рис. 10-12, u): $\dot{I}_A = -(\dot{I}_B + I_C)$; $I_A = 3$ А.

Пример 10-2. Три одинаковых резистора соединены треугольником (рис. 10-12, а). К зажимам А, В и С приложены симметричные линейные напряжения, равные 220 В, которые не меняются при отключении рубильников 1 и 2 и изменении нагрузки. При замкнутых рубильниках 1 и 2 линейные токи $I_n = 1$ А.

Требуется построить топографические диаграммы цепи и векторные диаграммы токов для следующих режимов:

- 1. Симметричный режим (рубильник 1 и 2 замкнуты).
- 2. Рубильник 1 разомкнут, а рубильник 2 замкнут.

3. Рубильник 2 разомкнут, а рубильник 1 замкнут.

1

4. Рубильники 1 и 2 замкнуты и активное сопротивление в фазе bc заменено равным по величине емкостным сопротивлением.

Решение. 1. Для симметричного режима топографическая диаграмма цепи и векторная диаграмма токов показаны на рис. 10-12, б и в. Токи в фазах приемника в $\sqrt{3}$ раз меньше линейных токов: $I_{ab} = I_{bc} = I_{ca} = 1/\sqrt{3}$ А. Векторы фазных токов I_{ab} , I_{bc} I_{ca} совпадают по направлению с векторами напряжений U_{ab} , U_{bc} и U_{ca} (активная нагрузка). Линейные токи определяются как разности фазных токов:

$$I_A = I_{ab} - I_{ca}; \quad I_B = I_{bc} - I_{ab}; \quad I_C = I_{ca} - I_{bc}.$$

2. При разомкнутом рубильнике *I* ток $I_{bc} = 0$. Потенциал точки *b'* одинаков с потенциалом точки *C*. Токи I_{ab} и I_{ca} остаются без изменения, поэтому прежнее значение имеет и ток $I_A = I_{ab} - I_{ca}$. Токи I_B и I_C изменяются: $I_B = -I_{ab}$ и $I_C = I_{ca}$.

Векторная диаграмма токов приведена на рис. 10-12, г.

3. При разомкнутом рубильнике 2 и замкнутом рубильнике 1 сопротивления в ветвях *са* и *аb* соединены последовательно. На каждое из этих сопротивлений приходится половина линейного напряжения U_{bc} . На топографической диаграмме (рис. 10-12, *d*) точка *а* располагается на середине отрезка *bc*. Напряжение между разомкнутыми концами фазы *A*

$$U_{Aa} = U_{AB} \cos 30^\circ = 220 \sqrt{3/2} = 190,5 \text{ E}.$$

Напряжения на сопротивлениях ветвей *ca* и *ab* по сравнению с симметричным режимом уменьшаются в 2 раза. Во столько же раз уменьшают токи в этих ветвях: $I_{ca} = I_{ab} = 0.5 (1/\sqrt{3}) = 0.289$ А. Токи I_B и I_C находим по векторной диаграмме (рис. 10-12, *e*):

$$l_{c} = l_{ca} - l_{bc}; \quad l_{B} = l_{bc} - l_{ab}; \quad I_{c} = I_{B} = 0,866 \text{ A}.$$

4. Топографическая диаграмма цепи та же, что и в первом случае. Векторная диаграмма токов приведена на рис. 10-2, \mathcal{M} . Из нее находим $I_A = 1$ A; $I_R =$

 $= 2I_{bc} \cos 75^{\circ} = 2 (1/\sqrt{3}) 0,259 = 0,299 \text{ A}; I_{c} = 2I_{ca} \cos 15^{\circ} = 2 (1/\sqrt{3}) 0,966 = 1,15 \text{ A}.$

Пример 10-3. Определить, во сколько раз изменятся линейные токи, если резисторы предыдущего примера (рис. 10-12, а) соединить звездой и включить на те же линейные напряжения (схема звезды без нейтрального провода).

Решение. В схеме треугольника резисторы находились под линейным напряжением U_n и токи в них были $I_n/\sqrt{3}$. В схеме звезды резисторы находятся под напряжением $U_n/\sqrt{3}$ и, следовательно, токи в них уменьшаются в $\sqrt{3}$ раз и станут равными $I_n/3$, где I_n — прежнее значение линейного тока. В схеме звезды токи в линии и фазах приемника одинаковы; таким образом, линейные токи в схеме звезды в 3 раза меньше линейных токов в схеме треугольника.

10-5. Расчет симметричных режимов трехфазных цепей

Для ознакомления с расчетами симметричных режимов рассмотрим порядок расчета токов в симметричной цепи рис. 10-13. Пусть напряжения на зажимах источника питания симметричны и заданы и пусть известны сопротивления всех элементов цепи 1, 2, 3 и 4. Для выполнения расчета проще всего преобразовать схему, заменив соединения треугольниками источника питания и элементов 4 на соединения звездами. Сопротивления фаз симметричной звезды в 3 раза меньше сопротивлений фаз эквивалентного симметричного треугольника. Фазные напряжения эквивалентного источника питания, соединенного звездой, в $\sqrt[7]{3}$ раз меньше заданных линейных напряжений. Таким образом, получим схему, показанную на рис. 10-14.



Все нейтральные точки в симметричном режиме имеют одинаковый потенциал. Поэтому, не нарушая режима схемы, соединим их проводом без сопротивления (показан пунктиром). Затем удалим из схемы две фазы, например *B* и *C*, и перейдем к схеме по рис. 10-15. Это не изменит режима оставшейся фазы *A*.

Действительно, уравнения, составленные по законам Кирхгофа, для узла A' и для контуров $AA'n_1N$ и $A'n_2n_1A'$ для схем, показан-



Рис. 10-15.

ных на рис. 10-14 и 10-15, одинаковы, а следовательно, токи и напряжения в фазе A обеих схем также одинаковы. Токи в фазе A легко рассчитываются по однофазной схеме (рис. 10-15), например, методом ее дальнейшего преобразования — заменой параллельного соединения ветвей $A'n_2$ и $A'n_1$ эквивалентным сопротивлением. Токи в

фазах *B* и *C* по модулю такие же, что и в фазе *A*. Токи в ветвях треугольника *4* в $\sqrt{3}$ раз меньше токов в элементах *3* (в каждом из элементов любой из групп ток сдвинут по фазе по отношению к токам в других элементах той же группы на равные углы $\pm 120^{\circ}$).

Для расчета симметричных режимов в сложных разветвленных трехфазных цепях широко применяют моделирование соответствующих однофазных схем.

10-6. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей со статической нагрузкой

При расчете симметричных режимов трехфазных цепей двигатели можно заменять эквивалентными схемами, состоящими из трех одинаковых сопротивлений, соединенных звездой или треугольником. Падения напряжения в фазах генератора могут учитываться как напряжения на трех одинаковых сопротивлениях. Такие простые эквивалентные схемы для двигателей и такой простой учет падений напряжения в генераторах оказываются иеприголными для расчета иесимметричных режимов. Анализ процессов в трехфазных электрических машинах (двигателях и генераторах) при несимметричных режимах показывает, что для них справедливы более сложные эквивалентные схемы, не удовлетворяющие принципу взаимности. В настоящее время для расчета несимметричных режимов в трехфазных цепях с трехфазными двигателями почти исключительно пользуются специальным методом расчета — мето-

дом симметричных составляющих, который рассмотрен в следующей главе.

В этом параграфе ограничимся исследованием несимметричных режимов цепей при следующих двух условиях:

 имеется только статическая нагрузка (нет электродвигателей);

2) падения напряжения в генераторах не учитываются.

Ірн двух указанных ограничениях расчеты несимметричных режимов трехфазных цепей не содержат ничего принципиально нового и могут выполняться лю-

быми методами, известными из предыдущих глав. Последующее содержание параграфа иллюстрирует это положение на ряде частных примеров.

Пусть заданы несимметричные фазные напряжения \dot{U}_A , \dot{U}_B и \dot{U}_C на зажимах несимметричного приемника (рис. 10-16). Определим токи. Заданные напряжения можно всегда приписать источникам э. д. с. (показаны пунктиром)

$$\dot{E}_{A} = \dot{U}_{A}; \quad \dot{E}_{B} = \dot{U}_{B} \text{ H } \dot{E}_{C} = \dot{U}_{C}.$$

В схеме два узла, поэтому целесообразно применить для расчета метод узловых потенциалов.

Обозначая напряжение между нейтральными точками приемника и источника питания через U_{nN} , получаем:

$$\dot{U}_{nN} = \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{Y_A + Y_B + Y_C + Y_N},$$
(10-9)

где *Y_A*, *Y_B*, *Y_C*, *Y_N* — проводимости ветвей;

$$\begin{array}{c} \dot{I}_{A} = Y_{A} \left(\dot{U}_{A} - \dot{U}_{nN} \right); & \dot{I}_{B} = Y_{B} \left(\dot{U}_{B} - \dot{U}_{nN} \right), \\ \dot{I}_{C} = Y_{C} \left(\dot{U}_{C} - \dot{U}_{nN} \right); & \dot{I}_{N} = Y_{N} \dot{U}_{nN} = \dot{I}_{A} + \dot{I}_{B} + \dot{I}_{C}. \end{array} \right)$$
(10-10)

В предельном случае при $Y_N = \infty$, т. е. $Z_N = 0$, имеем $\dot{U}_{nN} = 0$ и, следовательно, напряжения на фазах приемника равны фазным



напряжениям источника питания. При этом условии ток в каждой фазе может быть подсчитан по закону Ома *независимо* от токов остальных фаз.

При отсутствии нейтрального провода расчет можно вести в таком же порядке. Изменится лишь выражение для напряжения U_{nN} , поскольку $Y_N = 0$, а именно

$$U_{nN} = \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{Y_A + Y_B + Y_C}.$$
 (10-11)

Однако обычно при отсутствии нейтрального провода бывают заданы не фазные, а линейные напряжения на зажимах цепи. Сумма



İ,

линейных напряжений равна нулю, как сумма напряжений вдоль замкнутого контура, соединяющего зажимы A, B и C:

$$\dot{U}_{AB} + \dot{U}_{BC} + \dot{U}_{CA} = 0.$$

Учитывая эту связь, достаточно задать два линейных напряжения. Можно, например,

их задать двумя источниками напряжения (рис. 10-17) с э. д. с. $\dot{E}_B = \dot{U}_{BA}$ и $\dot{E}_C = \dot{U}_{CA}$.

Тогда, принимая во внимание, что потенциалы точек N и A одинаковы, имеем:

$$\dot{U}_{nN} = \frac{Y_B \dot{U}_{BA} + Y_C \dot{U}_{CA}}{Y_A + Y_B + Y_C}; \qquad (10-12)$$

= - Y_A $\dot{U}_{nN}; \quad \dot{I}_B = Y_B (\dot{E}_B - \dot{U}_{nN}) = Y_B (\dot{U}_{BA} - \dot{U}_{nN});$
 $\dot{I}_C = Y_C (\dot{E}_C - \dot{U}_{nN}) = Y_C (\dot{U}_{CA} - \dot{U}_{nN}) = -\dot{I}_A - \dot{I}_B,$

Рассмотрим простейшую схему с несимметричным приемником, соединенным треугольником (рис. 10-18). Если известны линейные напряжения между зажимами A', B', C', к которым присоединены сопротивления приемника, то задача определения токов элементарно проста. Ток в каждой ветви треугольника определяется по закону Ома, а затем находятся токи в проводах питающей линии.

Однако обычно бывают известны напряжения не на зажимах приемника, а на зажимах A, B, C источника питания, поэтому расчет несколько усложняется. Проще всего его провести, заменяя треугольник сопротивлений эквивалентной звездой. Тогда получается схема по рис. 10-17 и токи в ней рассчитываются, как указано выше. По найденным токам определяются напряжения на зажимах треугольника в исходной схеме (рис. 10-18) и затем токи в ветвях треугольника.

К преобразованию схемы следует прибегать и в случае цепи с несколькими приемниками, имеющими различные схемы соединений. Так, например, при расчете токов в цепи, представленной на рис. 10-19, звезду 2 следует преобразовать в эквивалентный треугольник, ветви которого будут параллельны ветвям треугольника 3. После замены каждой пары параллельных ветвей треугольников одной ветвью получается рассмотренная выше схема (рис. 10-18).

Заметим, что преобразование треугольника 3 в звезду не дало бы возможности продолжить упрощение схемы. Потенциалы нейтраль-



ных точек получившейся звезды и звезды 2 в общем случае различны и нейтральные точки этих звезд нельзя соединять друг с другом.

В том случае, когда элементы цепи индуктивно связаны друг с другом, расчет может быть всегда произведен путем решения уравнений Кирхгофа, составленных для токов в ветвях или же для контурных токов. В ряде случаев целесообразно исключить индуктивные связи, перейдя к эквивалентным схемам (§ 6-6).

10-7. Напряжения на фазах приемника в некоторых частных случаях

Пусть приемник соединен звездой (рис. 10-17). Проводимости фаз

$$Y_A = 1/z_A \angle \varphi_A = y_A \angle -\varphi_A; \quad Y_B = y_B \angle -\varphi_B; \quad Y_C = y_C \angle -\varphi_C.$$

Фазные напряжения при заданных линейных напряжениях определяются на топографической диаграмме положением нейтральной точки, для определения положения которой обратимся к выражению (10-12).

Рассмотрим некоторые частные случаи.

Симметричный приемник при несимметричных линейных напряжениях. При $Y_A = Y_B = Y_C$ вектор напряжения

$$U_{nA} = \frac{Y_{B}\dot{U}_{BA} + Y_{C}\dot{U}_{CA}}{Y_{A} + Y_{B} + Y_{C}} = \frac{\dot{U}_{BA} + \dot{U}_{CA}}{3}$$

равен одной трети диагонали параллелограмма (рис. 10-20). Отсюда следует, что нейтральной точке на топографической диаграмме соответствует центр тяжести треугольника линейных напряжений.

Приемник с однородными сопротивлениями фаз ($\varphi_A = \varphi_B = \varphi_C$), одно из которых изменяется. При проводимости y_A , изменяющейся от 0 до ∞ , получим:

$$\dot{U}_{nA} = \frac{y_B l^7 B_A + y_C l^7 C_A}{y_A + y_B + y_C}.$$



Рис. 10-20.

В этом выражении все величины постоянны, кроме y_A . При изменении y_A аргумент \dot{U}_{nA} остается неизменным, следовательно, направление вектора \dot{U}_{nA} сохраняется, а длина его изменяется. Конец вектора \dot{U}_{nA} описывает прямую



линию (получается линёрнора \mathcal{O}_{nA} онновает примую линию (получается линёрна диаграмма). Для построения этой прямой достаточно найти любые две точки, через которые она проходит. При $y_A = \infty (z_A = 0)$ имеем $\dot{U}_{nA} = 0$ и точка л совпадает на топографической диаграмме с точкой A (рис. 10-21). При $y_A = 0$ ($z_A = \infty$) получим $\dot{l}_A = 0$; $\dot{l}_B = -\dot{l}_C$. Поэтому

$$\frac{U_{Bn}}{\dot{U}_{Cn}} = \frac{Z_B I_B}{Z_C I_C} = -\frac{z_B}{z_C}.$$

Рис. 10-21. Отсюда видно, что \dot{U}_{Bn} н \dot{U}_{Cn} отличаются по фазе на 180°, следовательно, точка *n* находится на отрезке, соединяющем точки *B* и *C*. Ее положение на этом отрезке определяется отношением z_B/z_C (на рис. 10-21 положение точки *n* при $y_A = 0$ показано для случая, когда $z_B/z_C = 2$). Прямая, соединяющая точки *A* н *n* ($y_A = 0$), представляет геометрическое место, описываемое точкой *n* при изменении y_A от ∞ до 0.

Приемник с неоднородными сопротивлениями фаз, одно из которых изменяется. Пусть $Y_B = Y_C = g$, $Y_A = jb_C$, причем b_C изменяется от 0 до ∞ . Тогда

$$\dot{U}_{nA} = \frac{\dot{g}\dot{U}_{BA} + g\dot{U}_{CA}}{2g + jb_C} = \frac{\dot{U}_{DA}}{1 + jb_C/2g},$$

где

$$\dot{U}_{DA} = (\dot{U}_{BA} + \dot{U}_{CA})/2.$$

Выражение для \dot{U}_{nA} совпадает по своей структуре с выражением

$$M = \frac{M_0}{1 + \frac{n}{a} \angle \psi},$$



Рис. 10-22.

которое рассматривалось в § 7-1. Там было показано, что при изменении *n* конец вектора *M* описывает дугу окружности. Следовательно, геометрическим местом, описываемым точкой *n* при изменении *b*_C, будет круговая диаграмма. Выполним ее построение при симметричных линейных напряжениях.

На топографической днаграмме (рис. 10-22) эти напряжения представлены равносторонним треугольником *ABC*. Отложим хорду диаграммы \dot{U}_{DA} . Началом круговой диаграммы является точка *A*, она соответствует $b_C = \infty$, при этом вектор \dot{U}_{nA} обращается в нуль. Конец хорды находится в точке *D*. Хорда *AD* соответствует вектору \dot{U}_{nA} при значении переменного параметра $b_C = 0$ аналогично тому, как вектор M_0 представляет собой *M* при n = 0. Выбрав масштаб для проводимостей m_{v} , отложим от начала хорды (точка *A*) по направлению к ее концу (точка *D*) отрезок *AF*, равный 2g, и затем из точки *F* под углом — $\psi = -90^\circ$ к хорде *AD* проведем линию изменяющегося параметра *FL*. Перпендикуляр, опущенный из начала диаграммы (из точки *A*) па линию изменяющегося параметра, совпадает с хордой и пересскается с перпендикуляром, восстановленным к середине хорды. Таким образом, центр круговой диаграммы нахо

дится в середние хорды, которая в данном случае является диаметром. На топографической диаграмме показано положение точки n в частном случае, когда $b_t = g$.

Напряжения \dot{U}_{Bn} и \dot{U}_{Cn} на одинаковых сопротивлениях в фазах B и C получаются неодинаковыми. Если в качестве сопротивлений взять лампы, то

лампа в фазе *В* будет светить ярче, чем в фазе *С*. Поэтому две лампы и конденсатор, включенные по схеме рис. 10-23, *a*, применяют как указатель последовательности фаз. Напряжение на лампе, которая светит ярко, опережает по фазе напряжение на лампе, которая светит тускло.

Можно вместо конденсатора включить катушку (рис. 10-23, б). Накал ламп будет также неодинаков. Однако в этом случае больший накал наблюдается у лампы, на которой напряжение отстает по фазе от напряжения на лампе, светящейся



тускло. Показать это можно, заменив в фазе A (рис. 10-17) переменную емкость переменной индуктивностью. Гсометрическим местом потенциала точки *n* будет дуга окружности, показанная на диаграмме (рис. 10-22) пунктиром.

10-8. Эквивалентные схемы трехфазных линий

Чтобы упростить задачу составления эквивалентной схемы линии, рассмотрим отдельно различные стороны электромагнитного процесса. Спачала обратим внимание только на магнитное поле,



а поле электрическое и преобразование электромагнитной энергии в тепло учитывать не будем (примем активные сопротивления проводов линии равными нулю).

На рис. 10-24 представлен поперечный разрез трехфазной линии. Роль нейтрального провода выполняет земля. Ток в земле обычно учитывают токами в трех фиктивных проводах, оси которых находятся на расстоянии $D_{\mathfrak{s}}$ от осей проводов линии. Это расстояние называют эквивалентной глубиной протекания обратного тока.

Оно зависит от частоты переменного тока и от удельной проводимости грунта. В качестве среднего значения при частоте f = 50 Гц принимают $D_{s} = 1000$ м.

При таком учете тока в земле получаются три петли, каждая из которых состоит из реального и из фиктивного проводов. Индуктивности петель провод — земля одинаковы $L_A = L_B = L_C = L_3$, а взаимные индуктивности петель M_{AB} , M_{BC} и M_{CA} различны. Для того чтобы линии были симметричными элементами трехфазной цепи и не обусловливали несимметричного режима, их выполняют с круговой перестановкой или с так называемой транспозицией проводов. Вся длина линии делится на кратные трем равные части (на рис. 10-25 длина линии разделена на три части). Каждый провод на трех участках занимает три различных возможных положения и, таким образом, все провода находятся в одинаковых условиях. При этом $M_{AB} = M_{BC} = M_{CA} = M_3$. Чтобы установить, как в эквивалентной схеме линии следует учитывать индуктивности L_3 и взаимные индуктивности M_3 , рассмотрим связь между токами и напряжениями в линии, когда все провода на одном конце линии замкнуты на землю, а на другом конце линии между проводами и землей включены три источника



Рис. 10-25.

напряжения \dot{U}_A , \dot{U}_B и \dot{U}_C . По второму закону Кирхгофа $\dot{U}_A = j\omega L_3 \dot{I}_A + j\omega M_3 \dot{I}_B + j\omega M_3 \dot{I}_C$.

Ток в земле

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C,$$

откуда

$$\dot{l}_B + \dot{l}_C = \dot{l}_N - \dot{l}_A.$$

Подставляя последнее соотношение в выражение для U_A , получаем:

$$\dot{U}_{A} = j\omega L_{3}\dot{I}_{A} + j\omega M_{3}(\dot{I}_{N} - \dot{I}_{A}) = j\omega (L_{3} - M_{3})\dot{I}_{A} + j\omega M_{3}\dot{I}_{N}$$

Аналогично

$$\dot{U}_B = j\omega \left(L_3 - M_3\right) \dot{I}_B + j\omega M_3 \dot{I}_N;$$

$$\dot{U}_C = j\omega \left(L_3 - M_3\right) \dot{I}_C + j\omega M_3 \dot{I}_N.$$

Из этих уравнений видно, что для учета магнитного поля рассматриваемой симметричной линии справедлива схема, показанная на рис. 10-26, в которой

$$L_{\Phi} = L_3 - M_3$$

называется индуктивностью фазы симметричной трехфазной линии.



Рассмотрим теперь электрическое поле линии. С электрическим полем линии связаны заряды на поверхностях проводов линии и на поверхности земли. Для их учета вводят между всеми проводами и землей частичные емкости, показанные на рис. 10-27 пунктиром. Частичные емкости зависят от размеров проводов, их расположения друг относительно друга и относительно земли. Для линии с транспозицией проводов

$$C_{11} = C_{22} = C_{33} = C_0; \quad C_{12} = C_{23} = C_{31} = C_m.$$

Таким образом, для учета электрического поля справедлива эквивалентная схема, приведенная на рис. 10-28.

Составим теперь общую эквивалентную схему, учитывающую магнитное и электрическое поля, а также активное сопротивление линии.

Для любого сколь угодно малого участка линии на схеме пужно ввести частичные емкости, индуктивности, взаимные индуктивности и сопротивления, а также учесть проводимость изоляции. Тогда получится схема с бесконечно большим числом элементов. Объясняется это тем, что параметры линии распределены вдоль всей ее длины. Линия как цепь с распределенными



Рис. 10-28.

параметрами рассматривается в гл. 18. Для практических расчетов при частоте тока 50 Гц, когда длина воздушной линии не превышает 300 км, а кабельной линии 50 км, вполне пригодны упрощенные расчетные схемы, в которых частичные емкости предполагаются сосредоточенными либо в середине линии, либо разделены поровну между ее концами. Проводимостью изоляции обычно пренебрегают.



Рис. 10-29.

На рис. 10-29 представлена полная эквивалентная схема симметричной линии с учетом частичных емкостей линии на ее концах. В этой схеме соединения треугольниками частичных емкостей между проводами $C_m/2$ преобразованы в соединения звездами с емкостями в лучах $3C_m/2$, r — активное сопротивление провода; r_3 — активное сопротивление земли. Для симметричных режимов можно пользоваться эквивалентной схемой для одной фазы (рис. 10-30). Если считать все частичные емкости сосредоточенными в середине линии, то для симметричного режима нолучается схема, показаниая на рис. 10-31.

В этих схемах в проводах NN' элементы r_{3} и M_{3} отсутствуют, так как в симметричном режиме ток через землю не проходит. Емкость $C_{\phi} = C_{0} + 3C_{m}$ называется емкостью фазылинии.



В воздушных линиях электропередачи с напряжением ниже 35 кВ влияние емкостей линии на режим цепи невелико и их обычно не учитывают.

В некоторых типах линий низкого напряжения можно ограничиться учетом только активного сопротивления проводов.

10-9. Измерение мощности в трехфазных цепях

Выясним, сколько ваттметров нужно включить для измерения активной мощности в трехфазной цепи при любом несимметричном режиме.

На рис. 10-32 прямоугольником условно показана сколь угодно сложная цепь, питаемая трехфазной линией с нейтральным прово-



дом. Фазные напряжения на входе линии с нейтральным проводом всегда можно приписать трем источникам напряжения (показаны пунктиром). Из этого следует, что для измерения активной мощности в трехфазной линии с нейтральным проводом нужно включить три ваттметра, как показано на рис. 10-32 (ваттметры измеряют активные мощности источников напряжения).

В цепи без нейтрального провода (рис. 10-33) линейные напряжения на входных зажимах всегда можно рассматривать получающимися от двух источников напряжения, например включенных так, как показано пунктиром на рис. 10-33. Следовательно, активная мощность передачи энергии по линии без нейтрального провода может быть измерена двумя ваттметрами. Следует иметь в виду, что возможны такие режимы работы цепи, при которых стрелка того или иного ваттметра отклоняется

в обратную сторону, несмотря на правильное включение ваттметра в цепь. Тогда, чтобы сделать отсчет по шкале, нужно изменить подключение обмотки напряжения или обмотки тока соответствующего ваттметра на противоположное. Измеренную после этого мощность следует считать отрицательной. Пример подобного случая приводится ниже.

Выясним зависимость мощности, измеряемой каждым из ваттметров в схеме рис. 10-33, от сдвига фаз между напряжениями и токами в частном случае симметричного





режима. На рис. 10-34 показана векторная диаграмма токов и напряжений. Линии, соединяющие центр тяжести треугольника напряжений с его вершинами, можно рассматривать как фазные напряжения эквивалентного приемника, соединенного звездой.

На основании схемы включения одноименных зажимов ваттметров и руководствуясь векторной диаграммой, можно записать:

$$P_{1} = U_{AC}I_{A}\cos \angle U_{AC}, \ I_{A} = U_{a}I_{a}\cos(30^{\circ} - \varphi);$$

$$P_{2} = U_{BC}I_{B}\cos \angle U_{BC}, \ I_{B} = U_{a}I_{a}\cos(30^{\circ} + \varphi);$$

$$P_{1} + P_{2} = U_{a}I_{a}\cdot 2\cos 30^{\circ} \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} U_{a}I_{a}\cos \varphi.$$

Как следует из этих выражений, показания ваттметров одинаковы только при $\varphi = 0$. При $\varphi = 60^{\circ}$ получаем $P_2 = 0$, а при $\varphi = -60^{\circ}$ имеем $P_1 = 0$. При $\varphi > 60^{\circ}$ имеем $P_2 < 0$, а при $\varphi < -60^{\circ}$ получаем $P_1 < 0$. При $\varphi = \pm 90^{\circ}$ имеем $P_2 = -P_1$. Таким образом, при $|\varphi| > 60^{\circ}$ стрелка одного из ваттметров отклоняется в обратную сторону.

10-10. Вращающееся магнитное поле

Одним из основных преимуществ многофазных токов является возможность получения вращающихся магнитных полей, лежащих в основе принципа действия наиболее распространенных типов двигателей переменного тока. Вращающееся магнитное поле было получено физиком Г. Феррарисом в 1884 г., однако он пришел к ошибочному заключению о невыгодности его применения для создания электродвигателей.

В 1887—1888 гг. физик-инженер Н. Тесла сконструировал двухфазный асинхронный двигатель (наименование «асинхронный» будет пояснено в следующем параграфе), а в 1889 г. М. О. Доливо-Добровольский изобрел и построил трехфазный асинхронный двигатель. Н. Тесла в последующие годы вел работы по внедрению двухфазных двигателей, генераторов и электропередач в США. Одновременно М. О. Доливо-Добровольский разрабатывал все звенья трехфазной системы и внедрял ее в Европе. Подлинным триумфом трехфазного тока явилась установка по передаче энергии на расстояние 175 км от Лауфенского водопада до Франкфуртана-Майне, осуществленная М. О. Доливо-Добровольским в 1891 г. Преимущества трехфазного тока были несомненны, и он быстро получил общее признание и повсеместное применение.

Ознакомимся на простейшем примере с получением вращающегося магнитного поля посредством трехфазной системы токов. Расположим три одинаковые катушки 1, 2 и 3 под углом 120° друг



Рис. 10-35.

относительно друга. На рис. 10-35, а они показаны в поперечном разрезе.

Подключим катушки 1, 2 и 3 соответственно к фазам A, B и C источника питания таким образом, чтобы токи были симметричны (рис. 10-35, б) при показанных на рис. 10-35, а положительных направлениях токов. Рассмотрим схематические картины магнитного поля для различных моментов времени, следующих друг за другом.

Пусть первый из рассматриваемых моментов времени соответствует совпадению линии времени с вектором I_1 . При этом $i_1 > 0$, $i_2 < 0$ и $i_3 < 0$. Направления токов в катушках и схематическая картина магнитного поля показаны на рис. 10-36, *a*, где пунктиром изображены две магнитные линии. Для момента времени, соответствующего положению линии времени, отмеченному цифрой 2, $i_1 > 0$, $i_2 = 0$ и $i_3 < 0$. Направления токов в катушках и схематическая картина положению линии времени, отмеченному цифрой 2, $i_1 > 0$, $i_2 = 0$ и $i_3 < 0$. Направления токов в катушках и схематическая картина поля даны на рис. 10-36, *б*. Далее на рис. 10-36, *в* и *г* показаны направления токов и схематические картины поля для моментов времени, соответствующих положениям линии времени 3 и 4. Сопоставление схематических картин магнитного поля, приведенных для различных, следующих друг за другом моментов времени, наглядно показывает вращение магнитного периода переменного тока магнитное поле таких катушек совершает один полный оборот.

Направление вращения магнитного поля зависит исключительно от последовательности фаз токов в катушках. Если сохранить подключение катушки 1 к фазе A источника питания, катушку 2 подключить к фазе C, а катушку 3 — к фазе B, то направление вращения поля изменится на противоположное. В этом можно убедиться, построив схематические картины магнитного поля для различных моментов времени, аналогично тому, как это было показано выше. Движущиеся в пространстве магнитные поля, частным случаем которых является рассмотренный пример, широко применяются



Рис. 10-36.

в различных областях электротехники. Для получения движущегося магнитного поля нужно иметь минимум две пространственно смещенные обмотки с несовпадающими по фазе токами.

10-11. Принципы действия асинхронного и синхронного двигателей

Поместим между неподвижными катушками (рис. 10-37) в области вращающегося магнитного поля укрепленный на оси подвижный металлический барабан. Если магнитное поле вращается по направлению движения часовой стрелки, то барабан относительно поля вращается в обратном направлении. Принимая это во внимание, по правилу правой руки найдем направление наведенных в барабане токов (на рис. 10-37 указаны крестиками и точками). Затем, применяя правило левой руки, убедимся, что взаимодействие этих токов с магнитным полем дает силы, приводящие в движение барабан в том же направлении, в каком вращается магнитное поле. Частота вращения барабана меньше частоты вращения магнитного поля относительно катушек, так как при одинаковых угловых скоростях прекратилось бы наведение токов в барабане и, следовательно, не было бы сил, создающих вращающий момент.

Рассмотренное простейшее устройство поясняет принцип действия трехфазных а с и п х р о н н ы х д в и г а т е л е й. Слово асинхронный заимствовано из греческого языка и означает неодновременный. Этим словом подчеркивается различие в частотах вращающегося поля и ротора — подвижной части двигателя. Поместим между неподвижными катушками (рис. 10-38) в область вращающегося магнитного поля укрепленный на оси подвижный электромагнит, питаемый постоянным током. На электромагнит действует вращающий момент, направление которого изменяется 2 раза за каждый оборот магнитного поля. Вследствие периодического изменения направления вращающегося момента и инерции подвижной системы электромагнит останется неподвижным. Однако, если его привести во вращение посредством какого-либо приспособления с угловой скоростью, близкой к угловой скорости вращающегося поля, то он будет продолжать вращаться и достигнет частоты вращения, одинаковой с частотой вращения поля.



Рассмотренное устройство поясняет принцип действия трехфазных с и нх р о н н ы х д в и г а т е л е й. Греческое слово синхронный означает одновременный. Этим словом подчеркивается одинаковая частота вращения вращающегося поля и ротора.

В электрических машинах для вращающегося магнитного поля создается магнитная цепь. Статор — неподвижная часть машины, выполняется в виде полого цилиндра, собранного из отдельных изолированных друг от друга стальных листов. Ротор — подвижная часть машины — в асинхронных двигателях выполняется в виде стального цилиндра, обычно также собранного из стальных листов с обмоткой, размещенной в пазах на его поверхности.

Глава одиннадцатая

МЕТОД СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

11-1. Симметричные составляющие трехфазной системы величин

Для анализа и расчетов несимметричных режимов в трехфазных цепях широко применяется метод симметричных составляющих. Он основан на представлении любой трехфазной несимметричной системы величин (токов, напряжений, магнитных потоков) в виде суммы в общем случае трех симметричных систем величин. Эти симметричные системы, которые в совокупности образуют несимметричные системы, которые в совокупности образуют несимметричные системы, которые в совокупности образуют несимметричные систему величин, называются ее симметричны систему величин, называются ее симметричные отличаются друг от друга порядком следования фаз, т. е. порядком, в котором фазные величины проходят через максимум, и называются системами прямой, обратной и нулевой последовательностей. Обозначим трехфазную систему величин (токов, напряжений, магнитных потоков) для общности буквами *A*, *B* и *C*. Величины, относящиеся к системам прямой, обратной и нулевой последовательностей, отметим соответственно индексами 1, 2 и 0. На рис. 11-1

показан пример векторных диаграмм симметричных составляющих всех трех последовательностей.

Система прямой последовательности имеет порядок следования фаз *A*, *B*, *C*. Система обратной последовательности имеет порядок следования фаз *A*, *C*, *B*. Система нулевой по-



Рис. 11-1.

следовательности состоит из трех одинаковых величин, совпадающих по фазе. Для этих трех систем можно записать:

$$B_1 = A_1 e^{-j2\pi/3}; \quad C_1 = A_1 e^{+j2\pi/3};$$
 (11-1)

$$B_2 = A_2 e^{+j2\pi/3}; \quad C_2 = A_2 e^{-j2\pi/3}; \quad (11-2)$$

$$A_0 = B_0 = C_0. \tag{11-3}$$

Комплексное число $e^{j2\pi/3}$ называется фазным множителем и сокращенио обозначается буквой *а*:

$$a = e^{j2\pi/3} = e^{-j4\pi/3} = \cos(2\pi/3) + j\sin(2\pi/3) = -1/2 + j\sqrt{3/2}.$$
 (11-4)

Умножение вектора на *a* соответствует повороту его против направления движения часовой стрелки (вперед) на 120° или повороту по направлению движения часовой стрелки (назад) на 240°.

$$a^{2} = e^{j2\pi/3} e^{j2\pi/3} = e^{j4\pi/3} = e^{-j2\pi/3} = -\frac{1}{2} - \frac{j\sqrt{3}}{2}.$$
 (11-5)

Умножение вектора на a^2 соответствует повороту его вперед на 240° или повороту назад на 120°.

При помощи фазного множителя выражения (11-1) и (11-2) можно записать так:

$$B_1 = a^2 A_1; \quad C_1 = a A_1; \tag{11-6}$$

$$B_2 = aA_2; \quad C_2 = a^2 A_2. \tag{11-7}$$

Кроме того,

$$a^3 = e^{j2\pi} = 1. \tag{11-8}$$

Пользуясь соотношением (11-8), можно исключать из формул множитель *а* в степени выше второй:

$$a^4 = a^3 a = a; a^5 = a^3 a^2 = a^2$$
 и т. д.

Как следует из (11-4) и (11-5) 1, а и a^2 образуют симметричную систему единичных векторов (рис. 11-2). Их сумма

$$1 + a + a^2 = 0. \tag{11-9}$$

281

Докажем теперь, что любую несимметричную систему векторов *A*, *B* и *C* можно разложить на симметричные системы прямой, обратной и нулевой последовательностей. Если это имеет место, то

$$A = A_1 + A_2 + A_0; \tag{11-10}$$

$$B = B_1 + B_2 + B_0; \tag{11-11}$$

$$C = C_1 + C_2 + C_0. \tag{11-12}$$

Выразим в этих предполагаемых равенствах все векторы симметричных систем через векторы A_1 , A_2 и A_0 , пользуясь соотношениями (11-3), (11-6) и (11-7):

$$A = A_1 + A_2 + A_0; (11.13)$$

$$B = a^2 A_1 + a A_2 + A_0; \tag{11-14}$$

$$C = aA_1 + a^2A_2 + A_0. \tag{11-15}$$

Получены три уравнения, из которых однозначно можно определить векторы A_1 , A_2 и A_0 , что и доказывает возможность разло-

жения заданной несимметричной системы векторов *A*, *B* и *C* на три симметричные системы.

Складывая уравнения (11-13) — (11-15), получаем:

$$A + B + C = (1 + a^{2} + a) A_{1} + (1 + a + a^{2}) A_{2} + 3A_{0}.$$

Принимая во внимание (11-9), находим, что

(11-16)

 $A_0 = \frac{1}{3} (A + B + C).$

Рис. 11-2.

Умножая уравнение (11-14) на
$$a$$
 и (11-15) на a^2 и затем складывая уравнения (11-13) — (11-15), находим, что

$$A_1 = \frac{1}{3} \left(A + aB + a^2C \right). \tag{11-17}$$

Умножая уравнение (14-14) на a^2 и (11-15) на a и затем складывая уравнения (11-13) — (11-15), получаем:

$$A_2 = \frac{1}{3} \left(A + a^2 B + a C \right). \tag{11-18}$$

11-2. Некоторые свойства трехфазных целей в отношении симметричных составляющих токов и напряжений

В нейтральном проводе ток равен сумме линейных токов и, следовательно, тройному значению составляющей тока нулевой последовательности [см. выражение (11-16)].

Сумма линейных напряжений равна нулю, поэтому линейные напряжения не содержат составляющих нулевой последовательности.

Симметричные составляющие прямой и обратной последовательностей фазных напряжений приемника, соединенного звездой, однозначно связаны с соответствующими симметричными составляющими подведенных к нему линейных напряжений. Отсюда следует, что фазные напряжения различных приемников, соединенных звездой, при одних и тех же линейных напряжениях имеют одина-

ковые симметричные составляющие прямой и обратной последовательностей и могут отличаться друг от друга только за счет симметричных составляющих нулевой последовательности.

В том случае, когда при несимметричном режиме ток в од-





Рис. 11-4.

ной или двух фазах цепи отсутствует, сумма симметричных составляющих токов в этих фазах равна нулю. Поясним сказанное примерами.

В схеме, показанной на рис. 11-3, фазы В и С разомкнуты, $I_B = I_C = 0$. Применяя формулы (11-16) — (11-18), получаем:

$$\dot{I}_{A1} = \frac{1}{3} (\dot{I}_A + a0 + a^2 0) = \frac{1}{3} \dot{I}_A;$$

$$\dot{I}_{A2} = \frac{1}{3} (\dot{I}_A + a^2 0 + a0) = \frac{1}{3} \dot{I}_A; \quad \dot{I}_{A0} = \frac{1}{3} (\dot{I}_A + 0 + 0) = \frac{1}{3} \dot{I}_A.$$

На рис. 11-4 изображен вектор тока I_A и построены векторные диаграммы для систем симметричных составляющих токов всех трех фаз. Там же проведено геометрическое суммирование векторов симметричных составляющих токов, показывающее, что

$$i_{A1} + i_{A2} + i_{A0} = i_{A};$$

$$i_{B1} + i_{B2} + i_{B0} = 0;$$

$$i_{C1} + i_{C2} + i_{C0} = 0.$$
Puc. 11-5.

В схеме рис. 11-5 токи $I_A = 0; I_B = -I_C.$ По формулам (11-16) — (11-18) получим:

$$\dot{I}_{A0} = 0; \quad \dot{I}_{A1} = \frac{1}{3} (a\dot{I}_B + a^2\dot{I}_C) = \frac{I_B}{3} (a - a^2) = j\dot{I}_B/\sqrt{3};$$
$$\dot{I}_{A2} = \frac{1}{3} (a^2\dot{I}_B + a\dot{I}_C) = \frac{I_B}{3} (a^2 - a) = -j\dot{I}_B/\sqrt{3}.$$

На рис. 11-6 показаны векторная днаграмма токов I_B и I_C и векторные диаграммы симметричных составляющих токов всех трех фаз. Геометрическое суммирование векторов показывает, что $I_A = I_{A1} + I_{A2} = 0$; $I_B = I_{B1} + I_{B2}$; $I_C = I_{C1} + I_{C2}$.



Рис. 11-6.

Симметричные составляющие токов и напряжений могут быть не только вычислены, но и измерены при помощи специальных электрических измерительных схем, называемых фильтрами симметричных составляющих токов и напряжений. Эти фильтры получили широкое применение в релейной защите электроэнергетических цепей.

11-3. Сопротивления симметричной трехфазной цепи для токов различных последовательностей

Если к зажимам симметричной трехфазной цепи приложена симметричная система напряжений прямой, обратной или нулевой последовательностей, то в цепи возникает симметричная система



то в цепи возникает симметричная система токов соответственно той же самой последовательности, какую имеют приложенные напряжения. Отношения приложенных комплексных фазных напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей к соответствующим комплексным фазным токам называют соответственно комплексными сопротивлениями цепи прямой (Z_1), обратной (Z_2) и нулевой (Z_0) последовательностей.

В любых симметричных трехфазных статических цепях (цепях, не содержащих вращаю-

щихся машин) изменение порядка следования фаз приложенных симметричных напряжений с прямого на обратный не изменяет значения токов (изменяется только их последовательность с прямой на обратную). Поэтому для таких цепей сопротивления прямой и обратной последовательностей одинаковы ($Z_1 = Z_2$).

Рассмотрим, например, трехфазную симметричную цепь (рис. 11-7), в которой $Z_A = Z_B = Z_C = Z$. Очевидно, что для этой цепи $Z_1 = Z_2 = Z$.

Определим для нее Z_0 .

Пусть к зажимам цепи приложена симметричная система фазных напряжений нулевой последовательности $\dot{U}_A = \dot{U}_B = \dot{U}_C = \dot{U}_0$. Тогда система токов также симметрична и имеет нулевую последовательность $\dot{I}_A = \dot{I}_B = \dot{I}_C = \dot{I}_0$. Ток в нейтральном проводе $\dot{I}_N = 3\dot{I}_0$.

Составим для контура AnNA уравнение

$$\dot{U}_A = Z_A \dot{I}_A + Z_N \dot{I}_N$$

и подставим $\dot{U}_A = \dot{U}_0$; $\dot{I}_A = \dot{I}_0$; $\dot{I}_N = 3I_0$ и $Z_A = Z$. Тогда получим:

$$\dot{U}_0 = (Z + 3Z_N) \dot{I}_0,$$

откуда

$$Z_0 = \dot{U}_0 / \dot{I}_0 = Z + 3Z_N.$$

При отсутствии нейтрального провода токи нулевой последовательности протекать не могут: $Z_0 = \infty$ и $I_0 = 0$.

При расчетах цепей методом симметричных составляющих рассматривают отдельно схемы для токов и напряжений различных последовательностей. Сопро-

последовательностей. Сопротивление в нейтральном проводе не оказывает влияния на симмстричные системы токов прямой и обратной последовательностей, поэтому в схемах для токов этих последовательностей сопротивления в нейтральном проводе не указывают (рис. 11-8). В схеме



для симметричных токов и напряжений нулевой последовательности вместо сопротивления Z_N в нейтральном проводе вводят утроенные значения этого сопротивления в каждую фазу (рис. 11-9). Легко проверить, что сопротивления нулевой последовательности для схем, представленных на рис. 11-7 и 11-9, одинаковы.

Все расчеты ведут для одной фазы, которую называют основной. Обычно за основную фазу принимают фазу *A*, и в этом случае для сокращения записи в обозначениях токов и напряжений различных последовательностей индекс *A* не пишут. Так, для рассматриваемого примера (рис. 11-7) на рис. 11-10 показаны три однофазные схемы для токов и напряжений различных последовательностей. Эти схемы сокращению называются с х е м а м и и р я м о й, о б р а т н о й и н у л е в о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й.

В качестве схем прямой и обратной последовательностей для трехфазных линий можно применять любую из двух схем, показанных на рис. 10-30 и 10-31. В схему нулевой последовательности сопротивление r_3 и индуктивность M_3 (рис. 10-29) должны быть введены утроенной величиной в каждую фазу. В зависимости от того, разнесены ли частичные емкости поровну по концам линии или сосредоточены в середине, получатся две разновидности схем нулевой последовательности для трехфазной линии, не отличающиеся по структуре от схем, показанных на рис. 10-30 и 10-31. Только в этих схемах вместо r, L_{ϕ} и C_{ϕ} следует взять $r_0 = r + 3r_3$, $L_0 = L_{\phi} + 3M_3 = L_3 + 2M_3$ и C_0 (через частичные емкости C_m токи нулевой последовательности протекать не могут).

В электрических машинах не только Z_0 отличается от Z_1 , но Z_2 не равно Z_1 .



Рис. 11-10.

Причину этого поясним на примере асинхронного двигателя. В нормальном режиме работы, когда к обмоткам статора двигателя приложена симметричная система напряжений прямой последовательности, магнитное поле и ротор двигателя вращаются в одну и ту же сторону (см. § 10-11). Частота вращения ротора обычно всего на 1,5—4% меньше частоты вращения магнитного поля. Иные условия получаются в симметричном режиме для токов и напряжений обратной последовательности. Обеспечим вращение ротора двигателя с той же скоростью и в том же направлении, какие были в нормальном режиме работы (например, вращая его посредством другого двигателя), но изменим последовательность фаз напряжений, подведенных к обмоткам статора, с прямой на обратную. Тогда в обмотках двигателя будет симметричная система токов обратной последовательности, которая создаст магнитное поле, вращающееся с той же скоростью, как и в нормальном режиме работы, но только в обратную сторону (навстречу движению ротора). В результате вращающееся магнитное поле относительно ротора будет иметь скорость, почти в 2 раза превышающую скорость движения поля относительно статора и во много раз превышающую скорость поля относительно ротора при нормальном режиме работы. По сравнению с нормальным режимом резко возрастут токи, индуктированные в роторе. По закону Ленца они будут ослаблять наводящее их магнитное поле в большей мере, чем в условиях нормального режима. Это приведет к уменьшению э. д. с., наводимых магнитным полем в обмотках статора. А так как приложенные к обмоткам статора напряжения в основном уравновешиваются этими э. д. с., то их уменьшение вызовет увеличение токов в статоре.

Таким образом, при одинаковых значениях приложенных симметричных напряжений прямой и обратной последовательностей и при неизменных частоте и направлении вращения ротора токи обратной последовательности получаются больше токов прямой последовательности. Следовательно, полное сопротивление двигателя для токов обратной последовательности меньше его сопротивления для токов прямой последовательности: $z_2 < z_1$.

Токи нулевой последовательности не создают вращающегося магнитного поля (для получения движущегося магнитного поля, как было указано в § 10-10, нужно иметь не только пространственно смещенные обмотки, но и сдвинутые в них по фазе токи). Значит, условия протекания в двигателе токов нулевой последовательности отличаются от условий протекания токов прямой и обратной последовательностей, поэтому $Z_1 \neq Z_0 \neq Z_2$.

В расчетах методом симметричных составляющих двигатели, как и статические цепи, представляют тремя отдельными схемами прямой, обратной и нулевой последовательностей, состоящими соответственно из сопротивлений Z_1 , Z_2 и Z_0 . Генераторы имеют

286

такие же схемы с тем отличием, что в схеме прямой последовательности, кроме сопротивлений Z₁, включены источники фазных э. д. с. генератора.

Отметим, что неравенство сопротивлений Z₁ и Z₂ приводит к тому, что трехфазные цепи, содержащие вращающиеся машины, не обладают свойством взаимности (см. конец этого параграфа).

Расчеты несимметричных режимов трех-фазных цепей, содержащих машины, для которых $Z_2 \neq Z_1$, можно проводить и не прибегая к методу симметричных составляющих. Однако для этого приходится пользоваться особыми расчетными схемами, имеющими по два неодинаковых комплексных



сопротивления взаимной индукции для каждой пары фаз. Так, для двигателя справедлива схема, показанная на рис. 11-11, где

$$Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA} = Z_{M}, \quad Z_{BA} = Z_{CB} = Z_{AC} = Z_{m},$$

причем $Z_M \neq Z_m$.

Значения Z, Z_M и Z_m должны быть выбраны такими, чтобы сопротивления схемы для токов прямой, обратной и нулевой последовательностей были равны сопротивлениям Z₁, Z₂ и Z₀ двигателя. Можно показать, что это будет соблюдаться, если

$$Z = \frac{1}{3} (Z_1 + Z_2 + Z_0);$$

$$Z_m = \frac{1}{3} (aZ_1 + a^2Z_2 + Z_0);$$

$$Z_M = \frac{1}{3} (a^2Z_1 + aZ_2 + Z_0).$$
(11-19)

Для генератора схема аналогична, но в каждой фазе содержится источник фазной э. д. с. (предполагается, что обмотки соединены звездой).

Расчетная схема (рис. 11-11) не может быть осуществлена в виде модели, состоящей из сопротивлений, конденсаторов и катушек, так как комплексные сопротивления взаимной индукции между двумя реальными элементами цепи обладают тем свойством, что $Z_{AB} = Z_{BA}$, и представляют собой чисто мнимую величину. Между тем в расчетной схеме $Z_M \neq Z_m$ и, кроме того, как видно из (11-19), Z_M и Z_m могут содержать и вещественные части.

Неравенство комплексных сопротивлений взаимной индукции Z_м и Z_m свидетельствует о том, что трехфазные цепи с вращающимися машинами не обладают свойством взаимности.

11-4. Определение токов в симметричной цепи

Для того чтобы определить токи в симметричной цепи (рис. 11-12), к которой приложена несимметричная система напряжений, прежде всего найдем по формулам (11-16) — (11-18) симметричные составляющие приложенных напряжений. Симметричные составляющие токов определим на основании закона Ома:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_1}; \quad \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_2}; \quad \dot{I}_0 = \frac{\dot{U}_0}{Z_0}.$$
 (11-20)

Затем по формулам (11-13) — (11-15) находим токи I_A , I_B и I_C . Итак, расчеты методом симметричных составляющих основываются на применении принципа наложения. Поэтому этот метод можно применять только к линейным цепям или к цепям, которые приближенно рассматриваются как линейные.



Пример 11-1. Линейные напряжения на зажимах двигателя $U_{AB} = U_{CA} = 365$ В и $U_{BC} = 312$ В, сопротивления двигателя (в рассматриваемом режиме): $Z_1 = 3,6 + j3,6$ Ом и $Z_2 = 0,15 + j0,5$ Ом. Нейтральный провод отсутствует. Требуется определить линейные токи.

Решение. Фазные напряжения источника питания могут быть взяты любыми, лишь бы их разности были равны заданным липейным напряжениям. Для расчетов удобно выбрать фазные напряжения, как показано на рис. 11-13, где вектор U_A направлен под прямым углом к векторам U_B и U_C .

Напомним, что указанный произвол в выборе фазных напряжений не отражается на их симметричных составляющих прямой и обратной последовательностей (см. § 11-2), а сказывается лишь на симметричных составляющих нулевой последовательности, которые в данной задаче для расчега не нужны, так как токи нулевой последовательности протекать не могут.

Из треугольника АВС (рис. 11-13) находим:

$$U_C = U_B = 312/2 = 156$$
 B; $U_A = 330$ B.

Положим, что $\dot{U}_A = 330$ В, тогда $\dot{U}_B = -i156$ В и $\dot{U}_C = i156$ В. По формулам (11-17) и (11-18) определим:

$$\dot{U}_{1} = \frac{1}{3} \left[(\dot{U}_{A} + a\dot{U}_{B} + a^{2}\dot{U}_{C}) = \frac{1}{3} \left[330 + i156 \left(-a + a^{2} \right) \right] = 200 \text{ B};$$

$$\dot{U}_{2} = \frac{1}{3} \left((\dot{U}_{A} + a^{2}\dot{U}_{B} + a\dot{U}_{C}) = 20 \text{ B}.$$

Находим симметричные составляющие токов по закону Ома:

 $l_1 = \dot{U}_1/Z_1 = 39,3 \ \angle -45^\circ \text{ A}; \quad l_2 = \dot{U}_2/Z_2 = 38,3 \ \angle -73^\circ 18' \text{ A}.$

По найденным симметричным составляющим токов и формулам (11-13)—(11-15) находим линейные токи:

$$I_A = I_1 + I_2 = 38,8 - j64,5 \text{ A};$$

$$I_B = a^2 I_1 + a I_2 = -11,7 + j17,7 \text{ A}; \quad I_C = -I_A - I_B = -27,1 + j46,8 \text{ A}.$$
Texperimentary $I_1 = 75,2 \text{ A}; \quad I_2 = 21,2 \text{ A}; \quad I_3 = 54,1 \text{ A}$

Действующие токи $I_A = 75,2$ A; $I_B = 21,2$ A и $I_C = 54,1$ A
11-5. Симметричные составляющие напряжений и токов в несимметричной трехфазной цепи

Рассмотрим пример трехфазной несимметричной цепи (рис. 11-7), у которой $Z_A \neq Z_B \neq Z_C$. Если к такой цепи приложить симметричную систему напряжений любой последовательности, то в ней возникнет несимметричная система токов, которая в общем случае содержит симметричные составляющие всех трех последовательностей. Справедливо и обратное положение: симметричная система токов любой последовательности вызывает в такой цепи систему напряжений, которая в общем случае содержит составляющие всех трех последовательностей. Если к цепи приложена несимметричная система напряжений, то симметричные составляющие токов любой последовательности оказываются зависящими от симметричных составляющих напряжений всех трех последовательностей.

11-6. Расчет цепи с несимметричной нагрузкой

В нормальных условиях несимметричные режимы в высоковольтных трехфазных цепях встречаются относительно редко (преимущественно в цепях с дуговыми электроплавильными печами и однофазными электротяговыми двигателями). Обычно несимметричные режимы получаются в аварийных условиях, когда в какой-либо цепи появляется несимметрия.

Различают два вида несимметрии — поперечную и продольную. Поперечная несимметрия возникает при подключении к симметричной трехфазной цепи несимметричной нагрузки. К ней, в частности, относятся различные виды несимметричных коротких замыканий (замыкания между фазами, замыкание одной или двух фаз на землю). Продольная несимметрия возникает, когда в рассечку фаз линии включаются неодинаковые сопротивления или когда один или два провода обрываются (несимметричный участок линии).

Для расчетов несимметричных режимов трехфазных цепей удобно пользоваться принципом компенсации, заменяя несимметричную нагрузку или несимметричный участок в линии источниками напряжений, значения которых до окончания всего расчета остаются неизвестными. Целесообразность этого приема заключается в том, что после такой замены вся цепь становится симметричной и для нее разноименные симметричные составляющие токов и напряжений не зависят друг от друга. Связи же между симметричными составляющими токов и напряжений различных последовательностей, обусловленных несимметрией, вводятся позднее.

Рассмотрим метод расчета на примере схемы рис. 11-14, содержащей симметричную динамическую ($Z'_1, Z'_2, Z'_0 = \infty$) и несимметричную статическую нагрузки. Пусть заданы э. д. с. генераторов и сопротивления элементов схемы. Требуется найти токи и напряже-



Рис. 11-14.

ния. На рис. 11-14 схема и сопротивления несимметричной нагрузки не показаны, так как на первом этапе расчета они не нужны.

Заменим несимметричную нагрузку тремя источниками неизвестных напряжений U_A , U_B и U_C . Тогда получится симметричная схема, которая помимо генератора с симметричной системой э. д. с. содержит источники несимметричных напряжений U_A , U_B и U_C .



Рис. 11-15.

Разложим напряжения \dot{U}_A , \dot{U}_B и \dot{U}_C на симметричные составляющие \dot{U}_1 , \dot{U}_2 и \dot{U}_0 , приняв фазу A за основную. Тогда получим симметричную схему (рис. 11-15), причем в ответвлении, где была несимметричная нагрузка, находятся источники трех симмет-

ричных систем напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей.

В симметричной цепи симметричная система напряжений какойлибо последовательности вызывает симметричную систему токов той же самой последовательности.Следовательно, можно составить три независимые схемы, показанные на рис. 11-16. Для упрощения в этих схемах не учтены частичные емкости линии (см. § 10-8).



Режим фазы А исходной схемы (рис. 11-14) определим путем наложения режимов этих трех схем.

Конфигурации схем прямой и обратной последовательностей всегда одинаковы. Схема нулевой последовательности обычно существенно отличается. В данном примере она не имеет разветвления,

так как в правой части трехфазной цепи (рис. 11-14) токов нулевой последовательности быть не может. Следует обратить особое внимание на то, что сопротивление в нейтральном проводе вводится в схему нулевой последовательности утроенной величиной (см. § 11-3).

Из рассмотрения составленных схем видно, что наибольшие значения симметричных составляющих напряжений обратной и нулевой последовательностей наблюдаются в месте подключения несимметричного приемника, так как в схемах именно там находятся источники э. д. с. обратной и нулевой последовательностей.

è



Рис. 11-17.

Для дальнейшего расчета целесообразно преобразовать схемы отдельных последовательностей к простейшему виду, не затрагивая при этом ветвей с источниками неизвестных напряжений \dot{U}_1 , \dot{U}_2 и \dot{U}_0 .

В схеме прямой последовательности заменим ветви генератора и симметричного приемника эквивалентным генератором (рис. 11-17, *a*):

$$\dot{E}_{\mathfrak{s}1} = \frac{Y_1 \dot{E}_1}{Y_1 + Y_1'}; \quad Y_{\mathfrak{s}1} = Y_1 + Y_1',$$

$$Y_1 = \frac{1}{Z_{A1} + Z_{r1}}; \quad Y'_1 = \frac{1}{Z'_1}; \quad \dot{E}_1 = \dot{E}_A.$$

В схеме обратной последовательности объединяем ветви генератора и симметричного приемника (рис. 11-17, б):

$$Z_{\mathfrak{s}_2} = \frac{(Z_{\mathfrak{r}_2} + Z_{\mathfrak{s}_2}) Z_{\mathfrak{s}_2}'}{Z_{\mathfrak{r}_2} + Z_{\mathfrak{s}_2} + Z_{\mathfrak{s}_2}'}.$$

Схема нулевой последовательности в данном примере в преобразовании не нуждается, так как она имеет простейший вид.



Для каждой из трех схем напишем уравнения по второму закону Кирхгофа:

 $Z_{21}\dot{l}_1 + \dot{U}_1 = \dot{E}_{21}; \quad Z_{22}\dot{l}_2 + \dot{U}_2 = 0; \quad Z_{30}\dot{l}_0 + \dot{U}_0 = 0, \quad (11-21)$ где $Z_{30} = Z_{00} + Z_{00} + 3Z_N$.

В этих трех уравнениях шесть неизвестных: $I_1, I_2, I_0, U_1, U_2, U_0$. Дополнительные три уравнения, связывающие эти шесть неизвестных величин, могут быть составлены на основании заданной схемы и параметров несимметричной нагрузки.

Составим дополнительные уравнения для некоторых видов несимметричных нагрузок. Для нагрузки, представленной на рис. 11-18, а,

$$\dot{U}_A = Z_A \dot{I}_A; \quad \dot{I}_B = 0; \quad \dot{I}_C = 0,$$

или

$$\dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dot{U}_0 = Z_A (\dot{l}_1 + \dot{l}_2 + \dot{l}_0);$$

$$a^2 \dot{l}_1 + a \dot{l}_2 + \dot{l}_0 = 0; \quad a \dot{l}_1 + a^2 \dot{l}_2 + \dot{l}_0 = 0.$$

Для нагрузки, показанной на рис. 11-18, б,

$$\dot{I}_{A} = 0; \quad \dot{U}_{B} = Z_{B}\dot{I}_{B}; \quad \dot{U}_{C} = Z_{C}\dot{I}_{C},$$

где

При отсутствии соединения несимметричного приемника с землей, например, для схемы, приведенной на рис. 11-18, *в*, симметричные составляющие токов нулевой последовательности равны нулю и составление схемы цепи нулевой последовательности на предыдущих этапах расчета выпадает. Получаются два основных уравнения с четырьмя неизвестными и нужно составить только два дополнительных уравнения, а именно:

$$I_A=0; \quad \dot{U}_B-\dot{U}_C=Z\dot{I}_B$$

или

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0; \quad a^2 \dot{U}_1 + a \dot{U}_2 - (a \dot{U}_1 + a^2 \dot{U}_2) = Z (a^2 \dot{I}_1 + a \dot{I}_2).$$

Аналогично составляют дополнительные уравнения и при других видах статической несимметричной нагрузки. При совместном решении уравнений Кирхгофа для схем различных последовательностей с дополнительными уравнениями определяются симметричные составляющие тока фазы A в ответвлении к несимметричному приемнику. Затем находят распределение этих составляющих по отдельным ветвям схем прямой, обратной и нулевой последовательностей.

Зная составляющие токов в любой ветви, подсчитывают действительный ток в каждой фазе и составляющие падений напряжения различных последовательностей, а затем и фазные напряжения на отдельных участках схемы.

Приведем расчет режима схемы (рис. 11-14) для случая несимметричной нагрузки, представленной на рис. 11-18, a, при условии, что $Z_A = 0$ (однофазное замыкание на землю). Составим дополнительные уравнения:

$$\dot{U}_{A} = \dot{U}_{1} + \dot{U}_{2} + \dot{U}_{0} = 0;$$
 (11-22)

$$l_B = a^2 l_1 + a l_2 + l_0 = 0; (11-23)$$

$$l_{c} = al_{1} + a^{2}l_{2} + l_{0} = 0.$$
(11-24)

Вычитая (11-24) из (11-23), получаем:

$$(a^2-a)$$
 $l_1+(a-a^2)$ $l_2=0$ или $l_2=l_1$.

Подставляя этот результат в (11-23), имеем:

 $(a^2+a) l_1+l_0=0,$

откуда $I_0 = I_1$.

Заменяем в уравнениях (11-21) /2 и /0 на /1 и затем их суммируем. Тогда с учетом (11-22) получим:

$$(Z_{\mathfrak{s}1} + Z_{\mathfrak{s}2} + Z_{\mathfrak{s}0}) I_1 = \dot{E}_{\mathfrak{s}1},$$

откуда

$$l_1 = l_2 = l_0 = \frac{E_{\mathfrak{s}1}}{Z_{\mathfrak{s}1} + Z_{\mathfrak{s}2} + Z_{\mathfrak{s}0}}.$$
 (11-25)

293

Симметричные составляющие напряжений (в месте замыкания на землю) определяются из (11-21):

$$\dot{U}_1 = \dot{E}_{\mathfrak{s}1} - Z_{\mathfrak{s}1} l_1; \quad \dot{U}_2 = -Z_{\mathfrak{s}2} l_2; \quad \dot{U}_0 = -Z_{\mathfrak{s}0} l_0.$$

Для схемы рис. 11-16, а

$$\dot{l}_1' = \dot{U}_1/Z_1'$$
 и $\dot{l}_{r1} = \dot{l}_1 + \dot{l}_1'$

Для схемы рис. 11-16, б

$$l'_2 = \dot{U}_2/Z'_2$$
 и $l_{r2} = l_2 + l'_2$

Для схемы рис. 11-16, в

$$I_{r0} = I_0.$$

Симметричные составляющие напряжений на зажимах генератора могут быть найдены по тем же схемам (рис. 11-16):

$$\dot{U}_{r1} = \dot{E}_1 - Z_{r1} l_{r1} = \dot{U}_1 + Z_{n1} l_{r1}; \quad \dot{U}_{r2} = -Z_{r2} l_{r2} = \dot{U}_2 + Z_{n2} l_{r2}; \dot{U}_{r0} = -(3Z_N + Z_{r0}) l_{r0} = \dot{U}_0 + Z_{n0} l_{r0}.$$

11-7. Расчет цепи с несимметричным участком в линии

Рассмотрим метод расчета на примере цепи, представленной на рис. 11-19. Пусть заданы э. д. с. генератора и все сопротивления элементов схемы. Требуется найти токи и напряжения.



Заменим несимметричный участок схемы тремя источниками неизвестных напряжений $\dot{U}_{A'A''}$, $\dot{U}_{B'B''}$ и $\dot{U}_{C'C''}$. Разложим неизвестные напряжения на симметричные составляющие \dot{U}_1 , \dot{U}_2 и \dot{U}_0 , приняв фазу A за основную, и составим три независимые схемы (рис. 11-20, a, b, b) прямой, обратной и нулевой последовательностей. Напишем для этих схем уравнения по второму закону Кирхгофа:

$$(Z_{r1} + Z_{n1} + Z'_1) \dot{I}_1 + \dot{U}_1 = \dot{E}_1; \quad (Z_{r2} + Z_{n2} + Z'_2) \dot{I}_2 + \dot{U}_2 = 0; (3Z_N + Z_{r0} + Z_{n0} + Z'_0) \dot{I}_0 + \dot{U}_0 = 0.$$

В этих трех уравнениях шесть неизвестных. Дополнительные три уравнения составляются, исходя из схемы и параметров несимметричного участка цепи. Составим дополнительные уравнения для некоторых видов несимметричных участков цепи.



Рис. 11-20.

Для схемы, представленной на рис. 11-21, *a*: $\dot{U}_{A'A''} = Z_A \dot{I}_A; \quad \dot{U}_{B'B''} = 0; \quad \dot{U}_{C'C'} = 0.$

Для схемы, представленной на рис. 11-21, б:

 $\dot{I}_A = 0; \quad \dot{U}_{B'B''} = 0; \quad \dot{U}_{C'C''} = 0.$

То же для рис. 11-21, в:

 $\dot{U}_{A'A''} = Z_A \dot{I}_A; \quad \dot{U}_{B'B''} = Z_B \dot{I}_B; \quad \dot{U}_{C'C''} = 0.$

В этих дополнительных уравнениях нужно напряжения и токи выразить через их симметричные составляющие.



Рис. 11-21.

Решив совместно основные и дополнительные уравнения, найдем симметричные составляющие токов, а затем определим и все остальные искомые величины.

В специальных курсах, в которых рассматривают несимметричные режимы трехфазных цепей, дают обоснования комплексным расчетным схемам. При этом схемы отдельных последовательностей соединяют друг с другом в одну сложную (комплексную) схему таким образом, чтобы удовлетворялись условия, вытекающие из особенностей того или иного вида поперечной или продольной несимметрии. Расчет ведут непосредственно по этим схемам, без привлечения дополнительных уравнений, зависящих от вида несимметрии, так как условия несимметрии учитываются особыми способами соединения схем различных последовательностей друг с другом. Для расчета несимметричных режимов сложных разветвленных цепей широко применяется моделирование схем.

Пример 11-2. Провод фазы А линии, питающей трехфазный асинхронный двигатель, оборвался (рис. 11-22, а). При определенных условиях, рассмотрение которых выходит за рамки данного курса, двигатель может продолжать работать, получая питание по двум фазам.





Рис. 11-22.

Пусть в рассматриваемом режиме линейные напряжения $U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = 380$ В и двигатель работает, имея сопротивления $Z_1 = 3,6 + j3,6$ Ом и Z₂ = 0,15 + i0,5 Ом. Определить токи в питающих проводах и напряжения $\dot{U}_{AA'}, \dot{U}_{A'n}, \dot{U}_{B'n}, \dot{U}_{C'n}$ и \dot{U}_{Nn} .

Решение. Примем, что линейные напряжения между зажимами А, В и С

создаются тремя источниками симметричных фазных э. д. с. $E_1 = 380/\sqrt[3]{3} = 220$ В. Заменим несимметричный участок схемы (обведенный на рис. 11-22, а пунктиром) источниками э. д. с. и составим схемы прямой, обратной и нулевой последовательностей (рис. 11-22, б). Схема нулевой последовательности разомкнута, так как отсутствует четвертый провод.

Запишем основные уравнения для схем прямой и обратной последовательностей:

$$Z_1 I_1 + U_1 = E_1;$$
 (a)

$$Z_2 \dot{I}_2 + \dot{U}_2 = 0 \tag{6}$$

и добавочные уравнения

$$\dot{l}_A = 0; \quad \dot{U}_{BB'} = 0; \quad \dot{U}_{CC'} = 0.$$

Выражая в этих уравнениях токи и напряжения через их симметричные составляющие, получаем:

$$l_1 + l_2 = 0$$
 или $l_2 = -l_1;$ (B)

$$a^2 \dot{U}_1 + a \dot{U}_2 + \dot{U}_0 = 0; \tag{(r)}$$

$$a\dot{U}_1 + a^2\dot{U}_2 + \dot{U}_0 = 0. \tag{A}$$

Решив уравнения (г) и (д), найдем, что

 $\dot{U}_2 = \dot{U}_1 = \dot{U}_0.$ Подставив $\dot{U}_2 = \dot{U}_1$ и $\dot{l}_2 = -\dot{l}_1$ в (6), получим: $-Z_2\dot{l}_1 + \dot{U}_1 = 0.$

Затем вычтем последнее уравнение из (а) и получим: $(Z_1 + Z_2) \dot{l}_1 = \dot{E}_1.$

Следовательно,

$$\begin{split} l_1 &= \frac{E_1}{Z_1 + Z_2} = 39,6 \ \angle -47^{\circ}33 \ \text{A}; \\ l_B &= a^2 l_1 + a l_2 = (a^2 - a) \ l_1 = 68,5 \ \angle -137^{\circ}33' \ \text{A}; \\ \dot{U}_2 &= -Z_2 l_2 = 20,67 \ \angle 25^{\circ}45' \ \text{B}; \\ \dot{U}_{AA'} &= \dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dot{U}_0 = 3\dot{U}_2 = 62 \ \angle 25^{\circ}45' \ \text{B}; \\ \dot{U}_{A'n} &= Z_1 l_1 + Z_2 l_2 = (Z_1 - Z_2) \ l_1 = 183,5 \ \angle -5^{\circ}36' \ \text{B}; \\ \dot{U}_{B'n} &= a^2 Z_1 l_1 + a Z_2 l_2 = (a^2 Z_1 - a Z_2) \ l_1 = 203,5 \ \angle -116^{\circ}43' \ B; \\ \dot{U}_{C'n} &= a Z_1 l_1 + a^2 Z_2 l_2 = (a Z_1 - a^2 Z_2) \ l_1 = 219 \ \angle 114^{\circ}26' \ \text{B}; \\ \dot{U}_{Nn} &= \dot{U}_0 = 20,67 \ \angle 25^{\circ}45' \ \text{B}. \end{split}$$

Глава двенадцатая НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЕ ТОКИ

12-1. Несинусоидальные э. д. с., напряжения и токи

В предшествующих главах рассматривались линейные цепи с неизменными параметрами r, L, C и M при действии источников постоянных или синусоидальных э. д. с. или токов.

На практике кривые э. д. с., напряжений и токов бывают обычно в большей или меньшей степени отличны от постоянных или синусои-

дальных. Зависимость тока или напряжения от времени может быть периодической, почти периодической и непериодической.

В машинных генераторах переменного тока вследствие отличия кривой распределения магнитной индукции вдоль зазора от синусоиды кривые наводи-



Рис. 12-1.

мых в обмотках э. д. с. отличаются от синусоидальных. В цепях, содержащих нелинейные сопротивления, индуктивности или емкости (например, вентиль, электрическую дугу, катушку со стальным магнитопроводом), даже при синусоидальных э. д. с. возникают несинусоидальные токи и несинусоидальные напряжения. На рис. 12-1 показаны примеры кривых тока в цепи с насыщающимся реактором (рис. 12-1, *а*) и в цепи управляемого вентиля (рис. 12-1, *б*).

Генераторы периодических импульсов применяются в различных устройствах радиотехники, автоматики, телемеханики, вычислительной техники, обработки данных, в автоматизированных системах управления. Форма импульсов может быть самой различной: пило-



Рис. 12-2.

образной (рис. 12-2, *а* и *б*), ступенчатой (рис. 12-3, *а*) и прямоугольной (рис. 12-3, *б*). При прохождении этих импульсов через различные электрические цепи их форма существенно изменяется.

На рис. 12-1 — 12-3 все кривые строго периодичны (период повторения *T*) и представляют собой примеры несинусоидальных периодических токов.

При передаче, например, радиотелеграфных и телефонных сигналов встречаются кривые тока, которые не строго периодичны,



Рис. 12-3.

но имеют периодически изменяющуюся огибающую с периодом T_0 и на малом интервале времени могут считаться синусоидальными с периодом $T_{\rm H}$.

При несоизмеримости T_0 и $T_{\rm H}$ нет такого периода T, через который эти кривые в точности повторяются. Поэтому их нельзя назвать периодическими, но они очень близки по своим свойствам к периодическим кривым и могут быть названы почти периодическим кривым и могут быть названы почти периодическим кривым и могут быть названы почти периодическим кривые периодические, когда $T_0 = kT_{\rm H}$, где k — целое число, эти кривые периодические с периодом T_0). Примером почти периодической кривой является ток, протекающий через цепь репродуктора при передаче периодически изменяющегося звука. Кроме указанных типов несинусоидальных кривых с явно выраженным периодом повторения мгновенных значений или огибающей часто приходится иметь дело с непериодическими кривыми, т.е. кривыми, у которых нет периода повторения. Эти кривые могут быть вполне определенными, как, например, при передаче одиночных импульсов, но могут быть и случайными, например, в случае шумов и помех.

Во всех задачах, где приходится иметь дело со сложными несинусоидальными кривыми токов и напряжений, очень важно уметь свести сложную задачу к более простой и применить методы расчета более простых задач. В настоящей главе рассматриваются методы расчета линейных цепей при несинусоидальных периодических или почти периодических токах и напряжениях, которые можно разложить на гармонические составляющие.

12-2. Разложение периодической несинусоидальной кривой в тригонометрический ряд

Явления, происходящие в линейных цепях при периодических, но несинусоидальных э. д. с., напряжениях и токах, проще всего поддаются исследованию, если кривую э. д. с., напряжения или тока разложить в тригонометрический ряд Эйлера — Фурье.

Как известно, всякая периодическая функция $f(\omega t)$, удовлетворяющая условиям Дирихле, т. е. имеющая на всяком конечном интервале конечное число разрывов первого рода и конечное число максимумов и минимумов, может быть разложена в тригонометрический ряд:

$$f(\omega t) = A_0 + A_{1m} \sin(\omega t + \psi_1) + A_{2m} \sin(2\omega t + \psi_2) + \dots =$$

= $\sum_{k=0}^{\infty} A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k),$ (12-1)

где при k = 0

 $A_{km} = A_0; \quad \psi_k = \psi_0 = \pi/2.$

Первый член ряда A_0 называется постоянной составляющей или нулевой гармоникой, второй член $A_{1m} \sin(\omega t + \psi_1)$ — основной синусоидой или первой гармоникой, а все остальные члены вида $A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k)$ при k > 1 носят название высших гармоник; $\omega = 2\pi/T$ — основная частота; T — период несинусоидальной периодической функции.

Тригонометрический ряд после раскрытия синуса суммы для каждой из гармонических составляющих или, короче, гармоник записывается и в иной форме:

$$f(\omega t) = A_0 + B_{1m} \sin \omega t + B_{2m} \sin 2\omega t + \dots + B_{km} \sin k\omega t + \dots$$

...+ $C_{1m} \cos \omega t + C_{2m} \cos 2\omega t + \dots + C_{km} \cos k\omega t + \dots =$
= $A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (B_{km} \sin k\omega t + C_{km} \cos k\omega t).$ (12-2)

Здесь $B_{km} = A_{km} \cos \psi_k$; $C_{km} = A_{km} \sin \psi_k$.

Коэффициенты A₀, B_{km} и C_{km} могут быть вычислены при помощи следующих интегралов:

$$A_{0} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega t) d(\omega t);$$

$$B_{km} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega t) \sin k\omega t d(\omega t);$$

$$C_{km} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega t) \cos k\omega t d(\omega t).$$
(12-3)

Постоянная составляющая A_0 равна среднему значению функции f(t) за ее период $T = 2\pi/\omega$.

Зная коэффициенты ряда (12-2), легко перейти к форме (12-1), подсчитывая

$$A_{km} = \sqrt{B_{km}^2 + C_{km}^2} \quad \text{M} \quad \psi_k = \operatorname{arctg} \frac{C_{km}}{B_{km}}.$$

Вводя условно отрицательные частоты, т. е. переходя к суммированию по k от — ∞ до $+\infty$, можно ряду (12-2) придать более компактный вид (где по существу каждая гармоника, кроме нулевой, входит под знак суммы дважды):

$$f(\omega t) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} (B_{km} \sin k\omega t + C_{km} \cos k\omega t). \qquad (12-2a)$$

Постоянная составляющая в этом выражении получается при k = 0, что соответствует выражению (12-3), так как $A_0 = C_{0m}/2$. Значительное число непериодических функций времени, с кото-

Значительное число непериодических функций времени, с которыми приходится встречаться в электротехнике (рис. 12-4, *a*), удовлетворяет условию

$$f(\omega t) = -f(\omega t + \pi).$$
 (12-4)

Функции, удовлетворяющие этому условию, называются симметричными относительно оси абсцисс. Они раскладываются в ряд, который не содержит четных гармоник и постоянной составляющей:

$$f(\omega t) = A_{1m} \sin(\omega t + \psi_1) + A_{3m} \sin(3\omega t + \psi_3) + A_{5m} \sin(5\omega t + \psi_5) + \dots$$
(12-5)

При выпрямлении переменного тока или напряжения часто приходится встречаться с функциями, которые при соответствующем выборе начала координат удовлетворяют условию (рис. 12-4, б)

 $f(\omega t) = f(-\omega t).$ (12-6)

Такие функции называются симметр-ичными относительно оси ординат.

ì



Рис. 12-4.

В этом случае ряд не содержит синусов:

 $f(\omega t) = A_0 + A_{1m} \cos \omega t + A_{2m} \cos 2\omega t + A_{3m} \cos 3\omega t + \dots (12-7)$

В схемах умножения частоты встречаются функции, которые при выборе начала координат в точке нуля функции удовлетворяют условию (рис. 12-4, в)

$$f(\omega t) = -f(-\omega t).$$
 (12-8)

Такие функции называются симметричными относительно начала координат: и раскладываются вряд, не содержащий косинусов и постоянной составляющей:

$$f(\omega t) = A_{1m} \sin \omega t + A_{2m} \sin 2\omega t + A_{3m} \sin 3\omega t + \dots$$
(12-9)

Примеры разложения в ряд некоторых простейших из наиболее часто встречающихся в электротехнике кривых приведены в приложении 1. Если начало отсчета времени сдвигается, то соответственно изменяется вид ряда, в котором амплитуды гармоник остаются прежними, но изменяются их начальные фазы. Например, если перейти от функции $f(\omega t)$, выражаемой рядом (12-1), к $f_1(\omega t) = f[\omega (t - t_0)]$, т. е. сместить начало отсчета времени на t_0 , то получим ряд

$$f_{1}(\omega t) = f[\omega (t - t_{0})] = A_{0} + A_{1m} \sin (\omega t + \psi'_{1}) + A_{2m} \sin (2\omega t + \psi'_{2}) + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} A_{km} \sin (k\omega t + \psi'_{k}), \quad (12-10)$$

где

$$\psi_k = \psi_k - k\omega t_0. \tag{12-11}$$

Совокупность гармонических составляющих несинусоидальной периодической функции называется ее дискретным час-тотным спектром.

Спектр можно характеризовать некоторой зависимостью A_{km} (спектр амплитуд) и ψ_k (спектр фаз) от частоты $k\omega$.

Пример 12-1. Построить спектр для несинусоидальной функции в виде ряда прямоугольных импульсов продолжительностью τ с высогой $a_{\text{макс}}$, следующих один за другим через интервалы времени $T = 2\tau$ (рис. 12-5). Напряжения такой формы встречаются в различных схемах телеграфии, телемеханики и автоматики.

Решение. Найдя коэффициенты разложения по формулам (12-3) или выписав их из таблицы (приложение 1), представим рассматриваемую функцию в виде ряда

$$f(\omega t) = \frac{a_{\text{MAKC}}}{2} + \frac{2a_{\text{MAKC}}}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \ldots \right),$$

где $\omega = \pi/\tau$.

Дискретный спектр амплитуд этих импульсов представлен на рис. 12-5, 6. Там же показан спектр фаз, изображенный в виде непрерывной функции. Эта функция реально существует только в тех точках, где $A_{km} \neq 0$.

Пример 12-2. Построить спектр той же кривой, что и в примере 12-1, при начале отсчета времени, сдвинутом на $t_0 = \tau/2$ (рис. 12-6, *a*).

Решение. Эта функция симметрична относительно оси ординат и ее разложение в тригонометрический ряд имеет вид:

$$f_1(\omega t) = f\left(\omega t - \omega \frac{\tau}{2}\right) = \frac{a_{\text{MAKC}}}{2} + \frac{2a_{\text{MAKC}}}{\pi} \left(\cos \omega t - \frac{17}{3}\cos 3\omega t + \frac{1}{5}\cos 5\omega t - \frac{1}{7}\cos 7\omega t + \ldots\right).$$

Спектры амплитуд и фаз этой функции показаны на рис. 12-6, б. Естественно, что спектр амплитуд остался прежним.

Рассматривая каждую гармонику как сумму членов ряда для $k = \pm |k|$ и переходя от записи (12-2) к (12-2а), можно этому выражению придать следующий вид:

$$f_1(\omega t) = \frac{a_{\text{MAKC}}}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(k\pi/2)}{k} \cos \omega t.$$

302

Действительно, при k = 0

$$\lim_{k\to 0}\frac{\sin\left(k\pi/2\right)}{k}=\frac{\pi}{2},$$

т. е. получаем постоянную составляющую; при четных значениях k члены ряда обращаются в нуль, а при k нечетных sin $(k\pi/2) = \pm 1$ и при суммировании членов для положительных и отрицательных k дают амплитуду, равную 2 $a_{\text{макс}}/|k|\pi$.

Спектр амплитуд в этом случае имеет симметричный вид (рис. 12-6, в). При этом принимается, что фазы всех гармоник равны $\pi/2$, а амплитуды изменяют знак через интервал $2\pi/\tau$.

амакс

f(t)

Такое рассмотрение гармонических составляющих как совокупности колсбаний положительных и отрицательных частот во многих случаях позволяет получить более простое общее выражение. Отрицательная частота, конечно, не имеет физического смысла, и составляющие ряда при



k < 0 являются не чем иным, как удобным математическим выражением гармоник, имеющих положительную частоту, соответствующую модулю k. Так же условна замена изменения знака фазы изменением знака амплитуды.

Пример 12-3. Построить спектр последовательности прямоугольных импульсов продолжительностью τ с периодом повторения T, причем $T \neq 2\tau$ и τ может принимать любое значение в интервале $0 < \tau < T$.

Решение. Выпишем из таблицы (приложение 1) разложение этой функции в тригонометрический ряд:

$$f(\omega t) = a_{\text{Marc}} \left[\alpha + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k \alpha \pi \cos k \omega t}{k} \right],$$

где

$$\alpha = \tau/T = \tau \omega/2\pi.$$

Раскладывая каждую из гармоник на сумму двух синусоид, соответствующих положительным и отрицательным значениям k [см. уравнение (12-2a)], придадим выражению $f(\omega t)$ иную форму:

$$f(\omega t) = \frac{a_{\text{MAKC}}}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin k \alpha \pi \cos k \omega t}{k}, \qquad (12-12)$$

303

где постоянная составляющая получается при раскрытии неопределенности:

$$\lim_{k\to 0}\frac{\sin k\alpha\pi}{k}=\alpha\pi.$$

Обозначив $\omega_0 = 2\pi/\tau = \omega/\alpha$, получим для $f(\omega t)$ следующее выражение:

$$f(\omega t) = \frac{\alpha a_{\text{MAKC}}}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin k \alpha \pi \cos k \alpha \omega_0 t}{k \alpha}.$$

На рис. 12-7, a - e видно, что вне зависимости от периода повторения импульсов T спектр имеет (с точностью до множителя α) одну и ту же зависимость амплитуд от частоты (огибающую). Чем больше период повторения импульсов, тем большее число гармонических составляющих укладывается на одном и том же участке огибающей и тем медленнее уменьшаются амплитуды гармонических составляющих с увеличением номера гармоники. Кроме того, чем больше период T, тем меньше амплитуды гармонических составляющих.





Для исследования непериодических процессов большое значение имеет предельный переход при $T \rightarrow \infty$. Непериодический сигнал будет рассмотрен в гл. 20.

Пример 12-4. Найти спектр последовательности очень коротких импульсов, длительность которых значительно меньше периода их повторения *T*. Изучение последовательности таких импульсов очень важно в различных задачах электротехники, и, в частности, при рассмотрении импульсных и релейных систем автоматики.

Решение. Частотный спектр такой последовательности импульсов получается из выражения (12-12), приведенного в предыдущем примере, при $\tau \ll T$:

$$f(\omega t) \approx \frac{\tau a_{\text{MAKC}}}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos k \omega t.$$
 (12-12a)

Таким образом, спектр периодической последовательности кратковременных импульсов приближенно может быть выражен бесконечным множеством равных по амплитуде гармоник с частотами, кратными основной частоте импульсов $\omega = 2\pi/T$. Амплитуда гармоник в T/τ раз меньше, чем высота импульсов. Это соответствует среднему участку спектра, представленного на рис. 12-7, при стремлении периода огибающей, которая изображена на этом рисунке пунктиром, к бесконечности (когда $\alpha \rightarrow 0$), если, конечно, по оси абсцисс откладывать не $k\alpha$, а просто k или $k\omega$.

12-3. Максимальные, действующие и средние значения несинусоидальных периодических э. д. с., напряжений и токов

Периодически изменяющаяся несинусоидальная величина $f(\omega t)$ помимо своих гармонических составляющих характеризуется тремя величинами:

максимальным значением за период а_{макс}, средним квадратичным за период или действующим значением

$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} f^{2}(\omega t) dt}$$
(12-13)

и средним по модулю значением

$$A_{\rm cp} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |f(\omega t)| dt. \qquad (12-14)$$

Если кривая $f(\omega t)$ симметрична относительно оси абсцисс и в течение половины периода функция $f(\omega t)$ ни разу не изменяет знака, то среднее по модулю значение равно с реднему значению за половину периода:

$$A'_{\rm cp} = \frac{2}{T} \int_{0}^{T/2} f(\omega t) dt, \qquad (12-14a)$$

причем в последнем выражении начало отсчета времени должно быть выбрано так, чтобы f(0) = 0. В тех случаях, когда за весь период функция ни разу не изменяет знака (см., например, рис. 12-4, δ), среднее по модулю значение равно постоянной составляющей A_{0} .

При несинусоидальных периодических процессах, как и при синусоидальных, обычно под значением э. д. с., тока или напряжения понимают действующее значение.

Если кривая периодически изменяющейся величины разложена в тригонометрический ряд, то действующее значение может быть найдено следующим образом:

$$A^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left[\sum_{k=0}^{\infty} A_{km} \sin (k\omega t + \psi_{k}) \right]^{2} dt =$$

= $\frac{1}{T} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{0}^{T} A_{km}^{2} \sin^{2} (k\omega t + \psi_{k}) dt +$
+ $\frac{1}{T} \sum_{\substack{i=0\\k=0\\k=0\\k=0}}^{\infty} \int_{0}^{T} A_{im} A_{km} \sin (i\omega t + \psi_{i}) \sin (k\omega t + \psi_{k}) dt$ (12-15)

(такое возведение ряда в квадрат вполне допустимо, так как ряд абсолютно сходится при любом значении ω).

Каждый из интегралов в последней сумме равен нулю, и, следовательно, равно нулю среднее за период значение от произведений мгновенных величин различных гармоник. Учитывая это, для действующего значения получим:

$$A^{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{T} \int_{0}^{T} A_{km}^{2} \sin^{2}(k\omega t + \psi_{k}) dt =$$
$$= A_{0}^{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A_{km}^{2}}{2} = A_{0}^{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_{k}^{2} = \sum_{k=0}^{\infty} A_{k}^{2} \qquad (12-16)$$

И

$$A = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} A_k^2}.$$
 (12-17)

Таким образом, действующее значение периодической несинусоидальной величины зависит только от действующих значений ее гармоник и не зависит от их фаз ψ_k .

Если, например, напряжение u состоит из ряда гармоник U_0 , u_1 , u_2 и т. д., действующие значения которых U_0 , U_1 , U_2 и т. д., то действующее напряжение

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots}$$
(12-18)

Аналогично для тока і

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots}$$
 (12-19)

Часто среднее по модулю и действующее значения несинусоидальных величин могут быть рассчитаны непосредственно на основании интегральных соотношений (12-14) и (12-13). В этих случаях нет необходимости в предварительном разложении функции на гармонические составляющие. Решение. В случае, изображенном на рис. 12-8, а, непосредственно из определения действующего и среднего по модулю значений следует, что

$$A = A_{cD} = a_{wakc}$$
.

В случае рис. 12-8, б по формуле (12-13)

$$A = \sqrt{-\frac{4}{T}} \int_{0}^{T/4} \left(a_{\text{make}} \frac{4t}{T} \right)^2 dt = \frac{a_{\text{make}}}{\sqrt{3}}$$

и по формуле (12-14)

$$A_{\rm cp} = \frac{4}{T} \int_{0}^{T/4} a_{\rm Makc} \frac{4t}{T} dt = \frac{a_{\rm Makc}}{2}.$$

В случае 12-8, в по формуле (12-13)

$$A = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{\tau} a_{\text{MAKC}}^{2} dt = a_{\text{MAKC}} \sqrt{\alpha}$$

и по формуле (12-14)

 $-A_{cp} = a_{Makc} \alpha.$



Рис. 12-8.

Расчет действующего значения по формуле (12-17) приводит к тем же результатам.

12-4. Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических кривых

При оценке несинусоидальных периодических кривых в электроэнергетике, где кривые преимущественно симметричны относительно оси абсцисс, пользуются коэффициентом формы кривой k_{ϕ} , коэффициентом амплитуды k_a , коэффициентом искажения k_u .

Коэффициент формы определяется как отношение действующего к среднему по модулю значению:

$$k_{\phi} = A/A_{\rm cp}.\tag{12-20}$$

Для синусоиды $k_{\phi} = \pi/2\sqrt{2} = 1,11.$

Коэффициент амплитуды равен отношению максимального к действующему значению:

$$k_{\rm a} = a_{\rm makc} / A$$
. (12-21)

Для синусоиды $k_a = \sqrt{2} = 1,41.$

Коэффициент искажения определяется как отношение действующего значения основной гармоники к действующему значению всей кривой:

$$k_{\rm H} = A_1 / A$$
. (12-22)

Для синусоиды $k_{\mu} = 1$.

В электронике и радиотехнике для оценки искажений пользуются коэффициентом гармоник, который определяется как отношение действующего значения высших гармоник к действующему значению основной гармоники:

$$k = \frac{1}{A_1} \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} A_k^2}.$$

При отсутствии постоянной составляющей

$$k = \frac{1}{k_{\rm H}} \sqrt{1 - k_{\rm H}^2}.$$
 (12-23)

Для синусоиды k = 0.

Пример 12-6. Определить коэффициенты k_{ϕ} , k_a , k_{μ} и k для кривых, изображенных на рис. 12-8, a и δ .

Решение. В случае 12-8, а по известным действующему и среднему по модулю значениям находим:

$$k_{\rm tb} = k_{\rm a} = 1$$

и по разложению функции на гармоники (приложение 1, п. 4)

$$k_{\rm H} = 2 \sqrt{2}/\pi \approx 0.9$$
 в $k = \frac{1}{k_{\rm H}} \sqrt{1-k_{\rm H}^2} = 0.49.$

Аналогично в случае 12-8, б

$$k_{\oplus} = 2/\sqrt{3} \approx 1,15; \quad k_{a} = \sqrt{3} \approx 1,73;$$

 $k_{\mu} = 4\sqrt{6}/\pi^{2} \approx 0,995$ и $k \approx 0,1.$

Кривые напряжения промышленных сетей обычно отличаются от идеальной синусоиды. В электроэнергетике вводят понятие о практически синусоидальной кривой. По стандарту напряжение промышленной сети считается практически синусоидальным, если действующее значение всех высших гармоник не превышает 5% действующего значения напряжения основной частоты. Коэффициент искажения такой кривой с точностью до долей процента равен единице.

Значения k_{ϕ} , k_{a} и k_{u} простейших кривых приведены в приложении 1. Сопоставляя значения коэффициентов первых четырех кривых, можно установить, что чем острее кривая, тем больше значения k_{ϕ} и k_{a} .

Измерение несинусоидальных токов и напряжений приборами различных систем может давать неодинаковые результаты.

Приборы электродинамической, электромагнитной и тепловой систем реагируют на действующее значение измеряемой величины. Магнитоэлектрические приборы сами по себе измеряют постоянную составляющую, а с выпрямителями — среднее по модулю значение. Амплитудные электронные вольтметры реагируют на максимальные значения. Так как обычно этими приборами пользуются для измерения действующих значений синусоидальных величин, то шкалы их градуируют на $U = 1,11 U_{cp}$ в приборе выпрямительной системы и на $U = u_{\text{макс}}/\sqrt{2}$ в амплитудном электронном.

Отношения $U \ \kappa U_{cp} n u_{макc}$ при несинусоидальных токах нередко сильно отличаются от коэффициентов 1,11 и 1/V2, и соответственно приборы выпрямительной системы и амплитудные электронные приборы дают большую погрешность при измерении действующих значений таких несинусоидальных величин.

Пример 12-7. Найти показания вольтметров различных систем, подключенных к источнику э. д. с. с максимальным значением напряжения 100 В, для различных случаев формы кривой, представленных на рис. 12-8.

Решение. В первых двух случаях магнитоэлектрический прибор, реагирующий на постоянную составляющую, покажет нуль. Показания же приборов остальных систем будут различными.

В случае рис. 12-8, а электродинамический прибор покажет 100 В, прибор выпрямительной системы 111 В, а амплитудный электронный прибор 100/1 2 = 71 В.

В случае рис. 12-8, б электродинамический прибор покажет $100/\sqrt{3} = 58$ В, прибор выпрямительной системы $50 \cdot 1, 11 = 55, 5$ В, а амплитудный электронный прибор $100/\sqrt{2} = 71$ В.

В случае рис. 12-8, в при $\tau = 0,2 T$ электродинамический прибор покажет 100 V 0,2 = 45 В, прибор выпрямительной системы 20·1,11 = 22,2 В, а амплитудный электронный прибор 71 В. Магнитоэлектрический прибор покажет постоянную составляющую $U_0 = 20$ В.

составляющую $U_0 = 20$ В. Таким образом, вольтметры разных систем могут показывать совершенно различные значения напряжений и зависимости от формы кривой напряжения.

12-5. Несинусоидальные кривые с периодической огибающей

Кроме несинусоидальных периодических функций, разлагаемых в тригонометрический ряд на гармонические составляющие с частотами, кратными основной частоте, в электротехнике встречаются несинусоидальные кривые с периодическими или почти периодическими огибающими (см. § 12-1), также разлагаемые на гармонические составляющие.

Период напряжений или токов, описываемых такими кривыми, обычно во много раз превышает период любой из составляющих и может стремиться к бесконечности. К числу явлений, характеризуемых такими кривыми, относятся биения и модуляция.

Биения. Простейший случай биений получается в результате сложения двух синусоид с равными амплитудами и близкими, но не равными частотами ω_1 и ω_2 , причем $\omega_4 > \omega_2$:

$$f(t) = A_m (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t). \qquad (12-24)$$

Преобразуя сумму синусов, получаем:

$$f(t) = 2A_m \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \cdot \sin \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t.$$

Будем считать, что кривая f(t) представляет собой синусонду с угловой частотой $\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2$, амплитуда которой изменяется по

косинусонде со значительно меньшей угловой частотой $\Omega = (\omega_1 - - \omega_2)/2$:

$$f(t) = 2A_m \cos \Omega t \cdot \sin \omega t. \tag{12-25}$$

Частотой биений называется частота $f_6 = \Omega/\pi$, равная числу максимумов огибающей кривой в единицу времени (рис. 12-9).

Период биений $T_6 = \pi/\Omega$ в общем случае не равен периоду кривой f(t). Действительно,

$$f(t+T_6) = 2A_m \cos\left(\Omega t + \pi\right) \sin\left(\omega t + \pi \frac{\omega}{\Omega}\right). \quad (12-26)$$

Очевидно, что только при $\omega/\Omega = 2 k - 1$ (целое нечетное число) период биений совпадает с периодом кривой f(t). Во всех остальных случаях кривая f(t) на участках двух соседних периодов



Рис. 12-9.

биений не повторяется и период кривой f(t) превышает период биений. При несоизмеримости угловых частот ω и Ω отношение этих величин является иррациональным числом, т. е. не существует такой частоты, на которую без остатка делятся частоты ω и Ω . Следовательно, период функции f(t) равен бесконечности и кривая f(t) не периодическая, хотя она и разлагается на две синусоиды.

Модулированные колебания. Синусоидально (гармонически) изме-

няющаяся величина $f(t) = A_m \sin(\omega t + \psi)$ задается тремя параметрами: амплитудой A_m , угловой частотой ω и фазой ψ . Все эти величины постоянны и не зависят от времени.

Однако для передачи различного рода сигналов применяются генераторы, в которых одна из этих величин сравнительно медленно изменяется по некоторому заданному закону. Изменение во времени одного из параметров A_m , ω или ψ называют модуляцие й. Изменение амплитуды A_m называется а мплитудной модуляцией, изменение частоты ω — частотной модуляцией, изменение фазы ψ — фазовой модуляцией (последние два вида модуляции в книге не рассмотрены).

Рассмотрим простейший пример функции, изменяющейся с частотой ω_0 и с амплитудой, модулированной по косинусоиде (1 + $m \cos \Omega t$) A_{0m} (рис. 12-10, a):

$$f(t) = A_m(t) \sin \omega_0 t = A_{0m} (1 + m \cos \Omega t) \sin \omega_0 t. \quad (12-27)$$

Частота ω_0 называется несущей частотой, частота Ω — модулирующей частотой, а m — коэффициентом модуляции. Коэффициент модуляции характеризует степень отличия максимальной и минимальной амплитуд от некоторого среднего значения A_{0m} . Обычно *m* меньше единицы.

Амплитудная модуляция широко применяется в радиовещании и радиосвязи, где несущая частота ω₀ — это частота радиосвязи, а модулирующей Ω служат звуковые частоты передаваемой речи или музыки.

При определении токов или напряжений в цепях, схемы которых содержат источники э. д. с., модулированных по амплитуде, последние могут быть разложены на синусондальные составляющие. Действительно, преобразуя выражение (12-27), получаем:

$$f(t) = A_{0m} \sin \omega_0 t + A_{2m} (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t), \qquad (12-28)$$

где $A_{2m} = mA_{0m}/2; \ \omega_1 = \omega_0 - \Omega$ и $\omega_2 = \omega_0 + \Omega$.

Начальная фаза каждой из трех гармонических составляющих $\psi_k = 0.$

Таким образом, простейшие модулированные по амплитуде колебания могут быть представлены в виде суммы трех синусоидальных колебаний с постоян-

ными амплитудами и с частотами ω_0 , ω_1 и ω_2 . Частоты ω_1 и ω_2 называют боковыми частотами.

Дискретный спектр амплитуд модулированной по амплитуде функции представлен на рис. 12-10, б.

При иррациональности отношения несущей ω_0 и модулирующей Ω частот они несоизмеримы, а следовательно, кривая f(t) не периодическая. Тем не менее эта кривая совершенно точно может быть представлена в виде суммы трех синусоидальных составляющих различных частот.



Рис. 12-10.

Представляет интерес сопоставить спектр модулированных колебаний со спектром огибающей колебаний (рис. 12-11, *a*):

$$A_m(t) = A_{0m} (1 + m \cos \Omega t).$$

Спектр огибающей содержит постоянную составляющую A_{0m} и первую гармонику с амплитудой $A_{1m} = mA_{0m}$.

Учитывая, что соз $\Omega t = + \cos(-\Omega t)$, запишем огибающую (по аналогии с примером 12-2) в следующем виде:

$$A_m(t) = \frac{A_{0m}m}{2}\cos\left(-\Omega t\right) + A_{0m} + \frac{A_{0m}m}{2}\cos\left(\Omega t\right)$$

311

и представим спектр в виде трех спектральных линий: на нулевой частоте (постоянная составляющая) и на частотах — Ω и Ω , расположенных симметрично относительно постоянной составляющей (рис. 12-11, б). Сопоставляя спектр модулированных колебаний (рис. 12-10, б) и симметричный спектр огибающей A_m (t), легко заметить что они отличаются только сдвигом по оси частот на интервал, равный несущей частоте ω_0 .

Это соотношение между частотными спектрами огибающей и модулированных колебаний имеет большое значение, когда рассмат-



ривают различные случаи амплитудной модуляции.

Модулированные импульсы. Передача сигналов может производиться как при помощи изменения параметров синусоиды, так и путем изменения параметров последовательности импульсов (см. пример 12-3).

Изменение во времени амплитуды импульсов носит название амплитудно-импульсной модуляции (АИМ), изменение продолжительности импульсов т — широтно-импульсной модуляции (ШИМ), изменение частоты

импульсов $\omega_0 = 2\pi/T$ — частотно-импульсной модуляции (ЧИМ), а изменение фазы импульсов — фазоимпульсной модуляции (ФИМ).

Рассмотрим простейший пример амплитудно-импульсной модуляции при $\tau \ll T_0$ (пример 12-4), если амплитуда импульсов изменяется во времени (рис. 12-12*a*) по закону

$$a_{\text{makc}}(t) = A_{0m} (1 + m \cos \Omega t).$$
 (12-29)

Согласно выражению (12-12а) спектр модулированных импульсов приближенно описывается уравнением

$$f(\omega t) = \frac{\tau}{T} A_{0m} \left(1 + m \cos \Omega t\right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos k \omega_0 t.$$
(12-30)

Преобразуя произведение косинусов

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta)}{2}$$
,

получаем:

$$f(\omega t) = A_{0m} \frac{\tau}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\cos k\omega_0 t + \frac{m}{2} \cos (k\omega_0 - \Omega) t + \frac{m}{2} \cos (k\omega_0 + \Omega) t \right].$$
(12-31)

Таким образом, спектр модулированных импульсов (рис. 12-12,6) представляет собой периодическую функцию, повторяющую с пе-

риодом ω_0 симметричный спектр модулирующей огибающей (рис. 12-11, б). Чтобы спектр модулированных колебаний на каждом из интервалов частот (k = 0,5) $\omega_0 < \omega < (k + 0,5) \omega_0$ без иска-



Рис. 12-12.

жений воспроизводил спектр модулирующей огибающей, необходимо выполнить условие 2Ω < ω₀.

Это очень важное в практике радиотехники, телемеханики и автоматики неравенство было получено акад. В. А. Котельниковым.

12-6. Действующие значения э. д. с., напряжений и токов с периодическими огибающими

Несинусоидальные функции, получающиеся в результате биений и модуляции, являются либо периодическими, либо при несоизмеримости частот — почти периодическими. Хотя в последнем случае период кривой возрастает до бесконечности и говорить о действующем значении не имеет смысла, формула (12-17) дает значение, близкое к действующему за период огибающей функции.

Строго говоря, действующие значения за различные периоды огибающей при несоизмеримости частот оказываются различными, так как одной и той же фазе огибающей всегда соответствуют различные фазы несущей частоты. Однако при $\omega_0 \gg \Omega$ это различие настолько ничтожно, что им можно пренебречь.

Под действующим значением колебаний с периодической огибающей, описываемых функцией

$$f(t) = F(\Omega t) \sin \omega_0 t,$$

обычно понимают действующее значение огибающей, деленное на $\sqrt{2}$:

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} F^{2}(\Omega t) dt}, \qquad (12-32)$$

где $T = 2\pi/\Omega$.

Соответственно для модулированных по амплитуде импульсов действующее значение огибающей умножается на $\sqrt{\alpha}$.

Выражением (12-32) можно пользоваться, когда исследуется непериодический процесс в электрической цепи за достаточно большой промежуток времени.

Покажем, что для рассмотренных случаев биений и модуляции расчет по формулам (12-17) и (12-32) дает одинаковые результаты. Действительно, в случае биений получим по формуле (12-17)

$$A = \sqrt{(A_m/\sqrt{2})^2 + (A_m/\sqrt{2})^2} = A_m$$

и по формуле (12-32)

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} 2A_m \frac{1}{\sqrt{2}} = A_m.$$

В случае амплитудной модуляции получим по формуле (12-17)

$$A = A_{0m} \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{m^2}{4}} = \frac{A_{0m}}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}};$$

то же получается и по формуле (12-32).

12-7. Расчет цепей с несинусоидальными периодическими э. д. с. и токами

Если в линейной цепи действует один или несколько источников ыесинусоидальных периодических э. д. с. или токов, то расчет такой цепи распадается на три этапа:

1. Разложение э. д. с. или токов источников на постоянную и синусоидальные составляющие (получение дискретного спектра).

2. Применение принципа наложения и расчет токов и напряжений в цепи для каждой из составляющих в отдельности.

3. Совместное рассмотрение решений, полученных для каждой из составляющих.

Суммирование составляющих в общем виде часто бывает затруднительно и далеко не всегда необходимо, так как уже на основании дискретного спектра можно судить о форме кривой и об основных величинах, ее характеризующих.

Рассмотрим второй этап, представляющий собой основную часть расчета цепей с несинусоидальными э. д. с. и токами.

Если, например, несинусоидальная э. д. с. представлена в виде суммы постоянной и синусоидальных составляющих, то источник

несинусоидальной э. д. с. можно рассматривать как последовательное соединение источника постоянной э. д. с. и источников синусоидальных э. д. с. с различными частотами. Так, если э. д. с. (рис. 12-13, *а*)

$$e = E_0 + E_{1m} \sin(\omega_1 t + \psi_1) + E_{2m} \sin(\omega_2 t + \psi_2), \qquad (12-33)$$

то действие источника тако́й э. д. с. аналогично действию трех последовательно соединенных источников э. д. с. (рис. 12-13, б):

$$e_{0} = E_{0}; \ e_{1} = E_{1m} \sin(\omega_{1}t + \psi_{1}); \\ e_{2} = E_{2m} \sin(\omega_{2}t + \psi_{2}).$$
(12-34)

Применяя принцип наложения и рассматривая действие каждой из составляющих э. д. с. в отдельности, можно найти составляющие токов во всех участках цепи.



Рис, 12-13.

Мгновенное значение тока в цепи равно сумме мгновенных значений составляющих токов. Если, например, в какой-либо ветви токи, создаваемые э. д. с. E_0 , e_1 и e_2 , соответственно равны I_0 , i_1 и i_2 , то общий ток

$$i = I_0 + i_1 + i_2$$
.

Таким образом, расчет линейной цепи с несинусоидальными э. д. с. сводится к решению n задач с синусоидальными э. д. с., где n — число синусоидальных составляющих э. д. с. различных частот, и одной задачи с постоянными э. д. с.

При решении каждой из этих задач необходимо учитывать, что для различных частот индуктивные и емкостные сопротивления неодинаковы. Индуктивное сопротивление для k-й гармоники в k раз больше, а емкостное, наоборот, в k раз меньше, чем для первой:

$$x_{Lk} = k\omega L = kx_{L1}; \quad x_{Ck} = 1/k\omega C = x_{C1}/k.$$

Активное сопротивление также зависит от частоты, возрастая с ростом последней вследствие поверхностного эффекта. Когда расчет ведется для невысоких частот и относительно малых сечений проводов, можно не учитывать изменения сопротивления с частотой и считать, что при всех частотах активное сопротивление равно сопротивлению при постоянном токе.

Если источник несинусоидальной э. д. с. подключен непосредственно к зажимам емкости, то для k-й гармоники тока

$$i_{k} = \frac{E_{km}}{x_{k}} \sin\left(k\omega t + \psi + \frac{\pi}{2}\right), \qquad (12-35)$$

rge $x_k = 1/k\omega C$.

315

Чем больше k, тем меньше по величине реактивное сопротивление емкости для этой гармоники. Следовательно, высшая гармоника э. д. с. или напряжения, даже если ее амплитуда составляет незначительную долю амплитуды основной гармоники, может вызвать ток в емкости, соизмеримый с током основной гармоники и даже его превышающий. Поэтому при напряжении, близком к синусондальному, ток в емкости может быть резко несинусоидален из-за высших гармоник.

При подключении источника синусондальной э. д. с. к индуктивности ток k-й гармоники

$$i_k = \frac{E_{km}}{x_k} \sin\left(k\omega t + \psi_k - \frac{\pi}{2}\right), \qquad (12-36)$$

где $x_k = k\omega L$.

С увеличением порядка k гармоники индуктивное сопротивление для этой гармоники возрастает. Поэтому в токе через индук-



Рис. 12-14.

тивность высшие гармоники всегда имеют относительно меньшее значение, чем в напряжении на ее зажимах; даже при резко несинусоидальной кривой напряжения форма кривой тока нередко приближается к синусоиде.

Если задача поставлена иначе, заданы не э. д. с., а

токи несинусоидальных источников, то принцип решения задачи остается тем же.

Источник несинусоидального тока всегда можно представить в виде параллельного соединения ряда источников, синусоидальный ток каждого из которых равен соответствующей составляющей несинусоидального тока.

Так, если к узлам ветви или двухполюсника подводится несинусондальный ток (рис. 12-14, *a*):

$$i = I_0 + I_{1m} \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + I_{2m} (\sin \omega_2 t + \alpha_2), \qquad (12-37)$$

то источник такого тока действует подобно параллельному соединению трех источников (рис. 12-14, б):

$$i_{0} = I_{0}; \quad i_{1} = I_{1m} \sin(\omega_{1}t + \alpha_{1}); \\ i_{2} = I_{2m} \sin(\omega_{2}t + \alpha_{2}).$$
(12-38)

Рассчитав напряжения на сопротивлении Z от каждой из составляющих тока, легко найти мгновенное значение полного напряжения как сумму отдельных составляющих.

При расчете каждой из гармоник можно пользоваться комплексным методом и строить векторные диаграммы для каждой из гармоник в отдельности. Однако недопустимы суммирование векторов и сложение комплексных напряжений и токов различных гармоник. Действительно, при определении мгновенных значений тока по комплексному необходимо вектор, изображающий комплексную амплитуду каждой гармоники, вращать со своей угловой скоростью $k\omega$ и строить зависимость от времени его проекции на мнимую ось. Так как для различных гармоник частоты вращения различны, то геометрическое суммирование векторов, изображающих комплексные амплитуды, дает возможность определить мгновенное значение их суммы только в момент времени t = 0 и в общем случае не имеет смысла. При вычерчивании кривых отдельных гармоник следует всегда иметь в виду, что период гармоники обратно пропорционален ее номеру. Следовательно, если по оси абсцисс отложено ωt , то, соблюдая один и тот же масштаб, вместо углов α_k надо откладывать углы α_k/k .

Пример 12-8. В схеме высокочастотного лампового генератора, изображенного на рис. 12-15, a, известны ток i, который протекает через электронную лампу \mathcal{J} , и э. д. с. $E_0 = 1$ кВ источника питания.



Пусть при заданных напряжениях на сетке и аноде электронной лампы ток (в амперах)

 $i=8+12\cos\omega t+4\cos 2\omega t$.

Найти ток i' в источнике питания и ток i'' в конденсаторе C_1 .

Решение. Для определения токов и напряжений необходимо независимо рассчитать три схемы, изображенные на рис. 12-15, б-г. На схемах показаны э. д. с. E_0 , токи источников различных частот $I_0 = 8$ A; $I_1 = 12/\sqrt{2}$ A; $I_2 = 4/\sqrt{2}$ A и значения параметров.



Рис. 12-16.

Рассчитав токи в каждой из схем, получаем округленно: для постоянной составляющей

I'=8А и I''=0;

для первой гармоники

$$\dot{l}'_1 = \frac{6}{V\bar{2}} \angle 17^\circ \text{ A}$$
 и $\dot{l}''_1 = \frac{12}{V\bar{2}} \angle 120^\circ \text{ A};$

для второй гармоники

$$i'_2 = \frac{0.15}{V2} \angle -88^\circ$$
 A и $i''_2 = \frac{4.15}{V2} \angle 90^\circ$ A.

Просуммировав мгновенные значения различных гармонических составляющих, получим:

$$i' = [8 + 6 \sin(\omega t + 17^{\circ}) + 0, 15 \sin(2\omega t - 88^{\circ})]$$
 A;
 $i'' = [12 \sin(\omega t + 120^{\circ}) + 4, 15 \sin(2\omega t + 90^{\circ})]$ A.

На рис. 12-16 построен график составляющих и результирующего тока і". Так как по оси абсцисс отложено ωt, то при построении синусоиды второй гармоники начальная фаза (90°) разделена на номер гармоники (90°/2 = 45°).

Пример 12-9. Определить напряжение u" (t) на вторичных зажимах четырехполюсника в режиме холостого хода при известном напряжении на первичных зажимах u' (t) (рис. 12-17).

Для четырехполюсника теоретически или экспериментально получена зависимость от частоты

$$\dot{U}''/\dot{U}' = N \ (j\omega_k) = ne^{j\varphi_k},$$

где n и ϕ — модуль и аргумент комплексного числа N.

Напряжение на первичных зажимах представляет собой сигнал, модулированный по амплитуде, спектр которого задан уравнением (12-28). Решение. Зная напряжение и' на первичных зажимах четырехполюсника,

разложим его на гармонические составляющие

$$u'(t) = \sum_{k} U'_{km} \sin \left(\omega_k t + \psi'_k \right)$$

и будем искать напряжение на вторичных зажимах в виде ряда

$$u''(t) = \sum_{k} U''_{km} \sin \left(\omega_k t + \psi''_k \right),$$

где

ì

ķ

$$U_{km}'' = n(\omega_k) U_{km}'; \quad \psi_k'' = \psi_k' + \varphi(\omega_k).$$

Для рассматриваемого четырехполюсника при холостом ходе

$$N(j\omega_k) = \frac{r}{r-j/\omega_k C} = \frac{\omega_k \tau}{\omega_k \tau - j1} = n e^{j\varphi_k},$$

где $\tau = rC$.

На рис. 12-18 построены графики $n(\omega_k)$ и $\varphi(\omega_k)$.

Чтобы рассматриваемый сигнал проходил через четырехполюсник без существенных искажений, т. е. u'' мало отличалось от u', необходимо выбрать параметры четырехполюсника, удовлетворяющие условию $\omega_{\rm I} \tau > 10$.

Как следует из рис. 12-10 и 12-18, при этом условии напряжения на входе и выходе четырехполюсника практически не будут отличаться, так как для всех трех составляющих частот сигнала $n \approx 1$, а $\varphi_k \approx 0$.



Рис. 12-17.



12-8. Резонанс при несинусоидальных э. д. с. и токах

При несинусоидальных э. д. с. и токах явление резонанса усложняется, так как возможны отдельные резонансы гармонических составляющих.

Предположим, что источник несинусоидальной э. д. с., состоящей из трех гармоник, подключен к последовательно соединенным сопротивлению *r*, индуктивности *L* и емкости *C* (рис. 12-19).

Ток каждой из гармоник

$$I_{k} = \frac{E_{k}}{\sqrt{r^{2} + (k\omega L - 1/k\omega C)^{2}}}.$$
 (12-39)

Если индуктивность *L* изменять от нуля до бесконечности, то действующее значение каждой из составляющих тока будет изменяться по резонансной кривой от $I_{k0} = \frac{E_k}{\sqrt{r^2 + 1/k^2\omega^2C^2}}$ при L = 0 до E_k/r при $L = L_k = 1/k^2\omega^2C$ и далее — снижаться до нуля при $L = \infty$.

На рис. 12-19 пунктиром построены резонансные кривые для трех гармонических составляющих периодического несинусондаль-

ного тока. Значения индуктивности L при резонансах (L_{b}) обратно пропорциональны квадрату номера гармоники

$$L_k = 1/k^2 \omega^2 C.$$
 (12-40)

Кривая общего действующего тока

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2}$$
(12-41)

при достаточно малом r имеет три резко выраженных максимума, соответствующих резонансным значениям индуктивности.



Рис. 12-19.

Аналогичные зависимости получаются и при изменении емкости или частоты, если, конечно, в последнем случае форма кривой э. д. с. остается неизменной.

В цепях, содержащих несинусондальные э. д. с., резонансные явления могут применяться для выделения требуемых частот и, наоборот, подавления нежелательных частот.

Пример 12-10. Несинусоидальное напряжение и' на зажимах 1-1' четырехполюсника (рис. 12-20) получено в результате двухполупериодного выпрямления

синусоидального напряжения с угловой частотой ω (см. приложение 1, строка 9). Ветвь, включающая индуктивность L_1 и емкость C_1 , и контур, состоящий из параллельно соединенных индуктивности L_2 и емкости C_2 , настроены в резонансе на вторую гармонику 2 ω , т. е. $2\omega L_1 = 1/2\omega C_1$ и $2\omega L_2 = 1/2\omega C_2$. Найти действующее значение напряжения и"на зажимах 2—2" и коэффициент

искажения в режиме холостого хода при следующих параметрах:

$$\omega L_1 = \omega L_2 = 10 \text{ Om}; \quad u'_{\text{Make}} = 1000 \text{ B}.$$

Решение. В напряжении и" выделяется вторая гармоника, так как для нее сопротивление ветви L_1C_1 и проводимость контура L_2C_2 равны нулю, в то время как для всех остальных гармоник сопротивление ветви и проводимость контура конечны и растут с номером гармоники.

Рассматривая схему относительно зажимов 2-2' как двухполюсник, находим напряжение холостого хода на зажимах этого двухполюсника.

$$\dot{U}_{k}'' = \dot{U}_{k}' \frac{Z_{2}}{Z_{1} + Z_{2}},$$

где

$$Z_1 = j (k\omega L_1 - 1/k\omega C_1); \quad Z_2 = \frac{L_2/C_2}{j (k\omega L_2 - 1/k\omega C_2)}.$$

Разложив напряжение u' в ряд по формуле, приведенной в строке 9 приложения 1, получим, что для нулевой и первой гармоник составляющие u'' равны нулю.



Рис. 12-20.

Для второй гармоники $Z_1 = 0$, а $Z_2 = \infty$, поэтому напряжения на входе и выходе четырехполюсника одинаковы:

$$U''_{2m} = U'_{2m} = \frac{4}{2\pi} u_{\text{MBKC}} = 425 \text{ B.}$$

Для четвертой гармоники $Z_1 = j30$ Ом, $Z_2 = -j13$ Ом, $U'_{4m} = \frac{4}{15.\tau} u_{\text{макс}} = 85$ В и, следовательно, $U'_{4m} = 85 \cdot 13/17 = 65$ В.

Для шестой гармоники $Z_1 = j53$ Ом, $Z_2 = -j7,5$ Ом, $U'_{6m} = \frac{4}{35 t} u_{\text{макс}} = = 36$ В и $U''_{6m} = 36 \cdot 7,5/45,5 = 6$ В.

Восьмой и более высокими гармониками можно пренебречь.

Таким образом, действующее напряжение на вторичных зажимах

$$U'' = \sqrt{\frac{425^2 + 65^2 + 6^2}{2}} = 320 \text{ B},$$

действующее напряжение основной (второй) гармоники $U''_{z} = 425/\sqrt{2} = 300$ В и коэффициент искажения $k_{\rm H} = 0.94$. С целью улучшения формы кривой u'' целесообразно включить параллельно Z_1

С целью улучшения формы кривой u'' целесообразно включить параллельно Z_1 емкость C_3 и обеспечить для напряжения четвертой гармоники резонанс токов при $1/4\omega C_3 = 30$ Ом.

В этом случае для четвертой гармоники $Z_1 = \infty$, $U''_{4m} = 0$.

Для шестой гармоники $Z_1 = -j32$ Ом, $Z_2 = -j7,5$ Ом и $U_{6m}'' = 36 \times \times 7,5/39,5 \approx 7$ В.

Действующее напряжение $U'' = \sqrt{\frac{425^2 + 7^2}{2}} \approx 300$ В и коэффициент искажения $k_{\mu} \approx 1$.

11 Основы теории цепей

321

Такая схема представляет собой частный случай полосового фильтра и может быть применена для увеличения частоты вдвое (умножитель частоты). На аналогичном принципе основываются утроители частоты и частотные умножители большей кратности.

12-9. Мощность периодических несинусоидальных токов

Активная мощность периодического тока произвольной формы определяется как средняя мощность за период

$$P = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u i \, dt. \tag{12-42}$$

Если мгновенные значения напряжения и тока выразить в виде тригонометрических рядов, то получим:

$$P = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left[\sum_{k=0}^{\infty} U_{km} \sin \left(k\omega t + \psi_{uk} \right) \right] \left[\sum_{k=0}^{\infty} I_{km} \sin \left(k\omega t + \psi_{ik} \right) \right] dt.$$

Так как среднее за период значение произведения мгновенных значений синусоид различной частоты равно нулю (см. § 12-3) и тригонометрические ряды абсолютно сходятся при любых частотах ω , то

$$P = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \sum_{k=0}^{\infty} U_{km} I_{km} \sin (k\omega t + \psi_{uk}) \sin(k\omega t + \psi_{ik}) dt,$$

или после интегрирования

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{U_{km} I_{km} \cos \varphi_k}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k, \quad (12-43)$$
$$\varphi_k = \psi_{uk} - \psi_{ik}.$$

где

Из этого выражения следует очень важный вывод, что средняя мощность несинусоидального тока равна сумме средних мощностей отдельных гармоник (постоянная составляющая рассматривается как нулевая гармоника с $\varphi_0 = 0$):

$$P = \sum_{k=0}^{\infty} P_k. \tag{12-44}$$

۱

Полученная таким образом мощность представляет собой активную мощность или энергию, необратимо преобразуемую в единицу времени в данном участке цепи в тепловую, механическую или какую-либо иную форму энергии.

Кроме понятия активной мощности *P* по аналогии с синусоидальными токами вводится понятие полной мощности *S*, определяемой как произведение действующих значений тока и напряжения:

$$S = UI = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_k^2 \sum_{k=0}^{\infty} I_k^2}.$$
 (12-45)

Активная мощность меньше полной; исключение составляет только мощность в цепи, имеющей чисто активное сопротивление, когда $U_k = rI_k$, и, следовательно, S = P.

Отношение активной мощности к полной называют коэффициентом мощности и иногда приравнивают косинусу некоторого условного угла ϑ :

$$\chi = P/S = \cos \vartheta. \tag{12-46}$$

Можно дать геометрическую интерпретацию углу ϑ , пользуясь понятием эквивалентных синусоид тока и напряжения, действующие значения которых равны действующим значениям несинусоидальных величин. Если между эквивалентными синусоидами напряжения и тока установить такой угол сдвига фаз, чтобы мощность, выделяемая в цепи, равнялась мощности несинусоидального тока, то этот угол сдвига и будет равен условному углу ϑ .

Формально можно ввести понятие реактивной мощности, определяемой как сумма реактивных мощностей отдельных гармоник:

$$Q = \sum_{k=1}^{\infty} Q_k = \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \sin \varphi_k.$$
 (12-47)

Для несинусоидальных токов в отличие от синусоидальных квадрат полной мощности обычно больше суммы квадратов активной и реактивной мощностей:

 $S^2 \ge P^2 + Q^2.$

Пример 12-11. Вычислить *P*, *Q* и *S*, если напряжение и ток состоят из двух гармоник: первой и третьей. Известны действующие значения гармоник напряжения (U_1 и U_3) и тока (I_1 и I_3), а также углы сдвига фаз между гармониками напряжения и тока (φ_1 и φ_3).

Решение. В этом случае активная, реактивная и полная мощности

$$P = U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_3 I_3 \cos \varphi_3;$$

$$Q = U_1 I_1 \sin \varphi_1 + U_3 I_3 \sin \varphi_3; \quad S = \sqrt{(U_1^2 + U_3^2)(I_1^2 + I_3^2)};$$

$$S^2 - (P^2 + Q^2) = U_1^2 I_3^2 + U_3^2 I_1^2 - 2U_1 I_1 U_3 I_3 (\cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_3 + \sin \varphi_1 \cdot \sin \varphi_3) =$$

$$= (U_1 I_3)^2 - 2U_1 I_1 U_3 I_3 \cos (\varphi_1 - \varphi_3) + (U_3 I_1)^2.$$

Очевидно, что $S^2 = P^2 + Q^2$ только при условиях $\varphi_1 = \varphi_3 \ H U_1/I_1 = U_3/I_3$. Оба эти условия выполняются в тех случаях, когда сопротивление приемника чисто активное, линейное, не зависящее от времени, т. е. форма кривой тока в точности совпадает с формой кривой напряжения.

12-10. Высшие гармоники в трехфазных цепях

В трехфазных цепях кривые напряжения во второй и третьей фазах со сдвигом на треть периода обычно в точности воспроизводят форму кривой напряжения в первой фазе. Так, например, если напряжение u_A в фазе A может быть представлено некоторой функцией времени

$$u_A = f(t),$$

то

$$u_B = f(t - T/3); \quad u_C = f(t + T/3),$$

где T — период основной частоты.

Рассмотрим гармонику порядка k функции f(t) во всех трех фазах. Пусть

$$u_{Ak} = U_{km} \sin\left(k\omega t + \psi_k\right).$$

Тогда, учитывая, что $\omega T = 2\pi$ и подставляя вместо t соответственно t - T/3 и t + T/3, получаем:

$$u_{Bk} = U_{km} \sin (k\omega t + \psi_k - 2k\pi/3);$$

$$u_{Ck} = U_{km} \sin (k\omega t + \psi_k + 2k\pi/3).$$

Сравнивая полученные выражения для различных значений k, можно заметить, что напряжения гармоник порядка, кратного трем (k = 3n), где n — любое целое число, во всех фазах в любой момент времени имеют одно и то же значение и направление. При k = 3n + 1 гармоники трех фаз образуют симметричную систему напряжений, последовательность которой совпадает с последовательностью фаз первой гармоники. При k = 3n + 2 гармоники образуют симметричную систему напряжений основной.

Таким образом, гармоники порядка 1, 4, 7, 10, 13 и т. д. образуют системы напряжений прямой последовательности, гармоники 2, 5, 8, 11, 14 и т. д. образуют системы напряжений обратной последовательности. Наконец, гармоники 3, 6, 9, 12 и т. д. образуют системы напряжений нулевой последовательности. При наличии постоянной составляющей в напряжении каждой из фаз она может рассматриваться как нулевая гармоника порядка, кратного трем (k = 0), т. е. образующая нулевую последовательность.

В большинстве практически важных случаев в напряжениях отсутствуют как постоянная составляющая, так и все четные гармоники, поэтому в дальнейшем ограничимся исследованием только нечетных гармоник.

Рассмотрим различные схемы соединения трехфазных цепей.

Если фазы генератора соединены в звезду, то при несинусопдальном фазном напряжении линейные напряжения, равные разностям напряжений двух смежных фаз, не содержат гармоник напряжений порядка, кратного трем, так как последние образуют системы нулевой последовательности.
325

Отсутствие гармоник порядка, кратного трем, в линейных напряжениях приводит к тому, что при несинусоидальных напряжениях отношение линейного напряжения к фазному меньше $\sqrt{3}$. Действительно, фазное напряжение

$$U_{\Phi} = \sqrt{U_1^2 + U_3^2 + U_5^2 + U_7^2 + \dots},$$

а линейное напряжение

$$U_{n} = \sqrt{3} \sqrt{U_{1}^{2} + U_{5}^{2} + U_{7}^{2} + \dots}$$

Отсюда следует, что

$$U_{\mathfrak{a}} < \sqrt{3}U_{\Phi}. \tag{12-48}$$

При симметричной нагрузке фазные токи основной частоты и все высшие гармоники, за исключением высших гармоник порядка,

кратного трем, образуют системы прямой и обратной последовательностей и дают в сумме нуль. Гармоники же порядка, кратного трем, образуют систему нулевой последовательности, т. е. имеют в любой момент времени одинаковые значения и направления. Поэтому ток в нейтральном проводе равен утроенной сумме токов высших гармоник нулевой последовательности:

 $I_N = 3\sqrt{I_3^2 + I_9^2 + I_{15}^2 + \dots}$ (12-49)



При отсутствии нейтрального провода токи в каждой из фаз не могут содержать высших гармоник порядка, кратного трем, так как в этой схеме сумма токов в любой момент времени должна равняться нулю, что певозможно при наличии высших гармоник порядка, кратного трем. Поэтому в приемнике нет напряжений от токов нулевой последовательности и между нейтральными точками генератора и симметричного приемника может появиться значительное напряжение, содержащее только гармоники, кратные трем.

Если фазы генератора соединены треугольником, то при несинусондальных э. д. с. в фазах сумма э. д. с., действующих в замкнутом контуре генератора, не равна нулю, как при синусоидальных э. д. с., а равна тройной сумме высших гармоник порядка, кратного трем. Если включить вольтметр в рассечку треугольника (рис. 12-21), то вольтметр измерит гармоники э. д. с. порядка, кратного трем, так как остальные в сумме дадут нуль:

$$U = 3 \sqrt{E_3^2 + E_9^2 + E_{15}^2 + \dots} . \tag{12-50}$$

Открытый треугольник с э. д. с., содержащими высшие гармоники, применяется как утроитель частоты (см. гл. 24).

Если фазы соединены в замкнутый треугольник, то э. д. с. гармоник порядка, кратного трем, вызывают внутренний ток в генераторе. Этот ток протекает в замкнутом треугольнике генератора даже и тогда, когда внешняя цепь генератора разомкнута. Составляющая фазной э. д. с., содержащая гармоники порядка, кратного трем, однако, не выявляется между зажимами фаз, так как она компенсируется падением напряжения на внутреннем сопротивлении фазы генератора. Фазное напряжение, равное в данном случае линейному,

$$U_{\Phi} = \sqrt{E_1^2 + E_8^2 + E_7^2 + \dots}.$$
 (12-51)

Поэтому во внешней цепи, подключенной к генератору, обмотки которого соединены треугольником, токи не содержат гармоник порядка, кратного трем.

Фазный ток генератора при симметричной нагрузке

$$I_{\Phi} = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + I_3^2 + I_7^2 + \dots},$$

а линейный ток во внешней цепи

$$I_{n} = \sqrt{3(I_{1}^{2} + I_{8}^{2} + I_{7}^{2} + \ldots)} < \sqrt{3}I_{\phi}.$$
 (12-52)

Пример 12-12. Найти показания приборов при разомкнутом и замкнутом рубильнике Р в трехфазной цепи (рис. 12-22, а), имеющей соединенную в звезду



Рис. 12-22.

трехфазную систему источников (вторичные обмотки трехфазного трансформатора) с фазными э. д. с., В:

$$\begin{split} e_A &= 220 \ \sqrt{2} \sin \omega t + 50 \ \sqrt{2} \sin (3\omega t + 90^\circ) + 30 \ \sqrt{2} \sin (5\omega t + 90^\circ); \\ e_B &= 220 \ \sqrt{2} \sin (\omega t - 120^\circ) + 50 \ \sqrt{2} \sin (3\omega t + 90^\circ) + 30 \ \sqrt{2} \sin (5\omega t - 150^\circ); \\ e_C &= 220 \ \sqrt{2} \sin (\omega t - 240^\circ) + 50 \ \sqrt{2} \sin (3\omega t + 90^\circ) + 30 \ \sqrt{2} \sin (5\omega t - 30^\circ). \\ \end{split}$$
Сопротивление источника для первой гармоники

$$Z_{\mu 1} = r + j\omega L \approx + j1$$
 Om.

Приемником служит трехфазная система конденсаторов, соединенных в звезду. Для первой гармоники

$$Z_{n1} = 1/j\omega C = -j10$$
 Ом.

Решение. Найдем показания приборов (индексы токов и напряжений соответствуют обозначениям приборов в схеме).

Для случая звезды без нейтрального провода (рубильник Р разомкнут)

$$\begin{split} I_1 = I_{\phi} = I_{\pi} = \sqrt{(E_1/z_1)^2 + (E_5/z_5)^2} = \sqrt{24, 4^2 + 10^2} = 26, 2 \text{ A}; \\ U_3 = \sqrt{(24, 4 \cdot 10)^2 + (10 \cdot 2)^2} \approx 244 \text{ B}; \quad U_4 = 50 \text{ B}; \\ U_1 = \sqrt{U_8^2 + U_4^2} = 250 \text{ B}; \quad U_2 = U_5 = \sqrt{3}U_3 = 423 \text{ B}. \end{split}$$

Для случая звезды с нейтральным проводом (рубильник Р замкнут)

$$I_{1} = I_{\phi} = I_{a} = \sqrt{(E_{1}/z_{1})^{2} + (E_{3}/z_{3})^{2} + (E_{5}/z_{5})^{2}} = \sqrt{24,4^{2} + 150^{2} + 10^{3}} = 152 \text{ A};$$

$$U_{3} = U_{1} = \sqrt{(24,4 \cdot 10)^{2} + (150 \cdot 3,33)^{2} + (10 \cdot 2)^{2}} = 556 \text{ B};$$

$$U_{2} = U_{5} = 423 \text{ B}; \quad I_{2} = 3 (50/0,33) = 450 \text{ A}.$$

Близость к резонансу на третьей гармонике привела к очень большому значению тока третьей гармоники в нейтрали. В этом случае оказалось, что линейное напряжение, которое не содержит третьей гармоники, меньше фазного, так как вследствие резонанса напряжений третья гармоника фазного напряжения больше основной.

Пример 12-13. Найти показания приборов при тех же фазных э. д. с. и сопротивлениях, что и в примере 12-12, но при соединении источника и приемника треугольником (рис. 12-22, б).

Решение. В этом случае третья гармоника замыкается в контуре генератора и

$$I_{1,3} = 50/3 = 16,7$$
 A.

Так как остальные составляющие те же, что и в примере 12-12, то

$$I_{1} = \sqrt{I_{1,1}^{2} + I_{1,3}^{2} + I_{1,3}^{2}} = \sqrt{24, 4^{2} + 16, 7^{2} + 10^{2}} = 31 \text{ A};$$

$$I_{3} = \sqrt{I_{1,1}^{2} + I_{1,3}^{2}} = \sqrt{24, 4^{2} + 10^{2}} = 26, 6 \text{ A};$$

$$I_{2} = I_{3} \sqrt{3} = 45, 5 \text{ A}; \quad U_{n} = \sqrt{U_{1}^{2} + U_{3}^{2}} = 244 \text{ B}.$$

Таким образом, третья гармоника влияет только на внутренние токи источника и не сказывается на распределении токов и напряжений приемника.

Глава тринадцатая

КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

13-1. Возникновение переходных процессов и законы коммутации

В электрических цепях могут происходить включения и отключения пассивных или активных ветвей, короткие замыкания отдельных участков, различного рода переключения, внезапные изменения параметров и т. д. В результате таких изменений, называемых часто коммутационными или просто коммутациями, которые будем считать происходящими мгновенно, в цепи возникают переходные процессы, заканчивающиеся спустя некоторое (теоретически бесконечно большое) время после коммутации. Сформулируем два закона коммутации:

1. В любой ветви с индуктивностью ток и магнитный поток в момент коммутации сохраняют те значения, которые они имели непосредственно перед коммутацией, и дальше начинают изменяться именно с этих значений. Так, при включении ветви с катушкой, в которой не было тока, ток в этой ветви в момент коммутации равен нулю. Если для такой ветви допустить, что в момент коммутации ток изменяется скачком, то напряжение на индуктивности (L di/dt) = = u_L будет равно бесконечности и в цепи не будет соблюдаться второй закон Кирхгофа.

В случае двух и большего числа цепей, связанных взаимной индуктивностью, но при отсутствии в каждой из них магнитных потоков рассеяния формулировка первого закона коммутации изменяется в том смысле, что в момент коммутации общий магнитный поток этих цепей не может, а токи в каждой из них в отдельности могут изменяться скачком.

2. В любой ветви напряжение и заряд на емкости сохраняют в момент коммутации те значения, которые они имели непосредственно перед коммутацией, и в дальнейшем изменяются, начиная именно с этих значений.

Так, при включении ветви с конденсатором, который не был заряжен, напряжение на конденсаторе в момент коммутации равно нулю. Если для ветви с емкостью допустить, что в момент коммутации напряжение на емкости изменяется скачком, то ток $i = (Cdu_C/dt)$ будет равен бесконечности и в цепи, всегда имеющей сопротивление, опять-таки не будет соблюдаться второй закон Кирхгофа.

С энергетической точки зрения невозможность мгновенного изменения тока в индуктивности и напряжения на емкости объясняется невозможностью скачкообразного изменения запасенной в них энергии (энергии магнитного поля катушки, равной $Li^2/2$, и энергии электрического поля конденсатора, равной $Cu^2/2$). Действительно, скачкообразное изменение энергии требует бесконечно больших мощностей в индуктивностях и емкостях, что лишено физического смысла, так как реальные источники питания не обладают бесконечно большой мощностью.

В этой главе рассмотрены переходные процессы в линейных электрических цепях. Поэтому исключается из рассмотрения нелинейный элемент — электрическая дуга, которая возникает при включении или отключении. Чтобы исключить влияние дуги при коммутациях, предположим, что длительность коммутации по сравнению с продолжительностью переходного процесса очень мала. В этом случае при расчетах можно считать, что переключатель, осуществляющий коммутацию, включается или отключается мгновенно. Если нет специального указания, будем считать момент коммутации за начало отсчета времени и принимать, что в момент t = 0

или точнее t = 0 + коммутация уже произошла. Отключение отдельных ветвей будем рассматривать, если в отключаемой ветвинет индуктивности и если ее отключение не приводит к необходимости скачкообразного изменения тока в других ветвях с индуктивностями.

13-2. Переходный, принужденный и свободный процессы

Рассмотрим сначала некоторые общие вопросы расчета переходных процессов на примере включения неразветвленной цепи с сопротивлением, индуктивностью и емкостью (последовательного контура) к источнику э. д. с. *е*, которая изменяется во времени непрерывно и задана каким-нибудь аналитическим выражением.

Запишем второй закон Кирхгофа для любого момента времени:

$$ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int i\,dt = e,\qquad(13-1)$$

где *i* — ток переходного процесса, который в дальнейшем будем называть переходным током или просто током *i*.

Когда с переходным процессом можно уже не считаться, наступает принужденный режим. Принужденный режим, создаваемый источником произвольной периодически изменяющейся э. д. с. (или тока), называют еще установив шимся режимом. После окончания переходного процесса источник э. д. с., изменяющейся, например, по экспоненциальному закону, создает принужденный режим, а источник постоянной э. д. с. или э. д. с., изменяющейся по гармоническому закону, создает принужденный или установившийся режим.

Когда наступит принужденный режим, уравнение (13-1) примет вид:

$$ri_{\rm np} + L \frac{di_{\rm np}}{dt} + \frac{1}{C} \int i_{\rm np} dt = e,$$
 (13-2)

где *i*_{пр} — ток принужденного режима или просто принужденный ток.

Вычитая почленно уравнение (13-2) из уравнения (13-1) и обозначая

$$i - i_{\rm up} = i_{\rm cB},$$
 (13-3)

получаем:

$$ri_{cB} + L \frac{di_{CB}}{dt} + \frac{1}{C} \int i_{cB} dt = 0,$$
 (13-4)

или

$$u_{r\,cB} + u_{L\,cB} + u_{C\,cB} = 0. \tag{13-4a}$$

Разности токов и напряжений переходного процесса и принужденного режимов называются соответственно током и напряжением свободного процесса или просто свободными током и напряжением. Уравнение (13-4) показывает, что при переходе цепи от одного принужденного состояния к другому напряжения на всех элементах, создаваемые свободными составляющими токов, взаимно уравновешиваются, но свободные напряжения зависят, конечно, от э. д. с. е источника.

Уравнение (13-3) показывает, что процесс, происходящий в цепи, можно рассматривать состоящим из двух накладывающихся друг на друга процессов — принужденного, который как бы наступил сразу, и свободного, имеющего место только во время переходного процесса. Благодаря свободным составляющим и достигается в переходном процессе непрерывное приближение к принужденному режиму. Следовательно, во время переходного процесса токи и напряжения могут быть разложены на слагающие принужденного режима и свободного процесса:

$$\begin{array}{l} i = i_{\rm np} + i_{\rm cB}; & u_r = u_{r\,\rm np} + u_{r\,\rm cB}; \\ u_L = u_{L\,\rm np} + u_{L\,\rm cB}; & u_C = u_{C\,\rm np} + u_{C\,\rm cB}. \end{array} \right\}$$
(13-5)

Так как принцип наложения применим лишь к линейным цепям, то это разложение допустимо для линейных цепей. Конечно, физически существуют только переходные токи и напряжения и разложение их на принужденные и свободные составляющие является удобным математическим приемом, облегчающим расчет переходных процессов в линейных цепях.

Разложение переходных токов и напряжений соответствует правилу решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений, согласно которому общее решение таких уравнений равно сумме частного решения неоднородного уравнения и общего решения однородного уравнения.

Действительно, свободный ток представляет собой общее решение однородного дифференциального уравнения (13-4) и, следовательно, в его выражении должны быть постоянные интегрирования, число которых равно порядку дифференциального уравнения.

Принужденный ток представляет собой частное решение неоднородного дифференциального уравнения (13-1), а именно такое, которое получается из общего решения неоднородного дифференциального уравнения при равных нулю постоянных интегрирования. Иными словами, в составе принужденного тока не должно быть слагающих свободного тока. Тогда переходный ток *i*, равный сумме *i*_{пр} и *i*_{св} (13-5), и будет общим решением того же самого неоднородного дифференциального уравнения.

При помощи законов коммутации нетрудно найти начальные значения свободного тока в ветви с индуктивностью $i_{L_{CB}}$ (0) и свободного напряжения на емкости $u_{C_{CB}}$ (0), что необходимо для определения постоянных интегрирования.

Пусть цепь до коммутации находилась в произвольном режиме. Обозначим ток и напряжение этого режима $i_{L-}(t)$ и $u_{C-}(t)$. В момент коммутации t = 0 ток $i_{L-}(0)$ и напряжение $u_{C-}(0)$ режима до коммутации будем считать известными. Так как переходный ток в индуктивности и переходное напряжение на емкости в момент коммутации не могут изменяться скачком, то на основании (13-5) имеем:

$$i_{L-}(0) = i_{L np}(0) + i_{L cb}(0); \quad u_{C-}(0) = u_{C np}(0) + u_{C cb}(0), \quad (13-6)$$

или

$$i_{L_{cB}}(0) = i_{L^{-}}(0) - i_{L_{\pi p}}(0); \quad u_{C_{cB}}(0) = u_{C^{-}}(0) - u_{C_{\pi p}}(0).$$
 (13-6a)

Если цепь до коммутации находилась в принужденном режиме, то, обозначая ток и напряжение этого режима $i_{L\,np-}(t)$ и $i_{C\,np-}(t)$, получаем:

$$i_{L cb}(0) = i_{L np-}(0) - i_{L np}(0); \quad u_{C cb}(0) = u_{C np-}(0) - u_{C np-}(0).$$
 (13-66)

В частном случае, когда до коммутации цепь была отключена и на емкости не было заряда, т. е. $i_{L\, np-}(0) = 0$ и $u_{C\, np-}(0) = 0$, имеем:

$$i_{L_{cB}}(0) = -i_{L_{np}}(0); \quad u_{C_{cB}}(0) = -u_{C_{np}}(0).$$
 (13-7)

Начнем изучение переходных процессов с исследования процессов в простейших цепях так называемым классическим методом. Этот метод заключается в интегрировании дифференциальных уравнений, связывающих токи и напряжения цепи, в результате чего появляются постоянные, и в определении постоянных из начальных условий, вытекающих из законов коммутации.

Начальным и условиями назовем значения переходных токов в индуктивностях и напряжений на емкостях при t = 0, т. е. те величины, которые в момент коммутации не изменяются скачком. Иногда эти условия называются еще независимыми начальными условиями. В отличие от них начальные значения всех остальных токов и напряжений называют зависимыми начальными условиями. Зависимые начальные условия определяются по независимым начальным условиям при помощи уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа. Отметим, что основная трудность классического метода исследования переходных процессов в сложных цепях как раз и состоит в определении зависимых начальных условий.

13-3. Короткое замыкание цепи г, L

Ветвь с сопротивлением и индуктивностью (в дальнейшем сокращенно называемая цепью *r*, *L*), иначе говоря, реальная катушка внезапно замыкается рубильником накоротко (рис. 13-1). Ток в катушке до коммутации был постоянным

$$i_{np-}=\frac{E}{R+r}.$$

Найдем закон изменения тока в катушке.

Принужденный ток в катушке после коммутации равен нулю. Следовательно,

 $i = i_{cB}$.

На основании уравнения (13-4) свободный ток удовлетворяет однородному дифференциальному уравнению первого порядка

•
$$L di_{cB}/dt + ri_{cB} = 0,$$
 (13-8)

общее решение которого

$$i_{\rm cs} = A e^{-\frac{r}{L}t}$$
(13-9)

При t = 0 из (13-9) имеем:

$$i_{\rm cb}(0) = A = i(0),$$

т. е.

$$i = i_{c_{B}} = i (0) e^{-\frac{r}{L}t} = i_{c_{B}}(0) e^{-t/\tau} = i_{c_{B}}(0) e^{-\alpha t};$$

здесь $i_{\rm cB}(0) = A$ — начальное значение свободного тока, кривая изменения которого дана на рис. 13-2.



Величина $\tau = L/r$, имеющая размерность времени, называется постоянной времени цепи r, L и может быть определена как время, в течение которого свободный ток, затухая, уменышится в e раз по сравнению со своим начальным значением i_{cB} (0). В самом деле,

$$i_{\rm cb}(\tau) = i_{\rm cb}(0) e^{-1} = \frac{i_{\rm cb}(0)}{e} = \frac{A}{e}.$$

Для графического определения τ проведем касательную к кривой i_{c_B} в любой ее точке *C*. Значение подкасательной *BD* может быть найдено из треугольника *CBD*, а

$$\tau = \frac{i_{cB}}{i_{cB}/\tau} = \frac{i_{cB}}{-di_{cB}/dt} = \frac{m_i CD}{m_{ig\beta} t_{g\beta}} = m_i BD$$
, где m_i , $m_{tg\beta}$, m_t -масштабы,

т. е. постоянная времени численно равна длине любой подкасательной. В частности, она численно равна длине подкасательной OB_0 , определяемой касательной C_0B_0 , проведенной в начальной точке C_0 . Величина, обратная постоянной времени,

$$\alpha = 1/\tau = r/L$$

называется коэффициентом затухания цепн r, L. Свободный ток затухает тем медленнее и, следовательно, новый принужденный режим не устанавливается тем дольше, чем больше постоянная времени τ или чем меньше коэффициент затухания α , т. е. чем больше индуктивность L и чем меньше сопротивление r.

Значение тока $i_{cB}(0)$, т. е. постоянной интегрирования A, определим из начальных условий. В ветви с индуктивностью переходный ток в момент коммутации t = 0 не может измениться скачком. Поэтому

$$i_{cs}(0) = i(0) = i_{np-}(0) = \frac{E}{R+r}$$

и для тока і катушки получим:

$$i = i_{cB} = \frac{E}{R+r} e^{-t/\tau}.$$
 (13-10)

Электродвижущая сила самонндукции

$$e_{L} = -L \frac{di}{dt} = E \frac{r}{R+r} e^{-t/\tau} = -u_{L}$$
(13-11)

равна при t = 0 напряжению на сопротивлении r и в момент коммутации поддерживает значение тока на начальном уровне.

С энергетической точки зрения процесс короткого замыкания цепи r, L характеризуется тем, что вся энергия, запасенная до коммутации в магнитном поле катушки,

$$W_{\rm M} = Li_{\rm np-}^2 (0)/2 = Li^2 (0)/2$$

в течение переходного процесса превращается в сопротивлении *r* в тепло:

$$\int_{0}^{\infty} i^{2}r \, dt = i^{2}(0) \, r \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{2r}{L}t} \, dt = Li^{2}(0)/2.$$

Заметим, что теоретически процесс исчезновения тока в короткозамкнутой катушке длится бесконечно долго, чем и объясняется необходимость в качестве верхнего предела у интеграла взять бесконечность. Однако практически для многих катушек этот переходный процесс закончится весьма быстро. Постоянная времени цепи *r*, *L* обычно лежит в пределах от нескольких микросекунд до долей секунды. Последнее значение относится к большим катушкам со стальным магнитопроводом и значительным числом витков.

Если до короткого замыкания в катушке был переменный ток, то характер переходного процесса нисколько не изменится, но *i* (0) равно значению тока в катушке в момент короткого замыкания. С переходным процессом в цепи *r*, *L* приходится считаться во многих случаях электротехнической практики, например при измерении сопротивления *r* обмотки трансформатора с большой



Рис. 13-3.

индуктивностью (рис. 13-3), которая питается от источника постоянной э. д. с. *Е* через дополнительный резистор с сопротивлением *R*. Напряжение на обмотке измеряется милливольтметром. Если после отсчета показаний амперметра и милливольтметра отключить обмотку трансформатора от источника напряжения, то ее ток замкнется через милливольтметр. Так как ток обмотки трансформатора может быть до-

статочно большим и в момент отключения рубильника не изменяется скачком, то, пройдя через милливольтметр, ток может его сжечь.

Обмотку возбуждения мощной электрической машины при необходимости быстро снять возбуждение не отключают от цепи питания (постоянное напряжение), а замыкают на разрядное сопротивление, в котором энергия магнитного поля превращается в тепло (рис. 13-4). Если просто разомкнуть цепь обмотки возбуждения, то даже при налични электрической дуги ток очень быстро уменьшится до нуля (— *di/dt* будет очень велико). Так как обмотка возбуждения



Рис. 13-4.

имеет большую индуктивность $L_{\rm B}$, то в ней возникает весьма значительная э. д. с. самоиндукции $e_L = -L_{\rm B} di/dt$, которая может пробить изоляцию на корпус машины или изоляцию между витками.

13-4. Включение цепи r, L на постоянное напряжение

При включении цепи r, L на постоянное напряжение (рис. 13-5) ток в первый момент равен нулю. Поэтому

$$i(0) = i_{np}(0) + i_{cs}(0) = 0.$$

А так как

$$i_{\rm np} = i_{\rm np} (0) = U/r$$
,

то

$$i_{\rm cb}(0) = A = -U/r.$$

Поэтому ток переходного процесса

$$i = i_{np} + i_{c_B} = \frac{U}{r} + Ae^{-t/\tau} = \frac{U}{r} (1 - e^{-t/\tau}),$$
 (13-12)

Напряжение на индуктивности

$$u_L = u_{L_{\rm CB}} = L \frac{di}{dt} = U e^{-t/\tau}.$$
 (13-13)

Поскольку до включения напряжение на индуктивности было равно нулю, а в момент коммутации $u_L = U$, то переходное и свободное напряжения на индук-

тивности изменяются скачком. Кривые изменения i, i_{np} , i_{cb} и u_L приведены на рис. 13-6. Как и следовало ожи-





Рис. 13-6.

дать, они показывают, что ток в цепи не устанавливается мгновенно и что требуется известное время (теоретически бесконечное) до наступления принужденного режима со значением тока U/r. Ток *i* возрастает тем медленнее, чем больше постоянная времени цепи τ , т. е. чем медленнее затухает свободный ток.

Энергия, получаемая от источника, идет частью на увеличение энергии магнитного поля катушки, а частью переходит в тепло в ее сопротивлении *r*.

Пример 13-1. В цепи $r_1 = 20$ Ом, L = 0,6 Г, подключенной к источнику постоянной э. д. с. с напряжением U = 220 В (рис. 13-7), происходит внезапное уменьшение сопротивления от значения r_1 до $r_2 = 12$ Ом (рубильник замыкает некоторую часть сопротивления r_1 , равную $r_1 - r_2 = 8$ Ом). Найти закон изменения тока в цепи.

Решение. На основании формул (13-9) и (13-5) напишем сразу выражение для свободного тока

$$i_{\rm CB} = Ae^{-\frac{r_2}{L}t} = Ae^{-\frac{t}{0.05}}$$

и для переходного тока

$$i = i_{np} + i_{cs} = \frac{U}{r_2} + Ae^{-t/\tau} = 18.3 + Ae^{-t/0.05}$$

Из условия отсутствия скачка тока i при t = 0 получаем:

$$i_{np-}(0) = U/r_1 = 11 = i(0) = 18,3 + A,$$

откуда

$$A = -7,3$$

335

Следовательно,

$$i = 18, 3 - 7, 3e^{-t/0.05}$$
 A.

Отметим, что постоянная времени цепи после коммутации определяется параметрами L и r_2 . Кривые токов i и i_{cr} показаны на рис. 13-8. Из них видно, что ток iпостепенно возрастает от меньшего значения $U/r_1 = 11$ А до большего $U/r_2 = 18,3$ А.



Переходный процесс при внезапном увеличении сопротивления аналогичен рассмотренному. Только ток будет постепенно уменьшаться.

13-5. Включение цепи r, L на синусоидальное напряжение

При включении цепи *r*, *L* (рис. 13-5) на синусоидальное напряжение

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi)$$

принужденный ток

$$i_{np} = \frac{U_m}{z} \sin(\omega t + \psi - \varphi),$$

ґде

$$z = \sqrt{r^2 + (\omega L)^2}; \quad \text{tg } \varphi = \omega L/r,$$

а свободный ток определяется равенством (13-9), т. е.

$$i_{\rm CB} = Ae^{-\frac{r}{L}t} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Для переходного тока і получим:

$$i = i_{\rm Hp} + i_{\rm cB} = \frac{U_{\rm m}}{z} \sin(\omega t + \psi - \varphi) + Ae^{-t/\tau}.$$

В рассматриваемой цепи до включения тока не было. Поэтому *i* = 0 при *t* = 0. Отсюда

$$i_{\rm cB}(0) = A = -\frac{U_m}{z}\sin(\psi - \varphi).$$

Окончательно получаем:

$$i = \frac{U_m}{z}\sin(\omega t + \psi - \varphi) - \frac{U_m}{z}\sin(\psi - \varphi) e^{-t/\tau}.$$
 (13-14)

Напряжение на индуктивности

$$u_{L} = L \, di/dt = U_{m} \left[\sin \varphi \cdot \sin \left(\omega t + \psi - \varphi + \frac{\pi}{2} \right) + \cos \varphi \cdot \sin \left(\psi - \varphi \right) e^{-t/\tau} \right].$$
(13-15)

Правильность полученных равенств (13-14) и (13-15) проверим, подставив в правую часть значение t = 0. Эта проверка дает для тока *i* значение нуль. Для напряжения на индуктивности получим $u_L(0) = U_m \sin \psi$, что легко установить и непосредственно. Действительно, в момент включения напряжение на индуктивности равно напряжению источника, так как напряжение на сопротивлении равно нулю.



Рис. 13-9.

Кривая тока *i* изображена на рис. 13-9, *a*. Она показывает, что по мере затухания тока $i_{\rm cB}$ переходный ток стремится к значению принужденного тока. Однако через промежуток времени от T/4 до 3T/4 после включения, что зависит от угла ψ , ток может достигать значений, превышающих амплитуду принужденного тока.

Наибольшего возможного значения ток достигает, если в момент включения цепи принужденный ток равен амплитуде ($\psi - \varphi = \pi/2$ или $-\pi/2$), а постоянная времени цепи весьма велика ($r \approx 0, \tau \to \infty$ и $\varphi \approx \pi/2$), т. е. свободный ток затухает очень медленно. При этих условиях $\psi \approx \pi$ и приложенное напряжение в момент коммутации должно проходить через нулевое значение. Кривая тока при $\psi - \varphi = \pi/2$ и достаточно больших значениях т приведена на рис. 13-9, б. Примерно через половниу периода после включения цепи ток достигает почти удвоенной амплитуды принужденного тока | $i_{\text{макс}} | \approx 2 I_{mup}$.

Итак, при включении цепи *r*, *L* к источнику синусоидального напряжения переходный ток ни при каких условиях не может превышать удвоенной амплитуды принужденного тока.

Начальное значение свободного тока равно по величине и противоположно по знаку начальному значению принужденного тока. Поэтому, если в момент включения принужденный ток проходит через нуль, то начальное значение свободного тока также равно нулю. Свободный ток вообще не возникает, и в цепи сразу устанавливается принужденный режим. Это будет, как показывает формула (13-14), при $\psi - \phi = 0$ или $\psi - \phi = \pi$.

В разветвленной цепи с одной индуктивностью (рис. 13-10, *a*) постоянная времени свободной составляющей любого из токов определяется по формуле

$$\tau = \frac{L}{r + r_{\text{BX}}},\qquad(13-16)$$

где $r_{\rm Bx}$ — входное сопротивление цепи по отношению к зажимам ветви с индуктивностью.



Рис. 13-10.

Чтобы получить $r_{\rm BX}$ в формуле (13-16), составим схему для свободных токов, т. е. исходную схему, из которой изъяты источники (рис. 13-10, б). Из этой схемы следует, что поскольку внешняя (по отношению к ветви r, L) цепь состоит из однородных элементов — в данном случае сопротивлений, то она может быть для расчета постоянной времени заменена одним эквивалентным сопротивлением

$$r_{\rm BX} = \frac{1}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3}$$

Составим теперь простую формулу для непосредственного определения переходного тока в ветви с индуктивностью L произвольной цепи, содержащей источники э. д. с. любого вида и кроме индуктивности L — только активные сопротивления (например, цепи по рис. 13-10, *a*). Ток

$$i_{L}(t) = i_{L_{\Pi D}}(t) + i_{L_{CB}}(t) = i_{L_{\Pi D}}(t) + Ae^{-t/t}$$

где τ определяется согласно (13-16). При t = 0

$$i_L(0) = i_{L\pi p^-}(0) = i_{L\pi p}(0) + A$$

откуда

$$A = i_{L np^{-}}(0) - i_{L np}(0).$$

Следовательно, ток в индуктивности

$$i_{L}(t) = i_{Lnp}(t) + [i_{Lnp-}(0) - i_{Lnp}(0)] e^{-t/\tau}.$$
(13-17)

. . .

338

Если до коммутации (t < 0) режим был не принужденный, то ток $i_{Lnp-}(0)$ нужно заменить током $i_{I-}(0)$ предшествующего режима, т. е.

$$i_{L}(t) = i_{Lnp}(t) + [i_{L-}(0) - i_{Lnp}(0)] e^{-t/\tau}.$$
(13-18)

Подчеркнем, что приведенные формулы (13-17) и (13-18) применимы только для ветви с индуктивностью.

13-6. Короткое замыкание цепи г, С

Предположим, что конденсатор емкостью C был заряжен от источника постоянного напряжения (рис. 13-11) до напряжения $U_0 = E$, а затем замыкается рубильник и конденсатор разряжается через сопротивление r.

Ветвь с сопротивлением и емкостью в дальнейшем будем называть сокращенно цепью *r*, *C*.

Исследуем возникающий переходный процесс.

Принужденное напряжение на емкости и принужденный ток в цепи равны нулю. Найдем свободные составляющие тока и напряжения. Выберем положительные на-



Рис. 13-11.

правления напряжения на емкости и тока совпадающими (как и при расчете установившихся режимов в цепях переменного тока). Тогда

$$i_{\rm CB} = dq_{\rm CB}/dt = C \, du_{\rm CB}/dt. \tag{13-19}$$

Запишем уравнение второго закона Кирхгофа для свободных составляющих:

$$ri_{cB} + u_{C\,cB} = 0.$$
 (13-20)

На основании выражений (13-19) и (13-20) составим однородное дифференциальное уравнение (первого порядка) для свободного напряжения:

$$rC\frac{du_{\rm CB}}{dt} + u_{C\,\rm cB} = 0.$$
 (13-21)

Общее решение последнего уравнения

$$u_{C cB} = u_C = A e^{-\frac{t}{rC}} = u_{C cB}(0) e^{-t/\tau} = u_C(0) e^{-\alpha t},$$

где $u_{C_{cB}}(0) = A$ — начальное значение свободного напряжения на емкости.

Величина $\tau = rC$, имеющая размерность времени, называется постоянной времени цепи r, C. Обратная ей величина $\alpha = 1/\tau = 1/rC$ называется коэффициентом затухания цепи r, C. Постоянная времени τ тем больше, чем больше емкость и сопротивление. Следовательно, чем больше емкость C и сопротивление r, тем медленнее в цепи затухают свободные токи и напряжения, тем медленнее происходит разряд конденсатора.

Значение $u_C(0)$ (т. е. постоянной интегрирования A) определим из начальных условий. Для любой ветви с емкостью они сводятся к тому, что напряжение на емкости в момент коммутации (т. е. при t = 0) не может измениться скачком. Поэтому при t = 0

$$u_C(0) = A = u_{C cB}(0) = E = U_0.$$

Для напряжения на конденсаторе получим:

$$u_C = U_0 e^{-t/\tau}, \tag{13-22}$$

и ток согласно (13-20)

$$i = i_{\rm cB} = -\frac{u_{C\,\rm cB}}{r} = -\frac{U_0}{r}e^{-t/\tau}.$$
 (13-23)

Кривые изменения u_c и *i* приведены на рис. 13-12.

С энергетической точки зрения процесс короткого замыкания цепи r, C характеризуется переходом энергии, запасенной до ком-



мутации в электрическом поле конденсатора, в тепло в сопротивлении *г*:

$$\int_{0}^{\infty} i^{2}r \, dt = \frac{U_{0}^{2}}{r} \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{2t}{rC}} dt = \frac{CU_{0}^{2}}{2}.$$

Отметим, что практически ветвь с сопротивлением и емкостью всегда имеет и какую-то индуктивность, хотя бы и очень малую. Поэтому и в данном случае ток начнется с нуля (т. е. не

изменится скачком), но очень быстро достигнет значения, весьма близкого к U_0/r , и затем будет уменьшаться практически экспоненциально (13-23).

Если конденсатор в цепи рис. 13-11 до включения рубильника питался от источника синусоидальной э. д. с., то $u_C(0)$ будет значением напряжения на емкости в момент коммутации.

Если положительное направление тока i (рис. 13-11) выбрать противоположным положительному направлению напряжения u_{C} , то знаки в формулах (13-19) и (13-23) изменятся на обратные.

13-7. Включение цепи r, C на постоянное напряжение

Рассмотрим переходный процесс при включении цепи r, C на постоянное напряжение U (рис. 13-13).

Уравнение, составленное по второму закону Кирхгофа для свободного процесса, совпадает с (13-21). Поэтому свободное напряжение на емкости

$$u_{C\,cn} = A e^{-t/rC} = A e^{-t/\tau}.$$

340

Переходное напряжение на емкости

$$u_C = u_{C \, np} + u_{C \, cB} = U + A e^{-t/\tau}.$$

Так как конденсатор не был заряжен, т. е. при t = 0 напряжение $u_C(0) = 0$, то A = -U и

$$u_{c} = U (1 - e^{-t/\tau}).$$
 (13-24)

Для тока получим:

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U}{r} e^{-t/\tau}.$$
 (13-25)

Начальное значение тока i (0) может быть Рис. 13-13. получено и непосредственно. Так как u_C (0) = 0,

то все напряжение источника U при t = 0 оказывается приложенным к сопротивлению r.

Кривые изменения u_{C} , u_{Cnp} , u_{Ccs} и *i* (рис. 13-14) показывают, что напряжение на емкости и ток в цепи не устанавливаются мгно-



Рис. 13-14.

венно. Напряжение возрастает и ток спадает тем медленнее, чем больше постоянная времени цепи τ , т. е. чем медленнее затухает свободное напряжение $u_{C \, cm}$.

Отметнм аналогию законов изменения тока i_L в цепи r, L и напряжения u_C в цепи r, C при включении их на постоянное напряжение. Она следует из сравнения равенств (13-12) и (13-24) и кривых на рис. 13-6 и 13-14. Аналогично также изменение величин u_L и iв тех же цепях. Аналогия распро-

страняется и на случаи включения цепей r, L и r, C на синусоидальное напряжение.

К исследованию процессов зарядки и разрядки конденсатора через резистор сводятся многие важные практические задачи, возникающие при расчете переходных процессов

в ценях автоматики, телемеханики, электроники и связи.

Как будет показано ниже, энергия, переходящая в тепло при включении цепи r, C, не зависит от r.

Пример 13-2. В цепи, показанной на рис. 13-15, замыкается рубильник. Найти напряжения на конденсаторах и ток, если конденсаторы были заряжены до напряжений $U_{10} = 100$ В; $U_{20} = 25$ В; $C_1 = 1$ мкФ; $C_2 = 2$ мкФ; r = 75 Ом.

Решение. Выберем положительные направления тока i и напряжений на конденсаторах u_1 и u_2 (рис. 13-15).



В установившемся режиме ток будет равен нулю. Поэтому потенциалы точек а и b сравняются, т. е.

$$u_{1np} - u_{2np} = 0$$

или

$$q_{1\pi D}/C_1 = q_{2\pi D}/C_2$$
, (a)

(წ)

(B)

где q₁ и q₂ — заряды на конденсаторах. Согласно закону сохранения заряда

$$q_{1np} + q_{2np} = q_{10} + q_{20},$$

где

$$q_{10} = C_1 U_{10}; \quad q_{20} = C_2 U_{20}.$$

Решив совместно уравнения (а) и (б), получим:

$$q_{1\pi p} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} (C_1 U_{10} + C_2 U_{20}) = C_1 u_{1\pi p};$$

$$q_{2\pi p} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} (C_1 U_{10} + C_2 U_{20}) = C_2 u_{2\pi p},$$

откуда

где

$$u_{1np} = u_{2np} = \frac{C_1 U_{10} + C_2 U_{20}}{C_1 + C_2} = 50$$
 B.

Тогда

$$u_1 = u_{1\pi p} + Ae^{-t/\tau} = 50 + Ae^{-t/\tau},$$

$$\tau = r \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ c},$$

поскольку конденсаторы соединены последовательно.

По второму закону коммутации при t = 0 получим $u_1(0) = U_{10}$ и из формулы (в) $u_1(0) = 50 + A$, откуда

$$A = u_1(0) - 50 = 50$$
 В и $u_1 = 50 + 50e^{-t/\tau}$ В.

Аналогично находим:

$$u_2 = 50 - 25e^{-t/\tau}$$
 B

и ток

$$i = C_1 \frac{du_1}{dt} = -C_2 \frac{du_2}{dt} = -le^{-t/\tau} A.$$

Устремляя r к нулю и решая задачу в этом случае, получим, что суммарная энергия конденсаторов по окончании переходного режима меньше их суммарной первоначальной энергии. Это указывает на неточность постановки задачи при

r=0. В самом деле, при $r \to 0$ ток $i \to \infty$ и интеграл $\int_0^{\infty} dt$ может быть конечным.

13-8. Включение цепи r, C на синусоидальное напряжение

Пусть цепь r, C (рис. 13-13) включается на синусоидальное напряжение

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi).$$

Принужденное напряжение на емкости

$$u_{C\,\mathrm{np}} = \frac{U_m}{z\omega C} \sin\left(\omega t + \psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right),$$

ł

$$z = \sqrt{r^2 + (1/\omega C)^2}; \quad \text{tg } \varphi = -1/\omega Cr.$$

Изменение свободного напряжения на емкости по-прежнему определяется соотношением

$$u_{C_{CB}} = Ae^{-t/\tau}$$
.

Переходное напряжение на емкости

$$u_C = u_{C\,\mathrm{np}} + u_{C\,\mathrm{cs}} = \frac{U_m}{z\omega C} \sin\left(\omega t + \psi - \varphi - \pi/2\right) + Ae^{-t/\tau}.$$

Начальные условия дают: $u_{\rm C} = 0$ при t = 0. Отсюда

$$A = -\frac{U_m}{z\omega C}\sin\left(\psi - \varphi - \pi/2\right)$$

и напряжение на емкости

$$u_C = \frac{U_m}{z\omega C} \sin\left(\omega t + \psi - \varphi - \pi/2\right) - \frac{U_m}{z\omega C} \sin\left(\psi - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) e^{-t/\tau}, \quad (13-26)$$

где постоянная времени цепи $\tau = rC$.

Ток

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_m}{r} \Big[\cos \varphi \cdot \sin (\omega t + \psi - \varphi) - \sin \varphi \cdot \sin \left(\psi - \varphi - \frac{\pi}{2} \right) e^{-t/\tau} \Big].$$
(13-27)

Проверка для t = 0 дает для напряжения u_C значение нуль, а для тока $i(0) = U_m \sin \psi/r$. Действительно, в момент включения цепи емкость как бы закорочена

 $[u_C(0) = 0]$ и все напряжение питания приложено к зажимам сопротивления.

Полученное выражение для тока объясняет возникновение больших толчков тока при включении ненагруженной кабельной сети, т. е. сети, в которой распределение энергии происходит по кабелям. На рис. 13-16 приведена эквивалентная схема ненагруженной кабельной сети, где С — эквивалентная емкость, учитывающая емкость каждой



Рис. 13-16.

фазы на землю и емкость между фазами. Если сеть достаточно мощная, то поперечные сечения кабелей значительны и сопротивления *r* малы. Поэтому при включении сети в момент, когда напряжение одной из фаз проходит через амплитудное значение, наблюдаются весьма значительные толчки тока.

Кривая изменения напряжения u_C аналогична кривой тока на рис. 13-9, *а*. Спустя время от T/4 до 3 T/4 после включения, напряжение u_C может достигать значений, превышающих амплитуду принужденного режима. Максимальное значение u_C получается, если в момент включения цепи принужденное напряжение равно амплитудному значению ($\psi - \varphi = \pi$ или 0), а постоянная времени цепи $\tau \rightarrow \infty$. Кривая u_C для $\psi - \varphi = \pi$ аналогична кривой тока на рис. 13-9, б. Примерно через половину периода после включения цепи напряжение на емкости достигает почти удвоенной амплитуды принужденного режима $u_{C \text{ макс}} \approx 2U_{C \text{ mpp}}$.

Итак, в этом случае переходное напряжение на емкости ни при каких условиях не может превышать удвоенной амплитуды принужденного режима.

Если в момент включения принужденное напряжение на емкости проходит через нуль, то начальное значение его свободной составляющей также равно нулю, т. е. свободного напряжения на емкости вообще нет и в цепи сразу возникает принужденный режим.

Совершенно так же, как и для цепи на рис. 13-10, *a*, но заменяя индуктивность емкостью, можно показать, что в разветвленной цепи из активных сопротивлений с одной емкостью постоянная времени

$$\tau = (r + r_{\rm BX}) C.$$
 (13-28)

Можно дать простую формулу для непосредственного определения переходного напряжения на емкости для цепи с активными сопротивлениями и одним конденсатором.

Напряжение на емкости

$$u_{C}(t) = u_{C \pi p}(t) + u_{C c B}(t) = u_{C \pi p} + A e^{-t/\tau},$$

где т определяется согласно (13-28). При t = 0

$$u_C(0) = u_{C_{\Pi D}}(0) = u_{C_{\Pi D}}(0) + A$$
,

откуда

$$A = u_{C_{\Pi D^{-}}}(0) - u_{C_{\Pi D}}(0)$$

и окончательно

$$u_{C}(t) = u_{C n p}(t) + \left[u_{C n p^{-}}(0) - u_{C n p}(0)\right] e^{-t/\tau}.$$
 (13-29)

Если до коммутации (t < 0) режим не был принужденным, то напряжение $u_{C \text{ пр-}}(0)$ нужно заменить напряжением $u_{C-}(0)$ предшествующего режима. Тогда получим:

$$u_{C}(t) = u_{C_{np}}(t) + [u_{C^{-}}(0) - u_{C_{np}}(0)] e^{-t/\tau}.$$
 (13-30)

Подчеркнем, что приведенные формулы (13-29) и (13-30) действительны только для напряжения на емкости.

13-9. Переходные процессы в неразветвленной цепи r, L, C

По второму закону Кирхгофа свободные напряжения на всех элементах неразветвленной цепи взаимно уравновешиваются. Поэтому для цепи (рис. 13-17), состоящей из последовательно соединенных сопротивления, индуктивности и емкости (цепи *r*, *L*, *C* или последовательного контура), имеем:

$$ri_{cB} + L\frac{di_{CB}}{dt} + u_{CCB} = 0,$$
 (13-31)

где

$$i_{cB} = dq_{cB}/dt = C \, du_{C \, cB}/dt.$$
 (13-32)

Подставляя значение *i*_{св} в уравнение (13-31), после дифференцирования получим для *u*_{С св} дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\frac{d^2 u_{C cB}}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{d u_{C cB}}{dt} + \frac{1}{LC} u_{C cB} = 0.$$
(13-33)

Свободный заряд на конденсаторе удовлетворяет такому же дифференциальному уравнению:

$$\frac{d^2q_{\rm cB}}{dt^2}+\frac{r}{L}\frac{dq_{\rm cB}}{dt}+\frac{1}{LC}q_{\rm cB}=0.$$

Дифференцируя это уравнение по времени, с учетом равенства (13-32) получим аналогичное дифференциальное уравнение для *i*_{св}:

 $\frac{d^2i_{\rm cB}}{dt^2} + \frac{r}{L}\frac{di_{\rm cB}}{dt} + \frac{1}{LC}i_{\rm cB} = 0.$

Тождественность дифференциальных уравнений указывает на одинаковый закон изменения $u_{C cB}$, q_{cB} и i_{cB} .



Рис. 13-17.

Для решения любого из этих дифференциальных уравнений составим характеристическое уравнение

$$p^2 + \frac{r}{L}p + \frac{1}{LC} = 0. \tag{13-34}$$

Характер свободного процесса зависит только от параметров цепи r, L, C, т. е., иначе говоря, от вида корней характеристического уравнения. Так как эти корни определяются равенством

$$p_{1,2} = -\frac{r}{2L} \pm \sqrt{\frac{r^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}},$$
 (13-35)

то характер свободного процесса зависит от знака подкоренного выражения, который и определяет, будут ли корни вещественными или комплексными.

13-10. Апериодический разряд конденсатора

А периодическим разрядом конденсатора, заряженного до напряжения U_0 , через резистор и катушку индуктивности называется разряд, при котором напряжение на конденсаторе монотонно спадает от значения U_0 до нуля, т. е. не происходит перезарядки конденсатора. С энергетической точки зрения это означает, что при разряде конденсатора отдаваемая им энергия лишь в малой доле переходит в энергию магнитного поля катушки, а большая ее часть поглощается в резисторе. Начиная с некоторого момента времени, в тепло переходит не только оставшаяся энергия электри-

ческого поля конденсатора, но и энергия, которая запаслась в магнитном поле катушки.

Апериодическое решение однородного дифференциального уравнения, т. е. в нашем случае апериодический характер свободного процесса (разряда конденсатора), имеет место, если корни характеристического уравнения (13-35) вещественны, т. е. если

 $r^{2}/4L^{2} > 1/LC$

или

$$r > 2\sqrt{L/C}.$$
 (13-36)

Назовем критическим сопротивлением контура такое наименьшее его сопротивление, когда свободный процесс имеет еще апериодический характер:

$$r_{\rm \kappa p} = 2 \sqrt{L/C} \,. \tag{13-37}$$

Корни p_1 и p_2 вещественные и различные, если выполняется неравенство $r > r_{\kappa p}$.

Общее решение однородного дифференциального уравнения второго порядка и в частности (13-33) при различных корнях представляется в виде

$$u_{C_{CB}} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}, \qquad (13-38)$$

где при условии (13-36) A_1 и A_2 — вещественные постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий, а p_1 и p_2 — вещественные и различные корни характеристического уравнения. Заметим, что корни обязательно отрицательны, так как свободный процесс должен быть затухающим во времени.

Согласно (13-32) ток

$$i_{c_{B}} = C \frac{du_{C c_{B}}}{dt} = C \left(A_{1} p_{1} e^{p_{1} t} + A_{2} p_{2} e^{p_{2} t} \right).$$
(13-39)

При разряде конденсатора принужденное напряжение на емкости и ток равны нулю, поэтому их переходные значения равны свободным:

$$u_C = u_{C cB}; \quad i = i_{cB}.$$

Из начальных условий $u_C = U_0$ и i = 0 при t = 0 определим значения постоянных интегрирования. Подставляя начальные условия в равенства (13-38) и (13-39), получаем:

$$U_0 = A_1 + A_2; \quad 0 = A_1 p_1 + A_2 p_2,$$

откуда

$$A_1 = \frac{p_2 U_0}{p_2 - p_1}; \quad A_2 = -\frac{p_1 U_0}{p_2 - p_1}.$$

При этих значениях постоянных интегрирования напряжение (13-38) и ток (13-39)

$$u_{C} = u_{C_{CB}} = \frac{U_{0}}{p_{2} - p_{1}} (p_{2}e^{p_{1}t} - p_{1}e^{p_{2}t}); \quad i = i_{CB} = \frac{Cp_{1}p_{2}U_{0}}{p_{2} - p_{1}} (e^{p_{1}t} - e^{p_{2}t}).$$

Так как произведение корней p_1 и p_2 характеристического уравнения равно его свободному члену, т. е. $p_1p_2 = 1/LC$, то

$$i = \frac{U_0}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}).$$
(13-40)

Напряжение на индуктивности и_L найдем по формуле

$$u_L = u_{L_{CB}} = L \, di/dt = \frac{U_0}{p_2 - p_1} \left(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t} \right). \tag{13-41}$$

Ток и напряжения на емкости и на индуктивности состоят из двух экспоненциальных составляющих, коэффициенты затухания которых равны $|p_1|$ и $|p_2|$ и определены равенствами (13-35).



Рис. 13-18

Кривые изменения напряжений на емкости и на индуктивности тока и их составляющих приведены на рис. 13-18, *а* и *б*. Они показывают, что напряжение на емкости монотонно уменьшается с начального значения U_0 , а ток, возрастая от нуля, достигает максимума, а затем также уменьшается. Касательная к кривой u_C в начале координат горизонтальна, так как напряжение u_C имеет максимум в начальный момент. Это следует и из второго, уже отмеченного выше начального условия i(0) = 0.

Поскольку $i = C du_C/dt$, максимум кривой тока и точка перегиба кривой напряжения u_C получаются в один и тот же момент времени t_1 . Это время t_1 можно найти, приравнивая нулю производную di/dt.

Напряжение на индуктивности изменяется от значения — U_0 , так как при t = 0 и ток, и напряжение на сопротивлении равны нулю и, следовательно, напряжения на емкости и на индуктивности равны по абсолютному значению. Напряжение на индуктивности по абсолютному значению сначала уменьшается, затем проходит через нуль в момент, когда ток максимален (что следует из соотношения $u_L = L \ di/dt$), и возрастает до некоторого положительного максимума, после чего уменьшается и стремится к нулю. Пока ток алгебраически уменьшается (в интервале от нуля до t_1), э. д. с. самоиндукции, поддерживая его, будет по закону Ленца положительной, а напряжение на индуктивности отрицательным. Когда ток начинает алгебраически возрастать, э. д. с. самонндукции противодействует ему и будет отрицательной, а напряжение на индуктивности — положительным.

Максимум кривой u_L и точка перегиба кривой *i* получаются в один и тот же момент времени t_2 , что следует в свою очередь из равенства $u_L = L di/dt$. Этот момент времени t_2 можно найти, приравнивая нулю производную du_L/dt .

Отметим также влияние индуктивности на протекание процесса. Из выражений (13-35) следует, что увеличение индуктивности Lприводит к уменьшению абсолютных значений p_1 и p_2 и, стало быть, к замедлению нарастания тока и спада напряжения на зажимах конденсатора. Наоборот, при малой индуктивности L ток растет быстро и быстро спадает напряжение на зажимах конденсатора. Такой случай фактически получается при разряде конденсатора через резистор (см. § 13-6).

13-11. Предельный случай апериодического разряда конденсатора

Предельный случай апериодического разряда конденсатора имеет место, если сопротивление контура r равно критическому $r_{\rm кp}$, т. е. корни характеристического уравнения (13-34) вещественные и равные:

$$p_1 = p_2 = p = -r/2L. \tag{13-42}$$

Общее решение однородного дифференциального уравнения (13-33) дается в этом случае формулой

$$u_{C_{CB}} = u_C = (A_1 + A_2 t) e^{pt}.$$
(13-43)

На основании (13-32) для свободного тока ісв получим:

$$i_{\rm cB} = i = C \left(A_2 + p A_1 + p A_2 t \right) e^{pt}. \tag{13-44}$$

При начальных условиях $u_C(0) = U_0$ и i(0) = 0 находим постоянные интегрирования $A_1 = U_0$, $A_2 = -pU_0$. Подставляя значения A_1 и A_2 в соотношения (13-43) и (13-44), получаем ток и напряжение на емкости:

$$u_{C} = U_{0} (1 - pt) e^{pt}; \qquad (13-45)$$

$$i = -C\rho^2 U_0 t e^{\rho t} = -\frac{U_0}{L} t e^{\rho t}.$$
 (13-46)

Определим также напряжение на индуктивности:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = -U_0 \left(1 + pt\right) e^{pt}.$$
 (13-47)

Кривые изменения i, u_C и u_L по форме не отличаются от приведенных на рис. 13-18, a и b.

13-12. Периодический (колебательный) разряд конденсатора

Разряд будет периодическим или колебательным, если сопротивление контура меньше критического $r < r_{\kappa p}$, т. е. корни характеристического уравнения (13-34) комплексные и сопряженные.

Обозначим в (13-35)

$$\alpha = r/2L; \qquad (13-48)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{r^2}{4L^2}} = \frac{2\pi}{T_0},$$
 (13-49)

так что

$$\sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2} = 1/\sqrt{LC}, \qquad (13-50)$$

и назовем ω₀ — угловой частотой собственных колебаний контура, а T₀ — периодом его собственных колебаний.

Для корней p₁ и p₂ получим:

$$p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_0.$$
 (13-51)

Решение дифференциального уравнения (13-33) при комплексных корнях его характеристического уравнения удобно записать в виде

$$u_{C_{CB}} = A e^{-\alpha t} \sin(\omega_0 t + \chi). \tag{13-52}$$

Тогда ток

 $i_{\rm cB} = CAe^{-\alpha t} \left[-\alpha \sin \left(\omega_0 t + \chi \right) + \omega_0 \cos \left(\omega_0 t + \chi \right) \right]. \quad (13-53)$

Так как переходное напряжение на емкости и ток по-прежнему равны их свободным значениям и начальные условия такие же, как в двух предыдущих случаях, то по формулам (13-52) и (13-53) получим:

.

$$U_0 = A \sin \chi; \quad 0 = CA (-\alpha \sin \chi + \omega_0 \cos \chi).$$

Из последних соотношений находим:

$$A \cos \chi = \frac{\alpha}{\omega_0} U_0;$$

$$tg \chi = \omega_0 / \alpha; \quad A = U_0 / \omega_0 \sqrt{LC};$$

$$\sin \chi = \frac{\omega_0}{\sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2}}; \quad \cos \chi = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2}}.$$

Подставляя значения A, sin χ и cos χ в выражения (13-52) и (13-53) и обозначая для краткости

$$U_{Cm} = U_{Lm} = U_0 / \omega_0 \sqrt{LC} = U_0 / \sin \chi; \quad I_m = U_0 / \omega_0 L,$$

получим окончательные выражения:

$$u_{C} = U_{C m} e^{-\alpha t} \sin \left(\omega_{0} t + \chi \right); \qquad (13-54)$$

$$i = I_m e^{-\alpha t} \sin \left(\omega_0 t + \pi \right); \tag{13-55}$$

$$u_L = U_{Lm} e^{-\alpha t} \sin \left(\omega_0 t - \chi \right). \tag{13-56}$$

349

Кривые изменения u_C и *i* даны на рис. 13-19. Ток и напряжения на емкости и на индуктивности представляются затухающими синусоидальными функциями с угловой частотой собственных колебаний



изображены пунктиром), когда синус равен единице. Строго говоря, кривые u_C и *i* не являются синусоидами, а только похожи на синусоиды и максимумы их не лежат посередине между точками пере-

сечения ими оси абсцисс (в пределах каждой половины периода зона возрастания ординат занимает меньше, а зона их убывания — больше четверти периода. Это объясняется тем, что в формулы входит множитель затухания $e^{-\alpha t}$).

При изучении синусоидальных (переменных) токов мгновенные значения получают, проектируя на мнимую ось векторы, длины которых равны амплитудам, и вращающиеся против направления движения стрелки часов с угловой скоростью ω . Также и мгновенные значения u_C , *i* и u_L [формулы (13-54) — (13-56)] можно найти как проекции на вертикальную линию

контура ω_0 и коэффициентом затухания α, причем как ω_0 , так и α определяются только параметрами контура r, L и C. Начальная фаза х зависит также только от параметров контура, в то время как U_{Cm} , U_{Lm} и / лависят и от параметров контура, и от начального напряжения на емкости. Пользуясь и для затугармонических хающих процессов понятием сдвига фаз, отметим, что ток опережает по фазе напряжение на емкости на угол π - χ и отстает от напряжения на индуктивности на угол $\pi - \chi$.

Кривые *u*_C и *i* касаются огибающих (на рис. 13-19



Рис. 13-20.

векторов $U_{Cm}e^{-\alpha t}$, $I_m e^{-\alpha t}$ и $U_{Lm}e^{-\alpha t}$, вращающихся с угловой скоростью ω_0 , длины которых уменьшаются пропорционально $e^{-\alpha t}$. Концы этих векторов описывают не окружности, как при синусоидальных токах, а логарифмические спирали. Таким образом, для

1

затухающих синусоидальных колебаний может быть построена векторная диаграмма, приведенная на рис. 13-20. Эта диаграмма наглядно показывает, что напряжение на емкости отстает от тока на угол $\pi - \chi$, а напряжение на индуктивности опережает ток на угол $\pi - \chi$. Прн этом радиусы-векторы U_{Lm} , I_mr и U_{Cm} , складываясь геометрически, образуют равнобедренный треугольник не только в начальный момент времени

$$\overline{AB} + \overline{BO} + \overline{OA} = 0,$$

но и в любой следующий момент

$$\overline{A_1B_1} + \overline{B_1O} + \overline{OA_1} = 0.$$

Полученные равенства, естественно, вытекают из второго закона Кирхгофа для мгновенных значений

$$u_{L_{\rm CB}}+ri_{\rm CB}+u_{C_{\rm CB}}=0.$$

Быстроту затухания рассматриваемых колебаний характеризуют отношением напряжений в моменты времени t и $t + T_0$:

$$\frac{u_{C}(t)}{u_{C}(t+T_{0})} = \frac{U_{Cm}e^{-\alpha t}\sin(\omega_{0}t+\chi)}{U_{Cm}e^{-\alpha(t+T_{0})}\sin[\omega_{0}(t+T_{0})+\chi]} = e^{\alpha T_{0}}.$$

Это отношение, называемое декрементом колебания, — постоянная величина, не зависящая от времени *t*, а зависящая лишь от параметров цепи *r*, *L*, *C*.

Часто быстроту затухания колебаний характеризуют натуральным логарифмом этого отношения

$$\Delta = \ln \frac{u_C(t)}{u_C(t+T_0)} = \alpha T_0, \quad (13-57)$$

который называется логарифмическим декрементом колебания. Если кривая затухает медленно, то отношение ее значений, отстоящих на время T_0 друг от друга, близко к единице, лога-



Рис. 13-21.

рифмический декремент близок к нулю и логарифмическая спираль закручивается медленно. Если же затухание значительное, то логарифмическая спираль закручивается весьма быстро.

На рис. 13-21 представлены кривые изменения отношения амплитуд колебаний в конце 1, 2, 3-го и т. д. периодов к начальной амплитуде, построенные для разных значений логарифмического декремента Δ. Сопротивление r оказывает существенное влияние на скорость затухания колебательного разряда емкости. Кроме того, как показывает равенство (13-49), по мере увеличения сопротивления rуменьшается частота собственных колебаний ω_0 и увеличивается их период T_0 . Когда r достигиет значения $r_{\rm kp}$, частота собственных колебаний будет равна нулю, период T_0 — бесконечности, что соответствует апериодическому разряду.

При колебательном разряде конденсатора через идеальную катушку (r = 0) получим:

$$\omega_0 = 1/VLC; \quad \text{tg} \ \chi = \infty; \quad \chi = \pi/2; \quad \alpha = 0, \quad (13-58)$$

т. е. затухание процесса равно нулю, а частота собственных колебаний имеет наибольшее возможное значение и равна резонансной частоте последовательного контура.

Из равенств (13-54) — (13-56) следует, что u_C , *i* и u_L будут изменяться гармонически с угловой частотой ω_0 :

$$u_{C} = U_{0} \sin (\omega_{0}t + \pi/2);$$

$$i = \frac{U_{0}}{VL/C} \sin (\omega_{0}t + \pi); \quad u_{L} = U_{0} \sin (\omega_{0}t - \pi/2).$$

Ток *i* отстает по фазе на $\pi/2$ от напряжения на индуктивности и опережает на $\pi/2$ напряжение на емкости. Поскольку сопротивле-



Рис. 13-22.

ние отсутствует, первоначальный запас энергии остается неизменным и энергия попеременно переходит из электрического поля в магнитное, и наоборот.

13-13. Включение цепи *r*, *L*, *C* на постоянное напряжение

Условимся называть контур r, L, C (рис.

13-22) апериодическим, если каждая из составляющих его свободного тока изменяется по экспоненциальному закону.

Сравнивая включение апериодического контура r, L, C на постоянное напряжение U с апериодическим разрядом емкости (§ 13-10), заключаем, что принужденный ток по-прежнему равен нулю, а принужденное напряжение на емкости теперь равно не нулю, а U. Поэтому в отличие от апериодического разряда емкости теперь $u_{C\,cB}(0) = -U$, т. е. знаки коэффициентов A_1 и A_2 изменяются на обратные. Переходные напряжение на емкости, ток и напряжение на индуктивности

$$u_{C} = U + \frac{U}{p_{1} - p_{2}} (p_{2}e^{p_{1}t} - p_{1}e^{p_{2}t}); \qquad (13-59)$$

$$i = \frac{U}{L(p_1 - p_2)} \left(e^{p_1 t} - e^{p_2 t} \right); \tag{13-60}$$

$$u_L = \frac{U}{p_1 - p_2} \left(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t} \right).$$
(13-61)

Кривые u_c , *i* и u_L даны на рис. 13-23. Напряжение на емкости монотонно возрастает от нуля до напряжения источника U, причем точка перегиба кривой при $t = t_1$ получается в момент, когда ток достигает максимального значения. Касательная к кривой u_c в начальный момент i = 0 горизонтальна, так как ток в начальный момент равен нулю. Кривые тока *i* и напряжения u_L по характеру такие же, как и в § 13-10.

Включение цепн r, L, C на постоянное напряжение при $r = r_{\rm кр}$ исследуется аналогично рассмотренному в § 13-11.

1

Будем называть колебательным контуром цепь r, L, C, свободный ток которой изменяется по затухающему синусоидальному закону.

Сравнивая включение колебательного контура r, L, C с колебательным разрядом емкости, заключаем, что свободные напряжения и ток в рассматриваемом случае изменяются так же, как



Рис. 13-23.

при колебательном разряде, только теперь $u_{C_{CB}}(0) = -U$ и знак коэффициента A изменяется на обратный. Поэтому, как было показано выше, знаки свободных напряжений на емкости (13-54) и на индуктивности (13-56) и тока (13-55) тоже изменяются на обратные:

$$u_{C} = u_{C np} + u_{C cB} = U - \frac{U}{\omega_{0} V LC} e^{-\alpha t} \sin(\omega_{0} t + \chi); \quad (13-62)$$

$$i = i_{cB} = \frac{U}{\omega_0 L} e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t; \qquad (13-63)$$

$$u_L = - u_{L_{cB}} = \frac{U}{\omega_0 \sqrt{LC}} e^{-\alpha t} \sin(\omega_0 t - \chi). \qquad (13-64)$$

Кривые тока и напряжения на емкости даны на рис. 13-24. Ток совершает затухающие колебания относительного нулевого значения. Напряжение на емкости колеблется около своего принужденного значения U и не может превзойти 2U. Оно достигает наибольшего значения примерно через половину периода после включения цепи. Этим пользуются в импульсной технике для получения напряжения на конденсаторе, равного двойному значению напряжения источника питания. Колебательный контур r, L, C с определенной частотой включают на постоянное напряжение и отключают. Соответственно с той же частотой на зажимах конденсатора образуются импульсы напряжения, величина которых почти вдвое больше напряжения источника питания.

Так же как и при колебательном разряде емкости, заслуживает внимания случай включения на постоянное напряжение идеаль-

12 Основы теории цепей

ного колебательного контура (r = 0). В этом случае выполняются равенства (13-58). Поэтому из (13-62) — (13-64) для тока и напряжений на емкости и индуктивности



Рис. 13-24.

процесса, перейдет в тепло, а др трическом поле конденсатора.

Действительно, энергия, поступающая от источника:

$$\int_{0}^{\infty} Ui \, dt = \int_{0}^{\infty} (u_r i + u_L i + u_C i) \, dt = \int_{0}^{\infty} r i^2 \, dt + \int_{0}^{0} Li \, di + \int_{0}^{U} Cu_C \, du_C$$

или

$$U \int_{0}^{U} C \, du_{C} = CU^{2} = \int_{0}^{\infty} r i^{2} \, dt + \frac{CU^{2}}{2},$$

т. е.

 $\int_0^\infty r i^2 dt = \frac{CU^2}{2}.$

Как частный случай, из доказанного следует, что те же самые энергетические соотношения будут иметь место и при L = 0, т. е. при включении цепи r, C на постоянное напряжение.

Аналогично рассматриваются явления, возникающие при включении апериодического и колебательного контуров r, L, C на синусоидальное напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi)$.

13-14. Общий случай расчета переходных процессов классическим методом

Рассмотрим общую методику расчета переходного процесса на примере разветвленной цепи, в состав которой входят хотя бы по одному разу элементы *r*, *L*, *C* и источники постоянной или гармони-

имеем:

$$u_{C} = U - U \cos \omega_{0} t;$$

$$i = \frac{U}{VLC} \sin \omega_{0} t; \quad u_{L} = U \cos \omega_{0} t.$$

Ток и напряжение на емкости изменяются гармонически с частотой свободных колебаний ω_0 . При этом напряжение на емкости колеблется от 0 до 2*U*.

С энергетической точки зрения процесс включения цепи r, L, C на постоянное напряжение интересен тем, что при любых r, L, C половина энергии, полученной от источника за время переходного другая половина запасется в элекческой э. д. с. или тока (рис. 13-25). Рассчитаем токи во всех ветвях и напряжения на всех ее элементах в переходном процессе при включении рубильника P_3 .

Для этого прежде всего определим принужденные токи и напряжения до и после коммутации. Поскольку э. д. с. или токи источников предполагаются постоянными или гармоническими, расчет принужденных режимов до и после коммутации выполним одним из известных методов.

Определение свободных токов и напряжений начнем с составления характеристического уравнения.



Для этой цели (разумеется, при замкнутом рубильнике *P*₃) воспользуемся, например, методом контурных токов применительно к мгновенным значениям свободных составляющих:

$$(r_1 + r_3) i_{1_{\rm CB}} + \frac{1}{C_1} \int i_{1_{\rm CB}} dt - r_3 i_{2_{\rm CB}} = 0;$$

- $r_3 i_{1_{\rm CB}} + (r_2 + r_3) i_{2_{\rm CB}} + L_2 \frac{di_{2_{\rm CB}}}{dt} + \frac{1}{C_2} \int i_{2_{\rm CB}} dt = 0.$

Введем обозначения r_{11} , r_{22} , L_{22} и C_{11} , C_{22} — сопротивлення, индуктивности и емкости каждого из контуров; r_{12} — общее сопротивление двух соседних контуров.

С учетом этих обозначений последние уравнения примут вид:

$$r_{11}i_{1cB} + \frac{1}{C_{11}} \int i_{1cB} dt + r_{12}i_{2cB} = 0; \qquad (13-65a)$$

$$r_{21}i_{1_{\rm CB}} + r_{22}i_{2_{\rm CB}} + L_{22}\frac{di_{2_{\rm CB}}}{dt} + \frac{1}{C_{22}}\int i_{2_{\rm CB}}dt = 0.$$
(13-656)

Решение системы уравнений (13-65а) и (13-65б) для любого из токов *i*_{1св} или *i*_{2св} представляется в общем случае в виде суммы экспоненциальных функций, каждая пара которых, имеющая одинаковые показатели, должна удовлетворять этим уравнениям. Поэтому дальнейшие рассуждения проведем для любой из пар:

$$i_{1_{CB}} = A'e^{pt}; \quad i_{2_{CB}} = A''e^{pt}.$$

Тогда

$$\frac{di_{1CB}}{dt} = pA'e^{pt} = pi_{1CB}; \quad \frac{di_{2CB}}{dt} = pi_{2CB}; \quad \int i_{1CB} dt = \frac{1}{p} A'e^{pt} = \frac{i_{1CB}}{p}; \\ \int i_{2CB} dt = \frac{i_{2CB}}{p}.$$

12*

Подставляя значения производных и интегралов токов i_{1cb} , i_{2cb} в уравнение (13-65), получаем:

$$(r_{11} + 1/pC_{11}) i_{1_{CB}} + r_{12}i_{2_{CB}} = 0;$$
 (13-66a)

$$r_{21}i_{1_{\rm CB}} + \left(r_{22} + pL_{22} + \frac{1}{pC_{22}}\right)i_{2_{\rm CB}} = 0.$$
 (13-666)

Дифференциальные уравнения (13-65а) и (13-65б) относительно функций i_{1cB} , i_{2cB} превратились в алгебраические [(13-66а) и (13-66б)] относительно этих же функций. Такое преобразование называется алгебраизацией системы дифференциальных уравнений.

Полученная система двух однородных уравнений (13-66) с двумя неизвестными i_{1cB} , i_{2cB} имеет решение, отличное от нулевого, если определитель системы равен нулю:

$$\Delta(p) = \begin{vmatrix} r_{11} + \frac{1}{pC_{11}} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} + pL_{22} + \frac{1}{pC_{22}} \end{vmatrix} = 0 \qquad (13-67a)$$

(нулевое решение $i_{1cB} = i_{2cB} = 0$ означает отсутствие свободного процесса, что возможно в частном случае и притом только в цепях, описываемых дифференциальными уравнениями первого порядка).

Из (13-67а) следует, что p является корнем уравнения $\Delta(p) = 0$. Само же уравнение

$$\Delta(p) = 0 \tag{13-676}$$

представляет собой характеристическое уравнение для данной системы дифференциальных уравнений. В рассматриваемом примере получаем характеристическое уравнение третьей степени.

Решение уравнения $\Delta(p) = 0$ (точное или приближенное) производится по обычным правилам алгебры. Поэтому его корни p_1 , p_2 и p_3 в дальнейшем будем считать известными.

Выбор контуров при расчете методом контурных токов здесь целесообразно делать так, чтобы для каждого из контуров порядок дифференциального уравнения был наименьшим. В качестве таких контуров нужно выбирать по возможности контуры, содержащие только сопротивления, только индуктивности, только емкости, только сопротивления и индуктивности или только сопротивления и емкости. В самом деле, уравнение второго закона Кирхгофа для свободных токов в контуре с одними сопротивлениями является алгебраическим. Для контура с одними индуктивностями оно хотя и дифференциальное, но интегрированием легко приводится к алгебраическому. В контуре с одними емкостями оно интегральное, но дифференцированием приводится к алгебраическому. Наконец, для контуров с сопротивлениями и индуктивностями или с сопротивлениями и емкостями получаем дифференциальные уравнения первого порядка. Кроме того, контуры, конечно, надо выбирать так, чтобы уравнения по второму закону Кирхгофа были независимыми. Тогда порядок дифференциального уравнения относительно одной неизвестной функции и степень характеристического уравнения цепи будут равны сумме порядков дифференциальных уравнений отдельных контуров.

Степень характеристического уравнения цепи можно найти, не составляя и не раскрывая определитель системы дифференциальных уравнений. Например, для цепи рис. 13-25 выберем контуры так, чтобы второй включал индуктивность L₂ и емкость C₂, а первый — только емкость C₁. Тогда порядок дифференциального уравнения для второго контура равен двум, а для первого — единице. Следовательно, степень характеристического уравнения цепи равна трем.

В общем случае, когда цель разбивается указанным выше способом на *n* контуров и каждый контур содержит в своем составе индуктивность и емкость, степень характеристического уравнения цепи будет 2 *n*.

Составить определитель Δ (*p*) в общем случае можно следующим образом. Рассматривая коэффициенты при свободных контурных токах *i*_{1св} и *i*_{2св} в равенствах (13-66а) и (13-66б), видим, что они записаны как комплексные сопротивления тех же контуров, но с заменой *j* ω на *p*. Например, комплексное сопротивление второго контура

$$Z_{22} = r_{22} + j\omega L_{22} + \frac{1}{j\omega C_{22}}$$

заменяется величиной

$$Z_{22}(p) = r_{22} + pL_{22} + \frac{1}{pC_{22}}.$$

Следовательно, определитель системы может быть составлен подобно тому, как это делается при расчете цепей переменного тока методом контурных токов.

Как будет показано ниже (§ 14-3), можно записать в зависимости от *р* входное сопротивление цепи (рис. 13-25) для любой из ветвей, например первой:

$$Z_{1BX}(p) = Z_1(p) + \frac{Z_2(p) Z_3(p)}{Z_2(p) + Z_3(p)}$$

и, приравняв его нулю, сразу получить характеристическое уравнение цепи. При этом легко убедиться, что числители входных сопротивлений любой из ветвей будут одинаковы. Поэтому для получения характеристического уравнения можно составить любое из входных сопротивлений $Z_{1BX}(p)$, $Z_{2BX}(p)$ или $Z_{3BX}(p)$.

Найдя корни характеристического уравнения системы, напишем общие выражения для каждого из контурных токов.

Рассмотрим несколько случаев:

а) корни p_1 , p_2 и p_3 вещественные и различные:

$$i_{1_{\rm CB}} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + A_3 e^{p_3 t};$$

б) корни p_1, p_2 и p_3 вещественные и равные, т. е. $p_1 = p_2 = p_3 = p_3$

$$i_{1_{\rm CB}} = (A_1 + A_2 t + A_3 t^2) e^{pt};$$

в) корень p_1 — вещественный, а корни p_2 и p_3 — комплексные и сопряженные, т. е. $p_2 = -\alpha + j\omega$, $p_3 = -\alpha - j\omega$;

$$i_{1_{CB}} = A_1 e^{p_1 t} + (A_2 \cos \omega t + A_3 \sin \omega t) e^{-\alpha t}.$$

Поскольку порядок расчета не зависит от вида корней характеристического уравнения, рассмотрим в дальнейшем первый случай.

Выберем произвольно положительные направления свободных токов в ветвях схемы (рис. 13-25). Целесообразно (но, разумеется, не обязательно), когда это возможно, выбрать их совпадающими с принятыми ранее положительными направлениями контурных токов (например, токи i_{1cb} и i_{2cb} в ветвях 1 и 2). Далее запишем выражение переходного тока, например, ветви 1:

$$i_1 = i_{1\pi p} + i_{1cB} = i_{1\pi p} + A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + A_3 e^{p_3 t}$$
(13-68)

и покажем, как определить постоянные интегрирования A_1 , A_2 и A_3 . Для этого дважды продифференцируем (13-68) и подставим t = 0 в (13-68) и в полученные дифференцированием выражения:

$$\left. \begin{array}{c} i_{1}(0) = i_{1\pi p}(0) + A_{1} + A_{2} + A_{3}; \\ i'_{1}(0) = i'_{1\pi p}(0) + \underline{p}_{1}A_{1} + p_{2}A_{2} + p_{3}A_{3}; \\ i''_{1}(0) = i''_{1\pi p}(0) + p_{1}^{2}A_{1} + p_{2}^{2}A_{2} + p_{3}^{2}A_{3}. \end{array} \right\}$$
(13-69)

Так как значения принужденного тока i_{1np} и его производных при t = 0, а также корни характеристического уравнения p_1 , p_2 и p_3 известны, то из уравнений (13-69) можно найти A_1 , A_2 , A_3 , если известны значения тока i_1 и его производных i'_1 и i''_1 при t = 0. Для вычисления $i_1(0)$, $i'_1(0)$ и $i''_1(0)$ запишем уравнения первого и второго законов Кирхгофа для токов ветвей:

$$i_1 = i_2 + i_3;$$
 (13-70a)

$$r_1 i_1 + u_{C1} + r_3 i_3 = e_1, \tag{13-706}$$

где $i_1 = C_1 du_{C1}/dt;$

$$r_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + u_{C2} - r_3 i_3 = 0,$$
 (13-70B)

где $i_2 = C_2 \ du_{C_2}/dt$.

По законам коммутации токи в ветвях с индуктивностью и напряжения на емкостях в момент коммутации скачком не изменяются. Следовательно, в системе (13-70а)—(13-70в) при t = 0 значения $i_2(0)$, $u_{C1}(0)$ и $u_{C2}(0)$ известны. Тогда из первых двух уравнений (13-70) находим $i_1(0)$ и $i_3(0)$.

Затем продифференцируем уравнения (13-70а) и (13-70б) и перепишем уравнение (13-70в):

$$di_1/dt = di_2/dt + di_3/dt; (13-71a)$$

$$r_1 \frac{di_1}{dt} + \frac{i_1}{C_1} + r_3 \frac{di_3}{dt} = \frac{de_1}{dt}; \qquad (13-716)$$

$$r_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + u_{C2} - r_3 i_3 = 0.$$
 (13-71b)

Рассматривая систему уравнений (13-71а)—(13-71в) для t = 0 и учитывая, что в ней известны начальные значения всех токов, а также $e_1(0)$ и $u_{C2}(0)$, из уравнения (13-71в) находим $i_2(0)$, а из первых двух $i_1(0)$ и $i_3(0)$.

Дифференцируя еще раз эту систему, получаем:

$$\frac{d^2 i_1}{dt^2} = \frac{d^2 i_2}{dt^2} + \frac{d^2 i_3}{dt^2}; \qquad (13-72a)$$

$$r_1 \frac{d^2 i_1}{dt^2} + \frac{1}{C_1} \frac{d i_1}{dt} + r_3 \frac{d^2 i_3}{dt^2} = \frac{d^2 e_1}{dt^2}; \qquad (13.726)$$

$$r_2 \frac{di_2}{dt} + L_2 \frac{d^2 i_2}{dt^2} + \frac{i_2}{C_2} - r_3 \frac{di_3}{dt} = 0.$$
 (13-72b)

358

Рассматривая систему (13-72а)—(13-72в) для t = 0 и зная начальные значения всех токов и их первых производных, из уравнения (13-72в) находим $i_2^{"}(0)$, а из первых двух $i_1^{"}(0)$ и $i_3^{"}(0)$.

Теперь легко найти постоянные интегрирования A_1 , A_2 , A_3 из системы уравнений (13-69).

В общем случае для дифференциальных уравнений, определитель $\Delta(p)$ которых *n*-го порядка, при вычислении постоянных

интегрирования нужно предварительно определить начальные значения искомой величины и ее *n* — 1 производных.

Из подобных же уравнений определяются постоянные интегрирования, например, для тока *i*₂, если его нельзя найти из уравнений Кирхгофа по найденному току *i*₁. Впрочем, часто это можно сделать.



Рис. 13-26.

Например, для схемы, изображенной на рис. 13-25, следует после определения тока *i*₁ найти папряжение на зажимах ветви *1* и по нему ток *i*₃. Затем по первому закону Кирхгофа легко найти ток *i*₂.

Пример 13-3. Найги токи *i*, *i*₁ н *i*₂ в цепи (рис. 13-26) после выключения рубильника, если известны R = 30 Ом, r = 10 Ом, $L = 9 \cdot 10^{-2}$ Г, $C = 9 \cdot 10^{-4}$ Ф, $u = 180 \sin (300 t + 45^{\circ})$ В.

Решение. Найдем ток і и напряжение и_L на индуктивности в принужденном режиме до коммутации

$$I_{\rm np-} = \frac{U}{Z + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}} = 3,14 + j0,40$$
 A,

 $Z = R + j\omega L; \quad Z_1 = 1/j\omega C; \quad Z_2 = r/2;$ $i_{np-} = 4,48 \sin (300t + 7^{\circ}20') \text{ A};$ $i_{np-} (0) = 4,48 \sin 7^{\circ}20' = 0,574 \text{ A};$ $U_{Cnp-} = I_{np-} \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = 6,5 - j6,8 \text{ B};$ $I_{2np-} = \frac{U_{Cnp-}}{Z_2} = 1,3 - j1,36 \text{ A};$ $U_{Lnp-} = I_{np-} j\omega L = -10,9 + j85 \text{ B};$ $u_{Lnp-} = 121,3 \sin (300t + 97^{\circ}20') \text{ B}; \quad u_{Lnp-}(0) = 120,3 \text{ B}.$

Найдем все токи в принужденном режиме после коммутации:

$$i_{np} = \frac{U}{Z + \frac{Z_1 Z_2'}{Z_1 + Z_2'}} = 3,21 + j0,44$$
 A,

где

где $Z'_{2} = r;$

$$i_{1\pi p} = i_{np} \frac{r}{r - j/\omega C} = 3,04 \angle 28^{\circ}48' \text{ A};$$

$$i_{2\pi p} = i_{np} \frac{-j/\omega C}{r - j/\omega C} = 1,65 \angle -63^{\circ}05' \text{ A};$$

 $i_{\pi p} = 4,58 \sin (300t + 7^{\circ}45')$ A; $i_{\pi p} (0) = 4,58 \sin 7^{\circ}45' = 0,618$ A.

Переходим к расчету переходных токов.

Разбив схему на контуры, как показано на рис. 13-26, составим уравнения для свободных контурных токов:

$$(R+r)i_{acB} + L di_{acB}/dt + ri_{bcB} = 0;$$

$$ri_{acB} + ri_{bcB} + \frac{1}{C}\int i_{bcB} dt = 0.$$

Алгебраизуя эту систему дифференциальных уравнений, получаем:

$$(40+9\cdot 10^{-2}p) i_{acB} + 10i_{bcB} = 0; \quad 10i_{acB} + \left(10 + \frac{1}{p\cdot 9\cdot 10^{-4}}\right) i_{bcB} = 0.$$

Характеристическое уравнение составим, приравняв нулю определитель этой системы однородных алгебраических уравнений:

$$\begin{vmatrix} 40 + 9 \cdot 10^{-2}p & 10 \\ 10 & 10 + \frac{1}{p \cdot 9 \cdot 10^{-4}} \end{vmatrix} = 0,$$

или

 $81 \cdot 10^{-6}p^2 + 36 \cdot 10^{-3}p + 4 = 0$.

Корни его

 $p_1 = p_2 = p = -222 \text{ c}^{-1}$.

Напишем сначала выражение для тока і:

$$i = i_{np} + i_{cB} = 4,58 \sin (300t + 7^{\circ}45') + (A_1 + A_2t) e^{-222t}.$$

В момент коммутации (t = 0) ток в индуктивности не изменяется скачком. Поэтому

 $i(0) = i_{\Pi\Pi}(0) = 0,574 = 0,618 + A_1$

откуда

 $A_1 = -0.044$ A.

Так как при t = 0 не изменяется скачком напряжение на конденсаторе u_{C} , то, как видно из схемы рис. 13-26, не изменится скачком и напряжение на индуктивности u_i , что позволяет сразу найти $(L \ di/dt)_{t=0}$:

$$u_L(0) = u_{L \Pi P^-}(0) = 120,3 = (L \, di/dt)_{t=0} = = 9 \cdot 10^{-2} (4.58 \cdot 300 \cos 7^{\circ} 45' + 0.044 \cdot 222 + A_2).$$

откуда $A_2 = -35$, 76 A/c.

Окончательно для і получаем:

 $i = 4,58 \sin (300t + 7°45') - (0,044 + 35,76t) e^{-222t}$ A.

Составив для внешнего контура схемы рис. 13-26 уравнение второго закона Кирхгофа для свободных токов

 $0 = Ri_{\rm CB} + L \, di_{\rm CB}/dt + ri_{\rm 2CB},$
найдем, что

$$i_{2CB} = -0,1$$
 (30 $i_{CB} + 9 \cdot 10^{-2} di_{CB}/dt$) = (0,366 + 35,76 t) e^{-222t} А.
Тогда (0,41 + 71,594) - 222t А

$$i_{1CB} = i_{CB} - i_{2CB} = -(0,41+71,52t) e^{-222t}$$
 A

Теперь запишем переходные токи i₂ и i₁:

$$i_2 = i_{2\pi p} + i_{2CB} = 1,65 \sin (300t - 63^{\circ}05') + (0,366 + 35,76t) e^{-222t}$$
 A;
 $i_1 = i_{1\pi p} + i_{1CB} = 4,325 \sin (300t + 28^{\circ}48') - (0,41 + 71,52t) e^{-222t}$ A.

13-15. Включение пассивного двухлолюсника на непрерывно изменяющееся напряжение (формула или интеграл Дюамеля)

Пусть к источнику непрерывно изменяющегося напряжения *u* (*t*) (рис. 13-27) подключается произвольный пассивный линейный двухполюсник (рис. 13-28). Требуется найти ток *i* (*t*) или напряже-



Рис. 13-27.

ние в любой ветви $u_{\rm B}(t)$ двухполюсника после включения рубильника.



Рис. 13-28.

Задачу решим в два приема. Сначала найдем искомую величину при включении двухполюсника на единичный скачок напряжения (т. е. когда включаемое напряжение постоянно и по величине равно единице). Эти ток $i_1(t)$ или напряжение $u_{\rm B1}(t)$ могут быть выражены так:

$$i_{1}(t) = 1 \cdot g(t) = g(t);$$

$$u_{B1}(t) = 1 \cdot y(t) = y(t).$$
(13-73)

Функция g (t), численно равная току, называется переходной проводимостью, а функция y (t), численно равная напряжению, называется переходной функцией напряжения.

Обеэти функции называются временными функциями или временными характеристиками и часто обозначаются через h (t).

Например, для цепи г, L переходная проводимость

$$g(t) = \frac{1}{r} \left(1 - e^{-\frac{r}{L}t} \right)$$

и для цепи r, C переходная функция напряжения на емкости

$$y(t) = 1 - e^{-t/rC}$$
.

Переходную проводимость g(t) и переходную функцию напряжения y(t) при любой схеме пассивного двухполюсника можно найти классическим методом (или операторным методом, или методом интеграла Фурье — см. ниже). Таким образом, в дальнейших расчетах g(t) и y(t) будем считать известными.

Так как включается пассивный двухполюсник, то при t < 0 токи и напряжения в любой ветви равны нулю. Поэтому при t < 0 следует считать любую переходную проводимость g(t) = 0 и любую переходную функцию напряжения u(t) = 0.

Все дальнейшие рассуждения проведем для случая, когда нужно рассчитать ток.

Непрерывно изменяющееся напряжение u(t) заменим ступенчатой функцией с элементарными прямоугольными скачками Δu . Тогда процесс изменения напряжения можно представить как включение при t = 0 постоянного напряжения u(0), а затем как включение элементарных постоянных напряжений Δu , смещенных друг относительно друга на интервалы времени $\Delta \tau$ и имеющих знак плюс или минус, смотря по тому, рассматривается возрастающая или падающая ветвь заданной кривой напряжения.

Составляющая искомого тока в момент t от постоянного напряжения u (0) равна u (0) g (t). Составляющая тока в момент t от элементарного скачка напряжения Δu , включаемого в момент времени τ (рис. 13-27), равна $\Delta u g$ ($t - \tau$). Здесь аргументом переходной проводимости служит время ($t - \tau$), поскольку элементарный скачок напряжения Δu начинает действовать на время τ позднее включения рубильника или, пначе говоря, поскольку промежуток времени между моментом τ начала действия этого скачка и моментом времени t равен $t - \tau$.

Элементарный скачок напряжения Δu может быть выражен следующим образом (рис. 13-27):

$$\Delta u \approx \Delta \tau \operatorname{tg} \alpha = \Delta \tau u'(\tau).$$

Поэтому искомая составляющая тока

$$\Delta u g(t-\tau) = u'(\tau) \Delta \tau g(t-\tau).$$

Элементарные скачки напряжения включаются на интервале времени от t = 0 до момента t, для которого определяется искомый ток. Поэтому, суммируя составляющие тока от всех скачков, переходя к пределу при $\Delta \tau \rightarrow 0$ и учитывая составляющую тока от начального скачка напряжения u (0), получаем:

$$i(t) = u(0)g(t) + \int_{0}^{t} u'(\tau)g(t-\tau) d\tau.$$
 (13-74)

Последняя формула для определения тока при непрерывном изменении приложенного напряжения называется формулой или интегралом Дюамеля. Выражение (13-74) называют первой формой записи формулы Дюамеля. Из теории определенных интегралов известно, что для любых двух функций $f_1(t)$ и $f_2(t)$ существует соотношение

$$\int_{0}^{t} f_{1}(t-\tau) f_{2}(\tau) d\tau = \int_{0}^{t} f_{1}(\tau) f_{2}(t-\tau) d\tau, \qquad (13.75)$$

которое легко проверить заменой переменной интегрирования.

На основании (13-75) перепишем выражение (13-74) и получим вторую форму записи формулы Дюамеля:

$$i(t) = u(0)g(t) + \int_{0}^{t} u'(t-\tau)g(\tau) d\tau,$$

где $u'(t-\tau)$ — производная функция $u(t-\tau)$ по ее аргументу $t-\tau$ или, что то же самое, ее производная по t.

Интегрируя по частям в правой части равенства (13-74), получаем:

$$\int_{0}^{t} g(t-\tau) u'(\tau) d\tau = g(0) u(t) - g(t) u(0) + \int_{0}^{t} g'(t-\tau) u(\tau) d\tau,$$

где $g'(t-\tau)$ — производная функция $g(t-\tau)$ по ее аргументу $t-\tau$ или, что тоже самое, ее производная по t.

Подставляя значение полученного интеграла в правую часть равенства (13-74), получаем третью форму записи формулы Дюамеля:

$$i(t) = g(0) u(t) + \int_{0}^{t} g'(t-\tau) u(\tau) d\tau.$$

Применяя формулу (13-75) к интегралу правой части последнего выражения, получим четвертую форму записи формулы Дюамеля:

$$i(t) = g(0) u(t) + \int_{0}^{t} g'(\tau) u(t-\tau) d\tau.$$

Далее легко видеть, что выполнением дифференцирования выражение

$$i(t) = \frac{d}{dt} \int_{0}^{t} u(t-\tau) g(\tau) d\tau$$

приводится к первой или второй формам. Оно представляет собой пятую форму записи формулы Дюамеля. Наконец, шестая форма записи формулы Дюамеля

$$i(t) = \frac{d}{dt} \int_{0}^{t} u(\tau) g(t-\tau) d\tau$$

выполнением дифференцирования приводится к третьей или четвертой формам.

Ту или иную из полученных первых четырех форм выбирают, руководствуясь удобством и простотой выполнения вычислений. Следует отдать предпочтение той из первых четырех форм записи формулы Дюамеля, для которой будет проще подынтегральное выражение и которая имеет меньше слагаемых, что зависит от условий конкретной задачи.

Кроме того, если напряжение, воздействующее на цепь, изменяется с нуля, т. е. u(0) = 0, то первые слагаемые в первой и второй формах записи формулы Дюамеля равны нулю и их выражения несколько упрощаются. Если в ветви, в которой определяется ток, последний не может изменяться скачком, то g(0) = 0. При этом первое слагаемое в третьей и четвертой формах записи формулы Дюамеля равно нулю, поэтому они также несколько упрощаются.

Пятая и шестая формы представляют собой сокращенную запись первой или второй и соответственно третьей или четвертой форм.

13-16. Включение пассивного двухполюсника на напряжение любой формы

В дальнейшем под любой формой напряжения будем понимать его изменение, определяемое кусочно-аналитической функцией, т. е. функцией, аналитически заданной на каждом конечном интервале



и имеющей в точках стыка интервалов разрывы непрерывности первого рода.

Пусть произвольный пассивный двухполюсник подключается к источнику напряжения, кривая изменения которого дана на рис. 13-29. Для вычисления тока определим, как и выше, переходную проводимость g(t).

Так как в промежутке $0 \leq t \leq t \leq t_1$ включаемое напряжение

задано функцией $u_1(t)$, то, воспользовавшись первой формой записи формулы Дюамеля (13-74), можем написать для этого промежутка времени:

$$i(t) = u_1(0)g(t) + \int_0^t u_1'(\tau)g(t-\tau) d\tau.$$
(13-76)

В следующем промежутке $t_1 \le t \le t_2$ напряжение зада́но другой функцией $u_2(t)$, причем в момент t_1 оно изменяется скачком от величины $u_1(t_1)$ до величины $u_2(t_1)$. Для учета скачка напряжения в точке $t = t_1$ будем считать, что в этот момент к двухполюснику прикладывается отрицательное постоянное напряжение, равное $u_2(t_1) - u_1(t_1)$. Кроме того, учтем составляющие тока от начального скачка напряжения $u_1(0)$ и от элементарных скачков напряжения, определяемого кривой $u_1(t)$ и действующего от t = 0 до $t = t_1$.

Тогда получим:

$$i(t) = u_1(0)g(t) + \int_0^{t_1} u'_1(\tau)g(t-\tau) d\tau + [u_2(t_1) - u_1(t_1)]g(t-t_1) + \int_{t_1}^t u'_2(\tau)g(t-\tau) d\tau. \quad (13-77)$$

В этом равенстве в третьем члене аргументом переходной проводимости служит величина $t - t_1$, так как напряжение $u_2(t_1) - u_1(t_1)$ включается в момент t_1 . Аргумент $t - \tau$ переходной проводимости g в обоих интегралах один и тот же, поскольку он имеет смысл промежутка времени, прошедшего от включения элементарного скачка напряжения Δu до рассматриваемого момента времени t (рис. 13-27). Однако, разумеется, пределы изменения t в обоих интегралах различны. Если скачок тока принципиально возможен, то $g(0) \neq 0$. Тогда скачок напряжения в момент $t = t_1$ от величины $u_1(t_1)$ до величины $u_2(t_1)$ вызовет, разумеется, и скачок тока

$$(\Delta i)_{t=t_1} = [u_2(t_1) - u_1(t_1)]g(0).$$
(13-78)

Если скачка тока быть не может, то g(0) = 0 и по формуле (13-78) в момент времени $t = t_1$ также и $(\Delta i)_{t=t_1} = 0$, несмотря на наличие в этот момент скачка напряжения.

Наконец, для промежутка времени $t_2 \leq t < \infty$ учтем, что в момент $t = t_2$ включается постоянное напряжение $-u_2(t_2)$ и что элементарные скачки, определяемые кривой напряжения $u_2(t)$, действуют до момента времени $t = t_2$. Поэтому

$$i(t) = u_1(0)g(t) + \int_{0}^{t_1} u'_1(\tau)g(t-\tau)d\tau + [u_2(t_1) - u_1(t)]g(t-t_1) + \int_{t_1}^{t_2} u'_2(\tau)g(t-\tau)d\tau - u_2(t_2)g(t-t_2).$$
(13-79)

Рациональнее, однако, восподъзоваться для решения этой задачи третьей формой записи формулы Дюамеля. Для промежутка времени $0 \le t \le t_1$ согласно третьей форме записи формулы Дюамеля имеем:

$$i(t) = g(0) u_1(t) + \int_0^t g'(t-\tau) u_1(\tau) d\tau.$$

Сравнивая последнее равенство с (13-76), заключаем, что для этого промежутка времени третья форма записи преимуществ не дает.

Для следующего промежутка времени $t_1 \le t \le t_2$ сначала преобразуем интегрированием по частям входящие в (13-77) интегралы:

$$\int_{0}^{t_{1}} u_{1}'(\tau) g(t-\tau) d\tau = g(t-t_{1}) u_{1}(t_{1}) - g(t) u_{1}(0) + \int_{0}^{t_{1}} g'(t-\tau) u_{1}(\tau) d\tau;$$

$$\int_{t_{1}}^{t} u_{2}'(\tau) g(t-\tau) d\tau = g(0) u_{2}(t) - g(t-t_{1}) u_{2}(t_{1}) + \int_{t_{1}}^{t} g'(t-\tau) u_{2}(\tau) d\tau.$$

Подставляя полученные значения интегралов в (13-77), будем иметь после простых преобразований для промежутка $t_1 \leq t \leq t_2$:

$$i(t) = g(0) u_2(t) + \int_0^{t_1} g'(t-\tau) u_1(\tau) d\tau + \int_{t_1}^t g'(t-\tau) u_2(\tau) d\tau.$$

Здесь внеинтегральный член и интегралы записаны согласно третьей форме записи формулы Дюамеля. Легко видеть, что расчет тока i (t) по последней формуле несколько проще его расчета по формуле (13-77), так как в (13-77) нужно учитывать еще одно дополнительное слагаемое $[u_2(t_1) - u_1(t_1)] g(t - t_1)$. Разумеется, эти выводы будут правильны, если подынтегральные выражения в (13-77) и в последнем выражении примерно одинаковой сложности.

Аналогично для промежутка $t_2 \leqslant t < \infty$

$$i(t) = \int_{0}^{t_{1}} g'(t-\tau) u_{1}(\tau) d\tau + \int_{t_{1}}^{t_{2}} g'(t-\tau) u_{2}(\tau) d\tau.$$

Легко видеть, что расчет тока i(t) по этой формуле проще, чем по формуле (13-79), так как в последней нужно учитывать три дополнительных слагаемых, обусловленных скачками приложенного напряжения в моменты $t = 0, t_1, t_2$.

Преимущества третьей формы записи формулы Дюамеля тем более ощутимы, чем больше разрывов непрерывности первого рода у приложенного напряжения на заданном промежутке его действия.

Рассмотрим, наконец, переходные процессы при включении произвольного активного двухполюсника к напряжению любой формы.

Найдем ток *i* в любой ветви активного двухполюсника (в частности, и в ветви рубильника). Расчет проведем по принципу наложе-



ния. Сначала будем считать двухполюсник пассивным, т. е. учтем только включаемое напряжение u(t). Расчет тока при этом проведем по формулам Дюамеля. Затем учтем только источники активного двухполюсника, т. е. найдем ток в той же ветви при замыкании накоротко зажимов источника напряжения u(t). Расчет тока в этом случае

выполним, например, классическим методом (см. § 13-14). Суммируя найденные составляющие токи, получаем искомый ток.

Отметим еще, что при подаче на вход активного двухполюсника ряда импульсов напряжения (рис. 13-30) расчет токов в любой ветви также можно провести при помощи формулы Дюамеля.

При действии последовательности прямоугольных импульсов расчет можно вести и без применения формулы Дюамеля. В самом деле, для учета действия любого прямоугольного импульса можно считать, что в момент начала его действия включается постоянное напряжение, равное по величине напряжению импульса, а в момент окончания действия импульса включается такое же постоянное напряжение, но противоположное по знаку.

Пример 13-4. Найти ток в индуктивности (рис. 13-31) для промежутков времени $0 \le t \le 2,5$ мс и $t \ge 2,5$ мс, если $r_1 = 2$ Ом, $r_2 = 5$ Ом, L = 4 мГ. Форма кривой приложенного напряжения задана (рис. 13-32). u(t)



Решение. Переходную проводимость для ветви с индуктивностью найдем по формуле (13-17)

 $g(t) = i_{L_{\Pi P}} + \left[i_{L_{\Pi P}-}(0) - i_{L_{\Pi P}}(0)\right] e^{-t/\tau},$ rge $i_{L_{\Pi P}} = 0.5$ A; $i_{L_{\Pi P}-} = i_{L_{\Pi P}-}(0) = 0.$

Постоянную времени т найдем по формуле (13-16):

$$\tau = L / \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} = \frac{1}{357} \,\mathrm{c}.$$

Тогда

$$g(t) = 0,5(1 - e^{-357t})$$
 CM.

Уравнение приложенного напряжения (рис. 13-32)

$$u(t) = 100(1 - 800t)$$
 B.

Применяя первую форму записи формулы Дюамеля для промежутка $0 \leqslant t \leqslant 2,5$ мс, получаем:

$$i_L(t) = \hat{u}(0) g(t) + \int_0^t g(t-\tau) u'(\tau) d\tau = 162 - 4 \cdot 10^4 t - 162 e^{-357t} \text{ A.}$$

Проверяя, убеждаемся, что i_L (0) = 0. Для промежутка времени $t_1 = 2,5$ мс $\leq t < \infty$ записываем:

$$i_{L}(t) = u(0) g(t) + \int_{0}^{t_{1}} g(t-\tau) u'(\tau) d\tau - u(t_{1}) g(t-t_{1})$$
(a)

и получаем:

$$i_1(t) = -11e^{-357t}$$
 A.

При $t = t_1$ ток i_L измениться не должен, несмотря на скачок приложенного напряжения. Проверяя, убеждаемся, что i_L

$$i_L(t_1-0) = i_L(t_1+0) = -4,5$$
 A.

Кривая тока і_L приведена на рис. 13-33.

Заметим, что, понытка применить для вычисления тока $i_l(t)$ в промежутке 2,5 мс $\leq t < \infty$ вторую форму записи формулы Дюамеля, когда интеграл t_1



 $\int\limits_0^{\cdot}g\left(t- au
ight)u'\left(au
ight)d au$ в правой части равенства (а) был бы заменен интегралом

 $\int_{0}^{t} g(\tau) u'(t-\tau) d\tau$, дает неправильный результат. Действительно, из ра-

венства (13-75) следует, что эти интегралы равны только при верхних пределах t. Если же верхний предел равен t_1 , то

$$\int_{0}^{t_{1}} g(t-\tau) u'(\tau) d\tau = \int_{t-t_{1}}^{t} g(\tau) u'(t-\tau) d\tau,$$

откуда и следует для промежутка 2,5 мс $\leq t < \infty$ выражение тока $i_L(t)$ по второй форме записи формулы Дюамеля:

$$i_{L}(t) = u(0)g(t) + \int_{t-t_{1}}^{t} g(\tau)u'(t-\tau)d\tau - u(t_{1})g(t-t_{1})$$

367

13-17. Временная и импульсная переходные характеристики

В линейной теории автоматического управления и в других дисциплинах часто пользуются понятиями временной и импульсной переходной характеристики какой-либо системы или цепи. Первая



Рис. 13-34.

из них введена в § 13-15 для двухполюсника. Последняя называется иначе весовой функцией системы или цепи.

В ременной характеристикой, например, четырехполюсника называется реакция (напряжение или ток) на выходе при приложении ко входу единичного ступенчатого воздействия.

Единичный скачок (или единичное ступенчатое воздействие) задается единичной функ-

цией I(t), изображенной на рис. 13-34, и представляет собой с точки зрения теории электрических цепей единичное постоянное напряжение или ток, включаемые на вход цепи или системы в момент t = 0, так что

$$I(t) = \begin{cases} 0 \text{ при } t < 0; \\ 1 \text{ при } t > 0. \end{cases}$$
(13-80)

Если определяется ток, то в соответствии с § 13-15 временная функция h(t) совпадает с переходной проводимостью g(t), т. е.

$$h(t) = g(t),$$
 (13-81)

а если определяется напряжение, то она совпадает с переходной функцией напряжения y (t), т. е.

$$h(t) = y(t).$$
 (13-82)

Понятие временной характеристики, как реакции системы (или как выходной величины, за которую может быть принята любая из функций системы) на единичное ступенчатое воздействие, приложенное к ее входу (причем, за вход системы может быть принята любая точка, ветвь или два ее зажима), применимо не только к электрическим цепям, но и к любым физическим системам — механическим, пневматическим, гидравлическим, электромеханическим и т. д.

Таким образом, временные характеристики цепей r, L; r, C; r, L, C, если, например, в качестве выходной величины выбраны токи, даются формулами (13-12), (13-25), (13-60), (13-63) при U = 1, а если выбраны напряжения на емкостях, то формулами (13-24), (13-59), (13-62) также при U = 1.

Временная характеристика введена в основном по двум причинам:

1. Единичное ступенчатое воздействие 1 (t) — скачкообразное и поэтому довольно тяжелое для любой системы внешнее воздействие. Следовательно, важно знать реакцию системы именно при та-

ком воздействии. Иные, например, всевозможные плавные воздействия будут для системы легче.

2. Если определена характеристика h (t), то при помощи интеграла Дюамеля (см. § 13-15 и 13-16) с учетом равенств (13-81) и (13-82) можно определить реакцию системы при любой форме внешних воздействий.

Выше были определены переходные процессы в цепях r, L и r, C также при гармонических внешних воздействиях. Это делалось потому, что гармонические воздействия очень часто встречаются в электротехнике. Но, разумеется, реакции любых цепей на приложенные к их входу гармонические внешние воздействия можно найти и по известным временным характеристикам h(t) при помощи интеграла Дюамеля.

Существует еще один вид внешнего воздействия, называемый е д и н и ч н ы м и м п у л ь с о м, дельта-функцией δ (t) или функцией Дирака, которое определяется как производная по времени единичной функции

$$\delta(t) = dI(t)/dt \tag{13-83}$$

и представляет собой предельный случай импульса очень большой величины и очень малой продолжительности (рис. 13-35), когда его длительность стремится к нулю, но площадь сохраняется равной единице.

Действительно, оставляя сейчас в стороне вопрос о законности операций дифференцирования разрывной функции 1(t), но отметив, что в теории обобщен-

ных функций эти операции достаточно строго обоснованы, найдем площадь единичного импульса:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} dI(t) = I(t) \Big|_{t=-\infty}^{t=+\infty} = I(\infty) - I(-\infty) = 1 - 0 = 1.$$
(13-84)

Импульсной переходной характеристикой или весовой функцией системы (например четырехполюсника) называется реакция на выходе, если к входу приложено внешнее возмущение в виде единичного импульса $\delta(t)$. Эту реакцию обозначим как k(t). Поскольку внешние возмущения 1(t) и $\delta(t)$ связаны равенством (13-83), а также полагая, что h(0 +) = 0, получаем, что подобным же равенством связаны и их реакции на выходе системы, т. е.

$$k(t) = dh(t)/dt.$$
 (13-85)

В справедливости (13-85) можно убедиться непосредственно, вычислив h(t), k(t) и dh(t)/dt, что особенно удобно сделать операторным методом (см. гл. 14).

Если же $h(0^{+}) \neq 0$, то соотношение (13-85) обобщается:

$$k(t) = \frac{dh(t)}{dt} + h(0+) \delta(t).$$
 (13-85a)

369

<u>т</u> 0 Рис. 13-35. Например, если при включении цепи r, C на единичный импульс в качестве выходной величины рассматривается ток, то

$$i(t) = h(t) = \frac{1}{r}e^{-t/\tau}$$
 $H(0+) = \frac{1}{r}$.

Так как при t = 0 в составе приложенного напряжения имеется дельта-функция и в этот момент по второму закону коммутацин $u_C(0+) = 0$, то дельта-функция должна быть и в составе тока, что и объясняет наличие второго слагаемого в правой части (13-85а).

В задачах теории автоматического управления часто нужно бывает знать импульсную переходную характеристику k (t). Она введена по тем же двум причинам, что и h (t):

1. Единичный импульс — скачкообразное и поэтому довольно тяжелое возмущение для системы или цепи; оно тяжелее, чем плавное возмущение. Следовательно, важно знать реакцию системы или цепи на это возмущение.

2. При помощи некоторого видоизменения интеграла Дюамеля можно, зная k(t), вычислить реакцию системы или цепи на любое внешнее возмущение (см. § 13-18).

Реализацию внешнего воздействия в виде единичного импульса $\delta(t)$ обычно представляют как экспоненциальное воздействие с очень большой начальной ординатой (U_0) и очень малой постоянной времени τ , так что

$$\delta(t) = \lim_{\substack{U_0 \to \infty \\ \tau \to 0}} (U_0 \tau) = 1, \qquad (13-86)$$

где $U_0 \tau$ — площадь, ограничиваемая экспоненциальным импульсом, т. е.

$$\lim \int_{0}^{\infty} U_0 e^{-t/\tau} dt = U_0 \tau.$$
 (13-87)

Отметим еще, что если в теории электрических цепей типовыми внешними воздействиями считаются ступенчатое и гармоническое, то в теории автоматического управления и в других дисциплинах — единичное ступенчатое 1 (t), единичный импульс δ (t) и гармоническое внешние воздействия.

13-18. Запись теоремы свертки при помощи импульсной переходной характеристики

Пусть на вход пассивной системы или цепи действует источник напряжения $u_1(t)$ или тока $i_1(t)$. Для того чтобы охватить оба случая, будем говорить о действии внешнего возмущения $x_1(t)$ (рис. 13-36). Определим реакцию на выходе в момент времени t.

Разобьем кривую $x_1(t)$ на отдельные импульсы шириной $d\tau$ и высотой $x_1(\tau)$ для момента времени $t = \tau$. Для единичного импульса, действующего в момент времени τ , реакция на выходе по определению равна импульсной переходной характеристике $k(t - \tau)$,

где $t - \tau$ — промежуток времени от момента τ действия импульса до момента t. Но площадь рассматриваемого импульса не равна единице, а равна x_1 (τ) $d\tau$. Поэтому реакция от него на выходе в момент t будет равна k ($t - \tau$) x_1 (τ) $d\tau$. Суммируя действия всех импульсов, каждый из которых имеет бесконечно малую площадь, от $\tau = 0$ до $\tau = t$, получим реакцию на выходе

$$x_{2}(t) = \int_{0}^{t} k(t-\tau) x_{1}(\tau) d\tau =$$

= $\int_{0}^{t} k(\tau) x_{1}(t-\tau) d\tau.$ (13-88)



Эта запись, применяющая импульсную переходную функцию,

более удобна, чем запись, определяемая пятой или шестой формами интеграла Дюамеля, использующая переходную проводимость g(t), так как здесь от интеграла не нужно брать производную, и называется она теоремой свертки двух функций k(t) и $x_1(t)$.

Представляет интерес случай, когда внешнее воздействие было приложено к входу задолго до начала счета времени, т. е. при $t = -\infty$, и действует далее непрерывно (рис. 13-37).

Тогда вместо (13-88) можем написать

$$x_{2}(t) = \int_{-\infty}^{t} k(t-\tau) x_{1}(\tau) d\tau. \qquad (13-89)$$

Осуществив в (13-89) замену переменных $t - \tau = \tau_1$, получим:

$$x_{2}(t) = \int_{0}^{\infty} k(\tau_{1}) x_{1}(t - \tau_{1}) d\tau_{1}. \qquad (13-90)$$

При этом легко видеть, что новая переменная интегрирования τ_1 изменяется в пределах от $\tau_1 = 0$ (импульс, примыкающий слева к точке t) до $\tau_1 = \infty$ (импульс, расположенный в начале действия возмущения $x_1(t)$, т. е. при $t = -\infty$).

Предположим, что внешнее воздействие, приложенное к входу системы или цепи продолжается и правее точки t, вплоть до $t = +\infty$. Ясно, что все импульсы,



Рис. 13-37.

действующие в моменты времени, большие t, не могут дать никакой реакции на выходе в момент t, им предшествующий, так как следствие (реакция на выходе) не может возникнуть раньше причины. (возмущение на входе). Иначе говоря, физически не осуществимым является возникновение следствия раньше причины. Наоборот, физически осуществимым является только такое положение, когда следствие возникает одновременно или позже появления причины.

Однако при рассмотрении систем автоматического управления, находящихся

под воздействием стационарных случайных возмущений (статистическая динамика) приходится иногда рассматривать идеальный случай. При этом с целью получения наиболее простых соотношений (так называемые задачи Шеннона — Боде и Винера) не считаются с положением о физической осуществимости, принимая,что в составе реакции на выходе в момент времени t участвуют абсолютно все элементарные импульсы, возникающие на всем промежутке времени от $t = -\infty$ до $t = +\infty$. Тогда в теореме свертки соотношения (13-89) и (13-90) будут записываться следующим образом:

$$x_{2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} k(t-\tau) x_{1}(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} k(\tau_{1}) x_{1}(t-\tau_{1}) d\tau_{1}.$$
 (13-90a)

13-19. Переходные процессы при скачках токов в индуктивностях и напряжений на конденсаторах

До сих пор рассматривались такие цепи и режимы их работы, для которых удовлетворялись законы коммутации

$$i_L(0+) = i_L(0-); \ u_C(0+) = u_C(0-),$$
 (13-91)

где t = (0-) — момент времени непосредственно перед коммутацией, а t = (0 +) — момент времени сразу после коммутации.

Рассмотрим теперь такие цепи и их режимы, для которых законы коммутации (13-91) не соблюдаются, и прежде всего процессы при



Рис. 13-38.

отключении ветвей в некоторых цепях с индуктивностями. Например, пусть в цепи, питаемой от источника постоянной э. д. с. с напряжением U (рис. 13-38), мгновенно отключается ветвь с сопротивлением r_3 .

Токи во всех ветвях непосредственно перед коммутацией i_1 (0—), i_2 (0—) и i_3 (0—) легко определяются. После коммутации ток *i* в контуре, составленном из первой

(r₁, L₁) и второй (r₂, L₂) ветвей, может быть определен из дифференциального уравнения

$$(r_1 + r_2) i + (L_1 + L_2) di/dt = U, \qquad (13-92)$$

решение которого известно:

$$i = i_{np} + Ae^{-t/\tau} = \frac{U}{r_1 + r_2} + Ae^{-t/\tau},$$
 (13-93)

где $\tau = (L_1 + L_2)/(r_1 + r_2).$

Для определения постоянной A нельзя воспользоваться первой из формул (13-91), ибо до отключения ветви с сопротивлением r_3 токи

$$i_1(0-) = \frac{U(r_2+r_3)}{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1} \quad H \quad i_2(0-) = \frac{Ur_3}{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}$$

были различны, а после ее отключения они, очевидно, одинаковы, и, в частности, в первый момент после коммутации $i_1(0 +) = i_2(0 +) = i(0 +)$. Значит, токи i_1 и i_2 в момент отключения ру-

бильника должны измениться скачком, что приведет к возникновению бесконечно больших напряжений на индуктивностях. Но так как токи во всех ветвях схемы рис. 13-38 конечны, то для промежутка коммутации (от t = 0— до t = 0+) алгебраическая сумма бесконечно больших напряжений на индуктивностях и напряжений на сопротивлениях должна уравновеситься приложенным напряжением U:

$$u_{L1} + u_{L2} = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} = U - i (r_1 + r_2)$$
 при $0 - \leq t \leq 0 + .$

Интегрируя это равенство за промежуток коммутации, т. е. от t = 0— до t = 0+, и учитывая, что ввиду конечности правой части при t = 0 и стремления промежутка интегрирования к нулю интеграл от правой части равен нулю, получим:

$$L_{1} \int_{t=0}^{t=0+} \frac{di_{1}}{dt} dt = L_{1} \int_{i_{1}(0-)}^{i_{1}(0+)} di_{1} = -L_{2} \int_{t=0-}^{t=0+} \frac{di_{2}}{dt} dt = -L_{2} \int_{i_{2}(0-)}^{i_{2}(0+)} di_{2}.$$
(13-94)

Перепишем (13-94) так:

$$L_{1}[i_{1}(0+)-i_{1}(0-)] = L_{1}[i(0+)-i_{1}(0-)] = -L_{2}[i_{2}(0+)-i_{2}(0-)] = -L_{2}[i(0+)-i_{2}(0-)], \quad (13-95)$$

или

$$L_1 \Delta i_1 + L_2 \Delta i_2 = 0$$
, или $\Delta \Psi_1 + \Delta \Psi_2 = 0$, (13-96a)

или

$$(L_1 + L_2) i (0+) = L_1 i_1 (0-) + L_2 i_2 (0-).$$
(13-966)

Из равенства (13-96б) следует, что потокосцепление контура Ψ , составленного из первой и второй катушек (иначе говоря, сумма потокосцеплений с обеими катушками), до и после отключения ветви осталось неизменным:

$$\Psi(0+) = (L_1+L_2) i (0+) = \Psi(0-) = L_1 i_1 (0-) + L_2 i_2 (0-). \quad (13-97)$$

Отсюда находим:

$$i(0+) = \frac{L_1 i_1(0-) + L_2 i_2(0-)}{L_1 + L_2}, \qquad (13-98)$$

далее из (13-93) - постоянную

$$A = \frac{U(L_1r_2 - L_2r_1)r_2}{(r_1 + r_2)(L_1 + L_2)(r_1r_2 + r_2r_3 + r_3r_1)}.$$
 (13-99)

Следует иметь в виду, что бесконечно большие напряжения на катушках $u_{L1}(0+)$ и $u_{L2}(0+)$ противоположных знаков (рис. 13-39 построен в предположении, что A > 0) появились вследствие предположения о том, что коммутация произошла за бесконечно малый промежуток времени $\Delta t \rightarrow 0$. Эти импульсы напряжения имеют бесконечно малую длительность. Но интегралы от этих импульсов (13-94) имеют конечные значения и равны приращениям $\Delta \Psi_1$ и $\Delta \Psi_2$ потокосцеплений каждой из катушек. На том же рис. 13-39 показано, что токи в катушках при t = 0 изменяются скачком и ток *i*, протекающий в обеих катушках после отключения ветви с сопротивлением r_3 , изменяется в соответствии с постоянной времени т и стремится к величине $i(\infty) = U/(r_1 + r_2)$.

Подчеркнем, что разность энергий, запасенных в магнитных полях обеих катушек до коммутации,

$$W(0-) = \frac{L_1 i_1^2(0-)}{2} + \frac{L_2 i_2^2(0-)}{2}$$
(13-100)

и после коммутации

$$W(0+) = (L_1 + L_2) \frac{i^2(0+)}{2},$$
 (13-101)

т. е.

$$\Delta W = W (0-) - W (0+) = \frac{L_1 L_2 r_2^2}{2 (L_1 + L_2) (r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1)^2} U^2, \quad (13-102)$$

положительна и расходуется на выделение тепла в сопротивлении искры или дуги, которая появится между контактами выключателя,



и на возможное здесь излучение. При решении задачи была принята идеализация процесса выключения, т. е. мгновенная коммутация. На самом деле она происходит хотя и весьма быстро, но за конечное время Δt . При этом в сопротивлении возникающей между контактами выключателя электрической искре и расходуется часть энергии ΔW . Кроме того, катушки L_2 и L_1 обладают распределенной емкостью между витками и между расходящимися контактами выключателя существует емкость, что приводит к образованию сложного колебательного контура, который может излучать энергию (на высокой ча-

стоте), на что расходуется другая часть энергии ΔW . Если учесть все эти процессы, то никакие бесконечно большие напряжения на катушках не возникнут и токи в них не будут изменяться скачком, т. е. будут справедливы законы коммутации (13-91), сформулированные выше, в § 13-1.

Интересно отметить, что при учете сопротивлений катушек закон коммутации для токов получается из более общего закона о неизменности в момент коммутации потокосцеплений контуров. Покажем это на примере схемы рис. 13-40. Токи до коммутации:

$$i_1(0-) = i_2(0-) = \frac{U}{r_1+r_2}; \ i_3(0-) = 0.$$
 (13-103)

Потокосцепления первого контура:

а) до коммутации

$$\Psi_{11}(0-) = L_1 i_1(0-) + L_2 i_2(0-) = (L_1 + L_2) \frac{U}{r_1 + r_2}; \quad (13-104)$$

б) в момент коммутации

$$\Psi_{11}(0+) = L_1 i_1(0+) + L_2 i_2(0+).$$
(13-105)

Приравнивая их, получаем:

$$\Psi_{11}(0-) = \Psi_{11}(0+) = L_1 i_1(0+) + L_2 i_2(0+) = (L_1+L_2) \frac{U}{r_1+r_2}.$$
(13-106)

Потокосцепления второго контура:

а) до коммутации (полагаем, что в состав второго контура до коммутации входит рубильник, сопротивление которого равно бесконечности, а индуктивность равна $i_1 - b_1$ b_1 b_2

$$\Psi_{22}(0-) = -L_2 i_2(0-) + L_3 i_3(0-) = -L_2 \frac{U}{r_1+r_2}; \quad (13-107)$$

б) в момент коммутации

$$\Psi_{22}(0+) = -L_2i_2(0+) + L_3i_3(0+).$$
(13-108)



Рис. 13-40.

Приравнивая их, получаем: $\Psi_{22}(0-) = \Psi_{22}(0+) = -L_2i_2(0+) + L_3i_3(0+) = -L_2\frac{U}{r_1+r_2}.$ (13-109)

Первый закон Кирхгофа для узла A в момент коммутации $i_1(0+) = i_2(0+) + i_3(0+).$ (13-110)

Решаем совместно уравнения (13-106), (13-109) и (13-110) относительно токов i_1 (0 +), i_2 (0 +) и i_3 (0 +):

$$i_1(0+) = i_2(0+) = U/(r_1+r_2); \ i_3(0+) = 0;$$
 (13-111)

Учитывая (13-103), получаем:

 $i_1(0+)=i_1(0-); i_2(0+)=i_2(0-); i_3(0+)=i_3(0-),$ (13-112) т. е. именно те же соотношения, которые дал бы закон коммутации (13-91), сформулированный выше, в § 13-1.

Легко проверить (рекомендуется читателю), что тот же результат получается для схемы рис. 13-41 и для любых схем с ветвями r, L при подключении к ним новых ветвей r, L.

Понимая под потокосцеплением контура алгебранческую сумму потокосцеплений всех входящих в него катушек, первый закон коммутации будем формулировать как-обобщенный закон комму-

тации: потокосцепление любого замкнутого контура в момент коммутации (t = 0+) равно алгебраической сумме потокосцеплений всех входящих в него катушек, которые последние имели непосредственно до коммутации (t = 0-). Некоторые из этих катушек перед коммутацией могли одного замкнутого контура и не составлять, а образовали его лишь после коммутации.

Например, если в рассмотренной выше схеме рис. 13-40 считать, что в катушке r_3 , L_3 до коммутации был ток, то при подключении ее в момент t = 0 к контуру, образованному катушками $r_1 L_1$ и $r_2 L_2$, нужно считать, что в этот момент рубильник P_1 мгновенно включается, рубильник P_2 мгновенно отключается (рис. 13-42).



Докажем применительно к рассматриваемой схеме (рис. 13-42) первый обобщенный закон коммутации. Для этого рассмотрим контур 2, образованный катушками L_1 и L_3 в момент $0 - \leq t \leq 0+$, т. е. в момент его образования. Так как второй закон Кирхгофа справедлив для любого момента времени, то имеем:

$$i_1r_1 + L_1\frac{di_1}{dt} + M_{12}\frac{di_2}{dt} + M_{13}\frac{di_3}{dt} + i_3r_3 + L_3\frac{di_3}{dt} + M_{31}\frac{di_1}{dt} + M_{32}\frac{di_2}{dt} = e_1$$

или

$$e_1 - i_1 r_1 - i_3 r_3 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M_{12} \frac{di_2}{dt} + M_{13} \frac{di_3}{dt} + L_3 \frac{di_3}{dt} + M_{31} \frac{di_1}{dt} + M_{32} \frac{di_2}{dt}.$$

Интегрируя последнее равенство от t = 0 - дo t = 0+, на основании сказанного выше получаем:

$$\int_{t=0^{+}}^{t=0^{+}} (e_{1} - i_{1}r_{1} - i_{3}r_{3}) dt = 0 = \int_{t=0^{-}}^{t=0^{+}} \left[L_{1} \frac{di_{1}}{dt} + M_{12} \frac{di_{2}}{dt} + M_{13} \frac{di_{3}}{dt} + L_{3} \frac{di_{3}}{dt} + M_{31} \frac{di_{1}}{dt} + M_{32} \frac{di_{2}}{dt} \right] dt = L_{1} \int_{i_{1}(0^{-})}^{i_{1}(0^{+})} di_{1} + M_{12} \int_{i_{2}(0^{-})}^{i_{2}(0^{+})} di_{2} + M_{13} \int_{i_{3}(0^{-})}^{i_{3}(0^{+})} di_{3} + L_{3} \int_{i_{3}(0^{-})}^{i_{3}(0^{+})} di_{3} + M_{31} \int_{i_{1}(0^{-})}^{i_{1}(0^{+})} di_{1} + M_{32} \int_{i_{2}(0^{-})}^{i_{2}(0^{+})} di_{2} = (L_{1}^{+} + M_{31}) \left[i_{1}(0^{+}) - i_{1}(0^{-}) \right] + (M_{12} + M_{32}) \left[i_{2}(0^{+}) - i_{2}(0^{-}) \right] + (M_{13} + L_{3}) \left[i_{3}(0^{+}) - i_{3}(0^{-}) \right].$$

376

Перенося все токи для момента t = 0— в левую часть равенства и учитывая, что $i_2(0-) = i_1(0-)$, будем иметь:

$$L_{1}i_{1}(0-) + M_{12}i_{1}(0-) + M_{13}i_{3}(0-) + L_{3}i_{3}(0-) + M_{31}i_{1}(0-) + M_{32}i_{1}(0-) = L_{1}i_{1}(0+) + M_{12}i_{2}(0+) + M_{13}i_{3}(0+) + L_{3}i_{3}(0+) + M_{31}i_{1}(0+) + M_{32}i_{2}(0+).$$

Легко видеть, что левая часть последнего равенства представляет собой результирующее потокосцепление рассматриваемого контура 2 до коммутации, как если бы в этот контур входила катушка r_3 , L_3 , что и доказывает приведенный выше первый обобщенный закон коммутации.

Решим задачу об определении значений токов в катушках в момент коммутации (t = 0+), учитывая в общем случае, что все они связаны взаимными индуктивностями (рис. 13-42).

Запишем потокосцепления 1-го и 2-го контуров перед коммутацией (t = 0 —), считая, как обычно, $M_{ij} = M_{ji}$ и понимая под Ψ_2 (0 —) в соответствии с данным выше определением алгебраическую сумму потокосцеплений катушек 1 и 3, которые непосредственно образуют замкнутый контур 2 после коммутации:

$$\Psi_1(0-) = (L_1 + L_2 + 2M_{12}) i_1(0-) + (M_{13} + M_{23}) i_3(0-); \quad (13-113)$$

$$\Psi_2(0-) = (L_1 + M_{12} + M_{31}) i_1(0-) + (L_3 + M_{13}) i_3(0-) + M_{32}i_1(0-).$$
(13-114)

Токи i_1 (0—) и i_3 (0—) в случае любых э. д. с. e_1 и e_3 (постоянных, гармонических и т. д.) находятся из уравнений второго закона Кирх-гофа:

$$i_1(r_1+r_2) + (L_1+L_2+2M_{12})\frac{di_1}{dt} + (M_{13}+M_{23})\frac{di_3}{dt} = e_1;$$
 (13-115)

$$i_{3}r_{3} + L_{3}\frac{di_{3}}{dt} + (M_{31} + M_{32})\frac{di_{1}}{dt} = e_{3}.$$
 (13-116)

Далее запишем потокосцепления контуров 1 и 2 в момент коммутации (t = 0 +), учитывая, что для узла A по первому закону Кирхгофа $i_2 = i_1 - i_3$:

$$\Psi_{1}(0+) = L_{1}i_{1}(0+) + M_{12}[i_{1}(0+) - i_{3}(0+)] + M_{13}i_{3}(0+) + L_{2}[i_{1}(0+) - i_{3}(0+)] + M_{21}i_{1}(0+) + M_{23}i_{3}(0+); \quad (13-11\bar{7})$$

$$\Psi_{2}(0+) = L_{1}i_{1}(0+) + M_{12}[i_{1}(0+) - i_{3}(0+)] + M_{13}i_{3}(0+) + L_{3}i_{3}(0+) + M_{31}i_{1}(0+) + M_{32}[i_{1}(0+) - i_{3}(0+)]. \quad (13-118)$$

Токи i_1 (0+) и i_3 (0+) находятся из уравнения 2-го закона Кирхгофа:

$$i_{1}r_{1} + L_{1}\frac{di_{1}}{dt} + M_{12}\frac{d}{dt}(i_{1} - i_{3}) + M_{13}\frac{di_{3}}{dt} + (i_{1} - i_{3})r_{2} + L_{2}\frac{d}{dt}(i_{1} - i_{3}) + M_{21}\frac{di_{1}}{dt} + M_{23}\frac{di_{3}}{dt} = e_{1};$$
(13-119)

$$i_{1}r_{1} + L_{1}\frac{di_{1}}{dt} + M_{12}\frac{d}{dt}(i_{1} - i_{3}) + M_{13}\frac{di_{3}}{dt} + i_{3}r_{3} + L_{3}\frac{di_{3}}{dt} + M_{31}\frac{di_{1}}{dt} + M_{32}\frac{d}{dt}(i_{1} - i_{3}) = e_{1}.$$
 (13-120)

Приравнивая потокосцепления

$$\Psi_1(0+) = \Psi_1(0-); \quad \Psi_2(0+) = \Psi_2(0-), \quad (13-121)$$

получаем два уравнения для определения i₁ (0+) и i₃ (0+).

Отметим, что значения i_1 (0 +) и i_3 (0 +), которые получаются решением уравнений (13-121), не изменятся, если вместо контура 2 взять контур 3, образованный катушками 2 и 3. Для доказательства запишем потокосцепления третьего контура (рис. 13-42) до и в момент коммутации:

$$\Psi_{3}(0-) = L_{2}i_{1}(0-) + M_{21}i_{1}(0-) + M_{23}i_{3}(0-) - - L_{3}i_{3}(0-) - (M_{31}+M_{32})i_{1}(0-); \Psi_{3}(0+) = L_{2}[i_{1}(0+) - i_{3}(0+)] + M_{21}i_{1}(0+) + + M_{23}i_{3}(0+) - L_{3}i_{3}(0+) - M_{31}i_{1}(0+) - - M_{32}[i_{1}(0+) - i_{3}(0+)].$$
 (13-122)

Теперь придется для определения i_1 (0 +) и i_3 (0 +) решить совместно два следующих уравнения:

$$\Psi_1(0+) = \Psi_1(0-); \quad \Psi_3(0+) = \Psi_3(0-).$$
 (13-123)

Легко видеть, что на основании (13-122), (13-117) и (13-118) получаем:

$$\Psi_{3}(0+) = \Psi_{1}(0+) - \Psi_{2}(0+)$$
(13-124)

и соответственно на основании (13-122), (13-113) и (13-114) имеем:

$$\Psi_{\mathbf{3}}(0-) = \Psi_{\mathbf{1}}(0-) - \Psi_{\mathbf{2}}(0-), \qquad (13-125)$$

так что система уравнений (13-123) приводится к системе уравнений

$$\begin{array}{c} \Psi_{1}(0+) = \Psi_{1}(0-); \\ \Psi_{1}(0+) - \Psi_{2}(0+) = \Psi_{1}(0-) - \Psi_{2}(0-), \end{array} \right\}$$
(13-126)

которая в силу первого из уравнений (13-126) тождественна системе уравнений (13-121), что и доказывает сделанное выше утверждение.

Рассмотрим процессы, возникающие при одновременном включении двух заряженных до разных напряжений конденсаторов C_2 и C_3 к заряженному до напряжения U конденсатору C_1 (рис. 13-43). Полагаем, что сопротивления r_1 , r_2 , r_3 проводов, соединяющих конденсаторы C_1 , C_2 , C_3 , пренебрежимо малы. Поэтому постоянные времени, обусловленные ими, также ничтожны. При этих условиях напряжения на всех трех конденсаторах в момент включения рубильника могут изменяться скачком и через них могут проходить бесконечно большие токи. Все три конденсатора до включения рубильника были заряжены до различных напряжений u_{C1} (0 —) =

= U; $u_{C_2}(0 -)$; $u_{C_3}(0 -)$ и имели заряды $q_{C_1}(0 -) = C_1 u_{C_1}(0 -)$; $q_{C_2}(0 -) = C_2 u_{C_2}(0 -)$; $q_{C_3}(0 -) =$ = $C_3 u_{C_3}(0 -)$. Токи конденсаторов будут существовать только в течение бесконечно малого промежутка времени от $t = 0 - д_0$ t = 0 +. Так как напряжение источника U и сопротивление последовательного участка цепи r ко-



нечны, то суммарный ток *i* должен оставаться конечным и импульсы токов в трех параллельно соединенных конденсаторах должны взаимно уравновешиваться, т. е.

$$C_1 \frac{du_{C_1}}{dt} + C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} + C_3 \frac{du_{C_3}}{dt} = 0; \quad 0 - \le t \le 0 + . \quad (13-127)$$

Интегрируя это равенство по времени от t = 0 - дo t = 0 + t

$$C_{1} \int_{t=0}^{t=0+} \frac{du_{C1}}{dt} dt + C_{2} \int_{t=0-}^{t=0+} \frac{du_{C2}}{dt} dt + C_{3} \int_{t=0-}^{t=0+} \frac{du_{C3}}{dt} dt = 0,$$

нли

$$C_{1} \int_{u_{C_{1}}(0-)}^{u_{C_{1}}(0+)} du_{C_{1}} + C_{2} \int_{u_{C_{2}}(0-)}^{u_{C_{2}}(0+)} du_{C_{2}} + C_{3} \int_{u_{C_{3}}(0-)}^{u_{C_{3}}(0+)} du_{C_{3}} = 0,$$

или

$$C_{1}[u_{C_{1}}(0+)-u_{C_{1}}(0-)]+C_{2}[u_{C_{2}}(0+)-u_{C_{2}}(0-)]++C_{3}[u_{C_{3}}(0+)-u_{C_{3}}(0-)]=0, \qquad (13-128)$$

или

$$C_1 \Delta u_{C1} + C_2 \Delta u_{C2} + C_3 \Delta u_{C3} = 0, \qquad (13-129)$$

приходим к равенству

$$\Delta q_1 + \Delta q_2 + \Delta q_3 = 0. \tag{13-130}$$

Отсюда следует, что изменение зарядов на всех параллельно включенных конденсаторах за время коммутации равно нулю, т. е. сумма зарядов конденсаторов перед коммутацией (t = 0 -) равна сумме их зарядов непосредственно после коммутации (t = 0 +) закон сохранения заряда. Этот же результат получается и из (13-127), если учесть, что после коммутации (t = 0 +) напряжения на всех параллельно включенных конденсаторах равны:

$$u_{C1}(0+) = u_{C2}(0+) = u_{C3}(0+) = u_{C}(0+). \quad (13-131)$$

На основании (13-128) и (13-131) получаем:

$$C_1 u_{C_1} (0-) + C_2 u_{C_2} (0-) + C_3 u_{C_3} (0-) = (C_1 + C_2 + C_3) u_C (0+),$$
(13-132)

откуда

$$u_{C}(0+) = \frac{\sum_{i=1}^{3} C_{i} u_{Ci}(0-)}{\sum_{i=1}^{3} C_{i}}.$$
 (13-133)

При этом все три конденсатора заменяются одним с емкостью $C = C_1 + C_2 + C_3$ и напряжение u_C на нем после коммутации определяется дифференциальным уравнением

$$rC\frac{du_C}{dr} + u_C = U, \qquad (13-134)$$

решение которого известно:

$$u_C = U + A e^{-t/\tau}, \qquad (13-135)$$

где

$$\tau = rC.$$

На основании сказанного выше $u_C(0+) = U + A$ и $A = u_C(0+) - U$.

Тогда из (13-135) получаем

$$u_{C} = U + [u_{C}(0+) - U]e^{-t/\tau}$$
 (13-136)

и ток

$$i = \frac{U - u_C}{r} = \frac{U - u_C (0 + i)}{r} e^{-t/\tau}.$$
 (13-137)

Легко показать, что энергия, запасенная в конденсаторах до коммутации,

$$W(0-) = \sum_{i=1}^{3} C_i u_{Ci}^{*}(0-)/2$$
 (13-138)

больше энергии электрического поля эквивалентного конденсатора С после коммутации

$$W(0+) = Cu_C^{i}(0+)/2,$$
 (13-139)

а избыток ее

$$\Delta W = W (0-) - W (0+) \tag{13-140}$$

перейдет в тепло в сопротивлениях контактов рубильника, сопротивлениях проводов и в энергию излучения сложного колебатель-

ного контура, который получится, если учесть, что соединительные провода всегда имеют индуктивность, хотя и очень малую.

Подчеркнем, что при наличии сопротивлений во всех трех ветвях с конденсаторами напряжения на них в момент коммутации скачком не изменяются, токи в них остаются конечными, т. е. выполняется второй закон коммутации, сформулированный выше, в § 13-1.

13-20. Определение переходного процесса и установившегося режима при воздействии периодических импульсов напряжения или тока

Для определения переходных процессов и установившихся режимов в линейных цепях при воздействии периодических импульсов напряжения или тока известно много методов. Некоторые из них основаны на суммировании токов или напряжений, созданных отдельными импульсами. В других методах для этой цели вводится



Рис. 13-44.

Рис. 13-45.

периодическая импульсная реакция цепи. Третьи методы для той же цели вводят другую специальную характеристику цепи, так называемую эшелонную функцию.

Рассмотрим метод, основанный на непосредственном суммировании токов или напряжений, созданных отдельными импульсами, что реализуется учетом запаздывания последующих импульсов относительно предыдущих.

Поясним метод на примере расчета тока *i* в простейшей цепи *r*, *C* (рис. 13-44), которая в момент t = 0 подключается к источнику, создающему бесконечную последовательность импульсов напряжения u = e, представленную на рис. 13-45.

Найдем сначала ток в цепи от воздействия первого импульса напряжения $u_1 = U (1 - t/t_0)$ при $0 \le t \le t_0$ и $u_1 = 0$ при $t \ge t_0$.

Переходная проводимость цепи находится известными методами:

$$g(t) = \frac{1}{r} e^{-t/rC}$$
. (13-141)

Применяя интеграл Дюамеля при $0 \le t \le t_0$, имеем:

$$i = Ug(t) + \int_{0}^{t} u_{1}'(\tau) g(t-\tau) d\tau = \frac{U}{r} e^{-t/rC} - \frac{U}{rt_{0}} \int_{0}^{t} e^{-(t-\tau)/rC} d\tau = \frac{U}{rt_{0}} [-rC + (t_{0}+rC) e^{-t/rC}]. \quad (13-142)$$

Для $t \ge t_0$ получаем:

$$i = Ug(t) + \int_{0}^{t_{0}} u_{1}'(\tau) g(t-\tau) d\tau = \frac{U}{r} e^{-t/rC} - \frac{U}{rt_{0}} \int_{0}^{t_{0}} e^{-(t-\tau)/rC} d\tau = Ke^{-t/rC}, \qquad (13-143)$$

где

$$K = \frac{U}{rt_0} (t_0 + rC - rCe^{t_0/rC}).$$
(13-144)

Переходя к поставленной задаче, напишем формулу для тока i в промежутке времени, когда действует n + 1-й импульс напряжения, т. е. при $nT \ll t \ll nT + t_0$.

Как было указано выше, ток *i* представим в виде суммы токов, каждый из которых создается одним отдельно взятым импульсом напряжения. Первый импульс напряжения дает составляющую тока, определяемую формулой (13-143). Второй импульс запаздывает по отношению к первому на время *T* и ток от него равен $Ke^{-(t-T)/rC}$. Для учета составляющей тока от третьего импульса напряжения нужно в (13-143) вместо *t* подставить t - 2T и т. д. Составляющая тока от *n*-го импульса равна $Ke^{-\frac{t-(n-1)T}{rC}}$. Кроме того, следует учесть действие n+1-го импульса напряжения, который на рассматриваемом промежутке времени еще не закончился. Созданную им составляющую тока найдем по формуле (13-142) с учетом запаздывания во времени на *nT*, т. е. вместо *t* подставим в (13-142) t - nT.

Результирующий ток

$$i = Ke^{-\frac{t}{rC}} + Ke^{-\frac{t-T}{rC}} + \dots + Ke^{-\frac{t-(n-1)T}{rC}} + \frac{U}{rt_0} \left[-rC + (t_0 + rC)e^{-\frac{t-nT}{rC}} \right].$$
 (13-145)

Суммируя первые *n* слагаемых, представляющих собой геометрическую прогрессию со знаменателем $e^{T/rC}$, для интервала $nT \le t \le nT + t_0$ получаем:

$$i = K \frac{e^{nT/rC} - 1}{e^{T/rC} - 1} e^{-t/rC} + \frac{U}{rt_0} \left[-rC + (t_0 + rC) e^{-\frac{t - nT}{rC}} \right].$$
(13-146)

Далее запишем ток в промежутке времени, соответствующем n + 1-й паузе, т. е. при $nT + t_0 \le t \le (n + 1)T$:

$$i = Ke^{-\frac{t}{rC}} + Ke^{-\frac{t-T}{rC}} + \dots + Ke^{-\frac{t-nT}{rC}} = K\frac{e^{(n+1)T/rC} - 1}{e^{T/rC} - 1}e^{-\frac{t}{rC}}.$$
(13-147)

Для определения тока установившегося режима преобразуем (13-146) II (13-147), вводя замену t = nT + t', где t' — время, отсчитываемое от начала действия n + 1-го импульса напряжения. Для (13-146) получим:

$$i = K \frac{e^{nT/rC} - 1}{e^{T/rC} - 1} e^{-\frac{nT + t'}{rC}} + \frac{U}{rt_0} [-rC + (t_0 + rC) e^{-t'/rC}]. \quad (13-148)$$

Для (13-147) будем иметь:

$$i = K \frac{e^{T/rC} - e^{-nT/rC}}{e^{T/rC} - 1} e^{-t'/rC}.$$
 (13-149)

Полагая в (13-148) и (13-149), что $n \to \infty$, находим установившнися ток. В течение действия импульса

$$i_{y_{cr}} = \frac{K}{e^{T/rC} - 1} e^{-t'/rC} + \frac{U}{rt_0} \left[-rC + (t_0 + rC) e^{-t'/rC} \right]; \quad (13-150)$$

в течение паузы

$$i_{y_{cr}} = K \frac{1}{1 - e^{-T/rC}} e^{-t'/rC}$$
 (13-151)

Если источник э. д. с., начиная с момента t = 0, создает бесконечную последовательность импульсов без пауз, т. е. $t_0 = T$, то ток и для этого случая получим из формул (13-142), (13-143), (13-144), (13-146) и (13-150), положив в них $t_0 = T$.

При более сложной форме э. д. с. источника иногда целесообразнее рассматривать его как наложение импульсов на некоторое постоянное или какое-либо иное напряжение.

Глава четырнадцатая

ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

14-1. Применение преобразования Лапласа к расчету переходных процессов

Классический метод расчета переходных процессов требует в общем случае многократного решения систем алгебраических уравнений для определения постоянных интегрирования по начальным условиям и для нахождения начальных значений функции и ее производных, что и представляет собой основную трудность расчета этим методом.

Так как дифференциальные уравнения переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами представляют собой линейные уравнения с постоянными коэффициентами, то их можно интегрировать также операторным методом, основанным на преобразовании Лапласа. Это было впервые показано русским математиком М. Е. Ващенко-Захарченко в его монографии «Символическое исчисление и приложение его к интегрированию линейных дифференциальных уравнений» (Киев, 1862). В конце XIX в. английский ученый О. Хевисайд независимо пришел к операторному методу и впервые применил его к расчету электромагнитных переходных процессов. Однако Хевисайд не приводил математических обоснований метода. Дальнейшему развитию операторного исчисления способствовали своими трудами советские и зарубежные ученые В. С. Игнатовский, Д. Р. Карсон, Б. Ван-дер-Поль, А. М. Эфрос, А. М. Даниловский, К. А. Круг, А. И. Лурье и др.

М. Е. Ващенко-Захарченко показал также, что операторный метод применим не только к обыкновенным линейным дифференциальным уравнениям с постоянными коэффициентами и их системами, но также к линейным уравнениям с переменными коэффициентами и к линейным уравнениям с постоянными коэффициентами в частных производных, т. е. говоря на языке электротехники, к расчету переходных процессов в цепях с распределенными параметрами.

Сущность операторного метода заключается в том, что некоторой заданной однозначной ограниченной функции f(t) вещественной переменной (например, времени t), называемой о р и г и н а л о м, удовлетворяющей условиям Дирихле на любом конечном промежутке времени и равной нулю при t < 0, сопоставляется другая функция F(p) комплексного переменного $p = s + j\omega$, называемая и з о б р а ж е н и е м.

Напомним, что условия Дирихле заключаются в том, что на любом конечном промежутке функция f(t) должна быть или непрерывной, или иметь конечное число разрывов непрерывности первого рода, и, кроме того, должна иметь на этом же промежутке конечное число максимумов и минимумов.

Это сопоставление производится по формуле

$$F(p) = \int_{0}^{\infty} e^{-pt} f(t) dt, \qquad (14-1)$$

которая представляет собой прямое преобразование Лапласа над функцией *f* (*t*) и обозначается так:

$$F(p) = L \{f(t)\}$$
 или $F(p) = f(t),$

где F (p) называется Лапласовым изображением функции f (t).

Обратно, если нужно по имеющемуся изображению F(p) найти оригинал f(t), то это может быть выполнено в общем случае при

помощи обратного преобразования Лапласа (интеграла Бромвича)

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} e^{pt} F(p) dp, \qquad (14-2)$$

которое представляет собой решение интегрального уравнения (14-1) относительно неизвестной функции f(t) и может быть получено методами теории функций комплексного переменного. Интеграл (14-2) вычисляется по прямой на плоскости комплексного переменного $p = s + j\omega$, параллельной мнимой оси и расположенной правее всех особенностей (в частности, простых и кратных полюсов) функции F(p).

Интеграл (14-2) обозначается еще так:

$$f(t) = L^{-1} \{F(p)\}$$
 или $f(t) = F(p)$.

Иногда изображение функции f(t) определяется несколько иначе:

$$\varphi(p) = p \int_{0}^{\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$

Последнее выражение называется прямым преобразованием Карсона — Хевисайда.

Очевидно,

$$\varphi\left(p\right) = pF\left(p\right).$$

Основным преимуществом изображения функции по Лапласу является очень простая связь его с частотным спектром функции (см. гл. 15). В случае применения преобразования Карсона — Хевисайда эта связь сложнее, но изображением постоянной величины является она сама, так что с точки зрения физики оригинал и изображение имеют одинаковые размерности.

В дальнейшем будем пользоваться преобразованием Лапласа. Переходные процессы, как было показано в гл. 13, описываются системой интегродифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Для преобразования их по Лапласу в соответствии с формулой (14-1) приходится находить изображения производных и интегралов от оригинала. При этом оказывается, что изображения производных и интегралов от оригинала выражаются алгебраическими функциями от изображения и начальных значений самой функции, ее производных и интегралов. Поэтому система интегродифференциальных уравнений относительно оригиналов заменяется системой алгебраических уравнений относительно их изображений, т. е. производится алгебраизация исходной системы интегродифференциальных уравнений.

При решении полученной системы алгебраических уравнений определяются изображения искомых функций, а затем при помощи обратного преобразования, вытекающих из него формул или специальных таблиц — оригиналы, т. е. искомые функции времени. Ряд таких функций и их изображений приведен в приложении 2. Подробные таблицы оригиналов и соответствующих им изображений приводятся в справочниках. В наиболее полном из них, составленном В. А. Диткиным и П. И. Кузнецовым, содержится свыше 1500 оригиналов и изображений по Карсону — Хевисайду.

Необходимость вычисления постоянных интегрирования по начальным условиям отпадает, поскольку все начальные условия учитываются при переходе от системы интегродифференциальных уравнений к системе алгебраических уравнений.

Приведем (без вывода) формулы для изображений производных и интегралов от оригинала. Если

$$L \{f(t)\} = F(p),$$
 (14-3)

то

$$L \{f'(t)\} = pF(p) - f(0+);$$
(14-4)

$$L\{f''(t)\} = p^2 \left[F(p) - \frac{f(0+)}{p} - \frac{f'(0+)}{p^2}\right]$$
(14-5)

нт.д.

Отметим, что если функция f(t) и ее производные f'(t), f''(t)... при t = 0 изменяются скачком, то в (14-4) и (14-5) нужно подставлять их значения с учетом этих скачков, т. е. справа от нуля, что и отмечено в их аргументах знаком 0 + .

Если начальные значения функции и ее производных при t = 0 +равны пулю, то изображения первой и последующих производных находятся особенно просто:

$$L \{f'(t)\} = pF(p); L \{f''(t)\} = p^2 F(p)$$
(14-6)

ит.д.

Изображения интегралов от оригинала имеют вид:

$$L\left\{\int_{0}^{t} f(t) dt\right\} = \frac{F(p)}{p}$$
 (14-7)

И

$$L\left\{\int_{a}^{t} f(t) dt\right\} = \frac{F(p)}{p} + \frac{1}{p} \int_{a}^{0+t} f(t) dt, \quad a < 0.$$
(14-8)

Если интеграл $\int_{a}^{b} f(t) dt$ при t=0 изменяется скачком, то нужно брать его значение справа от нуля, что и обозначено в его верхнем

пределе знаком 0 + .Итак, если начальные (т. е. при t = 0 или в случае скачков при

Итак, если начальные (т. е. при t = 0 или в случае скачков при t = 0 +) значения функции, ее производных и интегралов равны нулю, то величину *р* можно рассматривать как оператор; умножая на оператор изображение данной функции, получаем изображение ее производной (14-6), деля на оператор изображение этой функции, получаем изображение ее интеграла (14-7).

Нужно всегда иметь в виду, что при расчете переходных процессов операторным методом необходимо не только находить изображения функций, их производных и интегралов, но и решать обратную задачу — находить функции (оригиналы) по их изображениям. Для этого, как указывалось, можно пользоваться таблицей, приведенной в приложении 2, или справочником. Однако могут встретиться изображения, для которых оригиналы неизвестны и само их отыскание является весьма трудной задачей. В таких случаях можно пользоваться приближенными (численными) методами отыскания оригинала по изображению.

Часто изображение имеет вид рациональной дроби

$$\frac{F_1(p)}{F_2(p)} = \frac{b_0 p^m + b_1 p^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n}$$
(14-9)

при m < n, причем дробь $F_1(p)/F_2(p) = F(p)$ несократимая, т. е. многочлены $F_1(p)$ и $F_2(p)$ общих корней не имеют, и a_k , b_k — вещественные числа.

Оригинал f (t) изображения (14-9) можно найти по формуле, называемой теоремой разложения:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F_{1}(p)}{F_{2}(p)}\right\} = f(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_{1}(p_{k})}{F_{2}'(p_{k})} e^{p_{k}t}, \qquad (14-10)$$

которая представляет собой сумму вычетов подынтегральной функции $F(p) e^{pt}$ выражения (14-2) относительно всех ее полюсов p_k . Здесь p_k — простые корни характеристического уравнения $F_2(p) = 0$, причем один из них может равняться нулю.

Часто встречается другая форма записи разложения, применяющаяся в том случае, когда в составе знаменателя (14-9) есть множитель p, т. е. знаменатель (14-9) имеет один нулевой корень. Необходимо найти оригинал для изображения $F_1(p)/pF_2(p)$, где в составе $F_2(p)$ уже нет множителя p. Предполагая, что уравнение $F_2(p) = 0$ имеет n различных и не равных нулю корней p_k (k = 1, 2, ..., n), получим другую форму теоремы разложения:

$$L^{-1}\left\{\frac{F_{1}(p)}{pF_{2}(p)}\right\} = f(t) = \frac{F_{1}(0)}{F_{2}(0)} + \sum_{k=1}^{n} \frac{F_{1}(p_{k}) e^{p_{k}t}}{p_{k}F_{2}'(p_{k})}.$$
 (14-11)

Если уравнение $F_2(p) = 0$ имеет комплексные сопряженные корни, то нет необходимости вычислять слагаемые суммы, стоящей в правых частях равенств (14-10) или (14-11) для каждого из комплексных сопряженных корней в отдельности. Известно, что функции с вещественными коэффициентами от комплексных сопряженных значений независимого переменного — сами комплексные и сопряженные. Поэтому, если корни p_k и p_k^* — комплексные и сопряженные, то достаточно вычислить слагаемое сумм (14-10) или (14-11) только для корня p_k , а для корня p_k^* взять значение, сопряженное этому слагаемому.

Если среди корней многочлена $F_2(p)$ есть кратные, то можно записать теорему разложения аналогично формулам (14-10) или (14-11), но с двойной суммой в правой части (одна сумма по числу корней, а вторая — для каждого корня по порядку его кратности). Однако эта формула довольно сложна и здесь не приводится.

Если изображение F(p) наряду с n простыми полюсами в точках $p_1, \ldots, p_k, \ldots, p_n$ имеет, например, еще один полюс кратности α в точке p_{n+1} , т. е.

$$F(p) = \frac{F_1(p)}{F_2(p)(p - p_{n+1})^{\alpha}},$$

то, применяя формулу вычета в кратном полюсе, получаем:

$$f(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_1(p_k) e^{p_k t}}{dp \left[F_2(p) (p - p_{n+1})^{\alpha}\right]_{p = p_k}} + \frac{1}{(\alpha - 1)!} \frac{d^{\alpha - 1}}{dp^{\alpha - 1}} \left[\frac{F_1(p) e^{pt}}{F_2(p)}\right]_{p = p_{n+1}}.$$
(14-12)

Это соотношение позволяет учесть кратные корни характеристического уравнения. Если кратных корней несколько, то для каждого из них пужно записать слагаемое, аналогичное второму слагаемому в правой части последнего равенства.

Если нужно вычислить начальное (при t = 0 +) и установившееся (при $t = \infty$) значения оригинала, т. е. f(0 +) и $f(\infty)$, то можно, конечно, пользоваться формулами (14-10) или (14-11). Однако начальное и установившееся значения оригинала в случае, когда установившийся процесс непериодический, определяются гораздо проще по так называемым предельным соотношениям:

$$f(0+) = \lim_{p \to \infty} pF(p)$$
 (14-13)

И

$$f(\infty) = \lim_{p \to 0} pF(p).$$
 (14-14)

Дополнительно отметим, что теорема разложения применима не только к рациональным дробям, но и когда $F_1(p)$ и $F_2(p)$ содержат трансцендентные, например экспоненциальные, круговые и гиперболические функции.

14-2. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме

Рассмотрим цепь r, L, C (рис. 14-1), которая была подключена к источнику э. д. с. $e_1(t)$ и в момент t = 0 переключается к источнику э. д. с. e(t).

Закон Ома для мгновенных значений после переключения запишется так:

$$ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i \, dt = e(t).$$
 (14-15)

Нижний предел интеграла, равный — ∞ , берется в том случае, когда к моменту переключения рубильника (t = 0) режим в цепи

установился, т. е. к источнику э. д. с. $e_1(t)$ цепь была включена в момент времени $t = -\infty$ (только при этих условиях режим к моменту переключения рубильника теоретически мог установиться).

Если к моменту переключения режим не установился, то в качестве нижнего предела нужно брать $-t_1$, где t_1 — время, прошедшее с момента включения источника э. д. с. $e_1(t)$ до момента t = 0.



Рис. 14-1.

Постановка у интеграла нижнего предела, равного — ∞ или — t_1 , имеет целью подчеркнуть, что в момент коммутации конденсатор уже был заряжен, т. е.

$$\int_{C}^{1} \int_{-\infty}^{t} i \, dt = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{0} i \, dt + \frac{1}{C} \int_{0}^{t} i \, dt = u_{C}(0) + \frac{1}{C} \int_{0}^{t} i \, dt, \quad (14-16)$$

где $u_C(0)$ — напряжение на емкости в момент переключения, т. е. при t = 0.

Чтобы перейти от закона Ома, записанного для мгновенных значений (оригиналов), к его выражению в операторной форме, нужно в соответствии с формулой (14-1) поступить так: умножить обе части равенства (14-15) на $e^{-pt}dt$ и проинтегрировать от нуля до ∞ . Тогда получим:

$$r\int_{0}^{\infty} e^{-pt}i \, dt + L \int_{0}^{\infty} e^{-pt} \frac{di}{dt} \, dt + \frac{1}{C} \int_{0}^{\infty} e^{-pt} \int_{-\infty}^{t} i \, dt \, dt = \int_{0}^{\infty} e^{-pt}e(t) \, dt.$$

Полагая, что

$$I(p) = L\{i(t)\}; E(p) = L\{e(t)\}$$

и учитывая формулы (14-4), (14-7) и (14-16), получаем следующее алгебраическое уравнение:

$$rI(p) + LpI(p) - Li(0) + \frac{u_C(0)}{p} + \frac{I(p)}{Cp} = E(p),$$

откуда получается закон Ома в операторной форме для цепи r, L, C

$$I(p) = \frac{E(p) + Li(0) - u_C(0)/p}{r + pL + 1/pC}.$$
 (14-17)

Последнее равенство справедливо и в том случае, когда процесс до переключения рубильника еще не был установившимся. В обоих случаях под i (0) и u_C (0) надо понимать ток в индуктивности и напряжение на емкости в момент переключения рубильника. Заметим,

что в соответствии со сказанным выше нужно было бы писать i (0 +) и u_C (0+). Но так как ток в индуктивности и напряжение на емкости не изменяются скачком при t = 0, будем писать короче: i (0) н u_C (0).

Выражение, стоящее в знаменателе, назовем полным сопротивлением цепи r, L, C в операторной форме или о ператорным сопротивлением

$$Z(p) = r + pL + 1/pC.$$
(14-18)

Сопротивление в операторной форме уже встречалось в § 13-14 и теперь получено вполне строго. Напомним, что сопротивление цепи r, L, C в операторной форме построено так же, как ее комплексное сопротивление, если в последнем заменить $j\omega$ через p. Величина, обратная операторному сопротивлению, называется о п е р а т о р - н о й п р о в о д и м о с т ь ю:

$$Y(p) = 1/Z(p).$$

Операторная э. д. с. цепи, стоящая в числителе (14-17), состоит не только из операторного выражения внешней э. д. с., т. е. E(p), но и еще из двух слагаемых, которые определяются начальными условиями, т. е. током в индуктивности $i(0) = i_L(0)$ и напряжением на емкости $u_C(0)$. Иными словами, наличне двух дополнительных э. д. с. Li(0) и $-u_C(0)/p$, которые можно назвать внутренними или расчетными э. д. с., указывает на то, что в магнитном поле катушки и в электрическом поле конденсатора в момент коммутации была запасена энергия. Положительные направления этих э. д. с. выбраны совпадающими с положительным направлением тока ветви.

Заметим, что, как и ранее, положительные направления тока и напряжения на конденсаторе считаются совпадающими. Если же до коммутации конденсатор был заряжен и, стало быть, положительное направление напряжения на нем до коммутации $u_{C_{-}}$ было задано, а положительное направление тока через конденсатор выбрано противоположным положительному паправлению $u_{C_{-}}$, то внутренняя или расчетная э. д. с., обусловленная емкостью, должна быть взята с обратным знаком, т. е. $+u_C$ (0)/p.

Особенно просто выглядит выражение (14-17) при нулевых на чальных условиях, т. е. при $i_L(0) = 0$ и $u_C(0) = 0$,

$$I(p) = E(p)/Z(p).$$
(14-19)

Тогда оно полностью аналогично закону Ома в комплексной форме.

Для любого узла разветвленной цепн

$$i_1+i_2+\ldots+i_n=0,$$

поэтому, обозначив изображения токов $I_k(p) \stackrel{.}{=} i_k(t)$, на основании (14-1) получим первый закон Кирхгофа в опе-

раторной форме:

$$I_1(p) + I_2(p) + \ldots + I_n(p) = \sum_{k=1}^n I_k(p) = 0.$$
 (14-20)

Для любого замкнутого контура, состоящего из п ветвей,

$$\sum_{k=1}^{n} r_{k}i_{k} + \sum_{k=1}^{n} L_{k}\frac{di_{k}}{dt} + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{C_{k}} \int_{-\infty}^{t} i_{k} dt = \sum_{k=1}^{n} e_{k}.$$

Полагая

 $I_{k}(p) = L\{i_{k}(t)\}; \quad E_{k}(p) = L\{e_{k}(t)\}$

и повторяя все рассуждения, которые были сделаны при записи закона Ома в операторной форме, получаем второй закон Кирхгофа в операторной форме:

$$\sum_{k=1}^{n} r_{k} I_{k}(p) + \sum_{k=1}^{n} L_{k}[p I_{k}(p) - i_{k}(0)] + \sum_{k=1}^{n} \frac{u_{Ck}(0)}{p} + \sum_{k=1}^{n} \frac{I_{k}(p)}{C_{k}p} = \sum_{k=1}^{n} E_{k}(p),$$

что можно переписать так:

$$\sum_{k=1}^{n} Z_{k}(p) I_{k}(p) = \sum_{k=1}^{n} \left[E_{k}(p) + L_{k}i_{k}(0) - \frac{u_{Ck}(0)}{p} \right]. \quad (14-21)$$

В последних выражениях i_k (0) и u_{Ck} (0) — начальные значения токов в катушках индуктивности и напряжений на конденсаторах в соответствующих ветвях.

Особенно просто запишется второй закон Кирхгофа при нулевых начальных условиях, т. е. при $i_k(0) = 0$ и $u_{Ck}(0) = 0$:

$$\sum_{k=1}^{n} Z_{k}(\rho) I_{k}(\rho) = \sum_{k=1}^{n} E_{k}(\rho).$$
(14-22)

В такой записи он полностью аналогичен второму закону Кирх-гофа в комплексной форме.

Итак, закон Ома, первый и второй законы Кирхгофа в операторной форме аналогичны по форме своей записи тем же законам в комплексной форме для цепи гармонического тока. Нужно только иметь в виду, во-первых, что в каждой k-й ветви при ненулевых начальных условиях, т. е. при $i_k(0) \neq 0$ и $u_{Ck}(0) \neq 0$, действует не только внешняя э. д. с. $E_k(p)$, но еще и внутренняя или расчетная э. д. с. $L_k i_k(0) - u_{Ck}(0)/p$, положительное направление которой выбрано совпадающим с положительным направлением тока в этой ветви, и, во-вторых, что в качестве сопротивления ветви берется ее операторное сопротивление. Найдем, например, ток при переключении ветви *r*, *L*, *C* (рис. 14-1) от источника синусоидальной э. д. с. $e_1(t) = E_{1m} \sin(\omega t + \psi)$ к источнику постоянной э. д. с. e(t) = E.

На основании закона Ома в операторной форме имеем:

$$I(p) = \frac{E/p + Li(0) - u_{C}(0)/p}{r + pL + 1/pC} = \frac{C[E + pLi(0) - u_{C}(0)]}{1 + rCp + LCp^{2}} = \frac{F_{1}(p)}{F_{2}(p)},$$

где i (0) и u_C (0) надо найти, рассчитав цепь в установившемся режиме до коммутации.

Оригинал для I(p), т. е. ток *i*, определим при помощи теоремы разложения. Сначала вычислим корни p_1 и p_2 уравнения $F_2(p) = 0$, которые примем для

определенности вещественными и различными:



Рис. 14-2.

$$p_{1,2} = -\frac{r}{2L} \pm \sqrt{\frac{r^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}.$$

Затем найдем:

$$F_{1}(p_{1}) = C [E + p_{1}Li(0) - u_{C}(0)];$$

$$F_{1}(p_{2}) = C [E + p_{2}Li(0) - u_{C}(0)];$$

$$I_{2}(p) = rC + 2LCp; \quad F_{2}'(p_{1}) = (r + 2Lp_{1})C;$$

$$F_{2}'(p_{2}) = (r + 2Lp_{2})C.$$

Подставим эти результаты в формулу (14-10):

$$i = \sum_{k=1}^{2} \frac{F_1(p_k) e^{p_k t}}{F'_2(p_k)} = \frac{E + p_1 Li(0) - u_C(0)}{r + 2L p_1} e^{p_1 t} + \frac{E + p_2 Li(0) - u_C(0)}{r + 2L p_2} e^{p_2 t},$$

F

или после простых преобразований

$$i = \frac{E - u_C(0)}{\sqrt{r^2 - 4L/C}} \left(e^{p_1 t} - e^{p_2 t} \right) + \frac{Li(0)}{\sqrt{r^2 - 4L/C}} \left(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t} \right).$$

Как и следовало ожидать, принужденной составляющей в составе тока *i* нет, а свободный ток состоит из двух экспонент с коэффициентами затухания | p_1 | и | p_2 |. Для цепи с нулевыми начальными условиями во всех ветвях (рис. 14-2) изображение тока, например, во второй ветви найдем из очевидного соотношения

$$I_{2}(p) = I_{1}(p) \frac{Z_{3}(p)}{Z_{2}(p) + Z_{3}(p)} = \frac{E(p)}{Z_{1}(p) + \frac{Z_{2}(p)Z_{3}(p)}{Z_{2}(p) + Z_{3}(p)}} \quad \frac{Z_{3}(p)}{Z_{2}(p) + Z_{3}(p)} = Y_{21}(p) E(p).$$

Здесь Y_{21} (*p*) — взаимная операторная проводимость ветвей 2 и 1. Изображение гармонической э. д. с. $e = E_m \sin(\omega_0 t + \psi)$ (см. приложение 2)

$$E(p) \stackrel{!}{=} E_m \frac{p \sin \psi + \omega_0 \cos \psi}{p^2 + \omega_0^2}$$

— довольно сложное. Зная, что эта э. д. с. представляет собой мнимую часть комплекса: $e = \text{Im} \left[E_m e^{j (\omega_0 t + \psi)} \right]$, можно оперировать с мгновенной комплексной э. д. с.

$$\dot{e}(t) = E_m \left[\cos \left(\omega_0 t + \psi \right) + j \sin \left(\omega_0 t + \psi \right) \right] = E_m e^{j \left(\omega_0 t + \psi \right)} = \dot{E}_m e^{j \omega_0 t}$$

изображение которой É (р) хотя и является комплексной функцией р, все же будет значительно более простым:

$$\dot{E}(p) = L\{\dot{e}(t)\} = \frac{\dot{E}_m}{p - j\omega_0}.$$
 (14-23)

Для пояснения расчетов с такими изображениями рассмотрим сначала неразветвленную цепь с нулевыми начальными условиями, в которой после коммутации действует один источник э. д. с. *е* (*t*).

По закону Ома в операторной форме комплексное изображение тока

$$\dot{I}(p) = \dot{E}(p)/Z(p);$$
 (14-24)

комплексный оригинал переходного тока

$$i(t) = L^{-1} \{i(p)\}$$
 (14-24a)

и переходный ток

$$i(t) = \text{Im}[i(t)].$$
 (14-246)

Если в этой цепи после коммутации кроме источника с гармонической э. д. с. действует, например, еще источник с постоянной E и апериодической $E_{0}e^{-\alpha t}$ э. д. с. и если начальные условия были ненулевые, что учитывается введением расчетных э. д. с. Li(0) и — $u_{C}(0)/p$, то все э. д. с., кроме e(t), должны быть введены в числитель формулы (14-24) с множителем i, т. е.

$$\dot{I}(p) = \frac{\dot{E}(p) + jLi(0) - ju_{C}(0)/p}{Z(p)}, \qquad (14-25)$$

где

$$\dot{E}(p) = \frac{\dot{E}_m}{p - j\omega_0} + j \frac{E}{p} + j \frac{E_0}{p + \alpha}.$$

Только в этом случае они будут учтены при определении переходного тока как мнимой части комплексного оригинала i (t). Необходимость умножения изображений всех внешних э. д. с. (кроме синусоидальных) и внутренних дополнительных э. д. с. ветвей на j распространяется также и на уравнения второго закона Кирхгофа для разветвленных цепей, если синусоидальные внешние э. д. с. заменяются их мгновенными комплексными значениями e (t).

В случае включения цепи по рис. 14-2 к источнику тока $I(p) = L\{i(t)\}$ при условин $i(0) \neq 0$ необходимо, чтобы ветвь $Z_1(p)$ и хотя бы одна из ветвей $Z_2(p)$ или $Z_3(p)$ не имели индуктивностей. В ветви $Z_1(p)$ сразу будет принужденный режим с током $i_1(t) = i(t)$.

Составни уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, образованного ветвями $Z_2(p)$ п $Z_3(p)$, и уравнение по первому закону Кирхгофа на точки разветвления. Переписав их для изображений и учитывая, что $I_1(p) = I(p)$, решим два уравнения с двумя неизвестными $I_2(p)$ и $I_3(p)$, т. е. найдем их изображения. Токи $i_2(t)$ и $i_3(t)$ определим по теореме разложения или при помощи таблицы соответствий.

Достаточно найти один из токов $I_2(p)$ или $I_3(p)$ и соответственно $i_2(t)$ или $i_3(t)$, так как другой ток сразу определяется по первому закону Кирхгофа.

14-3. Эквивалентные операторные схемы

При расчете переходного процесса операторным методом полезно составить для заданной цепи эквивалентную операторную схему. Чтобы показать, как составляется эквивалентная операторная схема в достаточно общем случае при ненулевых начальных условиях, запишем для схемы (рис. 14-3) уравнения Кирхгофа в операторной форме, опуская для кратности аргумент p у изображений: $I_1 + I_2 + I_3 = 0$

$$L_{1}[pI_{1} - i_{1}(0)] - r_{2}I_{2} - L_{2}[pI_{2} - i_{2}(0)] - \frac{I_{2}}{C_{2}p} - \frac{u_{C2}(0)}{p} = E_{1} - E_{2};$$

$$r_{2}I_{2} + L_{2}[pI_{2} - i_{2}(0)] + \frac{I_{2}}{C_{2}p} + \frac{u_{C3}(0)}{p} - r_{3}I_{3} - L_{3}pI_{3} - \frac{I_{3}}{C_{3}p} + \frac{u_{C3}(0)}{p} = E_{2} - E_{3}.$$

Переписав их в виде

$$I_{1} + I_{2} + I_{3} = 0;$$

$$L_{1}\rho I_{1} - \left(r_{2} + \rho L_{2} + \frac{1}{\rho C_{2}}\right)I_{2} = E_{1} + L_{1}i_{1}(0) - \left[E_{2} + L_{2}i_{2}(0) - \frac{u_{C2}(0)}{\rho}\right];$$

$$\left(r_{2} + \rho L_{2} + \frac{1}{\rho C_{2}}\right)I_{2} - \left(r_{3} + \rho L_{3} + \frac{1}{\rho C_{3}}\right)I_{3} =$$

$$= E_{2} + L_{2}i_{2}(0) - \frac{u_{C2}(0)}{\rho} + \left[E_{3} + \frac{u_{C3}(0)}{\rho}\right],$$

составим по ним эквивалентную операторную схему, представленную на рис. 14-4. Из рисунка ясно, что, вводя операторные реактив-

ные сопротивления pL и 1/pC, заменив заданные э. д. с. их изображениями и включив в каждую ветвь с индуктивностью и емкостью дополнительные внут-



ренние э. д. с. Li (0) и — u_C (0)/p, причем положительные направления этих дополнительных внутренних э. д. с. приняты совпадающими с положительным направлением тока в данной ветви, получим уравнения Кирхгофа для изображений, аналогичные уравнениям цепи гармонического тока. А так как все методы расчета цепей выводятся из уравнений Кирхгофа, то для расчета изображений какого-либо тока или напряжения в схеме (рис. 14-4) можно пользоваться методами контурных токов, узловых потенциалов, активного двухполюсника, преобразований и т. д.

Таким образом, операторный метод позволяет использовать для определения изображений токов и напряжений весь аппарат вычислений, применяемый для расчета установившихся токов и напряжений.

Составим теперь характеристическое уравнение, например, приравнивая нулю числитель входного сопротивления для источника э. д. с., включенного в первую ветвь Z_{1вх} (рис. 14-3):

$$Z_{1_{BX}} = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = 0.$$

Такая возможность вытекает из теоремы разложения, когда для получения характеристического уравнения приравниваем нулю знаменатель изображения.

В общем случае оно будет четвертой степени. Однако, если параметры какой-либо пары параллельных ветвей, например второй и третьей, удовлетворяют соотношению

$$r_2/r_3 = L_2/L_3 = C_3/C_2$$

то характеристическое уравнение будет только второй степени.

В самом деле, выражая из последнего уравнения L_3 и C_3 через сопротивления r_2 и r_3 , L_2 и C_3 и подставляя их значения в выражение Z_{1BX} , после преобразований получаем:

$$Z_{1 \text{ BX}} = \frac{p^2 C_2 \left[(r_2 + r_3) L_1 + r_3 L_2 \right] + p C_2 r_2 r_3 + r_3}{(r_2 + r_3) p C_2} = 0.$$

Таким образом, возможность преобразовывать операторные сопротивления, так же как и комплексные, позволяет очень просто установить случаи, когда из-за пропорциональности параметров ветвей *r*, *L* и 1/*C* степень характеристического уравнения понижается. Сказанное относится также к параллельным ветвям *r*, *L* и параллельным ветвям *r*, *C*, если их параметры соответственно пропорциональны.

Пример 14-1. Найти ток в индуктивности (рис. 14-5) после включения рубильника, если дано: U = 200 В; u_C (0) = 100 В; $r_1 = 30$ Ом; $r_2 = 10$ Ом; L = 0,1 Г; C = 1000 мкФ.

. Решение. Составим уравнения для изображений по методу контурных токов:

$$40I_1 + 0, 1pI_1 - 0, 1i_1 (0) - 10I_2 = \frac{200}{p};$$

- 10I_1 + 10I_2 + $\frac{1000}{p}I_2 - \frac{u_C(0)}{p} = 0,$



Рис. 14-5.

где

 $i_1(0) = i_{1 n p}$. (0) = 200/40 = 5 A.

Решив эти уравнения, найдем I1:

$$I_{1} = \frac{\begin{vmatrix} 209/p + 0.5 & -10 \\ 100/p & 10 + 1000/p \end{vmatrix}}{\Delta},$$

где

$$\Delta = \left| \begin{array}{cc} 40 + 0, 1p & -10 \\ -10 & 10 + 1000/p \end{array} \right|.$$

Отсюда

$$I_1 = 5\left(\frac{1}{p} + \frac{300}{p^2 + 400p + 40\,000}\right).$$

Оригинал первого слагаемого равен 5. Корни знаменателя второго слагаемого $p_1 = p_2 = p = -200$. Так как корни кратные, то теорема разложения в виде (14-10) неприменима. Представив второе слагаемое в виде

$$\frac{5 \cdot 300}{p^2 + 400p + 40\ 000} = \frac{1500}{(p + 200)^2}$$

найдем его оригинал по таблице (приложение 2):

$$L^{-1}\left\{\frac{1500}{(p+200)^2}\right\} = 1500te^{-200t}.$$

Оригинал того же слагаемого можно найти и по формуле (14-12):

$$\frac{1}{(2-1)!} \frac{d}{dp} \left(1500e^{pt}\right)_{p_1} = 1500te^{-200t};$$

для i₁ окончательно получаем:

$$i_1 = 5 + 1500te^{-200t}$$
 A.

В частности, при t = 0, как и должно быть, $i_1(0) = i_{1пp-}(0) = 5$ А. Пример 14-2. Определить напряжение на индуктивности (рис. 14-6, *a*) после включения рубильника, если $r_1 = 10$ Ом, L = 0,15 Г, $r_2 = 10$ Ом, $C = 25 \cdot 10^{-5}$ Ф, $u = 150 \sin (314t + 60^\circ)$ В.



Рис. 14-6.

Решение. Изображение тока I₁ найдем по методу активного двухполюсника. Составим для цепи (рис. 14-6, *a*) эквивалентную операторную схему (рис. 14-6, *б*) и определим расчетные э. д. с. Из расчета режима до коммутации найдем:

$$i_{1\pi p} = 4,2 \sin (314t - 13^{\circ}45') \text{ A};$$

 $u_{C_{\pi p}} = 53,5 \sin (314t - 103^{\circ}45') \text{ B}$

и, следовательно,

$$i_1(0) = i_{1110-}(0) = 4,2 \sin(-13^{\circ}45') = -1 \text{ A};$$

 $u_C(0) = u_{C_{110-}}(0) = -52,1 \text{ B}.$
По методу активного двухполюсника

$$I_1 = \frac{U_{\rm py\delta}}{Z + Z_{\rm B}},$$

где

$$Z + Z_{\rm B} = r_1 + pL + \frac{r_2/pC}{r_2 + 1/pC} = \frac{37.5 \cdot 10^{-5}p^2 + 0.175p + 20}{25 \cdot 10^{-4}p + 1}.$$

Найдем далее напряжение Uba при отключенной ветви с индуктивностью

$$U_{ba} = Ir_2 = \frac{-u_C(0)}{p(r_2 + 1/pC)} r_2 = \frac{0,1305}{25 \cdot 10^{-4}p + 1}.$$

Напряжение на рубильнике

$$U_{py6} = U_{ba} + E + Li_1(0) = \frac{-37.5 \cdot 10^{-5} \rho^3 + 0.3055 \rho^2 + 152 \rho + 21650}{(25 \cdot 10^{-4} \rho + 1) (\rho^2 + 314^2)}$$

Ток в везви с индуктивностью

$$I_1 = \frac{-p^3 + 815p^2 + 405 \cdot 10^3 p + 578 \cdot 10^5}{(p^2 + 314^2) (p^2 + 467p + 534 \cdot 10^2)}.$$

Поскольку в момент коммутации в индуктивности был ток, изображение напряжения на индуктивности представится разностью изображений потенциалов точек *d* и *c*:

$$U_{L} = \varphi_{d} - \varphi_{c} = I_{1}pL - Li_{1}(0) =$$

= $\frac{192,2p^{3} + 836 \cdot 10^{2}p^{2} + 155,6 \cdot 10^{3}p + 79 \cdot 10^{7}}{(p^{2} + 314^{2})(p^{2} + 467p + 534 \cdot 10^{2})} = \frac{F_{1}(p)}{F_{2}(p)}.$

Находим корни характеристического уравнения $F_2(p) = 0$

$$p_1 = -267; \quad p_2 = -200; \quad p_3 = j314; \quad p_4 = -j314.$$

Далее находим:

$$\begin{split} F'_{2}(p) &= 2p \ (p^{2} - 467p + 534 \cdot 10^{2}) + (p^{2} + 314^{2}) \ (2p + 467); \\ F'_{2}(p_{1}) &= -113, 5 \cdot 10^{5}; \quad F'_{2}(p_{2}) = 93 \cdot 10^{5}; \\ F'_{2}(p_{3}) &= -(92 + j28, 3) \ 10^{6}; \quad F'_{2}(p_{4}) = -(92 - j28, 3) \ 10^{6}. \end{split}$$

Аналогично находим F_1 (p_k).

Применяя теорему разложения (14-10), учитывая, что в теореме разложения слагаемое от корня p_4 , сопряженного p_3 , получается сопряженным слагаемому от корня p_3 , сумму обоих слагаемых найдем сразу как удвоенную вещественную часть слагаемого от корня p_3 :

$$u_{L}(t) = \sum_{k=1}^{4} \frac{F_{1}(p_{k})}{F_{2}'(p_{k})} e^{p_{k}t} = \frac{-1,05 \cdot 10^{9}}{-113,5 \cdot 10^{5}} e^{-267t} - \frac{5,3 \cdot 10^{8}}{93 \cdot 10^{5}} e^{-200t} + 2 \operatorname{Re} \left\{ \frac{(-0,749 - j1,065) \cdot 10^{9}}{(-92 - j28,3) \cdot 10^{6}} e^{j34t} \right\} = 157 \sin(314t + 81^{\circ}) + 92,6e^{-267t} - 57e^{-200t} \operatorname{B}.$$

Пример 14-3. Найти напряжение на конденсаторе *u*_C после включения рубильника (рис. 14-7, *a*).

Решение. Представим заданную гармоническую э.д.с. комплексной величиной e (t) и составим эквивалентную операторную схему (рис. 14-7, б). Обозначим

 $r_{\vartheta} = r + \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}; \quad \tau = r_{\vartheta}C$

и найдем напряжение на конденсаторе до коммутации:

$$u_{Cnp-}(t) = -E_1 + \frac{E_m}{z} x_C \sin(\omega t + \psi - \varphi - 90^\circ),$$

где

$$z = \sqrt{(r+r_1)^2 + (1/\omega C)^2}; \quad x_C = \frac{1}{\omega C}; \quad \text{tg } \varphi = -\frac{1}{\omega C (r+r_1)}.$$

Следовательно,

$$u_C(0) = -E_1 + \frac{E_m}{z} x_C \sin(\psi - \psi - 90^\circ).$$

Найдем по методу двух узлов комплексное изображение напряжения \dot{U}_{ab} :

$$\dot{U}_{ab} = \frac{\sum \dot{E}Y}{\sum Y} = \frac{j \frac{E_1}{p} \frac{1}{r_1} + \left[\frac{E_m}{p-j\omega} - j \frac{u_C(0)}{p}\right] \frac{1}{r+1/pC}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r+1/pC} + \frac{1}{r_2}}.$$

Зная его, находим комплексное изображение тока /:

$$i = \frac{\frac{E_m}{p - j\omega} - j \frac{u_C(0)}{p} - \dot{U}_{ab}}{r + 1/pC},$$

Далее, поскольку конденсатор в момент коммутации был заряжен, найдем комплексное изображение напряжения на конденсаторе U_C как разность комплек-



Рис. 14-7.

сных операторных потенциалов $\dot{\phi}_f$ и $\ddot{\phi}_d$ в эквивалентной операторной схеме (рис. 14-7, б):

$$\dot{U}_{C} = \dot{\varphi}_{f} - \dot{\varphi}_{d} = j \frac{u_{C}(0)}{p} + l \frac{1}{pC}.$$

Подставляя значение \dot{U}_{ab} в формулу для /, а значение / в формулу для \dot{U}_{c} , пвсле ряда алгебраических преобразований получаем:

$$\dot{U}_{C} = \frac{\dot{E}_{m}}{(p - j\omega)(1 + \tau p)} - \frac{r_{2}jE_{1}}{p(r_{1} + r_{2})(1 + \tau p)} + \frac{ju_{C}(0)\tau}{1 + \tau p},$$

Применив теорему разложения (14-10), найдем комплексный оригинал искомого напряжения на конденсаторе:

$$\dot{u}_{C}(t) = j \frac{\dot{E}_{1}r_{2}}{r_{1}+r_{2}} + \frac{\dot{E}_{m}e^{j\omega t}}{1+\tau j\omega} + ju_{C}(0) e^{-t/\tau} + j \frac{E_{1}r_{2}}{r_{1}+r_{2}} e^{-t/\tau} - \frac{\dot{E}_{m}e^{-t/\tau}}{1+\tau j\omega}.$$

С учетом приведенного выше значения и. (0) найдем напряжение

$$u_{C}(t) = \operatorname{Im}\left[\dot{u}_{C}(t)\right] = -\frac{E_{1}r_{2}}{r_{1}+r_{2}} + \frac{E_{m}}{z_{1}}x_{C}\sin\left(\omega t + \psi - \varphi_{1} - 90^{\circ}\right) + \\ + \left[-E_{1} + \frac{E_{m}}{z}x_{C}\sin\left(\psi - \varphi - 90^{\circ}\right) + \frac{E_{1}r_{2}}{r_{1}+r_{2}} - \frac{E_{m}}{z_{1}}x_{C}\sin\left(\psi - \varphi_{1} - 90^{\circ}\right)\right]e^{-t/\tau}, \quad \text{rge}$$

где

 $z_1 = \sqrt{r_3^2 + (1/\omega C)^2}; \quad \lg \varphi_1 = -1/\omega Cr_9.$

В частности, при t = 0 получаем для u_C (0) приведенный выше результат.

14-4. Переходные процессы в цепях с взаимной индуктивностью

Рассмотрим переходные процессы в цепи (рис. 14-8), у которой две катушки с сопротивлениями r_1 , r_2 и индуктивностями L_1 , L_2 связаны взаимной индуктивностью M, причем вторая катушка замкнута накоротко, а первая включается на постоянное напряжение U.

Токи i_1 и i_2 в обеих катушках связаны уравнениями Кирхгофа $r_1i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = U;$ (14-26) $r_2i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = 0.$ (14-27)



Рис. 14-8.

Отметим принципнально важное обстоятельство, что учет взаимной индуктивности между ка-

тушками не повышает порядка дифференциальных уравнений. Перепишем уравнения (14-26) и (14-27) для изображений

$$(r_1 + pL_1) I_1 + pMI_2 = \frac{U}{p}; \ pMI_1 + (r_2 + pL_2) I_2 = 0.$$

Решая их, находим:

$$I_{1} = \frac{U(1 + \rho\tau_{2})}{\rho L_{1}\tau_{2}(1 - k^{2})(\rho^{2} + a\rho + b)} = \frac{F_{1}(\rho)}{\rho F_{2}(\rho)};$$

$$I_{2} = -\frac{MU}{L_{1}L_{2}(1 - k^{2})(\rho^{2} + a\rho + b)} = \frac{F_{3}(\rho)}{F_{2}(\rho)},$$

где $\tau_1 = L_1/r_1$; $\tau_2 = L_2/r_2$ — постоянные времени каждой из катушек, когда другая разомкнута;

$$a = \frac{1}{1-k^2} \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} \right); \ b = \frac{1}{(1-k^2)\tau_1\tau_2}$$

(

и $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$ — коэффициент связи.

Решая характеристическое уравнение системы

$$F_2(p) = p^2 + ap + b = 0,$$

находим его корни:

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2(1-k^2)} \left[\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} + \sqrt{\left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right)^2 - \frac{4(1-k^2)}{\tau_1\tau_2}} \right]$$

Применив к выражению для тока I_1 теорему разложения в виде (14-11), а к выражению для тока I_2 — в виде (14-10), найдем после некоторых преобразований с учетом равенств

$$p_1 + p_2 = -\frac{1}{1 - k^2} \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} \right); \ p_1 p_2 = \frac{1}{(1 - k^2) \tau_1 \tau_2}; \ F'_2(p) = 2p - p_1 - p_2$$

оригиналы токов і1 н і2:

$$i_{1} = \frac{U}{r_{1}} \left[1 + p_{2} \frac{1 + p_{1}\tau_{2}}{p_{1} - p_{2}} e^{p_{1}t} - p_{1} \frac{1 + p_{2}\tau_{2}}{p_{1} - p_{2}} e^{p_{2}t} \right];$$

$$i_{2} = \frac{k^{2}U}{(p_{2} - p_{1})(1 - k^{2})M} (e^{p_{1}t} - e^{p_{2}t}).$$

Для лучшего уяснения процесса рассмотрим простейший случай, когда обе катушки одинаковы:

$$r_1 = r_2 = r; \quad L_1 = L_2 = L; \quad k = M/L.$$

Тогда постоянные времени каждой из катушек в отдельности равны между собой:

$$\tau_1 = \tau_2 = \tau = L_1/r_1 = L_2/r_2 = L/r.$$

Коэффициенты затухания α_1 и α_2 также упростятся:

$$\alpha_1 = -p_1 = \frac{1}{(1+k)\tau} = \frac{r}{L+M}; \ \alpha_2 = -p_2 = \frac{1}{(1-k)\tau} = \frac{r}{L-M}$$

и токи катушек

$$i_{1} = \frac{U}{2r} \left(2 - e^{-\frac{rt}{L+M}} - e^{-\frac{rt}{L-M}} \right); \ i_{2} = \frac{U}{2r} \left(-e^{-\frac{rt}{L+M}} + e^{-\frac{rt}{L-M}} \right). \ (14-28)$$

На рис. 14-9 построены кривые изменения токов i_1 и i_2 . Одна из свободных составляющих токов затухает медленно, т. е. имеет большую постоянную времени, определяемую суммой индуктивности L и взаимной индуктивности M, а вторая затухает быстро, так как ее постоянная времени определяется разностью L и M. Для сравнения на рис. 14-9 показано, как изменялся бы ток первой катушки при ее включении, если бы вторая была разомкнута (пунктирная кривая). В первые моменты после включения ток первой катушки увеличивается быстрее, чем он возрастал бы при разомкнутой второй катушке. В этом можно убедиться, подсчитав начальные значения производных di_1/dt в обоих случаях. При замкнутой вторичной

катушке из первого выражения (14-28) получим

$$\left(\frac{di_1}{dt}\right)_{t=0} = \frac{U}{(1-k^2)L},$$

а при разомкнутой вторичной катушке (см. § 13-4)

$$\left(\frac{di_1}{dt}\right)_{t=0} = \frac{U}{L}.$$

В первом случае производная больше, поэтому ток *i*₁ растет быстрее.

При $t > t_1$ ток i_2 по абсолютному значению уменьшается и знак его производной изменяется на обратный. Кроме того, как показано на рис. 14-9, ток i_1 , начиная с некоторого момента времени, растет медленнее, чем при разомкнутой второй катушке.

Попутно отметим, что, поскольку при включении токи катушек имеют противоположные направления, механические силы их взаимодействия стремятся оттолкнуть катушки друг от друга.

Рассмотрим энергетические соотношения.

Для этого умножим на $i_1 dt$ обе части уравнения (14-26) и на $i_{2}dt$ обе части уравнения (14-27) и представим их в виде

$$r_{1}i_{1}^{2} dt + L_{1}i_{1} di_{1} + Mi_{1} di_{2} = r_{1}i_{1}^{2} dt + d\left(\frac{L_{1}i_{1}^{2}}{2}\right) + + Md (i_{1}i_{2}) - Mi_{2} di_{1} = Ui_{1} dt; - Mi_{2} di_{1} = r_{2}i_{2}^{2} dt + L_{2}i_{2} di_{2} = r_{2}i_{2}^{2} dt + d\left(\frac{L_{2}i_{2}^{2}}{2}\right).$$

Подставляя — $Mi_2 di_1$ в предыдущее уравнение, получаем:

$$r_1 i_1^2 dt + r_2 i_2^2 dt + d\left(\frac{L_1 i_1^2}{2}\right) + d\left(\frac{L_2 i_2^2}{2}\right) + Md(i_1 i_2) = Ui_1 dt.$$

Проинтегрировав в пределах от 0 до t, будем иметь:

$$\int_{0}^{t} r_{1}i_{1}^{2} dt + \int_{0}^{t} r_{2}i_{2}^{2} dt + \frac{L_{1}i_{1}^{2}}{2} + \frac{L_{2}i_{2}^{2}}{2} + Mi_{1}i_{2} = \int_{0}^{t} Ui_{1} dt.$$

Отсюда следует, что получаемая от источника энергия преобразуется частично в тепло, выделяемое в сопротивлениях обеих катушек (первые два слагаемых левой части последнего равенства), а частично запасается в магнитном поле обеих катушек (три последних слагаемых левой части этого равенства). Так как знаки токов



Рис. 14-9.

 i_1 и i_2 различны (рис. 14-9), то последний член $+ Mi_1i_2$ отрицателен. Более подробный анализ показывает, однако, что знак суммы трех последних членов всегда положителен, так что за любой промежуток времени от 0 до t энергия источника частью переходит в тепло, а частью расходуется на увеличение энергии магнитного поля катушек.

Рассмотрим еще случай включения первой катушки на постоянное напряжение, если вторая катушка замкнута на резистор с сопротивлением *r*.

При этом будем считать, что числа витков катушек w_1 и w_2 различны, а магнитные потоки рассеяния, а следовательно, и индуктивности рассеяния катушек равны нулю (потоками рассеяния катушек называются потоки, сцепляющиеся только с каждой из них в отдельности; индуктивности рассеяния соответствуют этим потокам):

$$\Phi_{s1} = \Phi_{s2} = 0$$
 и $L_{s1} = L_{s2} = 0$.

Учитывая равенства

$$L = L_{s1} + \frac{w_1}{w_2} M; \quad L_2 = L_{s2} + \frac{w_2}{w_1} M,$$

запишем уравнения закона Кирхгофа для каждой из катушек:

$$i_{1}r_{1} + \frac{w_{1}}{w_{2}} M \frac{di_{1}}{dt} + M \frac{di_{2}}{dt} = i_{1}r_{1} + \frac{M}{w_{2}} \frac{d}{dt} (i_{1}w_{1} + i_{2}w_{2}) = U;$$

$$i_{2}(r + r_{2}) + \frac{M}{w_{1}} \frac{d}{dt} (i_{1}w_{1} + i_{2}w_{2}) = 0.$$
(14-29)

Здесь для случая двух катушек, намотанных на стальной тороид с длиной *l* средней магнитной линии и сочением S, M равно:

$$M = M_{12} = M_{21} = \frac{w_1 w_2 \mu \mu_0 S}{l} \,.$$

По закону полного тока, полагая для простоты воздушный зазор в стальном сердечнике отсутствующим, имеем:

$$\oint H \, dl = Hl = \frac{B}{\mu\mu_0} \, l = \frac{\Phi}{\mu\mu_0 S/l} = i_1 \omega_1 + i_2 \omega_2. \tag{14-30}$$

Но магнитный поток Ф скачком измениться в момент коммутации не может, так как это вызвало бы появление в каждой из обмоток бесконечно большой э. д. с., пропорциональной $\frac{d}{dt} (w_1 i_1 + w_2 i_2)$, и оба уравнения (14-29) перестали бы соблюдаться для момента коммутации (t = 0).

Поэтому

$$w_1 i_1(0) + w_2 i_2(0) = 0. \tag{14-31}$$

Вместе с тем в отличие от ранее рассмотренных задач каждый из токов *i*₁ и *i*₂ в отдельности может в момент включения измениться скачком.

Подчеркием физический смысл задачи, заключающийся в том, что при включении катушек, связанных взаимной индуктивностью, именно наличне потоков рассеяния (а следовательно, и индуктивностей рассеяния L_{s1} и L_{s2}) не позволяет токам изменяться в момент включения скачком, так как иначе э. д. с. — $L_{s1} di_1/dt$ и — $L_{s2} di_2/dt$ обратились бы в бесконечность.

и

$$\Phi(0) = 0$$

С учетом (14-31) перепишем уравнения (14-29) для изображений

$$I_{1}r_{1} + \frac{M}{\omega_{2}} p (I_{1}\omega_{1} + I_{2}\omega_{2}) = \frac{U}{p};$$

$$I_{2} (r + r_{2}) + \frac{M}{\omega_{1}} p (I_{1}\omega_{1} + I_{2}\omega_{2}) = 0.$$

Решая их относительно I_1 и I_2 , получаем:

$$I_{1} = \frac{Uw_{2} [w_{1} (r + r_{2}) + w_{2}M\rho]}{\rho \{M\rho [w_{1}^{2} (r + r_{2}) + r_{1}w_{2}^{2}] + w_{1}w_{2}r_{1} (r + r_{2})\}} = \frac{F_{1} (\rho)}{\rho F_{2} (\rho)};$$

$$I_{2} = -\frac{UM}{M\rho [w_{1}^{2} (r + r_{2}) + r_{1}w_{2}^{2}] + w_{1}w_{2}r_{1} (r + r_{2})} = \frac{F_{3} (\rho)}{F_{2} (\rho)}.$$

Применяя к току I_1 теорему разложения в форме (14-11), а к току I_2 в форме (14-10), найдем токи

$$i_1 = \frac{U}{r_1} \left[1 - \frac{\alpha n M}{r_1} e^{-\alpha t} \right]; \quad i_2 = -\frac{U \alpha M}{r_1 (r + r_2)} e^{-\alpha t},$$

где

$$n = \frac{w_1}{w_2}; \quad \alpha = \frac{r_1 (r+r_2)}{nM (r+r_2+r_1/n^2)}.$$

Отсюда видно, что ток *i*₁ в момент включения изменяется скачком от нуля до значения

$$i_1(0) = \frac{U}{r_1 + n^2 (r + r_2)}$$

и затем постепенно увеличивается до значения $i_{1 \text{пр}} = U/r_1$. Ток i_2 в момент включения также изменяется скачком от нуля до значения

$$i_2(0) = -\frac{Un}{r_1 + n^2(r + r_2)} = -i_1(0)\frac{w_1}{w_2},$$

а затем постепенно спадает до нуля. Магнитный поток Ф найдем из (14-30):

$$\Phi = \frac{MU}{w_2 r_1} (1 - e^{-\alpha t}).$$

Поток Ф нарастает постепенно, начиная с нуля.

Отметим, что именно из-за отсутствия индуктивностей рассеяния катушек у

токов и потока получилась только одна свободная составляющая (процесс включения в этом случае описывается дифференциальным уравнением первого порядка). Отметим, наконец, что если в цепи (рис. 14-8), действовал источник переменного напряжения и затем в момент t = 0 первая катушка замыкается накоротко, то уравнения в изображениях с учетом индуктивностей рассеяния будут [см. уравнения (14-26) н (14-27)]:

$$r_1I_1 + pL_1I_1 - L_1i_1(0) + pMI_2 - Mi_2(0) = 0;$$

$$r_2I_2 + pL_2I_2 - L_2i_2(0) + pMI_1 - Mi_1(0) = 0$$

или

$$(r_1 + pL_1) I_1 + pMI_2 = L_1 i_1 (0) + M i_2 (0);$$

$$pMI_1 + (r_2 + pL_2) I_2 = L_2 i_2 (0) + M i_1 (0).$$



Рис. 14-10.

Этим урависниям соо́тветствует эквивалентная операторная схема, приведенная на рис. 14-10.

Подобным же образом рассматриваются переходные процессы и при других коммутациях в цепи по рис. 14-8.

14-5. Сведение расчетов переходных процессов к нулевым начальным условиям

При изучении переходных процессов в электрических машинах, в схемах автоматического регулирования и в других случаях часто сводят их расчет при ненулевых начальных условиях к расчету при нулевых начальных условиях следующим приемом.

Пусть к зажимам 1-2 активного двухполюсника рубильником *Р* подключается ветвь с операторным сопротивлением $Z_{12}(p)$ (рис. 14-11, *a*). Если в подключаемой ветви есть источники э. д. с. или заряженные конденсаторы, то их можно включить в состав активного двухполюсника.



Рис. 14-11.

Для расчета тока в подключаемой ветви (в ветви рубильника) или в какой-либо иной ветви активного двухполюсника определим прежде всего напряжение $u_{12}(t)$ на зажимах 1-2 рубильника до его включения, обусловленное всеми э. д. с. активного двухполюсника. Затем включим (рис. 14-11, б) в ветвь рубильника два источника с противоположно направленными э. д. с. e(t), равными по величине $u_{12}(t)$. При этом режим в цепи не изменится.

Теперь рассмотрим включение рубильника. Так как система линейна, то будем вести расчет по принципу наложения. Прежде всего найдем токи при действии всех э. д. с. активного двухполюсника и той э. д. с., которая действует противоположно напряжению u_{12} (t) (рис. 14-11, e). В этой схеме рубильник включает ветвь с источником э. д. с. e(t), равной и противоположной по направлению эквивалентной э. д. с. активного двухполюсника. Поэтому в этой схеме ток в ветви рубильника равен нулю, а значит, для всей схемы в целом это будет режим до коммутации. Остается учесть последнюю

э. д. с. e(t), действующую в ветви рубильника в том же направлении, как и папряжение на его зажимах до коммутации (рис. 14-11, e), т. е. рассчитать переходный процесс при включении ветви с источником э. д. с. e(t) к пассивному двухполюснику или, пначе говоря, при нулевых начальных условиях.

Если при включении рубильника определяется ток в какой-нибудь ветви активного двухполюсника, то нужно в соответствии со сказанным учесть, что он состоит из тока, существовавшего в этой ветви до коммутации, и тока, который возникает в этой ветви после включения источника э. д. с. e(t) к пассивному двухполюснику. Если, в частности, рассчитывается ток в ветви рубильника, равный нулю до коммутации, достаточно рассчитать режим в схеме по рис. 14-11, e.

Свести расчет переходных процессов в цепи с ненулевыми начальными условиями к расчету при нулевых начальных условиях можно, применяя как классический, так и операторный метод. Сопротивление Z_{12} (*p*) может быть в общем случае входным сопротивлением другого пассивного двухполюсника, подключаемого к зажимам 1-2.

Аналогично можно показать, что отключение любой ветви, не содержащей индуктивности, можно свести к включению в нее источника тока с током, равным и противоположным по направлению току в этой ветви до коммутации.



Рис. 14-12.

Пример 14-4. Найти ток в конденсаторе (рис. 14-12) после включения рубильника, если $r_1 = r_2 = r = 10$ Ом; L = 0,1 Г; C = 1000 мкФ; U = 200 В; u_C (0) = = 100 В.

Решение. Выбрав положительное направление напряжения на рубильнике, как указано на рис. 14-12, найдем это напряжение:

$$u_{py6} = \varphi_a - \varphi_b = u_C (0) + \frac{U}{r_1 + r_2} r_2 = 200 \text{ B.}$$

Ссбственное операторное сопротивление ветви 3

$$Z = \frac{1}{pC} + \frac{r_2 (r_1 + pL)}{r_2 + r_1 + pL} = \frac{p^2 + 200p + 20000}{0, 1p^2 + 20p}$$

Изображение искомого тока І найдем по закону Ома в операторной форме (14-19):

$$I = \frac{U_{\text{py6}}}{Z} = \frac{200 \ (0, 1p + 20)}{p^2 + 200p + 20 \ 000} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)}.$$

Приравнивая $F_2(p) = 0$, находим корни характеристического уравнения: $p_1 = -100 + i100; p_2 = -100 - i100$. Оригинал (ток *i*) найдем по теореме разложения (14-10). В соответствии с замечаниями, сделанными при решении примера 14-2, имеем:

$$i = 2 \operatorname{Re}\left[\frac{F_1(p_1)}{F'_2(p_1)} e^{p_1 t}\right] = 2 \operatorname{Re}\left[\frac{200e^{p_1 t}(0, 1p_1 + 20)}{2p_1 + 200}\right] = 20 \sqrt{2} e^{-100t} \sin(100t + 45^{\circ}) \text{ A.}$$

14-6. Определение свободных токов по их изображениям

Пусть, например, требуется найти переходные токи в цени по рис. 14-13, а после включения рубильника P_2 . В первой и третьей ветвях действуют источники гармонических э. д. с. e_1 и e_3 разных частот ω_1 и ω_3 , а во второй ветви действует источник постоянной э. д. с. e_2 .

Найдем принужденные токи и напряжение на конденсаторе от всех трех одновременно действующих э. д. с. как до коммутации, так и после коммутации. Тогда для определения токов переходного процесса нужно еще найти только свободные токи во всех ветвях.



Рис. 14-13.

Для этого сначала вычислим значения свободного тока в индуктивности $i_{1_{CB}}(0 +)$ и свободного напряжения на емкости $u_{C_{CB}}(0 +)$ в момент t = 0. Это легко сделать по формулам (13-66). Составим далее уравнения по первому и второму законам Кирхгофа для свободных токов, считая их положительные направления такими же, как и у переходных токов i_1, i_2, i_3 :

$$i_{1_{CB}} + i_{2_{CB}} + i_{3_{CB}} = 0; \quad r_1 i_{1_{CB}} + L \frac{di_{1_{CB}}}{dt} - r_2 i_{2_{CB}} = 0;$$

- $r_2 i_{2_{CB}} + r_3 i_{3_{CB}} + \frac{1}{C} \int_0^t i_{3_{CB}} dt + u_{C_{CB}} (0+) = 0.$

Перейдем в этих уравнениях от оригиналов к изображениям, опуская у изображений обозначение их аргумента *p*:

$$I_{1_{CB}} + I_{2_{CB}} + I_{3_{CB}} = 0;$$

$$r_1 I_{1_{CB}} + L \left[p I_{1_{CB}} - i_{1_{CB}} (0+) \right] - r_2 I_{2_{CB}} = 0;$$

$$- r_2 I_{2_{CB}} + r_3 I_{3_{CB}} + \frac{I_{3_{CB}}}{pC} + \frac{u_{C_{CB}} (0+)}{p} = 0.$$

Вводя операторные сопротивления ветвей, перепишем сокращенно полученные алгебраические уравнения:

$$\left. \left. \begin{array}{l} I_{1_{\rm CB}} + I_{2_{\rm CB}} + I_{3_{\rm CB}} = 0; \\ Z_1 I_{1_{\rm CB}} - r_2 I_{2_{\rm CB}} = Li_{1_{\rm CB}} (0+) = E_{1_{\rm CB}}; \\ - r_2 I_{2_{\rm CB}} + Z_3 I_{3_{\rm CB}} = -\frac{n_{C_{\rm CB}} (0+)}{p} = E_{3_{\rm CB}}, \end{array} \right\}$$
(14-32)

решая которые, легко найти изображения всех трех свободных токов. Затем по теореме разложения найдем их оригиналы, т. е. свободные токи, а следовательно, и токи переходного процесса i_1, i_2, i_3 . Свободное напряжение на конденсаторе по свободному току можно найти, например, интегрированием

$$u_{C_{CB}} = \frac{1}{C} \int i_{3_{CB}} dt,$$

причем постоянная интегрирования принята равной нулю, так как постоянной составляющей в составе свободного напряжения быть не может. Зная u_{CcB} , легко найти напряжение на конденсаторе u_C в переходном процессе.

Разумеется, на основании уравнений (14-32) можно составить эквивалентную операторную схему (рис. 14-13, б) и для определения изображений свободных токов применить любой из методов расчета электрических цепей при установившихся режимах.

Рассмотренный метод проще, чем непосредственный расчет токов переходного процесса по теореме разложения в тех случаях, когда внешние э. д. с. имеют простые формы, например синусоидальную или постоянную, т. е. когда легко вычислить принужденные токи. В тех случаях, когда задапы э. д. с. относительно сложной формы или когда э. д. с. представлены в виде кусочно-аналитических функций, этот метод теряет свои преимущества и рациональнее пользоваться формулами Дюамеля.

14-7. Формулы включения

При включении источника экспоненциального, постоянного или гармонического напряжения к нассивному двухполюснику с входным операторным сопротивлением *Z* (*p*) можно на основании теоремы разложения (14-10) и сучетом для гармонического напряжения формул (14-24), (14-24а) и (14-24б) получить простые расчетные формулы, называемые формулами включения.

Для случая экспоненциального напряжения $Ue^{\alpha t}$, изображение которого $U(p) = U/(p - \alpha)$ (см. приложение 2) получим, применяя закон Ома в операторной форме при нулёвых начальных условиях (14-19):

$$I(p) = \frac{U(p)}{Z(p)} = \frac{U}{(p-\alpha) Z(p)}.$$
 (14-33)

Определяя оригинал (14-33) по теореме разложения (14-10), получим формулу включения для экспоненциального напряжения:

$$i(t) = L^{-1} \{ I(p) \} = \frac{Ue^{\alpha t}}{Z(\alpha)} + \sum_{k=1}^{n} \frac{Ue^{p_k t}}{(p_k - \alpha) Z'(p_k)}, \qquad (14-34)$$

предполагая, что Z (p) = 0 имеет n простых корней, и учитывая, что Z (p_k) = 0. Здесь Z (α) = Z (p) при $p = \alpha$ и Z' (p_k) = dZ/dp при $p = p_k$.

Первое слагаемое (14-34) представляет собой принужденный ток, а сумма всех остальных слагаемых — свободный ток.

Формулу включения для постоянного напряжения U получаем из (14-34), полагая $\alpha = 0$:

$$i(t) = \frac{U}{Z(0)} + \sum_{k=1}^{n} \frac{Ue^{p_k t}}{p_k Z'(p_k)}.$$
(14-35)

При включении гармонического напряжения $u = \text{Im}\{U_m e^{j(\omega t + \psi)}\} = \text{Im}\{\dot{U}_m e^{j\omega t}\}$, полагая в (14-34) $\alpha = j\omega$ и заменяя U комплексной амплитудой $\dot{U}_m = U_m e^{j\psi}$, получаем из (14-34) ток *i* (*t*) как мнимую часть комплексного оригинала:

$$i(t) = \operatorname{Im}\left\{\frac{\dot{U}_{m}e^{j\omega t}}{Z(j\omega)} + \sum_{k=1}^{n} \frac{\dot{U}_{m}e^{p_{k}t}}{(p_{k} - j\omega)Z'(p_{k})}\right\},\$$

т. е. формулу включения для гармонического напряжения.

14-8. Расчет переходных процессов методом переменных состояния

Метод переменных состояния (называемый иначе методом пространства состояний) основывается на двух уравнениях, записываемых в матричной форме.

Структура первого уравнения определяется тем, что оно связывает матрицу первых производных по времени переменных состояния $\mathbf{x}^{(1)}$ с матрицами самих переменных состояния \mathbf{x} и внешних воздействий \mathbf{u} , в качестве которых рассматриваются э. д. с. и токи источников.

Второе уравнение по своей структуре является алгебранческим и связывает матрицу выходных величин у с матрицами переменных состояния х и внешних воздействий **u**.

Определяя переменные состояния, отметим следующие их свойства:

1. В качестве переменных состояния в электрических цепях следует выбирать токи i_L в индуктивностях и напряжения u_C на емкостях, причем не во всех индуктивностях и не на всех емкостях, а только для независимых, т. е. таких, которые определяют общий порядок системы дифференциальных уравнений цепи.

2. Дифференциальные уравнения цепи относительно переменных состояния записываются в канонической форме, т. е. представляются решенными относительно первых производных переменных состояния по времени.

Отметим, что только при выборе в качестве переменных состояния токов i_L в независимых индуктивностях и напряжений u_C на независимых емкостях первое уравление метода переменных состояния будет иметь указанную выше структуру.

Если в качестве переменных состояния выбрать токи i_C в ветвях с емкостями или токи i_r в ветвях с сопротивлениями, а также напряжения u_L на индуктивностях или напряжения u_r на сопротивлениях, то первое уравнение метода переменных состояния также можно представить в канонической форме, т. е. решенным относительно первых производных по времени этих величин. Однако структура их правых частей не будет соответствовать данному выше определению, так как в них будет еще входить матрица первых производных от внешних воздействий

u⁽¹⁾.

3. Число переменных состояния равно порядку системы дифференциальных уравнений исследуемой электрической цепи.

4. Выбор в качестве переменных состояния токов i_L и напряжений u_C удобен еще и потому, что именно эти величины соглас-



Рис. 14-14.

но 'законам коммутации (§ 13-1) в момент коммутации не изменяются скачком, т. е. одинаковы для моментов времени t = 0 + и t = 0 - .

5. Переменные состояния i_L и u_C потому так и называются, что в каждый момент времени задают энергетическое состояние электрической цепи, так как последнее определяется суммой выражений $Li_L^2/2$ и $Cu_C^*/2$.

6. Представление уравнений в канонической форме очень удобно при их решении на аналоговых вычислительных машинах и для программирования при их решении на цифровых вычислительных машинах. Поэтому такое представление имеет очень важное значение при решении этих уравнений с помощью средств современной вычислительной техники.

Покажем на примере цепи рнс. 14-14, как составляются уравнения по методу переменных состояния.

Сначала получим систему дифференциальных уравнений, соответствующую первому матричному уравнению метода, а затем запишем ее в матричной форме. Алгоритм составления этих уравнений для любой электрической цепи следующий. Сначала записываются уравнения по законам Кирхгофа или по методу контурных токов; затем выбираются переменные состояния и путем дифференцирования исходных уравнений и исключения других переменных получаются уравнения метода переменных состояния. Этот алгоритм очень напоминает применяемый в классическом методе расчета переходных процессов для получения одного результирующего дифференциального уравнения относительно одного из переменных.

В частных случаях, когда в цепи нет емкостных контуров, т. е. контуров, все ветви которых содержат емкости, и нет узлов с присоединенными ветвями, в каждой из которых включены индуктивности, может быть указан и другой алгоритм. Не останавливаясь на нем, отметим лишь, что он основан на замене емкостей источниками э. д. с., индуктивностей — источниками тока и применении метода наложения.

Для цепи рис. 14-14 по законам Кирхгофа

$$- i(t) - i_L + i_r + i_C = 0; ri_L + L di_L/dt + ri_r = e(t); u_C - ri_r = 0.$$
 (14-36)

Определяя i_r из первого уравнения, подставляя в третье, заменяя $i_C = C \ du_C/dt$ и представляя полученное дифференциальное уравнение в канонической форме относительно du_C/dt , получаем:

$$u_{C}^{1} = \frac{du_{C}}{dt} = \frac{1}{C} i_{L} - \frac{1}{rC} u_{C} + \frac{1}{C} i(t).$$
(14-37)

Решая второе уравнение (14-36) относительно $L di_L/dt$, заменяя *i*, согласно первому уравнению (14-36) и подставляя $i_C = C du_C/dt$, получаем:

$$L \, di_L/dt = -2ri_L + rC \, du_C/dt + e(t) - ri(t).$$
(14-38)

Складывая почленно (14-38) с умноженным на rC уравнением (14-37) и определяя из полученного результата di_L/dt , получаем:

$$i_L^{\rm D} = \frac{di_L}{dt} = -\frac{r}{L} i_L - \frac{1}{L} u_C + \frac{1}{L} e(t).$$
(14-39)

Перепишем уравнения (14-39) и (14-37) в матричной форме:

$$\begin{vmatrix} i_L^{-1} \\ u_C^{-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{r}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{rC} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_L \\ u_C \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ L & 0 \\ 0 & \frac{1}{C} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} e(t) \\ i(t) \end{vmatrix}$$
(14.40)

или

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u},$$
 (14-41)

где для рассматриваемой цепи имеем:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \left\| \begin{array}{c} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} i_L^{(1)} \\ u_C^{(1)} \\ \end{array} \right\|; \quad \mathbf{x} = \left\| \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} i_L \\ u_C \\ \end{array} \right\|; \quad (14-42a)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{r}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{rC} \end{bmatrix}; \ \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & \frac{1}{C} \end{bmatrix}; \ \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e(t) \\ i(t) \end{bmatrix}.$$
(14-426)

В общем случае первое уравнение метода переменных состояния в матричной форме запишется в виде

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} x_1^{1} \\ x_2^{1} \\ \cdots \\ x_n^{n} \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{bmatrix} + \mathbf{B} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \cdots \\ u_m \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}.$$
(14-43)

Матрицы **A** и **B** в линейных цепях зависят только от параметров цепи r, L, C, т. е. являются постоянными величинами. При этом **A** — квадратная матрица порядка n и называется основной матрицей цепи; матрица **B** — в общем случае прямоугольная, размера $n \times m$ и называется матрицей связи между входом цепи и переменными состояния; матрицы **x** и **u** — матрицы-столбцы или векторы переменных состояния (размера $n \times 1$) и внешних возмущений (размера $m \times 1$).

В рассматриваемом примере матрица В получилась квадратной второго порядка, так как число переменных состояния (i_L, u_C) равно числу внешних возмущений (e(t), i(t)).

Перейдем к составлению второго уравнения метода. В качестве выходных можно выбрать любые из величин. Возьмем, например, в качестве выходных три величины: *i*_r, *i*_C и *u*_L.

Значения их запишутся через переменные состояния (i_L, u_C) и внешние возмущения (e(t), i(t)) непосредственно из уравнений (14-36):

$$i_{r} = 0 \cdot i_{L} + u_{C}/r + 0 \cdot e(t) + 0 \cdot i(t);$$

$$i_{C} = i(t) + i_{L} - i_{r} = i_{L} - u_{C}/r + 0 \cdot e(t) + 1 \cdot i(t);$$

$$u_{L} = -ri_{L} - u_{C} + 1 \cdot e(t) + 0 \cdot i(t),$$
(14-44)

или в матричной форме

$$\begin{vmatrix} i_r \\ i_c \\ u_L \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{r} \\ 1 & -\frac{1}{r} \\ -r & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i_L \\ u_C \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} e(t) \\ i(t) \end{vmatrix}, \quad (14-45)$$

или сокращенно

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u},\tag{14-46}$$

где для рассматриваемой цепи

$$\mathbf{y} = \begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i_r \\ i_c \\ u_L \end{vmatrix}; \ \mathbf{C} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ r \\ 1 & -1/r \\ -r & -1 \end{vmatrix}; \ \mathbf{D} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix},$$
(14-47)

$$\mathbf{y} = \begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdots \\ y_k \end{vmatrix} = \mathbf{C} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{vmatrix} + \mathbf{D} \begin{vmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \cdots \\ u_m \end{vmatrix} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}.$$
(14-48)

Матрицы С и D зависят только от параметров цепи r, L, C. В общем случае — это прямоугольные матрицы соответственно размеров $k \times n$ и $k \times m$, причем С называется матрицей связи переменных состояния с выходом цепи, а D — матрицей непосредственной связи входа и выхода цепи (или системы).

Для ряда физических систем **D** является нулевой матрицей и второй член **Du** в (14-48) обращается в нуль, так как нет непосредственной связи между входом и выходом системы.

Если в качестве переменных состояния взять, например, ток i_r и напряжение u_L и представить дифференциальные уравнения относительно них в канонической форме, то (опуская все промежуточные преобразования) первое из уравнений метода в матричной форме будет иметь вид:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{E}\mathbf{u}^{(1)},$$
 (14-49)

где

$$\mathbf{x}^{(1)} = \left\| \begin{array}{c} \dot{t}_{r}^{(1)} \\ u_{L}^{(1)} \\ \end{array} \right|; \ \mathbf{A} = \left\| \begin{array}{c} \frac{1}{rC} - \frac{r}{L} & 2 \\ -\frac{1}{r^{2}C} & -\frac{2}{rC} \\ \end{array} \right|; \ \mathbf{B} = \left\| \begin{array}{c} -\frac{1}{rC} & -\frac{1}{C} \\ 1 & 1 \\ r^{2}C & rC \\ \end{array} \right|; \ \mathbf{E} = \left\| \begin{array}{c} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ \end{array} \right|; \ \mathbf{u}^{-1} = \left\| \begin{array}{c} e^{(1)} \left(t \right) \\ \dot{t}^{(1)} \left(t \right) \\ \end{array} \right|.$$
(14-50)

Таким образом, действительно, первое уравнение метода переменных состояния будет в матричной форме иметь вид (14-43) только при выборе в качестве переменных состояния тока i_L и напряжения u_C .

Переходя к решению матричного дифференциального уравнения (14-43), прежде всего отметим, что оно особенно упрощается, если квадратная основная матрица А порядка *n* является диагональной. Тогда все *n* линейных дифференциальных уравнений (14-43) развязаны, т. е. производные переменных состояния зависят каждая только от своей переменной состояния.

Рассмотрим сначала решение линейного неоднородного матричного дифференциального уравнения (14-43) операторным методом. Для этого преобразуем его по Лапласу:

$$p\mathbf{X}(p) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(p) + \mathbf{B}\mathbf{U}(p),$$
 (14-51)

где

$$\mathbf{X} (p) = \mathbf{L} \{ \mathbf{x} (t) \}; \quad \mathbf{U} (p) = \mathbf{L} \{ \mathbf{u} (t) \}; \quad \mathbf{x} (0+) = \mathbf{x} (0-) = \mathbf{x} (0), (14-52)$$
412

причем **x** (0) — матрица-столбец начальных значений переменных состояния, т. е.

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n(0) \end{bmatrix}, \quad (14-53)$$

которые в момент коммутации не изменяются скачком, заданы и равны их значениям в момент t = 0 —.

Перепишем (14-51):

$$(p - A) X (p) = (p1 - A) X (p) = x (0) + BU (p),$$
 (14-54)

где 1 — единичная матрица порядка n.

Для получения матрицы изображений переменных состояния **X** (*p*) умножим слева обе части (14-54) на обратную матрицу (*p*1 — — **A**)⁻¹:

$$(p\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1} (p\mathbf{1} - \mathbf{A}) \mathbf{X} (p) = \mathbf{X} (p) = (p\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x} (0) + (p\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{BU} (p).$$
(14-55)

Переходя обратно к оригиналам при помощи обратного преобразования Лапласа, получаем:

$$L^{-1} \{ \mathbf{X} (p) \} = \mathbf{x} (t) = L^{-1} \{ (p\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1} \} \mathbf{x} (0) + L^{-1} \{ (p\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{BU} (p) \}$$
(14-56)

Из операторного метода известно, что

$$\mathbf{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p-\alpha}\right\} = \mathbf{L}^{-1}\left\{(p-\alpha)^{-1}\right\} = \mathbf{L}^{-1}\left\{(p\cdot 1-\alpha)^{-1}\right\} = e^{\alpha t}.$$
 (14-57)

По аналогии, записывая обратное преобразование Лапласа в матричной форме, будем иметь:

$$L^{-1}\{(p1 - A)^{-1}\} = e^{At}, \qquad (14-58)$$

где *e^{At} —* переходная матрица состояния системы, называемая иначе фундаментальной.

Таким образом, находим оригинал первого слагаемого правой части (14-56)

$$\mathbf{L}^{-1}\{(p\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1}\} \mathbf{x}(0) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0).$$
 (14-59)

Обратная матрица определяется делением присоединенной или взаимной матрицы на определитель основной матрицы:

$$(p1 - A)^{-1} = \frac{Adj (p1 - A)}{det (p1 - A)};$$
 (14-60)

где уравнение

$$\det(p1 - A) = 0 \tag{14-61}$$

представляет собой характеристическое уравнение исследуемой цепи.

Оригинал второго слагаемого правой части (14-56) находится при помощи теоремы свертки в матричной форме

$$L^{-1} \{ \mathbf{F}_{1}(p) \mathbf{F}_{2}(p) \} = \int_{0}^{t} \mathbf{f}_{1}(t-\tau) \mathbf{f}_{2}(\tau) d\tau, \qquad (14-62)$$

если положить

$$\mathbf{F}_{1}(p) = (p\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} = \mathbf{L} \{\mathbf{f}_{1}(t)\} = \mathbf{L} \{e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}\}$$
(14-63)

И

$$F_{2}(p) = U(p) = L \{f_{2}(t)\} = L \{u(t)\}.$$
 (14-64)

Тогда на основании (14-62)-(14-64)

$$L^{-1} \{ (p1 - A)^{-1} BU(p) \} = \int_{0}^{1} e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \qquad (14-65)$$

и общее решение дифференциального неоднородного матричного уравнения (14-43) на основании (14-56), (14-59) и (14-65) будет иметь вид:

$$\mathbf{x}(t) = e^{A'} \mathbf{x}(0) + \int_{0}^{t} e^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau.$$
(14-66)

Первое слагаемое правой части (14-66) представляет собой значения переменных состояния или реакцию цепи при нулевом входе, т. е. **u** = 0. Иначе говоря, оно представляет первую составляющую свободных процессов в цепи $\mathbf{x}_{cB}(t)/\mathbf{u} = 0$, обусловленную ненулевыми начальными значениями переменных состояния цепи, и поэтому является решением уравнения $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Второе слагаемое представляет собой составляющую реакции цепи при $\mathbf{x}(0) = 0$, т. е. при нулевом состоянии цепи.

Нулевым состоянием цепи назовем такое ее состояние, когда начальные значения всех переменных состояния равны нулю. Иначе говоря, второе слагаемое (14-66) представляет собой сумму при принужденной реакции цепи $\mathbf{x}_{np}(t)$, возникающей под влиянием внешних воздействий $\mathbf{u}(t)$ и второй составляющей свободных процессов $\mathbf{x}_{cs}(t)/\mathbf{x}^{(0)=0}$.

Равенство (14-66) означает, что реакция цепи равна сумме реакций при нулевом входе и нулевом состоянии.

На основании (14-48) и (14-66) для выходных величин имеем:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \mathbf{C}\int_{0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t).$$
(14-67)

Если состояние цепи задано не в момент t = 0, а в момент $0 \le t \le \tau \le t$, то равенства (14-66) и (14-67) обобщаются:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{x}(\tau) + \int_{\tau}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau; \qquad (14-68)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{x}(\tau) + \mathbf{C}\int_{\tau}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t). \quad (14-69)$$

Пример 14-5. Для разветвленной цепи второго порядка составлены уравнения состояния

$$x_1^{(1)} = x_1 - 2x_2 + e(t); \quad x_2^{(1)} = 3x_1 - 4x_2 - 2e(t)$$

при ненулевых начальных условиях $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$ и при единственном имеющемся в ней источнике э. д. с.

$$e(t) = \sin t = u(t).$$

Найти переменные состояния $x_1(t)$ и $x_2(t)$.

Решение. Перепишем уравнения состояния в матричной форме

$$\begin{vmatrix} x_1^{1} \\ x_2^{1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ -2 \end{vmatrix} u(l),$$

где

$$\mathbf{A} = \left\| \begin{array}{cc} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{array} \right|; \quad \mathbf{x} (0) = \left\| \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right|; \quad \mathbf{B} = \left\| \begin{array}{c} 1 \\ -2 \end{array} \right|.$$

Найдем сначала первые свободные составляющие переменных состояния при нулевом входе. Для этого составим матрицу

$$(p1 - A) = p \left\| \begin{array}{c} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right\| - \left\| \begin{array}{c} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} p - 1 & 2 \\ -3 & p + 4 \end{array} \right\|.$$

Для нахождения присоединенной или взаимной матрицы заменим в предыдущей матрице каждый элемент его алгебраическим дополнением. Получим матрицу

$$\begin{vmatrix} p+4 & +3 \\ -2 & p-1 \end{vmatrix}.$$

Транспонируем ее, найдя присоединенную или взаимную матрицу:

$$\begin{vmatrix} p+4 & -2 \\ 3 & p-1 \end{vmatrix},$$

Найдем определитель матрицы (р1 — А):

det
$$(p1 - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} p - 1 & 2 \\ -3 & p + 4 \end{vmatrix} = p^2 + 3p + 2 = (p+1)(p+2).$$

На основании (14-60) обратная матрица будет равна:

$$(\rho 1 - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{p+4}{(p+1)(p+2)} & \frac{-2}{(p+1)(p+2)} \\ \frac{3}{(p+1)(p+2)} & \frac{p-1}{(p+1)(p+2)} \end{bmatrix}.$$

Подвергнем ее обратному преобразованию Лапласа с учетом того, что для этого нужно подвергнуть обратному преобразованию Лапласа каждый ее элемент. На основании (14-73) получим переходную матрицу состояния цепи

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{L}^{-1} \left\{ (\rho \mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1} \right\} = \left\| \begin{array}{c} \mathbf{L}^{-1} \left\{ \frac{\rho + 4}{(\rho + 1)(\rho + 2)} \right\} & \mathbf{L}^{-1} \left\{ \frac{-2}{(\rho + 1)(\rho + 2)} \right\} \\ \mathbf{L}^{-1} \left\{ \frac{3}{(\rho + 1)(\rho + 2)} \right\} & \mathbf{L}^{-1} \left\{ \frac{(\rho - 1)}{(\rho + 1)(\rho + 2)} \right\} \end{array} \right\|$$

Например,

$$L^{-1}\left\{\frac{p+4}{(p+1)(p+2)}\right\} = 3e^{-t} - 2e^{-2t}$$
ит. д

Для переходной матрицы состояния системы получим:

$$e^{\mathsf{A}t} = \left\| \begin{array}{ccc} 3e^{-t} - 2e^{-2t} & -2e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 3e^{-t} - 3e^{-2t} & -2e^{-t} + 3e^{-2t} \end{array} \right\|.$$
(14-70)

Для первых свободных составляющих переменных состояния будем иметь:

$$\mathbf{x}_{CB}(t) \Big|_{\mathbf{u}=0} = \left\| \begin{array}{c} x_{1CB}(t) \\ x_{2CB}(t) \end{array} \right\| = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) = \left\| \begin{array}{c} 3e^{-t} - 2e^{-2t} & -2e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 3e^{-t} - 3e^{-2t} & -2e^{-t} + 3e^{-2t} \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right\| = \\ = \left\| \begin{array}{c} -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ -e^{-t} + 3e^{-2t} \end{array} \right\|,$$

т. е.

$$x_{1_{\text{CB}}}(t)|_{u=0} = -e^{-t} + 2e^{-2t};$$

$$x_{2_{\text{CB}}}(t)|_{u=0} = -e^{-t} + 3e^{-2t}.$$

Далее на основании (14-66) найдем сумму принужденных и вторых свободных составляющих переменных состояния:

$$\int_{0}^{t} e^{\mathbf{A} (t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u} (\tau) d\tau = \int_{0}^{t} \left\| \begin{array}{c} 3e^{-(t-\tau)} - 2e^{-2(t-\tau)} & -2e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \\ 3e^{-(t-\tau)} - 3e^{-2(t-\tau)} & -2e^{-(t-\tau)} + 3e^{-2(t-\tau)} \\ \end{array} \right\| \times \\ \times \left\| \begin{array}{c} 1 \\ -2 \end{array} \right\| \sin \tau \, d\tau = \int_{0}^{t} \left\| \begin{array}{c} 7e^{-(t-\tau)} - 6e^{-2(t-\tau)} \\ 7e^{-(t-\tau)} - 9e^{-2(t-\tau)} \\ \end{array} \right\| \sin \tau \, d\tau = \\ \end{array}$$

$$= \left\| \begin{array}{c} 7e^{-t} \int_{0}^{t} e^{\tau} \sin \tau \, d\tau - 6e^{-2t} \int_{0}^{t} e^{2\tau} \sin \tau \, d\tau \\ 0 \\ 7e^{-t} \int_{0}^{t} e^{\tau} \sin \tau \, d\tau - 9e^{-2t} \int_{0}^{t} e^{2\tau} \sin \tau \, d\tau \\ \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} \frac{7}{2} e^{-t} - \frac{6}{5} e^{-2t} + \frac{11}{10} \sin t - \frac{23}{10} \cos t \\ \frac{7}{2} e^{-t} - \frac{9}{5} e^{-2t} - \frac{1}{10} \sin t - \frac{17}{10} \cos t \\ \end{array} \right\|.$$

Суммируя полученные результаты, находим искомые значения переменных состояния:

$$x_{1}(t) = -e^{-t} + 2e^{-2t} + \frac{7}{2}e^{-t} - \frac{6}{5}e^{-2t} + \frac{11}{10}\sin t - \frac{23}{10}\cos t =$$

$$= \frac{11}{10}\sin t - \frac{23}{10}\cos t + \frac{5}{2}e^{-t} + \frac{4}{5}e^{-2t};$$

$$x_{2}(t) = -e^{-t} + 3e^{-2t} + \frac{7}{2}e^{-t} - \frac{9}{5}e^{-2t} - \frac{1}{10}\sin t - \frac{17}{10}\cos t =$$

$$= -\frac{1}{10}\sin t - \frac{17}{10}\cos t + \frac{5}{2}e^{-t} + \frac{6}{5}e^{-2t}.$$

Так как решение уравнения (14-43) было получено выше и дано формулой (14-66), то для проверки правильности решения (14-66) и вычисления с его помощью матрицы переменных состояния **x** (*t*) можно сначала непосредственной подстановкой (14-66) в (14-43) убедиться, что последнее при этом обращается в тождество. Для этого нужно только сначала вычислить $x^{(1)}(t)$, дифференцируя (14-66). При этом получаем:

$$\mathbf{x}^{(1)}(t) = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_{0}^{t} \mathbf{A}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{B}\mathbf{u}(t). \quad (14-71)$$

~

Теперь нетрудно непосредственно убедиться, что (14-66) действительно является решением матричного дифференциального уравнения (14-43).

Отметим, что переходная матрица состояния системы $e^{\Lambda t}$ позволяет найти в пространстве состояний, т. е. в пространстве, число измерений которого равно числу компонент вектора переменных состояния **x** (*t*), перемещение, начинающееся из пекоторого начального положения (при t = 0 или при $t = \tau$), причем вектор **x** (*t*) содержит значительную информацию, так как одновременно описывает все переменные состояния, т. е. функции времени $x_1(t), x_2(t), \ldots, x_n(t)$.

Для того чтобы непосредственно воспользоваться решением (14-66) и вычислить матричную экспонепциальную функцию $e^{A t}$, не прибегая к обратному преобразованию Лапласа, следует, например, выполнить ее разложение в ряд:

$$e^{At} = 1 + A + AA \frac{t^2}{2!} + AAA \frac{t^3}{3!} + \dots =$$

= 1 + A + A² $\frac{t^2}{2!} + A^3 \frac{t^3}{3!} + \dots$ (14-72)

При этом правую часть (14-72) нужно представить в замкнутой форме, чтобы ее вычисление могло быть произведено путем выполнения конечного числа операций, как, например, в формуле (14-70).

Вычисление переходной матрицы состояния может производиться различными методами — методом разложения в бесконечный ряд, методом, основанным на критерии Сильвестра, методом Кэйли — Гамильтона, методом частотной области, методом передаточной функции и др.

Рассмотрим кратко два первых метода. Сначала рассмотрим первый метод (разложение в бесконечный ряд) на числовом примере.

Найдем переходную матрицу состояний по заданной основной матрице А системы

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Степени А получим последовательным умножением на А:

$$\mathbf{A}^{2} = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{A}^{3} = \begin{bmatrix} 6 & -14 \\ 7 & -15 \end{bmatrix}.$$

На основании (14-72)

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} \frac{t^2}{21} + \begin{bmatrix} 6 & -14 \\ 7 & -15 \end{bmatrix} \frac{t^3}{31} + \dots$$

Складывая матрицы правой части, получаем:

$$e^{\mathbf{A}(t)} = \begin{vmatrix} 1 - \frac{2t^2}{2!} + \frac{6t^3}{3!} + \dots & -2t + \frac{6t^2}{3!} + \frac{14t^3}{3!} + \dots \\ t - \frac{3t^2}{2!} + \frac{7t^3}{3!!} + \dots & 1 - 3t + \frac{7t^2}{2!} - \frac{15t^3}{3!} + \dots \end{vmatrix}.$$

14 Основы теории цепей

Далее следует найти в замкнутом виде каждый элемент этой матрицы. Для данного примера нетрудно убедиться в том, что каждый из элементов матрицы можно представить в замкнутом виде как разность двух экспонент:

$$e^{\mathbf{A}t} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2(e^{-2t} - e^{t}) \\ e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{t} \end{bmatrix},$$
 (14-73)

решает поставленную задачу. что и

По методу, основанному на критерии Сильвестра,

$$e^{At} = \sum_{k=1}^{n} e^{p_k t} \Phi_k, \qquad (14-74)$$

где

$$\Phi_{k} = \frac{\prod_{l \neq k} (A - p_{l})}{\prod_{l \neq k} (p_{k} - p_{l})}, \quad l = 1, 2, ..., n.$$
(14-75)



Рис. 14-15.

е значения или характеристические числа матрицы А, т. е. простые корни характеристического уравнения цепи (число их равно n).

Пример 14-6. Для цепи рис. 14-15 при $r = \frac{1}{7}$ Ом; $C = 1\Phi$, $L = \frac{1}{12}$ Г рассчитать ток іс при включении ее к источнику тока i(t) при условии, что в момент включения (t = 0) даны ток в индуктивности і, (0) и напряжение на конденсаторе u_{C} (0), что обеспечивается одновременной и мгновенной коммутацией всех трех рубильников цепи.

Решение. В качестве переменных состояния выбираем u_c и i₁, а выходной величиной у считаем ток в емкости і.

На основании законов Кирхгофа составим уравнения состояния цепи и уравнение для выходной величины:

$$i = \frac{u_C}{r} + i_L + C \frac{du_C}{dt}; \ L \frac{di_L}{dt} = u_C; \ y = i_C = C \frac{du_C}{dt} = i - \frac{u_C}{r} - i_L, \ (14-76)$$

откуда

$$u_{C}^{(1)} = \frac{du_{C}}{dt} = -\frac{1}{rC}u_{C} - \frac{1}{C}i_{L} + \frac{1}{C}i; \quad i_{L}^{(1)} = \frac{di_{L}}{dt} = \frac{1}{L}u_{C}.$$
 (14-77)

В матричной форме

$$\begin{vmatrix} u_C^{(1)} \\ i_L^{(1)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{rC} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_C \\ i_L \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{C} & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} i \\ i \end{vmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (14.73)$$

Характеристическое уравнение цепи

det {A - p1} = det
$$\left\| \begin{array}{c} -1/rC - p & -1/C \\ 1/L & -p \end{array} \right\| = p^2 + \frac{1}{rC} p + \frac{1}{LC} = 0, \quad (14-79)$$

или $p^2 + 7p + 12 = 0$, откуда $p_1 = -3c^{-1}$; $p_2 = -4c^{-1}$. Основная матрица цепи А и матрица связи В равны:

$$\mathbf{A} = \left\| \begin{array}{cc} -7 & -1 \\ 12 & 0 \end{array} \right\|, \quad \mathbf{B} = \left\| \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\|.$$

По (14-74) найдем матрицы Ф₁ и Ф₂:

1

$$\Phi_{1} = \frac{\mathbf{A} + 4 \left\| \begin{array}{c} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right\|}{-3 + 4} = \left\| \begin{array}{c} -7 & -1 \\ 12 & 0 \end{array} \right\| + \left\| \begin{array}{c} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} -3 & -1 \\ 12 & 4 \end{array} \right|;$$

$$\Phi_{2} = \frac{\mathbf{A} + 3 \left\| \begin{array}{c} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right\|}{-4 + 3} = -\left(\left\| \begin{array}{c} -7 & -1 \\ 12 & 0 \end{array} \right\| + \left\| \begin{array}{c} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{array} \right\| \right) = \left\| \begin{array}{c} 4 & 1 \\ -12 & 3 \end{array} \right\|$$

По (14-73) найдем переходную матрицу состояний:

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{p_1 t} \Phi_1 + e^{p_2 t} \Phi_2 = e^{-3t} \left\| \begin{array}{cc} -3 & -1 \\ 12 & 4 \end{array} \right\| + e^{-4t} \left\| \begin{array}{c} 4 & 1 \\ -12 & -3 \end{array} \right\| = \\ = \left\| \begin{array}{c} -3e^{-3t} + 4e^{-4t} & -e^{-3t} + e^{-4t} \\ 12e^{-3t} - 12e^{-4t} & 4e^{-3t} - 3e^{-4t} \end{array} \right\|.$$
(14-80)

На основании (14-66) найдем матрицу переменных состояний:

$$\left\| \begin{array}{c} u_{C}(t) \\ i_{L}(t) \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} -3e^{-3t} + 4e^{-4t} & -e^{-3t} + e^{-4t} \\ 12e^{-3t} - 12e^{-4t} & 4e^{-3t} - 3e^{-4t} \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{c} u_{C}(0) \\ i_{L}(0) \end{array} \right\| + \\ + \int_{0}^{t} \left\| \begin{array}{c} -3e^{-3(t-\tau)} + 4e^{-4(t-\tau)} & -e^{-3(t-\tau)} + e^{-4(t-\tau)} \\ 12e^{-3(t-\tau)} - 12e^{-4(t-\tau)} & 4e^{-3(t-\tau)} - 3e^{-4(t-\tau)} \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array} \right\| i(\tau) d\tau = \\ \cdot = \left\| \begin{array}{c} -3e^{-3t} + 4e^{-4t} & -e^{-3t} + e^{-4t} \\ 12e^{-3t} - 12e^{-4t} & 4e^{-3t} - 3e^{-4t} \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{c} u_{C}(0) \\ i_{L}(0) \end{array} \right\| + \\ + \int_{0}^{t} \left\| \begin{array}{c} -3e^{-3(t-\tau)} + 4e^{-4(t-\tau)} \\ 12e^{-3(t-\tau)} - 12e^{-4(t-\tau)} \end{array} \right\| i(\tau) d\tau.$$
 (14-81)

Раскрывая матрицы (14-81), находим:

$$u_{C}(t) = (-3e^{-3t} + 4e^{-4t}) u_{C}(0) + (e^{-3t} + e^{-4t}) i_{L}(0) + \int_{0}^{t} [-3e^{-2(t-\tau)} + 4e^{-4(t-\tau)}] i(\tau) d\tau; \qquad (14-82)$$

$$i_{L}(t) = (12e^{-3t} - 12e^{-4t}) u_{C}(0) + (4e^{-3t} - 3e^{-4t}) i_{L}(0) + + \int_{0}^{t} [12e^{-3(t-\tau)} - 12e^{-4(t-\tau)}] i(\tau) d\tau.$$
(14-83)

-

14*

На основании (14-76), (14-82) и (14-83) найдем выходную величину:

$$y(t) = i_{C}(t) = C \frac{du_{C}}{dt} = i(t) + (9e^{-3t} - 16e^{-4t}) u_{C}(0) + (-3e^{-3t} - 4e^{-4t}) i_{L}(0) + \int_{0}^{t} [9e^{-3(t-\tau)} - 16e^{-4(t-\tau)}] i(\tau) d\tau.$$
(14-84)

Полученные результаты легко проверить непосредственно для установившегося режима, если источник тока i(t) — единичный, т. е. $i(t) = i(\tau) = 1$. Непосредственно из схемы рис. 14-15 следует, что при этих условиях ток единичного источника тока замкнется через индуктивность, т. е. $i_L(\infty) = 1$; источник тока будет ею закорочен, т. с. $u_C(\infty) = 0$, и ток в конденсаторе будет равен нулю, т. е. $i_C(\infty) = 0$.

Гю формулам (14-83), (14-82) и (14-87) получаем, выполняя интегрирование и полагая $t = \infty$:

$$i_L(\infty) = 1; \quad u_C(\infty) = 0; \quad i_C(\infty) = y(\infty) = 0.$$

14-9. Определение принужденного режима цепи при воздействии на нее периодического несинусоидального напряжения

Как известно, решение этой задачи можно получить в виде ряда Фурье (суммы бесконечного числа гармоник). Здесь будет дано иное решение, основанное на возможности найти изображения периодического воздействия при помощи применения теоремы запаздывания. Согласно этой теореме, если

то

$$F(p) = L \{f(t)\},\$$

$$L \{f(t-\tau)\} = e^{-p\tau}F(p).$$
(14-85)

Теорема показывает, что изображение функции $f(t - \tau)$, запаздывающей на время τ по отношению к исходной f(l) (рис. 14-16),



Рис. 14-16.

получается умножением изображения F(p) на $e^{-p\tau}$ (т — время запаздывания).

Поэтому, если u(t) — периодическое несинусоидальное напряжение, подключаемое к цепи в момент t = 0, $u_1(t)$ — его аналитическое выражение в течение первого периода изменения ($0 \le t < T$) и его изображение $U_1(p) = L\{u_1(t)\}$, то изои (t) – и и со изобра-

бражение напряжения $U(p) = L\{u(t)\}$ для любого момента времени ($0 \le t \le \infty$) на основании (14-85) запишется так:

$$U(p) = U_1(p) (1 + e^{-\nu T} + e^{-2pT} + \ldots) = \frac{U_1(p)}{1 - e^{-\rho T}}.$$
 (14-86)

Изображение искомой величины

$$X(p) = U(p) K(p) = \frac{U_1(p)}{1 - e^{-pT}} K(p), \qquad (14-87)$$

а ее оригинал может быть найден на основании (14-2) как сумма вычетов функции

$$\frac{U_{1}(p)}{1-e^{-pT}}K(p) e^{pt},$$

где *K* (*p*) — передаточная функция цепи, определяемая как отношение лапласовых изображений выходной и входной величин при нулевых начальных значениях переменных состояния цепи.

Искомая величина x(t) равна сумме ее принужденного $x_{np}(t)$ и свободного $x_{cB}(t)$ значений, причем $x_{np}(t)$ равно сумме вычетов относительно полюсов придоженного напряжения U(p) в выражении (14-87), а $x_{cB}(t)$ — сумме вычетов

нии (14-87), а $x_{cB}(t)$ — сумме вычетов относительно полюсов передаточной функции K(p) для того же выражения (14-87). Указанные соображения следуют непосредственно из закона Ома в операторной форме (14-19) и были подтверждены вышерассмотренными примерами 14-2 и 14-3. Из (14-86) следует, что число полюсов приложенного напряжения U(p), которые находятся из уравнения $1 - e^{-pT} = 0$ и равны $p_k = j2k\pi/T$, бесконечно велико. Поэтому находить



Рис. 14-17.

x_{пр} (t) по изображению X (p) из (14-87) нецелесообразно, так как это приведет к бесконечно большому числу слагаемых (к ряду Фурье). Но x_{пр} (t) можно определить как разность

$$x_{np}(t) = x(t) - x_{cB}(t).$$
(14-88)

Величину x_{cB} (*t*) найти по (14-87) нетрудно, так как число полюсов передаточной функции цепи *K* (*p*) конечно. Аналитическое выражение для *x* (*t*) надо найти для каждого периода изменения приложенного напряжения *u* (*t*) отдельно, что нетрудно для первых периодов. Но тогда по (14-88) находится и аналитическое выражение для x_{np} (*t*), не одинаковое для каждого из периодов. Проверить полученное значение для x_{np} (*t*) можно из тех соображений, что значения x_{np} (*t*) в начале и в конце рассматриваемого периода должны быть одинаковы.

Пусть к цепи r, L в момент t = 0 подключается периодически изменяющееся напряжение u(t) пилообразной формы (рис. 14-17). Это пилообразное напряжение u(t) можно получить наложением и периодическим повторением трех функций, рассматриваемых с моментов начала их действия: прямой $f_1(t) = {U \ T} t$, другой прямой $f_2(t) = -{U \ T} (t-T)$ и постоянной величины $f_3(t) = -U(t-T)$. Применив теорему запаздывания (14-85), найдем изображение первого зубца пилы (рис. 14-17):

$$U_1(p) = \frac{U}{Tp^2} - \frac{U}{Tp^2} e^{-pT} - \frac{U}{p} e^{-pT}.$$
 (14-89)

Заметим, что тот же самый результат получится непосредственным интегрированием по формуле (14-1):

$$U_1(p) = \int_0^\infty \frac{U}{T} t e^{-pt} dt = \int_0^T \frac{U}{T} t e^{-pt} dt.$$

Изображение всей пилообразной функции *u* (*t*) получится в виде суммы изображений одинаковых зубцов, смещенных на время *T* друг относительно друга:

$$U(p) = U_1(p) (1 + e^{-pT} + e^{-2pT} + \dots) = \frac{U_1(p)}{1 - e^{-pT}} = \frac{U}{Tp^2} - \frac{Ue^{-pT}}{p(1 - e^{-pT})}.$$
(14-90)

Изображение тока в цепи

$$I(p) = U(p) K(p) = \frac{U}{Tp^{2}(r+pL)} - \frac{Ue^{-pT}}{p(1-e^{-pT})(r+pL)}.$$
 (14-91)

Свободный ток i_{c_B} на всем промежутке времени ($0 \le t \le \infty$) найдем как вычет функции $I(p) e^{pt}$ в полюсе передаточной функции $p_1 = -r/L$, т. е.

$$i_{cs} = \operatorname{Res}\left[\frac{Ue^{pt}}{Tp^{2}(r+pL)} - \frac{Ue^{p(t-T)}}{p(1-e^{-pT})(r+pL)}\right]_{p=-r/L} = \frac{F_{1}(p_{1})e^{p_{1}t}}{F_{2}'(p_{1})} = \frac{Le^{-\frac{r}{L}t}}{r^{2}T} + \frac{e^{-\frac{r}{L}(t-T)}}{r(1-e^{\frac{r}{L}T})},$$
(14-92)

где $F_1(p)$ и $F_2(p)$ — числитель и знаменатель изображения тока $I_{c_B}(p)$.

На промежутке времени $0 \le t \le T$ (первый зубец пилы) полный ток цепи *i* найдем как результат воздействия только напряжения $f_1(t) = Ut/T = L^{-1}\{U/Tp^2\}$ в виде суммы вычетов выражения

$$i = \sum_{\substack{p_1 = -r/L; \\ p_2 = 0}} \operatorname{Res}\left[\frac{Ue^{pt}}{Tp^2(r+pL)}\right] = \frac{d}{dp}\left[\frac{Ue^{pt}}{T(r+pL)}\right]_{p=0} + \frac{Ue^{-\frac{r}{L}t}}{\left\{\frac{d}{dp}\left[Tp^2(r+pL)\right]\right\}_{p=-\frac{r}{L}}} = \frac{Ut}{Tr} + \frac{UL}{Tr^2}\left(-1 + e^{-\frac{r}{L}t}\right). \quad (14-93)$$

Принужденный ток найдем согласно (14-88):

$$i_{\rm np} = i - i_{\rm cs} = \frac{U}{Tr^2} \left\{ rt + L \left(-1 + e^{-\frac{r}{L}t} \right) - Le^{-\frac{r}{L}t} - \frac{Tre^{-\frac{r}{L}(t-T)}}{\left(1 - e^{\frac{r}{L}T}\right)} \right\}.$$
(14-94)

Указанная выше проверка выполняется, так как

$$i_{\rm np}(0) = i_{\rm np}(T) = U \frac{-L + (L - rT) e^{\frac{t}{L}T}}{Tr^2 \left(1 - e^{\frac{t}{L}T}\right)}.$$
 (14-95)

Аналогично находится изображение при периодическом знакопеременном прямоугольном напряжении *u* (*t*) (рис. 14-18):

$$U(p) = \frac{U}{p} \left(1 - 2e^{-pT/2} + 2e^{-pT} - \ldots \right) = \frac{U}{p} \frac{1 - e^{-pT/2}}{1 + e^{-pT/2}}, \quad (14-96)$$

так как бесконечный ряд в скобках, как легко проверить, представляется делением двучленов числителя и знаменателя правой части.





Рис. 14-19.

В самом деле, постоянное напряжение + U, включенное в момент t = 0, действует бескопечно долго. Изменение знака напряжения в момент t = T/2 реализуется включением в этот момент постоянного напряжения - 2U, действующего также бескопечно долго. Далее в момент t = T включается напряжение -2U и т. д., что и учтено формулой (14-96).

Подобным же образом можно найти изображение напряжения в виде треугольной кривой (рис. 14-19). Рисунок 14-19 показывает, что треугольная функция u(t) = f(t) получается наложением и периодическим повторением трех прямых $f_1(t) = 2Ut/T$, $f_2 = -\frac{4U}{T} \left(t - \frac{T}{2}\right)$ и $f_3 = \frac{2U}{T} (t - T)$, рассматриваемых с моментов начала их действия до $t \leq \infty$.

Применив теорему запаздывания (14-85), найдем лапласово изображение первого треугольника функции *u* (*t*):

$$U_1(p) = \frac{2U}{Tp^2} - \frac{4U}{Tp^2} e^{-pT/2} + \frac{2U}{Tp^2} e^{-pT}.$$
 (14-97)

Разумеется тот же результат получится непосредственным вычислением интеграла прямого преобразования Лапласа на промежутке от 0 до T:

$$U_{1}(p) = \int_{0}^{T/2} 2 \frac{U}{T} t e^{-pt} dt + \int_{T/2}^{T} \left(2U - \frac{2U}{T} t \right) e^{-pt} dt.$$

Глава пятнадцатая

ЧАСТОТНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

15-1. Преобразование Фурье и его основные свойства

В § 12-2 было дано разложение периодической функции с периодом *T*, удовлетворяющей условиям Дирихле, в ряд Фурье:

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (A_{km} \cos \omega_k t + B_{km} \sin \omega_k t), \qquad (15-1)$$

где

$$A_{0} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(\tau) d\tau;$$

$$A_{km} = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(\tau) \cos \omega_k \tau \, d\tau;$$
$$B_{km} = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(\tau) \sin \omega_k \tau \, d\tau$$

н $\omega_k = k2\pi/T$ принимает дискретные значения: $\omega_1 = 1 \cdot 2\pi/T$; $\omega_2 = 2 \cdot 2\pi/T$ и т. д.

Подставляя значения A_0 , A_{km} и B_{km} в (15-1) и обозначая интервал между соседними частотами

$$\omega_{k+1} - \omega_k = (k+1) 2\pi/T - k \cdot 2\pi/T = 2\pi/T = \Delta \omega,$$

получаем:

$$f(t) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(\tau) d\tau + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(\tau) (\cos \omega_k t \cos \omega_k \tau +$$

 $+\sin\omega_k t\sin\omega_k \tau$) $d\tau =$

$$=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(\tau) d\tau + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta \omega \int_{-T/2}^{+T/2} f(\tau) \cos \left[\omega_k (t-\tau)\right] d\tau.$$

Здесь | $\cos \omega_k (t - \tau)$ | ≤ 1 , поэтому

$$\left| \int_{-T/2}^{+T/2} f(\tau) \cos \omega_k (t-\tau) d\tau \right| \leq \int_{-T/2}^{+T/2} |f(\tau)| d\tau.$$

Устремляя *T* к бесконечности, заключаем, что если функция $f(\tau)$ абсолютно интегрируема в бесконечных пределах (т. е. если конечен интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(\tau)| d\tau$), то конечное значение имеет также интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega_k (t-\tau) d\tau$ при любых ω_k и *t*. При этом же условии

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{+T/2}f(\tau)\,d\tau=0,$$

т. е. приближенно

$$f(t) \approx \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta \omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega_k (t-\tau) d\tau.$$
(15-2)

Но так как $\Delta \omega = 2\pi/T \rightarrow 0$ при $T \rightarrow \infty$, сумма в правой части (15-2) переходит в интеграл, а приближенное равенство (15-2) — в точное (при этом $\Delta \omega$ заменяется на $d\omega$, а дискретные значения частоты ω_k — на непрерывно изменяющуюся частоту ω):

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega (t - \tau) d\tau.$$
(15-3)

Поскольку $T \to \infty$, то функция f(t), заданная на промежутке — $\infty \leqslant t \leqslant +\infty$, является уже непериодической функцией. Поэтому можно утверждать, что формула (15-3) представляет собой сумму бесконечно большого числа гармонических функций с непрерывно изменяющимися частотами ω и бесконечно малыми амплитудами. В самом деле, выражение

$$\frac{1}{\pi} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega (t-\tau) d\tau$$

представляет собой бесконечно малую по амплитуде гармонику частоты ω . Конечно, эта бесконечно малая гармоника частоты ω может быть найдена только по заданной функции f(t). Суммируя затем гармонические составляющие (внешний интеграл по ω) при изменении ω от 0 до ∞ (т. е. учитывая все бесконечное множество гармоник с непрерывно изменяющимися частотами ω), получаем заданную функцию f(t).

Иными словами, непериодическая функция характеризуется непрерывным спектром частот, в то время как периодическая функция — дискретным. Формула (15-3) называется и н т е г р а л о м Φ у р ь е в тригонометрической форме. Отметим, что абсолютная интегрируемость функции f(t) в бесконечных пределах является для вывода формулы (15-3) достаточным условием, но не необходимым.

Ввиду четности соз ω ($t - \tau$) относительно ω формулу (15-3) перепишем еще в виде

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega (t-\tau) d\tau.$$
(15-4)

Подчеркнем, что при решении электротехнических за́дач гармоники с отрицательными частотами физического смысла не имеют (см. также гл. 12). Однако введение их позволяет представить функцию f(t) вместо формулы (15-3) более симметричной формулой (15-4).

Далее в силу нечетности функции sin $\omega'(t-\tau)$ относительно ω аналогично (15-4) найдем, что

$$0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \sin \omega (t - \tau) d\tau.$$
 (15-5)

Умножая (15-5) на *ј* и складывая с (15-4), получаем интеграл Фурье в комплексной форме, который часто значительно удобнее для расчетов:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau.$$
(15-6)

Если функция f(t) задана на промежутке от 0 до ∞ , а на промежутке от $-\infty$ до 0 равна нулю, то соответственно

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{0}^{\infty} f(\tau) \cos \omega (t-\tau) d\tau; \qquad (15-7)$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega \int_{0}^{\infty} e^{-j\omega \tau} f(\tau) d\tau.$$
(15-8)

Внутренний интеграл с заменой т на t (значение определенного интеграла не зависит от того, как обозначена переменная интегрирования) может быть переписан так:

$$F(j\omega) = \int_{0}^{\infty} e^{-j\omega t} f(t) dt = F(\omega) e^{j\theta(\omega)}.$$
 (15-9)

Комплексная функция частоты $F(j\omega)$ дает закон изменения комплексных амплитуд гармоник в зависимости от частоты ω и называется ч а с т о т н ы м с п е к т р о м (спектральной плотностью, спектральной, частотной или амплитудно-фазовой характеристикой) заданной функции f(t). Само соотношение (15-9) называется п р я-

мым преобразованием Фурье и обозначается еще F {f (t)}.

С учетом (15-9) перепишем (15-8) так:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$
 (15-10)

Таким образом, функция $F(j\omega)$ во модулю и фазе характеризует гармонику частоты ω , а выражение $\frac{1}{2\pi}F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$ представляет собой гармонику с частотой ω функции f(t). Эта гармоника выражена в комплексной форме, имеет бесконечно малую амплитуду и называется элементарной. Соотношение (15-10) называется о братным преобразованием Фурье нобозначается $F^{-1}{F(j\omega)}$.

Сравнивая формулы прямого и обратного преобразований Лапласа (14-1) и (14-2) с формулами прямого (15-9) и обратного (15-10) преобразований Фурье (см. также приложение 3), заключаем, что преобразование Фурье является частным случаем преобразования Лапласа, получается из него при $p = j\omega$ и применимо для более узкого класса функций f(t), что и было отмечено выше. Следовательно, частотный спектр $F(j\omega)$ функции f(t) получается из ее лапласова изображения F(p) по формуле

$$F(j\omega) = F(p)_{p-j\omega}.$$
(15-11)

Поэтому установленные в гл. 14 свойства преобразования Лапласа справедливы и для преобразования Фурье.

Выше было показано, что операторный метод, основанный на преобразованиях Лапласа, применим для расчета переходных процессов. Поэтому и частотный метод, основанный на преобразованиях Фурье, может быть как частный случай операторного метода применен для тех же целей.

15-2. Законы Ома и Кирхгофа и эквивалентные схемы для частотных спектров

٠

Рассмотрим цепь r, L, C (рис. 14-1), которая была подключена к источнику э. д. с. $e_1(t)$ и в момент t = 0 переключается к источнику э. д. с. e(t).

Найдем согласно (15-9) частотный спектр э. д. с. e (t):

$$E(j\omega) = \int_{0}^{\infty} e^{-j\omega t} e(t) dt = E(p)_{p-j\omega}.$$
 (15-12)

Закон Ома для частотных спектров при ненулевых начальных условиях получим из (14-17) при $p = j\omega$:

$$I(j\omega) = \frac{E(j\omega) + Li(0) - u_C(0)/j\omega}{r + j\omega L + 1/j\omega C}.$$
 (15-13)

Знаменатель этого выражения

$$Z(j\omega) = Z(p)_{p-j\omega} = r + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

представляет собой комплексное сопротивление цепи r, L, C, применявшееся ранее для расчета установившихся (гармонических) процессов. Как показывает (15-13), оно находит применение и для расчета переходных процессов, когда токи и напряжения могут изменяться во времени не гармонически, а по самым различным законам.

В самом деле, при помощи Z (jω) по формуле (15-13) найдем частотный спектр тока I (jω). А далее по формуле, аналогичной (15-10), и ток переходного процесса

$$i(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} I(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$
 (15-14)

Как следует из более подробных исследований, если э. д. с. и токи ограничены, но не удовлетворяют условию абсолютной ин-

тегрируемости в бесконечных пределах, то при вычислении интеграла (15-14) полюсы подынтегральной функции при интегрировании по вещественной оси нужно обходить снизу.

Из (15-14) заключаем, что ток также может быть представлен в виде суммы элементарных гармоник с частотами, непрерывно изменяющимися от — ∞ до + ∞ , а величина $\frac{1}{2\pi}e^{j\omega t}I(j\omega) d\omega$ представляет собой элементарную гармонику с частотой ω функции i(t).

Аналогично изложенному в § 14-3 и на основании соотношения (15-13) может быть составлена эквивалентная комплексная (для частотных спектров) схема (рис. 15-1). По-

этому при расчете переходных процессов частотным методом можно сначала составить эквивалентную комплексную схему и по ней прямо находить частотные спектры токов и напряжений.

Из (15-13) получим закон Ома для частотных спектров при нулевых начальных условиях

$$I(j\omega) = \frac{E(j\omega)}{Z(j\omega)},$$
 (15-15)

а из равенств (14-20) и (14-21) при $p = j\omega$ — уравнения первого и второго законов Кирхгофа для частотных спектров

$$\sum_{k=1}^{n} I_k(j\omega) = 0; \qquad (15-16)$$

$$\sum_{k=1}^{n} Z_{k}(j\omega) I_{k}(j\omega) = \sum_{k=1}^{n} \left[E_{k}(j\omega) + L_{k}i_{k}(0) - \frac{u_{Ck}(0)}{j\omega} \right]. \quad (15-17)$$



Рис. 15-1.

Таким образом, в общем случае вычисление токов или напряжений методом интеграла Фурье выполняется следующим образом. Для заданной цепи составляется эквивалентная комплексная схема. По схеме определяются частотные спектры токов или напряжений при помощи любого из известных методов расчета линейных цепей при установившемся режиме (методы контурных токов, узловых потенциалов и т. д.). Расчет можно также свести, применяя принцип наложения, к пулевым начальным условням (см. § 14-5). Для нахождения оригинала можно пользоваться таблицами (см. приложение 3) или применять теорему разложения, формула для которой получается из (14-10) при $p = i\omega$. Поэтому, если

$$I(j\omega) = \frac{F_1(j\omega)}{F_2(j\omega)},$$
(15-18)

то

$$i(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_1(j\omega_k)}{F'_2(j\omega_k)} e^{j\omega_k t},$$
(15-19)

где $F'_2(j\omega)$ — производная от $F_2(j\omega)$ по $j\omega$, а $j\omega_k$ — простые корни характеристического уравнения

$$F_2(j\omega) = 0.$$

Заметим, что при комплексных и сопряженных корнях јо характеристического уравнения частоты ок получаются также комплексными, но сопряженными относительно вещественных частей.

Пример 15-1. Найти ток и напряжение на конденсаторе при включении цепи r, C на экспоненциальное напряжение

$$u(t) = \begin{cases} Ue^{-\alpha t} & \text{при } t \ge 0; \\ 0 & \text{при } t \le 0, \end{cases}$$

где $\alpha > 0$.

Решение. Прежде всего убедимся, что функция *u*(*t*) представима интегралом Фурье. Действительно, функция *u*(*t*) абсолютно интегрируема в бесконечных пределах, так как интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(t)| dt = \int_{-\infty}^{0} |u(t)| dt + \int_{0}^{\infty} |u(t)| dt = 0 + \int_{0}^{\infty} Ue^{-\alpha t} dt = \frac{U}{\alpha}$$

конечен при любом $\alpha \neq 0$.

По таблицам функций и их частотных спектров (см. приложение 3) или по известному лапласову изображению функции и (t) запишем ее частотный спектр:

$$U(j\omega) = \left(\frac{U}{p+\alpha}\right)_{p-i\omega} = \frac{U}{\alpha+j\omega} = U(\omega) e^{j\psi(\omega)} = \frac{Ue^{-j \arctan(\omega/\alpha)}}{V\alpha^2 + \omega^2},$$

откуда получаем амплитудно- и фазочастотную характеристики приложенного напряжения:

$$U(\omega) = \frac{U}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}; \quad \psi(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{\alpha}.$$

Отсюда следует, что включение апериодического напряжения u(t) можно рассматривать как включение бесконечно большого числа элеметарных гармонических колебаний, частоты которых изменяются непрерывно от минус до плюс бесконечности.



На рис. 15-2 даны амплитудно- и фазочастотная характеристики $U(\omega)$ и $\psi(\omega)$. На рис. 15-3 построена частотная характеристика $U(j\omega)$, т. е., иначе говоря, годограф комплексной функции $U(j\omega)$ при изменении ω от 0 до ∞ , которая представляет собой полуокружность, что следует из выражения для $U(j\omega)$.

Комплексное сопротивление цепи

$$Z(j\omega) = r + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 + jr\omega C}{j\omega C},$$

Так как начальные условня нулевые, то на основании закона Ома для частотных спектров

$$I(j\omega) = \frac{U(j\omega)}{Z(j\omega)} = \frac{Uj\omega C}{(j\omega + \alpha)(j\omega r C + 1)}.$$

Применяя для вычисления тока i (t) теорему разложения (15-19), обозначим

$$F_1(j\omega) = j\omega CU; \quad F_2(j\omega) = (j\omega + \alpha) (j\omega rC + 1)$$

и найдем корни характеристического уравнения F_2 ($j\omega$) = 0:

$$j\omega_1 = -\alpha$$
 и $j\omega_2 = -1/rC$.

Вычислив значения множителей обоих слагаемых теоремы разложения

$$F_1(j\omega_1) = -\alpha CU; \quad F_1(j\omega_2) = -U/r;$$

$$F'_2(j\omega_1) = 1 - rC\alpha; \quad F'_2(j\omega_2) = -1 + rC\alpha$$

после простых преобразований получим:

$$i(t) = \frac{UC}{\alpha r C - 1} \left(\alpha e^{-\alpha t} - \frac{1}{rC} e^{-t/rC} \right).$$

Напряжение на конденсаторе $u_C(t)$ находим, интегрируя ток и полагая постоянную интегрирования равной нулю. Это ясно из физических соображений (никакой постоянной составляющей в составе напряжения $u_C(t)$ в данном случае быть не может):

$$u_{C}(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt = u_{Cnp} + u_{CcB} = \frac{U}{\alpha r C - 1} \left(-e^{-\alpha t} + e^{-\frac{t}{rC}} \right).$$

Найдем напряжение $u_C(t)$ несколько иначе и притом для случая одинакового затухания $u_{C \, пD}$ и $u_{C \, cB}$, когда $\alpha = 1/rC$, т. е. в случае равных корней знамена-

теля U_C (jω). Так как

$$U_C(j\omega) = \frac{U}{\alpha + j\omega} \frac{1/j\omega C}{r + 1/j\omega C} = \frac{U\alpha}{(\alpha + j\omega)^2}$$

то, применяя для вычисления $u_C(t)$ формулу вычета в кратном полюсе (14-14), получаем:

$$u_{C}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U_{C}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = -\frac{1}{1!} \frac{d}{d(j\omega)} \left[U_{C}(j\omega) e^{j\omega t} (\alpha + j\omega)^{2} \right] \Big|_{j\omega = -\alpha} = U\alpha \frac{d}{d(j\omega)} (e^{j\omega t}) \Big|_{j\omega = -\alpha} = U\alpha t e^{-\alpha t}.$$

Пример 15-2. Найти ток i_1 в ветви с сопротивлением r_1 после включения рубильника (рис. 15-4).

Дано: $e_2 = 100 \sin (314t + 60^\circ)$ В; $e_3 = 200e^{-5t}$ В; $r_1 = 10$ Ом; L = 300 мГ; $r_2 = 20$ Ом; C = 100 мкФ; $r_3 = 30$ Ом.



Решение. Рассчитываем режим до коммутации (рис. 15-5):

 $i_{2\pi p_{-}} = i_{1\pi p_{-}} = 1,01 \sin (314t - 12^{\circ}20')$ A; $u_{12\pi p_{-}}(t) = 10,1 \sin (314t - 12^{\circ}20')$ B.

Задачу решим методом приведения к нулевым начальным условиям. Для этого найдем напряжение на, зажимах рубильника

$$u_{pv6}(t) = u_{12pp-}(t) - e_3(t) = 10, 1 \sin(314t - 12^{\circ}20') - 200e^{-5t}$$
 B.

Часготный спектр напряжения на зажимах рубильника

$$U_{\text{py6}}(j\omega) = 2, 16 \frac{-j\omega + 1435}{314^2 + (j\omega)^2} - \frac{200}{5+j\omega}.$$

Рассчитаем переходный процесс в схеме рис. 15-6. Для этого найдем сначала взаимную комплексную проводимость первой и третьей ветвей для любой частоты:

$$Y_{13} = \frac{Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} = \frac{j\omega (0,3j\omega + 20)}{12 (j\omega + 105,8) (j\omega + 236,2)}.$$

Частотный спектр тока $i_1(t)$ в скеме рис. 15-6

$$= \frac{I_{1}'(j\omega) = Y_{13}(j\omega) U_{py6}(j\omega) =}{\frac{j\omega (0,3j\omega + 20) \{2,16 (-j\omega + 1435) (5 + j\omega) - 200 [(j\omega)^{2} + 314^{2}]\}}{(5 + j\omega) (314 - \omega) (314 + \omega) 12 (j\omega + 105,8) (j\omega + 236,2)}}$$

Оригинал тока $i'_1(t)$ на основании теоремы разложения (15-19) равен: $i'_1(t) = 0,1942 \sin (314t + 31^\circ) + 0,0661e^{-5t} + 1,685e^{-105,8t} - 6,87e^{-236,2t}$ А. Пользуясь метолом наложения, находим ток переходного процесса в ветви с сопротивлением r₁:

$$i_1(t) = -i_{1\pi p_-}(t) + i'_1(t) = -0.88 \sin(314t - 21^{\circ}02') + + 0.0661e^{-5'} + 1.685e^{-105.8'} - 6.87e^{-236.2'} \text{ A}.$$

Примеры показывают, что расчеты переходных процессов операторным методом и методом интеграла Фурье весьма похожи друг на друга. Преимущества метода интеграла Фурье сказываются при расчете переходных процессов приближенными способами.

15-3. Приближенный метод определения оригинала по вещественной частотной характеристике (метод трапеций)

Для любой лицейной электрической цепи по законам Кирхгофа можно составить систему интегро-дифференциальных уравнений, описывающих процессы в этой цепи. То же самое можно сделать для любой динамической системы: электромагнитной, механической или электромеханической. В электрических цепях и динамических



системах любую величниу можно рассматривать как входную и считать ее изменение во времени заданным. Любую другую величину можно рассматривать как выходную и определять ее изменение. Переходя в уравнениях, характеризующих эти системы, от орнгиналов к изображениям, можно исключить изображения всех остальных величин, кроме входной $X_1(p)$ и выходной $X_2(p)$. Как уже было указано выше, отношение переменных состояния цепи при нулевых начальных значениях называется передаточной функцией электрической цепи или системы

$$K(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)}.$$
 (15-20)

Например, легко найти передаточную функцию четырехполюсника, приведенного на рис. 15-7:

$$\frac{U_2(p)}{U_1(p)} = K(p) = \frac{1}{1 + rCp}.$$

Пусть входная величина $x_1(t)$ задана в виде единичного скачка $x_1(t) = I(t)$ (рнс. 15-8). Тогда

$$X_1(p) = \frac{1}{p} - x_1(t) = I(t).$$
(15-21)
Оригинал выходной величины (называемый, как было указано выше, временной функцией или временной характеристикой) обозначим для этого случая через h(t):

$$x_2(l) = h(l) = X_2(p) = K(p) \frac{1}{p}.$$
 (15-22)

Рассматривая здесь такие системы, для которых h(0) = 0, получаем:

$$h'(t) = pX_2(p) = K(p).$$
 (15-23)

Таким образом, изображением производной от временной характеристики системы является передаточная функция последней. Полагая в правой части (15-23) $p = j\omega$, получаем, что h'(t) связана с $K(j\omega)$ формулой обратного преобразования Фурье (15-10):

$$h'(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} K(j\omega) e^{j\omega t} d\omega, \qquad (15-24)$$

где $K(j\omega) = K(\omega)e^{i\theta(\omega)}$ — частотная характеристика или спектральная функция системы; $K(\omega)$ — амплитудно-частотная и $\theta(\omega)$ — фазочастотная характеристики системы.

Разлагая е/[wt-+6(w)] по формуле Эйлера, получаем:

$$h'(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} K(\omega) \cos[\omega t + \theta(\omega)] d\omega + \frac{j}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} K(\omega) \sin[\omega t + \theta(\omega)] d\omega.$$

Модуль частотной характеристики системы или ее амилитудночастотная характеристика $K(\omega)$ — всегда четная функция, а фазочастотная характеристика $\theta(\omega)$ — всегда нечетная функция частоты ω .

Так, для цепи рис. 15-7

$$K(j\omega) = \frac{1}{1+jrC\omega} = \frac{1}{\sqrt{1+r^2C^2\omega^2}} e^{-j\arctan rC\omega},$$

откуда

$$K(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + r^2 C^2 \omega^2}}; \quad \theta(\omega) = -\arctan r C \omega.$$

Докажем это для более общего случая, когда K(p) представляет собой частное от деления двух многочленов. Полагая $p = j\omega$, убеждаемся, что вещественные части числителя и знаменателя будут содержать только четные, а мнимые — только нечетные степени ω . Поэтому $K(\omega)$, равная частному от деления квадратных корней из суммы квадратов вещественных и мнимых частей числителя и знаменателя, будет четной функцией ω , а $\theta(\omega)$, равная разности арктангенсов от отношений мнимой к вещественной части числителя и соответственно знаменателя, будет нечетной функцией частоты ω .

На основании сказанного заключаем, что подынтегральная функция второго интеграла — нечетная, а так как пределы этого интеграла равны по величине и противоположны по знаку, то этот

интеграл равен нулю. Подынтегральная функция первого интеграла — четная. Поэтому

$$h'(t) = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} K(\omega) \cos \left[\omega t + \theta(\omega)\right] d\omega. \qquad (15-25)$$

Но, во-первых, до момента t = 0 в цепи не была запасена энергия и не действовали источники. Во-вторых, функция h'(t) определяется, как оригинал, формулами обратного преобразования Лапласа (15-23) или Фурье (15-24) и в силу условий этих преобразований, как было указано выше, равна нулю при t < 0. Следовательно, заменяя t на — t, из (15-25) получаем:

$$0 = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} K(\omega) \cos \left[\theta(\omega) - \omega t\right] d\omega.$$
 (15-26)

Обозначим

 $K(\omega) \cos \theta(\omega) = B(\omega); K(\omega) \sin \theta(\omega) = M(\omega),$

следовательно,

$$K(j\omega) = B(\omega) + jM(\omega),$$

где $B(\omega)$ — вещественная, а $M(\omega)$ — мнимая частотные характеристики системы. Заметим, что вещественная частотная характеристика $B(\omega)$ — четная функция ω , а мнимая $M(\omega)$ — нечетная. Из последнего соотношения следует, что передаточная функция $K(j\omega)$ может быть найдена, если задана какая-либо пара частотных характеристик: амплитудная и фазовая или вещественная и мнимая.

Перепишем теперь (15-25) и (15-26):

$$h'(t) = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} [B(\omega) \cos \omega t - M(\omega) \sin \omega t] d\omega;$$
$$0 = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\infty} [B(\omega) \cos \omega t + M(\omega) \sin \omega t] d\omega.$$
(15-27)

Складывая почленно последние равенства, получаем:

$$h'(t) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} B(\omega) \cos \omega t \, d\omega.$$

Наконец, интегрируя по t и учитывая условие h(0) = 0, находим, что

$$h(t) = \int_{0}^{t} h'(t) dt = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} B(\omega) d\omega \int_{0}^{t} \cos \omega t dt =$$
$$= \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} \frac{B(\omega)}{\omega} \sin \omega t d\omega.$$
(15-28)

Полученное соотношение позволяет по вещественной частотной характеристике системы $B(\omega)$ определить ее временну́ю характеристику h(t), т. е. переходный процесс при воздействии на систему единичного скачка напряжения.

Предположим теперь, что электрическая цепь при нулевых начальных условиях подключается к единичному напряжению и нужно определить ток в какой-нибудь ее ветви. Тогда, принимая за входную величину единичное напряжение, а за выходную — ток, заключаем из (15-20), что передаточной функцией системы будет взаимная операторная проводимость между включаемой ветвью и ветвью, где ищется ток. Соответствующую комплексную проводимость $Y(j\omega) = Y(\omega)e^{i\varphi(\omega)}$ можно рассчитать или получить экспериментально, определяя порознь амплитудную $Y(\omega)$ и фазовую



 $\varphi(\omega)$ характеристики. Зная $Y(\omega)$ и $\varphi(\omega)$, можно найти им соответствующие вещественную и мнимую частотные характеристики $B(\omega)$ и $M(\omega)$.

В случае сложной цепи, естественно, сложными функциями частоты ω будут $B(\omega)$ и $M(\omega)$. Поэтому рассмотрим приближенные метод определения тока i(t) = h(t) при графически заданной вещественной частотной характеристике $B(\omega)$ по формуде (15-28).

Пусть вещественная частотная характеристика $B(\omega)$ имеет любую форму, но с ограниченным интервалом пропускания частот ω_0 , т. е. $B(\omega) \approx 0$ при $\omega \geq \omega_0$. Заменим заданную кривую $B(\omega)$ другой кривой $\overline{B}(\omega)$, достаточно мало отличающейся от первой и образованной прямолинейными отрезками, которые ограничены (рис. 15-9) точками B_1 , B_2 ...

Проведем через эти точки прямые, параллельные оси абсцисс. Тогда кривая $\hat{B}(\omega)$ будет заменена суммой трапецеидальных характеристик (рис. 15-10) $\tau_k(\omega)$ — трех для кривой на рис. 15-9.

Такая замена позволяет составить таблицы расчета переходных процессов для ряда типовых трапеций, что существенно облегчает применение приближенного метода. Так как $\bar{B}(\omega) = \sum_{k=1}^{h} \tau_k(\omega)$, то

$$\overline{h}(t) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} \frac{\overline{B}(\omega)}{\omega} \sin \omega t \, d\omega = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \int_{0}^{\infty} \frac{\tau_k(\omega)}{\omega} \sin \omega t \, d\omega, \quad (15-29)$$

где $\tilde{h}(t)$ достаточно мало отличается от h(t).

Выражение (15-29) показывает, что определение $\bar{h}(t)$ сводится к расчету ряда временных характеристик для отдельных трапеций.

Покажем, как найти оригинал

$$s(t) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} \frac{\tau(\omega)}{\omega} \sin \omega t \, d\omega \qquad (15-30)^{2}$$

по трапецеидальной частотной характеристике τ (ω), определяемой следующими параметрами (рис. 15-11): начальной ординатой τ (0),



интервалом пропускания или областью существенности частот ω₀ и коэффициентом наклона

$$\varkappa = \omega_{\rm p}/\omega_0, \qquad (15-31)$$

где ω_p — интервал равномерного пропускания частот, на котором функция τ (ω) — постоянна.

Рис. 15-11.

Рассмотрим единичные трапецеидальные характеристики, для которых τ (0) = 1;

 $\omega_0 = 1$, а коэффициент наклона находится в пределах $0 \le \varkappa \le 1$. Временная характеристика, соответствующая единичной трапецеидальной частотной характеристике с наклоном \varkappa , определяется так:

$$h_{\varkappa}(t) = \frac{2}{\pi (1-\varkappa)} \left[\operatorname{Si}(t) - \varkappa \operatorname{Si}(\varkappa t) + \frac{\cos t - \cos \varkappa t}{t} \right]. \quad (15-32)$$

В таблице (см. приложение 4) даны функции *h*и, вычисленные по формуле (15-32) для ряда значений и в пределах от 0 до 1.

Формула (15-32) может быть выведена, например, следующим образом. Заменим вещественную частотную характеристику $B(\omega)$ прямыми линиями и вычислим интеграл (15-28) по участкам. Для участка (ω_1 , ω_2) можем написать (рис. 15-12):

$$B(\omega) = B_1 + \frac{B_2 - B_1}{\omega_2 - \omega_1} (\omega - \omega_1).$$

Интеграл (15-28)

$$\frac{2}{\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} \frac{B(\omega)}{\omega} \sin \omega t \, d\omega = \frac{2}{\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} \left[B_1 + \frac{B_2 - B_1}{\omega_2 - \omega_1} (\omega - \omega_1) \right] \frac{\sin \omega t}{\omega} \, d\omega =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[B_1 - \frac{\omega_1}{\omega_2 - \omega_1} (B_2 - B_1) \right] \int_{\omega_1}^{\omega_2} \frac{\sin \omega t}{\omega} \, d\omega +$$

$$+ \frac{2}{\pi} \frac{B_2 - B_1}{\omega_2 - \omega_1} \int_{\omega_1}^{\omega_2} \sin \omega t \, d\omega = \frac{2}{\pi} \frac{B_1 \omega_2 - B_2 \omega_1}{\omega_2 - \omega_1} \left[\text{Si}(\omega_2 t) - \text{Si}(\omega_1 t) \right] -$$

$$- \frac{2}{\pi} \frac{B_2 - B_1}{\omega_2 - \omega_1} \frac{\cos \omega_2 t - \cos \omega_1 t}{t}. \quad (15-33)$$

Здесь Si (wt) означает функцию, называемую интегральным синусом:

Si
$$(\omega t) = \int_{0}^{\omega t} \frac{\sin \omega t}{\omega t} d\omega t$$
, (15-34)

которая табулирована и может быть легко вычислена.

Разбивая вещественную частотную характеристику на ряд прямолинейных отрезков, можно вычислить переходный процесс как сумму интегралов вида (15.33). Помония формулу (15.33) к опиничной

(15-33). Применяя формулу (15-33) к единичной трапецеидальной характеристике, у которой τ (0) = 1, $\omega_0 = 1$ и коэффициент наклона ж, получим равенство (15-32). В самом деле, для этого достаточно для горизонтального участка единичной трапецеидальной характеристики (рис. 15-11) положить $B_1 = B_2 = 1$, $\omega_1 = 0$, $\omega_2 = \omega_p = \varkappa \omega_0 = \varkappa$, а для наклонного участка принять $B_1 = 1$, $B_2 = 0$, $\omega_1 = \omega_p = \varkappa$, $\omega_2 = 1$ и результаты вычисления для обонх участков сложить.

Для трапецендальной характеристики с любыми τ (0) и ω_0 нужно взять функцию h_{\varkappa} по значению $\varkappa = \omega_p/\omega_0$ (приложение 4), умножить h_{\varkappa} на τ (0) и построить ее графически,

приняв во внимание теорему подобия или теорему изменения масштаба времени, т. е. учитывая, что значению функции h_{χ} в момент времени τ соответствует значение искомого оригинала s(t) в момент времени $t = \tau/\omega_0$.

В самом деле, если (15-28)

$$h(t) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} \frac{B(\omega)}{\omega} \sin \omega t \, d\omega,$$

то по теореме подобия

$$h\left(\frac{t}{n}\right) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} \frac{B(n\omega)}{\omega} \sin \omega t \, d\omega.$$
 (15-35)

Это означает, что, например, при увеличении масштаба кривой $B(\omega)$ вдоль оси ω в n раз масштаб кривой h(t) вдоль оси t уменьшается в n раз, и наоборот.

Для доказательства заменим в (15-28) t на t/n:

$$h\left(\frac{t}{n}\right) = \frac{2}{\pi}\int \frac{B(\omega)}{\omega}\sin\left(\frac{\omega t}{n}\right)d\omega.$$

В последнем интеграле сделаем замену переменных, введя новую переменную ω_n:

$$\omega_n = \omega/n$$

Тогда

$$h\left(\frac{t}{h}\right) = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\infty} \frac{B\left(n\omega_{n}\right)}{\omega_{n}} \sin \omega_{n} t d\omega_{n},$$

откуда сразу следует рассматриваемая теорема, если заменить снова ω_n на ω , что всегда возможно, так как значение определенного интеграла не зависит от обозначения переменной интегрирования.





/ Рис. 15-14.

Например, для транецендальной частотной характеристики, имеющей т (0) = = 3, $\omega_0 = 60$ рад/с, $\omega_p = 36$ рад/с, коэффициент наклона $\varkappa = \omega_p/\omega_0 = 0,6$. Из таблицы (см. приложение 4) для $\varkappa = 0,6$ и, например $\tau = 2,5$, находим $h_{\varkappa} = 1,01$, что соответствует времени $t = \tau/\omega_0 = 2,5/60 = 0,0417$ с.

В этот момент искомый оригинал s (t) = τ (0) h_{\varkappa} = 3 · 1,01 = 3,03. Подобным же образом определяются оригиналы s (t) для всех трапецеидальных характеристик, на которые разлагается вещественная частотная характеристика \overline{B} (ω). Суммируя графически оригиналы s (t), получаем временную характеристику системы.

Пример 15-3. На вход четырехполюсника (рис. 15-7) включается постоянное напряжение $U_1 = 100$ В. Вещественная частотная характеристика передаточной функции четырехполюсника $B(\omega) = K(\omega) \cos \theta(\omega)$ построена по полученным экспериментально $K(\omega)$ и соз $\theta(\omega)$ на рис. 15-13. Найти методом трапеций напряжение $u_2(t)$ на выходе четырехполюсника.

Решение. Разложение $B(\omega)$ на две характеристики первую — треугольную и вторую — трапецеидальную показано на том же рис. 15-13, а сами характеристики приведены отдельно на рис. 15-14.

Каждая из них характеризуется следующими данными:

- 1) $\tau_1(0) = B_1 = 86; \quad \omega_{01} = 0; \quad \omega_{01} = 190 \text{ pag/c}; \quad \varkappa_1 = 0;$
- 2) $\tau_2(0) = B_2 = 14$; $\omega_{p2} = 190$ pag/c; $\omega_{02} = 667$ pag/c; $\kappa_2 = 190/667 = 0,285$.

По таблице (см. приложение 4) находим функции h_{\varkappa} для двух трапеций с различными \varkappa и пересчитываем их и время τ , как было указано выше (табл. 15-1).

Таблица 15-1

τ	$t_1 = \frac{\tau}{\omega_{01}}, c$	h _{×i}	$\begin{vmatrix} s_1(t) = 86h_{\varkappa_1}, \\ B \end{vmatrix}$	$t_2 = \frac{\tau}{\omega_{02}}, c$	h _{us}	$\begin{vmatrix} s_2(t) = 14h_{\chi_2}, \\ B \end{vmatrix}$
0	0	0,00	0	0	0,00	0
0,5	0,00264	0,138	11,87	0,000752	0,2054	2,88
1,0	0,00523	0,310	26,7	0,001504	0,3988	5,6
1,5	0,00792	0,449	38,6	0,002256	0,5872	8,23
2,5	0,0132	0,674	58	0,00376	0,8562	12
4,0	0,0209	0,856	73,5	0,006016	1,0606	14,85
10,0	0,0523	0,939	80,8	0,01504	1,0198	14,26
20,0	0,1046	0,967	83,3	0,03008	0,9934	13,89
26,0	0,1368	0,975	83,9	0,0390	1,0022	14,30

На рис. 15-15 построены орнгиналы, т. е. функции времени $s_1(t)$ и $s_2(t)$ для каждой из двух трапеций. Сложив кривые $s_1(t)$ и $s_2(t)$, получим временную характеристику процесса, т. е. напряжение $u_2(t)$ на выходе четырехполюсника (рис. 15-15).

Приближенный метод рассматривался при действии на входе системы единичного возмущения. Если же на входе системы действует возмущение, изображение которого $X_1(p)$, то согласно (15-20)



$$x_{2}(t) \neq X_{2}(p) = K(p) X_{1}(p).$$

Тогда в соответствии с равенствами (15-23) и (15-24) имеем:

$$x'_{2}(t) \stackrel{:}{=} pX_{2}(p) = pK(p) X_{1}(p);$$

$$x'_{2}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} j\omega K(j\omega) X_{1}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

Введем обобщенную частотную характеристику системы:

$$\Phi(j\omega) = j\omega K(j\omega) X_1(j\omega) = j\omega K(j\omega) X_1(\omega) e^{j\varphi_1(\omega)} = \Phi(\omega) e^{j\psi(\omega)},$$

которая учитывает как саму систему, так и внешнее воздействие. Так как внешнее воздействие x_1 (t) известно, то известна и его частотная характеристика X_1 ($j\omega$). Поэтому можно найти обобщенные амплитудную и фазовую характеристики системы:

$$\Phi(\omega) = \omega K(\omega) X_1(\omega); \ \psi(\omega) = \theta(\omega) + \varphi_1(\omega) + \pi/2.$$

15-4. О переходе от преобразований Фурье к преобразованиям Лапласа

Выше было показано, что если оригинал — функция f(t) абсолютно интегрируемая в бескопечных пределах, то существует прямое и обратное преобразования Фурье

$$F(j\omega) = \int_{0}^{\infty} e^{-j\omega t} f(t) dt = F \{f(t)\};$$
(15-36)

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} F(j\omega) \, d\omega = F^{-1} \{F(j\omega)\}.$$
(15-37)

Но если функция f(t) не является абсолютно интегрируемой в бесконечных пределах, то интегралы (15-36) и (15-37) не существуют и преобразованиями Фурье или нельзя пользоваться, или можно пользоваться с очень большой осторожностью, производя все время проверку результатов, формально полученных с их помощью.

В этом случае целесообразно перейти от функции f(t), не интегрирусмой абсолютно, к другой функции $f_1(t)$, интегрируемой абсолютно в бесконечных пределах при помощи соотношения

$$f_1(t) = f(t) e^{-\sigma_0 t},$$
 (15-38)

где $\sigma_0 > 0$ н t > 0.

К функции $f_1(t)$ можно применять преобразования Фурье (15-36)

$$F_{1}(j\omega) = \int_{0}^{\infty} e^{-j\omega t} f_{1}(t) dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(\sigma_{0} + j\omega)t} f(t) dt = F(\sigma_{0} + j\omega).$$
(15-39)

Полагая в (15-39) $p = \sigma_0 + j\omega$, т. е. вводя новое комплексное переменное p, будем иметь:

$$F(p) = \int_{0}^{\infty} e^{-pt} f(t) dt = L \{f(t)\}, \qquad (15-40)$$

т. е. прямое преобразование Лапласа для функции f (t).

Применив к функции f_1 (*t*) обратное преобразование Фурье и учитывая соотношения (15-38) и (15-39), получаем:

$$f_1(t) = f(t) e^{-\sigma_0 t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} F_1(j\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} F(\sigma_0 + j\omega) d\omega,$$

откуда

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(\sigma_0 + j\omega)t} F(\sigma_0 + j\omega) d\omega. \qquad (15-41)$$

Произведя в (15-41) ту же, что и выше, замену переменных, τ . е. $p = \sigma_0 + j\omega$ и $dp = jd\omega$, получаем:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma_0 - j\infty}^{\sigma_0 + j\infty} e^{pt} F(p) \, dp = L^{-1} \{F(p)\}, \qquad (15-42)$$

т. е. обратное преобразование Лапласа для функции f(t).

Таким образом, если функция f(t) не интегрируема абсолютно в бесконечных пределах и не может быть преобразована по Фурье, следует перейти к преобразованиям Лапласа, которое применимо к функции f(t), не интегрируемой абсолютно в бесконечных пределах.

Это позволяет рассматривать преобразования Лапласа как обобщение преобразований Фурье.

15-5. Сравнение различных методов расчета переходных процессов в линейных электрических цепях

Сопоставим достоинства и недостатки расчета переходных процессов классическим методом, различными вариантами операторного метода и методом интеграла Фурье.

В целях с характеристическим уравнением первой или второй степени трудности расчета невелики и примерно одинаковы, каким бы методом ни производить расчет. Классический метод в этих случаях даже несколько проще. Чем выше степень характеристического уравнения, тем больше уравнений нужно решать совместно при определении постоянных интегрирования и тем больше возрастают трудности расчета при пользовании классическим методом. Для разветвленной цепи с характеристическим уравнением выше четвертой или пятой степени расчет классическим методом представляет известные трудности из-за сложности определения четырех и более постоянных интегрирования.

Отметим, что если цепь представляет собой полный многоугольник, т. е. каждый узел связан вегвью со всеми остальными узлами, то трудности определения постоянных интегрирования, свойственные классическому методу, возрастают с увеличением числа узлов и степени характеристического уравнении. В более простых цепях, когда не все узлы связаны друг с другом, часто можно значительно уменьшить число уравнений, которые нужно решать совместно. В особенности это касается цепей с двумя узлами. В последнем случае, как и в ряде других, разумно ввести в рассмотрение потенциалы узлов.

Таким образом, если степень характеристического уравнения выше четвертой — пятой, классическим методом пользоваться менее целесообразно, а нужно пользоваться одним из вариантов операторного метода.

Переходя к операторному методу, сравним два варианта — расчет переходных токов по теореме разложения и расчет свободных токов по их изображениям.

При расчете операторным методом не нужно определять постоянные интегрирования из начальных условий решением какой-либо системы уравнений. Кроме того, при расчете изображений в эквивалентных операторных схемах можно пользоваться всеми ранее известными методами расчета цепей при установившихся режимах. Эти два момента и определяют достоинства операторного метода. К недостаткам операторного метода надо отнести утомительность вычисления слагаемых сумм в теореме разложения. Если при расчете по теореме разложения находятся сразу переходные токи, то из-за наличия внешних э. д. с. (гармонических с разными частотами и экспоненциальных с разными коэффициентами затухания) усложняются многочлены $F_1(p)$ и $F_2(p)$ в составе изображения какого-либо тока $I(p) = F_1(p)/F_2(p)$ или напряжения. Если, например, цепь содержит три гармонические э. д. с. разной частоты, то число слагаемых в теореме разложения больше степени характеристического уравнения по крайней мере на три. Кроме того, все изображения усложняются за счет внутренних (расчетных) э. д. с. Li(0) и $-u_C(0)/p$. Огметим также, что обычная форма теоремы разложения (14-10) неприменима при наличии кратных корней.

Подчеркнем, что расчет по теореме разложения возможен и для всех таких внешних э. д. с., изображения которых являются отношением двух целых трансцепдентных функций.

Расчет операторным методом только свободных токов по их изображениям целесообразен тогда, когда действует ряд различных по характеру внешних э. д. с. (гармонических с разными частотами, экспоненциальных с разными коэффициентами затухания и т. д.). В эквивалентную операторную схему для свободных токов внешние э. д. с. не входят, что существенно упрощает изображения токов и напряжений. Однако для определения внутренних (расчетных) э. д. с. необходимо знать режим до коммутации и принужденный режим после коммутации. Поэтому рассматриваемый вариант операторного метода применим в тех случаях, когда внешние э. д.с. имеют простую форму изменения (гармоническую, экспоненциальную, постоянную) и принужденные токи сравнительно легко найти.

Расчет переходных процессов методом интеграла Фурье очень близок к расчету операторным методом и характеризуется теми же достоинствами и недостатками. Метод интеграла Фурье целесообразно применять для расчета переходных процессов в заданной системе в том случае, если для исследования каких-либо других процессов в ней уже применяются частотные методы, аналитическим аппаратом которых являются преобразования Фурье. К таким системам относятся, например, линейные системы автоматического регулирования, для которых необходимо исследовать устойчивость при помощи одного из геометрических критериев, исследовать качество регулирования и полностью рассчитать какие-нибудь переходные процессы. Этот метод целесообразно применять при приближенном расчете переходных процессов по вещественной частотной характеристике, особенно когда амплитудная и фазовая частотные характеристики входного сопротивления или проводимости получены экспериментально. В этих случаях метод интеграла Фурье имеет преимущества перед операторным. Заметим, что пользуясь операторным методом, входные или взаимные операторные проводимости можно только рассчитать и нельзя получить опытным путем. Проводя же расчет методом интеграла Фурье, получив экспериментально характеристики входных или взаимных проводимостей, имея э. д. с. e (t) и найдя частотный спектр E (jw), можно графически найти частотный спектр тока I (jw) и построить его вещественную или мнимую частотные характеристики. Далее, применяя метод трапеций, можно приближенно рассчитать переходный процесс.

Если напряжение на зажимах пассивного двухполюсника дано кусочно аналитической кривой, имеющей разрывы, расчет целесообразно вести при помощи формул Дюамсля. При этом переходная проводимость g(t) или переходная функция y(t) находятся одним из известных методов.

Отметим также, что при пользовании любым из указанных методов можно задачу расчета переходных процессов с ненулевыми начальными условнями свести к задаче с нулевыми начальными условнями (см. § 14-5). Целесообразность этого приема нужно выяснить в каждом конкретном случае с точки зрения максимально возможного упрощения расчета.

В заключение укажем, что операторный метод и метод интеграла Фурье весьма широко применяются в теории автоматического регулирования и при расчете переходных процессов в электрических машинах, а операторный метод и в некоторой мере метод интеграла Фурье — еще при расчете переходных процессов в цепях с распределенными параметрами, в то время как классический метод во всех этих случаях почти не находит применения.

ЦЕПНЫЕ СХЕМЫ И ЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

16-1. Характеристические сопротивления и постоянная передачи несимметричного четырехполюсника

По определению характеристическими сопротивления к и несимметричного четырехполюсника со стороны входа Z_{c1} и со стороны выхода Z_{c2} называется такая пара сопротивлений, когда при сопротивлении нагрузки на выходе Z_{c2} входное сопротивление со стороны входных зажимов равно Z_{c1} (рис. 16-1, *a*) и, наоборот, при сопротивлении нагрузки на входе Z_{c1} входное сопротивление со стороны выходных зажимов равно Z_{c2} (рис. 16-1, *b*).



Рис. 16-1.

Из основных уравнений четырехполюсника (§ 8-1)

$$\begin{array}{c} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2; \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 \end{array} \right\}$$
(16-1)

в соответствии с данным выше определением найдем входное сопротивление четырехполюсника со стороны первичных зажимов при сопротивлении нагрузки Z_{c2}:

$$Z_{1_{BX}} = \frac{\dot{U}_1}{l_1} = Z_{c1} = \frac{A\dot{U}_2 + B\dot{l}_2}{C\dot{U}_2 + D\dot{l}_2} = \frac{A\dot{U}_2/\dot{l}_2 + B}{C\dot{U}_2/l_2 + D} = \frac{AZ_{c2} + B}{CZ_{c2} + D}.$$
 (16-2)

Аналогично при обратном питании четырехполюсника

$$Z_{2BX} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = Z_{c2} = \frac{D\dot{U}_1 + B\dot{I}_1}{C\dot{U}_1 + A\dot{I}_1} = \frac{D\dot{U}_1/\dot{I}_1 + B}{C\dot{U}_1/\dot{I}_1 + A} = \frac{DZ_{c1} + B}{CZ_{c1} + A}.$$
 (16-3)

Решая эти уравнения относительно Z_{c1} и Z_{c2} и учитывая, что из уравнений (16-1) легко найти сопротивления холостого хода и короткого замыкания $Z_{1x} = A/C$ н $Z_{1\kappa} = B/D$ и аналогично определить те же сопротивления при обратном питании $Z_{2x} = D/C$ и $Z_{2\kappa} = B/A$, получаем:

$$Z_{c1} = \sqrt{AB/CD} = \sqrt{Z_{1x}Z_{1\kappa}}; \qquad (16-4)$$

$$Z_{c2} = \sqrt{BD/AC} = \sqrt{Z_{2\kappa}Z_{2\kappa}}.$$
 (16-5)

В двух последних формулах перед квадратными корнями оставлены только знаки плюс. Знаки минус отброшены как не отвечающие физическому смыслу сопротивлений Z_{c1} и Z_{c2} .

Действительно, до сих пор предполагалось, что к выходным зажимам четырехполюсника подключается приемник энергии (потребитель). Поэтому вещественная часть его комплексного сопротивления, т. е. Z_{c2}, должна быть положительной. При обратном питании тот же вывод следует и для Z_{c1}. Однако из равенств (16-4) и (16-5) получаем для $Z_{c1} = z_{c1}e^{j\theta_1}$ и для $Z_{c2} = z_{c2}e^{j\theta_2}$ по два значения для каждого из аргументов, которые разнятся на π , т. е. θ_1 ; $\theta_1 + \pi$; $\theta_2; \ \theta_2 + \pi.$

Так как θ_1 и θ_2 — аргументы комплексных сопротивлений Z_{c1} и Z_{c2} , то они всегда лежат в пределах — $\pi/2 \le \theta_1 \le + \pi/2$, $-\pi/2 \le \theta_2 \le +\pi/2$. Поэтому $r_{c1} = z_{c1} \cos \theta_1 > 0$ и $r_{c2} =$ $= z_{c_2} \cos \theta_2 > 0.$



Рис. 16-2.

Отсюда также следует, что $\dot{r_{c1}} = z_{c1} \cos(\theta_1 + \pi) < 0$ и $\dot{r_{c2}} =$ $= z_{c2} \cos (\theta_2 + \pi) < 0$ и углы $\theta_1 + \pi$, $\theta_2 + \pi$ должны быть отброшены. А так как изменение θ_1 , θ_2 на π как раз и означает изменение знаков у комплексов Z_{c1}н Z_{c2}, то, следовательно, перед квадратными корнями равенств (16-4) и (16-5) должны быть оставлены только знаки плюс.

Отметим, что, поскольку несимметричный четырехполюсник имеет различные характеристические сопротивления со стороны входа и выхода, его можно применять для согласования источника (генератора) и приемника (рис. 16-2, а), двух линий (гл. 18) с различными характеристическими сопротивлениями (например, воздушной и кабельной линий), линии и приемника (рис. 16-2, б) и т. д.

Согласованным режимом работы несимметричного четырехполюсника, включенного между генератором и приемником (рис. 16-2, а) или линией и приемником (рис. 16-2, б) называется режим при $Z_{c2} = Z_{\mu}$, $Z_{c1} = Z_{r}$ для схемы рис. 16-2, a и $Z_{c2} = Z_{\mu}$ и $Z_{c1} = Z_c$ для схемы рис. 16-2, б. При этом в месте включения четырехполюсника не будет возникать отраженных волн (§ 18-8) или, говоря иначе, в цепи не будет возникать добавочного затухания. Само упоминание о волнах (в дашном случае — отраженных) в четырехполюснике станет понятным позднее, если учесть возможность замены его эквивалентной линией (§ 18-13). К согласованному режиму с точки зрения отсутствия отражения волн очень часто

стремятся в цепях слабого тока (радно, телефон, телеграф, телемеханика), так как появление отраженных сигналов (напряжения или тока), пакладывающихся на падающие (основные) сигналы, мешает правильной работе аппаратуры.

Иначе говоря, несимметричный четырехполюсник может применяться для трансформации характеристических сопротивлений. Поэтому он называется иногда трансформатором сопротивлений.

Как было показано выше (§ 3-19), условнем передачи максимальной активной мощности от генератора к приемнику является равенство $Z_n = Z_r^*$. Если равенство не соблюдается, то для его выполнения можно включить между ними несимметричный четырехполюсник. Другим определением для согласованного режима несимметричного четырехполюсника, включенного в место соединения генератора и приемника (рис. 16-2, *a*), служит такой режим, когда $Z_{c2} = Z_n$ и $Z_{c1} = Z_r^*$. При этом входное сопротивление со стороны зажимов 1 - 1' четырехполюсника должно быть равно Z_r , т. е. $r_{c1} = r_r$ и $x_{c1} = -x_r$, а значит, в эквивалентном приемника, будет выделяться максимальная активная мощность. В этом случае нужно так выбрать характеристические сопротивления несимметричного четырехполюсника, чтобы $Z_{c2} = Z_n$ и $Z_{c1} = Z_r^*$.

Подчеркнем, что в цепях постоянного тока условия согласованного режима несимметричного четырехполюсника по отсутствию отраженных волн и по выделению максимальной мощности в эквивалентном приемнике будут одинаковы.

Третьим параметром, характеризующим четырехполюсник с точки зрения изменения полной мощности и угла комплексного числа UI при передаче через него электромагнитной энергии является п о с т о я н н а я п е р е д а ч и g, представляющая собой комплексную величину, определяемую при нагрузке четырехполюсника на выходе или на входе на сопротивления, равные характеристическим, и при питании его соответственно со стороны входа или выхода.

При питании со стороны первичных зажимов и согласованной нагрузке $Z_{\rm H} = Z_{\rm c2}$ на вторичных постоянная передачи определяется по формуле

$$g = a + jb = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_1 \dot{l}_1}{\dot{U}_2 \dot{l}_2}.$$
 (16-6)

Вещественная часть g называется коэффициентом затухания

$$a = \frac{1}{2} \ln \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} = \frac{1}{2} \ln \frac{S_1}{S_2},$$
 (16-7)

т. е. не может быть выражена через отношения только напряжений или только токов на входе или выходе четырехполюсника, что будет иметь место (см. § 16-2) для симметричного четырехполюсника. Мнимая часть g называется коэффициентом фазы и при $\dot{U}_1 = U_1 e^{i\psi_{u1}}$, $\dot{U}_2 = U_2 e^{i\psi_{u2}}$, $\dot{I}_1 = I_1 e^{i\psi_{i1}}$, $\dot{I}_2 = I_2 e^{i\psi_{i2}}$, определяется выражением

$$b = \frac{1}{2} \left[(\psi_{u1} - \psi_{u2}) + (\psi_{i1} - \psi_{i2}) \right]$$
(16-8)

и не является сдвигом фаз между напряжениями и токами на входе и на выходе.

Согласно определению характеристических сопротивлений, если

$$\dot{U}_2 = I_2 Z_{\rm H} = I_2 Z_{c2},$$

то

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_1 Z_{1BX} = \dot{I}_1 Z_{c1};$$

поэтому

$$g = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_{1}^{2} Z_{c2}}{\dot{U}_{2}^{2} Z_{c1}} = \ln \frac{\dot{U}_{1}}{\dot{U}_{2}} \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}}$$
(16-9)

или

$$g = \frac{1}{2} \ln \frac{l_1^* Z_{c1}}{l_2^* Z_{c2}} = \ln \frac{l_1}{l_2} \sqrt{\frac{Z_{c1}}{Z_{c2}}}.$$
 (16-10)

На основании (16-1) имеем:

$$\dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 = \dot{I}_2 (CZ_{c2} + D)$$
 is $g = \ln (CZ_{c2} + D) \sqrt{Z_{c1}/Z_{c2}}$.

Подставляя значения Z_{c1} (16-4) и Z_{c2} (16-5), получаем:

$$g = \ln\left(\sqrt{AD} + \sqrt{BC}\right) \tag{16-11}$$

или

$$e^{g} = \sqrt{AD} + \sqrt{BC}. \tag{16-11a}$$

Можно показать, что постоянная передачи имеет то же самое значение при питании четырехполюсника со стороны вторичных зажимов и при сопротивлении нагрузки четырехполюсника на первичных зажимах, равном характеристическому сопротивлению Z_{c1} . Следовательно, постоянная передачи не зависит от направления передачи энергин через четырехполюсник.

Величины g, Z_{c1} и Z_{c2} называются в торичными параметрамичетырехполюсника. Их число равно трем, так как при любой форме записи уравнений пассивного взаимного несимметричного четырехполюсника число его независимых коэффициентов равно трем.

Уравнения несимметричного четырехполюсника могут быть записаны с гиперболическими функциями.

В самом деле, на основании (16-11а) имеем:

$$e^{-g} = \frac{1}{\sqrt{AD} + \sqrt{BC}} = \frac{\sqrt{AD} - \sqrt{BC}}{AD - BC} = \sqrt{AD} - \sqrt{BC}.$$

Отсюда

$$shg = \frac{1}{2}(e^g - e^{-g}) = \sqrt{BC}; \quad chg = \frac{1}{2}(e^g + e^{-g}) = \sqrt{AD}.$$

Кроме того, из уравнений (16-4) и (16-5) получим:

$$Z_{c1}Z_{c2} = B/C; \ Z_{c1}/Z_{c2} = A/D.$$

Решая поставленные четыре уравнения относительно *A*, *B*, *C* и *D*, будем иметь:

$$A = \sqrt{\frac{Z_{c1}}{Z_{c2}}} \operatorname{ch} g; \ B = \sqrt{Z_{c1}Z_{c2}} \operatorname{sh} g; C = \frac{1}{\sqrt{Z_{c1}Z_{c2}}} \operatorname{sh} g; \ D = \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}} \operatorname{ch} g.$$
(16-12)

Подставляя значения А, В, С, D в уравнения (16-1), получаем:

$$\dot{U}_{1} = \sqrt{\frac{Z_{c1}}{Z_{c2}}} (\dot{U}_{2} \operatorname{ch} g + \dot{I}_{2} Z_{c2} \operatorname{sh} g); \dot{I}_{1} = \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}} (\frac{\dot{U}_{2}}{Z_{c2}} \operatorname{sh} g + \dot{I}_{2} \operatorname{ch} g).$$
 (16-13)

Последние уравнения особенно упрощаются при согласованной нагрузке ($U_2 = I_2 Z_{\mu} = I_2 Z_{c2}$):

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = \dot{U}_{2} \sqrt{\frac{Z_{c1}}{Z_{c2}}} e^{g}; \\ \dot{I}_{1} = \dot{I}_{2} \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}} e^{g}. \end{array} \right\}$$
(16-13a)

Разумеется, они непосредственно следуют из (16-9) и (16-10). При пользовании формулами (16-13) необходимо находить значения гиперболических функций ch g и sh g от комплексного аргумента g. Это следует делать, пользуясь таблицами гиперболических функций от комплексного аргумента или с известным приближением определяя их значения по специально построенным номограммам.

16-2. Характеристическое сопротивление и постоянная передачи симметричного четырехполюсника

Для симметричного четырехполюсника A = D и характеристическое сопротивление Z_c будет одним и тем же как со стороны первичных, так и со стороны вторичных зажимов, что следует из (16-4) и (16-5). Оно определится как входное сопротивление со стороны первичных зажимов, если вторичные замкнуты на сопротивление Z_c (рис. 16-3), или, наоборот, как входное сопротивление со стороны вторичных зажимов, если первичные замкнуты на сопротивление со стороны вторичных зажимов, если первичные замкнуты на сопротивление со стороны вторичных зажимов, если первичные замкнуты на сопротивление Z_c (рис. 16-4).

На основании (16-4) и (16-5)

$$Z_{c1} = Z_{c2} = Z_c = \sqrt{B/C}.$$
 (16-14)

Согласованный режим работы симметричного четырехполюсника будет при $Z_{\rm H} = Z_c$. Если этот четырехполюсник представляет собой линню или кабель любой длины, то, поскольку у них Z_c не зависит от длины (§ 18-5), входное сопротивление на зажимах 1 - 1' четырехполюсника (эквивалентного линии или кабелю) будет равно Z_c . В результате приемник с $Z_{\rm H} = Z_c$ оказывается как бы непосредственно присоединенным к зажимам 1 - 1', а в месте присоединения четырехполюсника к приемнику отраженных волн возникать не будет.

Максимальная активная мощность будет выделяться в эквивалентном приемнике, состоящем из четырехполюсника и приемника, при $Z_c = Z_{\mu} = \overset{*}{Z}_{r}$.



Постоянная передачи симметричного четырехполюсника (иногда называемая в литературе его собственной постоянной передачи) определится из формул (16-9), (16-10) или (16-11):

$$g = a + jb = \ln \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \ln \frac{l_1}{l_2} = \ln (A + \sqrt{BC}). \quad (16-15)$$

Так как в данном случае

$$\frac{\dot{U}_1}{l_1} = \frac{\dot{U}_2}{l_2} = Z_c = z_c e^{j\theta}, \qquad (16-16)$$

то из (16-7), учитывая, что сдвиг по фазе между напряжением и током на входе и на выходе один и тот же ($Z_{\rm вx} = Z_c = Z_{\rm h}$), получаем для коэффициента затухания *a* (который иногда еще называют собственным коэффициентом затухания четырехполюсника):

$$a = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{2} \ln \frac{U_1 I_1 \cos \theta}{U_2 I_2 \cos \theta} = \frac{1}{2} \ln \frac{P_1}{P_2} = \frac{1}{2} \ln \frac{Q_1}{Q_2}, \quad (16-17)$$

или

$$U_1/U_2 = I_1/I_2 = e^a. (16-17a)$$

Подчеркнем, что для симметричного четырехполюсника g и а могут быть выражены через отношение только напряжений или только токов четырехполюсника.

Коэффициент затухания характеризует изменение абсолютного значения напряжения (или тока) на выходе по сравнению с его значением на входе. А так как отношение U_1/U_2 (или I_1/I_2) может быть очень большим и к тому же сильно зависеть от частоты, то, следуя закону Вебера — Фехнера (зависимость восприятия от влияния воздействия логарифмическая), здесь для *а* также вводят логарифм. Поэтому коэффициент затухания *а* и был впервые определен в телефонни как натуральный логарифм этого отношения (16-17).

Для коэффициента затухания a ранее была введена единица измерения, называемая непером Нп. Полагают, что a = 1 Нп, если в режиме согласованной нагрузки симметричного четырехполюсника имеем $U_1/U_2 = e = 2,718$.

В настоящее время принято определять коэффициент затухания *а* как десятичный логарифм отношения P_1/P_2 :

$$a = \lg \frac{P_1}{P_2}$$
. (16-18)

При таком определении а получается другая единица измерения, называемая белом (Б). Очевидно, что a = 1 Б, если $P_1/P_2 = 10$. Бел — большая и поэтому не всегда удобная единица. Чаще пользуются в десять раз меньшей единицей — децибелом (дБ). Тогда с учетом (16-17) и (16-18) получаем:

$$a = 10 \lg \frac{P_1}{P_2} = 20 \lg \frac{U_1}{U_2} = 20 \lg \frac{I_1}{I_2}$$
 (дБ). (16-19)

Соотношение между непером и децибелом легко устанавливается из равенств (16-17) и (16-19):

$$a_{\text{Hn}} = \frac{1}{2} \ln \frac{P_1}{P_2} = \frac{2,303}{2 \cdot 10} \text{ lo } \lg \frac{P_1}{P_2} = 0,115 a_{\text{Д6}},$$

$$1 \text{ } \pi\text{B} = 0,115 \text{ Hn} \text{ } \mu \text{ } 1 \text{ } \text{B} = 1,15 \text{ Hn}. \tag{16-20}$$

откуда

Для коэффициента фазы b (который также иногда называется собственным коэффициентом фазы четырехполюсника) из (16-15) имеем:

$$b = \psi_{u1} - \psi_{u2} = \psi_{i1} - \psi_{i2}. \tag{16-21}$$

Он выражает сдвиг фаз между напряжениями (или токами) симметричного четырехполюсника при согласованной нагрузке.

Выражения коэффициентов A = D, B, C симметричного четырехполюсника через два его вторичных параметра Z_c и g получаем из равенств (16-12):

$$A = D = \operatorname{ch} g; \ B = Z_c \operatorname{sh} g; \ C = \frac{1}{Z_c} \operatorname{sh} g,$$
 (16-22)

а из формул (16-13) получаем уравнения симметричного четырехполюсника с гиперболическими функциями

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = \dot{U}_{2} \operatorname{ch} g + I_{2} Z_{c} \operatorname{sh} g; \\ \dot{I} = U_{2} \frac{\operatorname{sh} g}{Z_{c}} + I_{2} \operatorname{ch} g. \end{array}$$
 (16-23)

Эти уравнения особенно упрощаются при согласованной нагрузке $(\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_{\mu} = \dot{I}_2 Z_c)$:

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 e^g; \ \dot{I}_1 = \dot{I}_2 e^g.$$
 (16-24)

Разумеется, они непосредственно следуют из (16-15).

16-3. Вносимая и рабочая постоянные передачи

В действительных условиях работы трудно согласовать сопротивления на входе и выходе несимметричного четырехполюсника с его характеристическими сопротивлениями во всей полосе частот передаваемых сигналов. Отсутствие согласования приводит к появлению отраженных волн напряжения и тока, т. е. к иска-



жению передаваемых сигналов, и к дополнительным потерям мощности. Поэтому собственная постоянная передачи (собственное затухание и собственный коэффициент фазы) могут служить в этих условиях лишь приближенными оценками действительного режима работы.

В качестве общего критерия оценки работы четырехполюсника приняты так называемые вносимая и рабочая постоянные передачи.

Вносимая постоянная передачи определяется из соотношения

$$g_i = a_i + jb_i = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_1' \dot{l}_1'}{\dot{U}_2 \dot{l}_2}$$
. (16-25)

Рис. 16-5.

Здесь \dot{U}_1' и \dot{I}_1' определяются из режима, когда приемник $Z_{\rm H}$ непосредственно присоединен к генератору с э. д. с. \dot{E} и внутренним сопротивлением $Z_{\rm f}$ (рис. 16-5).

При этом

$$\dot{U}'_{1} = \dot{E} - \dot{I}'_{1}Z_{r}; \quad \dot{I}'_{1} = \dot{E}/(Z_{r} + Z_{H});$$
 (16-26)

 \dot{U}_2 и \dot{I}_2 определяются из режима, когда приемник $Z_{\rm H}$ присоединен к генератору через несимметричный четырехполюсник с вторичными параметрами g, Z_{c1}, Z_{c2} (рис. 16-5), причем $\dot{U}_1 = \dot{E} - \dot{I}_1 Z_{\Gamma}; \dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_{\rm H}$, а \dot{U}_1, \dot{I}_1 связаны с \dot{U}_2, \dot{I}_2 уравнениями (16-13).

Из сказа́нного следует, что вносимая постоянная передачи характеризует соотношение между напряжениями и токами приемника при непосредственном его включении к зажимам генератора (переключатель рис. 16-5 в положении 1—1) и при включении его через четырехполюсник (переключатель в положении 2—2). Таким образом, вносимая постоянная передачи дает возможность оценить изменения режима приемника при его включении к генератору через несимметричный четырехполюсник.

Выражая все токи и напряжения через параметры четырехполюсника g_{c1} , Z_{c2} , генератора Z_{c} и приемника Z_{H} , после преобразования получаем:

$$g_{i} = g + \ln \frac{Z_{r} + Z_{c1}}{2\sqrt{Z_{r}Z_{c1}}} + \ln \frac{Z_{H} + Z_{c2}}{2\sqrt{Z_{H}Z_{c2}}} + \ln (1 - \rho_{1}\rho_{2}e^{-2g}) - \ln \frac{Z_{r} + Z_{H}}{2\sqrt{Z_{r}Z_{H}}}.$$
 (16-27)

Здесь p_1 и p_2 — коэффициенты отражения на входе и на выходе четырехполюсника,

$$p_1 = \frac{Z_{\rm H} - Z_{\rm c1}}{Z_{\rm H} + Z_{\rm c1}}; \quad p_2 = \frac{Z_{\rm H} - Z_{\rm c2}}{Z_{\rm H} + Z_{\rm c2}},$$
 (16-28)

обращающиеся в нуль при отсутствии отраженных волн ($Z_r = Z_{c1}$ и $Z_u = Z_{c2}$).

Вносимое затухание а_i найдется как вещественная часть (16-27):

$$a_{i} = a + a_{i1} + a_{i2} + a_{i3} - a_{i4} = a + \ln \left| \frac{Z_{r1} + Z_{c1}}{2 \sqrt{Z_{r} Z_{c1}}} \right| + \ln \left| \frac{Z_{R} + Z_{c2}}{2 \sqrt{Z_{R} Z_{c2}}} \right| + \\ + \ln \left| 1 - p_{1} p_{2} e^{-2g} \right| - \ln \left| \frac{Z_{r} + Z_{R}}{2 \sqrt{Z_{r} Z_{R}}} \right|.$$
(16-29)

Таким образом, вносимое затухание состоит из пяти слагаемых. Первое слагаемое равно собственному затуханию четырехполюсника, второе a_{i1} и третье a_{i2} называются затуханием из-за отраженных волн (или, иначе говоря, отсутствием согласования) на входе и на выходе четырехполюсника. Четвертое слагаемое a_{i3} называется затуханием вследствие взаимодействия отражений на входе и выходе четырехполюсника. Пятое слагаемое a_{i4} называется затуханием вследствие вследствие взаимодействия отражений на входе и выходе четырехполюсника. Пятое слагаемое a_{i4} называется затуханием вследствие несогласованности внутреннего сопротивления Z_{Γ} генератора и сопротивления Z_{R} приемника при непосредственном подключении приемника к генератору. Если четырехполюсник согласован на входе ($Z_{\Gamma} = Z_{c1}$, $p_1 = 0$) и на выходе ($Z_{c2} = Z_{H}$; $p_2 = 0$), то $a_{i1} = a_{i2} = a_{i3} = 0$. Если к тому же $Z_{\Gamma} = Z_{II}$, то $a_{i4} = 0$ и вносимое затухание равно собственному.

Частным случаем вносимой постоянной передачи g_i (и соответственно вносимого затухания a_i) является рабочая постоянная передачи g_p (и соответственно рабочее затухание a_p). Рабочая постоянная передачи получается, если при положении 1—1 переключателя (рис. 16-5) сопротивление приемника выбирается равным сопротивлению генератора.

Вывод выражения для g_p аналогичен выводу выражения для g_i , за исключением того, что вторая формула (16-26) теперь имеет вид:

$$\dot{I}_1' = \dot{E}/2Z_{\rm r}.$$
 (16-30)

Для рабочего затухания a_р имеем:

$$a_{\rm p} = a + a_{i1} + a_{i2} + a_{i3} = a_i + \ln \left| \frac{Z_{\rm r} + Z_{\rm H}}{2 \sqrt{Z_{\rm r} Z_{\rm H}}} \right|.$$
 (16-31)

Вносимое затухание меньше рабочего на a_{i4} . Но при определении вносимого затухания нужно учитывать, что приемник не согласован с генератором $Z_H \neq Z_{r}$, поэтому и появляется слагаемое a_{i4} . В то же время при расчете рабочего затухания в соответствии с его определением, т. е. при $Z_H = Z_r$,

$$a_{i_4} = \ln \left| \frac{Z_r + Z_H}{2 \sqrt{Z_r Z_H}} \right| = 0.$$
 (16-32)

При расчетах электрических цепей связи в качестве критерия оценки четырехполюсника в зависимости от условий постановки задачи могут быть приняты вносимая или рабочая постоянная передачи (или соответственно вносимое или рабочее затухание).

Для симметричного четырехполюсника получим все необходимые соотношения из (16-25)—(16-32), полагая $Z_{c1} = Z_{c2} = Z_c$.

16-4. Цепные схемы

При решении различных практических задач и исследовании линий в лабораторных условиях встречаются схемы, состоящие из ряда тождественных и симметричных Т или П-схем или четырехполюсников, соединенных в каскад, как показано на рис. 16-6, *а* и *б*. К подобным практическим задачам относится, например, расчет распределения напряжений в гирлянде изоляторов, в обмотках машин и трансформаторов при высокой частоте, расчет «линий задержки», состоящих из одинаковых четырехполюсников и служащих для увеличения времени движения сигнала от источника к приемнику и т. д.

Такие схемы называются однородными цепными с хемами (иногда говорят цепочечными проводниками) или однородными и скусственными линиями, так как служат, например,



Рис. 16-6.

для экспериментального исследования явлений в телеграфных кабелях. Каждая из Т или П-схем называется звеном, ячейкой или элементом цепочки. Соответственно различают цепную схему типа Т и типа П, причем Z₁, Y₂ могут быть образованы любой комбинацией активных сопротивлений, индуктивностей и емкостей.

Определим напряжения и токи на входе любого звена цепной схемы по заданным напряжениям и токам на ее выходе. Для решения



Рис. 16-7.

этой задачи найдем сначала характеристическое сопротивление и постоянную передачи всей цепной схемы, состоящей из *n* одинаковых симметричных звеньев (рис. 16-7).

Предположим, что схема на выходе замкнута на сопротивление, равное характеристическому сопротивлению Z_c . Тогда входное сопротивление *n*-го элемента также равно Z_c . Но это означает, что n-1-й элемент в свою очередь замкнут на характеристическое сопротивление Z_c , а следовательно, входное сопротивление n-1-го элемента также равно Z_c . Продолжая эти рассуждения, заключаем, что входное сопротивление всей цепной схемы также равно Z_c . Следовательно, характеристическое сопротивление всей цепной схемы равно характеристическому сопротивлению одного звена. Для определения постоянной передачи всей цепной схемы ее нужно выразить через постоянную передачи одного звена.

По формуле (16-15) для одного звена

$$g = \ln \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \ln \frac{l_1}{l_2}.$$

Рассматривая далее всю цепную схему как некоторый четырех-полюсник, можем написать:

$$g_{\mathbf{u}} = \ln \frac{U_{\mathbf{i}}}{\dot{U}_{n+\mathbf{i}}},$$

где g_и — постоянная передачи всей цепной схемы.

Так как каждый элемент схемы замкнут на характеристическое сопротивление, то

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_3} = \dots = \frac{\dot{U}_n}{\dot{U}_{n+1}} = e^g.$$

Следовательно,

$$g_{\pi} = \ln \left(\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_3} \dots \frac{\dot{U}_n}{\dot{U}_{n+1}} \right) = \ln e^{ng} = ng.$$
(16-33)

Итак, постоянная передачи цепной схемы, а значит, и ее коэффициенты затухания и фазы пропорциональны числу звеньев схемы.

В соответствии с обозначениями рис. 16-7 запишем для всей цепной схемы:

$$\dot{U}_{1} = A_{n} \dot{U}_{n+1} + B_{n} \dot{I}_{n+1}; \dot{I}_{1} = C_{n} \dot{U}_{n+1} + A_{n} \dot{I}_{n+1}.$$
 (16-34)

Коэффициенты A_{μ} , B_{μ} , C_{μ} выразим через Z_c и g_{μ} согласно равенствам (16-22) с заменой в них g через g_{μ} :

$$A_{\mathfrak{u}} = D_{\mathfrak{u}} = \operatorname{ch} g_{\mathfrak{u}}; \ B_{\mathfrak{u}} = Z_{c} \operatorname{sh} g_{\mathfrak{u}}; \ C_{\mathfrak{u}} = \frac{\operatorname{sh} g_{\mathfrak{u}}}{Z_{c}}.$$

Тогда с учетом (16-33) получим:

$$\begin{array}{c} \dot{U}_{1} = \dot{U}_{n+1} \operatorname{ch} ng + \dot{I}_{n+1} Z_{c} \operatorname{sh} ng; \\ \dot{I}_{1} = \frac{U_{n+1}}{Z_{c}} \operatorname{sh} ng + \dot{I}_{n+1} \operatorname{ch} ng, \end{array} \right\}$$
(16-35)

причем счет звеньев схемы ведется от ее начала.

Для напряжения и тока на входе k-го звена имеем:

$$\dot{U}_{k} = \dot{U}_{n+1} \operatorname{ch} (n-k+1) g + \dot{I}_{n+1} Z_{c} \operatorname{sh} (n-k+1) g;$$

$$\dot{I}_{k} = \frac{\dot{U}_{n+1}}{Z_{c}} \operatorname{sh} (n-k+1) g + \dot{I}_{n+1} \operatorname{ch} (n-k+1) g.$$

При включении ряда несимметричных четырехполюсников в каскад с соблюдением принципа согласования характеристических

сопротивлений (рис. 16-8) будем иметь, что характеристическое сопротивление со стороны вторичных зажимов $Z_{c2}^{(k)}$ у *k*-го четырехполюсника равно характеристическому сопротивлению со стороны первичных зажимов $Z_{c1}^{(k+1)}$ у (k + 1) четырехполюсника. Нагрузка на вторичных зажимах последнего (*n*-го) четырехполюсника согласованная, т. е. $Z_{c2}^{(n)} = Z_{H}$, а входное сопротивление со стороны первичных зажимов первого четырехполюсника $Z_{1Bx} = Z_{c1}^{(1)}$. Таким образом, вся цепная схема представляется несимметричными $Z_{c1}^{(n)}$ и $Z_{c2}^{(n)}$.



Рис. 16-8.

Постоянную передачу для всей цепной схемы найдем по формуле (16-6), учитывая, что $\dot{U}_{2}^{(k-1)} = \dot{U}_{1}^{(k)}$ и $I_{2}^{(k-1)} = I_{1}^{(k)}$:

$$g_{\mathfrak{n}} = a_{\mathfrak{n}} + jb_{\mathfrak{n}} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\dot{U}_{1}^{(1)} j_{1}^{(1)}}{\dot{U}_{2}^{(n)} j_{2}^{(n)}} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\dot{U}_{1}^{(1)} j_{1}^{(1)}}{\dot{U}_{2}^{(1)} j_{2}^{(1)}} \frac{\dot{U}_{1}^{(2)} j_{1}^{(2)}}{\dot{U}_{2}^{(2)} j_{2}^{(2)}} \dots \frac{\dot{U}_{1}^{(n)} j_{1}^{(n)}}{\dot{U}_{2}^{(n)} j_{2}^{(n)}} \right) = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_{1}^{(1)} j_{1}^{(1)}}{\dot{U}_{2}^{(1)} j_{1}^{(1)}} + \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_{1}^{(2)} j_{1}^{(2)}}{\dot{U}_{2}^{(2)} j_{2}^{(2)}} + \dots + \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_{1}^{(n)} j_{1}^{(n)}}{\dot{U}_{2}^{(n)} j_{2}^{(n)}} = g_{1} + g_{2} + \dots + g_{n}, \quad (16-36)$$

т. е. равна сумме постоянных передачи всех включенных в каскад несимметричных четырехполюсников.

При каскадном включении четырехполюсников и несоблюдении принципа согласования их характеристических сопротивлений вычисление параметров эквивалентного четырехполюсника по вторичным параметрам отдельных четырехполюсников становится более трудным.

Проще найти коэффициенты A, B, C, D эквивалентного четырехполюсника. При других соединениях четырехполюсников находят параметры эквивалентного четырехполюсника, пользуясь другими их коэффициентами (см. § 8-10).

16-5. Частотные электрические фильтры

Электрическими фильтрами называются четырехполюсники, обычно составленные из катушек индуктивности и конденсаторов, которые пропускают к приемнику из всего спектра частот источника один или несколько заданных диапазонов частот.

Электрические фильтры широко применяются в проводной связи, в радиотехнике и технике сильных токов. Впервые применил электрический фильтр для одновременного телеграфирования и телефонирования по одному проводу русский военный связист капитан Г. Г. Игнатьев в 1880 году.

Принцип работы электрических фильтров основывается на известных положениях: во-первых, что индуктивное сопротивление прямо пропорционально, а емкостное — обратно пропорционально частоте, и, во-вторых, что в индуктивности ток на угол л/2 отстает от напряжения, а в емкости — на столько же опережает. Различные комбинации катушек индуктивности и конденсаторов дают фильтры, различные по своему действию.

Назовем идеальными фильтры, состоящие из чисто реактивных элементов, и будем рассматривать симметричные фильтры следующих типов: низкочастотные, высокочастотные, полосные, многополосные и заграждающие.

Приведенная классификация фильтров — не единственная. Фильтры разделяются еще на следующие типы: фильтры постоянной *K*, фильтры постоянной *M*, мостиковые фильтры, фильтры, образованные индуктивно связанными цепями, кварцевые фильтры, *rC*фильтры и др.

Низкочастотные фильтры пропускают токи с частотами от 0 до ω_0 , высокочастотные — токи с частотами от ω_0 до ∞ .

Полосные фильтры пропускают токи, частоты которых лежат в пределах от ω_1 до ω_2 , амногополосные фильтры — токи одновременно нескольких диапазонов частот — от ω_1 до ω_2 , от ω_3 до ω_4 и т. д. Заграждаю щие фильтры пропускают токи с частотами от 0 до ω_1 и от ω_2 до ∞ .

Поскольку фильтр — частный случай четырехполюсника, то его свойства определяются вторичными параметрами: характеристическим сопротивлением Z_c и постоянной передачи g, причем g = a + jb, где a — постоянная или коэффициент затухания и b — постоянная или коэффициент фазы.

Областью пропускания идеального фильтра называют диапазон частот, в котором коэффициент з а тухания фильтра *а* равен нулю, а областью затухания (не пропускания) — диапазон частот, в котором коэффициент затухания *а* отличен от нуля.

В области пропускания токи и напряжения на входе и на выходе фильтра должны быть одинаковыми по абсолютному значению. Это было бы возможно, если бы фильтр был согласован с сопротивлением нагрузки, т. е. $Z_{\rm H} = Z_c$ во всем диапазоне частот области пропускания, что, однако, как будет показано в § 16-6, принципиально недостижимо.

Действительно, при согласовании фильтра с нагрузкой токи и напряжения входа I_1 , U_1 и выхода I_2 , U_2 связаны соотношением (16-15)

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{l_1}{l_2} = e^g = e^a e^{jb}.$$
(16-37)

Тогда очевидно, что при a = 0 будем иметь:

$$U_1 = U_2; \ I_1 = I_2. \tag{16-38}$$

Если же оба условия $Z_{\mu} = Z_c$ и a = 0 одновременно выполнены не будут, то величины токов и напряжений на входе и выходе уже не будут одинаковы.

Таким образом, в области пропускания фильтра (a = 0) равенство величин токов и напряжений на входе и выходе получается только для одной или нескольких таких частот этой области, для которых фильтр окажется согласованным с сопротивлением нагрузки.

При практическом выполнении фильтров всегда стремятся по возможности добиться согласованной нагрузки и уменьшить затухание в полосе пропускания. Например, потери в элементах фильтра можно часто уменьшить настолько, что станет допустимым рассматривать его как чисто реактивный. Однако характеристические сопротивления П- и Т-образных схем четырехполюсников и, в частности, фильтров зависят от частоты. Поэтому нельзя обеспечить согласование фильтра с заданным постоянным сопротивлением нагрузки во всей области пропускания. А это и означает, что, кроме одной или нескольких частот, принадлежащих области пропускания, для которых согласование будет иметь место, при всех остальных частотах токи и напряжения на входе и выходе не будут равны.

Даже для идеальных фильтров коэффициент *a* в области затухания не равен бесконечности. Практически в области затухания для одних фильтров *a* постепенно возрастает от нуля, у других сначала возрастает, затем уменьшается и т. д. Для получения резкого увеличения коэффициента *a* в области затухания, начиная от границ этой области, пользуются многозвенными фильтрами, состоящими из нескольких включенных в каскад П- и Т-звеньев, или фильтрами с более сложными схемами (например, типа *M*).

16-6. Низкочастотные фильтры

Определение фильтрационных свойств тех или иных четырехполюсников сводится к исследованию зависимости их коэффициентов затухания и фазы и характеристического сопротивления от частоты. Рассмотрим, как рассчитываются эти зависимости для фильтров, собранных по T- или П-образным схемам, из чисто реактивных элементов.

Как показано в § 16-2 и § 8-1, для симметричного четырехполюсника и, в частности, фильтра

$$A = \operatorname{ch} g = \operatorname{ch} (a + jb) = 1 + \frac{Z_1 Y_2}{2}.$$
 (16-39)

Так как исследуемый фильтр состоит из чисто реактивных элементов, то Z_1 , Y_2 — величины чисто мнимые и, следовательно, A — положительное или отрицательное вещественное число. При этих условиях уравнение

$$A = \operatorname{ch} (a+jb) = \operatorname{ch} a \cos b + j \operatorname{sh} a \sin b \qquad (16-40)$$

распадается на два:

$$\begin{array}{c} A = \operatorname{ch} a \cos b; \\ 0 = \operatorname{sh} a \sin b. \end{array}$$
 (16-41)

Рассмотрим сначала низкочастотный П-образный фильтр (рис. 16-9), у которого

$$Z_1 = j\omega L; \ Y_2 = j\omega C \tag{16-42}$$

и по (16-39)

$$A = 1 + \frac{Z_1 Y_2}{2} = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2}.$$
 (16-43)

Границы области пропускания (a = 0, ch a = 1) определим согласно (16-41) неравенством — $1 \le \cos b = A \le +1$, так как $\cos b$ изменяется в пределах от — 1 до + 1, т. е.

$$-1 \leqslant 1 - \frac{\omega^{2LC}}{2} \leqslant +1. \quad (16-44)$$

Следовательно, фильтр пропускает без затухания (a = 0) токи с частотами от $\omega = 0$ до $\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$. Из схемы, приведенной на рис. 16-9, легко установить, что ω_0 — соб-



ственная частота контура, состоящего из индуктивности L и двух последовательно соединенных емкостей C/2 и C/2.

Изменение коэффициента фазы b в области пропускания фильтра (a = 0) найдем из равенств (16-41) и (16-43):

$$\cos b = A = 1 - \omega^2 LC/2.$$

Обозначив $\xi = \omega / \omega_0$, получим:

$$\cos b = A = 1 - 2\xi^2. \tag{16-45}$$

На рис. 16-10 приведены кривые a (ξ) и b (ξ). Они показывают, что в области пропускания фильтра (a = 0), когда ξ увеличивается от 0 до 1, соз b изменяется от 1 до — 1, что следует из равенства (16-45). При этом b может изменяться от 0 до π или от 0 до — π .

В необходимости выбрать для *b* положительный знак можно убедиться, построив векторную диаграмму при любой частоте в области пропускания этого фильтра, согласованного с нагрузкой (рис. 16-11). Такая векторная диаграмма дана на рис. 16-12. Поскольку фильтр на выходе согласован с нагрузкой, а характеристическое сопротивление его в области пропускания — чисто активное (см. ниже), то сопротивление нагрузки также активное и ток I_2 совпадает по фазе с U_2 . После построения токов I_3 и I_4 и напряжения на сопротивлении ωL найдем напряжение U_1 , которое опережает напряжение U_2 на угол b > 0. При $\omega = 0$ из схемы (рис. 16-11) ясно, что $U_1 = U_2$. При возрастании частоты вектор U_1 опережает вектор U_2 на все больший угол $b < \pi$. Поэтому из диаграммы ясно, что коэффициент фазы b, т. е. угол между векторами U_1 и U_2 , будет при всех значениях ω положительным.



В области затухания фильтра, когда ξ изменяется от 1 до ∞ , $a \neq 0$ и, как следует из второго равенства (16-41), *b* остается равным π . Из первого равенства (16-41) получим в области затухания:

$$ch a = -A = 2\xi^2 - 1,$$
 (16-46)

откуда и находим затухание а.

Отметим, что именно для чисто реактивных фильтров левая часть второго из равенств (16-41) равна нулю при любых частотах ω.



Это и определяет вид частотных зависимостей затухания *a* и фазы *b*, приведенных на рис. 16-10. Так как второе уравнение (16-41) удовлетворяется либо при a = 0, либо при $b = \pi$ (или 0), то точки излома частотных характеристик *a* и *b* получаются как раз при $\omega = \omega_0$ ($\xi = 1$).

Итак, кривая b в области пропускания строится по уравнению (16-45); в области затухания $b = \pi$. В области пропускания a = 0, а в области затухания кривая a строится по уравнению (16-46).

Как было показано выше, при согласованной нагрузке в области пропускания (*a* = 0) величины входных и выходных напряжений и

соответственно токов одинаковы. Отличие *a* от нуля в полосе затухания означает неравенство U_1 и U_2 , I_1 и I_2 , точнее — уменьшение выходных величин по сравнению с входными, т. е. $U_2 < U_1$, $I_2 < I_1$.

Подчеркнем, что для фильтра в отличие от линий (гл. 18) затухание в области непропускания не связано с потерями в его элементах (фильтр чисто реактивный). Сказанное иллюстрирует векторная диаграмма, построенная для схемы рис. 16-13, где L = 0.64 Г,

C = 0,16 мкФ, $\dot{U}_2 = 200$ В. На этом рисунке изображен тот же П-образный низкочастотный фильтр, работающий в режиме согласования с нагрузкой при одной из частот в области затухания ($\omega = 2\omega_0$), когда характеристическое сопротивление его — емкостное (см. ниже). Из диаграммы рис. 16-14 видно, что $U_2 < U_1$, $I_2 < I_1$ и что сдвиг фаз между векторами \dot{U}_1 и \dot{U}_2 , а также I_1 и I_2 равен 180°, как это и следует из частотной характеристики b (рис. 16-10).

Так как равенство (16-39) справедливо не только для П-, но и для Т-схем, то все сказанное выше о за-



Рис. 16-14.

висимостях *a* и *b* от частоты относится и к Т-фильтру низких частот (рис. 16-15). Иными словами, частотные характеристики коэффициентов затухания и фазы и граничная частота ω_0 для П- и Т-фильтров одинаковы. Легко убедиться, рассматривая схему (рис. 16-15), что ω_0 для Т-фильтра является собственной частотой контура, получаемого коротким замыканием входных и выходных зажимов. Не одинаковы для П- и Т-схем только характеристические сопротивления. Приведенные выше частотные зависимости затухания *a* и



Рис. 16-15.

фазы *b* могут быть качественню получены из физических соображений, если исходить из известных графиков характеристических сопротивлений Z_c (рис. 16-16) и считать фильтр согласованным с нагрузкой во всем диапазоне частот. В области пропускания характеристическое сопротивление Z_c — активное, т. е. $Z_c = z_c$. Поэтому при согласованной нагрузке входное сопротивление фильтра со стороны

первичных зажимов (рис. 16-9 и 16-15), равное характеристическому сопротивлению, также чисто активное (т. е. напряжение U_1 совпадает по фазе с током I_1). Следовательно,

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_1 z_c$$
 и $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 z_c.$ (16-47)

А это означает, что при согласованной нагрузке фильтр работает в режиме резонанса для всех частот в области пропускания. Кроме того, для чисто реактивного фильтра одинаковы первичные и вторичные активные мощности, т. е.

$$P_1 = U_1 I_1 = P_2 = U_2 I_2. \tag{16-48}$$

Из соотношений (16-47) и (16-48) в порядке проверки получаем $U_1 = U_2$ и $I_1 = I_2$ и на основании (16-37) заключаем, что при этом a = 0.

Далее из схем рис. 16-9 и 16-15 очевидно, что при $\omega \rightarrow 0$ коэффициент фазы $b \rightarrow 0$. С увеличением частоты в пределах области пропускания вектор \dot{U}_1 (\dot{I}_1) опережает вектор \dot{U}_2 (\dot{I}_2) на все больший угол, что следует из векторной диаграммы рис. 16-12. Если построить векторные диаграммы для T-схемы при $r = z_c = 0$ или для П-схемы



при $r = z_c = 0$ или для П-схемы при $r = z_c = \infty$, то можно убедиться, что $U_1(I_1)$ опережает по фазе $U_2(I_2)$ на 180°.

В области затухания для П-схемы Z_{сп} — емкостное. Поскольку схема (рис. 16-13) содержит только индуктивности и емкости, очевидно, что \dot{U}_1 (\dot{I}_1) может находиться либо в фазе, либо в противофазе с $U_2(I_2)$. Построением векторной диаграммы при любой частоте $\omega > \omega_0$, аналогичным приведенному на рис. 16-14, можно убедиться, что $U_1(I_1)$ находится в противофазе с U_2 (I_2) и что $U_1 > U_2$ и $I_1 > I_2$. Построив векторные диаграммы для двух каких-либо

значений $\omega > \omega_0$, легко убедиться, что с возрастанием ω отношения U_1/U_2 и I_1/I_2 растут, т. е., как следует из равенства (16-37), растет затухание *a*. Из схем рис. 16-9 и 16-15 непосредственно видно, что при $\omega = \infty$ напряжение U_2 на выходных зажимах равно нулю, т. е. затухание *a* равно бесконечности.

Найдем теперь частотные зависимости характеристических сопротивлений П- и Т-фильтров низких частот.

На основании (16-22), (16-23), (16-39) и опыта короткого замыкания для П-схемы получаем для $Z_{c\Pi}$:

$$Z_{c\Pi} = \frac{B}{\mathrm{sh}\,g} = \frac{\dot{U}_{1\kappa}/\dot{l}_2}{\sqrt{\mathrm{ch}^2\,g - 1}} = \frac{Z_1}{\sqrt{\left(1 + \frac{Z_1Y_2}{2}\right)^2 - 1}} = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_2}} = \sqrt{\frac{Z_1}{\frac{Z_1}{Y_2}}} $

Из тех же формул и опыта холостого хода для Т-схемы имеем для Z_{cT} :

$$Z_{cT} = \frac{\operatorname{sh} g}{C} = \frac{\sqrt{\left(1 + \frac{Z_1 Y_2}{2}\right)^2 1}}{\frac{Y_2}{Y_2}} = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_2}} \sqrt{1 + \frac{Z_1 Y_2}{4}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \sqrt{1 - \xi^2}.$$
 (16-50)

Частотные характеристики сопротивлений $z_{c\Pi}$ и z_{cT} приведены на рис. 16-16. В области пропускания характеристическое сопротивление — активное. При очень малых частотах оно мало изменяется с ростом частоты и близко к значению $\sqrt{L/C}$. По мере увеличения частоты и приближения ее к ω_0 характеристическое сопротивление П-фильтра стремится к бесконечности, а Т-фильтра — к нулю. В области затухания при достаточно большой величине ξ в фор-

В области затухания при достаточно большой величине ξ в формулах (16-49) и (16-50) можно пренебречь под корнем единицей по сравнению с ξ^2 .

Тогда получим:

$$Z_{c\Pi} = \sqrt{\frac{\overline{L}}{C}} \frac{1}{j\xi} = \frac{1}{j\omega \frac{C}{2}}; \ Z_{cT} = \sqrt{\frac{\overline{L}}{C}} j\xi = j\omega \frac{L}{2}.$$

Отсюда следует, что при достаточно высоких частотах для П-фильтра индуктивное сопротивление катушки возрастает настолько, что характеристическое сопро-

стоявко, что характеристическое сопротивление определяется только емкостным сопротивлением входного конденсатора *C*/2. Аналогично для Т-фильтра при достаточно высоких частотах характеристическое сопротивление стремится к величине индуктивного сопротивления катушки *L*/2.

Применение той или иной схемы фильтра определяется условиями его работы и предъявляемыми к нему требованиями.

Например, пусть к линии, представляющей собой одновременно два канала

связи — канал низкой и канал высокой частот, — нужно подключить какой-нибудь аппарат низкой частоты. Это можно сделать, как показано на рис. 16-17, при помощи низкочастотного фильтра, включаемого между линией и аппаратом. Низкочастотный фильтр пропустит в аппарат токи низкой частоты и не пропустит токи высокой частоты. Фильтр может быть собран по Т-и П-схемам. Однако в данном случае целесообразнее выбрать Т-схему, так как для П-схемы токи высокой частоты без всякой необходимости замыкаются через входной конденсатор C/2, что может ухудшить работу канала высокой частоты.



Рис. 16-17.

Соединение в каскад ряда П- или Т-схем дает многозвенный фильтр.

Как общее свойство всех фильтров, отметим, что включение в каскад ряда звеньев увеличивает крутизну кривой затухания фильтра. При соединении в каскад звеньев с одинаковым характеристическим сопротивлением общее затухание фильтра равно сумме затуханий отдельных звеньев. Однако, как показывает более подробное исследование, из-за активных сопротивлений затухание всего фильтра растет не пропорционально числу звеньев, а несколько медленнее. Например, если затухание одного звена равно *а*, то двухзвенного фильтра — 1.65 *a*, а трехзвенного — 2.6 *a*.

а, то двухзвенного фильтра — 1,65 *a*, а трехзвенного — 2,6 *a*. При учете активного сопротивления звеньев зависимости затухания *a* и фазы *b* от частоты определяются следующим путем. На основании (16-39) для Т- и П-схем

ch
$$(a+jb) = M+jN = 1 + \frac{Z_1Y_2}{2}$$
. (16-51)

Так как в общем случае Z_1 и Y_2 — комплексные, то левую часть равенства (16-51) можно представить в виде

$$ch (a+ib) = ch a cos b + i sh a sin b = M + iN.$$

Приравнивая в отдельности вещественные и мнимые части, получаем:

$$ch a cos b = M; \cdot sh a sin b = N.$$

Возводя последние равенства в квадрат и заменяя во втором из них синусы через косинусы, будем иметь:

$$N^{2} = \operatorname{sh}^{2} a \sin^{2} b = (\operatorname{ch}^{2} a - 1) (1 - \cos^{2} b) = \operatorname{ch}^{2} a + \cos^{2} b - 1 - M^{2},$$

или

$$ch^2 a + cos^2 b = M^2 + 1 + N^2.$$

Прибавляя к обеим частям последнего равенства ± 2 ch $a \cos b = \pm 2M$ и извлекая квадратный корень, получаем:

ch
$$a + \cos b = \pm \sqrt{(M+1)^2 + N^2}$$
; ch $a - \cos b = \pm \sqrt{(M-1)^2 + N^2}$.

Здесь знаки минус должны быть отброшены, ибо ch a всегда больше плюс единицы, и формулы должны быть верны при любых по модулю значениях a и b.

Решая эти два уравнения, найдем ch a и cos b:

ch
$$a = \frac{1}{2} \left[+ \sqrt{(M+1)^2 + N^2} + \sqrt{(M-1)^2 + N^2} \right];$$
 (16-52)

$$\cos b = \frac{1}{2} \left[+ \sqrt{(M+1)^2 + N^2} - \sqrt{(M-1)^2 + N^2} \right].$$
(16-53)

Полученные выражения позволяют по заданным параметрам Π - или T-схем найти M и N, затем ch a и cos b и по ним коэффициенты затухания a и фазы b. По cos b найдем два значения фазы b.

Какое из них взять, решим подстановкой найденных значений *а* н *b* в формулу (16-51).

Отметим, что затухание в области пропускания уже не равно нулю и будет тем больше, чем бо́льшим активным сопротивлением обладает фильтр.

Если построить частотные характеристики затухания a и фазы b с учетом активного сопротивления, то излома в точке $\omega = \omega_0$ ($\xi = 1$) не получается. Семейства их в зависимости от параметра φ приведены на рис. 16-18 и 16-19, причем значение $\varphi = 180^\circ$ соответствует идеальному фильтру (рис. 16-10); по



оси абсписс для упрощения вычислений отложено не ξ, а ξ². Параметр φ определяется соотношением

tg
$$\phi = -(1/Q_L + 1/Q_C);$$
 $Q_L = \omega L/r$ и $Q_C = \omega C/g,$

где Q_L и Q_C — добротности катушки и конденсатора (см. § 3-22 и 3-21).

Чем больше потери в фильтре, тем значительнее отличается угол φ от 180° и тем существеннее отклоняются кривые *a* и *b* для реальных фильтров от идеализированных. Если, например, при $\omega = \omega_0$ добротности $Q_L = 50$ и $Q_C = 100$, то $\varphi \approx 178^{\circ}15'$. При $Q_L = 200$ и $Q_C = 1000$ получаем $\varphi \approx 179^{\circ}40'$. Эти вычисления показывают, что ввиду близости $\varphi \kappa 180^{\circ}$ частотные характеристики реальных и идеальных фильтров очень близки.

Для расчета низкочастотного фильтра обычно задают область пропускания от 0 до ω_{0} , т. е. частоту

$$\omega_0 = 2/\sqrt{LC}, \qquad (16-54)$$

и параметр $\rho = \sqrt{L/C}$, равный характеристическому сопротивлению фильтра при частоте $\omega = 0$:

$$z_{c\Pi} = z_{cT} = \sqrt{L/C}.$$
 (16-55)

Из (16-54) и (16-55), зная ω, и ρ, легко найти L и C:

$$L = 2\rho/\omega_0; \ C = 2/\omega_0\rho.$$
 (16-56)

Если нагрузка согласована с фильтром при частоте $\omega = 0$, то согласование распространяется и на некоторую область частот вблизи $\omega = 0$, так как из кривых $z_{c\Pi}$ и z_{cT} (рис. 16-16) следует, что при возрастании ω от нуля они достаточно медленно отклоняются от значения $\sqrt{L/C}$.

При заданных L, C и ρ найти напряжение \dot{U}_2 при какой-либо частоте по заданному напряжению \dot{U}_1 (или наоборот) можно непосредственно по схеме фильтра. Подобным же образом можно найти ток I_2 , а также построить частотные характеристики

$$U_{2}(j\omega) = U_{2}(\omega) e^{j\psi_{1}(\omega)}$$
$$I_{2}(j\omega) = I_{2}(\omega) e^{j\psi_{2}(\omega)}.$$

16-7. Высокочастотные фильтры

Для П-образного высокочастотного фильтра (рис. 16-20)

$$Z_1 = 1/j\omega C; Y_2 = 1/j\omega L.$$

Согласно (16-39) получим:

С

11

21

$$A = 1 + \frac{Z_1 Y_2}{2} = 1 - \frac{1}{2\omega^2 LC}.$$
 (16-57)

Границы области пропускания фильтра определим из неравенства

$$-1 \le 1 - \frac{1}{2\omega^2 LC} \le +1,$$
 (16-58)

т. е. фильтр пропускает без затухания (a = 0) частоты от $\omega_0 = \frac{1}{2\sqrt{LC}}$ до $\omega = \infty$.

Из схемы рис. 16-20 следует, что ω, является собственной частотой для контура, состоящего из емкости С и двух последо-

вательно соединенных индуктивностей 2L и 2L.



$$cos b = A = 1 - \frac{1}{2\omega^2 LC} = 1 - \frac{2\omega_0^2}{\omega^2} = 1 - \frac{2}{\xi^2}.$$
PHC. 16-20. (16-59)

На рис. 16-21 приведены кривые a и b в функции ξ . Они показывают, что в области пропускания фильтра (a = 0), когда ξ увеличивается от 1 до ∞ , фаза b изменяется от $-\pi$ до 0.

По тем же соображениям, что и для низкочастотных П-фильтров, в области затухания фильтра, когда ξ изменяется от 0 до 1, фаза *b* остается постоянной и равной — π . Затухание *a* определяется из первого уравнения (16-41):

ch
$$a = -A = \frac{2}{\xi^2} - 1,$$
 (16-60)

И

т. е. по мере уменьшения частоты затухание *a*, возрастая, стремится к бесконечности. Сравнивая рис. 16-10 и 16-21, видим, что свойства низкочастотных и высокочастотных фильтров в отношении измене-



ния затухания *а* и фазы *b* как бы поменялись местами. Этого и следовало ожидать, так как схемы фильтров получаются друг из друга взаимной заменой индуктивностей и емкостей.

Граница области пропускания ω₀ для Т-фильтра (рис. 16-22) имеет то же самое значе-



Рис. 16-22.

ние, что и для П-фильтра. Легко убедиться, что ω₀ является собственной частотой контура, получаемого коротким замыканием входных и выходных зажимов Т-фильтра.

На основании равенств (16-49) и (16-50) характеристические сопротивления П- и Т-фильтров

$$Z_{c\Pi} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{\sqrt{1 - \omega_0^2/\omega^2}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{\sqrt{1 - 1/\xi^2}}; \quad (16-61)$$

$$Z_{cT} = \sqrt{\frac{L}{C}} \sqrt{1 - 1/\xi^2}.$$
 (16-62)

Частотные характеристики сопротивлений $z_{c\Pi}$ и z_{cT} приведены на рис. 16-23. В области пропускания Z_c — активное и при достаточно больших частотах остается



Рис. 16-23.

приблизительно постоянным и равным $\sqrt{L/C}$. При низких частотах $1/\xi^2 \gg 1$ и поэтому можно считать, что $Z_{c\Pi} = j2\omega L; Z_{cT} = 1/j2\omega C$.

Для расчета высокочастотного фильтра обычно задают область пропускания (от ω_0 до ∞), т. е. частоту

$$\omega_0 = 1/2 \, \sqrt{LC} \tag{16-63}$$

и параметр $\rho = \sqrt{L/C}$, равный характеристическому сопротивлению фильтра при $\omega = \infty$,

$$z_{c\Pi} = z_{cT} = \sqrt{L/C}$$
. (16-64)

Из (16-63) и (16-64) найдем:

 $L = \rho/2\omega_0; C = 1/2\omega_0\rho.$ (16-65)

16-8. Полосные фильтры

Путем каскадного соединения низкочастотного фильтра, который пропускает токи с частотами до ω_2 , и высокочастотного фильтра, пропускающего токи с частотами выше ω_1 , причем $\omega_2 > \omega_1$, можно получить фильтрующую систему, пропускающую токи с частотами от ω_1 до ω_2 .



Эту же задачу выполняют специальные полосные фильтры, собираемые по Т-схеме (рис. 16-24) или П-схеме (рис. 16-25).

Продольное сопротивление и поперечная проводимость для этих Т- и П-схем

$$Z_1 = j (\omega L_1 - 1/\omega C_1) = \frac{1}{j\omega C_1} (1 - \omega^2 L_1 C_1); \qquad (16-66)$$

$$Y_2 = j\omega C_2 + 1/j\omega L_2 = \frac{1}{j\omega L_2} (1 - \omega^2 L_2 C_2).$$
(16-67)

Если выбрано

$$L_1 C_1 = L_2 C_2, \tag{16-68}$$

то для частоты

$$\omega_0 = 1/V \overline{L_1 C_1} = 1/V \overline{L_2 C_2}$$
(16-69)

продольное сопротивление Z_1 и поперечная проводимость Y_2 равны нулю. Стало быть, в продольной ветви наступает резонанс напряжений, а в поперечной — резонанс токов. Поэтому $U_1 = U_2$ и $I_1 = I_2$, т. е. частота ω_0 принадлежит полосе пропускания этих фильтров.

С учетом (16-66), (16-67) и (16-69) вычислим коэффициент

$$A = 1 + \frac{Z_1 Y_2}{2} = 1 - \frac{(1 - \omega^2 / \omega_u^2)^2}{2\omega^2 L_2 C_1}.$$
 (16-70)

$$-1 \leqslant 1 - \frac{(1 - \omega^2 / \omega_o^2)^2}{2\omega^2 L_2 C_1} \leqslant +1.$$
 (16-71)

Рассматривая верхний предел неравенства a + 1, получаем $\omega = \omega_0$, т. е., что ω_0 принадлежит полосе пропускания. Рассматривая нижний предел неравенства, будем иметь:

$$\frac{(1-\omega^2/\omega_o^2)^2}{2\omega^2 L_2 C_1} = 2.$$
(16-72)

Извлекая корень, находим

$$1 - \omega^2 / \omega_0^2 = \pm 2\omega \sqrt{L_2 C_1}$$

И

$$\omega^2 \pm 2\omega_0 \sqrt{L_2 C_1} \omega - \omega_0^2 = 0, \qquad (16-73)$$

или с учетом (16-69)

$$\omega^2 \pm 2\omega_0 \sqrt{L_2/L_1} \omega - \omega_0^2 = 0.$$

Решая квадратное уравнение, получаем:

$$\omega = \omega_0 \left(\pm m \pm \sqrt{m^2 + 1} \right), \qquad (16-74)$$

где

$$m^2 = L_2 / L_1. \tag{16-75}$$

Так как ω может быть только положительной величиной, то отсюда получаем границы полосы пропускания полосного фильтра:

$$\omega_{1,2} = \omega_0 (\sqrt{m^2 + 1} \pm m).$$
 (16-76)

Перемножая почленно два последних равенства, получаем важное соотношение, связывающее граничные частоты с резонансной:

 $\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2$.

Для полосы пропускания (a = 0) из первого равенства (16-41) найдем соотношение, позволяющее определить изменение коэффициента фазы b:

$$\cos b = A = 1 - \frac{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2}{2\omega^2 L_2 C_1} = 1 - \frac{(1 - \xi^2)^2}{2\xi^2 m^2}.$$
 (16-77)

Из равенства (16-77) следует, что соз b = -1 при $\omega = \omega_1$. При этом для b должно быть взято значение — π , так как точка $\omega = \omega_1$ является концом области затухания и началом области пропускания высокочастотного фильтра, образующего вместе с низкочастотным рассматриваемый полосный фильтр. Для такой точки $b = -\pi$ и далее b уменьшается по абсолютному значению, оставаясь все время отрицательным (рис. 16-26).

К тому же выводу можно прийти, построив для рассматриваемого фильтра. нагруженного на согласованное с ним чисто активное сопротивление (рис. 16-27). векторную диаграмму при какой-нибудь частоте ω , где $\omega_1 \leqslant \omega \leqslant \omega_0$ (рис. 16-28).

Переписав равенства (16-66) и (16-67) с учетом (16-69)

$$Z_{1} = \frac{1}{j\omega C_{1}} (1 - \omega^{2}/\omega_{0}^{2});$$

$$Y_{2} = \frac{1}{j\omega L_{2}} (1 - \omega^{2}/\omega_{0}^{2}),$$
(16-78)

получим, что при $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_0$ комплекс Z_1 представляет собой емкостное сопротивление, а $1/Y_2$ — индуктивное. Поэтому I_3 отстает по фазе от U_3 на угол 90°,



 $l_1Z_1/2$ отстает по фазе от l_1 на угол 90°, а $l_2Z_1/2$ также отстает по фазе на угол 90° от 12. Остальное построение очевидно из рис. 16-28. Таким образом, из диаграммы усганавливаем, что при $\omega_1 \leqslant \omega \leqslant \omega_0$ коэффициент фазы b < 0, так как U_1 отстает по фазе от U_2 на угол b.

Далее при $\omega = \omega_0$ получим cos b = 1 и b = 0. И, наконец, из равенства (16-77) получим, что соз b = -1 при $\omega = \omega_2$. При этом $b = +\pi$, так как точка ω = ω, является началом области затухания и концом области пропускания низкочастотного фильтра, образующего вместе с высокочастотным рассматриваемый



полосный фильтр. До этой точки у низкочастотного фильтра коэффициент фазы b. возрастая от нуля, был все время положительным (рис. 16-10). К тому же выводу придем, построив для частоты ω при условии ω₀ \leqslant ω \leqslant ω₂ векторную диаграмму (рис. 16-29), аналогичную векторной диаграмме рис. 16-28. Только нужно иметь в виду, что при $\omega_0 \leqslant \omega \leqslant \omega_2$ сопротивление Z_1 — индуктивное, а $1/Y_2$ емкостное. Итак, векторная диаграмма (рис. 16-29) показывает, что при $\omega > \omega_0$ коэффициент фазы b > 0.

Коэффициент а в области затухания фильтра вычислим по формуле (16-41), где величина А определяется равенством (16-70):

ch
$$a = -A = \frac{(1 - \xi^2)^2}{2\xi^2 m^2} - 1.$$
 (16-79)
Частотная характеристика *a* построена на рис. 16-26. Отметим, что частотные характеристики *a* и *b* одинаковы для Т- и П-полосных фильтров по тем же соображениям, что и для низко- и высокочастотных.

На основании равенства (16-50) получим:

$$Z_{cT} = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_2}} \sqrt{1 + \frac{Z_1 Y_2}{4}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} \sqrt{1 - \frac{(1 - \xi^2)^2}{4\xi^2 m^2}}.$$
 (16-80)

Частотная характеристика z_{cT} построена по выражению (16-80) на рис. 16-30.

Для полосного П-фильтра на основании выражения (16-49) будем иметь:

$$Z_{c\Pi} = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_2}} \frac{1}{\sqrt{1 + Z_1 Y_2/4}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(1 - \xi^2)^2}{4\xi^2 m^2}}}.$$
 (16-81)

Частотная характеристика $z_{c\Pi}$ построена по выражению (16-81) на том же рис. 16-30. Не производя подробного анализа, отметим,

что при $0 \le \omega \le \omega_1$ характеристическое сопротивление $Z_{c\Pi}$ — индуктивное, а Z_{cT} емкостное, а при $\omega_2 \le \omega \le \le \infty$ — наоборот. В области пропускания характеристическое сопротивление полосных T- и П-фильтров — чисто активное.

Характеристические сопротивления z_{cT} и $z_{c\Pi}$ не остаются постоянными в полосе пропускания. Поэтому, как было указано в § 16-5, согла-



сование фильтра принципиально невозможно для всех частот полосы пропускания. Однако, как видно из кривых рис. 16-30, вблизи резонансной частоты ω_0 сопротивления z_{cT} и $z_{c\Pi}$ медленно изменяются и остаются почти постоянными и равными $\sqrt{L_2/C_1}$. Поэтому если у фильтра согласованная нагрузка при частоте ω_0 , то это согласование распространяется и на некоторые области частот, прилегающие к ней справа и слева.

Для расчета полосного фильтра задают границы полосы пропускания $\omega_1 = 2\pi f_1$ и $\omega_2 = 2\pi f_2$ и параметр $\rho = \sqrt{L_2/C_1}$, причем при $\omega = \omega_0 = 1 / \sqrt{L_1C_1} = 1 / \sqrt{L_2C_2}$ сопротивления

$$z_{c\Pi} = z_{cT} = \sqrt{L_2/C_1} = \rho.$$

469

Из этих соотношений находим параметры полосного фильтра:

$$L_{1} = \frac{\rho}{\pi (f_{2} - f_{1})}; \quad C_{1} = \frac{f_{2} - f_{1}}{4\pi f_{1} f_{2} \rho};$$
$$L_{2} = \frac{\rho (f_{2} - f_{1})}{4\pi f_{1} f_{2}}; \quad C_{2} = \frac{1}{\pi \rho (f_{2} - f_{1})}.$$

В дальних телефонных передачах связь осуществляется при помощи высокочастотных токов с несущей частотой ω₀, модулированных по амплитуде звуковой частотой Ω. Для хорошей разборчивости речи необходимо передавать сигналы с частотами от 0 до 2 500 Гц. Из гл. 12 известно, что высокочастотное колебание несущей частоты ω_0 , модулированное по амплитуде звуковой частотой $\dot{\Omega}$, может быть представлено суммой колебаний несущей частоты ω_0 и двух боковых частот $\omega_1 = \omega_0 - \Omega$ и $\omega_2 = \omega_0 + \Omega$. Поэтому, если модулирующие звуковые колебания имеют частоты от Ω_1 до Ω_2 , то модулированное колебание занимает спектр частот от $\omega_1 = \omega_0 - \Omega_2$ до $\omega_2 = \omega_0 + \Omega_2$, в середине которого находится несущая частота ω_0 . Стало быть, граничные частоты $f_1 = \omega_1 / 2\pi$ и $f_2 = \omega_2 / 2\pi$ полосного фильтра, предназначенного для пропускания этой телефонной передачи, определяются соотношениями $f_1 = f_0 - 2500$ и $f_2 = f_0 + 2500$. Чтобы не было взаимных помех, смежная телефонная передача должна занимать спектр частот, не накладывающийся на предыдущий. Поэтому несущие частоты двух смежных телефонных передач должны различаться не менее чем на 5000 Гц. Отсюда можно определить граничные частоты f_1 и f_2 полосного фильтра, предназначенного для пропускания смежной телефонной передачи и т. д.

16-9. Заграждающие фильтры

Другое совмещение свойств низкочастотного и высокочастотного фильтров дает заграждающий фильтр. На рис. 16-31 показан заграждающий Т-фильтр, а на рис. 16-32 — заграждающий П-фильтр.

Ввиду того что теория и расчет заграждающих фильтров аналогичны приведенным в § 16-8 для полосных фильтров, здесь при-



ведены для них частотные характеристики *a*, *b*, *z*_{cT}, *z*_{cII} (рис. 16-33 и 16-34) и формулы для расчета параметров:



16-10. Фильтры постоянной М

Кроме рассмотренных выше фильтров, называемых фильтрами постоянной K (или типа K) на том основании, что у них отношение продольного сопротивления Z_1 к поперечной проводимости Y_2 не зависит от частоты [см., например, формулы (16-78)]:

$$Z_1/Y_2 = L_2/C_1 = K^2, \qquad (16-82)$$

существуют еще фильтры постоянной M (или типа M) с более сложными схемами, для которых отношение Z_1/Y_2 зависит от частоты.

Кратко ознакомимся с фильтрами типа \tilde{M} на примере низкочастотного фильтра. Фильтры типа M можно считать определенным способом образованными из фильтров типа K. У фильтров типа Mразличают последовательные и параллельные звенья. Последовательное звено (рис. 16-35, δ и 16-36, δ) получается из фильтра типа Kвведением индуктивностей в поперечные ветви с конденсаторами с одновременным уменьшением L_1 и C_2 так, что $L_1 \leq L$ и $C_2 \leq C$. Величина M определяет индуктивность, оставшуюся в продольном плече фильтра типа M:

$$L_1 = ML.$$
 (16-83)

При образовании параллельного звена фильтра типа M (рис. 16-35, e и 16-36, e) емкости вводятся в продольные плечи и включаются параллельно имеющимся там индуктивностям с одновременным уменьшением C_2 и L_1 так, что $C_2 \ll C$ и $L_1 \ll L$. Величина M определяет емкость, оставшуюся в поперечном плече фильтра типа M:

$$C_2 = MC.$$
 (16-84)

Как будет показано ниже, фильтры типов К и М имеют одну и ту же собственную или резонансную частоту. Поэтому у них одинаковы области пропускания, но существенно различаются частотные характеристики затухания, как показано на рис. 16-37. для низкочастотного фильтра при различных значениях М (М = = 0,6; 0,8 и 1). При $\dot{M} = 1$ вся индуктивность сосредоточена в продольном плече (а вся емкость — в поперечном) и вместо фильтра типа M получается фильтр типа K.



Рис. 16-35.

Рис. 16-36.

26,

При уменьшении М частотная характеристика а в области затухания начинает расти быстрее, чем у фильтров типа К, и у нее появляется пик. Последнее объясняется тем, что сопротивление в поперечном плече L₂, C₂ (рис. 16-35, б) при его резонансной частоте обращается в нуль. Можно показать, что чем меньше М, тем сильнее смещается влево пик частотной характеристики затухания фильтра. Однако из рис. 16-37 также видно, что в полосе затухания, т. е. при $\xi > 1$, значение *а* для фильтров типа *M* может стать даже меньше, чем для фильтров типа К.

Анализируя частотную зависимость характеристического сопротивления для низкочастотного фильтра типа *M* можно показать, что она для последовательного звена, созданного по T-схеме,

не зависит от M и остается такой же, как и для фильтров типа K (рис. 16-38), а для последовательного звена, собранного по П-схеме, $Z_{c\Pi}$ существенно зависит от M, а именно: при уменьшении Mкривая $z_{c\Pi}$ с возрастанием частоты значительно менее отклоняется от постояшной величины, равной $\sqrt{L/C}$. Из кривых рис. 16-38 видно, что при $M \approx 0,6$ и при $0 \leq \xi \leq 0,88$ величина $Z_{c\Pi}$ отклоняется от $\sqrt{L/C}$ не более чем на 5%.

Иными словами, $z_{c\Pi}$ остается почти постоянным и равным $\sqrt{L/C}$ в значительно большем диапазоне частот, чем для фильтра типа K.

Для параллельных звеньев низкочастотного фильтра типа *М* наоборот:



Рис. 16-37.

у П-схемы $Z_{c\Pi}$ не зависит от M и остается таким же, как для фильтров типа K, у Т-схемы Z_{cT} зависит от M и с уменьшением M кривая z_{cT} выравнивается, т. е. z_{cT} остается почти постоянным и равным $\sqrt{L/C}$ в большем диапазоне частот, начиная с $\omega = 0$, чем для фильтров типа K (рис. 16-39).



Более подробные исследования показывают, что характеристическое сопротивление фильтра в области пропускания (при $0 \le \xi \le 0.88$) будет практически почти постоянным при $M = 0.6 \div 0.62$. Таким образом, при этом значении M получается наиболее

совершенное согласование фильтра с сопротивлением нагрузки (т. е. приключаемыми к нему устройствами).

Покажем на примере последовательного звена фильтра типа M, как определяются его продольное (Z_1) и поперечное (Z_2) сопротивления (рис. 16-35, δ и 16-36, δ) по заданным сопротивлениям фильтра типа K (рис. 16-35, a и 16-36, a) и величине M.

В соответствии с принципом построения последовательного звена и равенством (16-83)

$$Z_1' = M Z_1.$$
 (16-85)

Вообще говоря, далее можно проводить исследование двумя путями. Идя первым путем из равенства характеристических сопротивлений фильтров K и M для их T-схем можно определить Z'_2 и исследовать, какие получаются при этом частотные зависимости $Z'_{c\Pi}$ для П-образной схемы фильтра типа M.

В соответствии со сказанным преобразуем выражение (16-80) для Z_{cT}. Полагая

$$1/Y_2 = Z_2,$$
 (16-86)

получаем:

$$Z_{cT} = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_2}} \sqrt{1 + \frac{Z_1 Y_2}{4}} = \sqrt{Z_1 Z_2 + \left(\frac{Z_1}{2}\right)^2}.$$
 (16-87)

Аналогично запишем выражение для Z_{cT} фильтра типа M:

$$Z_{cT}' = \sqrt{Z_1' Z_2' + \left(\frac{Z_1'}{2}\right)^2}.$$
 (16-88)

Приравняв

$$Z_{cT} = Z'_{cT} \tag{16-89}$$

и решив полученное уравнение относительно Z₂, найдем:

$$Z_2' = \frac{Z_2}{M} + \frac{1 - M^2}{4M} Z_1. \tag{16-90}$$

На основании равенств (16-85) и (16-90) по заданным L и C для Т-фильтра можно найти параметры L₁, L₂ и C₂ у М-фильтра:

$$L_1 = ML; \quad C_2 = MC; \quad L_2 = \frac{1 - M^2}{4M}L.$$
 (16-91)

Если теперь построить частотные зависимости характеристического сопротивления $Z_{c\Pi}$ при разных M для последовательного звена П-схемы с параметрами, определяемыми соотношениями (16-91), то получим кривые, приведенные на рис. 16-38.

Если же идти вторым путем и в вышеприведенном исследовании исходить из равенства характеристических сопротивлений для П-схем низкочастотных фильтров типа K и M и равенства (16-85), то для Z₂ получим [сравнить с формулой (16-90)]:

$$Z'_{2} = \frac{2Z_{2}^{2} \pm \sqrt{4Z_{2}^{4} + M^{2}(4Z_{2} + Z_{1})Z_{1}Z_{2}^{2}}}{M(4Z_{2} + Z_{1})}.$$
 (16-92)

Более подробное исследование частотных зависимостей характеристического сопротивления Т-схемы последовательного звена показывает, что при полученном значении Z₂ коррекции (т. е. улучшения) их в указанном выше смысле с изменением величины M не происходит. Таким образом, второй путь исследования отпадает.

Аналогично производится исследование параллельных звеньев низкочастотного фильтра, а также высокочастотного, полосного и заграждающего фильтров типа *M*.

Ограничимся лишь приведением расчетных формул для определения параметров параллельного звена низкочастотного фильтра *M*:

$$Y'_2 = 1/Z'_2 = MY_2 = M/Z_2;$$
 (16-93)

$$Y_1' = \frac{1}{Z_1'} = \frac{Y_1}{M} + \frac{1 - M^2}{4M} Y_2$$
(16-94)

или прямо для параметров L₁, C₂, C₁:

$$L_1 = ML; \quad C_2 = MC; \quad C_1 = \frac{1 - M^2}{4M}C.$$
 (16-95)

Отметим, что полученные выше результаты позволяют рассматривать фильтр типа K как частный случай фильтра типа M при M = 1.

Далее'запишем, например для схемы рис. 16-35, 6, значения Z_1 и Y_2 :

$$Z_1 = j\omega ML; \tag{16-96}$$

$$\frac{1}{Y_2} = Z_2 = j \frac{1 - M^2}{4M} \omega L + \frac{1}{j \omega MC} = j \frac{(1 - M)^2 \omega^2 LC - 4}{4 \omega MC}.$$
 (16-97)

Убедимся, что отношение Z_1/Y_2 зависит от частоты:

$$\frac{Z_1}{Y_2} = \frac{L \left[4 - (1 - M)^2 \,\omega^2 LC\right]}{4C}.$$
(16-98)

И, наконец, убедимся также и в том, что собственная частота фильтров типа K и M одна и та же и не зависит от M. Например, для схемы рис. 16-35, ϕ , замкнув накоротко входные и выходные зажимы (см. § 16-6), при учете соотношений (16-91) найдем, что

$$\frac{1}{\omega_0 C_2} = \frac{1}{\omega_0 MC} = \omega_0 L_2 + \omega_0 \frac{L_1}{4} = \omega_0 \left[\frac{1 - M^2}{4M} L + \frac{1}{4} ML \right], \quad (16-99)$$

откуда получаем:

$$\omega_0 = 2/\sqrt{LC}, \qquad (16-100)$$

т. е. то же значение, что и для фильтра типа К (§ 16-6).

Для получения оптимальных результатов в смысле затухания и меньшей зависимости характеристических сопротивлений от частоты применяется каскадное включение фильтров типа K и M. Пусть, например, включены в каскад три звена фильтра типа Mсо значениями M = 1, M = 0,8 и M = 0,6, что часто и осуществляется на практике. Суммируя частотные характеристики отдельных звеньев, получаем результирующую кривую затухания (рис. 16-40) с лучшей частотной зависимостью затухания, чем при каскадном включении трех одинаковых звеньев типа K (пунктир на рис. 16-40). Из рис. 16-40 заключаем, что кривая затухания



каскадного соединения трех различных звеньев фильтра типа M растет быстрее при переходе в область затухания и обеспечивает в этой области большие значения затухания a, чем кривая затухания трехзвенного фильтра типа K. Отдельные звенья и полная схема такого фильтра приведены на рис. 16-41, a и 6.

Более подробный анализ показывает, что звено M = 1 (или K) дает фильтру в целом значительное затухание при частотах, значительно больших резонансной. Параллельное звено при M = 0.8повышает крутизну кривой затухания и создает в ней пик. Два параллельных полузвена типа M при M = 0.6 (иначе

называемых Г-образными несимметричными фильтрами) также повышают крутизну кривой затухания фильтра и обеспечивают появление дополнительного пика в составе этой кривой. Но основная



цель разделения звена M = 0,6 на два полузвена заключается в выравнивании частотной зависимости характеристического сопротивления фильтра в полосе его пропускания, т. е. в улучшении условий его согласования с сопротивлением нагрузки. Отметим также, что структура всех звеньев (рис. 16-41, *a*) такова, что уменьшается число элементов, из которых состоит каскадное соединение. В самом деле, поскольку все звенья начинаются и оканчиваются конденсаторами, то для каскадного соединения нужно только объединить емкости соответствующих поперечно включенных конденсаторов.

16-11. Г-образный фильтр как пример несимметричного фильтра

Наряду с рассмотренными симметричными Т- и П-образными фильтрами широкое распространение на практике нашли также фильтры, в состав которых входят Г-образные несимметричные схемы.

При рассмотрении фильтров постоянной К их симметричные П- и Т-схемы можно считать образованными каскадным соединением Г-образных схем. Например, соединив два Г-образных полузвена низкочастотного фильтра (рис. 16-42)

в точках 2—2', получим симметричный Т-образный низкочастотный фильтр (рис. 16-15). Соединив же их в точках 1—1', получим симметричный П-образный низкочастотный фильтр (рис. 16-9).

На рис. 16-43 приведено Г-образное полузвено высокочастотного фильтра. Соответствующим каскадным



соединением двух таких полузвеньев можно получить симметричный Т- или П-образный высокочастотный фильтр (рис. 16-20 и 16-22). Легко убедиться, что сказанное относится также к симметричным Т- и П-образным полосным и заграждающим фильтрам, которые можно получить соответствующим каскадным соединением Г-образных полузвеньев.

Однако в полной мере целесообразность рассмотрения Г-образных полузвеньев обнаруживается при исследовании фильтров постоянной *M*. На рис. 16-44, *а* и б даны Г-образные полузвенья фильтров типа *K* и типа *M*, которые как несим-



метричные четырехполюсники имеют различные характеристические сопротивления со стороны зажимов 1-1' и 2-2'. Поэтому при соединении Г-звеньев нужно различать, со стороны каких зажимов выбираются одинаковые характеристические сопротивления Г-полузвеньев фильтров типов K и M.

В самом деле, выше было указано, что при образовании фильтров типа Mиз фильтров типа K принимают $Z'_1 = MZ_1$ (16-85). Далее, если исходить из равенства $Z_{cT} = Z'_{cT}$, т. е. применительно к схемам рис. 16-44, a и б полагать одинаковыми характеристические сопротивления со стороны зажимов 1-1', то Z'_2 будет определяться равенством (16-90). При этом получается последовательное звено фильтра типа M. Здесь, как и выше для фильтров типа K, соединив зажимами 1 - 1' (рис. 16-44, б) два последовательных Г-полузвена типа M, получим симметричное П-образное последовательное звено типа M (рис. 16-36, б) с характеристическим сопротивлением $Z'_{c\Pi}$.

Значение Z'_{сп} найдем из формулы (16-81):

$$Z'_{c\Pi} = \sqrt{Z'_1 Z'_2} \frac{1}{\sqrt{1 + Z'_1 / 4 Z'_2}},$$
 (16-101)

если подставим сюда Z₁ и Z₂ из соотношений (16-85) и (16-90). После преобразований получим:

$$Z'_{c\Pi} = \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{1 + Z_1 / 4 Z_2}} \left[1 + (1 - M^2) \frac{Z_1}{4 Z_2} \right] = Z_{c\Pi} \left[1 + (1 - M^2) \frac{Z_1}{4 Z_2} \right]. \quad (16-102)$$

Соединив же два последовательных Г-полузвена типа M зажимами 2—2', получим симметричное Т-образное последовательное звено типа M (рис. 16-35, б) с характеристическим сопротивлением Z'_{cT} .

Поскольку у последовательного звена фильтров типа M сопротивления $Z_{cT} = Z_{cT}$, то можно соединять в каскад Γ -образные полузвенья фильтров типов K и M важимами 1-1', соблюдая правило согласования характеристических сопротив-



лений. Получается несимметричный П-образный фильтр типа M с характеристическими сопротивлениями Z_{cII} и Z'_{cII} (рис. 16-45). При соединении Г-образных фильтров типа K и Mв каскад зажимами 2-2' не соблюдается правило согласования характеристических сопротивлений. При этом получается T-образный несимметричный фильтр, имеющий совсем иные свойства в полосе пропускания.

Если же выбрать $Y'_{2} = MY_{2}$ (16-93) и исходить из равенства характеристических сопротивлений Г-образных фильтров типа K

сопротивлений Г-образных фильтров типа Kи M (рис. 16-44, a и b) со стороны зажимов 2-2', т. е. принять $Z_{c\Pi} = Z'_{c\Pi}$, то можно соединить в каскад эти Г-схемы зажимами 2-2', соблюдая правило согласования характеристических сопротивлений. При этом получим для Z'_1 равенство (16-94), т. е. придем, как было показано выше, к параллельному звену фильтра типа M.

Соединив Г-образные схемы рис. 16-44, б зажимами 2—2', получим симметричное Т-образное параллельное звено фильтра типа M (рис. 16-35, s) с характеристическим сопротивлением Z'_{cT} , которое найдем из формулы (16-80):

$$Z'_{cT} = \sqrt{Z'_{1}Z'_{2}\left(1 + \frac{Z'_{1}}{4Z'_{2}}\right)},$$
 (16-103)

если Z₁' и Z₂' заменить их значениями согласно (16-94) и (16-93). После преобразований получим:

$$Z'_{cT} = \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{1 + Z_1 / 4 Z_2}} \frac{1}{1 + (1 - M^2) Z_1 / 4 Z_2} = \frac{Z_{cT}}{1 + (1 - M^2) Z_1 / 4 Z_2}.$$
 (16-104)

Любопытно отметить, что произведения характеристических сопротивлений фильтров типа K (Z_{cT} и $Z_{c\Pi}$) и M (Z'_{cT} и $Z'_{c\Pi}$) одинаковы и не зависят от частоты:

$$Z'_{cT} Z'_{c\Pi} = Z_{cT} Z_{c\Pi} = \frac{B}{C} = Z_1 Z_2 = \frac{L_1}{C_2}.$$
 (16-105)

Соединив Г-образные схемы рис. 16-44, 6 зажимами 1—1', получим симметричное П-образное параллельное звено фильтра типа *M* (рис. 16-35, в) с характеристическим сопротивлением Z'_{cII} . Если же, соблюдая правило согласования характеристических сопротивлений, соединить Г-образные полузвенья фильтров K и M зажимами 2—2', получим несимметричный Т-образный фильтр типа M с характеристическими сопротивлениями Z_{cT} и Z'_{cT} (рис. 16-46).

Подобным же образом можно получить Гобразные схемы типа М для полосных и заграждающих фильтров. Затем, соединив в каскад Гобразные схемы



типа *M*, можно получить симметричные, а схемы типа *K* и *M* — несимметричные полосные и заграждающие фильтры типа *M*. При этом также улучшаются частотные зависимости характеристических сопротивлений, которые приведены на рис. 16-47 для полосного T-образного симметричного фильтра типа *M*, а на рис. 16-48 — для полосного П-образного симметричного фильтра типа *M*.

16-12. Безындукционные (или r, C) фильтры

Чтобы построить низкочастотный фильтр *L*, *C* с узкой полосой пропускания нужно, в частности, применять катушки с большой индуктивностью ($\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$). Увеличивать индуктивность катушки введением магнитопровода нецелесообразно, так какиндуктивность будет зависеть от тока. Для получения большой индуктивности увеличением числа витков катушки при одновременном требовании высокой добротности пришлось бы увеличивать сечение проводов катушки, ее массу и габариты, что также нецелесообразно.

Поэтому часто применяют безындукционные (или r, C) фильтры, которые, как показывает само их название, не содержат катушек индуктивности и состоят из конденсаторов и резисторов.

На рис. 16-49, *а* — *в* показаны Г-, Т- и П-схемы низкочастотного *r*, *C*-фильтра. При низких частотах, когда емкостные сопротивления поперечных ветвей фильтра велики, токи через активные сопротивления малы, падения напряжения на активных сопротивлениях также малы и напряжение на выходе фильтра лишь немногим меньше напряжения на его входе. Поэтому при низких частотах коэффициент затухания фильтра невелик. Отметим также, что ток через активное сопротивление *r*, *C*-фильтра мал и потому, что обычно

нагрузкой фильтра служит усилитель с бо́льшим по сравнению с r входным сопротивлением.

При увеличении частоты емкостное сопротивление уменьшается, ток через активное сопротивление увеличивается, напряжение на выходе уменьшается и коэффициент затухания фильтра растет.

В соответствии с тем, как это было сделано выше для L, C-фильтров, рассмотрим частотные характеристики коэффициентов затухания a и фазы b для низкочастотного r, C-фильтра, для которого $Z_1 = r$ и $Z_2 = 1/j\omega C$.

На основании (16-56) имеем:

ch
$$g = ch (a + jb) = ch a \cdot cos b + j sh a \cdot sin b =$$

= 1 + Z₁/2Z₂=1 + jr ω C/2, (16-106)

откуда

 $\operatorname{ch} a \cdot \cos b = 1; \quad \operatorname{sh} a \cdot \sin b = r\omega C/2.$ (16-107)

Подчеркнем, что для постоянного тока ($\omega = 0$) эти равенства удовлетворяются при a = b = 0. Для переменного тока любой



Рис. 16-49.

частоты $\omega > 0$ и $r\omega C/2 > 0$ они могут удовлетворяться лишь при sh a > 0 и sin b > 0, а значит, при a > 0 и b > 0. Таким образом, r, C-фильтр принципиально не имеет такого диапазона частот, в котором коэффициент затухания a равен нулю.

Совместное решение уравнений (16-106) относительно а и в позволяет получить частотные характеристики.

Для коэффициента затухания получим:

sh
$$a = \sqrt{\frac{(r\omega C)^{2}}{8} + \frac{r\omega C}{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{r\omega C}{4}\right)^{2}}.$$
 (16-108)

Рассматривая область достаточно малых частот, для которой $r\omega C/2 < 1$, приближенно имеем:

$$\sin a \approx a = \sqrt{\frac{r\omega C}{2}} \tag{16-109}$$

и более точно

$$a = \operatorname{Arsh} \sqrt{r\omega C/2}. \qquad (16-110)$$

В качестве граничной частоты полосы пропускания, называемой иначе частотой среза ω_c, принимают частоту, для которой равны

активное и емкостное сопротивления Γ -образного полузвена низкочастотного *rC*-фильтра, т. е. $r/2 = 2/\omega_c C$ или

$$\omega_{\rm c} = 4/rC.$$
 (16-111)

Из (16-108) можно вычислить затухание, соответствующее частоте среза, если учесть, что $r\omega_c C/4 = 1$. Получаем sh a = 2,2 и a = -1,54 Нп = 13,4 дБ.

На рис. 16-50 приведена частотная характеристика коэффициента затухания *а*, построенная по формуле (16-108). Применительно ко всем тнпам *r*, *C*-фильтров следует отметить, что ввиду малой крутизны этой кривой в полосе затухания для ее увеличения соединяют в каскад 2— 3 звена. Однако при этом неизбежно увеличивается затухание и в полосе пропуска-





ния. Обычно *r*, *C*-фильтры работают совместно с усилителями. В этом случае в полосе пропускания может даже иметь место усиление.

На рис. 16-51, *а — в* приведены Г-, Т- и П-схемы высокочастотного *г*, *С*-фильтра. При низких частотах, когда емкостные сопротивления велики, падения напряжения на них также велики и напряжение на выходе фильтра мало (при постоянном токе оно равно нулю), т. е. коэффициент затухания фильтра большой. При увеличении частоты емкостное сопротивление уменьшается, напряжение на выходе фильтра растет и коэффициент затухания убывает.



Рис. 16-51.

Для высокочастотного r, C-фильтра $Z_1 = 1/j\omega C$ и $Z_2 = r$, и на основании (16-106) имеем:

$$\operatorname{ch} a \cdot \cos b + j \operatorname{sh} a \cdot \sin b = 1 - j \frac{1}{2r\omega C}$$
(16-112)

И

ch
$$a \cdot \cos b = 1$$
 μ sh $a \cdot \sin b = -\frac{1}{2r\omega C}$. (16-113)

Совместное решение уравнений (16-113) дает:

sh
$$a = \sqrt{\frac{1}{8(r\omega C)^2} + \frac{1}{2r\omega C}} \sqrt{1 + \frac{1}{(4r\omega C)^2}}.$$
 (16-114)

Рассматривая область достаточно высоких частот, для которой $1/2r\omega C < 1$, приближенно получаем:

$$\sin a \approx a = \sqrt{\frac{1}{2r\omega C}} \tag{16-115}$$

и более точно

$$a = \operatorname{Arsh} \sqrt{\frac{1}{2r\omega C}}.$$
 (16-116)

В качестве частоты среза ω_с принимают частоту, для которой равны активное и емкостное сопротивления Г-образного полузвена:

$$\omega_{\rm c} = 1/4rC.$$
 (16-117)

На этой частоте a = 13,4 дБ.

На рис. 16-52 приведена частотная характеристика коэффициента затухания *a*, построенная по формуле (16-114).



Одна из возможных схем полосного r, C-фильтра приведена на рис. 16-53. Первое Г-полузвено (высокочастотный фильтр) обеспечивает затухание низких частот, а второе Г-полузвено (низкочастотный фильтр) — высоких частот. Некоторая частота ω_0 в полосе



пропускания, при которой коэффициент затухания фильтра наименьший (рис. 16-54), вычисляется по приближенной формуле

$$\omega_0 \approx \sqrt{\omega_{c1}\omega_{c2}} = 1/\sqrt{r_1 C_1 r_2 C_2},$$
 (16-118)

где ω_{c1} и ω_{c2} — частоты среза низко- и высокочастотного фильтров, определяемые формулами (16-111) и (16-117).

В качестве одной из возможных схем заграждающего r, C-фильтра на рис. 16-55 приведено параллельное соединение Т-образных высоко- и низкочастотного r, C-фильтров. Подбирая параметры этой схемы, можно получить на некоторой частоте равный нулю ток нагрузки. Коэффициент затухания фильтра на этой частоте будет равен бесконечности (рис. 16-56).

Отметим в заключение, что индуктивно-связанные цепи тоже представляют собой фильтр. На практике применяются также мостиковые и кварцевые фильтры.

Глава семнадцатая

СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

17-1. Общая характеристика задачи синтеза

В предыдущих главах рассматривались методы анализа электрических цепей, когда при заданной структуре цепи и параметрам определялись различные свойства и процессы в цепи.

Однако часто приходится решать и обратную задачу: для линейной пассивной цепи так подобрать структуру и параметры, чтобы при заданном законе изменения во времени входной величины $x_{\text{вх}}(t)$ получить заданный закон изменения во времени выходной величины $x_{\text{вых}}(t)$. Переходя к лапласовым изображениям $X_{\text{вх}}(p) =$ $= L \{x_{\text{вх}}(t)\}$ и $X_{\text{вых}}(p) = L\{x_{\text{вых}}(t)\}$, получим, что задана передаточная функция цепи $K(p) = X_{\text{вых}}(p)/X_{\text{вх}}(p)$. Тогда задачу синтеза цепи можно поставить так: по заданной передаточной функции цепи K(p) или (переходя к преобразованиям Фурье) по заданной частотной характеристике цепи $K(j\omega)$ нужно найти структуру цепи и ее параметры.

Рассмотрим сначала общне соображения о синтезе двухполюсников. В качестве входной величины возьмем напряжение на зажимах двухполюсника U_1 ($j\omega$), а в качестве выходной — ток на входе I_1 ($j\omega$). Тогда

$$K(j\omega) = \frac{U_1(j\omega)}{I_1(j\omega)} = Z(j\omega).$$
(17-1)

Таким образом, для двухполюсника в качестве передаточной функции можно выбрать входное сопротивление $Z(j\omega)$ или обратную ему величину — входную проводимость $Y(j\omega)$, которые часто называют в ходными функциями цепи. Они могут быть заданы аналитически или графически (в виде частотных характеристик).

Легко проверить, пользуясь рис. 17-1, *а* и *б*, что приведенные на нем различные по структуре так называемые дифференцирующие цепи могут иметь одинаковые передаточные функции

$$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{Tp}{Tp+1},$$
(17-2)

где для цепи рис. 17-1, a T = L/r, а для цепи рис. 17-1, $\delta T = rC$.

Этот пример показывает, что одну и ту же передаточную функцию или частотную характеристику могут иметь различные цепи, т. е. задача синтеза цепи по заданным Κ (p) или Κ (jω) имеет неоднозначное решение. В некоторых случаях она вообще может не иметь решения, когда для цепей, состоящих из резисторов, катушек и конденсаторов, параметры r, L или C получаются отрицательными. Поэтому решение задачи синтеза распадается обычно на два этапа.

На первом этапе следует установить, реализуема ли физически цепь, заданная своей передаточной функцией К (р) или входными функциями Z (p) и Y (p) при помощи пассивных линейных элементов



Рис. 17-1.

r, L и C. Если же для цепи заданы графически частотные характеристики $K(i\omega), Z(i\omega)$ или $Y(i\omega)$, то их следует с достаточной точностью аппроксимировать функциями, которые заведомо допускают физическую реализацию цепи.

На втором этапе следует реализовать функции цепи мето-

дами, разработанными в теории синтеза цепей, т. е. определить ее структуру и параметры, причем часто стремятся к уменьшению числа элементов синтезируемой цепи. При этом выбирается метод синтеза, учитывающий неоднозначность решения в смысле структуры синтезируемой цепи.

Важно отметить, что функции цепи K(p), Z(p) и Y(p) являются функциями комплексного переменного или комплексной частоты $p = s + i\omega$. Как известно из теории функций комплексного переменного, функции цепи однозначно определяются распределением их нулей и полюсов.

17-2. Передаточная функция четырехполюсника. Цепи минимальной фазы

Для четырехполюсника передаточная функция может быть например, задана как отношение лапласовых изображений выходного и входного напряжений, т. е.

$$K(p) = U_2(p)/U_1(p).$$

Полагая $p = i\omega$, получаем передаточную функцию в комплексной форме, т. е. частотную характеристику четырехполюсника, которая равна отношению частотных спектров выходного и входного напряжений:

$$K(j\omega) = U_2(j\omega)/U_1(j\omega).$$
(17-3)

Составим отношение напряжений \dot{U}_2 и \dot{U}_1 четырехполюсника. Из второго уравнения (8-2) при положительном направлении тока I2, как на рис. 17-1, имеем:

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2.$$

При сопротивлении нагрузки Z_н

$$\dot{U}_2 = Y_{21} Z_{\rm H} \dot{U}_1 + Y_{22} Z_{\rm H} \dot{U}_2,$$

так как $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_{\rm H}$, откуда определяем:

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Y_{21}Z_{\rm H}}{1 - Y_{22}Z_{\rm H}}.$$

В гл. 14 было показано, что сопротивления ветвей, а также входные и взаимные проводимости в операторной форме представляют собой отношения многочленов относительно *p* (иначе говоря, рациональные дроби). Поэтому передаточная функция *K* (*p*) также представляется отношением многочленов

$$K(p) = \frac{b_0 p^m + b_1 p^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n},$$
(17-4)

где *m* и *n* — целые положительные числа, причем *m* < *n*.

Обозначим полюсы K(p), т. е. корни знаменателя (17-4), через $p_{1\infty}$, $p_{2\infty}$, ..., $p_{n\infty}$, а нули K(p), т. е. корни ее числителя, через p_{10} , p_{20} , ..., p_{m0} и перепишем K(p) так:

$$K(p) = \frac{F_1(p)}{F_2(p)} = \frac{b_0(p - p_{10})(p - p_{20})\dots(p - p_{m0})}{a_0(p - p_{1\infty})(p - p_{2\infty})\dots(p - p_{n\infty})}.$$

Для частотной характеристики K (jw) будем иметь:

$$K(j\omega) = \frac{b_0(j\omega - \rho_{10})(j\omega - \rho_{20}) \dots (j\omega - \rho_{m0})}{a_0(j\omega - \rho_{10})(j\omega - \rho_{20}) \dots (j\omega - \rho_{m0})}.$$

Вводя амплитудно-частотную $K(\omega)$ и фазочастотную характеристики четырехполюсника, получаем для $K(j\omega)$:

$$K(j\omega) = K(\omega) e^{j\theta(\omega)} = \frac{b_0}{a_0} \frac{|(j\omega - p_{10})| \dots |(j\omega - p_{m0})|}{|(j\omega - p_{1\infty})| \dots |(j\omega - p_{n\infty})|} \times e^{j [\arg(j\omega - p_{10}) + \dots + \arg(j\omega + p_{m0}) - \arg(j\omega - p_{1\infty}) - \dots - \arg(j\omega - p_{n\infty})]}.$$

Выясним свойства передаточной функции К (р) по расположению ее полюсов и нулей на комплексной плоскости.

Отметим, что при учете активных сопротивлений четырехполюсника или приемника все корни знаменателя $F_2(p)$ [т. е. все полюсы K(p)] лежат в левой полуплоскости. Выше уже обращалось внимание на то, что при учете активных сопротивлений все корни характеристического уравнения всщественные и отрицательные или, если они комплексные, то у них отрицательные вещественные части. Только при этих условиях все свободные составляющие токов и напряжений затухают. При отсутствии активных сопротивлений все корни знаменателя будут чисто мнимыми.

Иначе обстоит дело с нулями K(p), т. е. с корнями его числителя $F_1(p)$. При учете активных сопротивлений они могут располагаться в любой части комплексной плоскости (их положение никак не связано с характером изменения во времени свободных составляющих токов и напряжений). При отсутствии активных сопротивлений все корни числителя (как и знаменателя) K(p) расположатся на мнимой оси.

Рассмотрим амплитудно-частотную $K(\omega)$ и фазочастотную $\theta(\omega)$ характеристики при изменении частоты ω от $-\infty$ до $+\infty$. Это удобно сделать при помощи рис. 17-2, на котором показаны пара нулей и пара полюсов передаточной функции, расположенных в левой полуплоскости. Модули выражений $|(j\omega - p_{m0})|$ и $|(j\omega - p_{m0})|$ геометрически представляют собой расстояния от нулей и полюсов до точки M, перемещающейся по мнимой оси снизу вверх, что соответствует изменению частоты ω от $-\infty$ до $+\infty$. Аргументы выражений $(j\omega - p_{m0})$ и $(j\omega - - p_{m0})$ обозначены соответственно на рис. 17-2 буквами ϕ_{m0} и $\phi_{n\infty}$.

Рисунок 17-2 показываег, что если ни один из пулей не лежит на мнимой оси, т. е. если четырехполюсник имеет активные сопротивления, то ни один из модулей | $(j\omega - p_{m0})$ |, а значит и $K(\omega)$, не обращается в нуль при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$, так как

$$K(\omega) = \frac{b_0}{a_0} \frac{|(j\omega - p_{10})| \dots |(j\omega - p_{m0})|}{|(j\omega - p_{10})| \dots |(j\omega - p_{n0})|},$$

Физически это означает, что если на вход четырехполюсника подано напряжение, то при любой частоте со на выходе будет каксе-то напряжение. Это утверждение справедливо, если ни одна ветвь между зажимами выхода не является чисто реактивной.

Рисунок 17-2 показывает также, что если ни один из полюсов не лежит на мнимой оси, то $K(\omega)$ ни при какой частоте не обращается в бесконечность. Как следует из (17-3), обращение $K(\omega)$ в бесконечность означало бы, что при входном напряжении, равном нулю, на выходе могло бы быть некоторое конечное напряжение. Но при учете активных сопротивлений четырехполюсника и при отсутствии



Рис. 17-2.

напряжения на его входе не будет напряжения и на его выходе.

Вообще говоря, если корни числителя и знаменателя $K(j\omega)$ расположены в левой или правой полуплоскости, но вблизи мнимой оси (рис. 17-2), то при прохождении точки Mвблизи нулей функция $K(\omega)$ будет иметь минимумы, а при прохождении M вблизи полюсов функция $K(\omega)$ будет иметь максимумы.

Вблизи точек, где расположены минимумы (максимумы) K (ω), фазовая характеристика увеличивается (уменьшается) на $+\pi$. В самом деле, рис. 17-2 показывает, что если точка L — нуль K (ω), то при движении из точки M' в M'' аргумент θ (ω) увеличится почти на $+\pi$.

Если же L — полюс $K(\omega)$, то, поскольку двучлен $(j\omega - p_{n\infty})$ относится к знаменателю K(p), приращение $\theta(\omega)$ будет равно — π , т. е. при прохождении точки M вблизи максимума $K(\omega)$ аргумент $\theta(\omega)$ уменьшится на π .

При перемещении хотя бы одного нуля из левой в правую полуплоскость в симметричное положение относительно мнимой оси (из точки L в точку L') амплитудно-

частотная характеристика $K(\omega)$ не изменится, а фазочастотная изменится, так как теперь при прохождении точки M вблизи L' приращение аргумента $\theta(\omega)$ будет равно не $+\pi$, а $-\pi$. Значит, одной и той же амплитудночастотной характеристике $K(\omega)$ соответствуют две различные фазочастотные характеристики $\theta(\omega)$. Так как в общем случае, например для целей с распределенными параметрами, число нулей у функции $K(\omega)$ может быть бесконечно велико, то при поочередном перемещении всех их из лєвой полуплоскости в симметричное положение на правой полуплоскости амплитудно-частотная характеристика будет оставаться неизменной, а фазочастотная характеристика при перемещении каждого из нулей будет иной. Следовательно, одной и той же амплитудно-частотной характеристике в общем случае может соответствовать бесконечное число фазочастотных характеристик.

Рисунок 17-3 показывает, что при переходе любого нуля из левой полуплоскости в правую аргумент двучлена ($j\omega - p_{10}$) увеличивается при положительном значении частоты ω (см. последовательные положения точек N, N', N'', N''', N'''). Следовательно, при $\omega > 0$ сумма аргументов двучленов ($j\omega - p_{m0}$), когда они лежат в правой полуплоскости, больше, чем при расположении нулей в левой полуплоскости. Более подробное исследование показывает,

что из бесконечного числа фазочастотных характеристик, соответствующих одной заданной амплитудно-частотной характеристике, минимальное значение аргумента θ (ω) при любом выбранном положительном значении частоты ω будст в том случае, когда все нули K (ω) расположены в левой полуплоскости.

В соответствии с этим электрические цепи, все нули передаточной функции которых лежат в левой полуплоскости и, значит, аргумент θ (ω) имеет наимень-

шее возможное значение, называются минимально-фазовыми цепями. Если хотя бы один нуль передаточной функции электрической цепи расположен в правой полуплоскости, она называется не минимально-фазовой цепью.

Из сказанного вытекает, что для не минимально-фазовых цепей однозначной связи между $K(\omega)$ и $\theta(\omega)$ не существует. Как было указано, причиной этого является расположение хотя бы одного нуля функции К (ш) в правой полуплоскости. А так как все нули функции К (ш) для минимально фазовых цепей располо-



Рис. 17-3.

жены в левой полуплоскости, то для них фазочастотная характеристика может быть однозначно определена по амплитудно-частотной.

Выше (см. § 15-3) были получены соотношения (15-26) и (15-27). Они косвенно подтверждают, что между амплитудно-частотной $K(\omega)$ и фазочастотной $\theta(\omega)$,



а также между вещественной $B(\omega)$ и мнимой $M(\omega)$ частотными характеристиками электрической цепи при некоторых условиях может быть определенная связь, так что, зная одну из них, можно найти другую, и наоборот. Выражения (15-26) и (15-27) можно рассматривать как особого рода интегральные уравнения, из которых, зная $K(\omega)$, можно найти $\theta(\omega)$, а также. зная В (ω), можно найти М (ω), и наоборот.

Наконец, из сказанного вытекает, что две электрические минимально-фазовые цепи, имеющие одинаковые

амплитудно-частотные характеристики, имеют одинаковые фазочастотные характеристики. Такого утверждения нельзя сделать для не минимально-фазовых цепей.

Пример 17-1. Определить передаточную функцию цепи рис. 17-4. Решение. Составим изображения тока / (опуская аргумент р)

$$I = \frac{U_1}{r_1 + r_2 + 1/pC}$$

и напряжения на выходе

$$U_2 = \frac{U_1}{r_1 + r_2 + 1/pC} (r_2 + 1/pC).$$

Передаточная функция

$$K(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{r_2 + 1/pC}{r_1 + r_2 + 1/pC}.$$

Функция K(p) имеет нуль при $p = -1/r_2C$, т. е. он лежит в левой полуплоскости, поэтому цепь рис. 17-4 минимально-фазовая.

Пример 17-2. Определить передаточную функцию цепи рис. 17-5, называемой фазовращателем на том основании, что при изменении частоты входного напряжения и неизменной его амплитуде величина выходного напряжения остается неизменной, а фаза изменяется.

Решение. Найдем изображения токов l_1 и l_2 :

$$I_1 = I_2 = \frac{U_1}{r + 1/pC} = \frac{U_1 pC}{rCp + 1}.$$

Определим изображения потенциалов точек c и d:

$$\varphi_{c} = \varphi_{a} - I_{1} \frac{1}{pC} = \varphi_{a} - \frac{U_{1}}{rCp+1};$$

$$\varphi_{d} = \varphi_{a} - I_{2}r = \varphi_{a} - \frac{U_{1}rCp}{rCp+1}.$$

Найдем изображение выходного напряжения

$$U_2 = \varphi_c - \varphi_d = \frac{U_1}{rCp + 1} (rCp - 1).$$

Тогда

$$K(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{rCp - 1}{rCp + 1} = \frac{p - 1/rC}{p + 1/rC} = \frac{p - a}{p + a}.$$

Функция К (р) имеет нуль при p = a = 1/rC, т. е. в правой полуплоскости, и фазовращатель является примером не минимально-фазовой цепи. Далее

$$K(j\omega) = \frac{j\omega - a}{j\omega + a}; \quad K(\omega) = \frac{|j\omega - a|}{|j\omega + a|} = 1$$

$$\theta(\omega) = \operatorname{arctg}\left(\frac{\omega}{-a}\right) - \operatorname{arctg}\left(\frac{\omega}{a}\right) = \operatorname{arctg}\frac{2\omega a}{\omega^2 - a^2},$$

т. е. цепь по рис. 17-5 действительно фазовращатель: ее амплитудно-частотная характеристика не зависит от частоты, а фазочастотная характеристика от частоты зависит.





Рис. 17-6.

Пример 17-3. Найти передаточную функцию цепи рис. 17-6. Решение. Найдем изображения токов *I*₁ и *I*₃:

$$I_1 = \frac{U_1}{r_1 + 1/pC_2}; \quad I_3 = \frac{U_1}{r_3 + r_4}.$$

Определим изображения потенциалов точек с и d

$$\varphi_c = \varphi_a - I_3 r_3; \quad \varphi_d = \varphi_a - I_1 r_1$$

и изображение выходного напряжения

$$U_{2} = \varphi_{c} - \varphi_{d} = I_{1}r_{1} - I_{3}r_{3} = U_{1}\left(\frac{r_{1}}{r_{1} + \frac{1}{\rho}C_{2}} - \frac{r_{3}}{r_{3} + r_{4}}\right).$$

И

Тогда

$$K(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{pr_1r_4 - r_3/C_2}{(r_3 + r_4)(pr_1 + 1/C_2)} = r_4 \frac{p - r_3/r_1r_4C_2}{(r_3 + r_4)(p + 1/r_1C_2)}$$

Нуль K(p) расположен в точке $p = r_3/r_1r_4C_2$, т. е. в правой полуплоскости, и рассматриваемая цепь не минимально-фазовая.

Упомянем, наконец, о цепи, которая является так называемым запаздывающим звеном, встречающимся, например, в системах автоматического управления. Ее передаточная функция

$$K(p) = ke^{-p\tau}$$
 H $K(j\omega) = ke^{-j\omega\tau}$.

Амплитудно-частотная характеристика цепи постоянна $K(\omega) = k$ и никак не зависит от фазочастотной $\theta(\omega) = -\omega \tau$. Таким образом, запаздывающее звено также является примером не минимально-фазовой цепи.

17-3. Входные функции цепей. Положительные вещественные функции

Как известно из предыдущего (§ 14-3, 14-5 и др.) входные операторные сопротивления Z(p) и проводимости Y(p) двухполюсников представляются рациональными дробями, т. е. отношением двух многочленов

$$Z(p) = \frac{G(p)}{H(p)} = \frac{a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 p^m + b_1 p^{m-1} + \dots + b_m}$$
(17-5)

и обладают четырьмя важными свойствами.

1. При вещественных значениях p (p = s) функции Z (p) и Y (p) — вещественные, так как коэффициенты полиномов G (p) и H (p), т. е. a_k и b_k , — вещественные. Действительно, коэффициенты a_k н b_k при определении Z (p) по сопротивлениям отдельных ветвей получаются суммированием, умножением или делением параметров ветвей r, L, M и C, которые вещественны.

2. Синтез будем проводить для пассивных двухполюсников, у которых все нули и полюсы входных функций Z (p) и Y (p) расположены в левой полуплоскости комплексного переменного p или на мнимой оси этой плоскости, причем в последнем случае все полюсы и нули простые.

В отношении последнего свойства следует отметить, что если при расположении корней характеристического уравнения на мнимой оси корень $p = \pm j\omega$ был бы, например, кратности *m*, то соответствующее ему решение характеристического уравнения имело бы вид:

$$x_{cB} = (C_0 + C_1 t + C_2 t^2 + \ldots + C_{m-1} t^{m-1}) \sin \omega_i t.$$
 (17-6)

Это приводило бы к нарастающему свободному процессу, что невозможно в пассивном двухполюснике.

При сформулированных выше условиях оказывается, что все коэффициенты a_n и b_n полиномов G(p) и H(p) должны быть положительными.

Убедиться в этом можно представив, например, полином G (p) в следующем виде:

$$G(p) = a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \ldots + a_n = a_0 (p - p_1) (p - p_2) \ldots (p - p_n).$$
(17-7)

Для каждой пары комплексных и сопряженных корней $p_k = = s_k + j\omega_k$ и $p_{k+1} = s_k - j\omega_k$ будем иметь:

$$(p - p_k) (p - p_{k+1}) =$$

= $(p - s_k - j\omega_k) (p - s_k + j\omega_k) = (p - s_k)^2 + \omega_k^2.$ (17-8)

Для вещественных корней p_i будем иметь множители $p - p_i = p - s_i$. Следовательно, при $s_k \leq 0$ и $s_i \leq 0$ все коэффициенты



при *p* в множителях $(p - s_k)^2 + \omega_k^2$ полинома *G* (*p*) неотрицательны, а поэтому, выполнив в (17-7) перемножение всех множителей, получим, что все коэффициенты $a_0, a_1, ..., a_n$ будут положительными. 3. Вещественные части входных функ-

Рис. 17-7.

ций Z (p) и Y (p) положительны или равны нулю, т. е. Re Z (p) ≥ 0 или Re Y (p) ≥ 0 , при условии, что Re $p = \text{Re}(s + j\omega) = s \ge 0$.

Докажем это свойство, т. е. что Re Z (p) ≥ 0 , если $s \ge 0$ для чисто реактивной цепи. Например, для чисто реактивной цепи L, C имеем:

$$Z(p) = pL + \frac{1}{pC} = (s + j\omega)L + \frac{1}{(s + j\omega)C} = sL + j\omega L + \frac{1}{sC + j\omega C}.$$
 (17-9)

Это выражение для Z (p) по форме полностью совпадает с комплексным сопротивлением цепи, приведенной на рис. 17-7:

$$Z(j\omega) = r + j\omega L + \frac{1}{g + j\omega C}.$$
 (17-10)

Очевидно, что Re Z ($j\omega$) ≥ 0 при $r \geq 0$ и $g \geq 0$. Таким образом, для любой чисто реактивной цепи, состоящей из L и C элементов, может быть при $p = s + j\omega$ построена аналогичная цепь, но уже содержащая активные элементы r и g. Так как для аналогичной цепи Re Z ($j\omega$) ≥ 0 , что ясно из физических соображений, то получаем, что и для исходной чисто реактивной цепи Re Z (p) ≥ 0 при $s \geq 0$. Сказанное тем более справедливо, если исходная цепь содержит активные сопротивления и проводимости.

4. Степени n и m полиномов G(p) и H(p) числителя и знаменателя не должны отличаться друг от друга больше чем на единицу.

Нетрудно убедиться непосредственно, что для любого двухполюсника это правило будет выполняться.

Функции, обладающие первыми тремя указанными свойствами, относятся к положительным вещественным функциям.

Таким образом, для того, чтобы рациональная дробь (17-5) была операторным выражением входных функций Z(p) или Y(p) и, следовательно, могла бы быть реализованной в виде электриче-

ской цепи, она должна быть положительной вещественной функцией и обладать четвертым свойством.

Сказанное отпосится к любым пассивным двухполюсникам, содержащим не только реактивные, но и активные сопротивления.

17-4. Реактивные двухполюсники

В частном случае реактивных двухполюсников входные функции *Z* (*p*) и *Y* (*p*) — положительные вещественные и обладают рядом дополнительных свойств.

1. В соответствии со сказанным выше степени n и m полиномов G(p) и H(p) числителя и знаменателя в (17-5) не должны разниться больше чем на единицу. Но в данном частном случае, кроме того, степень p каждого из последующих членов G(p) и H(p) меньше степени предыдущего на две единицы.

Для доказательства этого положения выразим входной ток l_1 реактивного двухполюсника через его входное напряжение $U_1 = E_1$, пользуясь методом контурных токов (§ 1-8):

$$\dot{l}_{1} = \dot{E}_{1} \frac{A_{11}}{D} = \frac{\dot{E}_{1}}{Z_{11}} = \frac{\dot{E}_{1}}{Z_{BX}},$$
(17-11)

$$Z_{11} = \frac{D}{A_{11}}, \qquad (17-12)$$

где $Z_{BX} = Z_{11}$ — входное сопротивление двухполюсника; D — определитель цепи, состоящей из *n* контуров (и, следовательно, имеющий *n* строк и *n* столбцов), а A_{11} — его алгебраическое дополнение, т. е. определитель *n* — 1 порядка.

В каждом элементе D и A₁₁ содержатся (в случае реактивного двухполюсника) реактивные сопротивления вида

$$Z_{kk} = jx_{kk} = j\omega L_{kk} + \frac{1}{j\omega C_{kk}} = \frac{j}{\omega} \left(\omega^2 L_{kk} - \frac{1}{C_{kk}} \right)$$
$$Z_{kn} = jx_{kn} = \frac{j}{\omega} \left(\omega^2 L_{kn} - \frac{1}{C_{kn}} \right),$$

т. е. в каждом элементе определителя есть мнимый множитель j/ω и вещественный (записан в скобке). Вынесем j/ω за скобки из всех элементов определителей D и A_n ; тогда получим:

$$Z_{BX} = j x_{BX} = \frac{D}{A_{11}} = \frac{(j/\omega)^n}{(j/\omega)^{n-1}} \frac{D_0}{A_{110}} = \frac{j}{\omega} \frac{D_0}{A_{110}},$$

или

И

$$x_{\rm BX} = \frac{1}{\omega} \frac{D_0}{A_{110}}, \qquad (17-13)$$

где D_0 и A_{110} — вещественные.

Элементы этих определителей имеют вид:

 $\omega^2 L_{kk} - 1/C_{kk}$ и $\omega^2 L_{kn} - 1/C_{kn}$.

Раскрывая определители D_0 и A_{110} и группируя в них члены с одинаковыми степенями ω , получаем в числителе и знаменателе $x_{\rm BX}$ (ω) полиномы вида

$$x_{\text{BX}}(\omega) = \frac{\pm a_0 \omega^{2n} \mp a_2 \omega^{2n-2} \pm \dots \mp a_{2n-2} \omega^2 \pm a_{2n}}{\omega (\pm b_0 \omega^{2n-2} \mp b_2 \omega^{2n-4} \pm \dots \mp b_{2n-4} \omega^2 \pm b_{2n-2})}, \quad (17-14)$$

откуда и следует утверждение, что для реактивного двухполюсника, в каждой ветви которого имеются L и C, наивысшие степени полиномов числителя и знаменателя разнятся на единицу (2n и 2n - 1) и что степень ω у каждого из последующих членов полиномов числителя и знаменателя меньше, чем у предыдущего, на две единицы.

Переписывая (17-14) в операторной форме и вводя $Z_{\text{вх}}(p)$, вместо $x_{\text{вх}}(\omega)$ получаем:

$$Z_{\text{Bx}}(p) = \frac{G(p)}{H(p)} = \frac{a_0 p^{2n} + a_2 p^{2n-2} + \dots + a_{2n-2} p^2 + a_{2n}}{p \left(b_0 p^{2n-2} + b_2 p^{2n-4} + \dots + b_{2n-4} p^2 + b_{2n-2}\right)}.$$
 (17-14a)

Находя корни полиномов числителя и знаменателя $x_{\text{вх}}$ относительно ω^2 и обозначая их ω_1^2 , ω_3^2 , ..., ω_{2n-1}^2 для числителя и ω_2^2 , ω_4^2 , ... ω_{2n-2}^2 для знаменателя, получаем:

$$x_{\rm BX}(\omega) = \frac{a_0}{b_0} \frac{(\omega^2 - \omega_1^2) (\omega^2 - \omega_2^2) \dots (\omega^2 - \omega_{2n-1}^2)}{\omega (\omega^2 - \omega_2^2) (\omega^2 - \omega_4^2) \dots (\omega^2 - \omega_{2n-2}^2)}.$$
 (17-15)

Полагая $H = a_0/b_0$, получаем формулу, известную под названием теоремы Фостера. При значениях ω^2 , равных корням знаменателя, будем иметь полюсы входной функции $x_{\rm BX}$ (ω) (аналогично резонансу токов в простейшей цепи), а при значениях ω^2 , равных корням числителя, — нули входной функции $x_{\rm BX}$ (ω) (аналогично резонансу напряжений в простейшей цепи).

Переписывая (17-15) в операторной форме и вводя $Z_{\rm BX}$ (*p*) вместо $x_{\rm BX}$ (ω), получаем:

$$Z_{\text{BX}}(p) = \frac{a_0}{b_0} \frac{(p^2 + \omega_1^2) (p^2 + \omega_3^2) \dots (p^2 + \omega_{2n-1}^2)}{p (p^2 + \omega_2^2) (p^2 + \omega_4^2) \dots (p^2 + \omega_{2n-2}^2)}.$$
 (17-15a)

2. Для реактивных двухполюсников x_{вх} (ω) всегда возрастает с ростом частоты, т. е.

 $dx_{\rm BX}/d\omega > 0$,

откуда вытекает свойство чередования полюсов и нулей $x_{\rm gx}(\omega)$. Простейший пример чередования был уже получен в § 5-5 для кривой $x(\omega)$: вслед за полюсом (при $\omega = \omega_{\rm t}$) следовал нуль (при $\omega = \omega_{\rm s}$); кроме того, для всех ω ($0 \le \omega \le \infty$) выполнялось неравенство $dx/d\omega > 0$. Для всех схем, которые рассматриваются ниже, это положение будет подтверждено.

Сопротивление $x_{\text{вx}}$, увеличиваясь, например, от — ∞ (полюс функции), проходит через нуль (нуль функции) и, продолжая увеличиваться возрастает до $+\infty$ (снова полюс функции). Затем $x_{\text{вx}}$ скачком изменяется от $+\infty$ до — ∞ и процесс повторяется так, что $dx_{\text{вx}}/d\omega > 0$. Те же рассуждения остаются справедливыми, если $x_{\text{вx}}$ начинает увеличиваться с нуля. Отметим, что $x_{\text{вx}}$ меняет знак при каждом переходе через нуль и через полюс.

Таким образом, в силу чередования нулей и полюсов функции x_{вх} для корней ее числителя и знаменателя имеем:

$$0 < \omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \ldots < \omega_{2n-2} < \omega_{2n-1}.$$

492

Для доказательства этого положения в общем случае предположим, что двухполюсник имеет *n* реактивных ветвей. Для любой *i*-й ветви, содержащей индуктивность L_i и емкость C_i, имеем:

$$x_i = \omega L_i - 1/\omega C_i$$
 is $dx_i/d\omega = L_i + \frac{1}{\omega^2 C_i} > 0.$

Но входное сопротивление двухполюсника $x_{\rm BX}$ (ω) зависит от сопротивлений x_i (ω) всех ветвей. Поэтому

$$\frac{dx_{\text{BX}}(\omega)}{d\omega} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial x_{\text{BX}}(\omega)}{\partial x_i} \frac{dx_i}{d\omega}.$$
(17-16)

Для доказательства нужно еще показать, что $\frac{\partial x_{BX}(\omega)}{\partial x_i} > 0$. Пусть ко входу двухполюсника подключена э. д. с. (рис. 17-8). Выделим любую *i*-ю ветвь и, применяя теорему компенсации, заменим ее сопротивление jx_i э. д. с. $E_i = -jx_il_i$ (знак минус объясняется совпадением положительных направлений э. д. с. E_i

$$I_{1} = Y_{11}\dot{E}_{1} + Y_{1i}\dot{E}_{i}; I_{i} = Y_{i1}\dot{E}_{1} + Y_{ii}\dot{E}_{i},$$
 (17-17)



Рис. 17-8.

где все проводимости Y_{11} , Y_{i1} , Y_{1i} и Y_{il} не зависят от сопротивления jx_i , т. е.

и тока /_i). На основании принципа нало-

жения определим токи /1 и /1:

остаются постоянными при его изменении. Подставляя вместо \dot{E}_i его значение — $jx_i l_i$ и исключая из уравнения (17-17) ток l_i , получаем:

$$\dot{l}_{1} = \left(Y_{11} - \frac{jY_{1i}Y_{i1}x_{i}}{1 + jY_{ii}x_{i}}\right)\dot{E}_{1}, \qquad (17-18)$$

откуда

$$jx_{BX} = \frac{\dot{E}_1}{l_1} = \frac{1 + jY_{ii}x_i}{Y_{11} + j(Y_{11}Y_{ii} - Y_{1i}^*)x_i}$$
(17-19)

И

$$\frac{\partial x_{\text{BX}}}{\partial x_i} = \frac{Y_{1i}^{\circ}}{[Y_{11} + j (Y_{11}Y_{ii} - Y_{1i}^{\circ}) x_i]^2}.$$
 (17-20)

Так как рассматривается реактивный двухполюсник, то все собственные и взаимные проводимости чисто мнимые, т. е. Y = -ib.

Окончательно получаем:

$$\frac{\partial x_{BX}}{\partial x_i} = \frac{b_{1i}^2}{[b_{11} + (b_{11}b_{il} - b_{1i}^2) x_i]^2} > 0, \qquad (17-21)$$

что и доказывает высказанное положение.

17-5. Частотные характеристики реактивных двухполюсников

В зависимости от расположения нулей и полюсов возможны четыре типа частотной характеристики многоэлементного реактивного двухполюсника.

1. Частотная характеристика с двумя внешними полюсами (рис. 17-9), называемая характеристикой ∞ — ∞. В этом случае

при $\omega = \omega_0 = 0$ и $\omega = \infty$ входное сопротивление двухполюсника бесконечно велико, т. е. через него не может проходить ни постоянный ток ($\omega = 0$), ни переменный ток бесконечно большой частоты.



2. Частотная характеристика с двумя внешними нулями (рис. 17-10), называемая характеристикой 0 — 0. В этом случае при $\omega = \omega_1 = 0$ и $\omega = \omega_{2n-1} = \infty$ входное сопротивление двух-полюсника равно нулю, т. е. через него могут проходить как постоянный ток, так и переменный ток бесконечно большой частоты.



3. Частотная характеристика с внешним нулем при $\omega = \omega_1 = 0$ и внешним полюсом при $\omega = \infty$ (рис. 17-11), называемая характеристикой 0 — ∞ . В этом случае через двухполюсник может проходить постоянный ток и не может проходить переменный ток бесконечно большой частоты.

4. Частотная характеристика с внешним полюсом при $\omega = \omega_0 = 0$ и внешним нулем при $\omega = \omega_{2n-1} = \infty$ (рис. 17-12), называемая

характеристикой ∞ — 0. В этом случае через двухполюсник не может проходить постоянный ток и может проходить переменный ток бесконечно большой частоты.

На рис. 17-9 — 17-12 частоты, соответствующие нулям функции $x_{\text{вx}}(\omega)$, обозначены нечетными индексами, а соответствующие полюсам — четными. На тех же рисунках частоты, соответствующие нулям функции $x_{\text{вx}}(\omega)$, обозначены на оси абсцисс кружками, а соответствующие полюсам — крестиками. Значения $x_{\text{вx}}(\omega)$ при $\omega = 0$ и $\omega = \infty$ непосредственно следуют из рассмотрения схем, приведенных на тех же рисунках.

Из тех же рисунков следует, что общее число нулей и полюсов на единицу больше общего числа элементов L и C реактивного двухполюсника или, что то же самое, общее число частот последовательного и параллельного резонансов на единицу меньше числа последних. Это правило не выполняется, если все ветви, сходящиеся в каком-либо узле схемы двухполюсника, имеют индуктивности или емкости. Тогда число частот резонансов может быть меньше, чем число элементов двухполюсника без одного.

И, наконец, следует отметить, что чем больше нулей и полюсов имеет частотная характеристика $x_{\rm Bx}$ (ω), тем все более многочисленной будет группа реактивных двухполюсников с различными схемами, но с одинаковыми по виду частотными характеристиками $x_{\rm Bx}$ (ω).

17-6. Синтез реактивных двухполюсников. Метод Фостера

Входная функция реактивного двухполюсника, например $Z_{\text{вх}}(p)$ или $Z_{\text{вх}}(j\omega)$, дана выражениями (17-15а) и (17-15). Требуется найти его схему и параметры, т. е., как говорят, реализовать двухполюсник по частотной характеристике $Z_{\text{вх}}(j\omega) = jx_{\text{вх}}(\omega)$.



Как было указано выше, задачи синтеза неоднозначны, т. е. целый ряд схем могут иметь один и тот же вид частотной характеристики $x_{\rm Bx}$ (ω). Поэтому обычно выбирают типовые схемы, к которым прежде всего относятся так называемые канонические схемы, реализуемые по методу Фостера.

Различают два вида канонических схем реактивных двухполюсников.

Первая каноническая схема составляется из последовательно включенных параллельных *L*, *C*-контуров, причем один или два из них могут быть неполными из-за отсутствия в них либо индуктивности, либо емкости. На рис. 17-13 приведена схема с двумя неполными контурами L_{∞} и C_0 . Вторая каноническая схема составляется из параллельно включенных последовательных контуров, причем один или два из них могут быть неполными. На рис. 17-14 приведена схема с двумя неполными контурами L_0 и C_{∞} .

Для синтеза первой канонической схемы запишем комплексное сопротивление *i*-го контура схемы (рис. 17-13):

$$Z_{i}(j\omega) = \frac{j\omega L_{i} 1/j\omega C_{i}}{j(\omega L_{i} - 1/\omega C_{i})} = \frac{j\omega}{C_{i}(\omega_{i}^{2} - \omega^{2})}, \qquad (17-22)$$

где $\omega_i = 1/\sqrt{L_iC_i}$ — резонансная частота *i*-го контура. В операторной форме для Z_i (*p*) имеем:

$$Z_i(p) = \frac{pA_i}{p^2 + \omega_i^2},$$
 (17-23)

где $A_i = 1/C_i$. Заметим, что полюсы Z_i комплексно-сопряженные, равны $\pm j\omega_i$ и лежат на мнимой осн.

Таким образом, для синтеза первой канонической схемы нужно представить $Z_{\rm BX}(p)$ в виде суммы простых дробей вида (17-23), дополненной слагаемым $j\omega L_{\infty} = pL_{\infty} = pA_{\infty}$, если схема имеет в виде первого неполного контура индуктивность L_{∞} , и дополненной еще слагаемым $1/j\omega C_0 = 1/pC_0 = A_0/p$, если схема имеет в виде второго неполного контура емкость C_0 . Иными словами, для синтеза первой канонической схемы заданную равенством (17-14a) функцию $Z_{\rm BX}(p)$ следует представить в виде

$$Z_{\rm BX}(p) = pA_{\infty} + \frac{A_0}{p} + \sum_{i} \frac{pA_i}{p^2 + \omega_i^2}, \qquad (17-24)$$

причем число слагаемых суммы равно числу точек параллельного резонанса у частотной характеристики $x_{\rm sx}$ (ω) или, что то же самое, числу пар полюсов у сопротивления $Z_{\rm sx}$ (p), не считая полюсов при $\omega = 0$ и $\omega = \infty$.

Первое слагаемое pA_{∞} будет в формуле (17-24), если в выражении (17-14а) для $Z_{\text{вх}}$ (*p*) коэффициент a_0 отличен от нуля. В этом случае до разложения $Z_{\text{вх}}$ (*p*) на простые дроби из него нужно выделить целую часть pA_{∞} . Второе слагаемое A_0/p будет в формуле (17-24), если в знаменателе $Z_{\text{вх}}$ (*p*) множитель *p* выходит за скобки.

Если в схеме рис. 17-13 есть неполный контур с индуктивностью L_{∞} , то это обеспечивает условие $x_{\text{вх}} \rightarrow \infty$ при $\omega \rightarrow 0$ для характеристик типа $\infty - 0$ и $\infty - \infty$. Если в схеме рис. 17-13 есть неполный контур с емкостью C_0 , то это обеспечивает условие $x_{\text{вх}} \rightarrow -\infty$ при $\omega \rightarrow 0$ для характеристики типа $\infty - 0$ и $\infty - \infty$.

Значения всех коэффициентов *А* находятся при помощи интегральных вычетов или из простых соотношений:

$$A_{\infty} = \lim_{p \to \infty} \frac{Z_{BX}(p)}{p}; \quad A_{0} = \lim_{p \to 0} p Z_{BX}(p);$$

$$A_{i} = \lim_{p^{2} \to -\omega_{i}^{2}} \frac{p^{2} + \omega_{i}^{2}}{p} Z_{BX}(p).$$
(17-25)

Отсюда следует, что для определения A_i следует предварительно найти все корни знаменателя относительно ω^2 , т. е. представить его в виде (17-15).

Переходя ко второй канонической схеме, записываем комплексное сопротивление *i*-го контура (рис. 17-14):

$$Z_i(j\omega) = j\omega L_i - j \frac{1}{\omega C_i} = L_i \frac{\omega_i^2 - \omega^2}{j\omega}, \qquad (17-26)$$

где $\omega_i = 1/\sqrt{L_iC_i}$ — резонансная частота *i*-го контура.

Поскольку все ветви в схеме рис. 17-14 соединены параллельно, проще иметь дело с входной проводимостью $Y_{\rm BX}(p) = 1/Z_{\rm BX}(p)$. Запишем $Y_i(p)$ в операторной форме:

$$Y_{i}(p) = \frac{p^{2}A_{i}}{p^{2} + \omega_{i}^{2}}, \qquad (17-27)$$

где $A_i = 1/L_i$. Как и для первой схемы, нули $Z_i(p)$, т. е. полюсы $Y_i(p)$, — комплексно-сопряженные, равны $\pm j\omega_i$ и лежат на мнимой оси.

Для синтеза второй канонической схемы нужно проводимость $Y_{\rm gx}(p)$ разложить на простые дробн вида (17-27), дополнив разложение слагаемым $j\omega C_{\infty} = pC_{\infty} = pA_{\infty}$, если степень многочлена числителя $Y_{\rm gx}(p)$ на единицу больше степени его знаменателя, и дополнив результат еще слагаемым $1/j\omega L_0 = 1/pL_0 = A_0/p$, если знаменатель дроби $Y_{\rm gx}(p)$ имеет корень p = 0. Формула для $Y_{\rm gx}(p)$ совпадает с формулой (17-24), а значения коэффициентов A находятся по формулам, аналогичным соотношениям (17-25).

Пример 17-4. Дана входная функция $Z_{\rm BX}(p)$ реактивного двухполюсника $Z_{\rm BX}(p) = \frac{-10^9 p^3 + 16 \cdot 10^{21} p}{p^4 + 37 \cdot 10^{12} p^2 + 36 \cdot 10^{24}}$. Построить частотную характеристику и синтезировать (реализовать) двухполюсник в виде первой и второй канонических схем.

Решение. Поскольку решение проводится методом Фостера, находим корни p_2^3 и p_4^3 знаменателя $Z_{\rm BX}(p)$. В данном случае их легко найти, решив биквадратное уравнение $p^4 + 37 \cdot 10^{12} p^2 + 36 \cdot 10^{24} = 0$, откуда $p_2^3 = -10^{12}$; $p_4^3 = -36 \cdot 10^{12}$.

Сопротивление Z_{вх} (р) представим в виде

$$Z_{\rm BX}(p) = \frac{10^9 p \left(p^2 + 16 \cdot 10^{12}\right)}{\left(p^2 + 1 \cdot 10^{12}\right) \left(p^2 + 36 \cdot 10^{12}\right)} \,.$$

Подставляя $p = j\omega$ и обозначая $\omega_2^2 = 1 \cdot 10^{12}$, $\omega_3^2 = 16 \cdot 10^{12}$, $\omega_4^2 = 36 \cdot 10^{12}$, будем иметь:

$$Z_{BX}(j\omega) = \frac{j\omega^{10^9}(\omega_3^2 - \omega^2)}{(\omega_2^2 - \omega^2)(\omega_4^2 - \omega^2)} = jx_{BX}(\omega).$$

По выражению $x_{\text{BX}}(\omega)$ на рис. 17-10 построена частотная характеристика реактивного двухполюсника, относящаяся к типу 0—0. В самом деле легко видеть, что при $\omega \to 0$ и $\omega \to \infty$ сопротивление $x_{\text{HX}} \to 0$, т. е. характеристика $x_{\text{HX}}(\omega)$ имеет два внешних нуля. Кроме того, $x_{\text{BX}}(\omega)$ имеет две точки параллельного резонанса (при $\omega = \omega_2$ и $\omega = \omega_4$) и одну точку последовательного резонанса при $\omega = \omega_3$. Разумеется, все полюсы и нули $Z_{\text{BX}}(\rho)$ лежат на мнимой оси.

Отметим, что задачу можно было бы поставить несколько иначе. Реактивный двухполюсник можно было бы прямо задать частотной характеристикой вида

$$x_{BX}(\omega) = \frac{K\omega(\omega_3^2 - \omega^2)}{(\omega_2^2 - \omega^2)(\omega_4^2 - \omega^2)},$$

где ω_3^2 , ω_3^2 и ω_1^2 определены данными выше значениями, а K может быть найдено, если задано значение x_{BX} (ω) для одной из нерезонансных частот. Например, при $\omega = 0.3 \cdot 10^6 \text{c}^{-1}$ задано $x_{BX} = 146 \text{ Ом}$, откуда получаем $K = 10^9 \Phi^{-1}$.

Реализовав двухполюсник в виде первой канонической схемы, что задает структуру искомой схемы (рис. 17-10), представим Z_{вх} (*p*) в виде

$$Z_{BX}(p) = \frac{pA_2}{p^2 + \omega_2^2} + \frac{pA_4}{p^2 + \omega_4^2},$$

откуда

$$A_{2} = \frac{1}{C_{2}} = \lim_{p^{2} \to -\omega_{2}^{2}} Z_{BX}(p) \frac{p^{2} + \omega_{2}^{2}}{p} = \frac{3}{7} \cdot 10^{9} \Phi^{-1}; \quad C_{2} = \frac{7}{3} \ \mathrm{H}\Phi \quad \mathrm{H}$$
$$L_{2} = \frac{1}{C_{9}\omega_{3}^{2}} = \frac{3}{7} \ \mathrm{M}\Gamma.$$

Аналогично находим остальные параметры:

$$A_{4} = \frac{1}{C_{4}} = \lim_{p^{2} \to -\infty_{4}^{2}} Z_{\mu\chi}(p) \frac{p^{2} + \omega_{4}^{2}}{p} = \frac{4}{7} \cdot 10^{9} \Phi^{-1}; \quad C_{4} = \frac{7}{4} H\Phi \quad M$$
$$L_{4} = \frac{1}{C_{4}\omega_{1}^{2}} = \frac{1}{63} M\Gamma.$$

Реализуя далее двухполюсник в виде второй канопической схемы, что также задает его искомую структуру (рис. 17-15), представим



Рис. 17-15.

 $Y_{\rm BX}(p)$ в виде

$$Y_{\rm BX}(p) = pA_{\infty} + \frac{A_0}{p} + \frac{pA_3}{p^2 + \omega_3^2}.$$

Из схемы рис. 17-15 следует, что $Y_{\text{BX}}(p)$ имеет два внешних полюса (при p = 0 и $p = \infty$) и один внутренний полюс (при $p^2 = -\omega_{3}^2$). Тогда в силу ранее доказанного свойства, что $dx_{\text{BX}}/d\omega > 0$ для всех частот, между тремя полюсами входной функ-

ции $Y_{\text{BX}}(p)$ должны располагаться два ее нуля, что и приводит к тому же виду частотной характеристики $x_{\text{RX}}(\omega)$, которая приведена на рис. 17-10. Найдем постоянные A_{∞} , A_0 и A_2 :

$$A_{\infty} = C_{\infty} = \lim_{p \to \infty} \frac{Y_{\text{BX}}(p)}{p} = 1 \text{ H}\Phi; \quad A_{0} = \frac{1}{L_{0}} = \lim_{p \to 0} pY_{\text{BX}}(p) = \frac{9}{4} \cdot 10^{3} \text{ }\Gamma^{-1};$$
$$L_{0} = \frac{4}{9} \text{ M}\Gamma; \quad A_{3} = \frac{1}{L_{3}} = \lim_{p^{2} \to -\omega_{3}^{2}} \frac{Y_{\text{BX}}(p)(p^{2} + \omega_{3}^{2})}{p} = \frac{75}{4} \cdot 10^{3} \text{ }\Gamma^{-1};$$
$$L_{3} = \frac{4}{75} \text{ }M\Gamma; \quad C_{3} = \frac{1}{L_{3}\omega_{2}^{2}} = \frac{75}{64} \text{ }H\Phi.$$

17-7. Синтез реактивных двухполюсников. Метод Кауэра

Метод Кауэра выгодно отличается от метода Фостера тем, что для его применения не требуется отыскания корней знаменателя H(p) дроби, представляющей собой входные функции $Z_{\rm BX}(p)$ или $Y_{\rm BX}(p)$. По методу Кауэра реактивный двухполюсник реали-

зуется в виде так называемых первой или второй цепных схем. Первая из них составляется из продольных индуктивностей и поперечных емкостей (рис. 17-16), вторая, наоборот, — из продольных



Рис. 17-16.

емкостей и поперечных индуктивностей (рис. 17-17). Первая цепная схема может начинаться с индуктивности, причем в последней (самой правой) ветви могут быть либо индуктивность и емкость, включенные последовательно (рис. 17-16, *а* и *б*), либо только одна индуктивность (рис. 17-16, *в* и *г*). То же касается и второй цепной схемы (рис. 17-17, *а*, *б*, *в* и *г*).



Рис. 17-17.

Алгоритм метода Кауэра заключается в постепенном выделении слагаемых вида Ap или B/p сначала из входной функции $Z_{\rm BX}(p)$ или $Y_{\rm BX}(p)$, а затем из всех последующих остатков, получающихся после выделения предыдущей части и проводимой реализации выде-

ляемых частей при помощи индуктивностей или емкостей. Алгоритм применяется до тех пор, пока остаток не будет равен нулю.

Переходя к реализации первой цепной схемы, выбираем сначала в качестве входной функции $Z_{\rm gx}(p)$ такую, которая имеет полюс при $p = \infty$. Это означает, что степень числителя G(p) на единицу больше степени знаменателя H(p) [см. (17-14а)]. Разделив числитель G(p) на знаменатель H(p), выделяем целую часть A_1p , соответствующую полюсу $Z_{\rm ux}(p)$ при $p = \infty$. Получим (рис. 17-18, a):

$$Z_{\rm BX}(p) = A_1 p + Z_1(p), \qquad (17-28)$$

где Z_1 (p) — остаток от деления, представляющий собой правильную дробь, степень числителя которой на единицу меньше степени знаменателя. Это следует из отмеченного выше свойства полиномов G (p) и H (p), у которых степень p каждого из последующих членов



на две единицы меньше степени предыдущего (§ 17-4). Рассматривая проводимость $Y_1(p) = 1/Z_1(p)$, у которой, как и у $Z_{\text{вх}}(p)$, степень числителя на единицу выше степени знаменателя, произведем с ней аналогичную операцию выделения целой части (рис. 17-18, б):

$$Y_1(p) = A_2 p + Y_2(p).$$
(17-29)

Аналогично поступим с $Z_2(p)$ (рис. 17-18, в):

$$Z_{2}(p) = \frac{1}{Y_{2}(p)} = A_{3}p + Z_{3}(p), \qquad (17-30)$$

и так продолжаем до тех пор, пока остаток не будет равен нулю.

Легко видеть, что описанный выше алгоритм реализуется в виде цепной дробн

$$Z_{\text{BX}}(p) = A_1 p + \frac{1}{A_2 p + \frac{1}{A_3 p + \frac{1}{A_3 p + \frac{1}{A_1 p + \frac{1}{A_i p + 0}}}}.$$
 (17-31)

Отсюда следует, что входная функция $Z_{\rm BX}$ (p) реализуется в виде схемы, у которой первый продольно включенный элемент — индуктивность $L_1 = A_1$, второй поперечно включенный — емкость $C_2 = A_2$, третий продольный — снова индуктивность $L_3 = A_3$ и т. д.

(рис. 17-16, *a*). Если число i — нечетное, то последним элементом справа будет индуктивность $L_i = A_i$, а если четное, то емкость. $C_i = A_i$.

Так как составляется первая цепная схема, то при делении слагаемые полиномов числителя и знаменателя следует располагать по убывающим степеням p, т. е. выделяемые целые части $A_i p$ получаются в результате деления члена с наивысшей степенью p в числителе на такой же член в знаменателе.

Если $Z_{\rm BX}$ (р) имеет нуль при $p = \infty$, т. е. степень его числителя меньше степени знаменателя на единицу, то нужно применить вышеприведенный алгоритм по отношению к обратной величине $1/Z_{\rm BX}$ (р) = $Y_{\rm BX}$ (р). Тогда в результате деления в качестве первого



Рис. 17-19.

члена получилась бы поперечная емкостная проводимость $A_1p = C_1p$, в качестве второго — продольная индуктивность и т. д., т. е. в этом случае схема начиналась бы с поперечной емкости C_1 (рис. 17-16, *г* и б) и заканчивалась бы либо индуктивностью $L_i = A_i$, либо емкостью $C_i = A_i$.

Перейдем к реализации второй цепной схемы. Рассматривая в качестве входной функции операторную проводимость $Y_{\rm px}(p)$, предположим сначала, что степень многочлена ее знаменателя будет нечетной, т. е. входная функция имеет полюс при p = 0. В этом случае $Y_{\rm px}(p)$ представляется также в виде цепной дроби, но последовательным делением выделяются части, имеющие полюсы при p = 0, т. е. члены вида A_i/p . При этом получаем $Y_{\rm px}(p) = A_1/p +$ $+ Y_1(p); Z_1(p) = A_2/p + Z_2(p); Y_2(p) = A_3/p + Z_3(p)$ и т. д. до тех пор, пока остаток не будет равен нулю. Этот алгоритм показан на рис. 17-19. Соответствующая ему цепная дробь имеет вид:

Для построения цепной дроби (17-32) следует расположить слагаемые полиномов числителя и знаменателя по возрастающим степеням *p*. Если же степень знаменателя входной проводимости Y_{вх} (р) четная (а степень числителя — нечетная), то вышеуказанный алго-



рнтм построения цепной дроби нужно применить к обратной его величине, т. е. от входной проводимости $Y_{\rm BX}(p)$ перейти к входному сопротивлению $Z_{\rm BX}(p)$.

Рис. 17-20.

Пример 17-5. По тем же данным, что и в примере 17-4, применяя метод Кауэра, синтезировать (реализовать) двухполюсник в виде первой и второй цепных схем.

Решение. Представим в виде первой цепной схемы входную операторную проводимость $Y_{BX}(p)$:

$$Y_{\rm BX}(p) = \frac{p^4 + 37 \cdot 10^{12} p^2 + 36 \cdot 10^{24}}{10^9 p^3 + 16 \cdot 10^{21} p}$$

и выделим первое слагаемое pC_1 делением числителя $Y_{BX}(p)$ на знаменатель:

$$\frac{-\frac{p^4+37\cdot 10^{12}p^2+36\cdot 10^{24}}{p^4+16\cdot 10^{12}p^2}}{\frac{10^9p^3+16\cdot 10^{21}p}{10^{-9}p}}.$$

Первым элементом первой цепной схемы будет поперечная емкость $C_1 = 10^{-9} \Phi = 1 \ \text{н}\Phi$ (рис. 17-20). В соответствии с ранее введенными обозначениями запишем:

$$Y_{\text{BX}}(p) = pC_1 + \frac{21 \cdot 10^{12}p^2 + 36 \cdot 10^{24}}{10^9 p^3 + 16 \cdot 10^{21}p} = 10^{-9}p + Y_1(p).$$

Далее

$$Z_1(p) = \frac{10^9 \rho^3 + 16 \cdot 10^{21} \rho}{21 \cdot 10^{12} \rho^2 + 36 \cdot 10^{24}} = \rho L_2 + Z_2(\rho).$$

При этом слагаемое pL_2 выделяем делением числителя Z_1 (p) на знаменатель, иначе говоря, делителя первой операции на остаток:

$$\frac{\frac{10^{9}p^{3}+16\cdot10^{21}p}{10^{9}p^{3}+\frac{12}{7}10^{21}p}}{\frac{10^{9}p^{3}+\frac{12}{7}10^{21}p}{\frac{100}{7}\cdot10^{21}p}}\frac{\frac{1}{21}\cdot10^{-3}p}{\frac{1}{21}\cdot10^{-3}p}$$

Вторым элементом схемы рис. 17-20 будет продольная индуктивность

$$L_2 = \frac{1}{21} \cdot 10^{-3} \Gamma = \frac{1}{21} \text{ M}\Gamma,$$

поэтому

$$Z_1(p) = \frac{1}{21} \cdot 10^{-3}p + \frac{\frac{100}{7} \cdot 10^{21}p}{21 \cdot 10^{12}p^2 + 36 \cdot 10^{24}} = \frac{1}{21} \cdot 10^{-3}p + Z_2(p).$$

Далее

$$Y_{\mathbf{s}}(p) = \frac{21 \cdot 10^{12} p^2 + 36 \cdot 10^{24}}{\frac{100}{7} \cdot 10^{21} p} = pC_{\mathbf{s}} + Y_{\mathbf{s}}(p).$$

502

При этом слагаемое pC₃ выделяем делением числителя Y₂ (p) на знаменатель, иначе говоря, делителя второй операции на остаток:

$$\frac{21 \cdot 10^{12} p^2 + 36 \cdot 10^{24}}{21 \cdot 10^{12} p^2} \frac{\frac{100}{7} \cdot 10^{e_1} p}{\frac{147}{100} \cdot 10^{-9} p}$$

Третьим элементом схемы рис. 17-20 будет поперечная емкость

$$C_3 = \frac{147}{100} \cdot 10^{-9} \Phi = 1,47 \text{ H}\Phi,$$

поэтому

$$Y_{2}(p) = \frac{147}{100} \cdot 10^{-9}p + \frac{36 \cdot 10^{24}}{100} = \frac{147}{100} \cdot 10^{-9}p + Y_{3}(p).$$

Далее

$$Z_{3}(p) = \frac{\frac{100}{7} \cdot 10^{21}p}{36 \cdot 10^{24}} = \frac{25}{63} \cdot 10^{-3}p = L_{4}p.$$

Четвертым и последним элементом схемы рис. 17-20 будет продольная индуктивность

$$L_4 = \frac{25}{63} \cdot 10^{-3} \ \Gamma = \frac{25}{63} \ \text{M}\Gamma.$$

Реализуя далее двухполюсник в виде второй цепной схемы, располагаем полиномы числителя и знаменателя Y(p) по возрастающим степеням p и, выполняя деление, будем выделять слагаемые вида A/p:



Первым элементом второй цепной схемы будет поперечная индуктивность $L_1 = \frac{4}{9} \cdot 10^{-3} \ \Gamma = \frac{4}{9} \ M\Gamma$ (рис. 17-21). В соответствии с введенными выше обозначеннями запишем:

$$Y(p) = \frac{1}{pL_1} + \frac{\frac{139}{4} \cdot 10^{12}p^2 + p^4}{16 \cdot 10^{21}p + 10^9p^3} = \frac{1}{\frac{4}{9} \cdot 10^{-3}p} + Y_1(p).$$

...

Далее

$$Z_1(p) = \frac{16 \cdot 10^{21} p + 10^9 p^3}{\frac{139}{4} \cdot 10^{12} p^2 + p^4} = \frac{1}{pC_2} + Z_2(p).$$

503

При этом слагаемое $1/pC_2$ выделяем делением числителя Z_1 (p) на знаменатель, иначе говоря, делителя первой операции на остаток:

$$\frac{16 \cdot 10^{21} p + 10^9 p^3 \left[\frac{139}{4} \cdot 10^{12} p^2 + p^4 \right]}{16 \cdot 10^{21} p + \frac{64}{139} \cdot 10^9 p^3} \frac{\frac{64}{139} \cdot 10^9}{\frac{64}{139} \cdot 10^9} \frac{1}{p}}{\frac{75}{139} \cdot 10^9 p^3} \right]$$

Вторым элементом схемы рис. 17-21 будет продольная емкость

$$C_2 = \frac{139}{64} \cdot 10^{-9} \Phi = \frac{139}{64} H\Phi.$$

Поэтому

$$Z_1(p) = \frac{1}{pC_2} + \frac{\frac{75}{139} \cdot 10^9 p^3}{\frac{139}{4} \cdot 10^{12} p^2 + p^4} = \frac{1}{\frac{139}{64} \cdot 10^{-9} p} + Z_2(p).$$

Далее

$$Y_{2}(p) = \frac{\frac{139}{4} \cdot 10^{12}p^{2} + p^{4}}{\frac{75}{139} \cdot 10^{9}p^{3}} = \frac{1}{pL_{3}} + Y_{3}(p).$$

Как и выше, слагаемое $1/pL_3$ выделяем делением числителя Y_2 (p) на знаменатель, иначе говоря, делителя второй операции на остаток:

$$- \frac{\frac{139}{4} \cdot 10^{12} p^2 + p^4}{\frac{139}{4} \cdot 10^{12} p^2} \frac{\left| \frac{75}{139} \cdot 10^9 p^3 - \frac{139}{1300} \cdot 10^3 \frac{1}{p} \right|}{\frac{139^2}{300} \cdot 10^3 \frac{1}{p}} \cdot$$

Третьим элементом схемы рис. 17-21 будет поперечная индуктивность

$$L_3 = \frac{300}{139^2} \cdot 10^{-3} \ \Gamma = \frac{300}{139^2} \ \text{M}\Gamma.$$

Согласно предыдущему занишем:

$$Y_{2}(p) = \frac{1}{pL_{3}} + \frac{p^{4}}{\frac{75}{139} \cdot 10^{9}p^{3}} = \frac{1}{\frac{300}{139^{2}} \cdot 10^{-3}p} + Y_{3}(p).$$

Далее

$$Z_3(p) = \frac{75}{139} \cdot 10^9 \ \frac{1}{p} = \frac{1}{C_4 p}.$$

Четвертым и последним элементом схемы рис. 17-21 будет продольная емкость

$$C_4 = \frac{139}{75} \cdot 10^{-9} \Phi = \frac{139}{75} H\Phi.$$

Отметим в заключение, что все четыре схемы, изображенные на рис. 17-10, 17-15, 17-20 и 17-21, имеют одинаковые частотные
характеристики, подобные приведенной на рис. 17-10, и реализуют одну и ту же входную функцию, заданную в виде операторного сопротивления $Z_{\text{вх}}(p)$ или операторной проводимости $Y_{\text{вх}}(p) =$ $= 1/Z_{\text{вх}}(p)$. У всех схем одинаковое (минимально необходимое) число элементов, равно четырем (две индуктивности и две емкости). Для всех четырех схем $Z_{\text{вх}}(0) = 0$ и $Z_{\text{вх}}(\infty) = 0$ или, что то же самое, $Y_{\text{вх}}(\infty) = \infty$ и $Y_{\text{вх}}(0) = \infty$. Однако структура этих схем и их параметры различны, что и подтверждает отмеченную выше многозначность решения задачи синтеза. Выбор той или другой схемы определяется удобством реализации ее индуктивностей и емкостей: в одних схемах индуктивности получаются больше, в других соответственно — емкости.

17-8. Синтез двухполюсников с потерями. Метод Фостера

В § 17-3 было указано, что для реализации входных функций двухполюсника с потерями $Z_{\rm BX}(p)$ или $Y_{\rm BX}(p)$ они должны быть заданы как положительные вещественные функции. Там же были сформулированы четыре свойства, которым должны удовлетворять функции $Z_{\rm BX}(p)$ и $Y_{\rm BX}(p)$.

Первое свойство проверяется легко и обеспечивается тем, что коэффициенты многочленов G (p) и H (p) в (17-5) задаются вещественными.

Второе свойство проверяется применением, например, критериев Гурвица или Рауса к каждому из многочленов G(p) и H(p)в отдельности. Эти критерии рассматриваются в курсе высшей математики (в разделе «Линейная алгебра»). Они позволяют установить отсутствие или наличие хотя бы одного нуля у этих многочленов в правой полуплоскости.

Третье свойство, сводящееся к положительности функции Re $Z_{\rm BX}(p) \ge 0$ или Re $Y_{\rm BX}(p) \ge 0$ при Re $p = s \ge 0$, проверяется применением теоремы Штурма, которая сводится к установлению наличия или отсутствия нулей у вспомогательных функций при изменении ω^2 от нуля до бесконечности. Теорема Штурма рассматривается в курсе высшей алгебры.

Четвертое свойство устанавливается непосредственно, поскольку полиномы G(p) и H(p) задаются.

В дальнейшем будем считать, что входные функции $Z_{\rm BX}(p)$ или $Y_{\rm BX}(p)$ — положительные вещественные.

Рассматривая сначала в качестве входной функции сопротивление $Z_{\mu x}(p)$, отмечаем, что корни многочлена H(p) могут лежать на мнимой оси, на отрицательной вещественной полуоси и в любых точках левой полуплоскости. Здесь обращается внимание на корни знаменателя $Z_{\mu x}(p)$ потому, что метод Фостера основывается на разложении $Z_{\mu x}(p)$ на простейшие дроби.

Для реализации $Z_{\text{вх}}(p)$ выделим сначала все слагаемые, соответствующие корням H(p), расположенным на мнимой оси, т. е. реактивное сопротивление $Z_{1p}(p)$. Учитывая разложение, сделанное в § 17-6, получим:

$$Z_{1}(p) = Z_{BX}(p) - Z_{1p}(p) = Z_{BX}(p) - \left[pA_{\infty} + \frac{A_{0}}{p} + \sum_{i} \frac{pA_{i}}{p^{2} + \omega_{i}^{2}}\right], \quad (17-33)$$

причем Z₁ (p) — положительная вещественная функция, все полюсы которой лежат на отрицательной вещественной полуоси и в любых точках левой полуплоскости.

Далее найдем частоту ω' при которой Re $[Z_1(j\omega')] = A_{\text{мнн}}$ имеет минимум, определим $A_{\text{мин}}$ и вычтем $A_{\text{мнн}}$ из $Z_1(p)$, т. е. составим выражение

$$Z_2(p) = Z_1(p) - A_{\text{MHH}}.$$
 (17-34)

Эта операция называется приведением функции $Z_1(p)$ к виду минимального активного сопротивления, т. е. к такой функции $Z_2(j\omega)$, для которой при частоте ω' получаем Re $[Z_2(j\omega')] = 0$. Подчеркнем, что приводя $Z_1(p)$ к виду минимального активного сопротивления, нельзя вычитать произвольное A. Если, например, взять $A > A_{\text{мин}}$, то Re $[Z_2(j\omega')] < 0$ и не будет соблюдено условие положительности вещественной части функции $Z_2(j\omega)$.

Таким образом, приведение к виду минимального активного сопротивления вытекает из требования, чтобы рассматриваемые функции были положительными вещественными.

У положительной вещественной функции Z₂ (*p*) в общем случае полюсы лежат на отрицательной вещественной полуоси и в любых точках левой полуплоскости. Поэтому она может быть разложена на совокупность дробей вида

$$Z_{2}(p) = \sum_{i} \frac{A_{i}}{p + \alpha_{i}} + \sum_{k} \frac{B_{k}p}{p + \alpha_{k}} + \sum_{l} \frac{C_{l}p + D_{l}}{(p + \alpha_{l})^{2} + \omega_{l}^{2}}.$$
 (17-35)

Каждая простая дробь первой суммы реализуется схемой из параллельно соединенных C_i и r_i (рис. 17-22, a). В самом деле,

$$Z_{i}(p) = \frac{r_{i} 1/pC_{i}}{r_{i} + 1/pC_{i}} = \frac{1/C_{i}}{p + 1/r_{i}C_{i}} = \frac{A_{i}}{p + \alpha_{i}}, \qquad (17-36)$$

где $1/C_i = A_i$; $\alpha_i = 1/r_iC_i$ и постоянная A_i находится аналогично (17-25):

$$A_{i} = \lim_{p \to -\alpha_{i}} [(p + \alpha_{i}) Z_{2}(p)].$$
(17-37)

Каждая простая дробь второй суммы реализуется схемой из параллельно соединенных L_k и r_k (рис. 17-22, б):

$$Z_{k}(p) = \frac{pL_{k}r_{k}}{pL_{k}+r_{k}} = \frac{pr_{k}}{\rho+r_{k}/L_{k}} = \frac{pB_{k}}{\rho+\alpha_{k}},$$
 (17-38)

где $r_k = B_k$; $\alpha_k = r_k/L_k$, а постоянная B_k находится также аналогично (17-25):

$$B_{k} = \lim_{p \to -\alpha_{k}} \left[\frac{(p + \alpha_{k})}{p} Z_{2}(p) \right].$$
 (17-39)

Каждая дробь третьей суммы реализуется, например, схемой, приведенной на рис. 17-22, в. Однако следует заметить, что в общем случае не все параметры r_l , L_l , C_l схемы рис. 17-22, в получаются положительными, т. е. дроби третьей суммы, а значит, и входное сопротивление $Z_{\rm вx}$ (p) двухполюсника в целом не всегда реализуемы этим методом.



Рассматривая далее в качестве входной функции проводимость $Y_{\rm BX}(p)$, отмечаем, что ее реализация методом разложения на простые дроби производится в том же порядке, как и функции $Z_{\rm BX}(p)$.

Получив функцию $Y_2(p)$, аналогичную $Z_2(p)$, т. е. положительную вещественную функцию, и считая, что ее полюсы расположены на отрицательной вещественной полуоси и в любых точках левой полуплоскости, представим ее аналогично (17-35) совокупностью простых дробей вида



Простая дробь первой суммы реализуется схемой рис. 17-23, *a*, так как

$$Y_{i}(p) = \frac{1}{r_{i} + pL_{i}} = \frac{1/L_{i}}{p + r_{i}/L_{i}} = \frac{A_{i}}{p + \alpha_{i}}, \quad (17-41)$$

где $1/L_i = A_i$; $\alpha_i = r_i/L_i$ и постоянная A_i находится аналогично (17-25):

$$A_{i} = \lim_{p \to -\alpha_{i}} [(p + \alpha_{i}) Y_{2}(p)].$$
(17-42)

n)

Простая дробь второй суммы реализуется схемой рис. 17-23, б, так как

$$Y_{k}(p) = \frac{1}{r_{k} + 1/pC_{k}} = \frac{pC_{k}}{r_{k}C_{k}p + 1} = \frac{p/r_{k}}{p + 1/r_{k}C_{k}} = \frac{pB_{k}}{p + \alpha_{k}}, \quad (17-43)$$

где $1/r_k = B_k$; $\alpha_k = 1/r_k C_k$, а постоянная B_k находится также аналогично (17-25):

$$B_{k} = \lim_{\rho \to -\alpha_{k}} \left[\frac{(\rho + \alpha_{k})}{\rho} Y_{2}(\rho) \right].$$
(17-44)

Дробь третьей суммы реализуется схемой рис. 17-23, в, так как

$$Y_{l}(p) = \frac{1}{r_{l} + pL_{l} + 1/pC_{l}} = \frac{pC_{l}}{p^{2}L_{l}C_{l} + r_{l}C_{l}p + 1} = \frac{p/L_{l}}{p^{2} + \frac{r_{l}}{L_{l}}p + 1/L_{l}C_{l}} = \frac{pD_{l}}{p^{2} + 2\alpha_{l}p + \beta_{l}^{2}}.$$
 (17-45)

Однако и здесь в общем случае не все параметры r_i , L_i , C_i (рис. 17-23, e) получаются положительными, т. е. дроби третьей



суммы, а значит, и входная проводимость $Y_{\rm BX}(p)$ двухполюсника в целом не всегда реализуемы этим методом.

Пример 17-6. Дана положительная вещественная функция

$$Z_{BX}(p) = \frac{p^5 + 6p^4 + 6p^3 + 21p^2 + 4p + 10}{p^4 + 5p^3 + p^2 + 5p} = \frac{G(p)}{H(p)}.$$

Требуется реализовать $Z_{px}(p)$ методом Фостера, т. е. методом разложения на простые дроби.

Решение. Корни уравнения H(p) = 0 находятся любыми известными методами: $p_1 = 0$; p_2 , $_3 = \pm j1$; $p_4 = -5$, т. е.

$$H(p) = p(p^2+1)(p+5).$$

Выделяем слагаемые, соответствующие полюсам $Z_{BX}(p)$, расположенным на мнимой оси: $pA_{\infty} + \frac{A_0}{p} + \frac{A_i p}{p^2 + 1}$. По формулам (17-25) находим:

$$A_{\infty} = \lim_{p \to \infty} \left[\frac{Z_{BX}(p)}{p} \right] = 1; \quad A_{0} = \lim_{p \to 0} \left[p Z_{BX}(p) \right] = 2;$$
$$A_{i} = \lim_{p^{2} \to -1} \left[\frac{p^{2} + 1}{p} Z_{BX}(p) \right] = 1.$$

Поэтому

$$Z_{1}(p) = Z_{BX}(p) - \left[p + \frac{2}{p} + \frac{p}{p^{2} + 1}\right] = \frac{p+2}{p+5}.$$

Найдем минимальное активное сопротивление. Для этого определим

$$\operatorname{Re} Z_1(j\omega) = \operatorname{Re} \frac{j\omega+2}{j\omega+5} = \frac{10+\omega^2}{25+\omega^2}$$

и, приравняв нулю производную

$$\frac{d}{d\omega} \operatorname{Re} Z_1(j\omega) = \frac{d}{d\omega} \frac{10 + \omega^2}{25 + \omega^2} = 0,$$

найдем, что при частоте $\omega' = 0$ минимальное активное сопротивление A = R = 2/5. Выделяем R из состава $Z_1(p)$:

$$Z_{10}(p) = Z_1(p) - R = \frac{p+2}{p+5} - \frac{2}{5} = \frac{\frac{5}{5}p}{p+5},$$

которое реализуется схемой рис. 17-22, 6 с параметрами: $r_k = B_k = 3/5$ и $L_k = r_k/\alpha_k = 3/25$.

На рис. 17-24 предстарлена полученная схема двухполюсника.

17-9. Синтез двухполюсников с потерями. Метод Кауэра

Для реализации положительной функции Z_{вх} (*p*) методом Кауэра, т. е. методом разложения в цепную дробь, выделим сначала, как и раньше, совокупность всех слагаемых Z_{1n} , которые соответствуют полюсам, расположенным на мнимой оси pA_{∞} , A_0/p , $A_ip/(p^2 + \omega_i^2)$. Далее выделим из $Z_1(p) = Z(p) - Z_{1p}(p)$ минимальную вещественную часть $A_{\text{мин}} = r_1$ и получим функцию $Z_{10}(p) = Z_1(p) - r_1$, которая уже не имеет полюсов на мнимой осн. Но возможно, что они есть у обратной функции $Y_{10}(p) = 1/Z_{10}(p)$. У проводимости $Y_{10}(p)$ выделим, как и раныше, все слагаемые $Y_{2p}(p)$, соответствующие ее полюсам, расположенным на мнимой оси. Далее выделим из $Y_2(p) =$ $= Y_{10}(p) - Y_{2p}(p)$ минимальную вещественную часть $A_{\text{мин}} = g_2$ и получим функцию $Y_{20}(p) = Y_2(p) - g_2$, которая уже не имеет



Рис. 17-25.

полюсов на мнимой оси. Однако возможно, что их имеет обратная функция $Z_{20}(p) = 1/Y_{20}(p) = Z_3(p) + Z_{3p}(p)$ и т. д. Продолжая этот процесс, получаем цепную дробь вида

$$Z(p) = Z_{1p} + r_1 + \frac{1}{Y_{2p} + g_2 + \frac{1}{Z_{3p} + r_3 + \frac{1}{Y_{4p} + g_4 + \frac{1}{Z_{5p} + r_5 + \dots}}},$$
 (17-46)

которой соответствует цепная схема двухполюсника, представленная на рис. 17-25.

Конечно, в процессе построения этой цепной схемы отдельные элементы или даже контуры в ней могут отсутствовать.

Вполне возможно, что на отдельных этапах расчета у рассматриваемых сопротивлений или проводимостей полюса на мнимой оси могут отсутствовать. Тогда, следуя методу Бруне, их можно ввести искусственно, применяя, например, отрицательные индуктивности. Эти индуктивности в окончательную схему двухполюсника не войдут, если их заменить трансформаторами без потерь с надлежащим образом подобранными положительными индуктивностями первичной и вторичной обмоток и с коэффициентом связи, равным единице.

17-10. Понятие о синтезе четырехполюсников

Как и для двухполюсников, синтез четырехполюсников производится по заданной передаточной функции K(p) или частотной характеристике $K(j\omega) = K(\omega) e^{j\theta(\omega)}$. При этом вместо $K(j\omega)$ могут быть заданы в отдельности амплитудно-частотная $K(\omega)$ и фазочастотная $\theta(\omega)$ характеристики. Как и для двухполюсников, задача синтеза может быть поставлена для реактивных четырехполюсников с потерями. Передаточная функция K(p) четырехполюсника обычно задается (см. 17-4) отношением двух полиномов G(p) и H(p) с вещественными коэффициентами:

$$K(p) = \frac{G(p)}{H(p)} = \frac{X_{\text{Bbix}}(p)}{X_{\text{Bx}}(p)},$$
 (17-47)

т. е. отношением лапласовых изображений двух величин, одна из которых принята за выходную, а другая за входную.

Для передаточной функции четырехполюсника необязательно должны выполняться все условия, необходимые для входных функций двухполюсника Z (p) или Y (p), а именно:

1) наивысшие степени многочленов G(p) и H(p) могут разниться больше чем на единицу:

2) вещественная часть K (jw) может быть отрицательной;

3) нули K (p), т. е. нули многочлена G (p), могут располагаться не только в левой, но и в правой полуплоскости, если K (p) при-



Рис. 17-26.

надлежит системе не минимально-фазового типа.

Вместе с тем полюсы K(p) могут располагаться, как и у двухполюсников, только в левой полуплоскости. Если бы это было не так, то система была бы неустойчивой. Любопытно отметить, что у некоторых четырехполюсников не минимально-фазового типа затухание не зависит от частоты. Это получается, если нули функции $K(j\omega)$ располагаются в правой полуплоскости и являются зеркальными изображениями относи-

тельно мнимой оси полюсов функции К (jω), расположенных в левой полуплоскости.

Сказанное вытекает из соотношения (17-4а), так как при указанных условиях $K(\omega)$ остается постоянной, а $\theta(\omega)$ зависит от частоты. Например, такими свойствами обладают симметричные мостовые (X-образные) четырехполюсники (рис. 17-26). Отметим, что эти четырехполюсники применяются в цепях проводной и радиосвязи для коррекции фазы выходных напряжений или токов.

Для синтеза четырехполюсников в ряде случаев могут применяться изложенные выше общие методы синтеза двухполюсников.

Рассмотрим решение задачи реализации реактивного симметричного мостового четырехполюсника по одной из заданных его пере-

даточных функций $K(p) = I_2(p)/U_1(p) = G(p)/H(p)$ и заданном активном сопротивлении нагрузки.

Разложим полином H(p) на нечетную $H_1(p)$ и четную $H_2(p)$ составляющие:

$$K(p) = \frac{G(p)}{H_1(p) + H_2(p)} = \frac{G(p)/H_1(p)}{1 + H_2(p)/H_1(p)}.$$
 (17-48)

Запишем основные уравнения четырехполюсника типа | Y | в операторной форме, опуская аргументы *р* у изображений:

$$I_{1} = Y_{11}U_{1} + Y_{12}U_{2}; I_{2} = Y_{21}U_{1} + Y_{22}U_{2} = Y_{21}U_{1} + Y_{22}I_{2}r_{H}.$$
(17-49)

Из второго уравнения (17-49) найдем:

$$I_2 = \frac{Y_{21}U_1}{1 - Y_{22^T \mathrm{H}}} \tag{17-50}$$

И

$$K(p) = \frac{I_2}{U_1} = \frac{Y_{21}}{1 - Y_{22}r_{\rm H}},$$

где для симметричных мостовых четырехполюсников $Y_{11} = -Y_{22}$. Приравнивая правые части (17-48) и (17-50), получаем:

$$\frac{Y_{21}}{1+Y_{11}r_{\rm H}} = \frac{G/H_1}{1+H_2/H_1}.$$
 (17-51)

Приравнивая числители и знаменатели (17-51), будем иметь:

$$Y_{21} = \frac{G}{H_1}; \quad Y_{11} = \frac{H_2}{r_{\rm H}H_1}.$$
 (17-52) I' PHC. 17-27

По Y₂₁ и Y₁₁ найдем Z₁ и Z₂ схемы рис. 17-26:

$$Z_1 = \frac{1}{Y_{11} + Y_{21}}; \quad Z_2 = \frac{1}{Y_{11} - Y_{21}}.$$
 (17-53)

Пример 17-7. Дана передаточная функция

$$K(p) = \frac{I_2(p)}{U_1(p)} = \frac{G(p)}{H(p)} = \frac{1 - 0.5 \cdot 10^{-12} p^2}{0.5 \cdot 10^{-10} p^2 + 4 \cdot 10^{-3} p + 100}$$

реактивного четырехполюсника. Реализовать его в виде симметричной мостовой схемы, если сопротивление нагрузки $r_{\rm H} = 100$ Ом.

Решение. В соответствии с (17-48)

$$G(p) = 1 - 0.5 \cdot 10^{-12} p^2; \quad H_1 = 4 \cdot 10^{-3} p; \quad H_2 = 0.5 \cdot 10^{-10} p^2 + 100.$$

Находим:

$$Y_{21} = \frac{G}{H_1} = \frac{1 - 0.5 \cdot 10^{-12} p^2}{4 \cdot 10^{-3} p}$$

И

$$Y_{11} = \frac{H_2}{r_{\rm H}H_1} = \frac{1+0.5 \cdot 10^{-12} \rho^2}{4 \cdot 10^{-3} \rho}$$

Далее найдем элементы искомой схемы (рис. 17-27):

$$Z_{1} = \frac{1}{Y_{11} + Y_{21}} = 2 \cdot 10^{-3} \rho = L\rho; \quad L = 2 \text{ M}\Gamma;$$

$$Z_{2} = \frac{1}{Y_{11} - Y_{21}} = \frac{1}{\frac{1}{4} \cdot 10^{-9} \rho} = \frac{1}{C\rho}; \quad C = 250 \text{ m}\Phi.$$

Здесь был рассмотрен только один из простейших методов синтеза реактивных четырехполюсников. Вообще же говоря, синтез четырехполюсников по заданным передаточным функциям или частотным характеристикам представляет собой более трудную задачу, чем синтез двухполюсников.

Синтез цепей применяется для создания фильтров, фазовращателей и всевозможных корректирующих устройств в измерительной технике, проводной и радиосвязи и в системах автоматического управления. Применение синтеза позволяет создавать такие цепи, которые в совокупности с уже заданными цепями должны обеспечить желаемые передаточные функции и частотные характеристики всей системы в целом.

Раздел второй

ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Глава восемнадцатая

ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

18-1. Токи и напряжения в длинных линиях

В предыдущих главах книги уже рассматривались линии электропередачи при частоте 50 Гц и напряжениях до 35 кВ небольшой длины, в которых можно пренебрегать токами, обусловленными емкостью между проводами (токами смещения) и проводимостью изоляции (токами утечки через гирлянды изоляторов и токами, обусловленными коронным электрическим разрядом вблизи поверхности проводов).

При бо́льших напряжениях, встречающихся в электроэнергетике, и при бо́льших частотах, с которыми имеет дело электросвязь, а также при значительной длине линий пренебрегать токами смещения и утечки недопустимо. Следовательно, ток в проводах не одинаков в разных сечениях линии.

Ток в проводах линии вызывает падение напряжения в активном сопротивлении проводов и создает переменное магнитное поле, которое в свою очередь наводит вдоль всей линии э. д. с. самоиндукции. Поэтому напряжение между проводами также не остается попостоянным вдоль линии.

Чтобы учесть изменение тока и напряжения вдоль линии, нужно считать, что каждый сколь угодно малый элемент линии обладает сопротивлением и индуктивностью, а между проводами — проводимостью и емкостью, т. е. рассматривать линию как цепьсраспределенными параметрами. Такую линию называют длинной.

Будем считать сопротивление, индуктивность, проводимость и емкость равномерно распределенными вдоль линии, что является некоторой идеализацией действительных условий. Такую линию условимся называть о д н о р о д н о й.

Об идеализации надо говорить потому, что в реальной линии утечку тока через гирлянды изоляторов нужно рассматривать как совокупность ряда сосредоточенных процессов. Кроме того, провес проводов на длине пролета линии изменяет равномерность распределения их емкости и индуктивности.

17 Основы теории цепей

18-2. Уравнения однородной линии

Составим дифференциальные уравнения, которым удовлетворяют токи и напряжения в любом сечении двухпроводной линии. Пусть известны первичные параметры однороднойлинии, отнесенные к единице ее длины: r_0 — сопротивление прямого и обратного проводов; L_0 — индуктивность петли, образуемой прямым и обратным проводами (или с учетом влияния земли рабочая индуктивность петли); g_0 — проводимость (утечка) между проводами; C_0 — емкость между проводами (или с учетом емкости проводов по отношению к земле — рабочая емкость между проводами).



Рис. 18-1.

Длинную линию можно представить в виде множества соединенных в цепочку бесконечно малых элементов длиной dx, каждый из которых имеет сопротивление $r_0 dx$ и индуктивность $L_0 dx$, проводимость $g_0 dx$ и емкость $C_0 dx$ (рис. 18-1). Сопротивление $r_0 dx$ и индуктивность $L_0 dx$ будем считать включенными в один провод.

Обозначим через x расстояние от начала линии до текущего элемента ее длины. Мгновенные значения напряжения и тока в начале выбранного элемента линии dx обозначим через u и i, а в начале следующего — через $u + \frac{\partial u}{\partial x} dx$ и $i + \frac{\partial i}{\partial x} dx$.

Условимся называть верхний провод (рис. 18-1) двухпроводной линии прямым, а нижний — обратным. Положительные направления тока и напряжения выберем, как показано на рис. 18-1.

Для элемента линии длиной dx на основании законов Кирхгофа

$$u - \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx\right) = r_0 dx \ i + L_0 dx \ \frac{\partial i}{\partial t};$$

$$i - \left(i + \frac{\partial i}{\partial x} dx\right) = \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} \partial x\right) g_0 dx + C_0 dx \ \frac{\partial}{\partial t} \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx\right).$$

Приводя подобные члены, пренебрегая величинами второго порядка малости и сокращая на dx, получаем дифференциальные уравнения:

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = r_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t}; \qquad (18-1)$$

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = g_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t}.$$
 (18-2)

Решение полученной системы уравнений в частных производных при определенных начальных и граничных условиях дает возможность определить ток и напряжение как функции расстояния от начала линии и времени. Эти уравнения справедливы при любых изменениях тока и напряжения во времени.

18-3. Установившийся режим в однородной линии

Рассмотрим установившийся режим в длинной линии при синусоидальном напряжении источника питания. Переписывая уравнения (18-1) и (18-2) для установившегося режима и вводя комплексные напряжения, токи, сопротивления и проводимости, получаем:

$$-\frac{d\dot{U}}{dx} = (r_0 + j\omega L_0) \, \dot{I} = Z_0 \, \dot{I}; \qquad (18-3)$$

$$-\frac{dl}{dx} = (g_0 + j\omega C_0) \dot{U} = Y_0 \dot{U}, \qquad (18-4)$$

где $Z_0 = r_0 + j\omega L_0$ — комплексное сопротивление; $Y_0 = g_0 + j\omega C_0$ — комплексная проводимость единицы длины линии.

Подчеркнем, что Z₀ и Y₀ не являются величинами, обратными друг другу.

Продифференцируем уравнения (18-3) и (18-4):

$$-\frac{d^2\dot{U}}{dx^2} = Z_0 \frac{d\dot{I}}{dx}; \quad -\frac{d^2\dot{I}}{dx^2} = Y_0 \frac{d\dot{U}}{dx}$$

и заменим $d\dot{I}/dx$ и $d\dot{U}/dx$ согласно (18-4) и (18-3). Тогда получим:

$$\frac{d^2 l\dot{J}}{dx^2} = Z_0 Y_0 \dot{U};$$
(18-5)

$$\frac{d^{2}i}{dx^{2}} = Z_{0}Y_{0}\dot{I}.$$
 (18-6)

Дифференциальные уравнения (18-5) и (18-6), определяющие изменения комплексных напряжения и тока вдоль линии, одинаковы. Поэтому достаточно найти, например, закон изменения напряжения *U*, а ток можно получить из уравнения (18-3).

Решение уравнения (18-5) — линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами — имеет вид:

$$\dot{U} = \dot{A}_1 e^{-\gamma x} + \dot{A}_2 e^{\gamma x} = \dot{A}_1 e^{-\alpha x} e^{-\beta x} + \dot{A}_2 e^{\alpha x} e^{\beta x}, \qquad (18-7)$$

где

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{Z_0 Y_0} = \sqrt{(r_0 + j\omega L_0)(g_0 + j\omega C_0)}; \quad (18-8)$$

Å₁, Å₂ — комплексные постоянные интегрирования.

515 17*

Ток / согласно уравнению (18-3)

$$\dot{I} = -\frac{1}{Z_0} \frac{d\dot{U}}{dx} = \frac{\gamma}{Z_0} \left(\dot{A}_1 e^{-\gamma x} - \dot{A}_2 e^{\gamma x} \right) = \frac{\dot{A}_1 e^{-\gamma x} - \dot{A}_2 e^{\gamma x}}{\sqrt{Z_0/Y_0}}.$$
 (18-9)

Знаменатель формулы (18-9), имеющий размерность сопротивления, называют волновым сопротивлением линии, рассматриваемой как четырехполюсник, волновое сопротивление совпадает с характеристическим, т. е.

$$Z_{\rm B} = Z_c = z_c e^{j\theta} = r_c + jx_c = \sqrt{Z_0/Y_0} = \sqrt{\frac{r_0 + j\omega L_0}{g_0 + j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{r_0 + j\omega L_0}{g_0^2 + \omega^2 C_0^2}} e^{j\theta} = \sqrt{\frac{z_0}{y_0}} e^{j\theta}, \qquad (18-10)$$

где

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{\omega (g_0 L_0 - r_0 C_0)}{r_0 g_0 + \omega^2 L_0 C_0}.$$
 (18-11)

Подставляя Z_c в формулу (18-9), запишем ее в виде

$$\dot{l} = \frac{\dot{A}_{1}}{Z_{c}} e^{-\alpha x} e^{-\beta x} - \frac{\dot{A}_{2}}{Z_{c}} e^{\alpha x} e^{\beta x}.$$
(18-12)

Выражая комплексы \dot{A}_1 и \dot{A}_2 , имеющие размерность напряжения, в показательной форме

$$\dot{A}_1 = A_1 e^{j\psi_1}; \quad \dot{A}_2 = A_2 e^{j\psi_2},$$

запишем мгновенные значения напряжения и тока:

$$u = \sqrt{2} A_1 e^{-\alpha x} \sin(\omega t - \beta x + \psi_1) + \sqrt{2} A_2 e^{\alpha x} \sin(\omega t + \beta x + \psi_2), \quad (18-13)$$

$$i = \frac{\sqrt{2} A_1}{z_c} e^{-\alpha x} \sin(\omega t - \beta x + \psi_1 - \theta) - \frac{\sqrt{2} A_2}{z_c} e^{\alpha x} \sin(\omega t + \beta x + \psi_2 - \theta). \quad (18-14)$$

Каждое из слагаемых правой части двух последних выражений можно рассматривать как бегущую волну, движущуюся в направлении возрастания или убывания координаты *х* и затухающую в направлении движения.

В самом деле, каждое из слагаемых в любой фиксированной точке $x = x_1$ представляет собой периодическую функцию времени. В любой же фиксированный момент времени $t = t_1$ каждое из слагаемых изменяется вдоль линии (т. е. с изменением x) по закону затухающей синусоиды.

Основными характеристиками бегущей волны являются фазовая скорость и длина волны.

Фазовой скоростью волны v называется скорость перемещения фазы колебания, которая в течение времени t и по мере увеличения расстояния x, пройденного волной, остается постоянной, т. е.

$$\omega t - \beta x + \psi_1 = \text{const.}$$

Тогда

и

$$\frac{d}{dt} (\omega t - \beta x + \psi_1) = 0$$

$$dx/dt = v = \omega/\beta.$$
(18-15)

Аналогичное исследование второго слагаемого правой части равенства (18-13) дало бы для фазовой скорости такое же значение, но с обратным знаком. Отсюда заключаем, что эти слагаемые могут рассматриваться как волны, движущиеся в противоположных направлениях.

Д л и н о й в о л н ы λ называется расстояние между ближайшими двумя точками, взятое в направлении распространения волны, фазы колебания в которых различаются на 2π. Следовательно, для первого слагаемого равенства (18-13) получим:

$$\omega t - \beta (x + \lambda) + \psi_1 = \omega t - \beta x + \psi_1 - 2\pi,$$

откуда

$$\lambda = 2\pi/\beta \tag{18-16}$$

И

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} = \lambda f = \frac{\lambda}{T},$$

т. е. за время, равное периоду, волна пробегает расстояние, равное длине /волны.

Затухающая синусоидальная волна представлена на рис. 18-2. Для ее изображения сначала строят огибающие $\pm \sqrt{2}A_1 e^{-\alpha x}$. Затухающая волна вписывается

в область, ограниченную огибающими.

Условимся волну, движущуюся от начала линии (рис. 18-2), называть прямой, а движущуюся от конца линии обратной.

Выберем теперь положительные направления напряжений и токов прямой и обратной волн. Так как оба слагаемых в правой части равенства (18-7), определяющие напряжение *U*, входят с положительными знаками, то

вполне естественно выбрать положительные направления напряжений прямой и обратной волн совпадающими с положительным направлением напряжения *U*, т. е. от прямого провода линии к обратному (рис. 18-1).

Для тока существуют две возможности. Можно оставить оба слагаемых в правой части равенства (18-12) с различными знаками



Рис. 18-2.

или же поставить между слагаемыми знак плюс, а минус включить в состав второго слагаемого. Будем определять ток *I* как разность токов прямой и обратной волн, т. е. положительное направление тока прямой волны выберем совпадающим с положительным направлением тока *I* (рис. 18-1), а положительное направление тока обратной волны — противоположным положительному направлению тока *I*.

В соответствии с этим можно записать:

$$\dot{U} = \dot{U}_{np} + \dot{U}_{o6}; \quad \dot{I} = \dot{I}_{np} - \dot{I}_{c6};$$
 (18-17)

где

$$\dot{U}_{np} = \dot{A}_{1} e^{\gamma x}; \quad \dot{I}_{np} = \frac{A_{1}}{Z_{c}} e^{-\gamma x}; \\ \dot{U}_{o6} = \dot{A}_{2} e^{\gamma x}; \quad \dot{I}_{o6} = \frac{\dot{A}_{2}}{Z_{c}} e^{\gamma x}.$$
 (18-18)

Из формул (18-18) вытекает, что токи и напряжения как прямой, так и обратной волн связаны между собой законом Ома:

$$\dot{I}_{np} = \dot{U}_{np}/Z_c; \qquad \dot{I}_{o6} = \dot{U}_{o6}/Z_c.$$
 (18-19)

Введенные понятия о прямых и обратных волнах в линиях при установившемся синусондальном режиме облегчают представле-



Рис. 18-3.

ние и анализ процессов. Однако нужно иметь в виду, что физически существуют в линии только результирующие ток *I* и напряжение *U* и что разложение их на прямые и обратные волны следует считать лишь удобным приемом.

Построим теперь векторную диаграмму распределения напряжения и тока прямой и обратной волн вдоль линии, т. е. их годографы.

На основании первого равенства (18-18) заключаем, что если отложить вектор A_1 на комплексной плоскости (рис. 18-3) и затем поворачивать его по направлению движения стрелки часов, одно-

временно умножая на $e^{-\alpha x}$, то концы векторов напряжений прямой волны расположатся на свертывающейся логарифмической спирали. На расстоянии, равном длине волны λ аргумент βx изменяется на 2π . На рис. 18-3 нанесены еще 12 векторов напряжений для точек, расположенных на расстояниях $\lambda/12$ ($\beta x = \pi/6$). На расстоянии от начала линии, равном длине волны (точка 12 на рис. 18-3), напряжение (ток) совпадает по фазе с напряжением (током) в начале линии (точка 0), но амплитуда уменьшается в $e^{\alpha\lambda}$ раз.

Влияние затухания наглядно иллюстрируется сравнением с линией без потерь (см. § 18-11), у которой длина векторов напряжения одинакова и их концы описывают окружность. По расстоянию точек спирали до точек этой окружности можно судить о величине затухания.

На рис. 18-3 справа построена кривая распределения мгновенных значений напряжения прямой волны вдоль линии для фиксированного момента времени $t = t_1$. Ординаты этой кривой получены вращением с угловой скоростью β вектора U_{np} , длина которого определяется логарифмической спиралью, и проектированием его на ось ординат, т. е. выполнением операции, известной из теории переменных токов.

Аналогично из третьего равенства (18-18) следует, что если отложить вектор A_2 на комплексной плоскости (рис. 18-3) и затем поворачивать его против направления движения стрелки часов, одновременно умножая на $e^{\alpha x}$, то концы векторов напряжений обратной волны расположатся на развертывающейся логарифмической спирали. Вращая вектор U_{o6} и проектируя его концы на ось ординат, получим (рис. 18-3) кривую распределения мгновенных значений напряжения обратной волны вдоль линии.

Совершенно так же строятся годографы и кривые распределения мгновенных значений токов прямой и обратной волн. Чтобы изобразить распределение мгновенных значений тока *i* и напряжения *u* вдоль линии, необходимо согласно равенствам (18-17) построить сумму мгновенных значений напряжений (рис. 18-3) и разность мгновенных значений токов прямой и обратной волн.

Кривые распределения мгновенных значений напряжений и токов также имеют волнообразный характер. Они показывают, что в каждый данный момент времени как результирующие токи и напряжения, так и токи и напряжения прямой и обратной волн в различных точках линии могут отличаться не только по величине, но и по знаку.

Отметим, наконец, что все полученные результаты применимы и к трехфазным симметричным или несимметричным, но транспонированным линиям. В этом случае напряжение U и ток I — это фазное напряжение и ток, а параметры r_0 , L_0 , C_0 и g_0 должны быть отнесены к одной фазе.

Пример 18-1. Трехфазная линия передачи электроэнергии Куйбышев — Москва длиной l = 900 км .в начальном периоде ее эксплуатации работала при напряжении $U_{a} = 400$ кВ и частоте f = 50 Гц. Согласно одному из вариантов

проекта первичные параметры линии имеют следующие значения: r₀ = 0,08 Ом/км; $L_0 = 1,336 \cdot 10^{-3} \ \Gamma/км; C_0 = 8,6 \cdot 10^{-9} \ \Phi/км;$ потери P_0 в изоляции и на корону составляют 2000 Вт/км на одну фазу. Определить характеристики линии z_c , θ , α и β , называемые ее вторичными

параметрами, а также длину волны λ и фазовую скорость υ.

Решение. Из формулы

 $P_0 = U_{\rm th}^2 g_0$

найдем:

$$g_0 = \frac{P_0}{U_{\Phi}^2} = \frac{2000}{(400/\sqrt{3})^2 \cdot 10^6} = 3,75 \cdot 10^{-8} \text{ Cm/km}.$$

Комплексные сопротивление и проводимость на 1 км:

$$Z_0 = r_0 + j\omega L_0 = 0,427 \angle 79^{\circ}13'$$
 Ом/км;
 $Y_0 = g_0 + j\omega C_0 = 2,7 \cdot 10^{-6} \angle -90^{\circ}$ См/км.

Характеристики линии:

$$\begin{split} Z_c = \sqrt{Z_0/Y_0} &= 397 \ \angle -5^\circ 23' \text{ Ом;} \\ \gamma = \sqrt{Z_0Y_0} &= 1,073 \cdot 10^{-3} \ \angle 84^\circ 37' \text{ км}^{-1}; \\ \alpha &\approx 8,7 \cdot 10^{-4} \text{ дБ/км (см. § 16-1); } \beta &= 1,068 \cdot 10^{-3} \text{ рад/км;} \\ \lambda &= 2\pi/\beta &= 5880 \text{ км; } v &= \lambda f = 294000 \text{ км/с.} \end{split}$$

18-4. Уравнения однородной линии с гиперболическими функциями

В формулах (18-7) и (18-12) постоянные Å₁ и Å₂ можно определить, если известны граничные условия. Пусть заданы напряжение U_1 и ток I_1 в начале линии (x = 0).

Отметим, что выбрать произвольно и U₁ и I₁-значит задать определенное сопротивление нагрузки Z₂ в конце линии. Если же, наоборот, задано сопротивление нагрузки Z2, то выбрана может быть только одна из величин U_1 или I_1 .

Из (18-7) и (18-12) при x = 0 получим:

$$\dot{U}_1 = \dot{A}_1 + \dot{A}_2;$$
 $\dot{I}_1 Z_c = \dot{A}_1 - \dot{A}_2,$

откуда

$$\dot{A}_{1} = \frac{1}{2} (\dot{U}_{1} + \dot{I}_{1}Z_{c}); \dot{A}_{2} = \frac{1}{2} (\dot{U}_{1} - \dot{I}_{1}Z_{c}).$$
(18-20)

Подставив \dot{A}_1 и \dot{A}_2 в (18-7) и (18-12), для напряжения \dot{U} и тока \dot{I} в любой точке линии (на расстоянии х от ее начала) получим:

$$\dot{U} = \frac{1}{2} \left(\dot{U}_1 + \dot{I}_1 Z_c \right) e^{-\gamma x} + \frac{1}{2} \left(\dot{U}_1 - \dot{I}_1 Z_c \right) e^{\gamma x};$$
$$\dot{I} = \frac{1}{2} \left(\frac{\dot{U}_1}{Z_c} + \dot{I}_1 \right) e^{-\gamma x} - \frac{1}{2} \left(\frac{U_1}{Z_c} - \dot{I}_1 \right) e^{\gamma x}.$$

Группируя члены в правой части и вводя гиперболические функции ch ү x и sh ү x, будем иметь:

$$\dot{U} = \dot{U}_{1} \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} - \dot{I}_{1} Z_{c} \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} = \dot{U}_{1} \operatorname{ch} \gamma x - \dot{I}_{1} Z_{c} \operatorname{sh} \gamma x; \dot{I} = -\frac{\dot{U}_{1}}{Z_{c}} \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} + \dot{I}_{1} \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} = -\frac{\dot{U}_{1}}{Z_{c}} \operatorname{sh} \gamma x + \dot{I}_{1} \operatorname{ch} \gamma x.$$
 (18-21)

Эти формулы позволяют определить ток и напряжение в любой точке линии по их значениям в начале линии.

Пусть теперь заданы значения напряжения U_2 и тока l_2 в конце линии, т. е. задан режим приемника, а значит, и сопротивление $Z_2 = U_2/l_2$.

В этом случае целесообразно отсчитывать расстояние текущей точки от конца линии. Обозначая его через x', получаем x = l - x', где l - длина всей линии.

Тогда из (18-7) и (18-12) найдем:

$$\dot{U} = \dot{A}_1 e^{-\gamma l} e^{\gamma x'} + \dot{A}_2 e^{\gamma l} e^{-\gamma x'}; \qquad \dot{I} Z_c = \dot{A}_1 e^{-\gamma l} e^{\gamma x'} - \dot{A}_2 e^{\gamma l} e^{-\gamma x'}.$$

Обозначим

$$\dot{A}_3 = \dot{A}_1 e^{-\gamma l}; \qquad \dot{A}_4 = \dot{A}_2 e^{\gamma l}$$

и условимся, отсчитывая расстояния от конца линии, обозначать их не через x', а снова через x. При этом никакой путаницы внесено не будет, так как в каждом конкретном случае по заданным напряжениям и токам U_1 , I_1 или U_2 , I_2 видно, откуда отсчитываются расстояния. Тогда

$$\dot{U} = \dot{A}_3 e^{\gamma x} + \dot{A}_4 e^{-\gamma x}; \qquad \dot{I} Z_c = \dot{A}_3 e^{\gamma x} - \dot{A}_4 e^{-\gamma x}, \qquad (18-22)$$

где $A_3 e^{\gamma x}$ — прямая волна напряжения, а $\dot{A}_1 e^{-\gamma x}$ — обратная волна. Из формул (18-22) при x = 0 получим:

$$\dot{U}_2 = \dot{A}_3 + \dot{A}_4; \quad \dot{I}_2 Z_c = \dot{A}_3 - \dot{A}_4,$$

откуда

$$\dot{A}_3 = \frac{1}{2} (\dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z_c); \quad \dot{A}_4 = \frac{1}{2} (\dot{U}_2 - \dot{I}_2 Z_c).$$
 (18-23)

Подставляя (18-23) в (18-22), группируя члены и вводя гиперболические функции ch үх и sh үх, получаем:

$$\begin{array}{l} \dot{U} = \dot{U}_2 \operatorname{ch} \gamma x + \dot{I}_2 Z_c \operatorname{sh} \gamma x; \\ \dot{I} = \frac{U_2}{Z_c} \operatorname{sh} \gamma x + \dot{I}_2 \operatorname{ch} \gamma x. \end{array} \right\}$$
(18-24)

К формулам (18-24) относятся все замечания, сделанные выше относительно формул (18-21).

Соотношения для линий постоянного тока, у которых сопротивление проводов и утечка между проводами, обусловленная несовершенством изоляции, равномерно распределены вдоль линии, могут быть получены как частный случай из выведенных соотношений (18-24) при $\omega = 0$. В самом деле, $\omega = 0$ означает, что при постоянных во времени токах и напряжениях отсутствуют э. д. с. самоиндукции (но не магнитное поле между проводами) и токи смещения между проводами (но не электрическое поле между ними). Поэтому, полагая в формулах (18-8) и (18-10) $\omega = 0$, получаем для линий постоянного тока:

$$\gamma = \alpha = \sqrt{r_0 g_0}; \quad Z_c = r_c = \sqrt{r_0 / g_0}.$$
 (18-25)

Кроме того, для линий постоянного тока не приходится говорить ни о каких фазовых соотношениях, т. е. ни о каких сдвигах по фазе между токами и напряжениями. Поэтому, например, формулы (18-24) для линии постоянного тока перепишутся так:

$$U = U_2 \operatorname{ch} \alpha x + I_2 r_c \operatorname{sh} \alpha x; \quad I = \frac{U_2}{r_c} \operatorname{sh} \alpha x + I_2 \operatorname{ch} \alpha x.$$
 (18-26)

Пример 18-2. По результатам примера 18-1 определить: 1) ток в Москве (конец линии); 2) напряжение и ток на Волжской ГЭС имени В. И. Ленина в Куйбышеве (начало линии); 3) сдвиг фаз между напряжениями в начале и в конце линии; 4) к. п. д. линии; 5) составляющие напряжения и тока в начале линии при холостом ходе (если $U_{2x} = U_2$) и коротком замыкании (при $I_{2\kappa} = I_2$), если в конце линии (в Москве) известны:

$$P_2 = 300 \text{ MBT}; U_{2,1} = \sqrt{3} \cdot 220 \text{ кB}; \cos \varphi_2 = 1.$$

Решение. Положим $\dot{U}_2 = \dot{U}_{2\Phi} = U_{2\Phi} = 220$ кВ. Ток в Москве при активном сопротивлении нагрузки (соз $\varphi_2 = 1$)

$$l_2 = l_2 = \frac{P_2}{3U_{2\Phi}\cos\varphi_2} = 455 \text{ A.}$$

Значения гиперболических функций от комплексного аргумента үl = 0,0906 + i 0,962 можно найти по таблицам. Но можно пользоваться формулами

sh
$$\gamma l = \frac{1}{2} (e^{\gamma l} - e^{-\gamma l}) = \frac{1}{2} \cdot 1,0947 \angle 55^{\circ} - \frac{1}{2} 0,914 \angle -55^{\circ} = 0,824 \angle 86^{\circ}23';$$

ch $\gamma l = \frac{1}{2} (e^{\gamma l} + e^{-\gamma l}) = 0,581 \angle 7^{\circ}22'$.

Напряжение и ток на ГЭС найдем по формулам (18-24):

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 \operatorname{ch} \gamma l + \dot{I}_2 Z_c \operatorname{sh} \gamma l = 222 \angle 47^{\circ} 30' \operatorname{\kappaB};$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_2}{Z_c} \operatorname{sh} \gamma l + \dot{I}_2 \operatorname{ch} \gamma l = 548 \angle 63^{\circ} 10' \operatorname{A},$$

т. е. ток в начале линии опережает по фазе напряжение на угол 15°40'.

Так как $U_2 = U_2$, то сдвиг фаз между напряжениями в начале и в конце линии равен 47°30'.

Активная мощность, отдаваемая ГЭС в линию,

$$P_1 = 3U_1I_1 \cos \varphi_1 = 3 \cdot 222 \cdot 548 \cos (47^{\circ}30' - 63^{\circ}10') = 352 \text{ MBr}.$$

и к. п. д. линии

$$\eta = P_2 / P_1 = 300 / 352 = 0,853.$$

Составляющие напряжения \dot{U}_1 :

 $\dot{U}_{1x} = \dot{U}_2 \operatorname{ch} \gamma l = 126,7 + j16,4 \text{ KB}; \quad \dot{U}_{1K} = l_2 Z_c \operatorname{sh} \gamma l = 23,3 + j147,1 \text{ KB}.$

Составляющие тока:

$$\dot{l}_{1x} = \frac{U_2}{Z_c} \text{ sh } \gamma l = -14,5 + j456 \text{ A}; \ \dot{l}_{1x} = \dot{l}_2 \text{ ch } \gamma l = 262 + j33,9 \text{ A}.$$

18-5. Характеристики однородной линии

В связи с тем, что напряжения и токи в линиях можно получить наложением прямых и обратных волн, принимают определенные наименования введенные выше величины. Комплексная величина у называется коэффициентом распространения, α — коэффициентом затухания, β — коэффициентом фазы (иногда добавляют на единицу длины). В самом деле, из формул (18-13), (18-14) и последующих видно, что α характеризует затухание амплитуд прямой и обратной волн, а β , входящее в аргумент синуса, характеризует изменение фазы волны в зависимости от координаты *х* точки линии. Коэффициент затухания определяют в децибелах (или неперах) на единицу длины (см. пример 18-1 и § 16-1), а коэффициент фазы — в радианах на единицу длины.

Для подсчета α и β и для построения их частотных характеристик можно обратиться к формулам

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2} (z_0 y_0 + r_0 g_0 - \omega^2 L_0 C_0)}; ;$$

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} (z_0 y_0 + \omega^2 L_0 C_0 - r_0 g_0)},$$
(18-27)

которые получены из (18-8). В частности, в отношении коэффициента фазы надо сделать вывод, что он монотонно возрастает с увеличением частоты.

Сопротивление Z_c определяет токи прямой и обратной волн по соответствующим напряжениям (18-19). Средние значения модуля Z_c для воздушных линий 300—400 Ом, а для кабелей 60—80 Ом. Для кабелей емкость C_0 значительно больше, а индуктивность L_0 меньше, чем для воздушных линий, так как провода у них расположены ближе друг к другу, а относительная днэлектрическая проницае-



мость изоляции порядка 4—5. Поэтому *г* для кабелей в 6— 8 раз меньше, чем для воздушных линий.

В табл. 18-1 приведены значения первичных и вторичных параметров воздушных и кабельных силовых линий и линий связи.

Построение частотных характеристик для z_c и θ может быть выполнено по формулам (18-10) и (18-11). На рис. 18-4 даны кривые изменения модуля z_c и аргумента θ волнового сопротивления для воздушных и кабельных линий. Из выражения (18-10) видно, что при $\omega = 0$

$$z_c = \sqrt{r_0/g_0},$$
 (18-28)

а при ω = ∞

$$z_c = \sqrt{L_0/C_0}.$$
 (18-29)

_
\sim
~~
_
- =
_
-
- 14
- 5
10
-
6
_
-

Первичные и вторичные параметры линий

Наиме ^р о-	Воздушные ли- нии высокого	Силовые кабели	Воздуі	иные двухпр линии связи	оводные	Кабели	Воздушны водные ли	е двухпро- нии связи	Кабели	Медный Коаксиаль-
вание параметра	напряжения 110—400 кВ	напря- жением 10 кВ	Медные и ческие	биметалли- провода	Стальные провода	Связи	Медные провода	Стальные провода	СВЯЗИ	ный кабель 1
4	50 Гц	50 Гц	0,2— 30 кГц	30- 300 кГц	0,2— 10 кГц	300— 5000 Γμ	800 Гц (телефоннал	средняя я частота)		і МГц
<i>г</i> о, Ом/км	0,080,2	0,5		l	l	l	2,84	42,2	22,6	27
go, Cm/km	(0,038-0,5) 10-6	I	I	I	1	I	0,7 · 10-6	0,7 · 10-6	$0,7\cdot 10^{-6}$	32,5 - 10-6
L ₀ , Г/жм	(1,27-1,43) 10 ⁻³	1	1	ł	I		$1,94 \cdot 10^{-3}$	8,96 · 10 ⁻³	$0,6 \cdot 10^{-3}$	$0,256 \cdot 10^{-3}$
<i>х</i> ₀ , Ом/Км	0,40,45	0,1	I	I	1	ļ	I	ł	I	I
С₀, Ф/КМ	(8,39) 10-9	l	I	1	1	ł	6,35 · 10 ⁻ 9	6,32 · 10-9	35,5 - 10-9	52 · 10 ⁻⁹
<i>b</i> ₀ , См/км	(2,6-2,8) 10-6	54,0 · 10-6	[I	 	I	l	1	I	1
с, дБ/км	(8,761) 10-4	$26, 1 \cdot 10^{-3}$	0,0174- 0,140	0,140-0,445	0,0430,87	0,22—1,30	ł	ł	1 .	1,69
₿, рад∕км	(1,05—1,12) 10 ⁻³	4 · 10-3	0,005— 0,66	0,666,6	0,00112-	0,015— 0,37	1	I	Ι	22,9
т Диаметр	і о внутренней трубы	l d = 4 mm.	Внутренний	, диаметр вне	шней трубы	р = 14,4 мм,	$z_c = 70$ Om.	-		`

Как для воздушной, так и для кабельной линии всегда $r_0/g_0 > L_0/C_0$, что объясняется в отношении всех линий незначительной величиной утечки g_0 и дополнительно в отношении кабельных линий довольно большой емкостью C_0 .

Поскольку практически $\omega C_0 \gg g_0$, аргумент комплекса $g_0 + j\omega C_0$ в знаменателе выражения (18-10) близок к 90° и больше аргумента комплекса $r_0 + j\omega L_0$ в числителе. Поэтому аргумент в волнового сопротивления обычно отрицателен.

Из выражения θ следует, что $\theta = 0$ при $\omega = 0$ и $\omega = \infty$. Фазовая скорость волн в линиях определяется, как следует из (18-15), коэффициентом фазы β .



Рис. 18-5.

Ниже (см. § 18-9 и 18-11) будет показано, что для линий без искажений ($r_0/g_0 = L_0/C_0$) и для линий без потерь ($r_0 = 0$; $g_0 = 0$)

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}},$$
 (18-30)

где

с — скорость света в вакууме;
 ε и μ — относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости диэлектрика, окружающего провода.

В воздушных линиях $\varepsilon \approx 1$ и $\mu \approx 1$ и при отсутствии потерь скорость волн v практически равна скорости света в вакууме. Для кабелей с относительной диэлектрической проницаемостью изоляции $\varepsilon \approx 4 \div 5$ скорость волн в 2—2,5 раза меньше скорости света в вакууме. Фазовая скорость в линиях с потерями, хотя и немного, но все же меньше скорости света в вакууме.

На рис. 18-5 показаны зависимости фазовой скорости от частоты для однородных воздушных и кабельных линий связи. Из них видно, что при $f \ge 1000$ Гц фазовая скорость в воздушных линиях с медными и биметаллическими проводами почти достигает скорости света в вакууме, в то время как в линиях со стальными проводами и кабельных линиях она при $f \approx 1500$ Гц еще примерно вдвое меньше скорости света в вакууме.

Длина волны $\hat{\lambda}$ в воздушных линиях сильного тока, для которых скорость v близка к скорости света, при частоте f = 50 Гц составляет:

$$\lambda = vT \approx c/f = 6000$$
 KM.

Например, строительство Волжских гидростанций потребовало сооружения линий длиной около 1000 км для передачи энергин этих гидростанций в Москву. Даже на таких линиях укладывается сравнительно небольшая доля длины волны и нельзя наблюдать волнообразного изменения тока или напряжения по длине, а можно наблюдать лишь их монотонное изменение.

Волнообразное изменение напряжения и тока вдоль линии можно наблюдать в устройствах связи, где линии соединяют, например, радиопередатчик с антенной. Для передатчиков, работающих в диапазоне коротких волн, длина линии может быть во много раз больше длины волны.

18-6. Входное сопротивление линии

При исследовании процессов в линии часто важно знать в х о дн о е с о п р о т и в л е н и е л и н и и. Под входным сопротивлением линии Z_{вх} понимают сосредоточенное сопротивление, которым можно заменить линию вместе с приемником на ее конце при расчете режима в начале линии. По определению и с учетом равенств (18-24) получим:

$$Z_{gx} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{U_2 \operatorname{ch} \gamma l + I_2 Z_c \operatorname{sh} \gamma l}{\frac{\dot{U}_2}{Z_c} \operatorname{sh} \gamma l + I_2 \operatorname{ch} \gamma l} = Z_c \frac{Z_2 + Z_c \operatorname{th} \gamma l}{Z_2 \operatorname{th} \gamma l + Z_c}.$$
 (18-31)

• Входное сопротивление при любом сопротивлении нагрузки Z_2 можно выразить через входные сопротивления линии при холостом ходе Z_x и коротком замыкании Z_{κ} . Из (18-31) находим при холостом ходе ($Z_2 = \infty$, $I_2 = 0$):

$$Z_{\mathbf{x}} = \frac{\dot{U}_{1\mathbf{x}}}{\dot{I}_{1\mathbf{x}}} = \frac{\dot{U}_{2} \operatorname{ch} \gamma l}{\frac{\dot{U}_{2}}{Z_{c}} \operatorname{sh} \gamma l} = Z_{c} \operatorname{cth} \gamma l = \frac{Z_{c}}{\operatorname{th} \gamma l}$$
(18-32)

и при коротком замыкании ($Z_2 = 0; U_2 = 0$)

$$Z_{\kappa} = \frac{\dot{U}_{1\kappa}}{\dot{I}_{1\kappa}} = \frac{\dot{I}_{2}Z_{c}\,\mathrm{sh}\,\gamma l}{\dot{I}_{2}\,\mathrm{ch}\,\tilde{\gamma}l} = Z_{c}\,\mathrm{th}\,\gamma l. \qquad (18-33)$$

Разделив числитель и знаменатель правой части (18-31) на th γl , с учетом (18-32) и (18-33) получим:

$$Z_{\rm BX} = Z_{\rm X} \frac{Z_{\rm 2} + Z_{\rm K}}{Z_{\rm 2} + Z_{\rm X}} = z_{\rm BX} e^{i\varphi_{\rm BX}} \,. \tag{18-34}$$

Этой формулой удобно пользоваться, если известны Z_x и Z_κ , которые могут быть определены, например, из опытов холостого хода и короткого замыкания линии.

Однако для построения частотных характеристик $z_{\rm BX}$ и $\varphi_{\rm BX}$ лучше выразить $Z_{\rm BX}$ в другой форме.

Обозначив

$$Z_2/Z_c = \operatorname{th} m \tag{18-35}$$

и разделив числитель и знаменатель правой части (18-31) на Z., перепишем (18-31) с учетом (18-35):

$$Z_{\rm BX} = Z_c \, \frac{\th m + \th \gamma l}{1 + \th m \th \gamma l} = Z_c \, th \, (m + \gamma l). \tag{18-36}$$

Формулой (18-36) удобно пользоваться при заданных Z₂ и Z_c. Тогда из (18-35) можно найти т:

th
$$m = \frac{e^m - e^{-m}}{e^m + e^{-m}} = \frac{1 - e^{-2m}}{1 + e^{-2m}} = \frac{Z_2}{Z_c}$$
.

Отсюда

$$m = \frac{1}{2} \ln \frac{Z_c + Z_2}{Z_c - Z_2} = m_1 + jm_2; \qquad (18-37)$$

$$m + \gamma l = m_1 + \alpha l + j \ (m_2 + \beta l) = x + jy,$$
 (18-38)

где

$$x = m_1 + \alpha l; \quad y = m_2 + \beta l.$$
 (18-39)

Так как

$$th (x + jy) = \frac{e^{x + jy} + e^{-(x + jy)}}{e^{x + jy} + e^{-(x + jy)}};$$

$$x + y = e^{x} (\cos y + j \sin y); \qquad e^{-(x + jy)} = e^{-x} (\cos y - j \sin y),$$

е то, обозначая

$$th (x+jy) = Te^{j\varphi_f}, \qquad (18-40)$$

после преобразований получим:

$$z_{BX} = z_c T = z_c \sqrt{\frac{\cosh 2x - \cos 2y}{\cosh 2x + \cos 2y}};$$
 (18-41)

$$\varphi_{ax} = \theta + \varphi_t = \theta + \arctan \frac{\sin 2y}{\sin 2x}. \quad (18-42)$$

Более подробный анализ соотношений (18-41) и (18-42) показычто поскольку — l << вает, $\leq \frac{\cos 2y}{\sin 2y} \leq +1$, то *T* и φ_t , а значит, г, и фвх изменяются волнообразно при одновременном изменении x и y. В свою очередь из соотношений (18-38) и (18-39) следует, что при изменении длины *l* линии x и y изменяются линейно в функции от *l*. Величины х и у изменяются и с ростом частоты, поскольку от нее зависят α , β , m_1 и m_2 . В конечном итоге оказывается, что $z_{\rm BX}$ и $\phi_{\rm Bx}$ изменяются волнообразно как при изменении длины ли-



нии l, так и при изменении частоты f. Сказанное иллюстрируют рис. 18-6 — 18-8.

На рис. 18-6 показано изменение z_к и z_x для медной двухпроводной воздушной линии связи при диаметре проводов 3 мм и при частоте $f \doteq 800$ Гц ($\lambda = 375$ км) в зависимости от длины линии *l*. На рис. 18-7 дано изменение $z_{\text{вх}}$, а на рис. 18-8 изменение $\varphi_{\text{вх}}$ медной линии связи в функции частоты при $z_2 = z_c/2$ и при $z_2 = 2z_c$ (в обоих случаях $\varphi_2 = \theta$).



Отметим также, что через входные сопротивления линии при холостом ходе и коротком замыкании легко выразить Z_c и γ . Перемножив, а затем разделив почленно (18-32) и (18-33) и извлекая корень, получим:

$$Z_{c} = \sqrt{Z_{x}Z_{\kappa}} = \sqrt{z_{x}z_{\kappa}}e^{\frac{j(\varphi_{x} + \varphi_{\kappa})}{2}}; \qquad (18-43)$$

th
$$\gamma l = \sqrt{Z_{\kappa}/Z_{\kappa}} = \sqrt{z_{\kappa}/z_{\kappa}} e^{\int (\phi_{\kappa} - \phi_{\kappa})/2} = t e^{i\tau}$$
, (18-44)

$$t = \sqrt{\frac{z_{\kappa}}{z_{\chi}}}; \quad \tau = \frac{\varphi_{\kappa} - \varphi_{\chi}}{2}, \quad (18-45)$$

где

th
$$2\alpha l = \frac{2\cos\tau}{\frac{1}{t}+t};$$
 tg $2\beta l = \frac{2\sin\tau}{\frac{1}{t}-t}.$ (18-46)

При помощи таблиц круговых и гиперболических функций можно найти α, β и по ним γ.

18-7. Коэффициент отражения волны

В § 18-4 было показано, что при произвольном сопротивлении нагрузки Z_2 в конце линии коэффициент A_4 не равен нулю (18-23), т. е. в линии возникает обратная волна. Это можно учесть, введя так называемый к о м п л е к с н ы й к о э ф ф н ц и е н т о т р а ж е н и я волны или, короче, коэффициент отражения \tilde{n} , определив его в общем случае как отношение комплексов напряжений или токов обратной и прямой волн в любой точке линии:

$$\tilde{n} = \frac{\dot{A}_{1}e^{-\gamma x}}{\dot{A}_{3}e^{\gamma x}} = \frac{\dot{U}_{2} - l_{2}Z_{c}}{\dot{U}_{2} + l_{2}Z_{c}}e^{-2\gamma x} = \frac{Z_{2} - Z_{c}}{Z_{2} + Z_{c}}e^{-2\gamma x}.$$
(18-47)

В более узком смысле слова коэффициент отражения определяется в точках, где есть какая-либо неоднородность (конец или начало линии).

Зная, например, прямую волну напряжения и коэффициент отражения \tilde{n} , легко можно вычислить обратную волну напряжения. Так, если

$$\dot{U}_{np} = \dot{A}_3 e^{\gamma x}$$
,

то

$$\dot{U}_{06} = \dot{A}_4 e^{-\gamma x} = \tilde{n} \dot{A}_3 e^{\gamma x}.$$

Отсутствие обратной волны имеет то преимущество, что вся мощность, переносимая прямой волной к концу линии, поглощается сопротивлением нагрузки. При наличии обратной волны часть мощности прямой волны возвращается источнику обратной волной. Поэтому мощность, выделяющаяся в сопротивлении нагрузки, будет меньше, если считать, что мощность источника P_1 остается неизменной.

18-8. Согласованная нагрузка линии

Если в конце линии включено сопротивление нагрузки, равное волновому:

$$Z_2 = Z_c = \dot{U}_2 / \dot{I}_2$$

то, обращаясь к формулам (18-23), находим, что

$$\dot{A}_3 = \dot{U}_2; \quad \dot{A}_4 = 0,$$
 (18-48)

т. е. отраженная волна не возникает. Такую нагрузку называют согласованной нагрузкой или нагрузкой без отражения.

При этом, как следует из (18-47), коэффициент отражения $\tilde{n} = 0$. Из написанных выше соотношений с учетом (18-48) получим:

$$U = U_{\rm np} = U_2 e^{\gamma x}; \quad U_{\rm o6} = 0; \tag{18-49}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_{np} = \frac{U_{np}}{Z_c} = \frac{U_2}{Z_c} e^{\gamma x} = \dot{I}_2 e^{\gamma x}; \quad \dot{I}_{o6} = 0.$$
(18-50)

Отсюда следует:

$$\frac{\dot{U}}{l} = \frac{\dot{U}_2}{l_2} = \frac{\dot{U}_1}{l_1} = Z_c, \qquad (18-51)$$

т. е. для любой точки линии отношение комплексов \dot{U} и \dot{I} равно волновому сопротивлению Z_c . Поэтому режим работы генератора, питающего такую линию, не изменится, если в любом сечении линии ее разрезать и вместо отрезанной части линии включить волновое сопротивление. Режим работы оставшегося участка линии также не изменится.

Из соотношения (18-31) следует, что для согласованной линии $(Z_2 = Z_c)$ входное сопротивление равно волновому $Z_{\rm BX} = Z_c$.

Полагая начальную фазу напряжения в конце линии равной нулю, т. е. $U_2 = U_2$, запишем на основании (18-49) и (18-50) мгновенные значения напряжения и тока в любой точке линии:

$$u = U_{2m} e^{\alpha x} \sin (\omega t + \beta x); \quad i = \frac{U_{2m}}{z_c} e^{\alpha x} \sin (\omega t + \beta x - \theta). \quad (18-52)$$

Полученные соотношения изображены на рис. 18-9. Точки пересечения оси абсцисс с кривыми напряжения и тока сдвинуты на расстояние θ/β , причем согласно сказанному в § 18-5 величина θ отрицательна. Поэтому, применяя термины, справедливые, строго



Рис. 18-9.

говоря, только для синусоидальных величин, можно сказать, что ток опережает по фазе напряжение на угол | в |. Напряжение и ток в различных точках линии различаются не только по амплитуде, но и по фазе.

Мощность, проходящая через какое-нибудь сечение линии,

$$P = UI \cos \theta = \frac{U_{z}^{2}}{z_{c}} e^{2\alpha x} \cos \theta.$$
(18-53)

Эта мощность уменьшается по мере удаления от начала, так как на каждом элементе длины линии поглощается мощность

$$dP = 2\alpha \frac{U_z^2}{z_c} e^{2\alpha x} \cos \theta \, dx = (r_0 I^2 + g_0 U^2) \, dx, \qquad (18-54)$$

равная сумме потерь в сопротивлении проводов и в проводимости изоляции на элементе линии dx. Равенство средней и правой частей соотношения (18-54) можно показать после преобразований. Для этого следует в средней его части заменить $U_2e^{\alpha x}$, $\frac{U_2}{z_c}e^{\alpha x}$, α , z_c , θ их значениями из равенств (18-49), (18-50), (18-27), (18-10) и (18-11), выразив предварительно соз θ через соз 2θ по известной формуле соз $\theta = \sqrt{(1 + \cos 2\theta)/2}$.

Мощность, передаваемая по согласованной линии, называется естественной или натуральной мощностью. Режим передачи естественной мощности может иметь место в линиях, если сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению ($Z_2 = Z_c$). Средние значения естественной мощности для линий 500, 400, 220, 110 и 35 кВ соответственно равны 600, 360, 120, 30, 3 МВт. Отсюда видно, как сильно увеличивается естественная передаваемая мощность с увеличением напряжения линии.

Мощность, получаемая линией,

$$\dot{P_1} = U_1 I_1 \cos \theta.$$

Мощность в конце линии

$$P_2 = U_2 I_2 \cos \theta.$$

На основании равенств (18-49) и (18-50)

$$P_1 = U_1 I_1 \cos \theta = U_2 I_2 e^{2\alpha l} \cos \theta = P_2 e^{2\alpha l}$$
(18-55)

и к. п. д. линии

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = e^{-2\alpha l}.$$
 (18-56)

Все сказанное здесь о согласованной линии применимо и к бесконечно длинной линии, поскольку в последней не может возникнуть отраженная волна.

Пример 18-3. По результатам примера 18-1 определить: 1) естественную мощность, передаваемую в Москву при напряжении в Москве $U_{2n} = 1 \ \overline{3.220 \ \text{kB}}$; 2) напряжение на ГЭС; 3) токи в начале и в конце линии.

Решение. Естественная мощность, передаваемая в Москву,

$$P_2 = 3U_{2\phi}I_2\cos\theta = 3\frac{U_{2\phi}^2}{z_c}\cos\theta = 363.8$$
 MBT.

Ток в Москве

$$l_2 = \dot{U}_2 / Z_c = 553 \angle 5^{\circ}23'$$
 A.

Фазное напряжение на ГЭС

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_s e^{\alpha l} e^{j\beta l} = 241 \ \angle 55^\circ \ \kappa B; \ U_{11} = 241 \ \sqrt{3} = 417 \ \kappa B.$$

Ток на ГЭС

$$\dot{I}_1 = \dot{U}_1 / Z_c = 607 \ \angle \ 60^{\circ} 23'$$
 A.

18-9. Линия без искажений

Если токи и напряжения линии электросвязи несинусоидальные, но периодические, то, разлагая их в тригономстрические ряды, можно к каждой гармонике применить полученные результаты. Однако токи и напряжения линий связи, соответствующие передаваемой по ним речи и музыке, — непериодические функции времени. В этом случае найденные соотношения можно применить, разлагая непериодические токи и напряжения в непрерывный спектр (см. гл. 15).

Подчеркнем некоторые особенности линий связи. Для кабельных линий связи благодаря близкому расположению проводов друг от друга индуктивное сопротивление $x_0 = \omega L_0$ мало по сравнению с активным r_0 и им в первом приближении можно пренебречь. Точно так же активной проводимостью g_0 между проводами можно пренебречь по сравнению с реактивной проводимостью $b_0 = \omega C_0$. Поэтому, полагая $L_0 = 0$ и $g_0 = 0$ и, следовательно, $Z_0 = r_0$, $Y_0 = j\omega C_0$, из общих формул (18-27) и (18-10) получим:

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{1}{2} r_0 \omega C_0}; \quad Z_c = \sqrt{\frac{r_0}{j \omega C_0}} = \sqrt{\frac{r_0}{\omega C_0}} e^{-j\pi_c 4}.$$

Из этих соотношений видно, что коэффициент затухания а и коэффициент фазы в пропорциональны квадратному корню из частоты. Поэтому гармоники более высоких частот затухают сильнее, что приводит к искажению речи, музыки и телеграфных сигналов, т. е. к так называемым амплитудным искажениям. Фазовая скорость также зависит от частоты. Зависимость фазовой скорости от частоты приводит к изменению формы кривых токов и напряжений в конце линии по сравнению с их формой в начале линии. Эти искажения называются фазовыми. Амплитудные искажения также изменяют форму кривых. Подчеркнем особо, что при высоких частотах $r_0 \ll \omega L_0$; $g_0 \ll \omega C_0$ и согласно (18-27) коэффициент фазы $\beta = \omega l' \overline{L_0 C_0}$. Поэтому фазовая скорость не зависит от частоты, и фазовые искажения практически отсутствуют. Далее отметим, что из-за амплитудных и фазовых искажений кабельные линии связи без особых приспособлений непригодны для передачи речи и музыки на большие расстояния.

Воздушная или кабельная линии связи, не снабженные специальными усилителями, пригодны для передачи речи и музыки, когда коэффициент затухания α не зависит от частоты и невелик. Так как сохранение тембра звука и разборчивости речи определяется обертонами в их составе, т. е. высшими гармониками токов, то исследование выражения α на минимум как для кабельных, так и для воздушных линий связи надо проводить, полагая частоту ω достаточно большой, а следовательно, выражения $r_0/\omega L_0$ и $g_0/\omega C_0$ достаточно малыми.

После некоторых преобразований для а будем иметь:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(r_0 \sqrt{C_0/L_0} + g_0 \sqrt{L_0/C_0} \right).$$

Рассматривая α как функцию отношения $z = L_0/C_0$, найдем минимум α в функции z. Приравнивая $d\alpha/dz = 0$, получаем значение z, при котором α минимально:

$$\frac{L_0}{C_0} = \frac{r_0}{g_0}.$$
 (18-57)

Любопытно отметить, что это условие было получено Хевисайдом еще в 1893 г. Значение $\alpha_{\text{мин}}$ и коэффициент фазы β найдем из общих формул (18-27) для α и β с учетом условия (18-57):

$$\alpha_{\text{MHH}} = \sqrt{r_{0}g_{0}}; \quad \beta = \omega \sqrt{L_{0}C_{0}}. \quad (18-58)$$

Линию, удовлетворяющую условию (18-57), у которой, следовательно, коэффициент затухания не зависит от частоты и минимален, называют линией без искажений.

При тех же условиях согласно (18-10) волновое сопротивление

$$Z_{c} = \sqrt{L_{0}/C_{0}} = \sqrt{r_{0}/g_{0}}; \quad \theta = 0.$$
(18-59)

Иначе говоря, волновое сопротивление линии без искажений не зависит от частоты и активное.

Фазовая скорость в линиях без искажений также не зависит от частоты:

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \,. \tag{18-60}$$

Отметим дополнительно, что соотношение (18-57) легко вывести, если исходить только из условий независимости Z_c , α и v от частоты. В самом деле, представив Z_c в виде

$$Z_{c} = \sqrt{\frac{r_{0} + j\omega L_{0}}{g_{0} + j\omega C_{0}}} = \sqrt{\frac{L_{0}}{C_{0}}} \sqrt{\frac{r_{0}/L_{0} + j\omega}{g_{0}/C_{0} + j\omega}},$$

заключаем, что Z_c не зависит от частоты и равно $\frac{1}{L_0/C_0}$, если выполняется условие (18-57). Учитывая (18-59), находим коэффициент распространения:

$$\gamma = \alpha + j\beta = V \overline{(r_0 + j\omega L_0) (g_0 + j\omega C_0)} = (g_0 + j\omega C_0) \sqrt{\frac{r_0 + j\omega L_0}{g_0 + j\omega C_0}} =$$
$$= (g_0 + j\omega C_0) Z_c = (g_0 + j\omega C_0) \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = g_0 \sqrt{L_0/C_0} + j\omega \sqrt{L_0C_0},$$

откуда

$$\alpha = g_0 \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{r_0 g_0}; \quad v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}.$$

Как указывалось, у кабельных линий связи L_0/C_0 мало, а r_0/g_0 , наоборот, достаточно велико. Выполнить условие (18-57) можно, увеличив индуктивность кабеля и тем самым снизив величину затухания.

В 1900 г. был предложен метод увеличения индуктивности цепи путем сосредоточенного включения индуктивности (катушки индуктивности, включаемые в линию примерно через каждые 1,7 км). Такой метод приводил к снижению затухания примерно в 4 раза в звуковом диапазоне частот и тем самым увеличивал дальность связи также в 4 раза. Если же очень большого (возможного в то время) увеличения дальности связи (до 300—350 км) не требовалось, то метод сосредоточенного включения индуктивности все же применялся по экономическим соображениям, так как позволял при выполнении равенства (18-57) увеличить активное сопротивление, т. е. снизить диаметр провода, а следовательно, уменьшить расход меди и свинца.

Однако позднее встал вопрос об отказе от дополнительного увеличения индуктивности кабельной линии для дальних передач, так как увеличение индуктивности приводило к уменьшению фазовой скорости. Нормами установлено, что телефонная связь удовлетворительна, если максимальное время распространения сигнала не превышает 0,25 с (при таких условиях спрашивающий может получить ответ через 0,5 с, что и определяет наибольшую дальность связи). Наибольшая дальность телефонной связи по линии с сосредоточенной дополнительной индуктивностью согласно расчету равна 3200 км, а практически составляет 2500—2800 км, что объясняется включением в цепь усилителей и других устройств (в том числе станционных), замедляющих распространение электромагнитной энергии.

Для связи на небольшие расстояния увеличение индуктивности и в настоящее время дает существенную экономическую выгоду. Отметим еще, что согласно нормам для получения отчетливой телефонной связи при длине линии *l* затухание *al* не должно превосходить 10,5 дБ.

Если линия без искажения согласована с нагрузкой, т. е.

$$r_2 = Z_c = \sqrt{L_0/C_0},$$

то из формул (18-49) и (18-50), полагая $\dot{U}_2 = U_2$, получаем:

$$u = U_{2m} e^{\sqrt{r_0 g_0} x} \sin \omega (t + \sqrt{L_0 C_0} x);$$

$$i = \frac{U_{2m}}{\sqrt{L_0 C_0}} e^{\sqrt{r_0 g_0} x} \sin \omega (t + \sqrt{L_0 C_0} x).$$

Эти формулы показывают, что ток и напряжение в любой точке линии совпадают по фазе и на любом элементе длины dx:

$$\frac{1}{2}L_0i^2\,dx = \frac{1}{2}C_0u^2\,dx,$$

т. е. энергии магнитного и электрического полей в любой момент времени равны друг другу. В частности, они одновременно достигают максимума и одновременно проходят через нуль.

В случае произвольной нагрузки это равенство энергий имеет место для линий без искажений [и для линий без потерь (см. § 18-11)] только отдельно для прямой и обратной волн.

18-10. Холостой ход, короткое замыкание и нагрузочный режим линии с потерями

Рассмотрим холостой ход линии. Если в нагрузочном режиме напряжение и ток в конце линии были U_2 и I_2 , то после отключения приемника ($I_2 = 0$) напряжение на конце ее при неизменном напряжении в начале линии U_1 изменится. Изменив напряжение

в начале линии так, чтобы напряжение в конце линии осталось равным U_2 , из уравнений (18-24) при холостом ходе получим:

$$\dot{U}_{x} = \dot{U}_{2} \operatorname{ch} \gamma x; \quad \dot{I}_{x} = \frac{U_{2}}{Z_{c}} \operatorname{sh} \gamma x.$$
 (18-61)

Если теперь, не изменяя напряжения в начале линии, закоротить ее на конце, ток на конце уже не будет равен I_2 и в ряде случаев возрастет. Изменив напряжение в начале линии так, чтобы ток в конце короткозамкнутой линии стал равным I_2 , из уравнений (18-24) получим:

$$\dot{U}_{\kappa} = \dot{I}_2 Z_c \operatorname{sh} \gamma x; \quad \dot{I}_{\kappa} = \dot{I}_2 \operatorname{ch} \gamma x. \quad (18-62)$$

На основании соотношений (18-24), (18-61) и (18-62) можно при этих условиях написать:

$$\dot{U} = \dot{U}_{x} + \dot{U}_{\kappa}; \quad \dot{I} = \dot{I}_{x} + \dot{I}_{\kappa}.$$
 (18-63)

Полученные формулы показывают, что действительные ток и напряжение в любой точке линии могут быть разложены на составляющие холостого хода и короткого замыкания, чем иногда удобно пользоваться в расчетах. Например, при расчете распределения тока и напряжения вдоль нагруженной линии с потерями можно сначала найти составляющие напряжений и токов при холостом ходе и коротком замыкании в отдельности, а затем, геометрически суммируя их, получить действительные токи и напряжения.

Покажем, как можно построить векторные диаграммы и графики, дающие распределение величин и фаз токов и напряжений вдоль линии, нагруженной на конце.

Решим сначала эту задачу в режиме холостого хода линии. Из уравнений (18-61), полагая $U_2 = U_2$, имеем:

$$\dot{U}_{x} = U_{2} \operatorname{ch} \gamma x = \frac{U_{2}}{2} (e^{\alpha x + j\beta x} + e^{-\alpha x - j\beta x});$$

$$\dot{I}_{x} = \frac{U_{2}}{Z_{c}} \operatorname{sh} \gamma x = \frac{U_{2}}{z_{c}} e^{-j\theta} \operatorname{sh} \gamma x = \frac{U_{2}}{2z_{c}} e^{-j\theta} (e^{\alpha x + j\beta x} - e^{-\alpha x - j\beta x}).$$

Геометрическим местом концов векторов, определяемых выражением $e^{\alpha x} + {}^{\beta x}$, в полярных координатах является логарифмическая спираль, раскручивающаяся при положительных *x* и закручивающаяся при отрицательных. Построение ее было дано в § 18-3.

На рис. 18-10 отрезок OO_1 в масштабе m_U изображает напряжение $U_2/2$. Точки 1, 2, 3, ..., 11, 12 спирали соответствуют положительным x, а точки 1', 2', 3', ..., 11', 12' отрицательным значениям x. Легко видеть, что вектор U_x для любой точки линии равен сумме двух векторов $\frac{U_2}{2}e^{\alpha_X+j\beta_X}$ и $\frac{U_2}{2}e^{-\alpha_X-j\beta_X}$, повернутых в противоположные стороны от оси абсцисс на один и тот же угол β_X . Складывая, например, векторы O3 и O3', получаем вектор OC_3 , определяющий точку на годографе гиперболического косинуса от комплексного аргумента, т. е. точку на геометрическом месте

векторов U_x . Выполняя подобное построение для различных углов βx , найдем векторы OC_0 , \overline{OC}_1 , \overline{OC}_2 ... и получим спиралеобразный развертывающийся годограф гиперболического косинуса, т. е. годограф напряжения холостого хода линии.

Точки C_1 , C_2 , C_3 и т. д. определяют концы векторов напряжений холостого хода на расстояниях $\lambda/12$, $2\lambda/12$, $3\lambda/12$ и т. д. от конца линии, а точка C_0 представляет напряжение U_2 в конце линии.



Рис. 18-10.

Построение геометрического места концов векторов тока холостого хода I_x покажем для несколько упрощенного случая, от которого можно перейти и к общему случаю. Положим сначала, что аргумент волнового сопротивления $\theta = 0$. Тогда геометрическое место концов векторов I_x , т. е. спиралеобразный развертывающийся годограф гиперболического синуса, легко получить, если выбрать отрезок OO_1 равным в масштабе m_1 величине $U_2/2z_c$ и построить разность векторов

$$\frac{U_2}{2z_c}e^{\alpha x+j\beta x} \quad \mathrm{H} \quad \frac{U_2}{2z_c}e^{-\alpha x-j\beta x}.$$

Отметим, что ток в конце линии равен нулю, а точки S_1 , S_2 , S_3 н т. д. определяют концы векторов тока холостого хода на расстояниях $\lambda/12$, $2\lambda/12$, $3\lambda/12$ и т. д. от конца линии.

Кривые на рис. 18-10 показывают, что при холостом ходе напряжение по мере удаления от конца линии сначала уменьшается, а ток увеличивается до тех пор, пока напряжение не достигнет некоторого минимума, а ток — максимума, причем в общем случае в разных точках линии. После этого напряжение начнет возрастать, а ток падать, пока напряжение не достигнет максимума, а ток минимума и т. д. Максимумы и минимумы, постепенно сглаживаясь, чередуются через интервалы, примерно равные половине длины волны, причем максимумы напряжения сдвинуты на расстояния, примерно равные четверти длины волны по отношению к максимумам тока.

Таким образом, если длина линии не превышает $\lambda/4$, то, как следует из рис. 18-10, напряжение монотонно возрастает по направлению к концу линии (ср. длины отрезков OC_3 , OC_2 и OC_1 по сравнению с отрезком OC_6). Это повышение напряжения в конце линии при холостом ходе объясняется влиянием емкостного тока, который в достаточно длинных линиях высокого напряжения может достигать значительной величины. Емкостный ток, опережая по фазе создающее его напряжение, вызывает такое падение напряжению напряжения в индуктивности линии, которое и приводит к увеличению напряжения в конце линии по сравнению с напряжением в ее начале.

Кривые рис. 18-10 показывают также, что на протяжении первой четверти длины волны от конца линии ток холостого хода опережает напряжение (векторы $O\overline{S}_1$, $O\overline{S}_2$ опережают векторы \overline{OC}_1 , \overline{OC}_2). Затем ток отстает по фазе от напряжения ($O\overline{S}_4$ и \overline{OS}_5 отстают от OC_4 и OC_5). Начиная с третьей четверти длины волны ток холостого хода опять опережает напряжение и т. д.

Напряжения и токи в любой точке линии можно определить, заменив ch үх и sh үх их модулями:

$$U_{x} = |\dot{U}_{2} \operatorname{ch} (\alpha x + j\beta x)| = U_{2} \sqrt{\operatorname{ch}^{2} \alpha x \cos^{2} \beta x + \operatorname{sh}^{2} \alpha x \sin^{2} \beta x} =$$

$$= U_{2} \sqrt{\frac{e^{2\alpha x} + e^{-2\alpha x}}{4} + \frac{1}{2} (\cos^{2} \beta x - \sin^{2} \beta x)};$$

$$U_{x}^{2} = U_{2}^{2} \frac{\operatorname{ch}^{2} \alpha x + \cos 2\beta x}{2};$$

$$I_{x} = \left| \frac{\dot{U}_{2}}{Z_{c}} \operatorname{sh} (\alpha x + j\beta x) \right|; \quad I_{x}^{2} = \frac{U_{2}^{2}}{z_{c}^{2}} \frac{\operatorname{ch}^{2} \alpha x - \cos 2\beta x}{2}.$$

На рис. 18-11 построены кривые сh $2\alpha x$ и соз $2\beta x$ в зависимости от x, а также кривые ch $2\alpha x \pm \cos 2\beta x$, ординаты которых пропорциональны U_x^2 и I_x^3 . Эти кривые показывают, что U_x^2 и I_x^2 изменяются с чередующимися максимумами, причем значения их постепенно увеличиваются, а отношение максимума к минимуму стремится к единице. В конце линии ток равен нулю, а напряжение имеет максимум. Характер изменения кривых U_x и I_x тот же, что и кривых U_x^3 и I_x^3 , но с меньшими пульсациями.

Входное сопротивление линии при холостом ходе было найдено выше (18-22). С изменением длины линии l мнимая часть комплекса th γl изменяет знак, т. е. реактивная составляющая Z_x имеет то емкостный, то индуктивный характер. Это видно и из кривых рис. 18-10, где напряжение U_x то отстает от тока I_x , то опережает его.

Подобным же образом зависит входное сопротивление линии при холостом ходе и от частоты. При изменении частоты изменяется не только величина, но и знак аргумента входного сопротивления.

Отметим, что при холостом ходе коэффициент отражения (18-47) в конце линии $\tilde{n} = 1$. Это значит, что комплексные напряжения (и ток) прямой и обратной волн в конце линии равны по абсолютному значению и по знаку (находятся в фазе), т. е. отражение волны от разомкнутого конца линии происходит без перемены знака.

На рис. 18-12, а и б приведены для некоторого момента времени кривые прямой и обратной волн



Рис. 18-11.

напряжения и тока при холостом ходе, а также кривые результирующих напряжения и тока холостого хода.

Аналогично может быть найдено распределение токов и напряжений при коротком замыкании линии.





Рис. 18-12.

На основании соотношений (18-62) величины напряжений и токов в любой точке линии могут быть определены по формулам

$$U_{\kappa}^{2} = I_{2}^{2} z_{c}^{2} \frac{\operatorname{ch} 2\alpha x - \cos 2\beta x}{2};$$
$$I_{\kappa}^{2} = I_{2}^{2} \frac{\operatorname{ch} 2\alpha x + \cos 2\beta x}{2}.$$

Полученные соотношения показывают, что кривая U_{κ}^{2} аналогична кривой I_{κ}^{2} на рис. 18-11, а кривая I_{κ}^{2} аналогична кривой U_{κ}^{2} .

Входное сопротивление линии при коротком замыкании было найдено выше (18-33). Отметим, что и в этом случае реактивная составляющая Z_{κ} в зависимости от длины линии и от частоты изменяет знак.

Как следует из соотношения (18-47), при коротком замыкании коэффициент отражения в конце линин $\tilde{n} = -1$. Это означает, что комплексные напряжения (и ток) прямой и обратной волн равны по величине и противоположны по знаку (находятся в противофазе), т. е. отражение волны от короткозамкнутого конца линии пронсходит с переменой знака. Кривые прямой и обратной волн напряжения и тока, а также кривые результирующих напряжения и тока при коротком замыкании аналогичны соответственно кривым тока и напряжения при холостом ходе.

Пример 18-4. По данным примера 18-2 определить линейное напряжение в конце линии (в Москве) и ток в начале линии (на ГЭС) при сбросе всей нагрузки на конце линии и сохранении фазного напряжения на ГЭС, равного 220 кВ.

Решение

$$\dot{U}_{2x} = \frac{\dot{U}_{1x}}{\text{ch }\gamma l} = \frac{220}{0.581 e^{l^{7} \circ 22'}} = 382 \ \angle -7^{\circ}22' \ \text{kB};$$
$$U_{2x} = \sqrt{3} \cdot 382 = 661.5 \ \text{kB}.$$

Повышение напряжения при холостом ходе

$$\Delta U = \frac{382 - 220}{220} \ 100 = 73.6\%; \quad \dot{I}_{1x} = \frac{U_2}{Z_c} \ \text{sh } \gamma l = 792 \ \angle \ 84^{\circ}24' \ \text{A}.$$

Интересно отметить, что и ток в начале линии при холостом ходе получился на 45% больше того же тока в режиме нагрузки:

$$I_{1x} = \frac{792}{548} I_1 = 1,45I_1,$$

хотя напряжение в начале линии во втором случае ($U_1 = 220$ кВ) почти равно напряжению в первом случае ($U_1 = 222$ кВ).

18-11. Линии без потерь

Если положить равными нулю сопротивление проводов линии $r_0 = 0$ и проводимость утечки между проводами $g_0 = 0$, то получим так называемую линию без потерь.

Для коротких высокочастотных линий, применяемых в раднотехнике, часто с достаточно большой точностью можно пренебречь сопротивлением r_0 и утечкой g_0 по сравнению с ωL_0 и ωC_0 . Поэтому в радиотехнике очень часто рассматривают двухпроводные воздушные линии и коаксиальные кабели как линии без потерь. Вообще же говоря, линию без потерь следует рассматривать как идеализацию действительной линии.

Из соотношений (18-8), (18-10), (18-15) и (18-16) для такой линии получим:

$$\alpha = 0; \quad \beta = \omega \bigvee L_0 C_0; \quad (18-64)$$

$$Z_{c} = V L_{0}/C_{0} = z_{c}; \quad \theta = 0; \quad (18-65)$$

$$v = \omega/\beta = 1/\sqrt{L_0 C_0}; \qquad (18-66)$$

$$\lambda = 2\pi/\beta, \qquad (18-67)$$

т. е. у линии без потерь затухание равно нулю, а волновое сопротивление активное и не зависит от частоты. Точно так же и фазовая скорость в линиях без потерь не зависит от частоты. Заметим, что β , Z_c , v, λ для линии без потерь такие же, как и для неискажающей линии с потерями.

Преобразуем формулу (18-66) для фазовой скорости к другому виду. Это преобразование проведем, например, для двухпроводной линии. Емкость единицы длины двухпроводной линии, Ф/км,

$$C_0 = \frac{\pi e e_0}{\ln (d/r_0)},$$
 (18-68)

а индуктивность той же линии, Г/км,

$$L_0 = \frac{\mu \mu_0}{\pi} \ln \left(d/r_0 \right); \tag{18-69}$$

здесь r_0 — раднус провода, а d — расстояние между осями проводов.

Подставляя значения L₀ и C₀ в формулу (18-66) для v, получаем:

$$v = \frac{1}{V \varepsilon_0 \mu_0} \frac{1}{V \varepsilon_\mu} = \frac{1}{V \varepsilon_a \mu_a}, \qquad (18-70)$$

где є_а и µ_а — абсолютные днэлектрическая и магнитная проницаемости среды между проводами.

Но, как известно, скорость света в вакууме

$$c = \frac{1}{V \varepsilon_{0} v_{0}}$$
(18-71)

и для фазовой скорости можно записать:

$$v = \frac{c}{|\cdot| \epsilon \mu}.$$
 (18-72)

Для воздушных линий $\varepsilon = \mu = 1$ и фазовая скорость совпадает со скоростью света. Для кабельных линий $\varepsilon > 1$ и v < c.

Аргумент волнового сопротивления линии без потерь $\theta = 0$, т. е. токи прямой и обратной волн совпадают по фазе с напряжениями.

Уравнения длинной линии с гиперболическими функциями от комплексного аргумента (18-21) и (18-24) для линии без потерь переходят в уравнения с круговыми функциями от вещественного аргумента. Если заданы напряжение U₁ и ток I₁ в начале линии, то получим:

$$\begin{array}{c} \dot{U} = \dot{U}_{1} \cos\beta x - j\dot{I}_{1}Z_{c} \sin\beta x; \\ \dot{I} = -j \frac{U_{1}}{Z_{c}} \sin\beta x + \dot{I}_{1} \cos\beta x. \end{array} \right\}$$
(18-73)

Если заданы напряжение \dot{U}_2 и ток \dot{I}_2 в конце линии, то имеем:

$$\begin{array}{l} \dot{U} = \dot{U}_2 \cos\beta x + j\dot{I}_2 Z_c \sin\beta x; \\ \dot{I} = j \frac{\dot{U}_2}{Z_c} \sin\beta x + \dot{I}_2 \cos\beta x. \end{array} \right\}$$
(18-74)

Входное сопротивление линии согласно (18-31) и (18-64) - (18-67)

$$Z_{\text{nx}} = z_c \frac{Z_2 + j z_c \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} l}{Z_2 j \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} l + z_c}.$$
 (18-75)

Переходя в уравнениях (18-74) к мгновенным значениям при $U_2 = U_2$, $I_2 = I_2 e^{-I\varphi_2}$, получаем:

$$u = U_{2m} \cos\beta x \sin\omega t + I_{2m} z_c \sin\beta x \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2} - \varphi_2\right); (18-76a)$$
$$i = \frac{U_{2m}}{z_c} \sin\beta x \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + I_{2m} \cos\beta x \sin\left(\omega t - \varphi_2\right). (18-766)$$

Кривые распределения мгновенных значений тока и напряжения вдоль линии на расстоянии, равном длине волны, при $\dot{\varphi}_2 > 0$ для трех моментов времени представлены на рис. 18-13. Кривые



Рис. 18-13.

и выражения (18-76) показывают, что распределение напряжения и тока вдоль линии в каждый данный момент является синусоидальным. Рассматривая их одновременно, видим, как изменяются кривые распределения тока и напряжения по линии на протяжении трети периода. Разумеется, изменение тока или напряжения во времени в любой фиксированной точке линии также будет синусоидальным.

Остановимся еще на свойствах линий без потерь, длиной в четверть и в половину длины волны. При $l = \frac{\lambda}{4}$ и $\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$ из уравнений (18-74) получим:

$$\dot{U}_1 = j \dot{I}_2 z_c; \quad \dot{I}_1 = j \dot{U}_2 / z_c.$$
 (18-77)

В этом случае напряжение (ток) в начале линии пропорционально току (напряжению) в конце и опе-

режает его по фазе на 90°. Для поддержания постоянного напря-жения в конце линии U₂, которое может изменяться вследствие изменения нагрузки на конце линии, необходимо в начале линии поддерживать постоянным не напряжение U_1 , а ток I_1 .

Для линии длиной в полволны $l = \frac{\lambda}{2}$ и $\beta l = \pi$ из уравнения (18-74) имеем:

$$\dot{U}_1 = -\dot{U}_2; \quad \dot{I}_1 = -\dot{I}_2,$$
 (18-78)
т. е. напряжение и ток в начале линии равны по величине и противоположны по фазе напряжению и току в конце линии. Если не считать поворота векторов на 180°, питание приемника от источника энергии происходит таким образом, как будто бы самой линии передачи нет.

18-12. Стоячие волны

Рассмотрим случаи, когда активная мощность, поглощаемая приемником в конце линии без потерь, равна нулю. Это может быть при холостом ходе, коротком замыкании и чисто реактивной нагрузке.

При холостом ходе ($l_2 = 0$, $Z_2 = \infty$) из уравнений (18-74) следует:

$$\begin{array}{c} \dot{U} = \dot{U}_2 \cos \beta x; \\ \dot{I} = j \, \frac{\dot{U}_2}{z_c} \sin \beta x. \end{array} \right\}$$
(18-79)

Мгновенные значения напряжения и тока при $\dot{U}_2 = U_2$ равны:

$$u = U_{2m} \cos \beta x \sin \omega t;$$

$$i = \frac{U_{2m}}{z_c} \sin \beta x \cos \omega t$$
(18-80)

и представляют собой уравнения стоячих волн. Математически уравнение стоячей волны представляется произведением двух функций, причем аргумент одной зависит только от времени, а другой — только от координаты.

Стоячей волной называется процесс, получающийся от наложения прямой и обратной волн с одинаковыми амплитудами.

Действительно, при холостом ходе $(Z_2 = \infty)$ $\tilde{n} = 1$ и, как следует из (18-47), $\dot{A}_3 = \dot{A}_4$. Выражение для напряжения (18-80) можно представить в виде суммы (а для тока` в виде разности) прямой и обратной волн с одинаковыми амплитудами:

$$u = \frac{U_{2m}}{2} \sin \left(\omega t + \beta x\right) + \frac{U_{2m}}{2} \sin \left(\omega t - \beta x\right); \qquad (18-81a)$$

$$i = \frac{U_{2m}}{2z_c} \sin(\omega t + \beta x) - \frac{U_{2m}}{2z_c} \sin(\omega t - \beta x). \quad (18-816)$$

При холостом ходе на конце линии (x = 0) и в точках, отстоящих от конца на расстояниях

$$x=k \frac{\pi}{\beta}=k\frac{\lambda}{2},$$

где k — целое число, имеем в любой момент времени максимумы напряжения, называемые пучностями, и нули тока, называемые узлами (рис. 18-14). На расстояниях же от конца линии

$$x = \frac{(2k+1)\pi}{2\beta} = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$$

всегда наблюдаются узлы напряжения и пучности тока. Узлы и пучности тока и напряжения неподвижны. Узлы тока совпадают с пучностями напряжения, и наоборот. Ток опережает по фазе напряжение на 90°, когда знаки sin βx и cos βx одинаковы



 $\frac{3}{4}\lambda \quad x = \frac{\lambda}{2}$

и sin px и cos px одинаковы $(0 \le x \le \lambda/4; \lambda/2 \le x \le 3\lambda/4$ и т. д.), и отстает по фазе на 90° от напряжения, когда знаки sin βx и cos βx противоположны $(\lambda/4 \le x \le \lambda/2; 3\lambda/4 \le x < \lambda$ и т. д.).

Входное сопротивление разомкнутой линии без потерь

$$Z_{x} = -jZ_{c} \operatorname{ctg} \beta x =$$

= $-jz_{c} \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{\lambda} x$, (18-82)

т. е. чисто реактивное, и характер его определяется длиной линии *x* и частотой *f* (или длиной

волны λ). Изменение абсолютного значения и характера входного сопротивления в зависимости от длины линии показано на рис. 18-15. От x = 0 до $x = \lambda/4$ от $x = \lambda/2$ до $x = 3\lambda/4$ и т. д. линия представляет собой емкостное сопротивление, а от $x = \lambda/4$

x = 0

до $x = \lambda/2$, от $x = 3\lambda/4$ до $x = \lambda$ и т. д. — индуктивное сопротивление. При x = 0, $\lambda/2$, λ и т. д.



Рис. 18-15.

Рис. 18-16.

линия может быть представлена параллельным резонансным контуром, а при $x = \lambda/4$, $3\lambda/4$, $5\lambda/4$ и т. д. — последовательным резонансным контуром.

При коротком замыкании ($\dot{U}_2 = 0, Z_2 = 0$) из уравнений (18-74) получим:

$$\dot{U} = j \dot{I}_2 z_c \sin \beta x; \quad \dot{I} = \dot{I}_2 \cos \beta x.$$
 (18-83)

Мгновенные значения

 $u = I_{2m} z_c \sin \beta x \cos \omega t;$ $i = I_{2m} \cos \beta x \sin \omega t,$

т. е. напряжение и ток представляют собой также стоячие волны. Для любого момента времени на конце линии (x = 0) и в точках, отстоящих от него на целое число полуволн ($k\lambda/2$), имеем узлы напряжения и пучности тока, а в точках, отстоящих от конца линии на расстояния, равные нечетному числу четвертей длин волн (2k + 1) $\lambda/4$, получаются пучности напряжения и узлы тока (рис. 18-16). При этом пучности напряжения и пучности тока, а также узлы напряжения и узлы тока сдвинуты на четверть длины волны друг относительно друга. Напряжение опережает по фазе ток на 90°, когда знаки sin βx и

cos βx одинаковы $(0 \le x \le \lambda/4, \lambda/2 \le x \le 3\lambda/4$ и т. д.), и отстает на 90° от тока, когда знаки sin βx и cos βx противоположны $(\lambda/4 \le x \le \lambda/2, 3\lambda/4 \le x \le \lambda$ и т. д.).

Выходное сопротивление короткозамкнутой линии без потерь

$$Z_{\kappa} = jZ_c \operatorname{tg} \beta x = jz_c \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} x \quad (18-84)$$

также чисто реактивное и в зависимости от длины линии *l* и частоты *f* может быть индуктивным или емкостным. Изменение входного со-

противления в зависимости от длины короткозамкнутой линии показано на рис. 18-17. Из него видно, что от x = 0 до $x = \lambda/4$ от $x = \lambda/2$ до $x = 3\lambda/4$ и т. д. линия представляет собой индуктивное сопротивление, а от $x = \lambda/4$ до $x = \lambda/2$, от $x = 3\lambda/4$ до $x = \lambda$ и т. д. емкостное сопротивление. При x = 0, $\lambda/2$, λ и т. д. линия может быть заменена последовательным резонансным контуром, а при $x = \lambda/4$, $3\lambda/4$, $5\lambda/4$ и т. д. — параллельным резонансным контуром.

При согласовании линии с нагрузкой (см. § 18-8) приходится включать индуктивное или емкостное сопротивление параллельно или последовательно приемнику. В качестве такого сопротивления при высоких частотах может служить короткозамкнутая или разомкнутая линия без потерь. Но, воспользовавшись линией для согласования, разумно взять ее наименьшей длины, т. е. как показывают рис. 18-15 и 18-17, вместо емкостного сопротивления выбирать разомкнутую линию длиной менее $\lambda/4$, а вместо индуктивного короткозамкнутую, длиной менее $\lambda/4$. Длину разомкнутой линии без потерь *х* можно определить при заданном x_{C} из формулы

$$\frac{1}{\omega C} = x_C = z_c \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{\lambda} x. \qquad (18-85)$$



Величину x можно найти и из кривой z_x , приведенной из рис. 18-15, если построение выполнено достаточно точно. Длину короткозамкнутой линии без потерь x можно определить при заданном x_1 из формулы

$$\omega L = x_L = z_c \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} x. \tag{18-86}$$

Величину *х* можно также найти прямо из кривой *z*_к, приведенной на рис. 18-17.

При чисто реактивном сопротивлении нагрузки $Z_2 = \pm jx_2$ в линии также будут стоячие волны. Действительно, как было только что показано, емкостное и индуктивное сопротивления могут быть заменены отрезками разомкнутой или короткозамкнутой линии. Сле-



Рис. 18-18.

довательно, линия с реактивным сопротивлением нагрузки ничем не отличается от разомкнутой или короткозамкнутой линии большей длины. Только в конце линии с реактивным сопротивлением нагрузки не будет ни пучности, ни узла тока или напряжения (рис. 18-18).

В узлах ток или напряжение равны нулю в любой момент времени, поэтому мощность в них всегда равна нулю и энергия через эти точки проходить не может. Следовательно, передачу энергии

по линии осуществляют только бегущие волны. В случае стоячих волн движение энергии вдоль линии возможно только на участках между двумя смежными узлами тока и напряжения и связано с обменом энергией между электрическим и магнитным полями на каждом из таких участков. В разомкнутой или короткозамкнутой линии длиной несколько меньше четверти волны движение энергии (обмен энергией между генератором и линией) происходит вдоль всей линии, так как только на конце линии есть узел тока (разомкнутая линия) или узел напряжения (короткозамкнутая линия).

Предположим теперь, что у линии без потерь активное сопротивление нагрузки $Z_2 = r_2$. Обозначая

 $z_c/r_2 = K$

и подставляя в выражения (18-74), после простых преобразований получаем:

$$\dot{U} = \dot{U}_{2} [Ke^{j\beta x} + (1 - K)\cos\beta x]; \quad \dot{I} = \frac{U_{2}}{z_{c}} [Ke^{j\beta x} + j(1 - K)\sin\beta x]$$

и при $\dot{U}_{2} = U_{2}$
 $u = U_{2m}K\sin(\omega t + \beta x) + U_{2m}(1 - K)\cos\beta x\sin\omega t;$
 $\dot{i} = \frac{U_{2m}}{z_{c}}K\sin(\omega t + \beta x) + \frac{U_{2m}(1 - K)}{z_{c}}\sin\beta x\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}).$

В этих уравнениях напряжение и ток представлены суммами двух слагаемых. Первое из них — бегущая волна, а второе — стоячая волна. Таким образом, если линия не согласована с нагрузкой $(K \neq 1)$, то напряжение и ток в линии можно представить суммой бегущих и стоячих волн. Чем сильнее K отличается от единицы в ту или другую сторону, тем резче выявятся стоячие волны. При K = 0 (холостой ход) и $K = \infty$ (короткое замыкание) в линии

наблюдаются только стоячие волны. Чем ближе K к единице, тем резче проявляются бегущие волны. Стоячие волны отсутствуют при K = 1 или $r_2 = Z_c$, т. е. когда нагрузка согласованная.

Линия без потерь длиной в четверть волны применяется в качестве согласующего элемента между какой-либо линией без, потерь и активным сопротивлением нагрузки на ее конце $Z_2 = r_2$, не равным волновому сопротивлению линии. На-



пример (рис. 18-19), при помощи линии длиной в четверть волны можно согласовать линию (без потерь), питающую антенну, с самой антенной, входное сопротивление которой $Z_2 = r_2$, т. е. чисто активное.

Найдем входное сопротивление четвертьволновой линии $l = \lambda/4$, нагруженной на антенну, при $Z_2 = z_2 = r_2$ на основании (18-75):

$$Z_{\text{BX}} = z_c \frac{z_2 + jz_c \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4}}{jz_2 \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} + z_c}.$$

Так как tg $\pi/2 = \infty$, то

$$Z_{\rm BX} = z_c^2/z_2 = z_{\rm BX}.$$

Для согласования питающей линии с антенной необходимо, чтобы

$$z_{\rm BX} = z_{c1},$$

где z₋₁ — волновое сопротивление питающей линии.

Отсюда

$$z_c = \sqrt{z_{c1} z_2}.$$

В этом случае четвертьволновая линия без потерь называется четвер тьволновым трансформатором, так как она как бы приводит (трансформирует) волновое сопротивление питающей линии к сопротивлению нагрузки.

Линия без потерь длиной в четверть волны, замкнутая в конце подогревателем термопары, т. е. практически накоротко, применяется как вольтметр для измерения распределения напряжения в двухпроводной линии, питаемой генератором с длиной волны λ (рис. 18-20). Термопара присоединяется к милливольтмстру, измеряющему ее э. д. с. Кроме того, дается специальная градуировочная кривая, т. е. зависимость э. д. с. термопары от тока нагрева ее спая.

Соотношение между напряжением в пучности U_1 (начало короткозамкнутой линии) и током в пучности I_2 (ее конец) определяется из (18-74):

$$\dot{U}_1 = I_2 z_c j \sin \beta \lambda / 4$$

т. е.

$$U_1 = I_2 z_c.$$

іб Основы теории цепея

545

Определив по показаниям милливольтметра ток в пучности четвертьволновой линии, при помощи последней формулы вычисляют напряжение в ее начале, т. е. напряжение между проводами исследуемой линии. Перемещая место присоединения четвертьволновой линии вдоль исследуемой линии, можно измерить распределение напряжения вдоль последней.

Как видно из рис. 18-17, входное сопротивление короткозамкнутой линии без потерь длиной $\lambda/4$ бесконечно велико, поэтому се подключение не влияет на распределение напряжения вдоль исследуемой линии.

В сантиметровом и дециметровом диапазонах воли для измерения комплексного входного сопротивления какого-нибудь приемника применяют так называемую измерительную линию в виде отрезка коаксиальной линии без потерь. В коаксиальной линии прорезают щель, в которую вводят зонд, представляющий собой небольшой стерженек (или рамку). Щель вырезается параллельно линиям поверхностного тока, протекающего по оболочке коаксиальной линии. Как показывает анализ и опыт, наличие щели изменяет лины в слабой степени первоначальную конфигурацию поля в измерительной линии. Зонд, который



Рис. 18-20,

Рис. 18-21.

извлекает небольшую часть энергии, проходящей по измерительной линии, соединяется с индикатором. Показания индикатора пропорциональны напряженности электрического поля, а следовательно, и напряжению в данном сечении измерительной линии. Перемещая зонд вдоль щели, можно исследовать поле внутри измерительной линии. В конце линии присоединяют приемник, комплексное входное сопротивление которого измеряется. По распределению напряжений вдоль измерительной линии можно определить сопротивление нагрузки (рис. 18-21).

Распределение напряжения и тока вдоль линии определяется уравнениями (18-7) и (18-9). При отсчете координаты от начала линии

$$\dot{U} = \dot{A}_1 e^{-j\beta x} + \dot{A}_2 e^{j\beta x}; \quad \dot{I} = \frac{1}{z_c} (\dot{A}_1 e^{-j\beta x} - \dot{A}_2 e^{j\beta x}).$$

Комплексный коэффициент отражения

$$\tilde{n} = \frac{\dot{A}_{2}e^{j\beta x}}{\dot{A}_{1}e^{-j\beta x}} = \frac{A_{2}e^{j\psi_{2}e^{j\beta x}}}{A_{1}e^{j\psi_{1}e^{-j\beta x}}} = ne^{j(2\beta x + \psi_{2} - \psi_{1})},$$

где $n = A_2/A_1$ — его модуль.

Модуль коэффициента отражения *n* можно вычислить, определив коэффициент бегущей волны напряжения:

 $k = U_{\rm MUII}/U_{\rm Makc};$

здесь $U_{\text{мин}}$ и $U_{\text{макс}}$ — минимальное и максимальное напряжения в линии, измеряемые непосредственно индикатором. В точке $x = l - x_0$, где прямая и обратная волны находятся в противофазе, имеем $U_{\text{мин}}$, так что

$$U_{\text{MUH}} = A_1 - A_2.$$

В точке, где они совпадают по фазе напряжение максимально:

 $U_{\text{MAKC}} = A_1 + A_2.$

Следовательно,

$$k = \frac{A_1 - A_2}{A_1 + A_2} = \frac{1 - n}{1 + n},$$

откуда

$$n=\frac{1-k}{1+k}.$$

С учетом выражения n перепишем \dot{U} и l:

$$\dot{U} = \dot{A}_{1} e^{-j\beta x} \left[1 + n e^{j (2\beta x + \psi_{2} - \psi_{1})} \right];$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{A}_{1}}{z_{c}} e^{-j\beta x} \left[1 - n e^{j (2\beta x + \psi_{2} - \psi_{1})} \right].$$

Найдем входное сопротивление нагрузки (x = l):

$$Z_{\rm BX} = Z_2 = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = z_c \frac{1 + ne^{j} (2\beta l + \psi_2 - \psi_1)}{1 - ne^{j} (2\beta l + \psi_2 - \psi_1)} \cdot$$

Так как в точке $x = l - x_0$ минимума напряжения векторы $\dot{A}_2 e^{j\beta x}$ и $\dot{A}_1 e^{-j\beta x}$ находятся в противофазе, то

$$\psi_2 + \beta (l - x_0) - [\psi_1 - \beta (l - x_0)] = \pi$$

И

$$\psi_2 - \psi_1 = \pi - 2\beta (l - x_0).$$

Подставляя значение этой разности в выражение для Z_{вх}, получаем:

$$Z_{BX} = z_c \frac{1 + ne^{j(\pi + 2\beta x_0)}}{1 - ne^{j(\pi + 2\beta x_0)}} = z_c \frac{1 - ne^{j2\beta x_0}}{1 + ne^{j2\beta x_0}}.$$

Заменяя е/26хо по формуле

$$e^{j2\beta x_0} = \frac{1+j \, \mathrm{tg} \, \beta x_0}{1-j \, \mathrm{tg} \, \beta x_0}$$

и выражая n через k, после преобразований находим, что

$$Z_{\rm BX} = z_c \frac{k - j \, \mathrm{tg} \, \beta x_0}{1 - jk \, \mathrm{tg} \, \beta x_0}.$$

Таким образом, для вычисления $Z_{\rm nx}$ необходимо измерить $U_{\rm мин}$ и $U_{\rm макс}$, т. е. коэффициент бегущей волны напряжения k, и расстояние x_0 от приемника до ближайшего минимума напряжения.

Если обозначить

$$k = \text{th } p$$
.

то можно представить $Z_{\rm bx}$ как гиперболический тангенс некоторого комплексного аргумента ζ , умноженный на z_c ,

$$Z_{BX} = z_c \operatorname{th} (p + j\beta x_0) = z_c \operatorname{th} \zeta.$$

Пример 18-5. Найти входное сопротивление короткозамкнутой двухпроводной линии длиной l = 35 м для генератора, работающего на волне длиной $\lambda = 50$ м. Диаметр проводов линии 2r = 4 мм, расстояние между проводами d = 13,54 см. Найти индуктивность катушки, эквивалентной по сопротивлению этой линии. Решение. Пренебрегая потерями, найдем волновое сопротивление линии

$$z_c = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \sqrt{\frac{\mu\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{r} \frac{\ln (d/r)}{\varepsilon \varepsilon_0 \pi}} = \frac{1}{\pi} \ln \frac{d}{r} \sqrt{\frac{\mu\mu_0}{\varepsilon \varepsilon_0}} = 505 \text{ Om}.$$

Входное сопротивление

$$Z_{\kappa} = j z_c \operatorname{tg} \beta l = j z_c \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} l = j 1554 \operatorname{Om}.$$

Линия представляет для генератора индуктивную нагрузку, что ясно уже из того, что $\lambda/2 < l < 3\lambda/4$.

Индуктивность эквивалентной катушки

$$L = \frac{x_L}{\omega} = \frac{z_{\kappa}}{\omega} = \frac{z_{\kappa}}{2\pi c} \lambda = 41 \text{ MKL}.$$

18-13. Линия как четырехполюсник

Сравнивая основные уравнения длинной линии (18-24)

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 \operatorname{ch} \gamma l + \dot{I}_2 Z_c \operatorname{sh} \gamma l; \quad \dot{I}_1 = \frac{U_2}{Z_c} \operatorname{sh} \gamma l + \dot{I}_2 \operatorname{ch} \gamma l$$

с уравнениями четырехполюсника

$$\begin{array}{c} \dot{U}_1 = A \dot{U}_2 + B \dot{I}_2; \\ \dot{I}_1 = C \dot{U}_2 + D \dot{I}_2, \end{array} \right\}$$
(18-87)

можно заключить, что длинная линия является симметричным четырехполюсником, коэффициенты которого

 $A = \operatorname{ch} \gamma l;$ $B = Z_c \operatorname{sh} \gamma l;$ $C = \frac{\operatorname{sh} \gamma l}{Z_c};$ $D = A = \operatorname{ch} \gamma l.$ (18-88) Условие AD - BC = 1 выполняется и для линии, так как $\operatorname{ch}^2 \gamma l - \operatorname{sh}^2 \gamma l = 1.$

Но, как известно, всякий симметричный четырехполюсник может быть представлен симметричной схемой замещения, например П- или Т-образной (см. § 8-4).

Определим сначала сопротивление Z₁ и проводимость Y₂ симметричной Т-образной схемы (рис. 18-22, *a*), которой можно заменить длинную линию при заданной частоте.

Симметричная Т-схема является схемой замещения симметричного четырехполюсника, если равны какие-либо два коэффициента (например, A и C) четырехполюсника и Т-схемы. Можно говорить о равенстве именно двух коэффициентов, ибо коэффициенты B и D связаны с первыми двумя A и C соотношениями D = A и $A^2 - BC = 1$.

Как следует из формул (18-87) и (18-88), для длинной линии

$$A = \frac{\dot{U}_{1x}}{\dot{U}_2} = \operatorname{ch} \gamma l; \quad C = \frac{\dot{l}_{1x}}{\dot{U}_2} = \frac{\operatorname{sh} \gamma l}{Z_c}. \quad (18-89)$$

С другой стороны, выше [см. (16-39) и (16-50)] для Т-схемы было получено:

$$A = \frac{\dot{U}_{1x}}{\dot{U}_2} = 1 + \frac{Z_1 Y_2}{2}; \quad C = \frac{\dot{I}_{1x}}{\dot{U}_2} = Y_2.$$
(18-90)

Приравнивая значения A и C для длинной линии (18-89) и для Т-схемы (18-90), получаем:

$$Y_{2} = \frac{\operatorname{sh} \gamma l}{Z_{c}}; \quad 1 + \frac{Z_{1}Y_{2}}{2} = \operatorname{ch} \gamma l; \quad Z_{1} = \frac{2 \operatorname{(ch} \gamma l - 1)}{\operatorname{sh} \gamma l} Z_{c}. \quad (18-91)$$

Формулы для Z₁ и Y₂ можно записать несколько более единообразно. Для этого умножим числитель и знаменатель правых



Рис. 18-22.

частей формул (18-91) на у*l* и, учитывая соотношения (18-8) и (18-10), получаем:

$$Z_1 = \gamma l Z_c \frac{2 \operatorname{(ch} \gamma l - 1)}{\gamma l \operatorname{sh} \gamma l} = Z_0 l K_1; \qquad Y_2 = \frac{\gamma l}{Z_c} \frac{\operatorname{sh} \gamma l}{\gamma l} = Y_0 l K_2.$$
(18-92)

Введенные коэффициенты K₁ и K₂ соответственно равны:

$$K_1 = \frac{2(\operatorname{ch} \gamma l - 1)}{\gamma l \operatorname{sh} \gamma l}; \quad K_2 = \frac{\operatorname{sh} \gamma l}{\gamma l}.$$
(18-93)

Подсчитав коэффициенты K_1 и K_2 , определяем затем по формулам (18-92) сопротивление и проводимость Т-схемы замещения и, таким образом, длинную линию любой длины заменяем симметричной Т-образной схемой замещения.

Теперь найдем сопротивление Z_1 и проводимость Y_2 симметричной П-образной схемы, которой также можно заменить длинную линию (рис. 18-22, б). При этом удобно приравнять коэффициенты A и B линии и схемы.

Выше [см. (16-39) и (16-49)] для П-схемы было получено:

$$A = \frac{\dot{U}_{1x}}{\dot{U}_2} = 1 + \frac{Z_1 Y_2}{2}; \quad B = Z_1.$$
(18-94)

Приравнивая значения A и B для длинной линии (18-88) и для П-схемы (18-94), получаем:

$$Z_1 = Z_c \operatorname{sh} \gamma l; \quad 1 + \frac{Z_1 Y_2}{2} = \operatorname{ch} \gamma l; \quad Y_2 = \frac{2 \operatorname{(ch} \gamma l - 1)}{Z_c \operatorname{sh} \gamma l}.$$
 (18-95)

Запишем формулы для Z₁ и Y₂ также через коэффициенты K₁ и K₂. Для этого умножим числитель и знаменатель правых частей формул (18-95) на уl и согласно (18-8) и (18-10) получим:

$$Z_{1} = \gamma l Z_{c} \frac{\operatorname{sh} \gamma l}{\gamma l} = Z_{0} l K_{2};$$

$$Y_{2} = \frac{\gamma l}{Z_{c}} \frac{2 \operatorname{(ch} \gamma l - 1)}{\gamma l \operatorname{sh} \gamma l} = Y_{0} l K_{1}.$$
(18-96)

Таким образом, длинную линию любой длины *l* можно также заменить симметричной П-образной схемой замещения.

Полученные схемы замещения пригодны и для линий постоянного тока, если положить $\omega = 0$.

Основное затруднение при вычислении параметров Т- и П-схем (Z_1, Y_2) представляет вычисление коэффициентов K_1 и K_2 по формулам (18-93), поскольку приходится находить значения гиперболических функций от комплексного аргумента.

Исходя из выражений (18-93) для K₁ и K₂ и представляя sh үl и ch үl рядами, получаем:

$$K_{1} = \frac{2(\operatorname{ch} \gamma l - 1)}{\gamma l \operatorname{sh} \gamma l} \approx 1 - \frac{(\gamma l)^{2}}{12} + \frac{(\gamma l)^{4}}{120} - \dots;$$

$$K_{2} = \frac{\operatorname{sh} \gamma l}{\gamma l} \approx 1 + \frac{(\gamma l)^{2}}{6} + \frac{(\gamma l)^{4}}{120} + \dots$$

При анализе этих выражений, естественно, возникает мысль о приближенной замене K_1 и K_2 единицей. Например, если потребовать, чтобы модуль наибольшего из отбрасываемых членов в выражении K_2 , т. е. $(\gamma l)^2/6$, не превышал 0,01, то можно найти предельную длину линии l, удовлетворяющую этому условию. При этом влияние всех остальных отбрасываемых членов будет ничтожно, ибо $\frac{|\gamma l|^4}{36} \leq 0,0001$, $\frac{|\gamma l|^6}{216} \leq 0,00001$ и, кроме того, знаменатели отбрасываемых членов быстро растут.

Параметры воздушных линий высокого напряжения (35, 110, 220, 330 и 500 кВ) при различных напряжениях изменяются незначительно. Взяв для определенности трехфазную воздушную линию 110 кВ с сечением проводов 120 мм² при частоте f = 50 Гц, с параметрами $r_0 = 0.15$ Ом/км; $L_0 = 0.0013$ Г/км, $C_0 = 0.009 \cdot 10^{-6} \, \Phi/$ км; $g_0 = 0.5 \cdot 10^{-6} \, \text{См/км}$ на одну фазу, получим:

$$|\gamma^2 l^2/6| = 0,208 \cdot 10^{-6} l^2.$$

Из условия | $\gamma^2 l^2/6$ | = 0,208 · 10 ⁶ $l^2 \leq 0,01$ находим: l = 220 км, т. е. если длина воздушной линии высокого напряжения не превосходит 220 км (3,5% от длины волны λ), то можно приближенно полагать K_1 и K_2 равными единице. При этом ошибка для K_1 будст еще меньше, так как наибольший из отбрасываемых членов в составе K_1 вдвое меньше, чем в составе K_2 . Приведсм аналогичные данные для силовых кабелей напряжением 3,6 и

Приведем аналогичные данные для силовых кабелей напряжением 3,6 и 10 кВ, поскольку параметры их также мало изменяются с изменением напряжения. Для трехфазного кабеля напряжением 10 кВ с сечением жил 50 мм² с параметрами $r_0 = 0,36$ Ом/км; $L_0 = 0,00035$ Г/км; $C_0 = 0,185 \cdot 10^{-6} \text{Ф/км}$; $g_0 = 0,5 \cdot 10^{-6}$ См/км на одну фазу получим при частоте 50 Гц:

$$\gamma^2 l^2 / 6 = (-1,03 + j3,5) \cdot 10^{-6} l^2$$
.

Модуль этой величины не превосходит 0,01, когда $l \leq 52$ км, что составляет 2,2% длины волны λ . Итак, при длине силового кабеля высокого напряжения, не превышающей 52 км, можно приближенно полагать K_1 и K_2 равными единице.

Глава девятнадцатая

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

19-1. Возникновение переходных процессов в цепях с распределенными параметрами

В цепях с распределенными параметрами, например в длинных линиях, обмотках электрических машин и трансформаторов и т. п., включение и отключение какого-либо участка сопровождаются переходными процессами (так же как и в цепях с сосредоточенными параметрами). При большой протяженности линий изменение внешних электрических и магнитных полей, например при грозовых разрядах, также вызывает переходные процессы. Переходные процессы в линиях возникают и при передаче телеграфных и телефонных сигналов, телемеханических импульсов или специальных импульсов для проверки линий и выявления места их повреждения.

Во всех случаях при анализе переходных процессов в цепях с распределенными параметрами необходимо исходить из общих закономерностей и дифференциальных уравнений, рассмотренных в гл. 18. Так как линия является наиболее распространенным примером цепи с распределенными параметрами, в дальнейшем изложении речь будет идти о переходных процессах в линиях.

19-2. Общее решение уравнений однородной линии

Для изучения переходных процессов в цепях с распределенными параметрами рассмотрим дифференциальные уравнения, выведенные в § 18-1 для однородной линии:

$$- \frac{\partial u}{\partial x} = r_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t}; - \frac{\partial i}{\partial x} = g_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t},$$
 (19-1)

где r_0 , L_0 , g_0 и C_0 — параметры единицы длины линии, а x — координата выбранной точки, отсчитываемая от начала линии.

Если можно пренебречь потерями в линии, т. е. считать, что $r_0 = 0$ и $g_0 = 0$, то уравнения (19-1) принимают вид:

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = L_0 \frac{\partial i}{\partial t}; \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = C_0 \frac{\partial u}{\partial t}. \quad (19-2)$$

В общем случае решение этих уравнений для однородной линии (т. е. при L_0 и C_0 , не зависящих от x) записывается так:

$$u = f_1 (x - vt) + f_2 (x + vt) = u_{np} + u_{o6};$$
(19-3a)

$$i = \sqrt{\frac{C_0}{L_0}} [f_1 (x - vt) - f_2 (x + vt)] = i_{\rm np} - i_{\rm o6}, \qquad (19-36)$$

где $v = 1/\sqrt{L_0C_0}$ называется с коростью волны или волновой скоростью и численно равна фазовой скорости (гл. 18). Здесь функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$ представляют собой распределения вдоль линии напряжений прямой и обратной волн (u_{np} и u_{o6}) в момент времени t = 0.

• Напряжение и ток волны связаны между собой законом Ома для волн

$$u_{\rm np} = z_c i_{\rm np}; \quad u_{\rm o6} = z_c i_{\rm o6}, \tag{19-4}$$

где

$$z_c = \sqrt{L_0/C_0}$$
 (19-5)

- характеристическое или волновое сопротивление линии (гл. 18).

Рассмотрим каждую из составляющих выражения (19-3а) в отдельности и проследим, как зависят от времени t и координаты xсоставляющие напряжения u_{np} и u_{ob} .





Допустим, что в некоторый момент времени $t = t_1$ распределение напряжения u_{no} вдоль линии может быть представлено кривой

$$u_{\rm np}(t_1) = f_1(x - vt_1), \qquad (19-6)$$

изображенной на рис. 19-1, *a*. Тогда в момент времени $t = t_1 + \Delta t$ распределение напряжения вдоль линий может быть записано так:

$$u_{\rm np}(t_1 - \Delta t) = f_1(x - v \,\Delta t - vt_1) = f_1(x - \Delta x - vt_1)$$

где $\Delta x = v \Delta t$.

Из последнего выражения видно, что кривая $u_{np}(t_1 + \Delta t)$ по отношению к кривой $u_{np}(t)$ смещена вправо на расстояние $\Delta x = v \Delta t$, т. е. увеличение t приводит к перемещению кривой u_{np} в направле-

нии возрастания *х*. Иными словами, u_{np} выражает напряжение волны, движущейся в сторону возрастания координаты *x*, т. е. прямой волны. Точка линии с координатой x_{ϕ} , для которой справедливо условие, что $u_{np} = 0$ при $x > x_{\phi}$ и $u_{np} \neq 0$ при $x < x_{\phi}$, называется фронтом прямой волны. Фронт прямой волны движется в сторону возрастания координаты *x* со скоростью *v*.

Если в точке x_1 , совпадающей с фронтом волны x_{ϕ} в момент t_1 , установить прибор, записывающий мгновенное значение напряжения, то он запишет кривую 1 (рис. 19-1, δ). Эта кривая представляет собой зеркальное изображение кривой $u_{np}(x)$ при соответствующем изменении масштаба вдоль оси абсцисс. Прибор, установленный в точке x_2 (рис. 19-1, a), запишет аналогичную кривую 2, которая, однако, смещена в сторону возрастания времени на величину

$$(x_2 - x_1)/v = l_{12}/v,$$

где l_{12} — расстояние между точками x_1 и x_2 .

При исследовании изменения напряжения волны в зависимости от времени целесообразно выражению (19-6) придать следующий вид:

$$u_{\rm np} = \varphi_1 (t - x/v).$$
 (19-7)

В точке с координатой $x + \Delta x$ напряжение волны описывается той же функцией φ_1 , но с запаздыванием во времени на величину $\Delta x/v$.

Рассуждая совершенно аналогично, можно показать (рис. 19-1, в и г), что составляющая u_{o6} представляет собой напряжение волны, движущейся в сторону убывания координаты x, т. е. о б р а т н о й в о л н ы:

$$u_{o6} = f_2 (x + vt) = \varphi_2 (t + x/v).$$
(19-8)

Координата фронта обратной волны характеризуется условием $u_{o6} = 0$ при $x < x_{\phi}$ и $u_{o6} \neq 0$ при $x > x_{\phi}$. Фронт обратной волны движется в сторону убывания координаты x со скоростью v.

Скорость движения волн в воздушных линиях примерно равна скорости света в вакууме $v \approx c \approx 300\ 000$ км/с. В кабелях скорость распространения воли примерно вдвое меньше, чем в воздушных линиях (гл. 18).

Если известны зависимости $u_{np}(t)$ и $u_{ob}(t)$ в какой-либо точке линии и волновая скорость v, то по уравнению (19-3а) подобно тому, как это сделано на рис. 19-1, легко построить кривые $u_{np}(x)$ и $u_{ob}(t)$ в любой момент времени.

Так как между напряжением и током волны существует прямая пропорциональность (19-4) и коэффициент пропорциональности (19-5) зависит только от параметров линии, то в дальнейшем часто будем рассматривать только напряжение волны.

При исследовании волн в линиях иногда удобно выражать каждую из волн только в функции времени, находя эту функцию в какойлибо точке линии, например x_1 , и принимая за начало отсчета времени момент, когда фронт волны дойдет до этой точки. Так, например, для $u_{np}(t)$ и $u_{o6}(t)$, изображенных на рис. 19-1 сплошными линиями, такими точками соответственно являются x_1 для u_{np} и x_3 для u_{o6} .

Ёсли известны функции $u_{np}(t)$ и $u_{o6}(t)$ в точках x_1 и x_2 , то переход к общему выражению каждой из волн выполняется согласно (19-3а) так:

$$u_{np}(x, t) = u_{np}\left(t - \frac{x - x_1}{v}\right); u_{o6}(x, t) = u_{o6}\left(t + \frac{x - x_2}{v}\right).$$
(19-9)

В любой момент времени напряжение и ток в линии можно рассматривать как сумму только двух волн, прямой и обратной. Каждую из двух волн в свою очередь иногда целесообразно представить на основании принципа наложения в виде суммы отдельных волн более простой формы.

При анализе отражения волн оказывается недостаточным подразделение волн на прямые и обратные. Пусть, например, прямая или обратная волна движется по линии и падает на узел соединения с линией, имеющей другие параметры. В месте соединения двух линий эта волна распадается на две волны, одна из которых проходит из первой линии во вторую, а другая отражается от места соединения двух линий. По аналогии с оптикой первую, исходную волну называют п а д а ю щ е й (пад), а две другие — соответственно о т р а ж е н н о й (отр) и п р е л о м л е н н о й или п р ох о д я щ е й.

При отражении волны от конца линии преломленной волны, естественно, нет.

19-3. Возникновение волн с прямоугольным фронтом

Включение источника. Для выяснения физической стороны возникновения и движения волны рассмотрим незаряженную линию, которая в момент времени t = 0 присоединяется к источнику постоянной э. д. с. с напряжением U_0 (внутреннее сопротивление равно нулю). Для источника синусоидального напряжения промышленной частоты ($\lambda = 6000$ км) за время прохождения волной расстояния в пределах нескольких сотен километров его напряжение также можно считать постоянным.

После подключения источника к линии возникает волна с напряжением $u_{\rm np} = U_0$, которая от одной точки к другой заряжает линию до напряжения U_0 . Предположим, что в момент t волна достигла сечения *mn* (рис. 19-2). Тогда во всех точках левее сечения между проводами напряжение равно U_0 , а правее этого сечения напряжение равно нулю.

На поверхности верхнего провода происходит накопление положительного заряда и левее сечения mn заряд на единицу длины $q_0 = C_0 U_0$, а правее равен нулю. За время dt волна переместится правее сечения mn на расстояние dx = v dt. При этом отрезок линии dx получит заряд $dq = q_0 dx = C_0 U_0 dx$, который должен пройти по верхнему проводу через сечение mn и через любое сечение верхнего провода левее mn. Распространение заряда создает на всем протяжении верхнего провода от источника до сечения mn ток

$$i = dq/dt = q_0 dx/dt = C_0 U_0 v = I_0.$$
 (19-10)

Одновременно с накоплением положительного заряда на поверхности верхнего провода линии происходит накопление отрицательного заряда на поверхности нижнего провода. Распространение отрицательного заряда вдоль нижнего провода слева направо связано с электрическим током в нижнем проводе, направленным в противоположную сгорону, т. е. справа

Процесс распространения зарядов можно представить себе таким образом, что по мере перемещения волны слева направо элементы верхнего провода один за другим приобретают некоторый положительный заряд и такой же положительный заряд отнимается от элементов нижнего провода. Прозаряды тивоположные образуют электрическое поле между проводами на всей длине участка лишии,



по которому уже прошла волна. При возникновении электрического поля у фронта волны между вновь заряжаемыми элементами проводов (*тр* и *nq* на рис. 19-2) протекает ток смещения. Получается замкнутая цепь тока. От положительного полюса источника ток идет по верхнему проводу, замыкается у фронта волны током смещения между проводами и затем идет по нижнему проводу к отрицательному полюсу источника. По мере движения волны цепь удлиняется, но ток в цепи остается неизменным $I_0 = C_0 U_0 v$.

В контуре, образуемом этой цепью, возникает магнитный поток, линии которого лежат в плоскостях, перпендикулярных к осям проводов. При перемещении волны на расстояние dx = v dt магнитный поток увеличивается на величину $d\Phi = L_0 I_0 dx = L_0 I_0 v dt$. При возникновении потока $d\Phi$ в контуре *mpqn* наводится э. д. с. самоиндукции

$$d\Phi/dt = L_0 I_0 \, dx/dt = L_0 v I_0, \tag{19-11}$$

действующая против направления движення стрелки часов. Таким образом, э. д. с. самоиндукции у фронта волны, направленная по линии *qp*, равна и противоположна напряжению:

$$U_0 = L_0 v I_0, \tag{19-12}$$

откуда

$$\frac{U_0}{I_0} = L_0 v = L_0 \frac{1}{V L_0 C_0} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = z_c,$$

что соответствует (19-5).

Энергия, отдаваемая в единицу времени источником, равна U_0I_0 . В единицу времени волна перемещается на расстояние, равное v. На каждом единичном отрезке линии, пройденном волной, запасается энергия $C_0U_0^2/2$ в электрическом поле н $L_0I_0^2/2$ в магнитном поле. На основании закона сохранения энергии

$$U_0 I_0 = v \left(\frac{C_0 U_0^2}{2} + \frac{L_0 I_0^2}{2} \right).$$

Подставив в левую часть этого уравнения $I_0 = C_0 U_0 v$, получим соотношение

$$\frac{C_0 U_0^2}{2} = \frac{L_0 I_0^2}{2}, \qquad (19-13)$$

т. е. для волны значения энергии электрического и магнитного полей на участке линии, пройденном волной, равны между собой.

Рассмотренная волна имеет прямоугольную форму

$$u_{np}(t - x/v) = 0$$
 при $t < x/v;$
 $u_{np}(t - x/v) = U_0$ при $t > x/v$

иобычно называется волной с прямоугольным фронтом.

Если к линии подключается источник с активным внутренним сопротивлением $r_{\rm u}$, ток и напряжение волны становятся меньше. В этом случае

$$u_{np} = U_0 - i_{np} r_{\mu}$$
$$i_{np} = u_{np}/z_c, \qquad (19.14)$$

откуда

и по-прежнему

$$u_{\rm np} = \frac{U_0 z_c}{z_c + r_{\rm H}}; \quad i_{\rm np} = \frac{U_0}{z_c + r_{\rm H}}.$$
 (19-15)

При подключении генератора с индуктивным внутренним сопротивлением фронт волны искажается и волна перестает быть пря-

лением.



моугольной (см. дальше § 19-4). Включение нагрузки. Волны прямоугольной формы возникают и при подключении к заряженной линии приемника с активным сопротив-

Рассмотрим линию с волновым сопротивлением z_c , заряженную до напряжения U_0 . Если в момент времени t = 0 в конце линии включается сопротивление нагрузки $r_{\rm H}$ (рис. 19-3), то в конце ли-

нии возникает обратная волна, движущаяся от конца линии к ее началу.

Напряжение и ток этой волны могут быть легко рассчитаны при помощи уравнений, составленных по закону Ома для волны и для сопротивления нагрузки:

$$u_{o6} = z_c \dot{i}_{o6}; \quad u_{H} = U_0 + u_{o6} = (i_{np} - i_{o6}) r_{H} = -i_{o6} r_{H},$$

откуда

$$u_{\rm o6} = -\frac{U_0 z_c}{z_c + r_{\rm H}}; \quad i_{\rm o6} = -\frac{U_0}{z_c + r_{\rm H}}.$$
 (19-16)

На рис. 19-3 показаны прямоугольные волны напряжения и тока, возникающие в этом случае.

Отключение источника. При отключении линии от источника питания в ней также возникают волны.

Пусть в линии с сопротивлением нагрузки $r_{\rm H}$ установится ток $I_{\rm H} = U_{\rm H}/r_{\rm H}$. Если в момент t = 0 отключить источник энергии (рис. 19-4), то ток в начале линни мгновенно спадет до нуля и возникнет волна с напряжением и током

$$u_{np} = -I_{H}z_{c}; \ i_{np} = -I_{H}.$$
 (19-17)

В результате наложения этой волны на предшествующий режим ток в линии $i = I_{\mu} + i_{np} = 0$, а напряжение $u = U_{\mu} + u_{\mu} = U_{\mu} - z_c I_{\mu}$.

Если ток нагрузки *I*_н меньше зарядного тока *I*₀ при включении линии к источнику постоян-

ного напряжения $U_0 = U_{\rm H}$, т. е. $I_{\rm H} < U_{\rm H}/z_c$, то напряжение $u = U_{\rm H} - z_c I_{\rm H}$ будет положительно и на пройденном волной участке сохранится после отключения некоторая доля напряжения того же направления (рис. 19-4). Если же $I_{\rm H} > U_{\rm H}/z_c$, то линия





Рис. 19-4.

на участке, пройденном волной, зарядится в противоположном направлении.

Отключение приемника. При отключении приемника (рис. 19-5) в линин возникает такая же волна, как и при отключении источника. Разница заключается только в том, что эта волна имеет противоположный знак и распространяется в обратном направлении. В результате наложения этой волны на предшествующий режим ток в линии $I_{\rm u} + i_{\rm ob} = 0$, а напряжение $u = U_{\rm H} + u_{\rm ob} = U_{\rm H} + z_c I_{\rm H}$ (рис.19-5).

При отключении приемника обратная волна вызывает повышение напряжения в линии, которое тем больше, чем больше волновое сопротивление линии. В случае отключения приемника от



Рис. 19-6.

воздушных линий перенапряжения могут быть весьма значительными.

При помощи аналогичных рассуждений могут быть найдены волны, возникающие в более сложных случаях.

Пример 19-1. Найти волны, возникающие при подключении в произвольной точке нагруженной линии дополнительного приемника с сопротивлением r_{π} (рис. 19-6).

Решение. При подключении приемника справа и слева от места подключения пойдут волны с равными значениями напряжений и токов: $u_{\rm пp} = u_{\rm o6}$, $i_{\rm np} = i_{\rm o6}$.

Ток в сопротивлении г равен сумме токов обеих волн и по закону Кирхгофа

$$i_{\mu} = -2i_{\mu\nu} = -2i_{00}$$

а напряжение на гд равно сумме U_н и напряжения этих воли:

$$u_{\mathrm{g}} = i_{\mathrm{g}}r_{\mathrm{g}} = U_{\mathrm{H}} + u_{\mathrm{Hp}}.$$

Учитывая, что $u_{\mu\nu} = z_c i_{\mu\nu}$, из выражений для i_{π} и u_{μ} получаем:

$$i_{np} = i_{o6} = \frac{-U_{H}}{2r_{H} + z_{c}}; \quad u_{np} = u_{o6} = \frac{-U_{H}z_{c}}{2r_{H} + z_{c}}.$$

На рис. 19-6 показано распределение тока и напряжения в линии после подключения доколнительного приемника. Справа от места включения ток $i_{\rm up}$ складывается с током $I_{\rm H}$, и так как $i_{\rm up} < 0$, то суммарный ток меньше $I_{\rm H}$. Слева от места включения ток $i_{\rm of}$ направлен противоположно току $I_{\rm H}$, т е. вычитается из тока $I_{\rm u}$, и так как $i_{\rm of} < 0$, то суммарный ток больше $I_{\rm H}$. Напряжение $u_{\rm up}$ справа и $u_{\rm of}$ слева складываются с $U_{\rm u}$, и так как $i_{\rm of} < 0$, то суммарный ток больше $I_{\rm H}$. Напряжение $u_{\rm up}$ справа и $u_{\rm of}$ слева складываются с $U_{\rm u}$, и так как $u_{\rm up} = u_{\rm of} < 0$, то напряжение на линии уменьшается.

Полученные волны тока и напряжения можно рассматривать как результат наложения на предшествующий режим токов и напряжений, получающихся при подключении к незаряженной линии источника с э. д. с. $E = U_{\rm H}$ и внутренним сопротивлением $r_{\rm A}$. Так как этот источник подключается одновременно к двум одинаковым линиям (справа и слева от места подключения), то при расчете напряжения волны сопротивление z_c делится на два.

Пример 19-2. Найти волны, возникающие при отключении нагруженной линии посредине (рис. 19-7).



Рис. 19-7.

Решение. После отключения от места размыкания пойдет прямая волна с током, равным $-I_{\rm H}$, и напряжением $u_{\rm fp} = -z_c I_{\rm H}$, и обратная волна с током $I_{\rm H}$ и напряжением $u_{\rm o6} = -z_c I_{\rm H}$.

В результате наложения этих волн на предшествующее распределение напряжения и тока на участках слева и справа от места отключения ток уменьшается до нуля, а напряжение на участке слева от места отключения повышается до $U_{\rm H} + z_c I_{\rm H}$, а справа от этого места уменьшеется до $U_{\rm H} - z_c I_{\rm H}$ (рис. 19-7).

19-4. Общие случаи нахождения волн, возникающих при переключениях

Рассмотренные выше примеры возникновения волн могут быть при помощи принципа наложения сведены к случаю включения источника заданной э. д. с. или заданного тока в пассивную цепь. Этот метод может быть распространен на многие случаи расчета волн, возникающих при всякого рода переключениях.



Рис. 19-8.

Если, например, к линии, в общем случае заряженной, подключается некоторый в общем случае активный двухполюсник (рис. 19-8, *a*), то для нахождения возникающих волн необходимо определить напряжение U_0 на разомкнутом рубильнике и рассчитать токи в схеме с сосредоточенными параметрами, изображенной на рис. 19-8, *б*, при нулевых начальных условиях. Так как напряжения волн в линиях 1 и 2 отличаются от токов постоянными множителями z_{c1} и z_{c2} , то при расчете токов в схеме с нулевыми начальными условнями обе линии могут быть заменены сосредоточенными сопротивлениями, равными z_{c1} и z_{c2} , и токи, рассчитанные в этих сопротивлениях, будут равны токам волн, возникающих в линиях. Если рубильник не включается, а отключается (рис. 19-8, e), то задача решается еще проще. В этом случае, зная ток в размыкаемом рубильнике, необходимо рассчитать токи в линиях при подключении источника тока противоположного знака непосредственно к концам отключаемой ветви. Токи в сосредоточенных сопротивлениях z_{c1} и z_{c2} схемы, изображенной на рис. 19-8, e, равны искомым токам волн в линиях.



Рис. 19-9.

Таким образом, расчет волн, возникающих при переключениях, может быть сведен к расчету эквивалентных схем с сосредоточенными параметрами.

Пример 19-3. Найти волну, возникающую в линии с волновым сопротивлением z_c при подключении к ней источника с э. д. с. $e = E_0$, внутренними сопротивлением r и индуктивностью L (рис. 19-9, a).

Решение. Составив эквивалентную схему с сосредоточенными параметрами (рис. 19-9, б) и рассчитав токи волн в линии, находим для тока волны в начале линии (x = 0) выражение, аналогичное (13-12): 1

$$i = \frac{E_0}{r+z_c} \left(1 - e^{-t/\tau}\right),$$

где $\tau = L/(r + z_c)$.

560

В любой точке линии при t > x/v в соответствии с (19-7) ток прямой волны

$$i_{\rm np} = \frac{u_{\rm np}}{z_c} = \frac{E_0}{r+z_c} \left(\frac{1-e^{\frac{t-x/v}{\tau}}}{\tau} \right).$$

Ток волны для этого случая показан на рис. 19-9, а.

Пример 19-4. Найти волну, возникающую в линии с волновым сопротивлением z_c при подключении к ней источника с синусоидальной э. д. с. $e = E_m \sin(\omega t + \psi)$, внутренними сопротивлением r и индуктивностью L (рис. 19-9, e).

Решение. Эквивалентная схема та же, что и в предыдущем примере (рис. 19-9, б). Рассчитаем ток в этой схеме:

$$i = \frac{E_m}{z} \left[\sin (\omega t + \psi - \varphi) - \sin (\psi - \varphi) e^{-t/\tau} \right],$$

где

$$z = \sqrt{(r+z_c)^2 + \omega^2 L^2}; \quad \varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{r+z_c}.$$

В произвольной точке линии с координатой x при t > x/v

$$i_{\pi p} = \frac{u_{\pi p}}{z_c} = \frac{E_m}{z_c} \left[\sin \left(\omega t - \omega x/v + \psi - \varphi \right) - \sin \left(\psi - \varphi \right) e^{-\frac{t - x/v}{\tau}} \right].$$

Ток волны показан на рис. 19-9, в.

19-5. Отражение волны с прямоугольным фронтом от конца линии

Отражение от сопротивления. Рассмотрим волну с прямоугольным фронтом

$$u_{nag} = U_0; \quad i_{nag} = I_0 = U_0/z_c, \quad (19-18)$$

движущуюся по однородной линии и падающую на приемник с активным сопротивлением r_2 (рис. 19-10, *a* и *б*). Когда волна дойдет до конца (рис. 19-10, *в*), она частично отразится. В рассматриваемом случае падающая волна движется в направлении возрастания x (в прямом направлении) и может называться прямой. Отраженная волна движется в обратном направлении и может называться обратной. Однако при исследовании отражения волны удобнее пользоваться понятиями «падающая и отраженная» волны, а не «прямая и обратная».

Для определения условий отражения волны найдем ток в сопротивлении r₂.

Напряжение в конце линии $u_2 = u_{naa} + u_{orp}$, а ток $i_2 = i_{naa} - i_{orp}$. Поэтому ток отраженной волны $i_{orp} = i_{naa} - i_2 = I_0 - i_2$ и напряжение $u_{orp} = i_{orp}z_c = z_c (I_0 - i_2) = U_0 - z_c i_2$.

Тогда

$$u_2 = r_2 i_2 = U_0 + u_{opp} = 2U_0 - z_i i_2, \qquad (19-19)$$

откуда

$$i_2 = \frac{2U_0}{r_2 + z_c}; \quad u_2 = \frac{2U_0 r_2}{r_2 + z_c}.$$
 (19-20)

561

Из выражений (19-20) следует, что ток в сопротивлении r_2 равен току, который получился бы в схеме с источником напряжения $2U_0$ и сопротивлениями r_2 и z_c , включенными последовательно.

Напряжение в конце линии u_2 зависит от величины и знака отраженной волны (рис. 19-10, г). Из (19-19) и (19-20) находим:

$$u_{\rm orp} = U_0 - z_c i_2 = \frac{r_2 - z_c}{r_2 + z_c} U_0 = n U_0; \qquad (19-21)$$

$$i_{\rm orp} = \frac{u_{\rm orp}}{z_c} = \frac{r_2 - z_c}{r_2 + z_c} \frac{U_0}{z_c} = nI_0, \qquad (19-22)$$

где $n = \frac{r_2 - z_c}{r_2 + z_c}$ — коэффициент отражения. Тогда

$$u_2 = U_0 + u_{\text{orp}} = (1+n) U_0; \qquad (19-23)$$

$$i_2 = I_0 - i_{orp} = (1 - n) I_0.$$
 (19-24)

Если линия на конце разомкнута ($r_2 = \infty$), то n = 1 (см. также гл. 18) и $u_{\text{отр}} = U_0$, $i_{\text{отр}} = I_0$, т. е. волна отражается полностью

Рис. 19-10.

без перемены знака. Напряжение в конце удванвается: $u_2 = 2U_0$, а ток $i_2 = 0$.

Если линия на конце короткозамкнута $(r_2 = 0)$, то n = -1 и $u_{orp} = -U_0$, $i_{orp} = -I_0$, т. е. волна отражается полностью с переменой знака. Напряжение в конце линии $u_2 = 0$, а ток $i_2 = 2I_0$.

Вообще можно сказать, что если сопротивление приемника энергии больше волнового сопротивления линии $r_2 > z_c$, n > 0, то падающая волна встречает в конце линии большее сопротивление. Ее заряды не успевают стекать через это сопротивление и напряжение в конце линии, обусловленное зарядами, приносимыми волной, возрастает, $u_2 = (1 + n) U_0 > U_0$. Отражения волна имеет тот же знак, что и падающая.

Если же $r_2 < z_c$, то, наоборот, через сопротивление r_2 стекает большее количество зарядов, чем приносится волной; требуется дополнительное поступление зарядов из заряженной линии, что приводит к спижению напряжения

в линии. Отраженная волна имеет знак, противоположный знаку падающей, и на конце линии напряжение понижается.

Если $r_2 = z_c$, то n = 0, $u_{orp} = 0$, $i_{orp} = 0$ и отраженной волны нет. Как только волна дойдет до конца, в цепи сразу установится неизменный ток, и вся энергия, доставляемая падающей (бегущей) волной, поглощается в сопротивлении r_2 .

При падении отраженной волны на начало линии она должна рассматриваться как падающая, движущаяся в обратном направ-

лении. Волна, отраженная от начала линии, будет прямой. Рассмотрение таких многократных отражений приведено в конце главы.

Отражение от неоднородности. Если в конце линни имеется узел соединения различных линий или разветвление, то этот узел следует рассматривать как неоднородность, аналогичную некоторому сопротивлению *r*, включенному в конце линии. Если, например, в копце линии с волновым сопротивлением *z*_{c1} параллельно подключены две линии с волновыми сопротивлениями *z*_{c2} и *z*_{c3}



Рис. 19-11.

(рис. 19-11, *a*), то по этим линиям пойдут волны, сумма токов которых равна току, притекающему к узлу по первой линин; такой узел подобен сопротивлению

$$r = \frac{z_{c2} z_{c3}}{z_{c2} + z_{c3}}.$$

Все выводы об отражении волны от сопротивления, сделанные выше, могут быть распространены и на рассматриваемое разветвление линий.

19-6. Общий метод определения отраженных волн

Как видно из рассмотренных примеров, на практике часто однородность линии нарушается — в линию включаются элементы с сосредоточенными параметрами, присоединяются линии с различными волновыми сопротивлениями, причем могут встретиться узлы параллельного включения нескольких линий. Для определения переходных режимов при падении волны на узел, так же как и при переключениях (§ 19-4), разработан общий метод, который применим при любой схеме соединения линий и цепей с сосредоточенными параметрами.

Пусть вдоль линии с волновым сопротивлением z_{c1} движется волна произвольной формы u_{nan} и i_{nan} , причем $u_{nan} = z_{c1}i_{nan}$. Эта волна может быть и прямоугольной формы (рис. 19-2), и в виде импульса (рис. 19-1), и любой иной формы (например, рис. 19-9). Волна падает на узел 2-2' соединения или разветвления, схема которого может быть также любой (например, рис. 19-11, а и б).

Во всех случаях часть цепи, присоединенную к линии в точках 2-2' справа, можно рассматривать как пассивный двухполюсник

(рис. 19-12, a), напряжение u_2 и ток i_2 которого представляют собой некоторые функции времени.

Так как зажимы двухполюсника 2—2' относятся и к линни с волновым сопротивлением z_{c1} , то напряжение на этих зажимах равно сумме напряжений падающей и отраженной волн, а ток — разности токов волн:

$$u_2 = u_{\text{nag}} + u_{\text{orp}};$$
 (19-25)

$$i_2 = i_{nag} - i_{orp} = \frac{u_{nag} - u_{orp}}{z_{c1}}.$$
 (19-26)

Решив совместно два эти уравнения, получим:

$$2u_{\text{mag}} = u_2 + z_{c1}i_2. \tag{19-27}$$

Последнее выражение является основным расчетным уравнением для определения напряжения и тока в месте отражения волны.



Из уравнения (19-27) следует, что ток и напряжение в линии в месте отражения волны такие же, как и при замене линии, по которой движется волна, эквивалентной схемой с сосредоточенными параметрами, состоящей из последовательно включенных источника э. д. с. с напряжением $2u_{\text{пад}}$ и сопротивления z_{c1} (рис. 19-12, 6).

Вся часть цепи справа от узла 2—2' может быть также представлена эквивалентной схемой из элементов с сосредоточенными параметрами. Например, при падении волны $u_{\rm пад}$ на узел соединения двух линий справа от узла еще нет зарядов и могут возникнуть только преломленные волны, движущиеся от узла в прямом направлении. Поэтому между токами и напряжениями в линиях справа от узла существует зависимость $u = z_c i$. Следовательно, при расчете возникающих отраженных волн каждая линия, примыкающая к узлу, может быть заменена сосредоточенным активным сопротивлением z_c .

Таким образом, решение задачи о переходном режиме в длинной линии при падении волны на узел разветвления может быть сведено к расчету переходного процесса в схеме замещения с сосредоточенными параметрами (рис. 19-12, б) при помощи одного из описанных в предыдущих главах методов (например, классического или операторного).

На основании сказанного можно сформулировать следующее правило. При падении на узел волны с напряжением и_{пал}, движущейся

по линии с волновым сопротивлением z_c, напряжение и ток в этом изле бидит такими же, как и при подключении источника напряжения 2ипа, с внитренним сопротивлением z, непосредственно к рассматриваемому узлу.

Схемы замещения для расчета напряжения и и тока і в узлах цепей, показанных на рис. 19-11, приведены на рис. 19-13, а и б.

Зная напряжение u_0 и ток i_0 , легко определить отраженную волну:

$$u_{\text{orp}} = u_2 - u_{\text{mag}}; i_{\text{orp}} = i_{\text{mag}} - i_2.$$
 (19-28)

По известным значениям напряжений и токов падающей и отраженной воли, а следовательно, прямой и обратной волн можно найти распределение напряжения и тока вдоль линии в любой момент времени при выражений (19-9) и построить помоши графики, аналогичные приведенным на рис. 19-1.

При решении задачи операторным методом зависимость между $U_2(p)$ и $I_2(p)$ представляется в виде

$$U_2(p) = I_2(p) Z_2(p),$$



Уравнение (19-27) и формулы (19-28) принимают вид:

$$2U_{\text{nag}}(p) = U_2(p) + z_{c1}I_2(p) = U_2(p) \left[1 + \frac{z_{c1}}{Z_2(p)} \right]$$
(19-29)

И

$$U_{\rm orp}(p) = U_2(p) - U_{\rm mag}(p).$$
(19-30)

Исключая U₂ (р) из этих уравнений, получаем:

$$U_{\text{orp}}(p) = \frac{Z_2(p) - z_{c1}}{Z_2(p) + z_{c1}} U_{\text{mag}}(p) = N(p) U_{\text{mag}}(p)$$
(19-31)

и соответственно

$$I_{\text{orp}}(p) = \frac{Z_2(p) - z_{c1}}{Z_2(p) + z_{c1}} I_{\text{mag}}(p) = N(p) I_{\text{mag}}(p), \qquad (19-32)$$

где N (p) — коэффициент отражения в операторной форме:

$$N(p) = \frac{Z_2(p) - z_{c1}}{Z_2(p) + z_{c1}}.$$
(19-33)

Пример 19-5. Волна прямоугольной формы, напряжение которой U₀, переходит с линии с волновым сопротивлением zc1 на линию с волновым сопротивлением z_{c2} (рис. 19-14, а). Найти напряжение и ток отраженной волны.



Решение. Составим эквивалентную схему (рис. 19-14, б). Напряжение u_2 и ток i_2 определим непосредственно из схемы:

$$u_2 = \frac{2U_0 z_{c2}}{z_{c1} + z_{c2}}; \quad i_2 = \frac{u_2}{z_{c2}} = \frac{2U_0}{z_{c1} + z_{c2}};$$

волна, которая пойдет по линии z₍₂ (преломленная волна), имеет напряжение u₂.

Как видно из выражения для u_2 , в случае, если $z_{c2} > z_{c1}$, напряжение преломленной волны больше, чем падающей. Такое возрастание напряжения имеет место при переходе волны с кабельной линии на воздушную. Если, например, волновое сопротивление кабельной линии 50 Ом, а воздушной 600 Ом, то при переходе волны с кабельной линии на воздушную напряжение волны увеличивается почти в 2 раза $\left(\frac{2z_{c2}}{z_{c1}+z_{c2}}=1,84\right)$. Поэтому при подключении потребителя к кабельной питающей линии между кабелем и приемником избегают включать



воздушную линию. Наоборот, с целью снижения напряжения волны, приходящей к потребителю по воздушной линии, между линией и приемником можно включить участок кабеля.

Волна, отразившаяся от узла 2-2',

$$u_{\text{orp}} = u_2 - u_{\text{max}} = U_0 \frac{z_{c2} - z_{c1}}{z_{c2} + z_{c1}}; \quad i_{\text{orp}} = \frac{u_{\text{orp}}}{z_{c1}} = i_{\text{max}} \frac{z_{c2} - z_{c1}}{z_{c2} + z_{c1}}$$

Таким образом, волна отражается от места перехода на линию с другим волновым сопротивлением точно так же, как и от активного сопротивления, включенного в конце линии. Если $z_{c2} < z_{c1}$, то отражениая волна имеет обратный знак. Если $z_{c2} > z_{c1}$, то отражение происходит без перемены знака. При $z_{c2} = z_{c1}$ волна переходит с одной линии на другую без отражения. Пример 19-6. Прямоугольная волна с напряжением U_0 падает на катушку

Пример 19-6. Прямоугольная волна с напряжением U_0 падает на катушку с индуктивностью L и сопротивлением r, включенную в конце линии (рис. 19-15, a). Построить распределение напряжения и тока после отражения волны от конца линии.

Решение. Составим схему замещения для этого случая (рис. 19-15, б) и запишем дифференциальное уравнение по закону Кирхгофа:

$$2U_0 = i_2 (z_{c1} + r) + L di_2/dt.$$

Его решение дает для t > 0 при нулевых начальных условиях:

$$i_{2} = \frac{2U_{0}}{r + z_{c1}} (1 - e^{-t/\tau}); \quad u_{2} = \frac{2U_{0}}{r + z_{c1}} (r + z_{c1}e^{-t/\tau}),$$

где $\tau = L/(r + z_{c1})$, а *t* отсчитывается с момента прихода волны к концу линии.

На рис. 19-16 и 19-17 построены зависимости u_2 и i_2 от времени для случая, когда $r < z_{c1}$, и нанесены значения u_{opp} и i_{opp} , определенные по формулам (19-28):

$$u_{\text{orp}} = u_2 - U_0; \quad i_{\text{orp}} = I_0 - I_2.$$

График распределения падающей и отраженной воли вдоль линии и суммарное значение тока и напряжения в линии для момента времени, когда отраженная волна пройдет расстояние l_1 , представлен на рис. 19-18.



Рис. 19-16.



Рис. 19-17.

Так как напряжение и ток падающей волны не зависят от времени и постоянны по величине, то в результате отражения напряжение u_2 на узле 2-2'распространяется влево от узла со скоростью v. Закон распределения тока и напряжения в линии после отражения

волны может быть получен непосредственно из выражений для i_2 и u_2 путем замены t на $t - x_1/v$:

$$i = \frac{2U_0}{r + z_{c1}} \left[1 - e^{-(t/\tau - x_1/v\tau)} \right];$$

$$u = \frac{2U_0}{r + z_{c1}} \left[r + z_{c1} e^{-(t/\tau - x_1/v\tau)} \right].$$

Эти выражения справедливы для интервала времени, когда волна уже отразилась от конца, но вторично отраженная от начала линии волна еще не дошла до рассматриваемой точки, т. е.

$$x_1/v < t < (2l - x_1)/v;$$

здесь x_1 отсчитывается от узла 2-2'влево, а за начало отсчета времени принят момент падения прямоугольной волны на узел 2-2'.

Как видно из графика (рис. 19-18), в первый момент падения волны на индуктивность последняя подобна разрыву линии и волна отражается с таким же знаком, как и от разомкнутого конца линии. По мере парастания тока в индуктивности напряжение и ток отраженной волны уменьшаются,



приближаясь асимптотически к тем значениям, которые получаются при отражении волны от конца линии, замкнутого на сопротивлении r. Если сопротивление $r < z_{c1}$, то в некоторый момент времени отраженная волна изменяет знак (рис. 19-18). Таким образом, в момент падения волны на индуктивность напряжение удваивается, создавая опасность пробоя изоляции катушки. С этим явлением



Рис. 19-19.

изоляции катушки. С этим явлением приходится часто встречаться на практике, когда линия подключена к трансформатору.



Рис. 19-20.

Пример 19-7. Волна прямоугольной формы с напряжением U_0 (рис. 19-19, *a*) переходит с линии с волновым сопротивлением z_{c1} на линию с волновым сопротивлением z_{c2} . В месте соединения двух линий (узел 2—2') параллельно линии



ключена емкость С. В конце второй линии (узел 3—3') включена индуктивность L.

Построить распределение напряжения и тока вдоль линии, когда волна, проходящая во вторую линию, еще не достигла ее конца.

. Решение. Составим для узла 2-2' схему замещения (рис. 19-19, б). Включение источника э. д. с. $2U_0$ в эту схему создает на узле 2-2' напряжение

$$u_2 = 2U_0 \frac{z_{c2}}{z_{c1} + z_{c2}} (1 - e^{-t/\tau}), \quad (a)$$

где

$$t = \frac{z_{c1} z_{c2}}{z_{c1} + z_{c2}} C.$$

График зависимости $u_2(t)$ для случая $z_{,2} < z_{c1}$ представлен на рис. 19-20. Как видно из графика, напряжение на узле нарастает плавно до величины $2U_0z_{c2}/(z_{c1} + z_{c2})$ и, сле-

довательно, вправо от этого узла пойдет волна с пологим фронтом, напряжение которой равно и2.

Одновременно от узла 2-2' отразится волна с напряжением

$$u_{\text{otp}} = u_2 - u_{\text{frag}} = U_0 \frac{z_{c2} - z_{c1}}{z_{c2} + z_{c1}} - 2U_0 \frac{z_{c2}}{z_{c2} + z_{c1}} e^{-t/\tau}.$$

Таким образом, слева от узла 2—2' существуют две волны, движущиеся одна навстречу другой, — падающая и отраженная, а справа идет одна преломленная

волна. На рис. 19-21 представлены в отдельности падающая, преломленная и отраженная волны напряжения и тока, а также результат их наложения.

Из приведенного расчета очевидно, что в момент падения волны на емкость напряжение на емкости остается равным нулю, а ток равен удвоенному току волны. Таким образом, емкость в момент падения волны производит такое же действие, как и короткое замыкание. Только по мере зарядки емкости ее действие уменьшается, и по истечении времени, в несколько раз превышающего по-

стоянную времени т, в узле 2-2' устанавливается такое же напряжение, как если бы емкости С не было вовсе. Ток слева от узла 2-2' больше, чем справа, на ток зарядки емкости.

Как видно из всех приведенных расчетов, индуктивность L, включенная в конце второй линии, не оказывает влияния ни на составление эквивалентной схемы, ни на распределение токов и напряжений. Действительно, до тех пор, пока волна не дойдет до конца второй линии, распределение токов и напряжений в линии не зависит от нагрузки в конце второй линии. Только после того как волна во второй линии дойдет до узла 3-3', начинает сказываться его влияние.



Отражение волны от узла 3-3' может быть рассмотрено аналогично предыдущему при помощи схемы замещения для этого узла. На рис. 19-22 изображена схема замещения для определения напряжения на узле 3—3' при падении на него волны, прошедшей уже через узел 2-2' (мимо емкости). В этом случае напряжение источника э. д. с. в схеме замещения уже не постоянно, а плавно нарастает по закону 2и2. Решение задачи производится так же, как и в случае изменения напряжения по произвольному закону в цепи с сосредоточенными параметрами (см. § 13-15).

19-7. Качественное рассмотрение переходных процессов в линиях, содержащих сосредоточенные емкости и индуктивности

Как видно из рассмотренных примеров, конденсатор и катушка, включенные в цепь с распределенными параметрами, производят различное действие.

В момент падения волны индуктивность подобна разрыву в месте ее включения, но по мере нарастания тока ее действие все более соответствует короткому замыканию. Емкость, наоборот, в первый момент оказывает действие, подобное короткому замыканию между точками ее включения. По мере того как емкость заряжается, ток через емкость уменьшается. При полной зарядке емкость аналогична разрыву между точками ее включения.

Основываясь на этих рассуждениях, можно рассмотреть прохождение прямоугольной волны через узлы схемы, в которых емкости и индуктивности включены различным образом.

Пусть в месте перехода с одной линии надругую с такими же параметрами параллельно линии включена индуктивность (рис. 19-23, а). Тогда сначала, пока ток в индуктивности не достиг заметной величины, процессы происходят так, как будто бы индуктивности не было вовсе, и ток и напряжение волны при переходе с одной линии на другую не изменяются. Однако по мере нарастания тока в индуктивности ее влияние становится все больше и ток и напряжение

волны во второй линии уменьшаются. По истечении достаточно большого времени волна от индуктивности отражается полностью, как от короткозамкнутого конца линии, а величина проходящей волны становится равной нулю. Таким образом, с первой линии во вторую поступает импульс с крутым фронтом, затухающий по экспоненциальному закону.

Если в месте перехода с одной линии на другую последовательно с линией включена емкость (рнс. 19-23, б), то в первый момент, пока



емкость не заряжена, волна проходит через нее, как если бы две линии были включены последовательно. По мере зарядки емкости она как бы отключает вторую линию от первой и делает невозможным переход волны с первой линии на вторую.

Если назвать переход волны с одной линии на другую при последовательном включении емкости или индуктивности переходом «через емкость» или «через индуктивность», а при параллельном включении — «мимо емкости» или «мимо индуктивности», то можно заметить следующие закономерности.

При прохождении волны мимо индуктивности или через емкость фронт волны сохраняется крутым и в первый момент при равенстве

волновых сопротивлений линий максимум напряжения (тока) проходящей волны равен напряжению (току) падающей волны. С течением времени напряжение (ток) проходящей волны убывает, снижаясь до нуля.

При прохождении волны через индуктивность или мимо емкости фронт волны сглаживается и напряжение (ток) волны лишь с течением времени при равенстве волновых сопротивлений линий достигает значения напряжения (тока) падающей волны.

Графики распределения напряжений и токов для двух последних случаев представлены на рис. 19-23, в и г.



Отраженные волны имеют характер, обратный характеру проходящих волн. Если фронт проходящей волны становится пологим, то фронт отраженной волны остается крутым и, наоборот, проходящей волне с крутым фронтом соответствует отраженная волна с пологим фронтом.

Если волна прямоугольной формы имеет ограниченную длину $l_{\rm B}$ (рис. 19-24, *a*), то ее можно рассматривать как сумму двух волн $u_{\rm na,1} = U_0$ и $u_{\rm na,2} = -U_0$ бесконечной длины, равных по абсолютному значению, но противоположных по знаку, сдвинутых одна по отношению к другой на расстояние $l_{\rm B}$.

Прохождение такой волны через индуктивность может рассматриваться как наложение токов и напряжений, подобных изображенным на рис. 19-23, в для положительной и отрицательной волн (рис. 19-24, б). Аналогично можно построить кривые напряжения и тока для прохождения импульса мимо индуктивности или мимо емкости, а также через емкость.

19-8. Многократные отражения волн с прямоугольным фронтом от активного сопротивления

Включение источника. Для исследовання многократных отражений волн при наличии поглощения энергии на концах линии рассмотрим включение линии, замкнутой на приемник с активным сопротивлением $r_2 \neq z_c$. Пусть питающий генератор имеет чисто активное внутреннее сопротивление r_1 и э. д. с. E_0 .

Вычислим коэффициенты отражения n_1 и n_2 в начале и конце линии:

$$n_1 = \frac{r_1 - z_c}{r_1 + z_c}; \quad n_2 = \frac{r_2 - z_c}{r_2 + z_c}.$$
 (19-34)

Первая прямая волна в соответствии с § 19-4 имеет напряжение $u_{np1} = E_0 z_c / (z_c + r_1)$, а первая отраженная обратная волна в соответствии с § 19-6 — напряжение $u_{of1} = n_2 u_{np1}$.

Аналогично определяются отраженные волны $u_{np2} = n_1 u_{o61}, u_{o62} = n_2 u_{np2}, u_{np3} = n_1 u_{o62}$ и т. д.

Таким образом, для k-й волны

$$u_{\text{o6}\,k} = (n_1 n_2)^{k-1} n_2 u_{\text{np1}}, \tag{19-35}$$

а для k + 1-й соответственно

$$u_{\rm np\,(k+1)} = (n_1 n_2)^k \, u_{\rm np1}. \tag{19-36}$$

Наложение этих волн дает значение напряжений (и токов) в любой момент времени.

Пример 19-8. Найти распределение напряжения и тока в линии с волновым сопротивлением z_c , подключаемой к генератору с постоянным напряжением U_0 (внутреннее сопротивление $r_1 = 0$). Сопротивление нагрузки $r_2 = 4z_c$. Решение н ие. По формулам (19-34) получаем $n_1 = -1$ и $n_2 = 0,6$. Рассмот-

Решение. По формулам (19-34) получаем $n_1 = -1$ и $n_2 = 0,6$. Рассмотрим систему многократных отражений воли от начала и конца линии и результаты запишем в виде табл. 19-1, где u_1 и i_1 обозначают напряжение и ток в начале линии, а u_2 и i_2 — в конце линии.

Таблица 19-1

Промежуток времени	<i>u</i> 1/ <i>U</i> 0	i ₁ /1 ₀	Значения напряжения последующих волн	<i>u</i> 2/ <i>U</i> 0	i2/10
0 <i>l/v</i>	1	1	$u_{np1} = U_0$	0	0
$l/v \dots 2l/v$	1	1	$u_{061} = n_2 u_{\pi p1} = 0,6U_0$	1,6	0,4
$2l/v \ldots 3l/v$	1	-0,2	$u_{\rm np2} = n_1 u_{\rm ob1} = -0.6 U_0$	1,6	0,4
$3l/v \ldots 4l/v$	1	-0,2	$u_{062} = n_2 u_{\pi p2} = -0.36 U_0$	0,64	0,16
4 <i>l/v</i> 5 <i>l/v</i>	1	0,52	$u_{np3} = n_1 u_{062} = 0,36U_0$	0,64	0,16
$5l/v \dots 6l/v$	1	0,52	$\overline{u_{063} = n_2 u_{11p3} = 0,216 U_0}$	1,216	0,304
6 <i>l/v</i> 7 <i>l/v</i>	I	0,088	$u_{np4} = n_1 u_{063} = -0,216 U_0$	1,216	0,304
•••••			·		
$\frac{2kl}{v} \cdots \frac{(2k+1)l}{v}$	1	0,25	$\underbrace{u_{\pi p(k+1)}=0}$	1	0,25
при $k \rightarrow \infty$					

Пример 19-9. То же, что в предыдущем примерс, но сопротивление $r_2 = z_c/3$. Решение. В этом случае из формул (19-34) получаем $n_1 = -1$ и $n_2 = -0.5$.

Аналогично предыдущему, рассматривая систему многократных отражений, можно решение задачи записать в виде табл. 19-2.

Таблица 19-2

Промежуток времени	u ₁ /U ₀	i1/10	Значения напряжения последующих волн	u_2/U_0	i ₂ /I ₀
0 <i>l/v</i>	1	1	$u_{np1} = U_0$	0	0
<i>l/v</i> 2 <i>l/v</i>	1	1	$u_{001} = n_2 u_{\pi p1} = -0.5 U_0$	0,5	1,5
$2l/v \ldots 3l/v$	1	2	$u_{np2} = n_1 u_{ob1} = +0.5U_0$	0,5	1,5
3 <i>l/v</i> 4 <i>l/v</i>	1	2	$u_{062} = n_2 u_{\pi p2} = -0.25 U_0$	0,75	2,25
$4l/v \dots 5l/v$	1	2,5	$u_{\pi p3} = n_1 u_{062} = +0,25 U_0$	0,75	2,23
$5l/v \dots 6l/v$	1	2,5	$u_{063} = n_2 u_{\Pi p3} = -0,125 U_0$	0,875	2,625
6 <i>l/v</i> 7 <i>l/v</i>	1	2,75	$u_{\rm np4} = n_1 u_{\rm o63} = 0.125 U_0$	0,875	2,625
				• • •	
$\frac{2kl}{v} \cdots \frac{(2k+1)l}{v}$ при $k \to \infty$	1	3	$\underbrace{u_{np(k+1)}=0}_{\downarrow}$	1	3

На рис. 19-25, а и б показано изменение тока i_1 , поступающего в линию от источника, в зависимости от времени для двух случаев, рассмотренных в примерах 19-8 и 19-9: а) $r_2 > z_c$ ($r_2 = 4z_c$); б) $r_2 < < z_c$ ($r_2 = z_c/3$). На тех же рисунках показано тонкими линиями



Рис. 19-25.

изменение напряжения u_2 в конце линии. Повышение напряжения в сравнении с установившимся значением наблюдается, только когда $r_2 > z_c$, и наибольшее значение напряжения получается, когда первая волна дошла до конца линии.

В случае «а» напряжение и ток совершают колебания вокруг некоторых установившихся значений напряжения U_0 и тока $I_2 = U_0/r_2$, приближаясь с течением времени к этим значениям. При $r_2 = \infty$, что соответствует холостому ходу ($n_2 = 1$), колебания не затухают. Период таких колебаний $T = 2 \cdot 2l/v$. На рис. 19-26 показано, как при этом изменяются ток в начале линии и напряжение в конце линии.

Время T называется периодом собственных колебаний длинной линии, а f = 1/T — ее собственной частотой:

$$f = \frac{1}{4l \sqrt{L_0 C_0}}.$$

В реальных линиях $|n_1| < 1$ и колебания всегда затухают. В случае «б» напряжение и ток апериодически нарастают до установившихся значений U_0 и $I_2 = U_0/r_2$.

Если сопротивление r_2 равно нулю, то $n_1 = n_2 = -1$ и каждая волна, приходящая к началу линии, увеличивает ток на $2I_0 = 2U/z_c$. График изменения тока в начале линии для этого случая



Рис. 19-26.

представлен на рис. 19-27. При $U_0 = \text{сonst}$ (т. е. при бесконечно мощном источнике) и при отсутствии потерь ток в линии возрастал



Рис. 19-27.

бы до бесконечности. В реальных линиях скачки тока постепенно уменьшаются, и он приближается к некоторому предельному значению — току короткого замыкания линии.

При приближениом рассмотрении реальных линий с потерями сопротивление проводов r_n может быть условно разделено пополам и отнесено: $r_n/2$ — к началу линии; $r_n/2$ — к ее концу. Эти сопротивления могут быть при расчетах включены в r_1 и r_2 .

Включение нагрузки. Если линия, заряженная до напряжения U₀, разряжается с одного из концов на сопротивление r (рис. 19-28), то изменение напряжения и тока в линии может быть определено айалогично предыдущему.

Так как напряжение на рубильнике перед его включением равно — U₀, то в соответствии с § 19-4

$$i_{np1} = -\frac{U_0}{r+z_c} = -I_{\mathfrak{s}};$$

$$u_{np1} = -\frac{U_0 z_c}{r+z_c} = -I_{\mathfrak{s}} z_c.$$
 (19-37)

Находим коэффициенты отражения для начала и конца линии в соответствии с (19-34):

$$n_1 = \frac{r-z_c}{r+z_c} \quad \text{if } n_2 = 1.$$

Тогда

$$i_{061} = i_{np1} = -I_{\mathfrak{s}}; \quad i_{np2} = n_1 i_{061} = -I_{\mathfrak{s}} n_1;$$

$$i_{062} = i_{np2} = -I_{\mathfrak{s}} n_1; \quad i_{np3} = n_1 i_{062} = -I_{\mathfrak{s}} n_1^{\mathfrak{s}} \text{ H T. } \mathcal{A}.;$$

$$i_{06k} = i_{npk} = -I_{\mathfrak{s}} n_1^{k-1}.$$

Учитывая равенство $i_{{}_{\rm IIP}k} = i_{{}_{\rm of}k}$, можно заметить, что каждая последующая обратная волна тока компенсирует предыдущую



Рис. 19-28.

прямую волиу и ток в начале линии всегда равен току последней прямой волны. Ток в сопротивлении *r* по абсолютному значению такой же и противоположен по знаку.

Таким образом, ток в сопротивлении

$$i_r = -i_{\operatorname{np} k} = I_{\mathfrak{s}} n_1^{k-1},$$

а напряжение

$$u_r = ri_r = rI_{\mathfrak{s}} n_1^{k-1}.$$

На рис. 19-28, a - e показаны кривые изменения u_r (или i_r) во времени для случаев: а) $r > z_c$; б) $r < z_c$; в) $r = z_c$. В первом случае напряжение и ток уменьшаются скачкообразно через каждые 2l/v секунд, не изменяя знака; во втором случае $n_1 < 0$ и эти изменения знакопеременные. Если же $r = z_c$, то первая прямая волна снимает с линии половину напряжения, а первая обратная волна вторую половину и процесс заканчивается через 2l/v секунд. Все это напоминает случаи апериодического, колебательного и предельного апериодического разрядов конденсатора. Последний случай имеет большое практическое значение, так как аналогичный принцип применяется в радиотехнике для получения импульсов прямоугольной формы, продолжительность которых зависит от длины линии.

Выше были рассмотрены некоторые простейшие примеры многократных отражений волн от концов линии. Во всех примерах прямая и обратная волны представлялись как результат наложения многократно отраженных волн. Те же результаты можно получить, если рассматривать только результирующие значения прямой и обратной воли непосредственно, анализируя уравнения (19-9) и граничные условия на концах линии. Такой метод позволяет свести задачу к решению уравнений в конечных разностях, что упрощает расчет сложных случаев многократных отражений волн.

19-9. Блуждающие волны

Помимо появления волн при включении, отключении, коротком замыкании или изменении нагрузки, а также при случайных заземлениях возможны еще волны под действием атмосферных явлений. Соседство грозовых туч, снег, дождь, движение воздуха, особенно во время восхода и заката солнца, - все это может привести к накоплению на изолированных проводах статических зарядов. Значительные заряды могут образоваться, когда по соседству с линией находятся грозовые тучи. Грозовая туча, имеющая, предположим, отрицательный заряд, действует таким образом, что разделяет в проводах на соответствующей длине линии положительные и отрицательные заряды (электростатическая индукция). Положительные заряды в проводах находятся в связанном состоянии с зарядами тучи и могут быть сосредоточены на небольшой длине линии, а свободные отрицательные заряды распространяются по всей длине линии и через несовершенную изоляцию стекают на землю; благодаря малой плотности этих зарядов их влиянием на процессы в линии можно пренебречь.

Когда грозовая туча внезапно разрядится с соседними облаками или с землей, бывшие до этого в связанном состоянии положительные заряды на проводах уже не удерживаются зарядами тучи. Поэтому от места накопления зарядов в ту и другую сторону пойдут волны.

В начальный момент (t = 0), когда заряды неподвижны, ток в линии равен нулю:

 $u(x, 0) = u_{iip}(x, 0) + u_{o6}(x, 0); \quad i(x, 0) = \frac{u_{iip}(x, 0) - u_{o6}(x, 0)}{z_c} = 0$

и следовательно,

$$u_{np}(x, 0) = u_{ob}(x, 0) = \frac{u(x, 0)}{2}.$$

Накопленные заряды в линии после их освобождения (t = 0) от удерживающих сил (от влияния грозовой тучи) распадаются
на две одинаковые волны с половинными значениями напряжений. Волны начинают перемещаться в противоположные стороны (рис. 19-29) со скоростью *v*. Пока волны не разойдутся, напряжения в соответствующих точках складываются и токи вычитаются. В дальнейшем эти половинные волны перемещаются независимо друг от друга к концам линии.

Изучение процессов в электрических ценях при наличии таких блуждающих волн имеет большое практическое значение для расчета и проектирования электрической изолящии машии, аппаратов и линий электропередачи.



Рис. 19-29.

Многократное отражение блуждающих волн происходит аналогично рассмотренным выше многократным отражениям прямоугольных волн. Если, например, линия с обоих концов разомкнута $n_1 = n_2 = 1$ и отражение у концов линии происходит полностью и без перемены знака, то после отражения волны движутся навстречу друг другу, накладываясь друг на друга при встрече, как показано на рис. 19-29.

В реальных линиях наличие потерь приводит к затуханию волн; напряжение блуждающих воли постепенно уменьшается, и по израсходовании всей энергии волны исчезают.

Раздел III

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ

Глава двадцатая

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПРИ ПОСТОЯННЫХ ТОКАХ И НАПРЯЖЕНИЯХ

20-1. Элементы и эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей

Выше были изложены основные методы расчета и описаны свойства линейных электрических цепей. В этом разделе рассматриваются нелинейные электрические цепи, т. е. цепи, содержащие элементы с нелинейными вольт-амперными характеристиками.

Нелинейные элементы электрических цепей можно разбить в зависимости от их характеристик на две основные группы: симметричные и несимметричные. С имметричные характеристики нелинейные элементы, у которых вольт-амперные характеристики не зависят от направлений тока в них и напряжения на их зажимах. К числу таких элементов относятся электрические лампы, бареттеры, терморезисторы (термисторы) и т. п. Несимметричны ми называют нелинейные элементы, у которых вольт-амперные характеристики не одинаковы при различных направлениях тока и напряжения на зажимах. В качестве примеров таких нелинейных элементов можно назвать электрическую дугу с разнородными электродами (медь — уголь, железо — ртуть), триоды (ламповые и полупроводниковые), вентили и т. п.

Рассмотрим вольт-амперные характеристики некоторых нелинейных элементов. Вольт-амперная характеристика б а р е т т е р а (применяется для стабилизации тока) интересна тем, что при изменении в некоторых пределах напряжения U на его зажимах ток I_6 остается практически неизменным (рис. 20-1). Ток в бареттере практически один и тот же при изменении напряжения в пределах от U_n до U_x . Сопротивление бареттера R_6 растет с увеличением тока.

Для стабилизации напряжения в электрических цепях включают т е р м о р е з и с т о р ы, у которых с повышением температуры сопротивление уменьшается. На рис. 20-2 показана типичная вольт-амперная характеристика терморезистора. Они включаются также в различные схемы для измерения и регулирования температуры, применяются для температурной компенсации и т. д.

Некоторые электрические цепи содержат в качестве нелинейных элементов приборы тлеющего разряда. Режим работы

газового промежутка, характеризующийся дуговым разрядом, также встречается весьма часто на практике. С увеличением тока напряжение на дуге падает или, как говорят, у дуги падающая характеристика.

Электронные лампы и транзисторы, очень часто применяемые в современной электротехнике, как было показано, также обладают нелинейными вольт-амперными характеристиками.



Расчеты и исследования электрических цепей с нелинейными вольт-амперными характеристиками во многих случаях проводятся графоаналитическими методами, в основу которых положены законы Кирхгофа. В тех случаях, когда вольт-амперные характеристики можно с достаточной степенью точности выразить аналитическими функциями, может быть выполнен аналитический расчет.

При расчете нелинейных цепей вводят понятия статического и дифференциального сопротивлений нелинейного элемента.

На рис. 20-3 показана вольт-амперная характеристика нелинейного элемента, построенная в масштабах для тока m_I и напряжения m_U . Предположим, что рабочий режим элемента задан точкой a. Отношение напряжения, измеряемого отрезком ab



к току, измеряемому отрезком Ob, определяет в некотором масштабе $m_r = m_U/m_I$ статическое сопротивление rв данной точке. Из рис. 20-3 видно, что это сопротивление пропорционально тангенсу угла β между прямой, соединяющей точку a с началом координат, и осью токов, т. е.

$$r = \frac{U}{I} = \frac{m_U a b}{m_I O b} = m_r \operatorname{tg} \beta.$$

Предел отношения приращения напряжения на участке цепи к приращению тока в нем или производная от напряжения по току в том же масштабе m_r определяет дифференциально сопротивление r_{a} . Это сопротивление пропорционально

тангенсу угла а между касательной к вольт-амперной характеристике в точке а и осью токов, т.е.

$$r_{\pi} = dU/dI = m_r \operatorname{tg} \alpha.$$

Для прямолинейного участка вольт-амперной характеристики дифференциальное сопротивление равно отношению конечного приращения напряжения к конечному приращению тока, т. е.

$$r_{\pi} = \Delta U / \Delta I$$
.

Для нелинейных элементов с падающей вольт-амперной характеристикой дифференциальное сопротивление отрицательно, так



Рис. 20-4.

как положительное приращение тока сопровождается отрицательным приращением напряжения.

Если вольт-амперная характеристика на рабочем участке практически линейна, то можно для расчета нелинейный элемент заменить эквивалентной схемой, состоящей из источника напряжения и линейного сопротивления $r_{\rm a}$. Так, вольт-амперные характеристики двух нелинейных элементов, представленные на рис. 20-4, *а* и *б*, на небольших участках около рабочей точки *а* можно заменить прямыми линиями, уравнения которых

$$U_{1} = E_{01} + (m_{r} \operatorname{tg} \alpha_{1}) I;$$

$$U_{2} = -E_{02} + (m_{r} \operatorname{tg} \alpha_{2}) I, \quad \bullet$$

или

$$U_1 = E_{01} + r_{\pi 1} I;$$

$$U_2 = -E_{02} + r_{\pi 2} I. \quad (20-1)$$

Предположим, что нелинейный элемент r_1 (I) (рис. 20-5, a) имеет вольт-амперную характеристику, показанную на рис. 20-4, a. Для рабочей точки a и вблизи нее напряжение U_1 и ток I на нелинейном элементе

связаны первым из выражений (20-1). Эквивалентная схема этого нелинейного элемента на небольшом участке около рабочей точки показана на рис. 20-5, δ , причем э. д. с. E_{01} направлена навстречу току I, так как именно при таком направлении э. д. с. потенциал точки I (рис. 20-5, a) выше потенциала точки 2 на $U_1 = E_{01} + r_{\pi 1}I$.

580

Разделив последнее выражение на $r_{\rm g1}$, получим соотношение $U_1/r_{\rm g1} = E_{01}/r_{\rm g1} + I$, которому соответствует эквивалентная схема с источником тока (рис. 20-5, *в*), где $I_{\rm g1} = U_1/r_{\rm g1}$. Ток J_1 равен в масштабе m_I отрезку Od (рис. 20-4, *a*), отсекаемому на оси токов продолжением касательной af, что легко показать при помощи соотношения между катетами треугольника dOf.

Если нелинейный элемент (рис. 20-5, *a*) имеет вольт-амперную характеристику, показанную на рис. 20-4, *б*, то при тех же поло-



Рис. 20-5.

жительных направлениях для тока и напряжения (рис. 20-5, *a*) на эквивалентных схемах изменяются направления э. д. с. и тока источиика тока на обратные, что следует из второго уравнения (20-1) и нетрудно уяснить из построений на рис. 20-4, *б*.



Рис. 20-6.

Если на некотором участке вольт-амперной характеристики нелинейного элемента напряжение убывает при увеличении тока (рис. 20-6), то дифференциальное сопротивление эквивалентной схемы получается отрицательным. Это означает, что в схеме замещения такое сопротивление можно представить источником э. д. с. или тока.

Следует еще раз подчеркнуть, что все соотношения, которые можно установить при помощи эквивалентных схем, справедливы лишь для таких режимов, когда нелинейные элементы электрической цепи работают на практически прямолинейных участках вольт-амперных характеристик.

20-2. Графический метод расчета неразветвленных цепей с нелинейными элементами

На рис. 20-7 показано последовательное соединение двух нелинейных элементов $r_1(I_1)$ и $r_2(I_2)$, вольт-амперные характеристики которых $I_1(U_1)$ и $I_2(U_2)$ заданы (рис. 20-8). Пусть требуется определить ток I и напряжения U_1 и U_2 на элементах при заданном напряжении на зажимах цепи U = E. Для вычисления тока I и напряжений U_1 и U_2 построим вспомогательную характеристику: зависимость тока I от суммарного напряжения $U_1 + U_2$. Так как в неразветвленной цепи ток в обоих нелинейных элементах один и тот же, т. е. $I_1 = I_2 = I$, то для построения характеристики $I (U_1 + U_2)$ необходимо суммировать напряжения U_1 и U_2 при одинаковых значениях тока I(рис. 20-8).

Отложим на оси абсцисс напряжение U и из точки а проведем прямую ab, параллельную оси ординат, до пе-



Рис. 20-7.



Рис. 20-8.

ресечения с кривой $I(U_1 + U_2)$; полученный отрезок *ab* равен в масштабе m_I току I. Затем из точки *b* проведем прямую *bc*, параллельную осн абсцисс. В результате получим отрезки *cd* и *cf*, соответственно равные U_1 и U_2 в масштабе m_{II} .

Такие же построения для расчета тока и напряжений можно выполнить, если один из элементов линейный. Аналогично решается



Рис. 20-9.

задача расчета цепи, состоящей из трех или большего числа последовательно соединенных элементов с нелинейными характеристиками.

Графические построения для расчета последовательной цепи (рис. 20-7) можно провести и другим способом.

Предположим, что на рис. 20-7 последовательно соединены нелинейный активный двухполюсник с источником э. д. с. E = U и нелинейным сопротивлением r_1 (I_1) и нелинейный пассивный двухполюсник

 r_2 (I_2) . Напряжение U_2 на зажимах нелинейного элемента r_2 (I_2) определяется, с одной стороны, вольтамперной характеристикой этого элемента I_2 (U_2) , а с другой разностью между э. д. с. E = U и напряжением U_1 на зажимах нелинейного элемента r_1 (I_1) .

На рис. 20-9 построены характеристика $I_2(U_2)$ и кривая $I_1(U - U_1)$, абсциссы которой получены вычитанием абсцисс вольтамперной характеристики $I_1(U_1)$ из напряжения U для различных

значений тока I_1 . Из построений на рис. 20-9 пепосредственно следует, что в точке *b* пересечения кривых $I_2(U_2)$ и $I_1(U - U_1)$ удовлетворяются равенства $U_2 = U - U_1$ и $I_1 = I_2 = I$, определяющие режим в рассматриваемой цепи.

20-3. Графический метод расчета цепей с параллельным соединением нелинейных элементов

На рис. 20-10 показаны параллельно соединенные нелинейные элементы $r_1(I_1)$ и $r_2(I_2)$, вольт-амперные характеристики которых $I_1(U_1)$ и $I_2(U_2)$ заданы (рис. 20-11). Пусть напряжение на зажимах цепи равно U; тогда по вольт-амперным характеристикам $I_1(U_1)$ и $I_2(U_2)$ легко определить токи I_1 и I_2 в нелинейных элементах, а на основании уравнения $I_1 + I_2 = I$ — ток в неразветвленной части цепи.



Если задан ток *I*, то для определения напряжения *U* и токов I_1 и I_2 в нелинейных элементах r_1 (I_1) и r_2 (I_2) надо построить вспомогательную характеристику ($I_1 + I_2$)*U*, т. е. зависимость суммарного тока от напряжения *U*. Так как при параллельном соединении $U_1 = U_2 = U$, то для построения этой характеристики в соответствии с уравнением $I = I_1 + I_2$ суммируем ординаты кривых I_1 (U_1) и I_2 (U_2) для одних и тех же значений напряжения $U_1 = U_2$ (рис. 20-11). Затем отложим на оси ординат отрезок *Oc*, равный в масштабе m_I току *I*, и проведем из точки *c* прямую *cb*, параллельную оси абсцисс, до пересечения с характеристикой ($I_1 + I_2$)*U*; полученный отрезок *cb* = *Oa* равен в масштабе m_U напряжению *U*. Наконец, из точки *b* проведем прямую, параллельную оси ординат, до пересечения с осью абсцисс. В результате получим отрезки *ad* и *af*, равные в масштабе m_I токам I_1 и I_2 .

Таким же путем можно рассчитать электрическую цепь с любым числом параллельно включенных нелинейных элементов.

20-4. Графический метод расчета цепей со смешанным соединением нелинейных и линейных элементов

На рис. 20-12 показана схема со смешанным соединением нелинейных и линейных элементов. Пусть заданы напряжение источника *U*, а также вольт-амперные характеристики нелинейных элементов $I_1(U_1)$, $I_2(U_2)$ (рис. 20-13) и сопротивление r_3 линейного элемента; требуется найти токи во всех ветвях и напряжениях на элементах.

Для определения искомых токов и напряжений можно применить, так же как при расчете последовательных и параллельных цепей, графический метод.



перную характеристику линейного элемента — прямую I_3 (U_3), проходящую через начало координат. Затем суммированием ординат кривой I_2 (U_2) и прямой I_3 (U_3) для одних и тех же значений напряжения $U_2 = U_3 = U_{23}$ построим вольт-амперную характеристику параллельного соединения ($I_2 + I_3$) U_{28} . Наконец, суммированием абсцисс кривых I_1 (U_1) и ($I_2 + I_3$) U_{23} для одних и тех же значений тока $I_1 = I_2 + I_3$ получим вольт-ампер-



Рис. 20-14.

ную характеристику всей цепи

$$I_1(U_1 + U_{23}) = I_1(U).$$

Отложим в масштабе m_U на оси абсцисс заданное напряжение U (отрезок Oa) и проведем прямую, параллельную оси ординат, до пересечения с кривой $I_1(U)$; полученный отрезок *ab* определяет в масштабе m_I ток I_1 . Затем проведем из точки *b* прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривыми $I_1(U_1)$

и $(I_2 + I_3)U_{23}$ в точках с и d и опустим из точки d перпендикуляр dg на ось абсцисс. В соответствии с уравнениями $U = U_1 + U_{23}$ и $I_1 = I_2 + I_3$ отрезки db и cb определяют в масштабе m_U соответственно напряжение U_1 на первом элементе и напряжение U_{23} на разветвлении, а отрезки ge и gf в масштабе m_I дают токи I_2 и I_3 .

Графические построения для расчета рассматриваемой цепи можно выполнить, так же как при расчете схемы с последовательным соединением нелинейных элементов (рис. 20-7), другим способом. Представим схему на рис. 20-12 в виде последовательного соединения нелинейного активного двухполюсника с источником э. д. с. E = U и нелинейным сопротивлением r_1 (I_1) и нелинейного пассивного двухполюсника r_{23} ($I_2 + I_3$), эквивалентного двум параллельным ветвям с элементами r_2 (I_2) и r_3 (рис. 20-14) и с вольт-амперной характеристикой ($I_2 + I_3$) U_{23} (рис. 20-13). Полученная схема (рис. 20-14) не отличается от схемы на рис. 20-7, поэтому расчет режима схемы, показаниой на рис. 20-14, может быть выполнен при помощи построений, аналогичных выполненным на рис. 20-9.

20-5. Применение эквивалентных схем с источниками э. д. с. для исследования режима нелинейных цепей

Схема, изображенная на рис. 20-12, может быть применена для стабилизации напряжения $U_2 = U_3 = U_{23}$ на зажимах приемника с сопротивлением r_3 . Действительно, если напряжение U, соответствующее рабочей точке b (рис. 20-13), увеличится на ΔU , то напряжение U_{23} на зажимах сопротивления r_3 изменится значительно меньше на ΔU_{23} (рис. 20-13).

Степень постоянства напряжения на зажимах приемника характеризуют коэффициентом стабилизации. Коэффициентом стабилизации и апряжения называют отношение относительного изменения стабилизируемого напряжения U к вызванному им относи-

тельному изменению стабилизированного напряжения U₂₈, т. е.

$$k_{\rm c} = \frac{\Delta U}{U} : \frac{\Delta U_{23}}{U_{23}} = \frac{U_{23}}{U} \frac{\Delta U}{\Delta U_{23}}$$

или в пределе

$$k_{\rm c} = \frac{U_{23}}{U} \frac{dU}{dU_{23}}.$$
 (20-2)



Рис. 20-15.

Очевидно, чем больше коэффициент стабилизации, тем меньше относительное изменение стабилизированного напряжения.

Для выяснения стабилизирующих свойств схемы определим коэффициент стабилизации напряжения на сопротивлении r_3 в схеме, показанной на рис. 20-12, при помощи эквивалентной схемы.

Заменим вольт-амперные характеристики $I_1(U_1)$ и $I_2(U_2)$ на участках ра и тл прямыми линиями qO' и nO''. Уравнения этих прямых:

$$U_1 = -U_{01} + r_{11}I_1; \quad U_2 = U_{02} + r_{12}I_2,$$

где r_{л1} и r_{д2} — дифференциальные сопротивления нелинейных элементов.

Этим уравнениям удовлетворяет эквивалентная схема на рис. 20-15, в которой $E_{01} = U_{01}$ и $E_{02} = U_{02}$.

Для этой схемы по законам Кирхгофа

$$U + E_{01} = r_{\text{A1}}I_1 + U_{23}; \quad E_{02} = U_{23} - r_{\text{A2}}I_2;$$

$$I_1 = I_2 + I_3,$$

откуда

$$U = U_{23} \frac{r_{11}r_{12} + r_{11}r_3 + r_{12}r_3}{r_{12}r_3} - \frac{E_{01}r_{12} + E_{02}r_{11}}{r_{12}}$$

Производная от напряжения U по U23:

$$\frac{dU}{dU_{23}} = \frac{r_{A1}r_{A2} + r_{B1}r_{3} + r_{B2}r_{3}}{r_{A2}r_{3}}.$$

585

После подстановки dU/dU_{23} в выражение для k_c получим:

$$k_{\rm c} = \frac{U_{23}}{U} \left(1 + \frac{r_{\rm A1}}{r_{\rm A2}} + \frac{r_{\rm A1}}{r_{\rm 3}} \right).$$

Для хорошей стабилизации напряжения U_{23} коэффициент k_c должен иметь возможно большее значение. В рассматриваемой схеме это достигается применением нелинейных элементов с возрастающим r_1 (I_1) и уменьшающимся r_2 (I_2) статическими сопротивлениями. Дифференциальные сопротивления r_{n1} и r_{n2} пропорциональны соответственно tg α_1 и tg α_2 (рис. 20-13). Так как tg $\alpha_1 \gg$ tg α_2 , то отношение $r_{n1}/r_{n2} \gg 1$. Таким образом, при определенных соотношениях между сопротивлениями r_{n1} , r_{n2} и r_3 можно получить значение k_c , во много раз превышающее единицу.—



Рис. 20-16.

Для стабилизации напряжения можно пользоваться и другими схемами, в частности мостовой схемой, показанной на рис. 20-16, а. Пусть в рассматриваемом режиме вольт-амперные характеристики нелинейных элементов r_1 (l_1) = $= r_3$ (l_3) и r_2 (l_2) = r_4 (l_4) заменены прямыми линиями, уравнения которых

$$U_1 = -E_{01} + r_{\pi 1}I_1; \quad U_2 = E_{02} + r_{\pi 2}I_2.$$

На рис. 20-16, б показана эквивалентная схема, на которой нелинейные элементы заменены источниками э. д. с. и дифференциальными сопротивлениями. Так как схема симметрична, то $I_1 = I_3$ и $I_2 = I_4$. Для определения четырех неизвестных токов составим уравнения:

$$E + E_{01} - E_{02} = r_{A1}I_1 + r_{A2}I_2;$$

$$E_{01} + E_{02} = r_{A1}I_1 + r_0I_0 - r_{A2}I_4;$$

$$I_1 = I_0 + I_2; \quad I = I_1 + I_4.$$

Пусть $p_{\pi 1} = r_{\pi 2} = r_{\pi}$, что нетрудно получить в реальных условиях. Тогда в результате совместного решения уравнений найдем:

$$I_0 = \frac{E_{01} + E_{02}}{r_{\pi} + r_0}.$$

Из последнего выражения следует, что ток I_0 и напряжение $U_0 = r_0 I_0$ на сопротивлении r_0 не зависят от приложенного напряжения U = E: Следовательно, эта схема может служить стабилизатором напряжения и тока.

20-6. Вольт-амперные характеристики нелинейных активных двухполюсников

При графоаналитических расчетах разветвленных цепей с нелинейными элементами часто приходится пользоваться вольт-амперными характеристиками ак-

тивных двухполюсников с нелинейными элементами.

На рис. 20-17, а показана активная ветвь, эквивалентная некоторому нелинейному двухполюснику с источником э. д. с. Е и нелинейным элементом r(l);



Рис. 20-17.

вольт-амперная характеристика этого элемента дана на рис. 20-18 в виде кривой I = f(U). Для схемы, изображенной на рис. 20-17, а при выбранных положительных направлениях тока I и напряже-



ния U_{21} , очевидно, справедливо уравнение $U_{21} = E - U$. По этому уравнению и заданной вольт-амперной характеристике I = = f (U) на рис. 20-18 построена вольта-амперная характеристика,



Рис. 20-20.

показывающая зависимость тока I от напряжения U_{21} . При изменении тока I в пределах от нуля (точка a) до $I = I_0$ (точка b) напряжение U₂₁ уменьшается, изменяясь от значения $U_{21} = E$ до значения $U_{21} = 0$ (участок ab кривой). При дальнейшем увеличении тока І напряжение U21 на зажимах двухполюсника становится отрицательным и определяется абсциссами участка кривой bc (рис. 20-18). При отрицательных значениях тока І и напряжения U напряжение U_{21} растет с увеличением тока I (участок ad).

Если э. д. с. Е (рис. 20-17, б) имеет противоположное направление, т. е. $U_{21} =$ = - E - U, то получится другая вольт-амперная характеристика для активного двухполюсника в виде кривой I = f (-E - U) (рис. 20-18). Из рис. 20-18 ясно, что вольт-амперная характеристика I = f(-E - U) получается путем переноса каждой ординаты кривой I = f(E - U) на величину 2E влево относительно кривой I = f(E - U).

Вольт-амперные характеристики для активных двухполюсников с источником тока (рис. 20-19, *а* и *б*) построены на рис. 20-20 в виде кривых: $I = J + I_{\rm H} = f(U)$ и $I = -J + I_{\rm H} = f(U)$. Методика построения этих характеристик показана непосредственно на рис. 20-20 и не требует особых пояснений.

20-7. Примеры расчета разветвленных электрических цепей с нелинейными элементами

На рис. 20-21, *а* показана разветвленная схема с тремя известными э. д. с. источников E_1 , E_2 , E_3 и тремя нелинейными элементами r_1 (I_1), r_2 (I_2) и r_3 (I_3), вольт-амперные характеристики которых



Рис. 20-21.

для упрощения дальнейших графических построений приняты одинаковыми [кривая I_2 (U_2) на рис. 20-8] и симметричными; гребуется определить токи I_1 , I_2 и I_3 во всех ветвях.

Выберем положительные направления токов I_1 , I_2 и I_3 так, как показано на рис. 20-21, *а*. Тогда разность потенциалов между точками 2 и 1

$$\varphi_2 - \varphi_1 = U_{21} = E_1 - U_1 = E_2 - U_2 = -E_3 + U_3,$$
 (20-3)

где U₁, U₂ и U₃ — напряжения на нелинейных элементах.

Пользуясь вольт-амперной характеристикой I_2 (U_2) (рис. 20-8), построим (рис. 20-21, б) кривые:

$$I_1(U_{21}) = I_1(E_1 - U_1); \quad I_2(U_{21}) = I_2(E_2 - U_2);$$

$$I_3(U_{21}) = I_3(-E_3 + U_3).$$

Для определения токов в ветвях построим вспомогательную характеристику $(I_1 + I_2)U_{21}$ суммированием ординат кривых I_1 (U_{21}) и I_2 (U_{21}) для одних и тех же значений напряжения U_{21} .

Токи в ветвях должны удовлетворять уравнениям (20-3) и первому закону Кирхгофа: $I_1 + I_2 = I_3$. Следовательно, ордината точки *a* пересечения кривой $I_3 (U_{21})$ и кривой $(I_1 + I_2) U_{21}$ определяет в масштабе m_I искомое значение тока I_3 , а абсцисса той же точки *a* в масштабе m_U дает значение напряжения U_{21} . Построив из точки *a* прямую, параллельную оси ординат, получим отрезки *cb* и *cd*, определяющие в том же масштабе m_I токи I_1 и I_2 . Отметим, что выбранное положительное направление тока I_2 не совпадает с действительным направлением этого тока (точка *d* лежит ниже оси абсцисс).

Другим приемом решения поставленной задачи является построение кривой $(I_1 + I_2 - I_3) U_{21}$ (пунктирпая кривая на рис. 20-21, б). Так как алгебраическая сумма токов $I_1 + I_2 - I_3$ равпа нулю, то точка *с* пересечения кривой $(I_1 + I_2 - I_3) U_{21}$ с осью абсцисс определяет неизвестное напряжение U_{21} .

Рассмотренные приемы расчета можно распространить и на более сложные цепи, состоящие из любого числа активных и пассивных нелинейных элементов со смешанным соединением. Для пояснения прежде всего вернемся к схеме, показанной на рис. 20-21, *а* и покажем, что графические построения на рис. 20-21, *б* соответствуют расчету схемы на рис. 20-21, *в*, состоящей из двух активных нелинейных двухполюсников. В этой схеме один из двухполюсников с источником э. д. с. E_{9} и нелинейным элементом r_{9} ($I_{1} + I_{2}$) эквивалентен двум заданным параллельным ветвям с источниками э. д. с. E_{1} и E_{2} и нелинейными элементами r_{1} (I_{1}) и r_{2} (I_{2}).

Действительно, при суммировании ординат кривых $I_1(U_{21})$ и $I_2(U_{21})$ для одних и тех же значений напряжения U_{21} (рис. 20-21, б) устанавливается зависимость $(I_1 + I_2)$ U_{21} между суммарным током $I_1 + I_2$ и напряжением U_{21} на зажимах двух указанных параллельных ветвей. Если э. д. с. $E_{\mathfrak{s}}$ и вольт-амперная характеристика нелинейного элемента $r_{\mathfrak{s}}(I_1 + I_2)$ подобраны так, что зависимость между током $(I_1 + I_2)$ и напряжением U_{21} для этой схемы такая же, как и для схемы на рис. 20-21, a, то полученный двухполюсник эквивалентен двум параллельным ветвям с заданными источниками э. д. с. E_1 и E_2 и нелинейными элементами $r_1(I_1)$ и $r_2(I_2)$.

Электродвижущая сила E_3 эквивалентного активного двухполюсника равна напряжению на его зажимах при токе $I_1 + I_2 = 0$, чему соответствует на рис. 20-21, б точка *е*. Вольт-амперная характеристика $(I_1 + I_2) U_3$ эквивалентного элемента $r_3 (I_1 + I_2)$ (рис. 20-21, *в*) может быть найдена в соответствии с уравнением $U_3 = E_3 - U_{21}$, т. е. вычитанием абсцисс характеристики $(I_1 + I_2) U_{21}$ из э. д. с. E_3 .

Для определения тока I₃ в схеме на рис. 20-21, в можно воспользоваться изложенными выше (§ 20-2) вторым способом расчета последовательной цепи (рис. 20-9), что полностью совпадает с построениями на рис. 20-21, б.

В сложных цепях со смешанным соединением нелинейных элементов следует заменить параллельно соединенные ветви эквивалентными двухполюсниками, как только что было показано, а затем преобразовать всю схему к простому последовательному



Рис. 20-22.

соединению двухполюсников. Например, для расчета схемы, изображенной на рис. 20-22, *а*, можно первую и четвертую ветви, а также вторую и пятую заменить эквивалентными двухполюсниками и получить неразветвленную цепь из трех активных двухполюсников (рис. 20-22, *б*), расчет которой не представляет затруднений. Затем следует вернуться к исходной схеме и по законам Кирхгофа определить токи в остальных ветвях.



Рис. 20-23.

При расчете разветвленных цепей с линейными элементами иногда можно упростить схему, применяя для линейной части цепи взаимное преобразование треугольника и звезды сопротивлений. Например, схема на рис. 20-23, а содержит звезду из постоянных сопротивлений r_4 , r_5 и r_3 . После преобразования этой звезды в эквивалентный треугольник получится схема (рис. 20-23, δ) со смешанным соединением линейных и нелинейных элементов, метод расчета которой уже известен.

20-8. Применение теории активных двухполюсника, четырехполюсника и шестиполюсника для расчета цепей с линейными и нелинейными элементами

Для расчета разветвленных электрических цепей с линейными и нелинейными элементами иногда целесообразно пользоваться теоремой об активном двухполюснике.

На рис. 20-24, *а* показана схема разветвленной цепи с одним нелинейным элементом r_3 (I_3), причем известны э. д. с. источников E_1 и E_2 , сопротивления r_1 , r_2 , r_4 , r_5 и r_6 и вольтамперная характеристика нелинейного элемента; требуется определить токи во всех ветвях.

По теореме об активном двухполюснике представим за-

данную схему (рис. 20-24, *a*) в виде последовательного соединения двух двухполюсников (рис. 20-24, *б*). В полученной схеме э. д. с. $E = U_x$ равна напряжению между точками 1 и 2 при отключенном элементе; $r_{\rm B}$ — входное сопротивление активного двухполюсника по отношению к зажимам 1-2; I_3 — искомый ток в нелиней-

ном элементе. Этот ток в схеме на рис. 20-24, блегко найти ранее изложенным способом. При известном токе I_3 токи в остальных ветвях определяются аналитически любым расчетным методом схемы на рис. 20-24, a.

Эквивалентную схему на рис. 20-24, б можно получить, не применяя теоремы об активном двухполюснике. Для этого треугольник сопротивлений r_4 , r_5 и r_6 следует преобразо-

вать в эквивалентную звезду, а полученные в результате такого преобразования две параллельные ветви заменить одной ветвью с эквивалентными источником э. д. с. *Е* и сопротивлением *r*_в.

Применяя теорему об активном двухполюснике к нескольким ветвям, иногда удается довольно просто рассчитать разветвленную цепь с несколькими нелинейными элементами после ее преобразования к более простому виду.



Рис. 20-24.



Рис. 20-25.

На рис. 20-25, *а* нзображена мостовая схема с двумя нелинейными и тремя линейными элементами, для которой заданы вольт-амперные характеристики нелинейных элементов, а также сопротивления ветвей r, r_1 и r_4 и напряжение U; требуется определить токи во всех ветвях.



Рис. 20-26.

Разомкнем одновременно вторую и третью ветви с нелинейными элсментами и найдем напряжения U_{x2} и U_{x3} на зажимах этих ветвей. Затем, так же как при расчете линейной цепи (рис. 2-32), включим в разомкнутые ветви источники э. д. с. $E_{x2} = U_{x2}$ и $E_{x3} = U_{x3}$ и закоротим зажимы 3 и 4. В результате получится схема (рис. 20-25, б). У этой схемы токи I_2 и I_3 в ветвях с нелинейными элементами равны действительным токам в тех же ветвях заданной мостовой схемы (рис. 20-25, *a*). Расчет полученной схемы (рис. 20-25, б) со смешанным соединением линейных и нелинейных элементов выполняется ранее изложенными способами.



Рис. 20-27.

Необходимо отметить, что иногда в результате размыкания ветвей с нелинейными элементами они отсоединяются от остальной активной части схемы; возникает неопределенность при расчете напряжений на зажимах этих ветвей. Например, такая неопределенность появляется при определении напряжений U_{x3} , U_{x4} и U_{x5} в схеме на рис. 20-26, *a*, полученной в результате одновременного размыкания трех ветвей с нелинейными элементами r_3 (I_3), r_4 (I_4) и r_5 (I_5). Эту неопределенность легко устранить. Если положить напряжение на зажимах одной из ветвей, например U_{x3} , равным нулю и соединить между собой проводником с нулевым сопротивленнем точки 1 и 1' (изображено пунктиром на схеме рис. 20-26, a), то режим не изменится, так как токи во всех ветвях с нелинейными элементами не возникают. Следовательно, для расчета заданной схемы достаточно определить напряжения U_{x4} и U_{x5} . Токи в нелинейных элементах могут быть теперь найдены по схеме рис. 20-26, b, которая после пре-

образования треугольника сопротивлений r_1 , r_2 и r_6 в эквивалентную звезду приводится к схеме с двумя узлами.

Таким образом, в случае неопределенности величин напряжений на зажимах ветвей при их размыкании следует разомкнуть не все ветви с нелинейными элементами. При этом токи во всех ветвях с нелинейными элементами должны быть, так же как в разомкнутых ветвях, равны нулю.

В заключение рассмотрим еще один прием расчета любых разветвленных цепей с линейными и двумя нелинейными элементами, основанный на применении эквивалентной *T*-образной схемы активного четырехполюсника.

На рис. 20-27, *а* показан линейный активный четырехполюсник *А* с двумя присоединенными к нему нелинейными элементами *r*₁ (*I*₁)



Рис. 20-28.

и r_2 (I_2). Заменим активный четырехполюсник T-образной схемой (рис. 20-27, δ), в которой э. д. с. E_{x1} и E_{x2} , как известно, равны напряжениям на зажимах 1-1' и 2-2' при их одновременном размыкании. Пассивные элементы r_1' , r_2' , r_3' эквивалентной схемы найдем так же, как в § 8-5.

Зная вольт-амперные характеристики нелинейных элементов и параметры эквивалентной схемы с двумя узлами (рис. 20-27, б), нетрудно определить токи I_1 и I_2 в ветвях с нелинейными элементами одним из ранее изложенных способов.

Аналогичным путем можно произвести расчет сложной разветвленной цепи с тремя иелинейными элементами (рис. 20-28, *a*). Для этой схемы после одновременного размыкания ветвей с нелинейными элементами и включения э. д. с., равных напряжениям на зажимах разомкнутых ветвей, запишем уравнения, рассматри-

вая токи
$$I_1$$
, I_2 , I_3 как контурные:
 $r_{11}I_1 + r_{12}I_2 + r_{13}I_3 = E_{x1} - U_1$; $r_{21}I_1 + r_{22}I_2 + r_{23}I_3 = E_{x2} - U_2$;
 $r_{31}I_1 + r_{32}I_2 + r_{33}I_3 = E_{x3} - U_3$.

Линейную часть схемы рис. 20-28, *а* с шестью зажимами, к которым присоединены три нелинейных элемента, заменим эквивалентным шестиполюсником (рис. 20-28, *б*) в соответствии с уравнениями

$$(r_{11} + r_{12} + r_{13}) I_1 + r_{12} (I_2 - I_1) + r_{13} (I_3 - I_1) = E_{x1} - U_1;$$

$$r_{21} (I_1 - I_2) + (r_{22} + r_{21} + r_{23}) I_2 + r_{23} (I_3 - I_2) = E_{x2} - U_2;$$

$$r_{31} (I_1 - I_3) + r_{32} (I_2 - I_3) + (r_{33} + r_{31} + r_{32}) I_3 = E_{x3} - U_3.$$

На эквивалентной схеме рис. 20-28, б обозначено:

 $r_1 = r_{11} + r_{12} + r_{13}; \quad r_2 = r_{21} + r_{22} + r_{23}; \quad r_3 = r_{31} + r_{32} + r_{33},$

причем $r_{12} = r_{21}$; $r_{23} = r_{32}$; $r_{31} = r_{13}$.

Полученная эквивалентная схема может быть рассчитана сравнительно просто ранее изложенными способами.

20-9. Расчет разветвленных нелинейных цепей итерационным методом (методом последовательных приближений)

При расчете цепей с нелинейными элементами очень часто применяют приближенный аналитический способ решения нелиней-



ных алгебраических уравнений, называемый методом итерации.

Для выяснения сущности этого метода рассмотрим сначала произвольную цепь с одним нелинейным элементом. Схема с одним нелинейным элементом, на которой источник с э. д. с. E и сопротивлением $r_{\rm B}$ заменяют линейную часть цепи произвольной конфигурации, показана на рис. 20-29, *а*. Вольт-амперная характеристика нелинейного элемента задана (кривая 1 или 2 на рис. 20-29, *б*).

Найдем прежде всего условия, при которых сходится итерационный процесс для двух значений сопротивлений $r_{\rm B}$ и для двух типов нелинейных элементов с различными вольт-амперными характеристиками.

Пусть э. д. с. Е и сопротивление $r_{\rm B}$ имеют такие значения, при которых

внешняя характеристика эквивалентного источника изображается прямой fg (рис. 20-29, б). Очевидно, что графически рабочий режим цепи в случае первого нелинейного элемента определится точкой а.

Для того чтобы найти напряжение и ток в цепи методом итерации, зададимся напряжением U, например, равным E и по кривой 1 найдем ток I (точка p на рис. 20-29, б). Затем по уравнению

$$U = E - r_{\rm B}I = F(U) \tag{20-4}$$

определим уточненное значение напряжения (что соответствует на рис. 20-29, б переходу из точки p в точку q). После этого найдем по вольт-амперной характеристике новое значение тока I (точка s), а затем по уравнению (20-4) определим новое уточненное значение напряжения U и т. д. Из рис. 20-29, б непосредственно следует, что при заданных значениях E, $r_{\rm B}$ и известной вольт-амперной характеристике нелинейного элемента итерационный процесс в этом случае сходится.

Можно показать (в курсе математики это положение доказывается), что условие сходимости требует, чтобы в окрестности искомого корня (точка *a*) абсолютное значение производной |F'(U)|было меньше единицы, и чем меньше значение |F'(U)|, тем быстрее сходится процесс.

Для исследуемой схемы после дифференцирования (20-4) получим:

$$dF(U)/dU = -r_{\rm B} dI/dU = -r_{\rm B}/r_{\rm I},$$

причем необходимо, чтобы

$$|-r_{\rm B}/r_{\rm g}| < 1.$$
 (20-5)

Так как дифференциальное сопротивление $r_{\rm g}$ определяется в некотором масштабе значением tg α , а сопротивление $r_{\rm b}$ в том же масштабе значением tg $\beta < tg \alpha$ (рис. 20-29, δ), то в окрестности точки α условие (20-5) выполняется.

Другой способ вычислений основан на применении уравнения для тока

$$I = \frac{E - U}{r_{\rm B}} = F(I).$$
 (20-6)

В этом случае зададимся током *I* и по кривой *1* найдем значение напряжения *U*, а по формуле (20-6) определим уточненное значение тока. Затем по вольт-амперной характеристике *1* найдем новое значение напряжения и т. д.

При тех же значениях *E*, *r*_в и вольт-амперной характеристике нелинейного элемента, т. е. той же рабочей точке *a*, как показывают расчеты, итерационный процесс расходится.

Однако легко убедиться, что при помощи второго способа вычислений можно найти методом итерации ток и напряжение, соответствующие рабочей точке b (рис. 20-29, b), т. е. при сопротивлении $r_{\rm B}$, значительно большем, чем в первом случае (внешняя характеристика fh). Это объясняется тем, что условие сходимости при втором способе расчета записывается так:

$$\left|\frac{dF(I)}{dI}\right| = \left|\frac{d}{dI}\left(\frac{E-U}{r_{\rm B}}\right)\right| = \left|-\frac{dU}{dI}\frac{1}{r_{\rm B}}\right| = \left|-\frac{r_{\rm A}}{r_{\rm B}}\right| < 1, \qquad (20-7)$$

т. е. необходимо другое соотношение между $r_{\rm B}$ и дифференциальным сопротивлением $r_{\rm \pi}$ в рабочей точке.

Если в схеме на рис. 20-29, *а* заменить нелинейный элемент другим с вольт-амперной характеристикой 2 (рис. 20-29, *б*), то нетрудно заметить, что последовательность вычислений и условия сходимости итерационного процесса для точек *с* и *d* получаются такими же, как для точек *a* и *b*. Но итерационный процесс в точке *d* сходится медленнее, чем в точке *b*, так как отношение $| - r_{\rm g}/r_{\rm b} |$ в этой точке лишь немного меньше единицы.

Чтобы сделать некоторые обобщения, рассмотрим еще два способа расчета, непосредственно вытекающие из уравнения

$$I = \frac{E}{r_{\rm B} + r(l)} = F(l), \qquad (20-8)$$

где r (I) — статическое сопротивление нелинейного элемента (рис. 20-29, a). Для применения этой формулы целесообразно предва-



рительно построить зависимость r(I) = U(I)/I.

Последовательность расчета в этом случае непосредственно следует из уравнения (20-8). Условия сходимости находим дифференцированием уравнения (20-8):

$$\left|\frac{dF(I)}{dI}\right| = \left|-\frac{E \, dr \, (I)/dI}{[r_{\rm B} + r \, (I)]^2}\right| < 1.$$
(20-9)

Рис. 20-30.

Чтобы получить более удобное выражение для оценки условий сходимости, установим связь между статическим *r* (*I*) и дифферен-

циальным $r_{\pi}(I)$ сопротивлениями нелинейного элемента в виде соотношения

$$r_{\pi}(I) = \frac{dU}{dI} = \frac{d}{dI} \left[r(I) \cdot I \right] = \frac{dr(I)}{dI} I + r(I),$$

откуда

$$\frac{dr(I)}{dI} = \frac{r_{\pi}(I) - r(I)}{I}.$$
(20-10)

Заменив в уравнении (20-9) dr (I)/dI по (20-10) и с учетом (20-8), получим условие сходимости:

$$\left|\frac{r_{\pi}(l) - r(l)}{r_{\rm B} + r(l)}\right| < 1.$$
(20-11)

Из рис. 20-30 непосредственно следует, что для вольт-амперных характеристик с положительным сопротивлением $r_{\rm a}$ (*I*) и с уменьшающимся статическим сопротивлением r (*I*) (на рис. 20-30 кривая *I*) дифференциальное сопротивление меньше статического (tg $\alpha_1 <$ <tg β_1), т. е. абсолютное значение разности $|r_{\pi}(I) - r(I)|$ всегда меньше r(I). Поэтому условие сходимости (20-11) выполняется при любом значении сопротивления r_{μ} .

Аналогично можно показать, что для вольт-амперных характеристик с возрастающим статическим сопротивлением r(U) (на рис. 20-30 кривая 2) расчетное уравнение нужно составить относительно напряжения на нелинейном элементе, т. е.

$$U(I) = \frac{Er(U)}{r_{\rm B} + r(U)}.$$
 (20-12)

При этом условие сходимости имеет вид:

$$\left| \frac{r_{\rm B} \left[r \left(U \right) / r_{\rm g} \left(U \right) \right] - 1}{r_{\rm B} + r \left(U \right)} \right| < 1.$$
(20-13)

Для вольт-амперных характеристик с положительным сопротивлением $r_{\pi}(U)$ и с возрастающим сопротивлением r(U) стати-

ческое сопротивление меньше дифференциального (tg $\beta_2 < tg \alpha_2$) и их отношение $r(U)/r_{\pi}(U)$ всегда меньше единицы (рис. 20-30). Поэтому условие сходимости (20-13) выполняется при любом значении сопротивления $r_{\rm B}$. Конечно, быстрота сходимости итерационного процесса зависит не только от вида вольт-амперных характеристик и выбора начальных приближений,



Рис. 20-31.

но и от значения сопротивления *r*_в. Однако основным фактором, определяющим решение нелинейных уравнений методом итерации, является способ составления расчетных уравнений.

Поскольку при указанных способах расчета (20-8) и (20-12) итерационный процесс сходится при любом значении сопротивления $r_{\rm B}$, его можно применить для расчета сложной разветвленной цепи с любым числом нелинейных элементов.

На рис. 20-31, *а* показан нелинейный элемент $r_2(I)$, присоединенный к зажимам разветвленной активной нелинейной цепи (условно обозначенной прямоугольником с буквами *AH*) с э. д. с., не зависящими от токов. Такую активную нелинейную цепь можно представить в виде активного двухполюсника с эквивалентной э. д. с. *E* и нелинейным элементом $r_1(I)$ (рис. 20-31, *б*). В результате получилась неразветвленная схема с двумя нелинейными элементами, расчет которой можно выполнить изложенным способом. Для иллюстрации методики расчета рассмотрим примеры.

Пример 20-1. На рис. 20-32 изображены вольт-амперные характеристики нелинейных элементов, показанных на схеме рис. 20-31, σ ; э. д. с. E = 10 В. Определить ток I и напряжения на участках итерационным способом, применяя расчетные уравнения (20-8) и (20-12).

Решение, Запишем уравнение (20-8) для схемы рис. 20-31, 6:

$$I_{s+1} = \frac{E}{r_{1s}(I_s) + r_{2s}(I_s)} = \frac{10}{r_{1s}(I_s) + r_{2s}(I_s)},$$

где s — порядковый номер приближения. Расчет по этой формуле при помощи вольт-амперных характеристик (рис. 20-32) приведен в табл. 20-1.

Таблица 20-1

s номер прибли- жения	1 ₅ , A	U ₂₅ , В (из харак- тери- стики)	$r_{2s} = \frac{U_{2s}}{U_{2s}},$ $= \frac{U_{2s}}{I_s},$	<i>U_{1s},</i> В (из ха- ракте- ристики)	$r_{1s} = \frac{U_{1s}}{I_s},$	r _{2s} + r _{1s} , _{Ом}	I _{s+1} , A
0	0,400	5,3	13,25	0,75	2,00	15,25	0,655
1	0,655	6,55	10,00	1,35	2,06	12,06	0,827
2	0,827	7,25	9,00	1,95	2,36	11,36	0,880
3	0,880	7,40	8,41	2,15	2,44	10,85	0,920
4	0,920	7,50	8,15	2,30	2,50	10,65	0,940
5	0,940	7,55	8,04	2,40	2,56	10,60	.0,940

Таблица 20-2

s номер прибли- жения	U _{2s} , В	<i>I _s</i> , А (нз ха- ракте- ристики)	$r_{2s} = \frac{U_{2s}}{I_s},$ O_M	U ₁₅ , В (из ха- ракте- ристики)	$=\frac{\frac{r_{1s}}{U_{1s}}}{\frac{U_{1s}}{I_s}},$	r _{1s} +r _{2s} . Ом	U _{2 (S+1)} , B
0	6,00	0,52	11,5	1,05	2,0	13,50	8,55
1	8,55	1,50	5,7	7,00	4,66	10,36	5,50
2	5,50	0,43	12,8	0,80	2,0	14,80	8,65
3	8,65	1,60	5,4	12,0	7,5	12,10	4,18
4	4,18	0,26	16,1	0,4	2,0	18,10	8,90

Таблица 20-3

s номер прибли- жения	<i>U_{1s},</i> в	<i>I _s, А</i> (из ха- ракте- ристики)	$r_{1s} = \frac{U_{1s}}{I_s},$	<i>U</i> 25, В (из ха- ракте- ристики)	$r_{2s} = \frac{U_{2s}}{I_s},$ OM	r _{1s} +r _{2s} , Ом	U _{1 (\$+1}), B
0	7,0	1,5	4,67	8,50	5,67	10,34	4,50
1	4,5	1,3	3,46	8,25	6,35	9,81	3,53
2	3,53	1,19	2,96	8,10	6,80	9,76	3,04
3	3,04	1,09	2,67	7,90	7,25	9,92	2,69
4	2,69	1,00	2,69	7,70	7,70	10,39	2,59
5	2,52	0,99	2,61	7,65	7,73	10,34	2,52
6	2,52	0,98	2,57	7,60	7,77	10,34	2,49

Из этой таблицы видно, что итерационный процесс довольно быстро заканчивается, несмотря на ухудшение условий сходимости вследствие влияния нелинейного сопротивления r_{1s} . В результате получены значения тока и напряжений на участках, практически совпадающие с величинами, найденными графически (рис. 20-32).

Можно показать, что при расчете напряжения U по формуле

$$U_{2(s+1)} = \frac{Er_{2s}(l_s)}{r_{1s}(l_s) + r_{2s}(l_s)}$$

получается расходящийся процесс, что иллюстрируется табл. 20-2.



Однако, если применить расчетное уравнение (20-12) для определения напряжения U₁ на нелинейном элементе с возрастающим сопротивлением r₁ (I) (рис. 20-31, б), то итерационный процесс сойдется. Расчетное уравнение в этом случае

$$U_{1(s+1)} = \frac{Er_{1s}(I_s)}{r_{1s}(I_s) + r_{2s}(I_s)}.$$

По этому уравнению и вольт-амперным характеристикам $U_1(I)$ и $U_2(I)$ составлена табл. 20-3.

Из этой таблицы видно, что итерационный процесс практически заканчивается после шестого приближения.

Пример 20-2. На рис. 20-33 изображена мостовая схема с двумя нелинейными элементами r_1 (l_1) и r_2 (l_2). Вольт-амперные характеристики этих нелинейных элементов заданы (рис. 20-34). Пользуясь итерационным методом, определить токи в ветвях с нелинейными элементами и напряжения на их зажимах.

Решение. По методу контурных токов, запишем уравнения:

$$(r_3 + r_5) I_1 + r_5 I_2 - (r_3 + r_5) I_3 = -U_1;$$

$$r_5 I_1 + (r_4 + r_5) I_2 - (r_4 + r_5) I_3 = -U_2;$$

$$- (r_3 + r_5) I_1 - (r_4 + r_5) I_2 + (r_3 + r_4 + r_5 + r) I_3 = E,$$

где I_1 , I_2 и I_3 — контурные токи.

Выразим контурный ток I₃ из третьего уравнения и подставим его значение в первое и второе. После преобразований получим:

$$\frac{(r_3+r_5)(r_4+r)}{r_3+r_4+r_5+r} I_1 + \frac{r_5r-r_3r_4}{r_3+r_4+r_5+r} I_2 = E \frac{r_3+r_5}{r_3+r_4+r_5+r} - U_1;$$

$$\frac{r_5r-r_3r_4}{r_3+r_4+r_5+r} I_1 + \frac{(r_4+r_5)(r_5+r)}{r_3+r_4+r_5+r} I_2 = E \frac{r_4+r_5}{r_3+r_4+r_5+r} - U_2,$$

или при заданных числовых значениях сопротивлений и э. д. с.

$$\frac{8}{3}I_1 - \frac{2}{3}I_2 = 16 - U_1; -\frac{2}{3}I_1 + \frac{8}{3}I_2 = 8 - U_2,$$

откуда

$$I_1 = 7, 2 - 0, 4U_1 - 0, 1U_2; \quad I_2 = 4, 8 - 0, 1U_1 - 0, 4U_2.$$

599

Так как статическое сопротивление r_1 (I_1) первого нелинейного элемента убывает с увеличением тока, а статическое сопротивление r_2 (I_2) второго нелинейного элемента возрастает, то для обеспечения сходимости итерационного процесса необходимо пользоваться уравнениями для тока I_1 и напряжения U_2 .



Из уравнений, определяющих токи I₁ и I₂, получим:

$$I_{1(s+1)} = \frac{7,2+2,4r_{2s}}{1+0,4(r_{1s}+r_{2s})+0,15r_{1s}r_{2s}};$$

$$U_{2(s+1)} = \frac{4,8r_{2s}+1,2r_{1s}r_{2s}}{1+0,4(r_{1s}+r_{2s})+0,15r_{1s}r_{2s}}.$$

Результаты расчета сведены в табл. 20-4.

Таблица 20-4

\$ номер при- ближе- ния	I _{1s} , A	U ₁₅ , В (из ха- ракте- ристики)	$r_{1s} = \frac{U_{1s}}{\frac{U_{1s}}{I_{1s}}},$	U ₂₅ , B.	/ / 25, А (из ха- ракте- ристики)	$r_{2S} = \frac{U_{2S}}{I_{2S}},$ OM	/ _{1 (<i>s</i>+1)} , A	U _{2(S+1)} ; B
0 1 2 3 4	1,2 1,57 1,81 1,94 2,01	9,7 10,6 11,0 11,3 11,4	8,07 6,75 6,07 5,83 5,67	8,00 5,57 5,23 5,25 5,25 5,25	1,86 1,58 1,52 1,53 1,53	4,30 3,52 3,44 3,43 3,43	1,57 1,81 1,94 2,01 2,04	5,57 5,23 5,25 5,25 5,25 5,25

Из этой таблицы видно, что итерационный процесс практически заканчивается после четвертого приближения.

Глава двадцать первая МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ ПРИ ПОСТОЯННЫХ ТОКАХ

21-1. Основные понятия и законы магнитных цепей

В современных электрических машинах, трансформаторах, электромагнитных аппаратах и приборах для увеличения магнитного потока в определенных частях устройств применяют

ς.

ферромагнитные материалы. Такие устройства обычно состоят из магнитопроводов и обмоток, изготовляемых из изолированных проводов и надеваемых на магнитопроводы. В за-

висимости от требований, предъявляемых к различным электромагнитным устройствам, их магнитопроводы изготовляются самой разнообразной формы.

На рис. 21-1 показан трехстержневой магнитопровод трехфазного трансформатора. Обмотки трансформатора размещаются на вертикальных стержнях. На рис. 21-2 схематично изображено магнето, применяемое в цепи зажигания газовой смеси в двигателях внутреннего сгорания. В пространство полюсными между наконечниками подковообразного постоянного магнита помещен металлический сердечник, изготовляемый, так же как полюсные наконечники, из мягкой стали. В этом магнитное поле существует случае остаточной намагниченвслелствие ности.



Совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела и образующих замкнутую систему, в которой при наличии магнитодвижущей силы образуется магнитный поток и вдоль которой



Рис. 21-2.

замыкаются линии магнитной индукции, называется магнитной цепью.

Магнитное поле определяют вектором магнитной индукции **B**, связанным с векторами намагниченности **J** и напряженности магнитного поля **H** для изотропной среды соотношениями

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \mathbf{H}$$
 и $\mathbf{B} = \mu \mu_0 \mathbf{H} = \mu_a \mathbf{H}$.

Магнитная индукция В характеризует силовое действие магнитного поля на ток, а также свойство переменного магнитного поля возбуждать электрическое поле; намагниченность J характеризует состояние вещества при намагничивании, магнит-

ная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Г/м = $4\pi \cdot 10^{-9}$ Г/см; $\mu_a = B/H$ — абсолютная магнитная проницаемость и $\mu = \mu_a/\mu_0$ — относительная магнитная проницаепроницае мость. Магнитная проницаемость зависит от строения и магнитного состояния вещества и в общем случае изменяется с изменением напряженности магнитного поля. Зависимость между B и H для ферромагнитных материалов не имеет точного аналитического выражения, поэтому для каждого ферромагнитного материала эту зависимость изображают в виде кривой намагничивания B = f(H), определяемой опытным путем.

Впервые зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля была установлена в 1871 г. русским физиком А. Г. Столетовым и опубликована в его докторской диссертации «Исследование о функции намагничивания мягкого железа». Эта работа послужила основой для расчета электрических машин и сыграла громадную роль в развитии электротехники.

Если ток в обмотке кольцевого сердечника, изготовленного из ферромагнитного материала, плавно изменять в пределах от поло-



Рис. 21-3.

жительного максимального значения + І макс до отрицательного максимального значения — Імакс и от — Імакс до + Імакс, то зависимость индукции в сердечнике от напряженности магнитного поля получается в виде петли. называемой петлей магнитного гистерезиса. Эта петля в первом цикле намагничивания и размагничивания не замкнута. При повторных изменениях тока в тех же самых пределах получается ряд петель, которые сначала отличаются друг от друга. После ряда циклов перемагничивания получается устойчивая симметричная петля (рис. ž1-3).

Каждый из отрезков, отсекаемых петлей гистерезиса на оси ординат, определяет остаточную индук-

ц и ю $(B_r u - B_r)$, а каждый отрезок, отсекаемый той же петлей на оси абсцисс, — к о э р ц и т и в н у ю (задерживающую) силу $(H_c u - H_c)$. Часть петли, лежащая во втором квадранте, ограниченная изменением индукции от $+B_r u H = 0$ до $B = 0 u H = -H_c$, называется кривой размагничивания. Этой кривой пользуются при расчете постоянных магнитов (§ 21-4). О с н о в н о й к р и в о й н а м а г н и ч и в а н и я называют геометрическое место вершин замкнутых симметричных гистерезисных петель при различных максимальных значениях тока $I_{макс}$.

На рис. 21,4 показаны основные кривые намагничивания В (Н) различных марок электротехнических сталей.

Для расчета цепей с постоянными магнитами имеют большое значение так называемые частные гистерезисные циклы, одна из вершин которых лежит на кривой размагничивания (рис. 21-3). Обычно петли этих циклов очень узки и в расчетах могут быть заменены прямыми линиями, проходящими через вершины частных гистерезисных циклов. Отношение магнитной индукции ΔB к напряженности ΔH частного гнстерезисного цикла называется коэффициентом возврата

$$k_{\rm B3} = \Delta B / \Delta H$$
.

Между величинами, характеризующими магнитные и электрические цепи, существует формальная аналогия, позволяющая для магнитных цепей ввести ряд понятий, аналогичных понятиям, которые применяются при исследовании процессов в электрических цепях. Эта аналогия распространяется и на методы расчета магнитных цепей.

В электрических цепях постоянные токи возникают под э. д. с. действием источников электрической энергии; в магнитных цепях магнитные потоки чаще всего возбуждаются токами обмоток. Поэтому между э. д. с. в электрической цепи и токами в обмотках, создающими магнитные потоки, существует формальная аналогия. Магнитный поток аналогичен току в электрической цени. Пользуясь законом полного тока, можно ввести для магнитной цепи еще понятия магнитодвижущей силы и разности скалярных магнитных потенциалов. аналогичные понятиям э. д. с. и напряжения для электрической цепи.

По аналогии с сопротивлением электрическому току часто вводят сопротивление магнитному потоку, называемое маг-

нитным сопротивлением цепи, и величину, обратную магнитному сопротивлению, — магнитную проводимость.

В электрических цепях постоянного тока пренебрегают током в изоляции проводников, так как проводимость изоляции очень мала по сравнению с проводимостью материала проводников. Магнитные проницаемости материала магнитной цепи и окружающей среды иногда мало отличаются друг от друга, а обмотки с электрическими токами занимают лишь небольшую часть участков магнитной цепи. При этих условиях приходится считаться с наличием магнитного потока, частично выходящего за пределы магнитной цепи.

Магнитный поток Ф, целиком замыкающийся по магнитной цепи, называется основным потоком, а магнитный поток, замыкающийся частично по участкам магнитной цепи, а



частично — в окружающей среде, называют потоком рассеяния.

В этой главе рассмотрены такие магнитные цепи, которые изготовлены главным образом из ферромагнитных материалов. В таких цепях резко отдичаются магнитные проницаемости магнитной цепи и окружающей среды и потоками рассеяния во многих случаях можно пренебречь. Поэтому можно считать, что с любым витком одной и той же катушки с током *I* сцеплен один и тот же





поток Φ и что поток на каждом участке магнитной цепи остается одним и тем же по всей длине участка.

Рассмотрим сначала неразветвленную магнитную цепь (рис. 21-5).

Пусть участки l_1 и l_2 магнитной цепи выполнены каждый из одного и того же ферромагнитного материала и имеют различные поперечные сечения S_1 и S_2 . При незначительном потоке рассеяния поток Φ в любом по-

перечном сечении магнитной цепи один и тот же. Если длины участков магнитной цепи $(l_1 \ u \ l_2)$ значительно больше поперечных размеров, то магнитная индукция во всех точках каждого участка может быть принята одинаковой.

На первом участке магнитной цепи индукция $B_1 = \Phi/S_1$, на втором участке $B_2 = \Phi/S_2$. Напряженности магнитного поля на этих участках

$$H_1 = B_1/\mu_1\mu_0 = \Phi/\mu_1\mu_0S_1;$$

$$H_2 = B_2/\mu_2\mu_0 = \Phi/\mu_2\mu_0S_2.$$

Применим закон полного тока к контуру, совпадающему со средней магнитной линией длиной $l = l_1 + l_2$. Тогда получим:

$$F = \oint \mathbf{H} \, d\mathbf{l} = H_1 l_1 + H_2 l_2 = I \omega. \tag{21-1}$$

В этом уравнении величина $F = I\omega$ называется по аналогии с э. д. с. электрической цепи магнитодвижущей силой (м. д. с.) или иногда намагничивающей силой (н. с.).

После подстановки значений H_1 и H_2 в уравнение (21-1) найдем, что

$$F = I\omega = \Phi \frac{l_1}{\mu_1 \mu_0 S_1} + \Phi \frac{l_2}{\mu_2 \mu_0 S_2} = \Phi R_{M1} + \Phi R_{M2}, \qquad (21-2)$$

где R_{м1} и R_{м2} — магнитные сопротивления участков.

Произведение магнитного потока Ф на магнитное сопротивление $R_{\rm M2}$ или разность скалярных магнитных потенциалов можно назвать по аналогии с электрической цепью магнитным нап ряжение м, взятым по направлению потока от точки *а* к точке *b* (рис. 21-5), т. е. $U_{\rm Mab} = \Phi R_{\rm M2}$.

Следовательно, магнитный поток

$$\Phi = \frac{I\omega}{R_{\rm M1} + R_{\rm M2}} = \frac{I\omega - U_{\rm Mab}}{R_{\rm M1}} = \frac{U_{\rm Mab}}{R_{\rm M2}}.$$
 (21-3)

Это уравнение аналогично закону Ома для электрической цепи. Если на сердечнике помещено несколько катушек с различными числами витков и различными токами (рис. 21-6), то результирующая м. д. с. равна алгебраической сумме отдельных м. д. с.:

$$\Sigma F = \Sigma I \omega = I_1 \omega_1 + I_2 \omega_2 - I_3 \omega_3 = \Sigma H l = \Sigma \Phi R_{\rm m},$$

откуда

$$\Phi = \frac{I_1 \omega_1 + I_2 \omega_2 - I_3 \omega_3}{\Sigma R_{\rm M}} = \frac{\Sigma I \omega}{\Sigma R_{\rm M}} = \frac{\Sigma F}{\Sigma R_{\rm M}}.$$
 (21-4)

где $\Sigma R_{\rm M}$ — магнитное сопротивление всей цепи.

Направление м. д. с. связывают с направлением тока в обмотке правилом буравчика (с правой нарезкой). Если буравчик вращать по направлению тока в витках обмотки, то направление м. д. с. совпадает с поступательным движением буравчика.

Известно, что линии вектора магнитной индукции (магнитные линии) замкнуты, т. е. не имеют начал и концов. Поэтому магнитный поток сквозь любую замкнутую поверхность всегда равен нулю и для узлов магнитных цепей справедливо уравнение

 $\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \ldots = \Sigma \Phi = 0.$ (21-5)



Рис. 21-6.

В этом уравнении положительные знаки принимаются для потоков, имеющих положительное направление от узла, а отрицательные — для потоков, направленных к узлу магнитной цепи (или наоборот), аналогично знакам токов в первом законе Кирхгофа для электрической цепи.

Уравнение (21-5) выражает первый закон Кирхгофа для магнитных цепей: алгебраическая сумма магнитных потоков в узле магнитной цепи равняется нулю.

Пользуясь законом полного тока, получаем для разветвленной магнитной цепи уравнение, аналогичное второму закону Кирх-гофа для электрической цепи.

На рис. 21-7 показана разветвленная магнитная цепь. Эта цепь состоит из шести неразветвленных участков с длинами l_1 , l_2 , ..., l_6 и таким же числом различных магнитных потоков Φ_1 , Φ_2 , ..., Φ_6 . Предположим, что каждый участок магнитной цепи изготовлен из одного материала с неизменным поперечным сечением по всей длине участка. Вместе с этим разные участки этой цепи могут быть выполнены из различных ферромагнитных материалов и могут иметь разные поперечные сечения $S_1, S_2, ..., S_6$.

Пренебрегая потоками рассеяния и принимая длины участков значительно превышающими их поперечные размеры, определяем магнитные индукции на участках:

$$B_1 = \frac{\Phi_1}{S_1}; \quad B_2 = \frac{\Phi_2}{S_2}; \quad \dots; \quad B_6 = \frac{\Phi_6}{S_6}.$$

Напряженности магнитного поля на этих участках магнитной цепи найдем по кривым намагничивания (рис. 21-4) при получен-



Рис. 21-7.

ных значениях магнитной индукции.

Применим теперь закон полного тока, например, к замкнутому контуру 1—2—3—1 магнитной цепи (рис. 21-7). Для интегрирования по этому контуру направление обхода выберем, например, по движению часовой стрелки; в результате получим:

$$\Sigma F = \Sigma I \omega = I_1 \omega_1 - I_3 \omega_3 = = H_1 l_1 - H_3 l_3 - H_4 l_4. \quad (21-6)$$

В это выражение составляющие H_3I_3 и H_4I_4 входят с отрицательными знаками, так как направление обхода контура не совпадает с выбранными положительными направлениями маг-

нитных потоков, а следовательно, и напряженностей магнитного поля на третьем и четвертом участках.

Так как

$$H_1 = \Phi_1/\mu_1\mu_0S_1; \ H_3 = \Phi_3/\mu_3\mu_0S_3; \ H_4 = \Phi_4/\mu_4\mu_0S_4,$$

то после подстановки этих значений напряженностей в уравнение (21-6) получим:

$$I_{1}\omega_{1} - I_{3}\omega_{3} = \Phi_{1} \frac{l_{1}}{\mu_{1}\mu_{0}S_{1}} - \Phi_{3} \frac{l_{3}}{\mu_{3}\mu_{0}S_{3}} - \Phi_{4} \frac{l_{4}}{\mu_{4}\mu_{0}S_{4}} = \\ = \Phi_{1}R_{M1} - \Phi_{3}R_{M3} - \Phi_{4}R_{M4} = \Sigma \Phi R_{M}.$$
(21-7)

Аналогично записывается уравнение для любого контура; например, для контура 1—2—3—4—1 (рис. 21-7):

$$I_1 \omega_1 - I_3 \omega_3 + I_2 \omega_2 = \Phi_1 R_{M1} - \Phi_3 R_{M3} + \Phi_5 R_{M5} + \Phi_2 R_{M2} = \Sigma \Phi R_M.$$

Сбобщая на любой замкнутый контур, можно написать:

$$\Sigma I \omega = \Sigma F = \Sigma \Phi R_{\rm M} = \Sigma H l, \qquad (21-8)$$

т. е. второй закон Кирхгофа для магнитных цепей: алгебраическая сумма м. д. с. в контуре магнитной цепи равна алгебраической сумме магнитных напряжений в том же контуре.

Здесь необходимо особо отметить, что сопротивление любого участка магнитной цепи обычно не может рассматриваться как постоянная величина вследствие зависимости магнитной проницаемости ферромагнетиков от индукции. Следовательно, расчеты магнитных цепей сходны с расчетами электрических цепей с нелинейными вольт-амперными характеристиками.

21-2. Расчет неразветвленных магнитных цепей

При расчете неразветвленных магнитных цепей приходится встречаться с двумя видами задач.

В одних задачах необходимо определить намагничивающий ток по заданному магнитному потоку, а в других — поток по

заданному току или заданной м. д. с. В обоих случаях, как правило, известны геометрические размеры всех участков магнитной цепи, материалы, из которых они изготовлены, основные кривые намагничивания или петли гистерезиса и числа витков катушек. В магнитных цепях из магнитно-мягких материалов гистерезисом можно обычно пренебречь, т. е. считать зависимость индукции от напряженности магнитного поля однозначной и определяемой основной кривой намагничивания (рис. 21-4).

Рассмотрим неразветвленную магнитную цепь (рис. 21-8), состоящую из П-образного сердечника электромагнита и стальной пла-



Рис. 21-8.

стины, замыкающей его концы. Между концами сердечника электромагнита и пластиной имеется немагнитный, например воздушный, зазор $l_{\rm B}$. Размеры сердечника электромагнита и пластины, а также материалы, из которых они изготовлены, известны. Необходимо определить намагничивающий ток, при котором магнитный поток Ф в воздушном зазоре имеет заданное значение. Сечение сердечника электромагнита во всех частях одинаково и равно S_1 , а сечение пластины равно S_2 .

При этих условиях всю магнитную цепь представим в виде трех последовательно соединенных участков с одинаковым потоком Φ : сердечника электромагнита, двух воздушных зазоров и стальной пластины. Для расчета магнитной цепи наметим приближенно среднюю магнитиую линию и определим длины ее отдельных участков l_1 , $2l_B$ и l_2 . При малых размерах поперечных сечений сердечников по сравнению с их длиной небольшие неточности в определении средних длин участков не вносят в расчет существенных погрешностей. Точный расчет распределения магнитного потока в воздушном зазоре представляет трудную задачу. Однако при малой длине зазора и параллельности плоскостей ферромагнитных тел, ограничивающих зазор, магнитное поле в зазоре можно считать однородным, а его сечение S_в — равным сечению сердечника S₁.

Неразветвленную магнитную цепь, изображенную на рис. 21-8, представим эквивалентной схемой, составленной из трех последовательно соединенных сопротивлений $R_{\rm M1}$, $R_{\rm M.B}$ и $R_{\rm M2}$ (рис. 21-9) и м. д. с. Iw = F. В этой схеме сопротивления $R_{\rm M1}$ и $R_{\rm M2}$ зависят

от магнитного потока, а сопротивление $R_{\text{м,B}}$ постоянное.

По второму закону Кирхгофа для магнитной цепи м. д. с.

$$F = Iw = H_1 l_1 + H_2 l_2 + H_B 2 l_B.$$

Магнитные индукции определим по заданному значению магнитного потока

Рис. 21-9.

$$B_1 = \Phi/S_1; \quad B_2 = \Phi/S_2; \quad B_B = \Phi/S_B.$$

По найденным значениям магнитной индукции B_1 и B_2 и основным кривым намагничивания для соответствующих материалов определим напряженности магнитного поля H_1 и H_2 . Для воздушного зазора $H_{\rm B} = B_{\rm B}/\mu_0$. Намагничивающий ток

$$I = \frac{lw}{w} = \frac{H_1l_1 + H_2l_2 + H_B2l_B}{w}.$$

Если при расчете магнитный поток задан не в веберах (Вб), а в максвеллах и сечение магнитопровода в квадратных сантиметрах, то магнитная индукция $B_{\rm B}$ получится не в теслах (T), а в гауссах (Гс). Тогда напряженность магнитного поля $H_{\rm B}$ в воздушном зазоре определяется в А/см по формуле

$$H_{\rm B} (A/c_{\rm M}) = \frac{B_{\rm B}}{\mu_0} = \frac{B_{\rm R} \cdot 10^{-8}}{4\pi \cdot 10^{-9}} \approx 0.8B_{\rm B} (\Gamma_{\rm C}) = 0.8 \cdot 10^4 B_{\rm B} (T)$$
или
$$H_{\rm R} (A/m) = 80B_{\rm R} (\Gamma_{\rm C}) = 80 \cdot 10^4 B_{\rm R} (T).$$

Рассмотрим теперь ту же магнитную цепь рис. 21-8, для которой требуется определить магнитный поток по заданному значению м. д. с. Эта задача в отличие от предыдущей не имеет «прямого» решения вследствие нелинейной связи между потоком и намагничивающим током.

Решение такой задачи можно выполнить, например, следующим методом. Сначала зададимся предполагаемым значением магнитного потока, например Φ' , затем, так же как и в предыдущей «прямой» задаче, найдем м. д. с. $F' = I'w = \sum (Hl)'$. Если полученное значение м. д. с. совпадает с заданным F = Iw, то задача решена. Однако такого совпадения после первой попытки обычно не получается. Поэтому зададим другие значения магнитного потока Φ'' , Φ''' и т. д., найдем соответствующие значения м. д. с. F' = I'w, F'' = I'w, F'' = I''w и т. д. и построим вспомогательную характеристику $\Phi = f(\Sigma Hl)$ (рис. 21-10). Затем отложим на оси абсцисс заданную м. д. с. F = Iw (точка a) и проведем из этой точки пря-

мую, параллельную оси ординат, до пересечения с кривой $\Phi(\Sigma Hl)$ в точке *b*. Отрезок *ab* определит искомое значение магнитного потока.

Необходимо подчеркнуть, что в практических расчетах не имеет смысла строить всю кривую $\Phi(\Sigma Hl)$, начиная с нулевого значения магнитного потока. Для получения первой точки этой кривой надо приравнять заданную м. д. с. F = Iw магнитному напряжению на участке с наибольшим магнитным сопротивлением $R_{\rm M}\Phi' =$ = Iw и из этого уравнения при помощи кривой намагничивания определить максимальный магнитный поток Φ' .

Если в магнитной цепи есть воздушный зазор, то он чаще всего и является участком с наибольшим магнитным сопротивлением. Для воздушного зазора применительно

к рис. 21-8 последнее уравнение можно записать в следующем виде:

$$\frac{2l_{\rm B}}{\mu_0 S_{\rm B}} \Phi' = I \omega,$$

откуда

$$\Phi' = \frac{l\omega}{2l_{\rm B}/\mu_0 S_{\rm B}}.$$

Так как другие участки той же неразветвленной магнитной цепи, так же

как участок с максимальным магнитным сопротивлением, ограничивают магнитный поток, то его последующие значения, необходимые для построения кривой $\Phi(\Sigma Hl)$, следует взять меньше Φ' .

При решении подобных задач все вычисления целесообразно свести в табл. 21-1.

Таблица 21-1

Ф, Вб	$\begin{vmatrix} B_1 = \\ = \frac{\Phi}{S_1}, \\ T \end{vmatrix}$	$B_2 = \frac{\Phi}{S_2},$ T	$B_{B} = \frac{\Phi}{S_{B}},$ T	Н ₁ , А/м	Н ₂ , А/м	Н _в , А, м	<i>H</i> ₁ <i>l</i> ₁ , A	<i>H</i> 2l2, A	H _B 2l _B , A	Σ <i>ΗΙ</i> , Α
Φ ' Φ″	$\begin{array}{c}B'_1\\B''_1\end{array}$	B'2 B''2	В'в В"в	$H'_1 \\ H''_1$	$H'_{2} \\ H''_{2}$	Н' _в Н" _в	$\begin{array}{c}H_1'l_1\\H_1''l_1\end{array}$	$\begin{array}{c}H_2'l_2\\H_2''l_2\end{array}$	H ['] _B 2l _b H ["] _B 2l _b	(ΣHl)′ (ΣHi)″

Так как магнитный поток во всех участках неразветвленной магнитной цепи один и тот же, то характеристика Φ (ΣHl) может быть построена и по аналогии с неразветвленной электрической цепью графическим суммированием абсцисс прямой Φ ($H_{\rm B}2l_{\rm B}$) и кривых Φ ($H_{1}l_{1}$) и Φ ($H_{2}l_{2}$) для одних и тех же значений магнитного потока.

Характеристика Ф (*H*_в2*l*_в) — это прямая, проходящая через начало координат. Ее легко построить, если найти напряженность



Рис. 21-10.

магнитного поля $H_{\rm B}$ для какого-нибудь значения Φ :

$$H_{\rm B} = \Phi/\mu_0 S_{\rm B}.$$

Характеристики $\Phi(H_1l_1)$ и $\Phi(H_2l_2)$ строятся при помощи основных кривых намагничивания для материалов первого и второго участков магнитной цепи. Для этого нужно умножить ординаты кривых намагничивания соответственно на сечения первого и второго участков ($\Phi = BS$), а абсциссы — на их длины (Hl).

21-3. Расчет разветвленных магнитных цепей

Расчеты разветвленных магнитных цепей основаны на применении законов Кирхгофа для магнитных цепей. Вследствие нелинейной связи между индукцией и напряженностью магнитного



Рис. 21-11.

поля для ферромагнитных материалов расчеты таких цепей обычно ведутся графоаналитическими методами аналогично методам расчета нелинейных электрических цепей (гл. 20).

При расчете магнитной цепи, как и для расчета электрической цепи, прежде всего нужно указать на схеме направления м. д. с., если известны направления токов и расположение обмоток, или задаться положитель-

ными направлениями м. д. с., если они являются искомыми. Затем необходимо задаться положительными направлениями магнитных потоков, после чего можно переходить к составлению эквивалентной схемы и ее расчету.

На рис. 21-11 приведен пример разветвленной магнитной цепи с одной м. д. с. На рис. 21-12 показана эквивалентная схема этой магнитной цепи. Для такой магнитной цепи возможен «прямой» расчет, если средний стержень имеет одинаковое сечение по всей длине l_2 и выполнен из одного и того же



Рис. 21-12.

материала и если требуется определить м. д. с. по заданному значению потока в воздушном зазоре Ф₃.

По известному потоку Φ_3 вычислим индукцию $B_3 = \Phi_3/S_3$, по кривой намагничивания найдем напряженность магнитного поля H_3 и по формуле $H_{\rm B} = B_{\rm B}/\mu_0 = \Phi_3/\mu_0S_{\rm B}$ — напряженность поля в воздушном зазоре. Магнитное напряжение третьей ветви, т. е. между узлами *a* и *b*,

$$U_{\rm Mab} = \Sigma H l = H_3 \left(l_3' + l_3'' \right) + H_{\rm B} l_{\rm B}.$$

Так как вторая и третья ветви соединены параллельно, то и $H_2 l_2 = U_{\text{м}ab}$. Вычислив $H_2 = U_{\text{м}ab}/l_2$, по кривой намагничивания найдем B_2 .

Поток $\Phi_2 = B_2 S_2$, а поток $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$. Определив поток Φ_1 , вычислим магнитную индукцию $B_1 = \Phi_1/S_1$ и по кривой намагничивания найдем напряженность магнитного поля H_1 .

По второму закону Кирхгофа искомая м. д. с.

$$F = I\omega = H_1 l_1 + U_{\text{mab}}.$$

Более общая задача определения всех потоков при заданной м. д. с. может быть решена графическим методом (рис. 21-13) аналогично расчету цепи постоянного тока с нелинейными элементами.

Прежде всего при помощи кривых намагничивания построим кривую $\Phi_2(U_{\text{м}ab}) = \Phi_2(H_2l_2)$ и зависимость $\Phi_3(U_{\text{м}ab}) = \Phi_3(H_{\text{в}}l_{\text{в}} + H_3l_3)$ путем суммирования абсцисс прямой $\Phi_3(H_{\text{в}}l_{\text{в}})$ и кривой $\Phi_3(H_3l_3)$ (где $l_3 = l_3' + l_3'')$ для одних и тех же значений магнитного потока Φ_3 . Суммированием ординат кривых $\Phi_2(U_{\text{м}ab})$ и $\Phi_3(U_{\text{м}ab})$ для одних и тех же значений магнитного напряжения $U_{\text{м}ab}$ получим кривую ($\Phi_2 + \Phi_3$) $U_{\text{м}ab}$.

Выполненные построения эквивалентны замене двух параллельных ветвей с сопротивлениями R_{M2} и $R_{M3} + R_{M.B}$ (рис. 21-12) одним нелинейным сопротивлением, характеристикой которого и является кривая ($\Phi_2 + \Phi_3$) U_{Mab} .

Дальнейшие построения для полученной неразветвленной цепи можно выполнить или как при расчете цепи на рис. 21-9, или построением характеристики $\Phi_1(Iw - H_1l_1) = \Phi_1(U_{mab})$, как при расчете электрической цепи на рис. 20-21, в. На рис. 21-13 расчет произведен последним способом. Точка m_1 пересечения кривой $\Phi_1(U_{mab})$ с кривой ($\Phi_2 + \Phi_3$) U_{mab} определяет магнитное напряжение U_{mab} и поток Φ_1 . Ординаты точек пересечения m_2 и m_3 вертикальной прямой $m_1 - m$ с кривыми $\Phi_2(U_{mab})$ и $\Phi_3(U_{mab})$ дают соответственно потоки Φ_2 и Φ_3 .

Пример 21-1. На рис. 21-14, а изображен магнитопровод, выполненный из электротехнической стали Э42.

Определить магнитые индукции во всех участках магнитной цепи, если сечения участков $S_1 = S_2 = 5$ см², $S_3 = 10$ см², длины участков $l_1 = 30$ см, $l_2 = 40$ см, $l_3 = 10$ см и м. д. с. $F_1 = I_1 \omega_1 = 440$ А, $F_2 = I_2 \omega_2 = 280$ А. Решение и и.е. Эквивалентная схема для заданной магнитной цепи предста-

Решение. Эквивалентная схема для заданной магнитной цепи представлена на рис. 21-14, б. На основании выражений (21-5) и (21-8) составим для этой схемы уравнения:

$$\Phi_3 = \Phi_1 + \Phi_2; \quad I_1 w_1 = H_1 l_1 + U_{\text{M}ab}; \\ I_2 w_2 = H_2 l_2 + U_{\text{M}ab}; \quad U_{\text{M}ab} = H_3 l_3.$$



Рис. 21-13.

Чтобы решить полученную систему уравнений, надо построить характеристики для всех участков магнитной цепи:

$$\Phi_1(I_1\omega_1 - H_1l_1) = \Phi_1(U_{\mathsf{M}ab}); \quad \Phi_2(I_2\omega_2 - H_2l_2) = \Phi_2(U_{\mathsf{M}ab}); \quad \Phi_3(H_3l_3) = \Phi_3(U_{\mathsf{M}ab}).$$

С этой целью зададимся рядом значений магнитных потоков Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 и найдем индукции в различных участках

$$B_1 = \Phi_1/S_1; \quad B_2 = \Phi_2/S_2; \quad B_3 = \Phi_3/S_3,$$

а затем по кривой намагничивания определим напряженности магнитного поля. По известным значениям напряженности магнитного поля вычислим магнитные



Рис. 21-14.

напряжения на участках для различных потоков. Результаты вычислений представлены табл. 21-2.

По данным таблицы построим (рис. 21-14, в) кривые $\Phi_1(U_{mab})$, $\Phi_2(U_{mab})$ и $\Phi_3(U_{mab})$. Так как значения магнитных потоков должны удовлетворять уравнению $\Phi_1 + \Phi_2 = \Phi_3$, то построим еще одну вспомогательную кривую

Таблица 21-2

Φ ₁ , Φ ₂ , Βό	$B_1 = B_2,$ T	$H_1 = H_2,$ A/M	<i>H</i> ₁ <i>l</i> ₁ , A	$I_1 w_1H_1 l_1,$ A	<i>H</i> 2 <i>l</i> 2, A	$I_2 w_2 - H_2 l_2,$ A	Ф3, Вб	<i>В</i> а, Т	Н _з , А/м	H ₃ l ₃ , A
$\begin{array}{c} 0\\ 25 \cdot 10^{-5}\\ 30 \cdot 10^{-5}\\ 35 \cdot 10^{-5}\\ 40 \cdot 10^{-5}\\ 45 \cdot 10^{-5}\\ 50 \cdot 10^{-5}\\ 55 \cdot 10^{-5}\\ 60 \cdot 10^{-5} \end{array}$	0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2	$\begin{array}{c} 0\\ 55\\ 70\\ 90\\ 120\\ 155\\ 200\\ 350\\ 500 \end{array}$	0 16,5 21,0 27,0 36,0 46,5 60,0 105,0 150,0	440,0 423,5 419,0 413,0 404,0 393,5 380,0 335,0 290,0	0 22,0 28,0 36,0 48,0 62,0 80,0 140,0 200,0	280 258 252 244 232 218 200 140 80	$\begin{array}{c} 0\\ 70\cdot 10^{-5}\\ 80\cdot 10^{-5}\\ 90\cdot 10^{-5}\\ 100\cdot 10^{-5}\\ 110\cdot 10^{-5}\\ 120\cdot 10^{-5}\\ 130\cdot 10^{-5}\\ 140\cdot 10^{-5}\\ \end{array}$	0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4	0 90 120 155 200 350 500 800 1200	0 9 12 15 20 35 50 80 120
21-3	∀ ^{,1(+s)} ^{gw} Ω	276	268	256	255	252	249	246	244	
---------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	---
Таблица	۷ ^(1+s) ۳	23,9	34,6	39,8	44,8	48,9	52,0	55,4	56,1	
	۲ ^{((1+s)} ۱۳	124,8	131,5	140	145	149	152	154	156	-
	A\84	0,600	0,460	0,480	0,490	0,490	0,495	0,496	0,504	-
	В ^{3, с,} С ³ = Ф ^{3, (2),} 10 °, В6 (из характеристики)	$12 \cdot 10 = 120$	$12.7 \cdot 10 = 127$	$12,6 \cdot 10 = 126$	$12,55 \cdot 10 = 125$	$12,5 \cdot 10 = 125$	$12,5 \cdot 10 = 125$	$12,45 \cdot 10 = 124,5$	$12,4 \cdot 10 = 124$	
	$\forall \mathbf{u}^{(s)\mathrm{gw}} \mathbf{U} = \mathbf{g}^{(s)\mathrm{g}} \mathbf{H}$	$5 \cdot 40 = 200$	276 *	268	256	255	252	249	246	
	A\08 "x's"	2,50	2,22	1,59	1,43	1,31	1,21	1,15	1,10	
	В _{2,5} ,5 ₂ = Ф _{2,5} , 10-5, Вб (яз характеристики)	$10 \cdot 5 = 50$	$10,6\cdot 5 = 53$	$11, 0 \cdot 5 = 55$	$11, 4 \cdot 5 = 57$	$11, 7 \cdot 5 = 58, 5$	$11, 8 \cdot 5 = 59$	$12,0\cdot 5 = 60$	12,2 • 5 = 61	-
	$\forall \cdot (s, s, u) = s \eta(s, s, H$	$2 \cdot 10 = 20$	23,9 *	34,6	39,8	44,8	48,9	52,0	55,4	-
	¥/98 کرد. ایس	0,834	0,465	0,440	0,418	0,407	0,402	0,400	0,392	-
	8. в 10 - в 10 - в, В5 (ня хврактеристики)	10,0.5 = 50	11,5.5=57,5	$11, 6 \cdot 5 = 58$	$11, 7 \cdot 5 = 58, 5$	$11, 8 \cdot 5 = 59$	$12,0\cdot 5 = 60$	$12,2\cdot 5 = 61$	$12,3\cdot 5=61,5$	-
	$\forall \mathbf{u}^{(S)} IW \mathcal{O} = \mathbf{I}^{(S)} I^{\mathcal{H}} \mathcal{H}$	$2 \cdot 30 = 60$	124,8*	131,5	140	145	149	152	154	-
	винэжигдидп дэмон г	0	F14	3	n	4	Ŋ	9	7	_

,

По известному магнитному напряженню и известной длине для каждого участка магнитной цепи определяется напряженность магнитного поля, а затем по кривой намагничивания — магнитная индукция.

.

 $(\Phi_1 + \Phi_2) \; U_{mab}.$ Для этого суммируем ординаты кривых $\Phi_1 \; (U_{mab})$ и $\Phi_2 \; (U_{mab})$ для одних и тех же значений магнитного напряжения $U_{mab}.$ Ордината точки m_3 пересечения кривых ($\Phi_1 + \Phi_2$) U_{mab} с кривой $\Phi_3 \; (U_{mab})$ определяет поток $\Phi_3 = 130\cdot 10^{-5}$ Вб, так как для этой точки справедливы уравнения

$$I_1 w_1 - H_1 l_1 = I_2 w_2 - H_2 l_2 = H_3 l_3 \quad \text{if} \quad \Phi_1 + \Phi_2 = \Phi_3.$$

Чтобы найти потоки Φ_1 и Φ_2 , проведем через точку m_3 прямую, параллельную оси ординат, до пересечения с кривыми $\Phi_1(U_{mab})$ и $\Phi_2(U_{mab})$ в точках m_1 и m_2 ; отрезки mm_1 и mm_2 определяют потоки $\Phi_1 = 70 \cdot 10^{-5}$ Вб и $\Phi_2 = 60 \cdot 10^{-5}$ Вб. Зная потоки, легко определить магнитные индукции:

$$B_1 = \Phi_1/S_1 = 1,4$$
 T; $B_2 = \Phi_2/S_2 = 1,2$ T; $B_3 = \Phi_3/S_3 = 1,3$ T.

Пример 21-2. На рис. 21-15, *а* изображена магнитная система, выполненная из электротехнической стали Э42. Пользуясь методом итерации, определить магнитные индукции во всех участках магнитной цепи, если сечения участков $S_1 = S_2 = 5 \text{ см}^2$, $S_3 = 10 \text{ см}^2$; длины участков $l_1 = 30 \text{ см}$, $l_2 = 10 \text{ см}$, $l_3 = 40 \text{ см}$; м. д. с. $F_1 = I_1 w_1 = 400 \text{ A}$, $F_2 = 300 \text{ A}$.



Рис. 21-15.

Решение. При помощи эквивалентной электрической схемы, показанной на рис. 21-15, б, получим для магнитных напряжений U_{м1}, U_{м2} и U_{м3} следующие расчетные уравнения:

$$U_{\text{M1}(s+1)} = \frac{F_1(g_{\text{M2}(s)} + g_{\text{M3}(s)}) - F_2 g_{\text{M2}(s)}}{g_{\text{M1}(s)} + g_{\text{M2}(s)} + g_{\text{M3}(s)}};$$

$$U_{\text{M2}(s+1)} = \frac{F_2(g_{\text{M1}(s)} + g_{\text{M3}(s)}) - F_1 g_{\text{M1}(s)}}{g_{\text{M1}(s)} + g_{\text{M2}(s)} + g_{\text{M3}(s)}};$$

$$U_{\text{M3}(s+1)} = \frac{F_1 g_{\text{M1}(s)} + F_2 g_{\text{M2}(s)}}{g_{\text{M1}(s)} + g_{\text{M2}(s)} + g_{\text{M3}(s)}};$$

где $g_{\text{M1}(S)}$, $g_{\text{M2}(S)}$ и $g_{\text{M3}(S)}$ — магнитные проводимости соответствующих участков магнитной цепи, определяемые по формулам

 $g_{\text{MI}(s)} = \Phi_{1(s)} / U_{\text{MI}(s)}; \quad g_{\text{M2}(s)} = \Phi_{2(s)} / U_{\text{M2}(s)}; \quad g_{\text{M3}(s)} = \Phi_{3(s)} / U_{\text{M3}(s)}.$

Все расчеты по этим уравнениям сведены в табл. 21-3.

21-4. Расчет магнитной цепи кольцевого постоянного магнита с`воздушным зазором

На рис. 21-16 схематически показан стальной магнитопровод в виде кольца с воздушным зазором. Определим магнитный поток в воздушном зазоре, если магнитопровод предварительно намагничен до насыщения. Размеры магнитопровода и кривая размагничивания B = f(H) для материала заданы.

Если в магнитопроводе нет воздушного зазора, то после намагничивания магнитная индукция в магнитопроводе равна остаточной индукции B_r , а напряженность магнитного поля равняется нулю, что непосредственно следует из закона полного тока $\oint \mathbf{H} d\mathbf{l} = 0$, поскольку намагничивающий ток отсутствует. На петле гистерезиса это состояние соответствует верхней точке кривой размагничивания (рис. 21-3).

При наличии воздушного зазора напряженность поля не равна нулю, что легко показать, пользуясь законом полного тока. Маг-

нитная цепь в этом случае состоит из двух участков: стального магнитопровода, в котором напряженность поля H_c можно считать одинаковой во всех точках средней линии, и воздушного зазора, напряженность магнитного поля в котором связана с магнитной индукцией известной зависимостью

$$H_{\rm B} = B_{\rm B}/\mu_0.$$

При незначительной длине воздушного зазора можно принять сечение возлушного зазора S равным

ние воздушного зазора $S_{\rm B}$ равным сечению магнитопровода $S_{\rm c}$, т. е. считать индукцию во всех точ-ках магнитной цепи одинаковой:

$$B_{\rm c} = \Phi/S_{\rm c} = \Phi/S_{\rm B} = B_{\rm B}.$$

Выбирая путь интегрирования вдоль средней линии по направлению вектора магнитной индукции $B_c = B_{\rm B}$, напишем следующее выражение:

 $\oint \mathbf{H} \, d\mathbf{l} = H_{\rm c} l_{\rm c} + H_{\rm B} l_{\rm B} = 0, \qquad (21-9)$

откуда

$$H_{\rm c} = -H_{\rm B} \frac{l_{\rm B}}{l_{\rm c}} = -\frac{B_{\rm c}}{\mu_0} \frac{l_{\rm B}}{l_{\rm c}} = -N_B \frac{B_{\rm c}}{\mu_0},$$

где $N_B = l_{\rm B}/l_{\rm c}$ называется размагничивающим коэффициентом по индукции.

Следовательно, в этом случае, несмотря на отсутствие намагничивающих токов, напряженность магнитного поля во всех точках кольцевого магнитопровода не равна нулю. В воздушном промежутке направление вектора напряженности поля совпадает с направлением вектора магнитной индукции, а внутри магнитопровода они направлены противоположно (рис. 21-16):

Отрицательное значение напряженности магнитного поля внутри сердечника означает, что при наличии воздушного зазора маг-



Рис. 21-16.

нитная индукция $B_c = B_B$ меньше остаточной индукции $B_r = \mu_0 J$, как следует из выражения $B_c = \mu_0 J + \mu_0 H_c$.

Так как отрицательному значению напряженности магнитного поля H_c соответствуют положительные значения индукции $B_c = B_{\rm B}$, то магнитное состояние магнитопровода определяется одной из



Рис. 21-17.

точек кривой размагничивания (второй квадрант петли гистерезиса).

Для расчета рассматриваемой магнитной цепи построим зависимость магнитного потока $\Phi_c = B_c S_c$ от магнитного напряжения $U_{\text{м.c}} =$ $= U_{\text{мab}} = H_c l_c$, взятого в направлении вектора H_c между точками *а* и *b* концов магнитопровода; эта зависимость получается из кривой размагничивания путем простого умножения ее ординат на S_c и абсцисс — на l_c (рис. 21-17). На том же рисунке построим зависимость магнитного потока в воздухе $\Phi_{\text{в}}$ от магнитного напряжения, взятого

в направлении $H_{\rm B}$ между теми же точками a и b магнитопровода, пользуясь тем же приемом, что и при построении кривой $\Phi_1(U_{\rm mab})$ на рис. 21-13. Это напряжение

$$U_{\rm M,B} = U_{\rm Mab} = R_{\rm M,B} \Phi_{\rm B} = H_{\rm B} l_{\rm B} = \frac{B_{\rm B}}{\mu_0} l_{\rm B} = \Phi_{\rm B} \frac{l_{\rm B}}{\mu_0 S_{\rm c}},$$

откуда

$$\Phi_{\rm B} = \frac{U_{\rm M,B}}{R_{\rm M,B}} = \frac{U_{\rm M,B}}{l_{\rm B}/\mu_0 S_{\rm c}}.$$

Из последнего выражения следует, что магнитный поток $\Phi_{\rm B}$ пропорционален магнитному напряжению $U_{\rm м.B}$ (прямая линия на рис. 21-17). Отметим, что магнитное сопротивление воздушного зазора в действительности несколько меньше определяемого по формуле $R_{\rm м.B} = l_{\rm B}/\mu_0 S_{\rm c}$, так как магнитный поток в воздушном зазоре распределяется по большей площади, чем поперечное сечение магнитопровода ($S_{\rm B} > S_{\rm c}$).

Так как магнитный поток в магнитопроводе равен потоку в воздушном зазоре, т. е. $\Phi_c = \Phi_{\rm B}$, и магнитное напряжение $U_{\rm M,c} = U_{\rm M,B}$, то магнитный поток определится ординатой точки m_1 пересечения кривой $\Phi_c (U_{\rm M,c})$ и прямой $\Phi_{\rm B} = U_{\rm M,B}/R_{\rm M,B}$ (рис. 21-17).

Опустив из точки m_1 перпендикуляр m_1m на ось абсцисс, получим отрезок Om, определяющий магнитное напряжение между точками a и b.

Определим теперь магнитный поток в воздушном зазоре в том случае, когда после намагничивания стального магнитопровода величина воздушного зазора будет уменьшена введением ферромагнитного диска (рис. 21-18) с площадью S_c. Магнитную проницае-

мость будем считать такой высокой, что магнитным сопротивлением диска можно пренебречь.

В этом случае длина зазора станет меньше, а значит, уменьшится его магнитное сопротивление до величины $R'_{\text{м.B}} = l'_{\text{в}}/\mu_0 S_{\text{c}}$. Зависимость магнитного потока в воздушном зазоре от напряжения $U_{\text{м.B}}$ представится прямой $\Phi'_{\text{в}} = U_{\text{м.B}}/R'_{\text{м.B}}$ с большим углом наклона к осн абсцисс, чем прямая $\Phi_{\text{в}} = U_{\text{м.B}}/R_{\text{м.B}}$ (рис. 21-17). Но поток в стальном магнитопроводе будет расти не по кривой размагничивания Φ_{c} ($U_{\text{м.c}}$), а по кривой $m_1 a m_2$ частного цикла, т. е. Φ'_{c} ($U_{\text{м.c}}$), которую можно заменить приближенно пря-

мой линией. Точка пересечения m_2 с прямой $\Phi'_B = U_{M,B}/R'_{M,B}$ и определяет искомое значение потока в воздушном зазоре $\Phi'_B = \Phi'_c$.

Если сердечник намагнитить при вставленном стальном диске, то магнитный поток будет значительно больше и определится ординатой точки m_3 . При удалении диска из воздушного зазора сердечник будет размагничиваться и поток уменьшится до величины,



Рис. 21-18.

определяемой ординатой точки m_1 . При введении стального диска в зазор магнитный поток возрастет только до величины, определяемой ординатой точки m_2 .

Из графического построения, приведенного на рис. 21-17, видно влияние параметров магнитной цепи на величину магнитного потока. В частности, увеличение длины магнита и применение матернала с большей коэрцитивной силой H_c приводит к относительному увеличению абсцисс кривой Φ_c ($U_{\rm M}$), а увеличение сечения магнита S_c и применение материала с большей остаточной индукцией B_r при той же коэрцитивной силе приводит к увеличению ординат кривой Φ_c ($U_{\rm M}$). И увеличение абсцисс, и увеличение ординат приводит к возрастанию магнитного потока Φ_c .

21-5. Расчет неразветвленной неоднородной магнитной цепи с постоянным магнитом

На рис. 21-19 изображена магнитная цепь, состоящая из постоянного магнита длиной l_c и сечением S_c , участка цепи длиной l' + l'' и сечением S, выполненного из магнитно-мягкого материала (для которого можно пренебречь гистерезисом, т. е. считать, что его магнитное состояние однозначно определяется основной кривой намагничивания), и воздушного зазора длиной $l_{\rm B}$. Определим магнитный поток в воздушном зазоре после намагничивания всей цепи до насыщения.

При помощи кривой размагничивания построим, как и в предыдущем параграфе, зависимость $\Phi_c = B_c S_c = \Phi_c (U_{\text{M},c})$, где $U_{\text{M},c} = H_c l_c$ (рис. 21-20). Затем на том же рисунке построим кривую $\Phi_{\text{B}} (U_{\text{M}ab})$ для остальной части магнитной цепи, включая воздушный зазор. Для построения этой кривой зададимся рядом значений потока Φ_{B} , определим индукции $B_{\text{B}} = \Phi_{\text{B}}/S$ и найдем напряженности магнитного поля H на участке длиной l' + l'' по кривой намагничивания и в зазоре $H_{\rm B} = B_{\rm B}/\mu_0$. После этого вычислим магнитное напряжение $U_{\rm Mab}$ для каждого значения потока по формуле $U_{\rm Mab} = H(l' + l'') + H_{\rm B}l_{\rm B}$, т. е. составим зависимость $\Phi_{\rm B}(U_{\rm Mab})$.

Поток во всех участках цепи имеет одно и то же значение $\Phi_{c} = \Phi_{B}$, а магнитное напряжение $U_{M,c} = U_{Mab}$. Поэтому искомое значение магнитного потока определится ординатой точки *m* пересечения кривых $\Phi_{B}(U_{Mab})$ и $\Phi_{c}(U_{M,c})$.

В заключение в виде примера, иллюстрирующего практическое применение постоянных магнитов, рассмотрим качественную сторону явлений, наблюдающихся при вращении якоря магнето (рис. 21-2), и выясним пределы изменения магнитного потока в зазоре. Для упрощения построений магнитные сопротивления сердечника и полюсных наконечников примем равными нулю.



На рис. 21-17 показана кривая размагничивания постоянного магнита, ординаты которой умножены на сечение магнита, а абсциссы — на среднюю длину.

Пусть вся система магнето была намагничена до состояния насыщения при положении якоря, указанном на рис. 21-2, т. е. при минимальном воздушном зазоре. Магнитный поток в якоре Ф. определится ординатой точки m₃ (рис. 21-17) пересечения кривой размагничивания с прямой Ота. При повороте якоря из положения, указанного на рис. 21-2, в положение, при котором воздушный зазор становится максимальным, поток в якоре уменьшается до значения Φ_1 , определяемого ординатой точки m_1 пересечения кривой размагничивания и прямой От. При дальнейшем повороте якоря до такого положения, при котором воздушный зазор становится минимальным, поток возрастает до значения Ф,, опреде-. ляемого ординатой точки m₂ на кривой частного цикла m₁am₂ (рис. 21-17). После следующего поворота якоря до положения, в котором воздушный зазор становится максимальным, магнитный поток уменьшается по спадающей кривой частного цикла m₂bm₁ до прежнего значения Φ_1 (после нескольких оборотов якоря).

Таким образом, при вращении якоря магнитный поток изменяется на $\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1$, что соответствует разности ординат точек m_2 и m_1 . При вращении якоря магнето в витках обмотки наводится переменная э. д. с. Наибольшее значение этой э. д. с. зависит от числа витков обмотки якоря, максимального значения потока (Φ_2) и частоты вращения.

Глава двадцать вторая

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И МЕТОДОВ ИХ РАСЧЕТА

22-1. Нелинейные двухполюсники и четырехполюсники при переменных токах

В предыдущих главах нелинейные элементы рассматривались только при постоянных токах. Однако большинство электротехнических устройств с различными нелинейными элементами работают на переменном токе.

Если при постоянных токах можно ограничиваться исследованием статических характеристик, т. е. характеристик, полученных для постоянных токов и напряжений: вольт-амперной U(I)для нелинейного активного сопротивления, вебер-амперной $\Phi(I)$ для нелинейной индуктивности и кулон-вольтной Q(U) для нелинейной емкости, то при переменных токах это не всегда возможно. Вследствие тепловой инерции в сопротивлениях, магнитной вязкости и вихревых токов в ферромагнитных сердечниках и релаксационных процессов в сегнетодиэлектриках при переменных токах часто нельзя ограничиться рассмотрением только характеристик U(I), $\Phi(I)$ и Q(U), а необходимо учитывать изменение этих характеристик во времени в зависимости от скорости нарастания тока, напряжения, заряда или магнитного потока.

В общем случае для нелинейных элементов при переменном токе необходимо получить характеристики, устанавливающие зависимость между мгновенными значениями u(i), $\Phi_t(i)$, q(u), причем вид этих функций зависит от характера изменения аргумента во времени. Так, например, вольт-амперная характеристика германиевого диода для напряжения прямой полярности оказывается разной при постоянном или медленно изменяющемся токе и при его быстрых изменениях. На рис. 22-1 показаны вольт-амперные статическая характеристика германиевого диода при постоянном токе (I) и динамическая характеристика при протеканин через диод импульса тока *i* продолжительностью 1 мкс. Из графика видно, что эти характеристики очень сильно различаются. Статические характеристики применимы только при импульсах с пологим фронтом продолжительностью не менее нескольких миллисекунд.

Резко различаются статические и динамические характеристики ламп накаливания, терморезисторов и других нелинейных резисторов, в которых изменение свойств обусловлено изменением температуры. На рис. 22-2 показаны вольт-амперные характеристики терморезистора, снятые при медленном изменении тока I(U), при быстром изменении тока (прямая) i(u), при котором температура терморезистора сохраняется, и при совместном протекании постоянного и переменного токов (кривые вблизи точки P)



при высокой частоте тока (сплошная линия) и при низкой частоте переменного тока (пунктир).

Существенно отличаются одна от другой характеристики магнитопроводов. снятые прн разных частотах. Лаже для феррита, структура которого обеспечивает отсутствие влияния вихревых токов, с изменением частоты тока изменяется зависимость между B и H или между Φ

и *i*: На рис. 22-3 показана половина петли гистерезиса, полученная для феррита при переменном синусоидальном токе различных частот. Для диапазона частот 0—250 Гц характеристики практически совпадают, однако дальнейшее повышение частоты приводит к большему отставанию индукции от внешнего магнитного поля и петля гистерезиса заметно расширяется.



Все перечисленные особенности характеристик нелинейных элементов при переменных токах крайне затрудняют расчет и исследование нелинейных цепей. При расчете нелинейных цепей переменного тока необходимо учитывать зависимость характеристик нелинейного элемента от динамики процесса и вводить динамические параметры (сопротивления, индуктивности, емкости). Только при относительно низких частотах можно пользоваться статическими характеристиками и соответственно дифференциальными параметрами и, основываясь на них, производить расчет цепей переменного тока.

В дальнейшем ограничимся рассмотреннем относительно малых скоростей изменения напряжений и токов, при которых характеристики, полученные для постоянных токов, U(I), $\Phi(I)$, Q(U) совпадают с характеристиками для мгновенных значений u(i), $\Phi_t(i)$, q(u).

При постоянном токе не имеет принципиального значения, является ли вольт-амперная характеристика нелинейного резистора симметричной или несимметричной. В цепях переменного тока зависимость характеристики от полярности приложенного напряжения или направления тока очень существенна, так как только при несимметрии характеристики можно получить постоянную составляющую и четные гармоники тока при синусоидальных напряжениях источников.

Симметричными характеристиками обладают терморезисторы, некоторые типы газоразрядных приборов, катушки со стальными магнитопроводами при отсутствии постоянного или остаточного подмагничивания, конденсаторы с сегнетодиэлектриками и др. Для нелинейных элементов с симметричными характеристиками справедливы следующие равенства: для сопротивлений u(i) = -u(-i), для индуктивностей $\Phi_t(i) = -\Phi_t(-i)$ и для емкостей q(u) = -q(-u).

Несимметричными характеристиками обладают электронные лампы, полупроводниковые диоды и транзисторы, многие типы газоразрядных приборов и ряд других нелинейных резисторов. Для резисторов с несимметричными характеристиками $u(i) \neq -u(-i)$, причем это неравенство обычно весьма существенно. Несимметрия характеристики может быть получена искусственно путем введения в цепь, содержащую элемент с симметричной характеристикой, дополнительного источника постоянной э. д. с.

Все рассмотренные выше нелинейные элементы могут быть представлены в виде нелинейных двухполюсников: электрических u(i), магнитных $\Phi_t(i)$ и емкостных q(u).

Если на вход таких двухполюсников поступает сумма постоянной и переменной составляющих и переменная составляющая достаточно мала, то при гладкой характеристике нелинейного двухполюсника ее можно линеаризовать, т. е. заменить линейной вблизи рассматриваемой рабочей точки $[I_p; U_p = u(I_p)]$. Так, зависимость u(i) можно представить в следующем виде:

$$u(i) \approx u(I_{p}) + \left(\frac{\partial u}{\partial i}\right)_{i=I_{p}} (i-I_{p}), \qquad (22-1)$$

заменив нелинейный элемент линейным, причем эта замена справедлива только при малых отклонениях от точки I_p , U_p .

Здесь

$$\left(\frac{\partial u}{\partial i}\right)_{i=I_{\rm p}} = r_{\rm x} \tag{22-2}$$

представляет собой дифференциальное сопротивление, рассмотренное в § 20-1. В этом случае зависимость между отклонениями от рабочей точки $\Delta i = i - I_p$ и $\Delta u = u - U_p$ выражается законом Ома $\Delta u = r_{\rm A}\Delta i$. Аналогично можно линеаризовать характеристику нелинейных магнитных и емкостных двухполюсников.

Таким образом, при малых отклонениях от рабочей точки для переменных составляющих токов, напряжений, магнитных потоков и зарядов в нелинейных цепях могут быть построены эквивалентные линейные схемы, дающие возможность для некоторой области переменных составляющих приближенно провести расчет цепи.

Анализ нелинейной цепи в этом случае распадается на три этапа: 1) определение рабочих точек на характеристиках нелинейных элементов, которое проводится для постоянных токов аналогично задачам, рассмотренным в гл. 20 и 21; 2) определение дифференциальных параметров нелинейных элементов, аналогично (22-2), и составление эквивалентной линейной схемы; 3) определение переменных составляющих режима, которое производится методами теории линейных цепей (гл. 1 — 19).

Линеаризация нелинейных цепей при малых отклонениях от рабочей точки применима как для простых, так и для более сложных цепей, содержащих кроме нелинейных двухполюсников нелинейные четырехполюсники, такие, как транзисторы и электровакуумные триоды (см. гл. 9).

22-2. Определение рабочих точек на характеристиках нелинейных двухполюсников и четырехполюсников

Если для нелинейного электрического двухполюсника нелинейная характеристика задается функцией одного переменного *i* (*u*), то характеристика нелинейного четырехполюсника описы-



Рис. 22-4.

вается двумя функциями двух переменных. Одна из этих переменных обычно является аргументом, а вторая — параметром и функция задается семейством кривых, полученных для различных постоянных значений параметра.

Для описания нелинейного четырехполюсника эти две функции и их аргументы и параметры могут быть выбраны различно. Так, для нелинейного четырехполюсника, показанного на рис. 22-4, а, его характеристики можно задать уравнениями для входа u_1 (u_2 , i_2) и i_1 (u_2 , i_2), для выхода u_2 (u_1 , i_1) и i_2 (u_1 , i_1), для напряжений u_1 (i_1 , i_2) и u_2 (i_1 , i_2), для токов i_1 (u_1 , u_2) и i_2 (u_1 , u_2).

Здесь в скобках первая величина является аргументом, а вторая — параметром. Выбор той или иной пары уравнений и аргументов и параметров обусловлен удобством решения поставленных конкретных задач.

Теория нелинейных четырехполюсников получила наиболее широкое развитие в связи с применением транзисторов, представляющих наиболее общий случай нелинейного резистивного четырехполюсника. В качестве характеристик такого четырехполюсника обычно применяются зависимости напряжений от токов для входа и выхода, причем в качестве параметра для характеристик входа принимается напряжение на выходе u_2 , а для характеристик выхода — ток на входе i_1 .

Такие характеристики

$$u_1 = u_1(i_1, u_2)$$
 и $u_2 = u_2(i_2, i_1)$ (22-3)

называются смешанными. При помощи этих характеристик могут быть легко найдены рабочие точки на нелинейных характеристиках в любых схемах включения четырехполюсников и определены параметры их линейных схем замещения (см. гл. 9) при работе вблизи рабочей точки.

Рассмотрим наиболее общий случай включения нелинейного резистивного четырехполюсника (рис. 22-4, б), когда его первичная и вторичная цепи подключены к активным нелинейным двухполюсникам с нелинейными характеристиками $i_1(u_1)$ и $i_2(u_2)$. При этом характеристики входа и выхода четырехполюсника заданы семействами вольт-амперных характеристик при значениях параметров u_i^a , u_j^b н u_j^c для входа и $i_1^{(1)}$, $i_2^{(2)}$ и $i_1^{(3)}$ для выхода.

Характеристики входа и выхода удобно построить в первом и третьем квадрантах, как показано на рис. 22-5. Четырехполюсник, ко вторичным зажимам которого подключен двухполюсник u_2 (i_2), можно со стороны первичных зажимов рассматривать как некоторый двухполюсник, характеристику которого u_1 (i_1) получим простым построением.

Для этой цели, начертив в первом квадранте характеристику двухполюсника $i_2(u_2)$, представляющую собой нагрузочную характеристику выхода четырехполюсника I, найдем токи пересечения 1, 2, 3 этой характеристики с соответствующими характеристиками четырехполюсника для $i_1^{(1)}, i_1^{(2)}$ и $i_1^{(3)}$. По этим точкам на осн i_2 находим токи $i_2^{(1)}$, $i_2^{(2)}$ и $i_2^{(3)}$. По найденным токам во втором квадранте построим вспомогательную характеристику $i_2(i_1)$ (кривая II).

По значениям параметра (u_2^a, u_2^b, u_2^c) по характеристикам I и II определим соответствующие значения $i_1^a, i_2^b, u, i_1^c, u$ для них на входных характеристиках $u_1(i_1, u_2)$ найдем точки a, b, u, c. Соединив

эти точки, получим входную характеристику III четырехполюсника, ко вторичным зажимам которого подключен двухполюсник i_2 (u_2).

Таким образом, четырехполюсник с подсоединенным ко вторичным зажимам двухполюсником эквивалентен двухполюснику с характеристикой III. Рабочую точку P определим как точку пересечения характеристики $i_1(u_1)$ (кривая IV) двухполюсника, подсоединенного к первичным зажимам четырехполюсника, и двухполюсника с характеристикой III.



Рис. 22-5.

Зная рабочую точку, можно определить дифференциальные параметры линеаризованного четырехполюсника в этой точке, составить эквивалентную схему для переменной составляющей и решать линейную задачу для малых отклонений от рабочей точки так, как это сделано в гл. 9. При этом на характеристиках рис. 22-5 процесс изображается некоторой замкнутой кривой или участком прямой, расположенной вблизи точки *P*, подобно тому как это показано на рис. 22-2.

Изменяя параметры двухполюсников, подключенных к нелинейному четырехполюснику, можно изменять положение рабочей точки *P* на характеристике четырехполюсника и таким образом управлять параметрами эквивалентной линейной цепи, преобразующей переменный сигнал, как, например, в различного рода электронных усилителях переменного тока.

(

22-3. Явления в нелинейных цепях переменного тока

Относительно редки случаи, когда нелинейность не приводит к существенно новым явлениям, отсутствующим в линейных цепях, и только усложняет расчет цепи. В большинстве электротехнических устройств с нелинейными элементами не только возникают явления, принципиально не осуществимые в линейных цепях, но на нелинейности цепи основывается принцип действия устройства.

Такие явления, как вы прямление и стабилизация напряжения, умножение и деление частоты, усиление мощности, преобразование различных сигналов, получение модулированных колебаний различной формы, скачкообразное изменение тока при плавном изменении напряжения питания (релейный эффект), основаны на принципиально нелинейных эффектах.

В нелинейных цепях, питаемых только от источников с синусоидальными э. д. с. или токами одной частоты, возникают токи различных частот. Из спектра частот тока можно выделить постоянную составляющую и использовать ее в качестве источника постоянного тока. На этом принципе основано устройство в ып р я м и т е л е й. Из спектра частот тока могут быть выделены те или иные высшие гармоники и использованы в качестве источников более высоких частот. Это является основой построения у м н ож и т е л е й частоты. Нелинейность характеристики цепи может обеспечить неизменность величины напряжения основной гармоники в одном из участков цепи при значительных изменениях напряжения источника, т. е. дает возможность получить с т а б и л и з ат о р ы н а п р я ж е н и я.

Еще большие возможности открываются применением нелинейных элементов в цепях, питаемых от источников питания различных частот. Применение источников постоянного тока наряду с источниками переменного синусоидального тока дает возможность управлять переменным током, воздействовать на его величину. В нелинейных цепях можно получить переменный ток значительной мощности за счет энергии источников постоянного тока и, наоборот, получить мощный сигнал постоянного тока за счет энергии переменного тока. Это является основой построения различных у с и л и т е л е й с и г н а л о в.

Включение нескольких источников синусоидальных напряжений различных частот в нелинейную цепь приводит к появлению кроме гармонических составляющих токов каждой из этих частот еще ряда боковых частот, т. е. к получению модулированных колебаний.

В цепях с нелинейными элементами получают самые различные переходные процессы, которые применяются для формирования различных импульсов в устройствах автоматики и радиотехники. В нелинейных цепях, питаемых только от источников постоянного тока, возможно возникновение периодических автоколебательных режимов с токами, по форме более или менее близкими к синусоидальным. Подобные режимы наблюдаются и в цепях, питаемых от источников переменного тока. В этих случаях амплитуда тока той же частоты, что и напряжение источника, может изменяться с некоторой частотой а в токолебаний (см. гл. 26).

Все перечисленные явления получили широкое применение в самых различных технических устройствах современной электротехники, и их анализ очень важен, хотя и сопряжен с большими математическими трудностями.

22-4. Методы расчета нелинейных цепей переменного тока

В теории линейных электрических цепей с постоянными параметрами весь анализ сводится к решению системы линейных дифференциальных или алгебраических уравнений. Математический аппарат для решения подобных уравнений был полностью разработан еще в начале прошлого века. Задача теории в последнее время сводилась к тому, чтобы найти наиболее экономичный и наглядный метод инженерного расчета, анализа или синтеза цепи. При этом для решения всех задач широко применяются принципы наложения и взаимности.

Значительно сложнее обстоит дело с расчетом нелинейных электрических цепей. Сама теория нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих процессы в нелинейных электрических цепях, разработана значительно меньше. Для нелинейных уравнений каждого типа существуют свои методы подхода и решения, причем многие нелинейные уравнения не имеют аналитических решений и требуют построения специальных функций. Особенно усложняется расчет нелинейных цепей тем, что в большинстве задач характеристики нелинейного элемента заданы графически и отсутствует достаточно простое математическое описание этих характеристик.

Однако инженерная практика требует получения хотя бы грубо ориентировочных расчетных соотношений, которые дают количественную оценку процессов, происходящих в нелинейных цепях. Именно поэтому в отличие от теории линейных цепей, где может быть получено решение задачи с любой точностью, основой теории нелинейных цепей является получение приближенных решений, дающих в основном качественную оценку процессов.

Развитие теории нелинейных электрических цепей относится в основном к нынешнему веку. В этой области ведущее значение имеют работы русских и советских ученых А. М. Ляпунова, Л. И. Мандельштама, Н. Д. Папалекси, А. А. Андронова, Н. М. Крылова, Н. Н. Боголюбова и многих других. Из зарубежных работ большое значение для развития нелинейной электротехники имели исследования Пуанкаре, Ван-дер-Поля, Рюденберга и др. Можно назвать следующие методы приближенного расчета нелинейных цепей переменного тока, получившие преимущественное распространение в практике инженерных расчетов.

1. Методы малого параметра и условной линеаризации. Одним из методов расчета нелинейной цепи является такое ее упрощение, основанное на пренебрежении относительно малыми величинами, чтобы можно было применять методы расчета линейных цепей, но при решении «квазилинейной» задачи вводить некоторые коррективы, обусловленные нелинейностью. Например, при расчете нелинейных цепей переменного тока, в которых значение высших гармоник относительно невелико, несинусоидальные токи ваменяют эквивалентными синусоидами и применяют комплексный метод расчета, но с учетом нелинейной зависимости между действующими значениями и фазами эквивалентных синусоид тока и напряжения.

Разновидностью метода малого параметра является метод гармонического баланса. При расчете цепи этим методом рассматривают амплитуды основных гармонических составляющих токов и напряжений в нелинейной электрической цепи и пренебрегают действием всех высших гармоник. При этом иногда полагают, что амплитуды гармонических составляющих медленно изменяются, но нет необходимости учитывать спектр гармоник, связанных с изменением амплитуды.

Такое упрощение задачи по существу является заменой нелинейной зависимости линейной, справедливой только для определенного значения амплитуд тока или напряжения. Поэтому этот метод иногда называется методом гармонической линеаризации. Он был применен в работах Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси, затем в работах Н. М. Крылова и Н. Н. Боголюбова и получил дальнейшее развитие в работах Л. С. Гольдфарба, Е. П. Попова и др. применительно к задачам теории автоматического регулирования.

При расчете переходных процессов метод условной линеаризации основывается на приближенной замене нелинейной функции линейной и применении решений липейного уравнения с последующим уточнением результата введением поправок.

Этот метод дает очень приближенное решение задачи, однако он наиболее прост и поэтому применяется для ориентировочного расчета процессов, анализ которых более точными методами представляет значительные трудности.

2. Метод аналитической аппроксимации нелинейной характеристики. Сущность метода заключается в приближенном выражении нелинейной характеристики некоторой аналитической функцией такого вида, чтобы достаточно просто решалось нелинейное дифференциальное уравнение цепи. Успешное применение метода зависит от того, насколько точно удалось подобрать аналитическое выражение для нелинейной характеристики и насколько просто решается полученное дифференциальное уравнение. При решении дифференциального уравнения иногда пренебрегают некоторыми членами ввиду их относительной малости, рассматривая их как своего рода малый параметр.

Этот метод при расчете нелинейных цепей переменного тока применяется в сочетании с методом гармонической линеаризации и дает возможность аналитически найти первую гармонику тока или напряжения в нелинейной цепи.

3. Метод кусочно-линейной аппроксимации характеристики и припасовывания линейных решений. Сущность метода заключается в замене нелинейной характеристики некоторой ломаной линией и решении задачи методами линейной электротехники. Решения, полученные для каждого из участков ломаной, «припасовываются» одно к другому соответствующим выбором постоянных интегрирования.

Этот метод получил широкое применение для решения самых различных задач.

4. Итерационный метод. Применяя этот метод, сначала находят приближенное решение, а затем его уточняют путем подстановки решения в исходное уравнение цепи. Итерационные методы применяются в сочетании с методами малого параметра.

5. Графический метод. Сущность метода заключается в сведении дифференциальных уравнений цепи к системе нелинейных уравнений и получении решения графическими построениями.

Этим методом просто и точно рассчитывают переходные процессы в цепях с постоянными э. д. с., описываемых дифференциальными уравнениями первого, а в несколько измененном виде — второго порядка. Для установившихся режимов в цепях с переменными э. д. с. этот метод применяется в сочетании с методом малого параметра и условной линеаризации.

Применительно к расчету переходных процессов графические методы качественного анализа процессов получили развитие в работах А. А. Андронова, С. Э. Хайкина и А. А. Витта и известны под названием метода фазового пространства.

6. Метод последовательных интервалов. Сущность метода заключается в замене дифференциального уравнения алгебраическим, содержащим приращения исследуемых величин за соответствующие интервалы времени. Решение задачи получается в результате множества элементарных расчетов, сводимых обычно в таблицу.

При помощи этого метода может быть проведено численное решение тех же задач, что и графическим методом. Метод последовательных интервалов менее нагляден, чем графический, и более громоздок, однако он хорошо сочетается с применением цифровых вычислительных машин, применение которых делает этот метод все более и более распространенным.

Из перечисленных методов графический метод наиболее нагляден и в то же время дает удовлетворительную точность решения задачи. Однако при помощи графического метода трудно установить общие зависимости. Аналитический метод обычно менее нагляден, иногда громоздок и менее точен, однако при помощи аналитического расчета удается получить общие расчетные зависимости. Численные итерационные методы и метод последовательных интервалов при малой наглядности и некоторой громоздкости вычислений позволяют получить наиболее точный результат.

В практических задачах обычно применяют то или иное сочетание различных методов расчета. При решении задач надо иметь в виду приближенный характер задания нелинейных зависимостей, которые могут существенно изменяться с течением времени, а особенно при замене деталей устройства. Поэтому простота и наглядность решения часто более желательны, чем точность математического описания нелинейного элемента и полнота исходных уравнений.

В гл. 23—26 рассматриваются различные технические задачи нелинейной электротехники и для расчета применяются перечисленные выше методы.

Все перечисленные методы приобретают особое значение в связи с применением электронных вычислительных машин (ЭВМ) для решения электротехнических задач. Применение ЭВМ для решения конкретных задач при заданных параметрах и характеристиках электрических цепей дает возможность рассчитывать режим в линейных и нелинейных цепях практически любой сложности и с любой требуемой точностью. При этом методы решения линейных и нелинейных задач различаются значительно меньше, чем при аналитических расчетах.

В связи с этим при рассмотрении явлений в нелинейных электрических цепях предпочтение отдается простоте и нагляднссти метода расчета и возможности суждения о явлении без его точного количественного анализа, который в случае необходимости всегда может быть произведен при помощи ЭВМ.

Глава двадцать третья

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ Э. Д. С. И ТОКА ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ

23-1. Общая характеристика цепей с источниками Э. Д. С. одинаковой частоты

Простейшие электрические нелинейные цепи с источниками постоянных э. д. с. и токов были рассмотрены в гл. 20, там же были приведены статические характеристики некоторых нелинейных резисторов. При постоянном токе нелинейные резисторы нашли применение преимущественно в цепях стабилизаторов тока и напряжения.

Применение источников синусоидальной э. д. с. (даже только одной частоты) в цепях с нелинейными резисторами значительно расширяет число практических задач, решаемых при помощи

нелинейных резисторов. Во-первых, появляется возможность применять в электрических цепях наряду с нелинейными активными сопротивлениями также нелинейные реактивные сопротивления индуктивности и емкости — и, во-вторых, к задаче воздействия на значение напряжения или тока добавляется задача изменения формы кривой напряжения или тока.

В цепях с нелинейными активными сопротивлениями, имеющими несимметричные характернстики, можно осуществить выпрямление напряжения и тока. В цепях с нелинейными реактивными сопротивлениями, имеющими обычно симметричную характеристику, можно получить утроение частоты. В цепях с нелинейными активными и реактивными элементами возможна стабилизация тока или напряжения.

Рассмотрим примеры решения каждой из этих трех задач и особенности возникающих явлений.

23-2. Форма кривой тока в цепи с вентилями

Нелинейное активное сопротивление с наиболее резко выраженной несимметрией характеристики (относительно начала координат), т. е. сопротивление с односторонней проводимостью, называется электрическим в е н т и л е м. Односторонней проводимостью обладают меднозакисные, селеновые, германиевые, кремниевые и другие полупроводниковые вентили, ртутные вентили, газотроны, тиратроны и электронные лампы всех типов.



Рис. 23-1.

Статическая вольт-амперная характеристика для мгновенных значений u и i таких элементов показана на рис. 23-1, a. В зависимости от реальных параметров цепи ее можно приближенно представить в виде ломаных линий, изображенных на рис. 23-1, 6 и b. Характеристики полупроводниковых и электронных (кенотронов) вентилей ближе к кривой, изображенной на рис. 23-1, 6, а характеристики ртутных вентилей и газотронов имеют вид кривой на рис. 23-1, b. Ограничимся процессами при таких скоростях изменения тока, для которых можно считать, что динамическая вольт-амперная характеристика сопротивления совпадает со статической. Такие сопротивления будем называть 6 e 3ы н е р ц и о н н ы м и. Элементы с характеристиками, показанными на рис. 23-1, б и e, можно представить схемами замещения, состоящими из и д е а л ьного в е н т и л я и последовательно с ним включенного активного сопротивления $r_{\rm B}$ или источника э. д. с. E. Под идеальным вентилем понимается такое сопротивление, величина которого при одной полярности напряжения равна нулю, а при другой полярности равна бесконечности. Вольт-амперная характеристика идеального вентиля представляется положительным участком оси iи отрицательным участком оси u (рис. 23-1, e).



Рис. 23-2.

• Расчет цепи графическим методом. Чтобы построить кривую тока в цепи с односторонней проводимостью и проверить допустимость идеализации характеристики вентиля, рассмотрим выпрямитель (рис. 23-2), состоящий из последовательно соединенных источника синусоидального напряжения $u_1 = U_m \sin \omega t$, вентиля с характеристикой i(u), представленной на рис. 23-1, a, и линейного сопротивления нагрузки r.

Так как

$$u_1 = u + u_r = u + ir = U_m \sin \omega t,$$
 (23-1)

то, зная зависимость i(u) и параметр r, можно построить кривую $i(u_1)$ путем суммирования абсцисс кривой i(u) и прямой $i = u_r/r$ (рис. 23-2). На этом же рисунке внизу построена зависимость напряжения u_1 от времени t для трех различных амплитуд U_m (кривые

1, 2, 3). Находя по характеристике $i(u_1)$ для каждого мгновенного напряжения u_1 соответствующее значение тока, нетрудно по точкам построить зависимость тока i от времени t (справа на рис. 23-2).

Как видно из построения, кривая i(t) состоит из чередующихся положительных и отрицательных полуволн. Так как угол наклона характеристики $i(u_1)$ при положительных значениях напряжения u_1 во много раз больше, чем при отрицательных, то положительные полуволны тока значительно больше отрицательных. Различие в абсолютных значениях полуволн тока тем заметнее, чем больше амплитуда U_m напряжения источника. При достаточно большой амплитуде (например, кривая I) отрицательной полуволной тока можно пренебречь ѝ считать, что кривая тока состоит только из положительных полуволн, каждая из которых имеет форму половины синусонды (однополупериодное выпрямление). При выпрямлении малых напряжений (например, кривая 3) ток обратной полуволны может оказаться одного порядка с током положительной полуволны. В этом случае выпрямляющее действие вентиля сказывается значительно меньше.

Часто выпрямитель работает в таком режиме, когда ток положительной полуволны много больше тока отрицательной полуволны и последним можно пренебречь. В этом случае с вполне допустимой для практики точностью характеристику реального вентиля (рис. 21-1, *a*) можно заменить характеристикой идеального вентиля (рис. 21-1, *c*) и рассчитывать цепь методом кусочно-линейной аппроксимации.

23-3. Простейшие выпрямители

Рассмотрим теперь простейшие схемы, предназначенные для выпрямления, т. е. преобразования переменного тока в постоянный.



Расчет проведем методом кусочно-линейной аппроксимации.

Для однополупериодного выпрямителя с активным сопротивлением нагрузки $r_{\rm H}$, питаемого от источника синусоидального напряжения u_1 (рис. 23-3, *a*), на рис. 23-3, *б* построены кривые токи *i* и напряжения на сопротивлении нагрузки $u_{\rm H}$ в предположении, что вентиль идеальный.

Напряжение на сопротивлении нагрузки резко несинусоидально и имеет наряду с

постоянной составляющей U_0 , равной по величине U_m/π (приложение 1), еще первую и все четные гармоники. Если схему с венти-

лем применяют для получения постоянного напряжения, то перед сопротивлением *r*_н включается фильтр низкой частоты, пропускающий только постоянную составляющую и не пропускающий все гармоники, начиная с первой.

Рассмотрим, каковы значения тока, напряжения и мощности источника в цепи (рис. 23-3, *a*) при отсутствии фильтра.

Действующее напряжение питания $U_1 = U_m / \sqrt{2}$. Действующий ток, как и в цепях синусоидального тока

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^2 dt} ,$$

но интеграл, стоящий под знаком корня, в 2 раза меньше его значения при отсутствии вентиля, когда протекает синусоидальный ток. Поэтому

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{I_m}{2} = \frac{U_m}{2r_{\rm H}} = \frac{U_1}{\sqrt{2}r_{\rm H}}, \qquad (23-2)$$

т. е. действующий ток зависит от действующего напряжения источника по линейному закону. Действующее напряжение на сопротивлении нагрузки

$$U_{\rm H} = Ir_{\rm H} = U_m/2 = U_1/\sqrt{2}. \qquad (23-3)$$

Активная мощность в сопротивлении нагрузки в 2 раза меньше мощности, выделяемой при отсутствии выпрямителя:

$$P = U_{\mu}I = U_{m}I_{m}/4. \tag{23-4}$$

Полная мощность источника питания

$$S = U_1 I = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{2}$$
(23-5)

и, следовательно, коэффициент мощности выпрямителя

$$\chi = \frac{P}{S} = \frac{V^2}{2} = 0,707. \tag{23-6}$$

То обстоятельство, что коэффициент мощности не равен единице, объясняется в рассматриваемом случае не наличием реактивных сопротивлений, а искажением формы кривой тока по отношению к форме кривой напряжения источника питания.

Для сопротивления нагрузки $r_{\rm H}$ действующее напряжение в V2 раз меньше, чем для источника, и, следовательно,

$$P/S_{\rm H} = 1.$$
 (23-7)

Реактивная мощность источника

$$Q = \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \sin \varphi_k = 0, \qquad (23-8)$$

633

так как напряжение содержит только основную гармонику, а первая гармоника тока i_1 (см. приложение 1 и рис. 23-3) совпадает по фазе с напряжением.

На аналогичном принципе построены и более сложные схемы выпрямителей двух, трех и большего числа фаз.

На рис. 23-4, а изображена схема двухполупериодного кенотронного выпрямителя со средней точкой. Токи, проходящие через оба вентиля (кенотрона), в сопротивлении $r_{\rm H}$ совпадают по направлению. В течение одного полупериода ток проходит через верхнюю часть вторичной обмотки трансформатора и первый вентиль по пути O, a, 1, O', O, а в течение другого полупериода — через нижнюю часть обмотки и второй вентиль по пути O, b, 2, O', O.

Если принять характеристику вентиля идеальной, то постоянная составляющая напряжения на нагрузке U₀ в л/2 раз меньше



Рис. 23-4.

максимального значения напряжения, питающего один вентиль, однако, так же как и в схеме однополупериодного выпрямителя, постоянная составляющая в л раз меньше амплитуды общего напряжения на вторичной обмотке трансформатора (между зажимами *a* и *b*). Выпрямленное напряжение теперь не содержит основной гармоники — частоты питающего напряжения (рис. 23-4, *б*). Действующее значение выпрямленного напряжения (рис. 23-4, *б*) равно действующему напряжению одной фазы (между точками *a* и *O* нли *O* и *b*).

Фильтр, не пропускающий высшие гармоники, применяемый для сглаживания напряжения $u_{\rm H}$, в этом случае должен быть рассчитан на частоты, начиная со второй гармоники и выше.

Для двухполупериодного выпрямления широко применяются мостовые схемы. На рис. 23-5, *а* изображена принципиальная схема мостового выпрямителя. К зажимам a - b моста, составленного из четырех вентилей, приложено синусоидальное напряжение u_1 . В течение первой половины периода (рис. 23-5, б) напряжение u_1 положительно, ток протекает через вентиль 1 в направлении от *а* к *n*, через сопротивление $r_{\rm H}$ и вентиль 3 в направлении от *p* к *b*. Напряжение на вентилях 1 и 3, пропускающих ток в этом направлении, практически равно нулю, и, следовательно, оно полностью ложится на каждый из вентилей 2 и 4, не проводящих ток в направлении от $n \ge b$ и от $a \ge p$. Таким образом, в течение первой половины периода $u_{nb} = u_{ap} = u_{ab} = u_1$, а $u_{pb} = u_{an} = 0$ (пунктир на рис. 23-5, б).



Рис. 23-5.

Во время второй половины периода напряжение u_1 отрицательное. Теперъ проводят ток вентили 2 и 4, а напряжение u_1 ложится полностью на непроводящие вентили 1 и 3. Таким образом, во время второй половины периода $u_{nb} = u_{ap} = 0$, а $u_{pb} = u_{an} = u_{ab} = u_1$.

Напряжение на сопротивлении $r_{\rm H}$ нагрузки $u_{\rm H} = u_{np} = u_{nb} - u_{pb} = |u_1|$, так как при u_1 положительном $u_{\rm H} = u_{np} = u_{nb}$, а при u_1 отрицательном $u_{\rm H} = u_{np} = -u_{pb}$. Зависимость $u_{\rm H}$ от вре-



Рис. 23-6.

мени показана на рис. 23-5, в. Максимальное значение выпрямленного напряжения равно амплитуде переменного напряжения питания U_m и, следовательно, постоянная составляющая выпрямленного напряжения на сопротивлении нагрузки U_0 в $\pi/2$ раз меньше амплитуды U_m напряжения питания u_1 .

В схеме трехфазного выпрямителя (рис. 23-6), каждый из вентилей (кенотронов) пропускает ток только тогда, когда напряжение на обмотке данной фазы генератора или трансформатора выше, чем напряжение каждой из двух других фаз. На рис. 23-6 видно, что каждая из фаз пропускает ток в течение одной трети периода. Напряжение на сопротивлении $r_{\rm H}$ содержит постоянную составляющую и высшие гармоники, кратные трем (приложение 1). Постоянная составляющая U_0 при идеальной характеристике вентилей

равна $\frac{3\sqrt{3}}{2\pi}U_m$, где U_m — амплитуда фазного напряжения. Выпрямленное напряжение содержит еще меньше высших гармоник.

чем в двух рассмотренных ранее схемах.

Выше были рассмотрены только простейшие выпрямители, нагруженные на активные сопротивления. На практике при рассмотрении цепей с выпрямителями обычно необходимо учитывать кроме сопротивления *r*_н также индуктивность и емкость фильтра. В этих случаях при расчете токов

можно пользоваться методами расчета переходных процессов и производить «припасовывание» решений, полученных для каждого из линейных участков характеристики вентиля.

Рассмотрим включение цепи, представленной на рис. 23-7, при нулевых начальных условиях. Характеристику вентиля примем идеальной.

Пусть напряжение

$$u_1 = U_m \sin \omega t \tag{23-9}$$

и замыкание рубильника происходит при t = 0. Тогда сразу же после включения рубильника в сопротивлении $r_{\rm H}$ и в емкости C возникают токи

$$i_{\rm H} = \frac{u_{\rm I}}{r_{\rm H}} = \frac{U_m}{r_{\rm H}} \sin \omega t;$$
 (23-10)

$$i_{C} = C \frac{du_{1}}{dt} = C U_{m} \omega \cos \omega t, \qquad (23-11)$$

через вентиль проходит ток

$$i = i_{\rm H} + i_C = U_m \left(\frac{1}{r_{\rm H}} \sin \omega t + \omega C \cos \omega t \right). \tag{23-12}$$

В некоторый момент времени t_1 вентиль перестает пропускать ток (i = 0), так как напряжение на нем становится отрицательным, и конденсатор начинает разряжаться на сопротивление нагрузки. Для этого момента времени

$$0 = U_m \left(\frac{1}{r_{\rm H}} \sin \omega t_1 + \omega C \cos \omega t_1 \right), \qquad (23-13)$$

откуда находим:

$$t_1 = \frac{1}{\omega} \arctan(-\omega r_{\rm H}C). \qquad (23-14)$$



Рис. 23-7.

Начиная с момента t_1 , ток

$$i_{\rm H} = -i_{\rm C} = \frac{U_m}{r_{\rm H}} \sin \omega t_1 e^{-(t-t_1)/r_{\rm H}C}.$$
 (23-15)

Разряд конденсатора происходит до того момента времени, когда отрицательное напряжение на вентиле $u = u_1 - u_C$ снизится до нуля и вентиль начнет пропускать ток. Этому соответствует момент времени t_2 , для которого

$$0 = U_m \sin \omega t_2 - U_m \sin \omega t_1 e^{-(t_2 - t_1)/r_{\rm H}C}.$$
 (23-16)

Последнее уравнение аналитически не решается, и значение t_2 следует определить графически по точке пересечения кривых u_1 и u_C (рис. 23-8).

Начиная с момента времени t_2 вентиль опять пропускает ток до тех пор, пока в момент времени t_3 вентиль снова не перестанет пропускать ток. Таким обравом, в цепи почти сразу устанавливается пернодический процесс с периодом *T*. В интервале времени $t_2 - t_1$ сопротивление вентиля бесконечно велико, а в течение времени $T - (t_2 - t_1) =$



Рис. 23-8.

 $t_3 - t_2$ его сопротивление равно нулю. Чем больше емкость C и больше сопротивление $r_{\rm H}$, тем меньше переменная составляющая тока в сопротивлении $r_{\rm H}$. В идеальном случае, когда $r_{\rm H} = \infty$, напряжение на конденсаторе устанавливается постоянным и равным U_m .

Рассмотренная простейшая схема выпрямителя с емкостью часто применяется в электронной технике. На этом принципе,



Рис. 23-9.

например, основано амплитудное выпрямление, при котором выпрямленное напряжение равно максимальному значению переменного напряжения. На принципе амплитудного выпрямления основана работа электронного вольтметра, реагирующего на максимальное значение переменного напряжения (см. § 12-4).

Вентильные элементы широко применяются при обратном преобразовании модулированных колебаний (детектировании) с целью выделения модулирующего сигнала. Если, например, к цепи, изображенной на рис. 23-4, *a*, подвести модулированное по амплитуде напряжение (рис. 12-10, *a*), то в составе спектра выпрямленного напряжения $u_{\rm H}$ будет основная гармоника, изменяющаяся с частотой Ω (пунктир на рис. 23-9). Применением фильтра можно выделить эту гармонику и не пропустить ни постоянной составляющей, ни высших гармоник.

23-4. Формы кривых тока и напряжения в цепях с нелинейными реактивными сопротивлениями

В катушках со стальными магнитопроводами при синусоидальных напряжениях на зажимах токи обычно оказываются несинусоидальными, и, наоборот, при синусоидальных токах в напряжениях появляются высшие гармоники.

Рассмотрим форму кривой тока при синусоидальном напряжении $u = U_m \sin(\omega t + \pi/2)$ на зажимах катушки со стальным магнитопроводом. Допустим, что сопротивление обмотки катушки ничтожно мало и им, так же как и потоком рассеяния, при расчете напряжения на катушке можно пренебречь. Тогда между потоком в магнитопроводе и напряжением на зажимах катушки существует следующая зависимость:

$$u = U_m \sin(\omega t + \pi/2) = -e_L = d\Psi/dt = \omega d\Phi/dt,$$
 (23-17)

где w — число витков обмотки. Отсюда

$$\Phi = \frac{U_m!}{\omega \omega} \sin \omega t.$$
 (23-18)

Здесь и в дальнейшем мгновенные значения потока и потокосцепления следовало бы обозначать Φ_t и Ψ_t . Однако для упрощения записи будем писать короче: Φ и Ψ .

Таким образом, при синусоидальном напряжении магнитный поток также синусоидален и отстает по фазе от напряжения на угол л/2, его амплитуда

$$\Phi_m = U_m / \omega \omega. \tag{23-19}$$

Первоначально рассмотрим магнитопровод, выполненный из магнитно-мягкой стали с малыми потерями, для которой петлей гистерезиса можно пренебречь и считать, что зависимости $\Phi(i)$ и соответственно *i* (Φ) однозначны. Зная зависимость $\Phi(t)$ и имея кривую *i* (Φ), легко найти зависимость *i* (t).

Расчет графический. Для рассматриваемого случая кривая *i* (*t*) построена на рис. 23-10. Как видно из построения, кривая тока имеет заостренную форму. Чем больше амплитуда магнитного потока, тем сильнее сказывается насыщение стали, острее кривая тока и резче в ней выступают в первую очередь третья, а затем и пятая гармоника.

Основная гармоника тока (рис. 23-10) совпадает по фазе с магнитным потоком и отстает от напряжения на четверть периода. Активная мощность, потребляемая от источника синусоидальной э. д. с., равна нулю.

Расчет аналитический. К тем же выводам можно прийти, выражая характеристику намагничивания, например, в виде

$$i = a_1 \Phi + b_1 \Phi^3.$$
 (23-20)

Подставляя

$$\Phi = \Phi_m \sin \omega t, \qquad (23-21)$$

находим

$$i = a_1 \Phi_m \sin \omega t + b_1 \Phi_m^3 \sin^3 \omega t. \tag{23-22}$$

Учитывая, что

$$\sin^3 \alpha = \frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{4}, \qquad (23-23)$$

после преобразований получаем:

$$i = I_{1m} \sin \omega t - I_{3m} \sin 3\omega t.$$
 (23-24)

Это выражение показывает, что кривая *i* (*t*) имеет в сравнении с синусбидой заостренную форму, так как максимумы первой



Рис. 23-10.

и третьей гармоник совпадают при $\omega t = \pi/2$, $3\omega t = 3\pi/2$ и т. д., следовательно, $i_{\text{макс}} = I_{1m} + I_{3m}$.

Рассмотрим теперь случай, когда катушка со стальным магнитопроводом питается от источника синусоидального тока

$$i = I_m \sin \omega t$$

и петлей гистерезиса можно пренебречь.

Графический расчет. Аналогично предыдущему по известным кривым i (t) и характеристике Φ (i) на рис. 23-11 построена кривая магнитного потока Φ (t). Полученная кривая имеет тупую (приплюснутую) форму. Кривая напряжения на катушке, построенная путем графического дифференцирования кривой магнитного потока, имеет заостренную форму.



Рис. 23-11.

Расчет аналитический. То же можно показать, пользуясь приближенным аналитическим выражением кривой намагничивания

$$\Phi = a_2 i - b_2 i^3. \tag{23-25}$$

Подставляя

 $i = I_m \sin \omega t$,

получаем:

$$\Phi = a_2 I_m \sin \omega t - b_2 I_m^3 \sin^3 \omega t$$

или после преобразований, учитывая (23-23),

 $\Phi = \Phi_{1m} \sin \omega t + \Phi_{3m} \sin 3\omega t. \qquad (23-26)$

Выражая напряжение через магнитный поток, получаем:

$$u = \omega \, d\Phi/dt = \omega \omega \Phi_{1m} \cos \omega t + 3\omega \omega \Phi_{3m} \cos 3\omega t =$$

= $U_{1m} \cos \omega t + U_{3m} \cos 3\omega t$. (23-27)

Последнее выражение показывает, что кривая u(t) имеет заостренную форму, так как максимумы первой и третьей гармоник совпадают ($u_{\text{макс}} = U_{1m} + U_{3m}$ при $\omega t = 0$), а отношение амплитуды третьей гармоники к первой для кривой напряжения в 3 раза больше, чем для кривой потока. Таким образом, при синусоидальном намагничивающем токе относительно небольшая несинусоидальность кривой магнитного потока приводит к более значительному отличию от синусоиды кривой напряжения на катушке. Сложнее производится расчет для стали с потерями, когда нельзя пренебречь гистерезисом и необходимо учитывать неоднозначность зависимости между i и Ф. Эта зависимость изображается петлей гистерезиса (рис. 23-12). Графическое построение для расчета катушки выполняется по точкам аналогично рис. 23-10 и для случая питания катушки от источника синусоидальной э. д. с. показано на рис. 23-12. Как видно из построения, максимумы тока и магни́тного потока во времени совпадают, но ток проходит через нуль несколько раньше, чем магнитный поток достигает нуля, что обусловлено гистерезисом. При аналитическом решении этой задачи

обычно ток в катушке со сталью представляют в виде суммы двух составляющих. Зависимость одной из них от магнитного потока выражается однозначной функцией, подобной (23-20), а зависимость второй от магнитного потока изображается эллипсом, оси которого соответствуют максимальной индукции в стали и ее коэрцитивной силе.

Все большее применение в технике получают с е г н е т о э л е к т р и к и. Конденсаторы с сегнетоэлектриками имеют нелинейную характеристику q (u). Эта зависимость аналогична кривой Φ (i) у ка-



Рис. 23-12.

тушек со стальным магнитопроводом. Если учесть, что ток в конденсаторе i = dq/dt выражается подобно тому, как и напряжение на катушке u (t), то, выполняя построения, аналогичные рис. 23-10 или рис. 23-11, легко установить характер кривых тока и напряжения для конденсатора с сегнетодиэлектриком. При достаточно большом синусоидальном напряжении на конденсаторе кривая тока имеет заостренную форму (аналогично u (t) на рис. 23-11), а при синусоидальном токе в конденсаторе на нем возникает несинусоидальное напряжение заостренной формы [аналогично i (t) на рис. 23-10]. В обоих случаях в несинусоидальных кривых наиболее резко выступает третья гармоника.

При последовательном соединении линейной и нелинейной или нескольких различных нелинейных индуктивностей и питании такой цепи от источника синусоидальной э. д. с. как ток, так и напряжение на различных участках оказываются обычно несинусоидальными. В этих случаях токи и напряжения можно определять также на основании графических построений или аналитических расчетов.

Пример 23-1. Цепь состоит из линейной L_1 и нелинейной Ψ_2 (*i*) индуктивностей, включенных последовательно на гармоническое напряжение $u = U_m \cos \omega t$ (рис. 23-13, *a*). Зависимость Ψ_2 (*i*) задана графически (рис. 23-13, *б*). Построить зависимости Ψ_1 (*t*) и Ψ_2 (*t*).

Решение. Потокосцепление первой катушки $\Psi_1 = L_1 i$ и, следовательно, общее потокосцепление

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 = L_1 i + \Psi_2 (i).$$

Так как общее напряжение

$$u = \frac{d\Psi}{dt} = \frac{d}{dt} (\Psi_1 + \Psi_2) = U_m \cos \omega t,$$

то кривая потокосцепления $\Psi(t)$ также синусондальна $\Psi = \Psi_m \sin \omega t$, где $\Psi_m = U_m / \omega$ (рис. 23-13, 6).



Рис. 23-13.

На этом же рисунке построены прямая Ψ_1 (*i*) и суммарная кривая Ψ (*i*) = $\Psi_1 + \Psi_2$ для положительных значений этих величин.

Зная для положатсявных значения этих всичия. Зная для любого момента времени значение Ψ (например, точки *I* и 2), графически определим соответствующие значения Ψ_1 и Ψ_2 и построим графики Ψ_1 (*t*) и Ψ_2 (*t*). Это построение выполнено на рис. 23-13, 6. Как видно из построения, при данном значении Ψ_m график Ψ_1 (*t*) имеет в сравнении с синусоидой заостренную форму, а Ψ_2 (*t*), наоборог, притупленную. Если теперь определить путем графического дифференцирования $u_1 = d\Psi_1/dt$ и $u_2 = d\Psi_2/dt$, то легко убедиться, что оба напряжения несинусоидальны; напряжение u_1 имеет притупленную форму, а напряжение u_2 — заостренную.

Рассматривая форму несинусоидальных кривых, получаемых в цепях с реактивными нелинейными сопротивлениями, можно заметить, что во всех случаях кривые симметричны относительно оси абсцисс и, следовательно, не содержат четных гармоник. Отсутствие четных гармоник — следствие симметрии нелинейных характеристик реактивных сопротивлений (рис. 23-10, 23-11 и 23-13).

23-5. Утроители частоты

Как было показано выше, при питании цепей с нелинейными элементами от источника синусоидального напряжения на отдельных участках возникают резко несинусоидальные напряжения,

į

в которых при симметрии нелинейных характеристик обычно наиболее резко выделяется третья гармоника. Это явление положено в основу устройства различных типов утроителей частоты.

Схема одного из типов утроителей частоты изображена на рис. 23-14. У троитель частоты состоитиз трех одинаковых однофазных трансформаторов, первичные обмотки которых соединены в звезду, а вторичные — в открытый (разомкнутый) треугольник.

В токах симметричного приемника, соединенного звездой, при отсутствии нейтрального провода, как известно, отсутствуют гармоники, кратные трем (см. § 12-10). Следовательно, токи в первичной цепи каждого из трансформаторов могут состоять только из первой, пятой, седьмой и других нечетных гармоник, не кратных трем. Если в первом приближении пренебречь более высокими гармониками, чем третья, то можно считать, что токи в первичных цепях



Рис. 23-14.

синусоидальны. Трансформаторы работают в режиме насыщения, поэтому магнитные потоки, а следовательно, и напряжения на вторичных обмотках несинусоидальны и в числе прочих гармоник содержат гармоники, кратные трем.

При соединении вторичных обмоток в разомкнутый треугольник сумма напряжений всех гармоник, не кратных трем, обращается в нуль, а третья, девятая и так далее гармоники суммируются и напряжение на вторичных зажимах u_2 равно утроенной сумме гармоник, кратных трем.

Если звезда, составленная из нелинейных элементов, питается от трехфазного источника питания с выведенной нейтральной точкой, то утроение частоты можно получить, не прибегая к трансформации напряжения. На рис. 23-15 изображена схема утроителя частоты, который состоит из трех насыщенных катушек, соединенных звездой. Так как в токах системы без нейтрального провода отсутствуют гармоники, кратные трем, и, следовательно, токи в индуктивностях практически синусоидальны, то в потоках и, следовательно, в напряжениях на катушках содержатся гармоники, кратные трем. При синусоидальных э. д. с. источника питания с частотой ω между точками N - n возникает напряжение, изменяющееся с частотой 3ω , амплитуда которого тем больше, чем сильнее сказывается насыщение стали. Вместо насыщающихся катушек со стальными магнитопроводами в качестве нелинейных сопротивлений могут быть включены нелинейные емкости или нелинейные активные сопротивления. Во всех случаях между точками N и n возникает напряжение тройной частоты.



Рис. 23-15.

Рис. 23-16.

Трехфазные цепи с нелинейными элементами, имеющими симметричные характеристики, применяются и при осуществлении иных задач. В этих случаях появление высших гармоник может



Рис. 23-17.

носить паразитный характер. Так, например, в дуговой сталеплавильной печи, схема которой подобнарис. 23-15, а сопротивлениями нагрузки $z_{\rm H}$ являются мощные электрические дуги с нелинейными вольт-амперными характеристиками, между точками N и n возникает напряжение тройной частоты, величина которого может представлять опасность для обслуживающего персонала. Утроение частоты получают не только в трехфазных, но и в однофазных системах. На рис. 23-16 изображена мостовая схема с конденсаторами, два из которых имеют одинаковую линейную характеристику $q = Cu_a$, а два других — одинаковую нелинейную характеристику $q(u_6)$ сегнетодиэлектрика.

Если к одной из диагоналей моста подключить источник синусоидального напряжения $u_1 = U_{1m} \sin \omega t$, то при соответствующем выборе параметров цепи на зажимах второй диагонали получится напряжение u_2 тройной частоты.

Пример 23-2. Построить график напряжения u_2 в цепи по рис. 23-16 при известном синусоидальном напряжении u_1 и заданных характеристиках q(u) конденсаторов (рис. 23-17).

Решение. Для мгновенных значений напряжений справедливы следующие равенства:

$$u_1 = u_a + u_6; \quad u_2 = u_6 - u_a.$$

Так как при отсутствии тока во второй диагонали заряды обоих включенных последовательно конденсаторов в любой момент времени равны, то, имея характеристику $u_{\delta}(q)$ и зная, что $u_{\alpha} = q/C$, построим $u_{1}(q)$ и $u_{2}(q)$ как сумму и разность прямой $u_{\alpha}(q)$ и кривой $u_{\delta}(q)$ (рис. 23-17). По характеристикам $u_{1}(q)$ и $u_{2}(q)$ для заданного $u_{1}(t)$ построим зависимость $u_{2}(t)$ (рис. 23-17).

23-6. Формы кривых тока и напряжения в цепях с терморезисторами

Выше были рассмотрены цепи, в которых нелинейная зависимость связывала мгновенные значения тока и напряжения, тока и магнитного потока или напряжения и заряда. Предполагалось, что нелинейная характеристика не зависит ни от времени, ни от скорости процесса.

Однако существуют сопротивления, для которых эти допущения несправедливы. Ких числу в первую очередь относятся т е р м о р е з и с т о р ы, в которых нелинейность вольт-амперной характеристики обусловлена тепловыми процессами, происходящими достаточно медленно. При частоте 50 Гц и выше за четверть периода (промежуток времени, за который ток нарастает от нуля до наибольшего значения) температура терморезистора вследствие инерционности обычно изменяется так мало, что приближенно можно считать температуру постоянной. Таким образом, в пределах периода тока сопротивление можно рассматривать как неизменное, линейное. При изменении действующего значения тока изменяется температура терморезистора, а следовательно, и сопротивление. Поэтому между действующими значениями тока и напряжения существует нелинейная зависимость.

Такие элементы, как терморезисторы, для которых зависимость между действующими или амплитудными значениями основных величин (например, в случае терморезисторов напряжения и тока) нелинейна, а зависимость между мгновенными значениями этих величин остается линейной, называют условно-нелиней - ными.

В качестве примера рассмотрим лампу с угольной нитью накаливания, подключенную к источнику синусоидального напряжения $U_m \sin \omega t$. На рис. 23-18 слева показана нелинейная характеристика I (U), связывающая действующие значения тока I и напряжения U. Эта характеристика одинакова для постоянного и переменного тока. Для холодной лампы зависимость между мгновенными значениями тока i и напряжения u изображается прямой, касательной к кривой I (U) в начале координат. По мере увеличения дей-



Рис. 23-18.

ствующего значения тока I возрастает температура нити и соответственно уменьшается сопротивление. Теперь уже зависимость между i и u выражается прямой, проходящей через начало координат и пересекающей кривую I(U) в точке с координатами U и I, т. е. действующими значениями напряжения и тока при данной температуре нити.

На рис. 23-18 построены кривые i(t), получающиеся при одном и том же значении u(t) в первый момент включения, когда сопротивление лампы равно сопротивлению холодной лампы $r = r_0$, и при установившемся режиме нагрева нити лампы, когда $r = r_y = U/I$. Так как зависимость между мгновенными значениями тока и напряжения терморезисторов линейная, то при синусоидальном напряжении ток также синусоидален.

Отсутствие высших гармонических в кривых тока и напряжения весьма облегчает расчет цепей с терморезисторами. При отсутствии катушек индуктивности и конденсаторов расчет схемы с терморезисторами на переменном токе ничем не отличается от расчета нелинейных цепей при постоянном токе.

23-7. Замена реальных нелинейных элементов условно-нелинейными

У терморезисторов условную нелинейность их характеристик вносит тепловая инерция. В емкостях и индуктивностях условная нелинейность может быть следствием инерционного изменения взаимного расположения пластин конденсаторов или обмоток катушек индуктивности, происходящего под влиянием электростатических или электродинамических сил. Так, некоторые электромеханические системы (например, конденсаторы электростатических вольтметров или катушки электродинамических амперметров) являются условно-нелинейными емкостями или индуктивностями. Для них зависимость между мгновенными значениями заряда qи напряжения u или потока Φ и тока i остаются линейными при нелинейности характеристик, связывающих действующие значения Q(U) или $\Phi_{\pi}(I)$.

Для нелинейных индуктивностей и емкостей, не содержащих движущихся частей, таких примеров нет. Однако простота расчета цепей с терморезисторами и сложность точного расчета нелинейных цепей заставляют искать приближенные методы анализа электрических цепей, содержащих нелинейные L и C, подобные расчету цепей с терморезисторами. Таким приближенным методом является расчет с допущением, что при нелинейной зависимости между действующими значениями I и $\Phi_{\rm д}$ или U и Q сохраняется прямая пропорциональность между мгновенными значениями i и Φ или u и q. При этих допущениях реальные нелинейные элементы заменяются условно-нелинейными и расчет ведется без учета высших гармоник или с заменой несинусоидальных кривых i (t), Φ (t), u (t) или q (t) эквивалентными синусоидами.

Разумеется, что анализ цепей с условно-нелинейными элементами справедлив только в тех случаях, когда высшие гармоники не играют существенной роли, а основное значение имеет нелинейная зависимость между действующими значениями. Такой анализ относится к методам условной линеаризации.

23-8. Учет реальных свойств стальных магнитопроводов

Выше в большинстве примеров рассматривались характеристики катушек со сталью без учета потерь в стали, т. е. той части энергии, которая расходуется на нагрев стали, обусловленный гистерезисом и вихревыми токами. При инженерных расчетах технических устройств, содержащих стальные магнитопроводы и работающих при переменном токе, такое допущение недопустимо, так как именно этими явлениями и обусловлены потери энергии, величина которых определяет тепловой режим работы устройств.

В и х р е в ы е т о к и возникают в стальном магнитопроводе под влиянием электрического поля, наводимого в магнитопроводе переменным магнитным потоком. На рис. 23-19, *а* распределение вихревых токов в массивном магнитопроводе схематически показано пунктирными линиями.

Кроме потерь энергии вихревые токи производят размагничивающее действие, которое сильнее сказывается в середине магнитопровода и меньше на его поверхности. Это объясняется тем, что средние участки магнитопровода охватываются большими вихревыми токами, чем участки, близкие к поверхности магнитопро-



Рис. 23-19.

вода. Поэтому распределение магнитного поля по магнитопроводу оказывается неравномерным. Индукция больше на поверхности сердечника и меньше внутри него. Внутренние участки магнитопровода как бы экранируются вихревыми токами.

Для уменьшения потерь энергии от вихревых токов

и их экранирующего действия магнитопровод собирают из отдельных электрически изолированных один от другого листов (рис. 23-19, б). В таком магнитопроводе вихревые токи уменьшатся, так как будут замыкаться по узким вытянутым путям, представляющим большое сопротивление. Кроме того, уменьшится экранирующее действие, так как весь магнитопровод разделен на отдельные листы, находящиеся в одинаковых условиях. Неравномерность распределения магнитного потока в пределах каждого листа при достаточно малой его толщине незначительна. Применяются также магнитопроводы, собранные из электрически изолированных тонких стальных проволок.

Для уменьшения вихревых токов листы и проволоку, из которых собирается магнитная цепь, изготовляют из специальных сортов электротехнической стали, содержащей различные присадки (примеси), снижающие удельную проводимость. Чтобы потери энергии от вихревых токов не были чрезмерно велики, толщину листов берут тем меньше, чем выше частота. При частоте f = 50 Гц применяют листы толщиной 0,25—0,5 мм, при звуковых частотах порядка сотен и тысяч герц применяют листы толщиной 0,02—0,05 мм. При более высоких частотах применяют сердечники из более тонких лент. Для частот до 30—50 МГц применяют сердечники, выпол-
ненные из магнитодиэлектриков — ферритов. Магнитодиэлектрики состоят из ферромагнитного порошка с размерами частиц порядка нескольких микрон и связывающего эти частицы диэлектрика.

Расчет распределения магнитного потока в стальных магнитопроводах и подсчет потерь от вихревых токов рассматриваются в теории электромагнитного поля. В том случае, когда можно пренебречь неравномерностью распределения магнитного потока в поперечном сечении листов, из которых собран магнитопровод, для мощности потерь от вихревых токов получается следующая зависимость:

$$P_{\rm B} = \sigma_{\rm B} f^2 B_m^2 G,$$

где $\sigma_{\rm B}$ — коэффициент, зависящий от сорта стали и размеров стальных листов; B_m — амплитуда магнитной индукции; G — масса рассматриваемой части магнитопровода.

Периодическое перемагничивание стали сопряжено с потерями энергии, обусловленными гистерезисом. Мощность потерь от гистерезиса пропорциональна частоте f и определяется по различным эмпирическим формулам, например

$$P_{r} = \sigma_{r} f B_{m}^{n} G,$$

где σ_r — коэффициент, зависящий от сорта стали; n = 1,6 при значениях B_m в пределах от 0,1 до 1 Т и n = 2 при значениях B_m в пределах от 1 до 1,6 Т.

То обстоятельство, что потери энергии от вихревых токов и от гистерезиса имеют различную зависимость от частоты, позволяет отдельно рассчитать или измерить их, если известны суммарные потери в магнитопроводе для двух (или более) значений частоты, но при одном и том же значении индукции B_m .

Рассмотрим простейшую магнитную цепь, представленную на рис. 23-20, *a*, допуская, что активным сопротивлением обмотки и индуктивностью рассеяния, обусловленной частью магнитного потока катушки, замыкающейся через воздух, можно пренебречь. Тогда при синусоидальном напряжении магнитный поток в стальном магнитопроводе синусоидален (23-18), а ток в катушке имеет несинусоидальную форму (рис. 23-20, *б*).

На практике при расчете катушки со стальным магнитопроводом целесообразно заменить реальный стальной магнитопровод некоторым условно-нелинейным элементом, в котором синусондальный магнитный поток возникает под действием также синусондального тока $i_{\mathfrak{s}}$ (рис. 23-20, δ), в известной степени эквивалентного действительному несинусоидальному току *i*. Условием эквивалентности является, во-первых, равенство действующих значений токов $i_{\mathfrak{s}}$ и *i* и, во-вторых, равенство потерь, обусловленных токами $i_{\mathfrak{s}}$ и *i*.

Замена реальной кривой тока эквивалентной синусоидой позволяет при расчете цепи пользоваться комплексным методом и векторными диаграммами. Векторная диаграмма рассматриваемой простейшей цепи изображена на рис. 23-20, в, а соответствующая ей эквивалентная схема — на рис. 23-20, г.

Для определения параметров эквивалентной синусоиды — действующего значения I_{\bullet} и угла сдвига по фазе δ относительно магнитного потока Φ или активной I_{π} и реактивной I_{Φ} составляющих (рис. 23-20, *в*) обычно пользуются реальными характеристиками стального магнитопровода, снятыми при переменном токе заданной частоты. Значения I_{π} и I_{Φ} зависят от числа витков катушки w, от размеров стального магнитопровода и от максимального значения магнитной индукции в стальном магнитопроводе.



При расчете таких цепей в качестве характеристик магнитопровода удобнее пользоваться не непосредственно значениями I_{n} и I_{Φ} , а не зависящими от числа витков катушки величинами: реактивной мощностью

$$Q = UI_{\bullet} \cos \delta = UI_{\Phi} = U^2 b_{\Phi}, \qquad (23-28)$$

которую называют намагничивающей, и активной мощностью

$$P = UI_{,} \sin \delta = UI_{,\pi} = U^2 g_{,\pi}, \qquad (23-29)$$

соответствующей потерям в стали и равной сумме потерь, обусловленных вихревыми токами и гистерезисом:

$$P = P_{\mathbf{B}} + P_{\mathbf{r}}$$

Все эти мощности удобнее относить к единице массы стального магнитопровода *G* и в качестве характеристик стали принимать:

$$Q_0 = Q/G$$
 и $P_0 = P/G$,

выражающие удельную намагничивающую мощность и удельные потери, обусловленные гистерезисом и вихревыми токами.

Значения Q₀ и P₀ зависят от марки (сорта) стали, способа ее намагничивания (ток или магнитный поток синусоидальные) и особенно от величины максимальной индукции B_m. Так как маг-

нитная система обычно рассчитывается для практически синусоидальной формы кривой магнитного потока, то значения Q_0 и P_0 определяют для синусоидального магнитного потока.

На рис. 23-21 приведены полученные экспериментально зависимости Q_0 , P_0 и tg $\delta = P_0/Q_0$ от максимального значения индукции B_m для электротехнической стали с толщиной листов 0,5 мм марки Э42 (электротехническая высоколегированная сталь с низкими потерями, принимаемая в трансформаторах) при частоте f = 50 Гц. Аналогичные графики или таблицы есть и для других марок стали.



Зная величины Q_0 и P_0 , легко перейти к составляющим тока I_{Φ} и I_{π} и проводимости b_{Φ} и g_{π} в эквивалентной схеме катушки. Действительно, по закону электромагнитной индукции напряжение U связано с максимальным значением магнитного потока соотношением (23-19)

$$U = \frac{\omega \omega}{\sqrt{2}} \Phi_m = a B_m,$$

или в комплексной форме

$$\dot{U} = j \frac{\omega \omega}{\sqrt{2}} \dot{\Phi}_m = j a \dot{B}_m, \qquad (23-30)$$

где $a = 4,44 f \omega S$, S — сечение магнитопровода, а коэффициент $4,44 = 2\pi/\sqrt{2}$.

Подставив это выражение в (23-28) и (23-29), получим составляющие тока:

$$I_{\Phi} = \frac{Q}{aB_m} = \frac{GQ_0}{aB_m};$$

$$I_n = \frac{P}{aB_m} = \frac{GP_0}{aB_m}$$
(23-31)

или составляющие проводимости в эквивалентной схеме (рис. 23-20, г):

$$b_{\Phi} = \frac{Q}{(aB_m)^2} = \frac{GQ_0}{(aB_m)^2};$$

$$g_{\pi} = \frac{P}{(aB_m)^2} = \frac{GP_0}{(aB_m)^2}.$$
(23-32)

Как видно из полученных выражений, при заданных постоянных значениях частоты f, числа витков катушки w, сечения S и массы G стального магнитопровода составляющие тока I_{Φ} и I_{μ} пропорцио-



нальны Q_0/B_m и P_0/B_m , а проводимости b_{Φ} и g_{π} пропорциональны Q_0/B_m^3 и P_0/B_m^3 .

Таким образом, построив зависимость этих величин от средней по сечению индукции B_m , в свою очередь пропорциональной напряжению U, можно судить о характере нелинейности рассматриваемого элемента.

На рис. 23-22 построены зависимости Q_0/B_m^2 , P_0/B_m^2 , Q_0/B_m и P_0/B_m от B_m для рассматриваемой стали. Из графика видно, что ток I_n увеличивается с изменением напряжения по закону, близкому к прямолинейному, и соответственно эквивалентная активная проводимость g_n изменяется незначительно. Во многих случаях проводимость g_n можно считать постоянной. Как

уже было указано, потери от вихревых токов пропорциональны квадрату магнитной индукции и, следовательно, составляющая g_n , обусловленная вихревыми токами, постоянна. Потери же от гистерезиса зависят от магнитной индукции по более сложному закону и только в ограниченном диапазоне изменения индукции пропорциональны квадрату индукции. Некоторая зависимость g_n от B_m обусловлена изменением формы гистерезисной петли с увеличением индукции. Так как для стали Э42 при малых значениях индукции отношение высоты к ширине петли гистерезиса меньше, чем для больших значений индукции, то с ростом индукции значение g_n убывает.

Кривая зависимости I_{Φ} от B_m значительно отличается от прямой и аналогична кривой намагничивания стали. Некоторое различие форм кривой $I_{\Phi}(B_m)$ и кривой намагничивания $i_{\text{макс}}(B_m)$ вызвано различными значениями коэффициента амплитуды кривой тока $k_a = i_{\text{макс}}/I_{\Phi}$ при разных степенях насыщения стали. Если при малых значениях индукции этот коэффициент близок к значению, характеризующему синусоиду $k_a = \sqrt{2} = 1,41$, то при насыщении стали он сначала увелнчивается до двух и даже несколько выше, а при сильном насыщении может несколько снизиться. Поскольку зависимость $I_{\Phi}(B_m)$ нелинейна, то проводимость b_{Φ} значительно изменяется с изменением напряжения U. Таким образом, при расчете катушек и трансформаторов со стальными магнитопроводами необходимо считаться с нелинейностью реактивной проводимости в схемах замещения (рис. 23-20, *e*).

23-9. Расчет тока в катушке со стальным магнитопроводом

Рассмотрим катушку со стальным магнитопроводом при низкой частоте переменного тока, когда емкостью между витками катушки можно пренебречь.

На рис. 23-23, *а* схематически показана картина магнитного поля катушки. Часть магнитных линий замыкается помимо магнито-

провода, через воздух, и определяет индуктивность рассеяния, индуктивное сопротивление которой *x*_в. Катушка имеет активное сопротивление обмотки *r*.



Рис. 23.23.

Так как эти сопротивления при синусоидальном токе I вызывают падение напряжения $\Delta U = (r + jx_{\rm B}) I$, то эквивалентная схема катушки отличается от схемы, рассмотренной в предыдущем параграфе, только наличием последовательно включенного сопротивления $Z = r + jx_{\rm B}$ (рис. 23-23, б). Соответственно векторная диаграмма (рис. 23-23, в) отличается от диаграммы, изображенной на рис. 23-20, в, только составляющими падения напряжения ΔU .

Если задано напряжение питания U, то из-за падения напряжения ΔU непосредственно нельзя найти B_m и эквивалентные нелинейные проводимости g_n и b_{Φ} , соответствующих данному режиму.

В этом случае необходимо вести расчет либо итерационным методом, произведя последовательно ряд расчетов, либо графически, преобразовав схему к более удобному для расчета виду.

Рассмотрим примеры расчета этими методами.

Пример 23-3. Магнитопровод катушки имеет сечение $S = 6 \text{ см}^3$, массу G = 1,4 кг и выполнен из стали марки Э42-0,5. Число витков обмотки $w_1 = 1200$. Сопротивление $Z = r + j\dot{x}_{\rm B} = 30 + j60$ Ом. Напряжение питания U = 220 В. Рассчитать ток в катушке итерационным методом (последовательных приближений).

Решение. Первоначально — в нулевом приближении — задаемся $(U_{\Phi})_0 = 200$ В. Индекс (0) означает нулевое приближение.

Тогда

$$(B_m)_0 = \frac{(U_{\Phi})_0}{4,44w_1 fS} = 1,25 \text{ T}.$$

По графику рис. 23-21 находим $(P_0)_0 = 2,2$ Вт/кг и $(Q_0)_0 = 12$ вар/кг (для большей точности следует пользоваться не графиками P_0 и Q_0 , а соответствующими таблицами).

Далее рассчитываем:

 $(I_{\Phi})_0 = (Q_0)_0 G/(U_{\Phi})_0 = 0,084$ А; $(I_n)_0 = (P_0)_0 G/(U_{\Phi})_0 = 0,0154$ А и, следовательно,

$$(\dot{I})_0 = 0,084 + j0,0154$$
 A.

Тогда

$$(\dot{U}_0) = (\dot{U}_{\Phi})_0 + (\dot{I})_0 Z = j200 + (0,084 + j0,0154) (30 + j60) = 1,6 + j205,5 \text{ B},$$

τ. e. $(U)_0 \approx 205$ B.

Так как действительное значение U отличается от (U_0), то для определения следующего приближения, принимая метод пропорциональных величин, получаем:

$$(U_{\Phi})_1 = 200 \frac{220}{205} = 214 \text{ B}.$$

Теперь, задавшись $(\tilde{U}_{\Phi})_1 = j214$ В, повторяем аналогичный расчет и получаем:

$$(B_m)_1 = 1,34$$
 T, $(P_0)_1 = 2,4B_{T/K\Gamma}, \cdot (Q_0)_1 = 20$ Bap/Kr,
 $(I_{\Phi})_1 = 0,13A, (I_n)_1 = 0,0157A, (U)_1 = 223$ B.

Следующее приближение

$$(U_{\Phi})_2 = 214 \frac{220}{223} = 211 \text{ B}$$

дает еще более близкое решение. Так, после ряда последовательных приближений получаем условие, когда $(U_{\Phi})_{n+1} = (U_{\Phi})_n$ и, следовательно, итерационный процесс закончен. Для заданного дросселя $U_{\Phi} = 213$ В, $B_m = 1,33$ Т, $P_0 = 2,4$ Вт/кг, $Q_0 = 18$ вар/кг, $I_{\Phi} = 0,177$ А, $I_{\Pi} = 0,0156$ А.



Рис. 23-24.

Пример 23-4. Произвести графический расчет катушки примера 23-3.

Решение. Для этой цели преобразуем источник напряжения 220 В в источник тока J, подключенный параллельно нелинейной проводимости $g_n + jb_{\Phi}$ (рис. 23-24, *a*). Кроме того, последовательное соединение r и x_{B} преобразуем в параллельное соединение линейных активной и реактивной проводимостей (рис. 23-24, δ):

$$g = r/(r^2 + x_B^2) = 0,0066$$
 CM;
 $b = x_B/(r^2 + x_B^2) = 0,0133$ CM.

Теперь схема имеет вид включенных параллельно двух линейных (g и b) и двух нелинейных (g_n и b_{0}) проводимостей, к которым подведен ток

$$J = \frac{U}{z} = \frac{220}{\sqrt{30^2 + 60^2}} = 3,28 \text{ A}.$$

Зависимости g_{Π} и b_{Φ} от напряжения U_{Φ} могут быть найдены по известным характеристикам стали (рис. 23-22) и формулам (23-32). На основании этих зависимостей и известных значений g и b можно построить зависимость полной проводимости $y_{AB} = \sqrt{(g_{\Pi} + g)^2 + (b_{\Phi} + b)^2}$ между точками A и B от напряжения $U_{\Phi} = U_{AB}$. Такое построение выполнено на рис. 23-25. Одновременно между полной проводимостью $I_{0}^{2}C_{M}$ и напряжением U_{AB} существует зависимость, определяемая законом Ома I_{AB}

 $y_{AB} = J/U_{AB}$. Точка пересечения двух графиков $y_{AB} (U_{AB})$ и $y_{AB} = J/U_{AB}$ дает искомое значение U_{AB} .

По графику рис. 23-25 получаем $U_{AB} = U_{\Phi} = 213$ В. Дальнейший расчет токов ничем не отличается от расчета, проведенного в примере 23-3.

Сравнивая оба метода расчета, можно заметить, что метод последовательных приближений дает более точное решение задачи, тогда как графическое решение более наглядно; на основании полученного гра-



фического построения легко судить о влиянии отдельных параметров схемы на результаты расчета.

23-10. Понятие о расчете условно-нелинейных магнитных цепей

Применяя аналогичную методику, можно рассчитывать и магнитные цепи переменного тока. Так же как и в магнитных цепях постоянного тока, в основе расчета магнитной цепи переменного тока лежит заданная зависимость между индукцией и напряженностью магнитного поля. Однако теперь эти величины характеризуются не только модулем, но и фазой. Так как комплекс напряженности магнитного поля связан с комплексом м. д. с. равенством

$$\dot{H} = \dot{I}_{s} \omega / l, \qquad (23-33)$$

где l — длина средней магнитной линии в стали, а $\dot{B}_m = \dot{\Phi}_m/S$, где S — сечение стали, то от векторной диаграммы \dot{l} , и $\dot{\Phi}$, изображенной на рис. 23-20, s, легко перейти к векторной диаграмме \dot{H} и \dot{B} в стали, показанной на том же рисунке.

Отношение комплексов действующих значений магнитной индукдии и напряженности магнитного поля представляет собой комплексное число

$$\frac{B}{\dot{H}} = \mu_0 \tilde{\mu} = \mu_0 (\mu_1 - j\mu_2) = \mu_0 \mu e^{-j\delta}, \qquad (23-34)$$

где $\tilde{\mu}$ называется комплексной относительной магнитной проницаемостью. Понятие комплексной проницаемости было введено профессором Московского университета В. К. Аркадьевым в 1913 г. и получило широкое применение при расчете магнитных цепей переменного тока.

Величина $\tilde{\mu}$ может быть непосредственно рассчитана на основании известных удельных мощностей Q_0 и P_0 . Выражая \dot{U} и \dot{I}_3 через \dot{B}_m и \dot{H} , согласно (23-28) — (23-30) и (23-33), получим с учетом (23-34) для комплексной мощности магнитной цепи:

$$\tilde{S} = \overset{*}{U}\dot{I}_{\mathfrak{s}} = P - jQ = -ja\overset{*}{B}_{m} \frac{\dot{H}l}{\omega} = -j\frac{4,44\,fVB_{m}^{2}}{\sqrt{2}\,\mu_{0}\mu}.$$
(23-35)

Решая последнее уравнение относительно $\tilde{\mu}$ и учитывая, что отношение массы стали *G* к ее объему *V* представляет собой ее плотность *d*, получаем:

$$\tilde{\mu} = \mu_1 - j\mu_2 = \frac{\pi f B_m^3}{\mu_0 \left(Q_0 + jP_0\right) d} = \frac{\pi f B_m^2 \left(Q_0 - jP_0\right)}{\mu_0 \left(Q_0^2 + P_0^2\right) d}.$$
(23-36)

Вещественная часть μ_1 комплексной магнитной проницаемости пропорциональна реактивной мощности намагничивания Q_0 , а мнимая часть μ_2 — потерям в стали P_0 .

Наряду с комплексной проницаемостью й иногда целесообразно пользоваться понятием комплексного магнитного удельного сопротивления

$$\tilde{\rho} = \rho_1 + j\rho_2 = \frac{1}{\tilde{\mu}\mu_0},$$
 (23-37)

где 👘

$$\rho_1 = \frac{Q_0 d}{\pi / B_m^2}; \quad \rho_2 = \frac{P_0 d}{\pi / B_m^2}.$$
 (23-38)

При параллельном соединении участков магнитной цепи удобнее пользоваться понятием µ, а при последовательном соединении более простые выражения получаются при пользовании p.

Рассмотрим теперь простейшую магнитную цепь, состоящую из стального магнитопровода длиной $l_{\rm M}$ и сечением $S_{\rm M}$, с воздушным зазором длиной $l_{\rm B}$ и сечением $S_{\rm B}$. Определим магнитный поток в цепи, создаваемый м. д. с. *F*. Расчет магнитного потока в цепи можно произвести аналогично расчету магнитной цепи постоянного тока:

$$\dot{\Phi} = \frac{\dot{F}}{Z_{\rm M}} = \frac{\dot{F}}{Z_{\rm M.M} + Z_{\rm M.B}},$$
 (23-39)

где

$$Z_{M,M} = \tilde{\rho} \frac{l_{M}}{S_{M}} = \frac{(Q_{0} + jP_{0}) l_{M}d}{\pi f B_{m}^{2} S_{M}};$$

$$Z_{M,B} = \frac{l_{B}}{\mu_{0} S_{B}}.$$
(23-40)

Из этого выражения видно, что вещественная составляющая $Z_{\text{м.м}}$ пропорциональна реактивной мощности намагничивания, а мнимая — потерям в стали. В полученном выражении $\tilde{\rho}$ зависит от магнитной индукции в стали.

Для решения задачи воспользуемся методом последовательных приближений. Задавшись приближением $(B_m)_0$ и определив по графику или по таблице соответствующие ему $(Q_0)_0$ и $(P_0)_0$, поформуле (23-38) рассчитаем нулевое приближение ($\tilde{\rho}$)₀. Подставив полученное значение ($\tilde{\rho}$)₀ в формулы (23-40) и (23-39), найдем первое приближение магнитного потока (Φ)₁, а следовательно, и магнитной индукции $(B_m)_1 = (\Phi_m)_1/S_m$.

Основываясь на полученном новом значении B_m , определим по графику или таблице соответствующие ему $(Q_0)_1$ и $(P_0)_1$, по формуле (23-38) получим первое приближение $(\tilde{\rho})_1$, а по формуле (23-39) — второе приближение для магнитного потока. Так, после ряда последовательных приближений можно получить решение задачи с необходимой степенью точности.

Пример 23-5. Магнитопровод катушки выполнен из стали Э42-0,5, характеристики которой приведены на рис. 23-21, 23-22. Требуется определить магнитную индукцию в магнитопроводе при м. д. с. F = 1000 А. Размеры: $l_{\rm M} = 220$ мм, $S_{\rm M} = 600$ м², $l_{\rm B} = 1$ мм, $S_{\rm B} = 600$ мм². Частота f = 50 Гц. Плотность стали 7,8-10³ кг/м³.

Решение. Для удобства расчета последующего приближения по предыдущему формулы (23-38) — (23-40) преобразуем следующим образом:

$$(\dot{B}_{m})_{k+1} = \frac{\dot{F} \sqrt{2}}{S_{M} \left[\frac{l_{M} (Q_{0} + jP_{0}) d}{S_{M} \pi f B_{m}^{2}} + \frac{l_{B}}{\mu_{0} S_{B}} \right]_{k}}.$$

Направляя вектор F по вещественной оси и подставляя числа, получаем:

$$(\dot{B}_m)_{k+1} = \frac{1,77}{1+1,36\cdot 10^{-2} \left(\frac{Q_0}{B_m^2} + j\frac{P_0}{B_m^2}\right)_k}.$$

По этой формуле при помощи графика, изображенного на рис. 23-22, произведем расчет ряда приближений. Результаты расчета приведены в табл. 23-1. Как видно из расчета, в данном случае ряд последовательных приближений сходится весьма медленно и потребовалось 17 приближений для получения удовлетворительной точности результата.

Однако расчет можно значительно упростить, если, рассмотрев первые два приближения, начать процесс сначала, задавшись в качестве нулевого приближения средним значением индукции, полученным в результате первых двух приближений. Так, задавшись вначале $(B_m)_0 = 1,2$ Т и получив $(B_m)_1 = 1,61$ Т и $(B_m)_2 = 1,3$ Т (табл. 23-1), можно начать расчет снова, принимая в качестве нулевого приближения

$$B_m = \frac{(B_m)_1 + (B_m)_2}{2} \approx 1,45 \text{ T}$$

Ряд последовательных приближений для этого случая совпадает с приближениями 16 и 17 предыдущего случая (табл. 23-1). Очевидно, что теперь достаточно двух приближений для получения удовлетворительной точности.

Таблица 23-1

номер приближе- ния	(<i>B_m</i>) _k , T	$\left(\frac{Q_0}{B_m^2}\right)_k,$ Bap/(T ² · Kr)	$ \left(\frac{P_0}{B_m^2} \right)_{k}, \\ B^{\dagger}/(T^2 \cdot \kappa r) $	(\dot{B}_m) _{k+1} . T
0 1 2	1,2 1,61 1,3	7 27 9,3	1,5 1,5 1,5	1,61 — <i>j</i> 0,03 1,3 — <i>j</i> 0,019 1,58 — <i>j</i> 0,028
16 17	1,45 1,455	16 16,3	1,5 1,5 1,5	1,455 — j0,024 1,455 — j0,024

Аналогичным путем могут быть рассчитаны и более сложные разветвленные магнитные цепи, содержащие несколько намагничивающих обмоток.

При решении этих задач может быть также применен графический метод.

23-11. Явление феррорезонанса

В цепях с нелинейной катушкой индуктивности, содержащих конденсатор, плавное изменение напряжения может вызывать скачки фазы и амплитуды основной гармоники тока, и, наоборот, плавное изменение тока может сопровождаться скачкообразным изменением фазы и амплитуды основной гармоники напряжения на некоторых участках цепи. Явление изменения знака угла сдвига фаз между основными гармониками напряжения и тока при изменении напряжения или тока источника питания, обусловленное нелинейностью катушек со сталью, носит название феррорезонанса. В линейных цепях подобные явления принципиально невозможны.

Точный анализ феррорезонанса с учетом несинусоидальности формы кривых представляет значительные трудности. Поэтому в дальнейшем применяется упрощение, при котором напряжение, ток и магнитный поток заменяются эквивалентными синусоидами, а индуктивность принимается условно-нелинейной и зависящей от тока. Кроме того, предполагается, что катушки со сталью не имеют потерь, т. е. угол сдвига фаз между эквивалентными синусоидами напряжения и тока катушки $\varphi = \pi/2$, и что зависимость между их действующими значениями задана. Феррорезонанс напряжений. Рассмотрим последовательное соединение конденсатора и катушки со стальным магнитопроводом (рис. 23-26). Напряжение на индуктивности U_L опережает ток I на 90°, напряжение на емкости U_C отстает от тока на 90°. Приложенное напряжение $U = U_L + U_C$. Так как векторы U_L и U_C имеют противоположные направления, то $U = |U_L - U_C|$. Зави-



симость напряжения на катушке от тока задана кривой $U_L(I)$ (рис. 23-27). Зависимость напряжения на конденсаторе от тока $U_C(I)$ представлена на том же рисунке наклонной прямой линией, проходящей через начало координат.

Емкость С можно всегда выбрать такой, чтобы прямая $U_C(I)$ пересекла кривую $U_L(I)$. Разность ординат кривой $U_L(I)$ и прямой $U_C(I)$ дает кривую U'(I), определяющую значения приложенного напряжения при разных значениях тока. Точка пересечения кривой U'(I) с осью абсцисс (ток I_0)

соответствует феррорезонансу напряжений $(U_L = U_C)$.

В данном случае, как и в некоторых линейных цепях, резонанс напряжений достигается за счет изменения индуктивности, однако в отличие от линейных цепей это изменение индуктивности происходит не независимо от тока в цепи, а как следствие зависимости эквивалентной индуктивности катушки со сталью $L_{p} = U_{L}/\omega I$



от действующего значения тока I (рис. 23-27). Так как действующее напряжение U — положительная величина, то кривая U(I)совпадает с кривой U'(I) только при $I < I_0$. При $I > I_0$ кривая U(I) представляет собой зеркальное изображение кривой U'(I).

Участки графика U(I) вблизи точки (I_0) чисто теоретические. Практически из-за потерь в стали и в сопротивлении обмотки, а особенно из-за искажения формы кривых тока и напряжения, кривая U(I) имеет несколько иной вид (рис. 23-28).

Если цепь питается непосредственно от источника напряжения, то при изменении напряжения возможны скачкообразные изменения тока. При плавном изменении напряжения питания U от нуля до U_1 (рис. 23-28) ток по фазе отстает от напряжения ($U_L > U_C$), изменение его величины происходит по участку характеристики O1. В точке 1 происходит скачок, при котором ток возрастает до значения I_2 , соответствующего точке 2; по фазе теперь ток опережает напряжение ($U_C > U_L$, как видно из рис. 23-27), т. е. происходит опрокидывание фазы. Дальнейшее возрастание напряжения сопровождается плавным увеличением тока. Уменьшение напряжения до значения U_3 снова вызывает скачок тока, соответствующий переходу из точки 4 в точку 5.

Угол сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и тока в точках 1 и 5 носит индуктивный характер, в точках 2 и 3 — емкостный, а в точке 4 он близок к нулю.

График изменения тока *I* и напряжений U_L и U_C в зависимости от общего напряжения *U* показан на рис. 23-29. На участке $U_1 > U > U > U_3$ значения *I*, U_L и U_C различны в зависимости от того,



происходит ли увеличение напряжения от величины U_3 или уменьшение от величины U_1 .

Некоторому значению напряжения источника U_2 на характеристике U(I)соответствует три значения тока I_a , I_b н I_c (рис. 23-28). Точке *a* соответствует ток, получающийся в цепи при повышении напряжения от величины, меньшей, чем U_3 , до значения U_2 . Точке *c* соответствует ток, получающийся при

снижении напряжения от величины, большей, чем U_1 , до значения U_2 . Точка *b*, лежащая в промежутке между точками скачкообразного изменения тока (точки *1* и *4*), не может быть достигнута при питании цепи от источника напряжения.

Характеристику U(I) при всех значениях тока можно получить в случае питания цепи не от источника заданной э.д.с., а от источника заданного тока. Если, например, последовательно с источником напряжения, намного превышающего U_L и U_C , включить переменное сопротивление достаточно большой величины, то, изменяя величину этого сопротивления, можно задавать любое значение тока I. Таким образом, плавно изменяя ток, можно снять всю кривую U(I).

Сравнивая кривые $U_L(U)$ и $U_C(U)$, представленные на рис. 23-29, заметим, что при $U > U_1$ наклон кривой $U_L(U)$ много меньше, чем наклон кривой $U_C(U)$. Малый наклон характеристики $U_L(U)$ в области больших насыщений стали позволяет осуществить феррорезонансные стабилизаторы напряжения (см. § 23-12).

Феррорезонанс токов. Если катушка со стальным магнитопроводом и конденсатор соединены не последовательно, а параллельно (рис. 23-30), то в цепи также могут возникнуть резонансные явления. Однако в этом случае при питании цепи от источника заданного напряжения не происходит скачков тока и, наоборот, при питании цепи от источника заданного тока возможны скачки напряжения, сопровождающиеся изменением знака угла сдвига фаз между напряжением и током.

Так же как и в предыдущем случае, построим зависимость I_L и I_C от напряжения источника U (рис. 23-31). Так как при отсутствии потерь ток в конденсаторе опережает напряжение на 90°, а эквивалентная синусоида тока в индуктивности отстает от напряжения на 90°, то общий ток $I = |I_L - I_C|$. Разность абсцисс графиков I_L (U) и I_C (U) дает кривую I' (U), абсциссы которой определяют значения общего тока при различных значениях напряжений (рис. 23-31).

Из построения видно, что при некотором значении напряжения U ток в индуктивности I_L компенсирует емкостный ток I_C и наступает феррорезонанс токов.

На рис. 23-32 построена зависимость *I* (*U*) (пунктирная кривая). Полученная кривая носит теоретический характер. Практически из-за потерь в стали и несинусоидальности тока в катушке даже при равенстве действующих





Рис. 23-30.

Рис. 23-31.

Рис. 23-32.

На практике зависимость между общим током и напряжением имеет вид сплошной кривой на рис. 23-32.

Можно подобрать такое значение напряжения U, при котором реактивная составляющая первой гармоники I_L равна току I_C . В этом случае общий ток содержит только активную составляющую первой гармоники и высшие гармоники тока в индуктивности. Обычно амплитуда активной составляющей значительно меньше амплитуд высших гармоник, причем нанбольшую амплитуду имеет третья, так что общий ток изменяется с тройной частотой.

Если питать цепь не от источника заданной э. д. с., а от источника заданного тока, то наблюдаются скачки напряжения. Плавное увеличение тока от нуля до I_1 приводит к изменению напряжения по участку характеристики 01 (рис. 23-32). Дальнейшее увеличение приводит к резкому возрастанию напряжения и изменению знака угла сдвига фаз между U и I (переход из точки 1 в точку 2). При малых токах реактивное сопротивление цепи емкостное, а при больших токах — индуктивное. Последующее увеличение тока сопровождается увеличение напряжения по участку 2—3. Уменьшение тока приводит к плавному уменьшению напряжения по

участку 3—4. При снижении тока до значения I₃ происходит скачкообразное уменьшение напряжения, сопровождающееся изменением знака угла сдвига фаз.

Явления, аналогичные феррорезонансам тока и напряжения, могут наблюдаться в случае линейной индуктивности и нелинейной емкости или нелинейных индуктивности и емкости.

23-12. Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения представляют собой такие четырехполюсники, в которых значительное изменение величины напряжения на входе вызывает лишь незначительное изменение напряжения на выходе.

Как указывалось в § 20-5, стабилизаторы характеризуются коэффициентом стабилизации

$$k_{\rm c} = \frac{\Delta U_1}{U_1} : \frac{\Delta U_2}{U_2}, \qquad (23-41)$$

где U_1 — напряжение на входе стабилизатора; U_2 — напряжение на выходе (на приемнике); ΔU_1 и ΔU_2 — изменения напряжения на входе и выходе.

Чем больше коэффициент стабилизации k_c, тем выше стабилизирующие свойства цепи. Стабилизация возможна только в нели-



нейных цепях, так как в линейных пассивных цепях между напряжениями входа и выхода всегда существует прямая пропорциональность ($k_c = 1$).

Ранее были рассмотрены мостовые стабилизаторы постоянного тока. Мостовые стабилизаторы с терморезисторами при достаточной инерционности терморезисторов могут быть применены и для стабилизации периодически изменяющихся напряжений. Аналогичные мостовые стабилизирующие цепи могут быть

осуществлены и при помощи реактивных сопротивлений (сочетания нелинейных и линейных индуктивностей или емкостей). Так, цепь, изображенная на рис. 23-16, при соответствующем выборе ее параметров является стабилизатором напряжения.

Зависимость между действующими значениями напряжения и тока для нелинейной емкости, рассматриваемой как условнонелинейный элемент, выражается кривой $I(U_6)$ (рис. 23-33), а для линейной емкости — прямой $I(U_a)$. При этом $U_1 = U_a + U_6$, а $U_2 = U_6 - U_a$. Построив (при отсутствии нагрузки) зависимость тока в одной из ветвей моста от суммы напряжений U_a и U_6 [кривая $I(U_1)$], можно, зная U_1 и ΔU_1 , определить графически U_2 и ΔU_2 .

Как видно из рис. 23-33, на параллельных участках кривых $I(U_a)$ и $I(U_b)$ изменение U_1 на величину ΔU_1 практически не при-

ведет к изменению U₂ и, следовательно, коэффициент стабилизации k_c очень велик. Наличие высших гармоник несколько снижает его значение.

В качестве второго примера стабилизирующего устройства рассмотрим простейший феррорезонансный стабилизатор напряжения (рис. 23-34). В цепи феррорезонанса напряжений (см. § 23-11) при напряжении питания U, большем, чем напряжение опрокидывания фазы (U_1 на рис. 23-29), изменение напряжения питания от U' на значительную величину ΔU (рис. 23-35) сопровождается незначительным изменением напряжения на индуктивности от U'_2 до $U'_2 + \Delta U_2$. Таким образом, в цепи, представленной на рис. 23-34, получается стабилизация напряжения U_2 .

Сущность явления стабилизации заключается в таком изменении параметров последовательно включенных элементов нелинейной цепи с изменением напряжения питания, при котором относительное изменение напряжения на одном из участков цепи оказывается



значительно ниже, чем на входных зажимах. Так, в цепи, изображенной на рис. 23-34, с увеличением напряжения питания ток резко возрастает и его увеличение приводит к уменьшению индуктивности катушки со стальным магнитопроводом, в то время как емкость остается без изменения. Таким образом, относительное изменение напряжения на индуктивности (зажимы 2—2') оказывается значительно меньшим, чем на зажимах 1—1'.

Вместо конденсатора *С* в цепь можно включить и линейный резистор или катушку с линейной характеристикой, однако эффект стабилизации будет меньше, так как изменение тока в катушке со стальным магнитопроводом, а следовательно, и в ее эквивалентной индуктивности при изменении напряжения питания в этих случаях меньше.

Присоединение приемника к вторичным зажимам стабилизатора создает ветвь, параллельную нелинейной катушке, в результате ток в катушке уменьшается. С изменением напряжения питания полное сопротивление между зажимами 2—2' изменяется меньше, чем при отсутствии нагрузки, а следовательно, ухудшаются стабилизирующие свойства цепи. Коэффициент стабилизации нагруженного стабилизатора обычно ниже, чем при холостом ходе.

За счет несинусоидальности форм кривых токов и напряжений в нелинейных цепях напряжение U₂ обычно содержит высшие

гармоники даже при питании стабилизатора от источника синусоидальной э. д. с. с напряжением U. Из рассмотренных типов стабилизаторов напряжения только у мостовых стабилизаторов с терморезисторами напряжение на выходе близко по форме к синусоиде.

Глава двадцать четвертая

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ Э. Д. С. И ТОКА РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТ

24-1. Общая характеристика нелинейных цепей с источниками э. д. с. различных частот

Выше были рассмотрены нелинейные цепи с однородными источниками питания: либо постоянными э. д. с., либо синусоидальными э. д. с. определенной частоты ω . Применение наряду с источником э. д. с. частоты ω источника постоянной э. д. с., источника переменной э. д. с. другой частоты или последовательности импульсов расширяет область технического применения цепей с нелинейными параметрами.

Включение источника постоянной э. д. с. в нелинейную цепь позволяет смещать участок характеристики, в пределах которого происходит изменение переменного тока, так называемый рабочий участок характеристики. Изменение рабочего участка характеристики может происходить либо непроизвольно в результате действия постоянных э. д. с., присущих данной цепи, либо специально, например для получения несимметричных зависимостей в цепях с нелинейными элементами, имеющими симметричные характеристики. Это дает возможность применять нелинейные элементы с симметричными характеристиками для получения несинусоидальных токов, содержащих четные гармоники.

١

Изменяя постоянную э. д. с., можно воздействовать на значение переменной составляющей тока, возникающего под действием переменной э. д. с. Таким образом, при помощи напряжения одного источника питания можно воздействовать на ток второго источника питания — управлять этим током.

Рассмотрим явления в цепях с источниками питания различных частот.

24-2. Вентили в цепях с постоянными и переменными э. д. с.

В цепях с вентильными элементами при наличии постоянных и переменных э. д. с. кривая тока может очень значительно отличаться от кривых токов простейших выпрямителей.

Рассмотрим цепь однополупериодного выпрямителя, в которой наряду с переменной э. д. с. $e = E_m \sin \omega t$ действует постоянная э. д. с. E_0 (рис. 24-1).

На рис. 24-1 построена вольт-амперная характеристика *i* (*u*) последовательного соединения идеального вентиля и сопротивления *r*. Внизу показана зависимость $u = -E_0 + E_m \sin \omega t$ от времени для двух случаев: $E_0 = 0$ и $E_6 \neq 0$. Справа построена зависимость тока от времени для этих двух случаев. При $E_0 = 0$ кривая тока *A* ничем не отличается от полученной в § 23-3.



Рис. 24-1.

В случае, когда $E_0 \neq 0$, кривая тока В также представляет собой ряд импульсов, однако форма их другая. Аналитически зависимость тока от времени может быть выражена так:

$$i = \begin{cases} \frac{E_m \sin \omega t - E_0}{r} & \text{при } E_m \sin \omega t > E_0; \\ 0 & \text{при } E_m \sin \omega t < E_0. \end{cases}$$
(24-1)

Обычно импульсы тока характеризуются углом отсечки θ, который определим из соотношения

$$\cos\theta = E_0/E_m. \tag{24-2}$$

Продолжительность каждого из импульсов t_1 найдем из условия $\omega t_1 = 2\theta$, откуда

$$t_1 = 2\theta/\omega. \tag{24-3}$$

В зависимости от направления и абсолютного значения э. д. с. E_0 значение θ может изменяться в пределах от 0 до π .

Как видно из графика, введение э. д. с. E_0 привело к изменению рабочего участка нелинейной характеристики. Если при $E_0 = 0$ рабочий участок характеристики был ограничен точками 1 и 2, то при $E_0 \neq 0$ он сместился влево и ограничен точками 3 и 4.

В качестве второго примера цепи с вентилями рассмотрим устройство, применяемое для преобразования напряжения синусоидальной формы в напряжение трапециевидной формы. На рис. 24-2 представлена схема замещения для газоразрядного стабилитрона, подключенного к источнику переменной э. д. с. Такие преобразователи



Рис. 24-2.

формы кривой применяются в устройствах электронной автоматики.

Если к цепи приложено напряжение

$$u_1 = U_m \sin \omega t$$
,

то в сопротивлении rток i_1 протекает только тогда, когда | u_1 | > E_0 . При этом напряжение между точками A и Bпо абсолютной величине оказывается равным

 E_0 (вентили на схеме замещения идеальные). При токе $i_1 = 0$ напряжение на зажимах A и B равно u_1 .

Таким образом, для напряжения u_2 может быть записано следующее выражение:

$$u_2 = \begin{cases} U_m \sin \omega t & \text{при} \quad |U_m \sin \omega t| < E_0; \\ \pm E_0 & \text{при} \quad |U_m \sin \omega t| > E_0. \end{cases}$$
(24-4)

Графики зависимости u_1 , i_1 и u_2 от времени показаны на рис. 24-2 справа.

Если $U_m \gg E_0$, то кривая напряжения u_2 приближается к прямоугольной форме.

Из рассмотренных примеров видно, что при помощи включения вентилей и постоянных э. д. с. в цепь, состоящую из источников синусоидальных э. д. с. и резисторов, можно получить различные кривые напряжения, имеющие форму отрезков синусоид. Так могут быть получены и кратковременные импульсы (см., например, *i*₁ на рис. 24-2) и прямоугольные продолжительностью около половины периода.



Сложнее решаются задачи при наличии в цепи, содержащей вентили, реактивных элементов. Предположим, что в схеме, изображенной на рис. 24-1, вместо сопротивления нагрузки *r* включена индуктивность *L*. Тогда с момента времени t_2 , определяемого из условия $E_m \sin \omega t_2 - E_0 = 0$, напряжение $u = E_m \sin \omega t - E_0$ прикладывается к индуктивности *L*. Ток в индуктивности определяется из уравнения u = L di/dt и, следовательно,

$$i = \frac{1}{L} \int_{t_{a}}^{t} (E_{m} \sin \omega t - E_{0}) dt = \frac{E_{m}}{\omega L} (\cos \omega t_{2} - \cos \omega t) - \frac{E_{0}}{L} (t - t_{2}).$$
(24-5)

Этот ток протекает через цепь до момента t_3 , когда ток равен нулю и вентиль запирается.

На рис. 24-3 построены графики u(t) и i(t). Из построения видно, что при наличии в цепи индуктивности ток протекает значительно дольше, чем при чисто активном сопротивлении (рис. 24-1), и напряжение на индуктивности изменяет знак и в момент t_3 скачком спадает до нуля.

24-3. Управляемые вентили в простейших выпрямителях и преобразователях постоянного тока в переменный

Выше (в гл. 23 и § 24-2) рассматривались двухэлектродные неуправляемые вентильные элементы. На практике большое распространение получили трехэлектродные управляемые вентили. К их

числу относятся ртутные вентили с управляющим электродом (игнитроны и экзитроны) и управляемые полупроводниковые приборы — тиристоры.

Упрощенно управляемый вентиль можно представить себе в виде ключа, который замыкается в тот момент, когда на управляющий электрод поступает положительный импульс (при условии, что в этот момент напряжение на



Рис. 24-4.

аноде положительно), а размыкается в тот момент, когда ток вентиля снижается до нуля. Изменяя момент поступления управляющего импульса, можно изменять время, в течение которого через вентиль проходит ток, и, следовательно, управлять постоянной составляющей выпрямленного напряжения.

Простейший однополупериодный управляемый выпрямитель с активным сопротивлением нагрузки r показан на рис. 24-4, a. Изменяя фазу α управляющих импульсов u_y , можно изменять момент возникновения тока в цепи и, таким образом, управлять выпрямленным напряжением. Временная диаграмма процессов в выпрямителе показана на рис. 24-4, δ и e. Из графика видно, что в случае однополупериодного выпрямления, изменяя фазу α от нуля до π , можно изменять выпрямления, изменяя фазу α от нуля до π , можно изменять выпрямление напряжение от U_m/π (см. § 23-3) до нуля.

Аналогично можно управлять значением выпрямленного напряжения в случае двухполупериодного, трехфазного и многофазного выпрямления.

При помощи управляемых вентилей можно не только изменять значение выпрямленного напряжения, но и преобразовывать постоянный ток в переменный.

Пример простейшего однофазного преобразователя постоянного тока в переменный показан на рис. 24-5, а. Здесь на управляющие электроды вентилей *УВ1* и *УВ2* попеременно с частотой fи сдвигом во времени на $\tau = 1/2f$ поступают положительные импульсы u_{y1} и u_{y2} , по очереди отпирающие вентили *УВ1* и *УВ2*. В каждый момент отпирания последующего вентиля конденсатор *С* начинает разряжаться через вентиль, ранее проводивший ток, и снижает его ток до нуля, приводя к отключению вентиля.





Временная днаграмма поочередной работы вентилей (токи $i_{\rm B1}$ и $i_{\rm R2}$), управляемых импульсами $u_{\rm y1}$ и $u_{\rm y2}$, схематично показана на рис. 24-5, 6 - e. Если при t < 0 вентиль УВ1 проводит ток и напряжение на нем $U_{\rm R}$, а вентиль УВ2 заперт и напряжение на нем примерно равно E_0 , то конденсатор С заряжен до напряжения на момент t = 0 на управляющий электрод вентиля УВ2 поступает отпирающий импульс $u_{\rm y2}$ (рис. 24-5, e). Разряд конденсатора С через последовательно включенные вентили УВ1 и УВ2 практически мгновенно приводит к уменьшению до нуля тока в вентиле УВ1 и нарастанию тока в вентиле УВ2.

По мере перезарядки конденсатора С ток i_{B2} уменьшается до установившегося значения. Переходный процесс изменения тока

вентиля *УВ2* можно рассчитать по схеме (рис. 24-5, ж), где $r_{\rm B}$ — эквивалентное сопротивление отпертого вентиля *УВ2*.

После завершения переходного процесса перезарядки конденсатора *C* через резисторы r_1 , r_2 и вентиль *УВ2* напряжение на конденсаторе $u_C = -E_0 + U_B$ (рис. 24-5, *e*).

В момент $t = \tau$ в цепь управления первого вентиля поступает импульс u_{y1} , вентиль *УВ1* отпирается, а вентиль *УВ2* запирается. Так, поочередно с периодом $T = 1/f = 2\tau$ отпираются и запираются вентили *УВ1* и *УВ2* и через резисторы r_1 и r_2 и вентили *УВ1* и *УВ2* протекают импульсы переменного тока (рис. 24-5, z и ∂).

Разность токов i_1 и i_2 определяется из уравнения $u_C = r_1 i_1 - r_2 i_2$ (рис. 24-5, *a*) и при $r_1 = r_2 = r$ изменяется по тому же закону, что и напряжение u_C ($i_1 - i_2 = u_C/r$).

Вместо резисторов r_1 и r_2 могут быть включены две секции первичной обмотки трансформатора, вторичная обмотка которого может служить источником переменного напряжения с частотой f. В этом случае м. д. с. трансформатора пропорциональна $i_1 - i_2$ и вследствие индуктивности обмотки трансформатора и цепи источника E_0 имеет кривую, более близкую к синусоиде, чем в цепи рис. 24-5, a.

Такого рода схемы (инверторы) применяются для получения переменного тока от источника постоянного тока.

На аналогичном принципе основаны трехфазные инверторы, преобразующие постоянный ток источника в трехфазный переменный ток.

24-4. Катушки со стальными магнитопроводами в цепях с постоянными и переменными э. д. с.

В цепях с нелинейными катушками смещение рабочего участка характеристики может явиться результатом как появления постоянной составляющей тока в основной обмотке, так и применения добавочной обмотки постоянного подмагничивания, с постоянным током I_0 .

Питание от источника тока. Рассмотрим замкнутый стальной магнитопровод с двумя обмотками w_0 и w_1 (рис. 24-6). В обмотке w_0 протекает постоянный ток I_0 . Зависимость магнитного потока в стали Φ от м. д. с. *F* задана кривой намагничивания.

Пусть в обмотке w_1 протекает сипусондальный переменный ток $i_1 = I_m \sin \omega t$. В таком случае м. д. с.

$$F = I_0 \omega_0 + i_1 \omega_1 = I_0 \omega_0 + I_m \omega_1 \sin \omega t.$$
 (24-6)

На рис. 24-6 внизу построена зависимость F(t); справа путем графического построения, ясного из рисунка, получена кривая $\Phi(t)$. Напряжение u_1 на обмотке w_1 найдено графическим дифференцированием кривой $\Phi(t)$:

$$u_1 = w_1 \, d\Phi/dt. \tag{24-7}$$

669

Как видно из построения, кривые $\Phi(t)$ и $u_1(t)$ наряду с нечетными гармониками содержат и четные гармоники. Кривая $\Phi(t)$ имеет постоянную составляющую

$$\Phi_{01} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \Phi(t) dt. \qquad (24-8)$$

Значение Φ_{01} меньше постоянного магнитного потока Φ_0 , создаваемого током I_0 при $i_1 = 0$, что является результатом несимметрии кривой $\Phi(F)$ относительно точки 3. Таким образом,



Рис. 24-6.

переменный ток в обмотке w_1 изменяет постоянную составляющую магнитного потока, оказывая своего рода размагничивающее действие.

Если произвести построения, аналогичные рис. 24-6 для различных значений I_0 , то можно заметить, что чем больше I_0 , тем при одном и том же значении I_m в меньших пределах изменяется Φ и соответственно меньше u_1 . Таким образом, постоянная со-

ставляющая I₀ существенно влияет на зависимость между напряжением u₁ и переменной составляющей тока i₁.

Питание от источника напряжения. Пусть теперь обмотка w_1 подключена не к источнику синусоидального тока, а к источнику синусоидального напряжения

$$u_1 = U_m \cos \omega t. \tag{24-9}$$

Тогда при достаточно малом сопротивлении обмотки w_1 магнитный поток в стади изменяется по синусоидальному закону, а ток i_1 отличается от синусоиды (рис. 24-7). Интегрируя выражение (24-7), получаем:

$$\Phi = \Phi_{01} + \Phi_{1m} \sin \omega t, \qquad (24-10)$$

где

$$\Phi_{1m} = U_m / \omega_1 \omega. \tag{24-11}$$

Поток Φ_{01} в данном случае является неопределенной постоянной интегрирования. Очевидно, что чем больше ток подмагничивания I_0 , тем больше поток Φ_{01} , однако простой зависимости между этими величинами нельзя усмотреть. Если при известных значениях i_1 и I_0 поток Φ_{01} можно было найти путем графического построения $\Phi(t)$, то при питании обмотки w_1 от источника напряжения u_1 , зная ток I_0 , затруднительно определить Φ_{01} . Задачу приходится решать обратным путем: задаваться некоторым значением Φ_{01} , строить кривую $\Phi(t)$ по Φ_{01} и $u_1(t)$ и затем находить ток I_0 , создающий магнитный поток Φ_{01} при заданном переменном напряжении $u_1(t)$.

Для решения этой задачи необходимо учесть, что ток в катушке со стальным магнитопроводом при питании цепи от источника напряжения, не содержащего постоянной составляющей, не может иметь постоянной составляющей. Действительно, обмотка катушки со стальным магнитопроводом имеет активное сопротивление *r*, а напряжение, ток и маг-

а напряжение, ток и магнитный поток связаны уравнением

 $u_1 = i_1 r + w_1 d\Phi/dt$. (24-12)

Если в напряжении u_1 нет постоянной составляющей, а в производной от периодической функции $d\Phi/dt$ принципиально не может быть постоянной составляющей, то, следовательно, нет постоянной составляющей и в токе i_1 , как бы ни мало было сопротивление r.

Эти соображения позволяют, задаваясь величиной Ф_{а1}, найти соответствующее

значение I_0 . На рис. 24-7 для заданной величины u_1 , т. е. Φ_{1m} (24-11), и некоторого значения Φ_{01} в нижней части рисунка построена кривая F(t). Среднее значение F(t) за период как раз равно $I_0 \omega_0$:

$$I_0 w_0 = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt.$$
 (24-13)

Так же как и в предыдущем случае, значение магнитного потока Φ_0 при том же I_0 и $i_1 = 0$ ($U_m = 0$) больше, чем постоянная составляющая магнитного потока Φ_{01} при $U_m \neq 0$.

На рис. 24-7 пунктиром выполнено построение кривых магнитного потока Φ и тока i_1w_1 при том же напряжении u_1 , но для $I_0 = 0$. Из построения видно, что постоянный ток I_0 оказывает существенное влияние на максимальное значение переменного тока $i_{1 \text{ мякс}}$; с увеличением постоянного тока I_0 может значительно возрасти и переменный ток i_1 .



Рис. 24-7.

671

Влияние постоянного тока I_0 на переменный ток i_1 имеет большое 'практическое значение, например для построения магнитных усилителей (см. § 24-10).

Все приведенные выше выводы были сделаны на основании графического решения задачи. Совершенно аналогичные выводы можно сделать, решая задачу аналитически.

Пример 24-1. Найти закон изменения магнитного потока в сердечнике, намагничиваемом током $i_1 = I_m \sin \omega t$ в обмотке с числом витков ω_1 , при постоянном подмагничивании $I_0 \omega_0$. Кривая намагничивания на ограниченном участке вблизи точки I_0 , Φ_0 (рис. 24-6) задана полиномом

$$\Delta \Phi = ai_1 - bi_1^2. \tag{24-14}$$

Решение. Подставляя і, в выражение (24-14), получаем:

$$\Delta \Phi = aI_m \sin \omega t - bI_m^2 \sin^2 \omega t.$$

Преобразуя квадрат синуса, находим, что

$$\Delta \Phi = -\Delta \Phi_0 + \Phi_{1m} \sin \omega t + \Phi_{2m} \cos 2\omega t,$$

где

$$\Delta \Phi_0 = \Phi_{2m} = b I_m^2 / 2; \quad \Phi_{1m} = a I_m$$

Таким образом, чем больше I_m , тем больше вторая гармоника Φ_{2m} и больше изменение постоянной составляющей магнитного потока $\Phi_{01} = \Phi_0 - \Delta \Phi_0$.

Этот вывод справедлив только для ограниченного диапазона изменения I_m , в котором справедлива аппроксимация (24-14). Так как действительная зависимость $\Delta \Phi$ (*i*) не имеет максимума, то I_m должно быть заведомо меньше a/2b, что соответствует максимуму функции (24-14).

Пример 24-2. Найти закон изменения магнитного потока в сердечнике, к одной обмотке которого с числом витков w_1 подведено напряжение $u_1 = U_m \cos \omega t$, а по второй (с числом витков w_0) протекает постоянный ток I_0 . Кривая намагничивания на участке вблизи точки 3 (рис. 24-7) задана полиномом

$$i_1 = a \,\Delta \Phi + b \,\Delta \Phi^2. \tag{24-15}$$

Решение. Подставляя в (24-15)

$$\Delta \Phi = \Delta \Phi_0 + \Phi_{1m} \sin \omega t,$$

где

$$\Phi_{1m} = U_m / \omega_1 \omega,$$

находим, что

$$i_1 = I_{10} + I_{1m} \sin \omega t - I_{2m} \cos 2\omega t$$

где

$$I_{10} = a\Delta\Phi_0 + b\Delta\Phi_0^2 + \frac{b}{2}\Phi_{1m}^2;$$

$$I_{1m} = \Phi_{1m} (a + 2b\Delta\Phi_0); \quad I_{2m} = b\Phi_{1m}^2/2.$$

Решив уравнение $I_{10} = 0$, получим:

$$\Delta \Phi_0 = -\frac{a - \sqrt{a^2 - 2b^2 \Phi_{1m}^2}}{2b}.$$
 (24-16)

Легко заметить, что $\Delta \Phi_0$ имеет отрицательный знак и по абсолютной величине, тем больше, чем больше Φ_{1m} .

Это решение справедливо только для ограниченного диапазона изменения U_m . Действительно, у зависимости i_1 ($\Delta \Phi$), определяемой реальной кривой намагничивания, нет точек экстремума, тогда как в уравнении (24-15) имеется экстремум в точке, где $di_1/d\Phi = a + 2b \ \Delta \Phi = 0$.

Таким образом, рассмотренный расчет пригоден только для таких пределов изменения U_m , при которых | $\Delta \Phi$ | < a/2b.

24-5. Удвоитель частоты

Рассмотренное в предыдущем параграфе возникновение четных гармоник в магнитном потоке при постоянном подмагничивании положено в основу магнитного удвоения частоты.

Удвоитель частоты состоит из двух стальных магнитопроводов а и б с тремя обмотками каждый. Схема соединения обмоток представлена на рис. 24-8.



Рис. 24-8.

Каждая пара обмоток w_0 , w_1 и w_2 соединена последовательно, однако, если в цепи обмоток w_1 потокосцепления складываются, то в цепях обмоток w_0 и w_2 они вычитаются. При отсутствии тока в обмотках w_0 и любом напряжении u_1 в обмотках w_2 наводятся равные и противоположные по знаку э. д. с. и, следовательно, $u_2 = 0$.

Постоянный ток I_0 обмоток w_0 нарушает симметрию схемы. При $I_0 \neq 0$ на зажимах обмоток w_2 появляется напряжение u_2 , изменяющееся с частотой, в 2 раза большей, чем основная частота. Напряжение u_2 при постоянном подмагничивании I_0 можно определить графически, пользуясь характеристиками стальных магнитопроводов.

Ток I_0 в обмотках w_0 создает дополнительные м. д. с. $F_0 = I_0 w_0$. В магнитопроводе a м. д. с. $F_0 = I_0 w_0$ складывается с м. д. с. $F_1 = i_1 w_1$, а в магнитопроводе δ вычитается из $F_1 = i_1 w_1$. Таким образом, току i_1 соответствуют различные суммарные м. д. с.

в магнитопроводах а и б

$$F_{a} = I_{0} \omega_{0} + i_{1} \omega_{1}; F_{\delta} = -I_{0} \omega_{0} + i_{1} \omega_{1}.$$
(24-17)

На рис. 24-9 изображена кривая намагничивания стальных магнитопроводов и показаны изменения магнитных потоков $\Delta \Phi_a$ и $\Delta \Phi_6$ при изменении $i_1 \omega_1$ в обмотках ω_1 от нуля (точки 1 и 2) до $+F_1$ (точки 3 и 4). Как видно из рисунка, из-за нелинейности характеристики равные изменения м. д. с. F_1 вызывают различные изменения магнитных потоков $\Delta \Phi_a$ и $\Delta \Phi_6$ в магнитопроводах a и δ . Вследствие насыщения стали увеличение м. д. с. вызывает меньшее изменение потока, чем ее уменьшение | $\Delta \Phi_a | < | \Delta \Phi_6 |$.

Сложность определения напряжения u_2 существенно зависит от того, питается ли цепь обмоток w_1 от источника синусоидального тока или от источника синусои-

дального напряжения.



Рис. 24-9.



Рис. 24-10.

Питание от источника тока. В этом случае, зная токи i_1 и I_0 , найдем закон изменения потока в магнитопроводах *а* и *б*, выполнив построения, аналогичные показанным на рис. 24-6. На рис. 24-10 представлены зависимости Φ_a и Φ_b от времени. Для определения напряжения

$$u_2 = w_2 \frac{d\Phi_a}{dt} - w_2 \frac{d\Phi_\delta}{dt} = w_2 \frac{d}{dt} \left(\Phi_a - \Phi_\delta \right)$$
(24-18)

на рис. 24-10 построена зависимость $\Phi_a - \Phi_b$ от времени. Графическое дифференцирование этой кривой дает u_2 (t). Как видно из построения, напряжение u_2 содержит только четные гармоники и, следовательно, основная частота напряжения на вторичных зажимах в 2 раза выше частоты напряжения источника питания.

Последнее можно показать и аналитически, представив потоки Φ_a и Φ_b в виде гармонических рядов и учитывая идентичность магнитных систем a и b:

$$\Phi_{a} = \Phi_{01} + \Phi_{1m} \cos \omega t + \Phi_{2m} \cos 2\omega t + \Phi_{3m} \cos 3\omega t + \dots;$$

$$\Phi_{\sigma} = -\Phi_{a} (t + T/2) = -\Phi_{01} + \Phi_{1m} \cos \omega t - \Phi_{2m} \cos 2\omega t + \\ + \Phi_{3m} \cos 3\omega t - \dots$$

$$(24-196)$$

Очевидно, что $\Phi_a - \Phi_{\delta}$, а следовательно, и напряжение u_2 содержат только четные гармоники, а $\Phi_a + \Phi_{\delta}$ и соответственно u_1 , наоборот, только нечетные.

Напряжение, пропорциональное u_2 , наводится также и в цепи обмоток w_0 . Это напряжение может создать значительный дополнительный переменный ток двойной частоты в обмотках w_0 , что приведет к уменьшению u_2 и мощности на вторичных зажимах. Поэтому в цепь включена катушка индуктивности L, представляющая большое сопротивление для переменного тока.

Питание от источника э. д. с. Несколько сложнее решается задача, если, как это обычно имеет место на практике, к цепи обмоток w₁ подведено синусоидальное напряжение. В этом случае первоначально не известен закон изменения напряжения на каждой



Рис. 24-11.

Рис. 24-12.

из обмоток w_1 систем *a* и *б*, но по аналогии с построением, выполненным на рис. 24-7, можно полагать, что напряжения на этих обмотках не будут синусоидальными.

Для нахождения токов и напряжений удобно оперировать не с потоками каждой из систем *а* и *б*, а с потокосцеплениями первой

$$\Psi_1 = \omega_1(\Phi_a + \Phi_{\delta}) \tag{24-20}$$

и второй

$$\Psi_2 = \omega_2 \left(\Phi_a - \Phi_{\delta} \right) \tag{24-21}$$

цепей или с их приращениями $\Delta \Psi_1$ и $\Delta \Psi_2$.

Построим зависимости приращений потоков $\Delta \Phi_a$ и $\Delta \Phi_6$ от тока (рис. 24-9 и 24-11). Для магнитопровода *а* кривая подобна кривой намагничивания, сдвинутой в направлении отрицательных Φ и *F* (начало координат совмещается с точкой *I*), а для магнитопровода *б* — в сторону положительных Φ и *F* (начало координат совмещается с точкой *2*).

На рис. 24-12 показана зависимость приращений потокосцепления $\Delta \Psi_1$ обмоток w_1 и $\Delta \Psi_2$ обмоток w_2 от тока i_1 . Построение выполнено для случая $w_1 = w_2$. Для первой пары обмоток (w_1)

потокосцепления складываются:

$$\Delta \Psi_1 = \omega_1 \left(\Delta \Phi_a + \Delta \Phi_o \right), \qquad (24-22)$$

а для второй пары обмоток (w_2) вычитаются:

$$\Delta \Psi_2 = w_2 \left(\Delta \Phi_a - \Delta \Phi_o \right). \tag{24-23}$$

Таким образом, зависимости $\Delta \Psi_1(i_1)$ и $\Delta \Psi_2(i_1)$ для обеих цепей неодинаковы.

Если к цепи обмоток w_1 приложено напряжение u_1 , изменяющееся по косинусойде $u_1 = U_{1m} \cos \omega t$, то $\Delta \Psi_1$ изменяется синусойдально:

$$\Delta \Psi_1 = \int u_1 \, dt = \frac{U_{1m}}{\omega} \sin \omega t, \qquad (24-24)$$

а ток *i*₁ несинусоидален.

По графику $\Delta \Psi_1(i_1)$ и $\Delta \Psi_2(i_1)$ и по известной зависимости $\Delta \Psi_1(t)$ на рис. 24-12 построена зависимость $\Delta \Psi_2(t)$. Продифференцировав графически $\Delta \Psi_2(t)$ по времени, определим и $u_2(t)$, так как

$$u_2 = d\Psi_2/dt. \tag{24-25}$$

Как видно из построения, $\Delta \Psi_2$ и u_2 изменяются с двойной частотой, причем кривая $\Delta \Psi_2$ (*t*) симметрична относительно оси ординат, а кривая u_2 (*t*) симметрична относительно начала координат.

Рассчитаем напряжение u_2 , если удвоитель (рис. 24-8) питается от источника тока $i_1 = I_m$ соз ωt при подмагничивании I_0 , а нелинейная характеристика стального магнитопровода может быть аппроксимирована полиномом

$$\Phi = aF - bF^3. \tag{24-26}$$

Учитывая, что м. д. с. в магнитопроводах а и б выражается уравнениями (24-17), а потокосцепления вторичной цепи

$$\Psi_2 = \omega_2 \left(\Phi_a - \Phi_b \right), \tag{24-27}$$

найдем зависимость Ψ_2 от токов i_1 и I_0 :

$$\Psi_2 = w_2 \left\{ 2aI_0 w_0 - 2b \left[(I_0 w_0)^3 + 3I_0 w_0 I_m^2 w_1^3 \cos^2 \omega t \right] \right\}.$$
(24-28)

По формуле (24-25) напряжение и2 определяется дифференцированием:

$$u_2 = \frac{d\Psi_2}{dt} = 12\omega_2\omega_0\omega_1^2 I_0 I_m^3 b \sin \omega t \cos \omega t = 6\omega_2\omega_0 \omega_1^2 I_0 I_m^2 b \sin 2\omega t.$$
(24-29)

Интересно заметить, что изменение на л фазы тока и напряжения первичной цепи иели и на изменяет фазы напряжения на зажимах вторичной цепи иели иели иели как из построений, проведенных на рис. 24-9 и 24-10, так и из расчета.

При расчете по формулам (24-26) — (24-29) следует иметь в виду, что аппроксимация (24-26) пригодна только при ограниченных пределах изменения м. д. с. Легко показать, что м. д. с. в каждом сердечнике не должна превышать значение, соответствующее экстремуму функции (24-26) в точке, где $d\Phi/dF = a - 3bF^2 = 0$. Следовательно, I_m должно быть таким, чтобы максимальное значение м. д. с. каждого сердечника не превышало $\sqrt{a/3b}$.

Итак, удвоитель частоты (рис. 24-8) дает возможность преобразовать электрическую энергию при частоте ω в энергию при частоте 2ω. Поскольку такая трансформация обусловлена нелинейностью системы, а для нелинейных систем неприменим принцип взаимности, то, следовательно, это устройство не может быть непосредственно применено для обратной трансформации электроэнергии при частоте 2ω, подводимой к вторичным зажимам, в энергию при частоте ω на первичных зажимах.

Однако при наличии в первичной цепи резонансного контура колебания во вторичной цепи с частотой 2 ω могут привести к возникновению в первичной цепи незатухающих колебаний с частотой ω , причем фаза этих колебаний при одном и том же токе i_2 в зависимости от начальных условий может изменяться на угол π . Это явление носит название параметрического разонанса, оно было впервые исследовано Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси еще в 1934 г. и получило применение в запоминающих устройствах вычислительной техники, которые называют параметрон аметрон ами.

24-6. Метод гармонического баланса

При анализе периодических процессов в нелинейных цепях широкое распространение получил метод гармонического баланса. Основой этого метода является разложение несинусоидальных величин в нелинейных элементах на гармонические составляющие и рассмотрение уравнений системы для основной гармоники.

Рассмотрим применение метода гармонического баланса на примере. анализа установившихся режимов в параметроне.

Простейшая схема индуктивного параметрона может быть получена из удвоителя частоты (рис. 24-8), если его питание производить от цепи 2 - 2', а в цепь 1 - 1' кроме резистора *r* включить конденсатор *C*, емкость которого выбирается так, чтобы в этой цепи возникал ток с частотой в два раза меньшей, чем частота напряжения источника питания. Обозначим частоту напряжения источника питания 2 ω . Тогда будем искать условия, при которых в цепи 1 - 1' может возникнуть ток с частотой ω .

Если к зажимам 2 - 2' удвоителя частоты (рис. 24-8) подвести синусоидальный ток с частотой 2ω , а цепь обмоток 1 разомкнуть, то в обмотках цепи 1 наведутся равные по величине и противоположные по направлению э. д. с., сумма которых даст папряжение u_1 , равное нулю. Однако при наличии в цепи 1 тока с частотой ω влияние цепи 2 на цепь 1 уже начинает сказываться и при определенных условиях может сопровождаться передачей энергии из цепи 2в цепь 1.

Это непосредственно вытекает из уравнения цепи 1, если к зажимам 2 подводится ток, изменяющийся с частотой 2ω.

Решим задачу методом аналитической аппроксимации в сочетании с методом гармонического баланса.

При наличии токов во всех трех обмотках м. д. с. магнитопроводов a и b соответственно

$$F_{a} = i_{1}\omega_{1} + i_{2}\omega_{2} + I_{0}\omega_{0};$$

$$F_{b} = i_{1}\omega_{1} - i_{2}\omega_{2} - I_{0}\omega_{0}.$$
(24-30)

677

Зависимость между потоком и м. д. с. выражается уравнением (24-26). Потокосцепление цепи 1

$$\Psi_1 = \omega_1 \left(\Phi_a + \Phi_{\delta} \right). \tag{24-31}$$

Составим дифференциальное уравнение цепи 1 по второму закону Кирхгофа

$$\frac{d\Psi_1}{dt} + i_1 r + \frac{1}{C} \int i_1 dt = 0$$
 (24-32)

и будем искать решение для установившегося тока в цепи 1 в виде

$$i_1 = A \sin \omega t + B \cos \omega t = I_{1m} \sin (\omega t + \varphi), \qquad (24-33)$$

считая, что

$$I_2 = I_{2m} \sin 2\omega t = 2I_{2m} \sin \omega t \cdot \cos \omega t. \qquad (24-34)$$

В соответствии с методом гармонического баланса пренебрегаем всеми высшими гармониками в цепи 1.

Выразим в (24-31) Φ_a и Φ_{δ} через (24-26) и (24-30). После преобразований получим:

$$\Psi_1 = 2w_1 \left[aF_1 - b \left(F_1^3 + 3F_1 F_2^2 \right) \right], \qquad (24-35)$$

где $F_1 = i_1 w_1; F_2 = i_2 w_2 + I_0 w_0.$

Подставив *i*₁ и *i*₂ из (24-33) и (24-34) в уравнение (24-35) и преобразовав степени синуса и косинуса по известным тригонометрическим формулам, для первой гармоники получим:

$$\Psi_{1} = [\alpha A - \beta B - \gamma A (A^{2} + B^{2})] \sin \omega t + [\alpha B - \beta A - \gamma B (A^{2} + B^{2})] \cos \omega t,$$

где
$$\alpha = 2w_1 \left(a - 3I_0^2 w_0^2 b - \frac{3}{2} I_{2m}^2 w_2^2 b \right); \beta = 3I_0 I_{2m} w_0 w_2 b; \gamma = \frac{3}{4} b.$$

Подставим Ψ_1 и i_1 в уравнение (24-32). После дифференцирования, приравняв нулю коэффициенты при sin ωt и cos ωt , получим:

$$mA + (n-k) B + qA (A^{2} + B^{2}) = 0; mB + (n+k) A + qB (A^{2} + B^{2}) = 0,$$
 (24-36)

где

$$m = 1 - 2C\omega^2 w_1 \left(-3 I_0^2 w_0^2 b - \frac{3}{2} I_{2m}^2 w_2^2 b + a \right);$$

$$n = 3\omega^2 C I_0 I_{2m} w_0 w_2 b; \quad k = \omega r C; \quad q = 3C\omega^2 b/4.$$

Из уравнений (24-36) находим:

$$I_{1m}^{2} = A^{2} + B^{2} = \frac{-m \pm \sqrt{n^{2} - k^{2}}}{q}$$
(24-37)

И

$$\frac{A}{B} = \mp \sqrt{\frac{n-k}{n+k}} = \operatorname{tg} \varphi.$$
(24-38)

Так как I_{1m} — величина вещественная, то корень в выражении (24-37) следует брать со знаком плюс и соответственно со знаком минус выражение (24-38).

678

Из выражения (24-37) непосредственно следует, что колебания в цепи 1 возникают при условии

$$n^2 - k^2 > m^2$$
. (24-39)

Для уяснения физического смысла отдельных членов уравнения (24-37) преобразуем его к следующему виду:

$$n^2 = k^2 + (m + q I_{1m}^2)^2$$

и, разделив на $\omega^2 C^2$, подставим значения *m*, *n* и *k*. Тогда имеем:

$$z^{2} = r^{2} + \left[\frac{1}{\omega C} - 2\omega w_{1} \left(a - 3I_{0}^{2} w_{0}^{2} b - 3I_{2}^{2} w_{2}^{2} b\right) + \frac{3}{2} \omega b I_{1}^{2}\right]^{2}, \quad (24-40)$$

где I₁ и I₂ — действующие токи в цепях 1 и 2.

Величина $2w_1 (a - 3I_0^2 w_0^2 b - 3I_2^2 w_2^2 b)$ имеет размерность индуктивности и может рассматриваться, как та часть (L_0) собственной индуктивности цепи 1, которая не зависит от тока I_1 . Величина $\frac{3}{2}bI_1^2$ есть та часть (L_1) собственной индуктивности цепи 1, которая зависит от тока I_1 . В целом z можно рассматривать как эквивалентное полное сопротивление цепи 1:

$$z^2 = r^2 + (1/\omega C - \omega L)^2$$
,

где $L = L_0 - L_1$.

Чем больший ток I_1 требуется получить, тем больше должно быть z, a следовательно, и произведение I_0I_2 . Минимальное значение для этого произведения, при котором колебания в цепи 1 прекращаются, находятся из условия $I_1 = 0$. Если обозначить собственную частоту $1/LC = \omega_0^z$, то $m = (1 - \omega^2/\omega_0^z)$ и представляет собой расстройку собственной частоты (ω_0) относительно задающей ω , а k является коэффициентом затухания. Коэффициент n выражает связь между контурами 1 и 2. Чем больше n, тем соответственно больше I_1 .

Расчет в этом примере, так же как и в других случаях аналитической аппроксимации, нуждается в проверке соответствия принятой аппроксимации реальной характеристике магнитной системы. При подстановке I_{1m} , I_{2m} и I_0 в формулы (24-30) значения F_a и F_6 не должны выходить за пределы применимости формулы (24-26).

Рассмотренный расчет соответствует упрощенной схеме параметрона, в котором под влиянием тока в цепи 2 с частотой 2 ω в-цепи 1 возникает ток с частотой ω , причем фаза этого тока в зависимости от начальных условий может быть либо φ , либо $\pi + \varphi$.

24-7. Влияние постоянной э. д. с. на переменную составляющую тока в цепях с нелинейными безынерционными сопротивлениями

Как уже указывалось, к нелинейным цепям неприменим принцип наложения. Если в нелинейной цепи действуют два источника э, д. с. с различными частотами, то составляющие тока каждой из частот зависят не только от э. д. с. своей частоты, но и от э. д. с. другой частоты.

Рассмотрим, как влияет постоянная э. д. с. на ток, создаваемый переменной э. д. с., если переменная составляющая тока много меньше постоянной.

Для решения этой задачи воспользуемся методом линеаризации нелинейной кривой на определенном ее участке и заменим реальную характеристику касательной в точке, определяемой постоянной составляющей тока или напряжения.

Предположим, что задана характеристика нелинейного активного безынерционного сопротивления (диод, германиевый вентиль и т. д.) i = i (*u*) и известны постоянные составляющие напряжения на нем U_0 и тока I_0 . Тогда, разлагая функцию *i* (*u*) в ряд

$$i = I_0 + \left(\frac{di}{du}\right)_0 \Delta u + \left(\frac{d^2i}{du^2}\right)_0 \frac{\Delta u^2}{2} + \dots$$

и обозначая $\Delta u = u - U_0 = u_1$, а $\Delta i = i - I_0 = i_1$, получаем:

$$i_1 = \left(\frac{di}{du}\right)_0 u_1 + \left(\frac{d^{2i}}{du^2}\right)_0 \frac{u_1^2}{2} + \dots$$

Пренебрегая квадратом и более высокими стенами *u*₁, окончательно получаем:

$$i_1 = \left(\frac{di}{du}\right)_0 u_1 = g_{\pi} (U_0) u_1.$$
 (24-41)

Таким образом, зависимость между малыми изменениями тока и напряжения может быть принята линейной, аналогичной закону Ома, в котором дифференциальная проводимость g_{π} (U_0) или дифференциальное сопротивление $r_{\pi} = 1/g_{\pi}$ представляет собой нелинейную функцию постоянной составляющей напряжения или тока.

Пример 24-3. Нелинейное сопротивление имеет характеристику, приближенно описываемую выражением $i = au^2$. Последовательно с этим сопротивлением включены источники постоянной э.д. с. E_0 и переменной э.д. с. $e = E_m \sin \omega t$, причем $E_m \ll E_0$. Найти амплитуду переменной составляющей тока и дифференциальное сопротивление.

Решение. Общий ток в цепи

$$i = a (E_0 + e)^2 \approx aE_0^2 + 2aE_0E_m \sin \omega t = I_0 + I_m \sin \omega t$$

(величиной e² пренебрегаем ввиду ее малости).

Амплитуда переменной составляющей тока

$$I_m = 2aE_0E_m \tag{24-42}$$

зависит не только от E_m , но и от E_0 .

Если нелинейную характеристику вблизи точки с координатами I₀, E₀ заменить касательной, то амплитуда переменной составляющей тока I_m может быть выражена через дифференциальное сопротивление

$$I_m = E_m / r_{\rm I}$$

где согласно (24-42)

$$r_{\rm g} = (du/di)_0 = 1/2aE_0.$$

680

Большое распространение получили электронные лампы с тремя и большим числом электродов и транзисторы, представляющие собой нелинейные четырехполюсники, параметры которых нелинейны и различны для постоянных и переменных составляющих токов.

В таких нелинейных четырехполюсниках постоянные составляющие токов и напряжений, определяющие рабочую точку на характеристике (см. § 22-2), оказывают существенное влияние на коэффициенты четырехполюсника, связывающие переменные составляющие токов и напряжений на входе и выходе четырехполюсника.

24-8. Принцип получения модулированных колебаний

В цепях с нелинейными безынерционными сопротивлениями при помощи двух источников переменных э. д. с. с различными частотами, одной низкой, а

частотами, одной инякой, а другой высокой, можно получить высокочастотные колебания, огибающая которых изменяется с низкой частотой, т. е. модулированные колебания (см. § 12-5).

Рассмотрим цепь, изображенную на рис. 24-13. Пусть безынерционное нелипейное сопротивление имеет вольт-амперную характеристику, описываемую выражением $i = au^2$, напряжение $u_2 = U_{2m} \sin \omega t$, а закон изменения напряжения u_1 во времени может быть произволен.

На рис. 24-13 построены токи i_a и i_b при двух различных постоянных значениях u_1 (на чертеже u_{1a} и



Рис. 24-13.

 u_{1b}). Как видно из графика, чем больше u_1 , тем больше переменная составляющая тока. Таким образом, изменяя значение напряжения u_1 , можно изменять амплитуду переменной слагающей тока в цепи.

Пусть теперь

$$u_1 = U_0 + U_{1m} \sin \Omega t,$$

где Ω ≪ ω (рис. 24-14).

Покажем, что в токе в этом случае содержится составляющая частоты ω , амплитуда которой изменяется с частотой Ω . Ток

 $i = au^2 = a (u_1 + u_2)^2 = a (U_0 + U_{1m} \sin \Omega t + U_{2m} \sin \omega t)^2$.

Возведя в квадрат и преобразовав квадрат синуса, получим:

$$i = I_0 + I_{1m} \sin \Omega t - I_{2m} \cos 2\Omega t + + 2aU_{2m} (U_0 + U_{1m} \sin \Omega t) \omega t - I_{3m} \cos \omega t, \qquad (24-43)$$

где

$$I_0 = aU_0^2 + a (U_{1m}^2 + U_{2m}^2)/2;$$

$$I_{1m} = 2aU_0U_{1m}; \quad I_{2m} = aU_{1m}^2/2; \quad I_{3m} = aU_{2m}^2/2.$$

Если в цепь включить фильтр, выделяющий только частоты, близкие к ω, то можно получить переменный ток с частотой ω,



Рис. 24-14.

амплитуда которого модулирована частотой Ω [4-е слагаемое в выражении (24-43)].

Совершенно аналогично получаются модулированные колебания при помощи электронной лампы — триода с переменной крутизной.

Если характеристика электронной лампы может быть выражена уравнением

$$i_{\rm a} = a (u_{\rm a} + \mu u_{\rm c})^2$$

где *u*_a и *u*_c — напряжения на аноде и сетке электронной лампы, то расчет анодного тока в цепи такой лампы полностью аналогичен произведенному выше расчету модулированных ко⁴ лебаний в цепи с нелинейным безынерционным сопротивлением.

После выпрямления (детектирования) полученных модулированных колебаний (см. § 23-3) в спектре выпрямленного тока содержится составляющая с частотой Ω, которая может быть выделена фильтром низких частот.

Модуляция колебаний несущей частоты, излучение этих колебаний, прием колебаний, их детектирование и фильтрация лежат в основе радиотелеграфной и радиотелефонной связи.

24-9. Влияние постоянной составляющей на переменную в цепях с нелинейными индуктивностями

В цепях с нелинейной индуктивностью при постоянном подмагничивании магнитопровода зависимость между магнитным потоком и током вследствие остаточных явлений носит сложный неоднозначный характер. При расчете таких цепей недостаточно знать только характеристики, снятые при постоянном или переменном токе.

Рассмотрим стальной тороид с двумя обмотками, первая из которых подключена к источнику постоянного тока I_0 , а вторая — к

источнику переменного тока i_1 . Пусть числа витков обеих обмоток равны: $w_0 = w_1 = w$.

При токе i_1 , равном нулю, зависимость магнитного потока от тока задается кривой первоначального намагничивания OO'A, представленной на рис. 24-15.

Каждой точке на характеристике соответствует определенное значение статической индуктивности

$$L_{\rm cr} = \omega \Phi/i \qquad (24-44)$$

и дифференциальной индуктивности

$$L_{\rm aud} = \omega d\Phi/di. \qquad (24-45)$$

Если от магнитного потока перейти к индукции, а от тока к на-

пряженности поля, то статической и дифференциальной индуктивностям соответствуют абсолютная статическая магнитная проницаемость

$$\mu_0 \mu_{\rm cr} = \frac{B}{H} = \frac{l}{\omega^2 S} L_{\rm cr} \tag{24-46}$$

и абсолютная дифференциальная магнитная проницаемость

$$\mu_{0}\mu_{\mu\mu\phi} = \frac{dB}{dH} = \frac{l}{w^{2}S} L_{\mu\mu\phi}, \qquad (24-47)$$

где *l* — длина средней магнитной линии в тороиде;

S — площадь его поперечного сечения.

Проницаемости μ_{ст} и μ_{диф} пропорциональны тангенсам углов α₁ и α₂, показанных на рис. 24-15.

Если теперь включить переменный ток i_1 с амплитудой $I_{1m} \ll I_0$, то при увеличении тока i_1 от 0 до $+I_{1m}$ магнитный поток первоначально будет изменяться по характеристике, снятой при посто-



Рис. 24-15.

янном токе (O' - a на рис. 24-15). При уменьшении тока от $+I_{1m}$ го $-I_{1m}$ изменение магнитного потока будет происходить уже по верхней петли частного гистерезисного цикла, наклон которой меньше (кривая a - b). Следующая положительная полуволна тока приведет к некоторому увеличению магнитного потока (криеая b - c) и т. д. В итоге установится некоторый режим, при котором `постоянная составляющая магнитного потока увеличится, а наклон характеристики уменьшится (e - f на рис. 24-15).

Переменный ток в намагничивающей обмотке вызывает как бы «встряску» магнитных диполей, при которой большее их число ориентируется соответственно постоянному магнитному полю. Поэтому при включении переменного тока точка O' начальной кривой намагничивания заменяется точкой O". Таким образом, в дейст-



Рис. 24-16.

вительности зависимость постоянной составляющей магнитного потока от переменной составляющей сложнее, чем в примерах, рассмотренных выше.

Приращение магнитного поля в точке O'' под влиянием переменного тока i_1 меньше, чем под влиянием постоянного тока в O' (на начальной кривой намагничивания), т. е.

$$d\Phi/di_1 < d\Phi/dI_0$$
.

Тангенс угла наклона α_3 характеристики, соответствующей установившемуся режиму изменения тока i_1 , выражает так называемую обратимую проницаемость

$$\mu_0 \mu_{o \delta p} = \Delta B / \Delta H, \qquad (24-48)$$

которая имеет большое значение при расчете магнитных цепей с малыми значениями переменных составляющих магнитного потока, например магнитных цепей телефонов и громкоговорителей.

Зависимости относительных статической и обратимой магнитных проницаемостей от постоянной напряженности поля представлены на рис. 24-16. Как видно из графика, μ_{cr} с ростом *H* вначале увеличивается, а затем по мере приближения к насыщению — уменьшается, а μ_{ofp} с ростом *H* все время убывает.

В тех случаях, когда изменение переменного тока во второй обмотке приводит к незначительному изменению магнитного потока, можно считать, что при синусоидальном напряжении u_1 ток i_1 также синусоидален. В этом случае

$$u_1 = L_{obp} \, di_1 / dt + r i_1 \tag{24-49}$$

и, следовательно, в комплексной форме

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{r + j\omega L_{obp}}.$$
(24-50)
Индуктивность *L*_{обр} представляет собой функцию µ_{обр}. Например, для тороида

$$L_{\rm obp} = \frac{\mu_{\rm obp} \mu_0 S \omega_1^2}{l}, \qquad (24-51)$$

где w_1 — число витков обмотки, по которой проходит ток i_1 .

Изменяя постоянный ток в обмотке w_0 , можно изменять значение L_{obp} , а следовательно, и переменного тока в обмотке w_1 .

При изменении переменного тока в больших пределах уже нельзя говорить о синусоидальности тока и магнитного потока. Однако и в этом случае, изменяя постоянный ток, можно изменять переменный ток — управлять переменным током.

24-10. Магнитные усилители мощности

В ряде практических задач бывает необходимо при помощи статических устройств, затрачивая небольшую мощность, управлять большими мощностями. Такие устройства называются усилителями мощности. Принцип действия усилителей мощности может основываться как на линейных, так и на нелинейных явлениях.

К нелинейным усилителям относится так называемый магнитный усилитель мощности. Схема одного из простейших магнитных усилителей мощности представлена на рис. 24-17. Управляющей цепью магнитного усилителя служат две последовательно

соединенные обмотки постоянного тока w_0 , намотанные на магнитопроводах a и δ .



Рис. 24-17.



Рис. 24-18.

Рабочая цепь усилителя состоит из двух последовательно соединенных обмоток переменного тока w₁, намотанных на тех же магнитопроводах. Полярность включения обмоток w₂ и w₃, такая же, как и в рассмотренном ранес удвоителе частоты.

чения обмоток w_0 и w_1 такая же, как и в рассмотренном ранес удвоителе частоты. Если ток в управляющей цепи $I_0 = 0$, то зависимость между приращениями потокосцеплений $\Delta \Psi_a$, $\Delta \Psi_6$ и $\Delta \Psi_1 = \Delta \Psi_a + \Delta \Psi_6$ от тока задается обычной характеристикой магнитной системы [на рис. 24-18 кривая $\Delta \Psi_1$ (i_1) при $I_0 = 0$].

Наличие тока в управляющей цепи приводит к изменению кривой $\Delta \Psi_1$ (i_1) . Так же как и при построении кривой $\Delta \Psi_1$ (i_1) на рис. 24-12, в рассматриваемом случае $\Delta \Psi_1$ (i_1) представляет собой сумму двух кривых $\Delta \Psi_a$ (i_1) и $\Delta \Psi_G$ (i_1) , каждая из которых является характеристикой магнитной системы с началом координат, перенесенным в точку с координатой + $I_0 w_0$ для первой кривой и в точку с координатой — $I_0 w_0$ для второй (см. построения на рис. 24-9, 24-11, 24-12). Таким образом, в зависимости от I_0 характеристика $\Delta \Psi_1$ (i_1) выразится одной из кривых семейства, изображенного на рис. 24-18. Чем больше ток намагничивания, тем положе идет характеристика. Поэтому с увеличением тока I_0 наклон характеристики при $i_1 = 0$ меньше и кривая идет ниже.

характеристики при $i_1 = 0$ меньше и кривая идет ниже. Если к обмоткам w_1 подключить источник напряжения u_1 , изменяющегося по синусоидальному закону, то, пренебрегая индуктивностью рассеяния, потерями в стали и сопротивлением обмоток w_1 , можно считать, что и потокосцепление $\Delta \Psi_1$ изменяется по синусоидальному закону [кривая $\Delta \Psi_1$ (t) на рис. 24-18]. В зависимости от тока I_0 данной кривой $\Delta \Psi_1$ (t) соответствуют различные кривые i_1 (t), максимумы которых тем больше, чем больше I_0 . Как видно из построений, ток i_1 (t) несинусоидален.

Если, наоборот, через обмотки w_1 пропустить синусоидальный ток i_1 , то $\Delta \Psi_1$ и $u_1 = d\Psi_1/dt$ несинусоидальны и максимум напряжения u_1 тем больше, чем меньше ток I_0 .

На практике и ток i_1 , и напряжение u_1 несинусоидальны, так как последовательно с источником напряжения u и обмотками w_1 в рабочую цепь магнитного усилителя включают сопротивление нагрузки r. Точный расчет цепи в этом случае представляет значительные трудности. Вполне достаточная для практики точность может быть получена, если, так же как и ранее, обмотку w_1 рассматривать



Рис. 24-19.

как условно-нелинейную индуктивность L_3 , значение которой зависит не только от переменного, но и от постоянного тока.

На рис. 24-19 изображены кривые $U_1(I_1r)$ для различных значений I_0 , где $U_1 = I_1 \omega L_2$. Эти кривые имеют такой же характер, как и $\Delta \Psi_1(i_1)$. По оси абсцисс отложен не ток I_1 , а произведение тока I_1 на сопротивление нагрузки *г*. При таком построении облегчается определение тока I_1 для различных значений тока I_0 при заданном напряжении источника питания U.

Действительно, считая, что напряжение U_1 сдвинуто по фазе по отношению к току I_1 на угол 90°, можно написать:

$$U_1^2 + (I_1 r)^2 = U^2.$$
 (24-52)

Если известны U и I_0 , то, выбирая соответствующую кривую $U_1(I_1r)$ и проводя окружность радиуса U с центром в начале координат, найдем U_1 и I_1r как координаты точки пересечения окружности с кривой $U_1(I_1r)$ (на рис. 24-19 такое построение выполнено для $I_0 = 0$).

Таким образом, для каждого значения I_0 можно найти соответствующие ток I_1 и мощность $P = I_1^2 r$, выделяемую в рабочей цепи. Чем больше I_0 , тем выше значение P. При этом мощность, затрачиваемая в цепи постоянного тока, в десятки и сотни раз меньше мощности P.

Магнитные усилители применяются в самых различных областях техники, например для плавного автоматического управления двигателями и другими преобразователями энергии, для плавного регулирования освещения.

Магнитные усилители являются основным звеном так называемых измерительных трансформаторов постоянного тока. Принцип действия этих устройств заключается в следующем. Постоянное подмагничивание магнитных систем a и b(рис. 24-17) осуществляется шиной постоянного тока, проходящей через обе магнитные системы. Соответствующим подбором характеристики стали достигаются условия, при которых ток I_1 мало зависит от питающего напряжения Uи в достаточной мере точно пропорционален току I_0 . Коэффициент пропорциональности между токами I_1 и I_0 , так же как и в обычных трансформаторах, зависит от отношения чисел витков w_0/w_1 .

На аналогичном принципе могут быть осуществлены усилители с нелинейными емкостями — диэлектрические усилители мощности.

Глава двадцать пятая

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ

25-1. Общая характеристика переходных процессов в нелинейных цепях

Переходные процессы в нелинейных цепях существенно отличаются от переходных процессов в линейных цепях. Нелинейность характеристики какого-либо из элементов электрической цепи может привести как к чисто количественному изменению переходного процесса, так и к качественно новым явлениям.

В первом случае нелинейность характеристики может увеличить скорость процесса в одном из промежутков времени и уменьшить скорость в другом промежутке, при этом может возрасти максимальное значение тока в переходном процессе, однако качественно процесс остается без существенных изменений. Во втором случае в результате нелинейности характеристики возникают новые явления, принципиально недостижимые в линейных цепях.

Если в линейных цепях включение источника постоянной или синусоидальной э. д. с. (или тока) сопровождается некоторым затухающим переходным процессом и переходный процесс переходит в принужденный режим, частота которого равна частоте напряжения источника, то в нелинейных цепях переходный процесс может привести к возникновению колебаний с частотой, отличной от частоты напряжения источника. Такие колебания носят название а в т о к о л е б а н и й.

Примером автоколебаний могут служить рассмотренные в § 24-6 колебания с частотой ω в цепи параметрона, питаемого от источника с частотой 2ω. Автоколебания в цепях, питаемых от источника постоянного напряжения, рассматриваются в гл. 26.

Нелинейные цепи с неоднозначными нелинейностями могут быть применимы для запоминания импульсов, поступающих в цепь. В этом случае переходный процесс сопроеождается переходом цепи из одного устойчивого состояния в другое.

Если в линейных цепях напряжения и токи переходного процесса обычно можно представить состоящими из двух составляющих: принужденной и свободной, то в нелинейных цепях принцип наложения неприменим и нельзя раскладывать величины на свободные и принужденные составляющие.

В зависимости от вида э. д. с., действующих в цепи, расчеты переходных процессов в нелинейной цепи различны по сложности. Расчет цепей с постоянными э. д. с. значительно проще, чем цепей с переменными э. д. с.

Для переходных процессов в нелинейных цепях нельзя указать общий аналитический метод, позволяющий рассчитать процесс

в цепи любой сложности. В зависимости от вида цепи и действующих в ней э. д. с. для расчета переходных процессов применяются различные, часто очень приближенные методы. Задача сводится к решению нелинейных дифференциальных уравнений, для которых в математике существует множество различных методов решения. Общая характеристика этих методов была дана в гл. 22. Рассмотрим теперь применение различных методов расчета переходных процессов.

25-2. Включение катушки со стальным магнитопроводом на постоянное напряжение

При включении катушки с замкнутым стальным магнитопроводом на постоянное напряжение переходный процесс качественно происходит так же, как и при включении линейной цепи *r*, *L*. Однако количественно он несколько иной и уже не может быть точно описан разностью постоянной величины и экспоненты (см. § 13-4).

Если пренебречь гистерезисом и вихревыми токами, возникающими в стали при изменении магнитного потока, то анализ



Рис. 25-1.

Рис. 25-2.

процессов при включении катушки со стальным магнитопроводом на постоянное напряжение можно свести к расчету схемы, изображенной на рис. 25-1, где обозначено: Ψ — потокосцепление катушки; r — сопротивление катушки; U — напряжение источника.

Зависимость Ψ (*i*) задана кривой, изображенной на рис. 25-2 сплошной линией, которая для любой катушки со стальным магнитопроводом может быть построена, если известна кривая намагничивания стали.

Для выражения нелинейной зависимости Ψ (*i*) в цепях со сталью применяется множество различных формул. Некоторые из этих формул уже применялись в гл. 23 и 24. Приведем еще примеры

таких формул с указанием пределов допустимых изменений одной из переменных величин:

$$i = a_{1}\Psi + b_{1}\Psi^{2} \text{ при } 0 < \Psi < \infty;$$

$$i = a_{2}\Psi + b_{2}\Psi^{3} + c_{2}\Psi^{5} \text{ при } -\infty < \Psi < \infty;$$

$$i = a_{3} \text{ sh } b_{3}\Psi \text{ при } -\infty < \Psi < \infty;$$

$$\Psi = a_{4}i + b_{4}i^{2} + c_{4}i^{3} \text{ при } 0 < i < I_{1};$$

$$\Psi = a_{5}i + b_{5}i^{3} + c_{5}i^{5} \text{ при } -I_{1} < i < +I_{1};$$

$$\Psi = a_{4} \operatorname{arctg} (b_{6}i + c_{6}i^{3}) \text{ при } -\infty < i < \infty;$$

$$(25-1)$$

здесь *I*₁ — некоторое значение, задающее верхний предел изменения тока.

Если в течение рассматриваемого промежутка времени ток изменяет направление, то для выражения кривых намагничивания следует пользоваться нечетными функциями (например, вторая, третья и пятая формулы). Постоянные коэффициенты a_i , b_i и c_i определяются из условия наибольшего соответствия формулы заданному участку характеристики. Если переходный процесс происходит на некоторой ветви частного цикла перемагничивания, то в аналитическое выражение необходимо ввести постоянную составляющую тока или магнитного потока.

Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для схемы по рис. 25-1:

$$d\Psi/dt + ri = U. \tag{25-2}$$

В установившемся режиме $d\Psi/dt = 0$ (при $t = \infty$) и, следовательно, $i = I_{\infty} = U/r$, а $\Psi = \Psi_{\infty}$ и определяется в соответствии с I_{∞} по кривой намагничивания (точка A_{∞} на рис. 25-2).

Рассмотрим решение этой задачи при помощи различных методов на ряде примеров.

Метод условной линеаризации. Заменив нелинейную характеристику $\Psi(i)$ прямой линией, проходящей через точку A_{∞} и выражаемой уравнением $\Psi = L_{\mathfrak{p}}i$, перепишем уравнение (25-2) следующим образом:

$$\frac{d\Psi}{dt} + \frac{r}{L_{\bullet}}\Psi = U, \qquad (25-3)$$

где L_{\bullet} — некоторая статическая индуктивность, соответствующая точке A_{∞} .

23 Основы теории цепей

Уравнение (25-3) решаем так же, как в линейной задаче (см. § 13-4). Для потокосцепления получаем:

$$\Psi = \Psi_{\infty} \left(1 - e^{-t/\tau} \right), \qquad (25-4)$$

где $\tau = L_{\mathfrak{s}}/r.$

График зависимости $\Psi(t)$ показан на рис. 25-3. Для каждого значения Ψ по кривой $\Psi(i)$ (рис. 25-2) теперь определяем значение *i*.



Рис. 25-3.

Полученная зависимость *i* (*t*) изображена на рис. 25-3.

Как видно из графика, кривая i (t) отличается от закона I_{∞} ($1 - e^{-t/\tau}$). В первые моменты времени кривая идет более полого, а приближаясь к установившемуся значению, ток нарастает быстрее, чем в линейной цепи. Отличие полученной кривой от экспоненты можно уяс-

нить, рассматривая зависимость дифференциальной индуктивности L от тока i (рис. 25-4, δ). Так как при малых токах дифференциальная индуктивность $L = d\Psi/di$ больше, чем L_3 , а при больших токах меньше, то процесс нарастания тока вначале при малых токах происходит медленнее, а при

больших токах, наоборот, скорее, чем при постоянном $L = L_3$.

В данном примере зависимость $\Psi(t)$ получена в результате весьма приближенного решения задачи, однако полученная при этом кривая i(t) носит такой же характер, как и в решениях, выполненных более строгими методами.

Метод аналитической аппроксимации нелинейной характеристики. Наиболее просто задача решается, если для i (Ψ) принять первую из формул (25-1), в которой положить $a_1 = 0$. Тогда, считая, что ана-



Рис. 25-4.

литическое выражение соответствует заданной характеристике в точке A^{CI} (рис. 25-2), получаем:

$$I_{\infty} = b_1 \Psi_{\infty}^i, \qquad (25-5)$$

откуда

$$b_1 = I_{\infty} / \Psi_{\infty}^2 = r / L_{\rm s}^2 U. \tag{25-6}$$

График кривой $i = b_1 \Psi^2$, т. е. $\Psi = \sqrt{i/b_1}$, показан на рис. 25-2 пунктиром.

Подставив і в уравнение (25-2), получим:

$$\frac{d\Psi}{dt}+\frac{r^2}{L_3^2U^2}\Psi^2=U.$$

Решая уравнение относительно времени и интегрируя, находим, что

$$t = \frac{1}{U} \int_{0}^{\Psi} \frac{d\Psi}{1 - r^2 \Psi^2 / L_{\Im}^2 U^2} = \frac{L_{\Im}}{r} \operatorname{Arth} \frac{r \Psi}{L_{\Im} U}.$$

После преобразования получим:

$$\Psi = \frac{L_{\rm s}U}{r} \, {\rm th} \, \frac{t}{\tau} \tag{25-7}$$

и соответственно

$$i = \frac{U}{r} \operatorname{th}^2 \frac{t}{\tau}, \qquad (25-8)$$

где

$$\tau = L_{s}/r$$
.

Выражения (25-7) и (25-8) приближенно описывают переходный процесс включения катушки со стальным магнитопроводом. Точность решения задачи тем выше, чем ближе аналитическое выражение соответствует нелинейной характеристике.

Применение иных из формул (25-1) позволяет получить более точное аналитическое выражение нелинейной характеристики, однако решение задачи значительно усложняется.

Метод кусочно-линейной аппроксимации нелинейной характеристики. Если характеристику $\Psi(i)$ заменить некоторой ломаной линией 0-1-2-3 (рис. 25-4,*a*), то решение задачи представляется в виде трех различных выражений в соответствии с тремя участками линеаризации.

Для первого участка 0—1 зависимость между током и потокосцеплением имеет вид:

$$\Psi = L_1 i$$
 при $0 < i < I_1;$

для второго участка 1-2

$$\Psi = \Psi_1 + L_2 i$$
 при $I_1 < i < I_2$

и для третьего участка 2-3

 $\Psi = \Psi_2 + L_3 i$ при $I_2 < i < I_\infty$.

Потокосцепления Ψ_1 и Ψ_2 находим графически (рис. 25-4,*a*). Дифференциальную индуктивность *L* определяем как величину, пропорциональную тангенсу угла наклона ломаной на соответствующем участке: $L_1 : L_2 : L_3 = \operatorname{tg} \alpha_1 : \operatorname{tg} \alpha_2 : \operatorname{tg} \alpha_3$. Изменение *L* при переходе от одного участка ломаной к другому показано на рис. 25-4,*6*.

Разбивая все время переходного процесса на три промежутка в соответствии с участками ломаной, для различных промежутков

времени записываем уравнение (25-2) в виде трех дифференциальных уравнений:

$$\begin{array}{cccc} L_{1} di/dt + ri = U & \text{при} & 0 < i < I_{1} & \text{и} & 0 < t < t_{1}; \\ L_{2} di/dt + ri = U & \text{при} & I_{1} < i < I_{2} & \text{и} & t_{1} < t < t_{2}; \\ L_{3} di/dt + ri = U & \text{при} & I_{2} < i < I_{\infty} & \text{u} & t_{2} < t < \infty. \end{array} \right\}$$
(25-9)

Обозначив $\tau_1 = L_1/r$; $\tau_2 = L_2/r$ и $\tau_3 = L_3/r$, запишем решение этих уравнений для каждого из участков:

$$\begin{split} &i = I_{\infty} + A_1 e^{-t/\tau_1} \quad \text{при} \quad 0 < i < I_1 \quad \text{и} \quad 0 < t < t_1; \\ &i = I_{\infty} + A_2 e^{-(t-t_1)/\tau_2} \quad \text{при} \quad I_1 < i < I_2 \quad \text{и} \quad t_1 < t < t_2; \\ &i = I_{\infty} + A_3 e^{-(t-t_2)/\tau_3} \quad \text{при} \quad I_2 < i < I_{\infty} \quad \text{и} \quad t_2 < t < \infty. \end{split}$$

$$\end{split}$$

$$(25-10)$$

Из условия невозможности изменения тока скачком в точках 0. 1 и 2 (припасовка) находим

$$A_1 = -I_{\infty}; \quad A_2 = (I_1 - I_{\infty}); \quad A_3 = (I_2 - I_{\infty}).$$

Значения t₁, t₂ определяем из условий

$$i(t_1) = I_1 = I_{\infty} (1 - e^{-t_1/\tau_1});$$

$$i(t_2) = I_2 = I_{\infty} + (I_1 - I_{\infty}) e^{-(t_2 - t_1)/\tau_2}.$$

Решая первое из уравнений относительно t₁, а второе относительно t₂, получаем:

$$t_{1} = \tau_{1} \ln \frac{I_{\infty}}{I_{\infty} - I_{1}};$$

$$t_{2} = \tau_{2} \ln \frac{I_{\infty} - I_{1}}{I_{\infty} - I_{2}} + t_{1}.$$
(25-11)

На рис. 25-5 построена зависимость i (t) для всех трех участков характеристики.

Полученная зависимость, так же как и рассмотренное ранее решение, показывает, что нелинейность характеристики стали



замедляет процесс нарастания тока в начале и ускоряет в конце.

Приведенный расчет основан на применении метода припасовывания, предложенного Н. Д. Папалекси в 1912 г.

Метод последовательных интервалов. Разобьем промежуток времени процесса на ряд малых равных интервалов Δt и для каждого интервала на основании дифференциального уравнения (25-2) запишем равенство

$$\Delta \Psi_k / \Delta t \approx (d\Psi/dt)_k = U - ri_{k \text{ cp}}, \quad (25-12)$$

где k — номер интервала; $i_{k\,cp}$ — средний ток за время интервала времени с номером k; $\Delta \Psi_k$ — приращение потокосцепления за время этого интервала.

Тогда

$$\Delta \Psi_k = \Psi_k - \Psi_{k-1} \approx (U - ri_{k \text{ cp}}) \Delta t. \qquad (25-13)$$

Зная i_{kcp} , Δt и Ψ_{k-1} , можно найти $\Delta \Psi_k$ и Ψ_k , а затем и i_{k+1cp} по характеристике Ψ (*i*). Переходя от точки *k* к точке k + 1, можно построить весь переходный процесс.

Начнем с t = 0, $\Psi_0 = 0$, $i_0 = 0$ и k = 0. Для $\Delta \Psi_1$ по формуле (25-13), полагая $i_{1cp} \approx i_0 = 0$, получаем:

$$\Delta \Psi_1 = \Psi_1 = U \Delta t. \tag{25-14}$$

По графику Ψ (*i*) найдем i_1 и, подставив его в формулу (25-13) вместо i_{2cp} для k = 1, получим:

$$\Delta \Psi_2 \approx (U - ri_1) \Delta t. \tag{25-15}$$

По графику Ψ (*i*) для $\Psi_2 = \Psi_1 + \Delta \Psi_2$ определим i_2 .

Так, последовательными интервалами, переходя от i_k к $\Delta \Psi_{k+1}$, а затем к Ψ_{k+1} и i_{k+1} , находим i и Ψ для любого момента времени. Решение задачи сведем в табл. 25-1.

Таблица 25-1

k	t	ri _k	U-ri _k	$\Delta \Psi_{k+1}$	Ψ_{k+1}	i _{k+1}
0 1 2	0 Δt $2\Delta t$	$ \begin{array}{c} 0\\ ri_1\\ ri_2 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} U \\ U - ri_1 \\ U - ri_2 \end{array} $	$U\Delta t$ $(U - ri_1) \Delta t$ $(U - ri_2) \Delta t$	$ \begin{array}{c} \Delta \Psi_1 \\ \Psi_1 + \Delta \Psi_2 \\ \Psi_2 + \Delta \Psi_3 \end{array} $	i ₁ i ₂ i ₃
 k	 k∆t	 ri _k	$\begin{array}{c} \dots \\ U-ri_k \end{array}$	$(U-ri_k) \Delta t$	$ \begin{array}{c} \dots \\ \Psi_k + \Delta \Psi_{k+1} \end{array} $	 i _{k+1}

Для зависимости Ψ (*i*), изображенной на рис. 25-6, графики Ψ (*t*) и *i* (*t*) построены на рис. 25-7. Чем меньше интервалы времени Δt , тем точнее решение задачи.



Приведенный пример решения задачи основан на применении рассматриваемого в курсе математики приближенного решения дифференциальных уравнений, предложенного Эйлером. Недостатком данного метода является зависимость дальнейшего решения от погрешности при вычислении всех предыдущих значений искомой величины и замены $i_{k cp}$ величиной i_{k-1} . Так, ошнбка в вычислении $\Delta \Psi_1$ сказывается при вычислении всех $\Delta \Psi_k$ для k > 1.

Метод Эйлера является наиболее простым и наименее точным в группе методов численного интегрирования дифференциальных уравнений, известных как методы Рунге—Кутта. В современных



цифровых вычислительных машинах имеются стандартные программы, основанные на методах Рунге—Кутта, при помощи которых задача может быть решена быстро и точно.

Метод графического интегрирования. Представим уравнение (25-2) в следующем виде:

Рис. 25-8.

$$dt = \frac{d\Psi}{U - ri}.$$
 (25-16)

По заданной кривой Ψ (*i*) (рис. 25-2) построим зависимость $\Psi = f\left(\frac{1}{U-ri}\right)$ и проинтегрируем графически эту зависимость по Ψ .

На рис. 25-8 по оси абсцисс отложена величина 1/(U - ri), а по оси ординат — потокосцепление. Для того чтобы найти время, в течение которого потокосцепление изменится от 0 до Ψ , нужно вычислить

$$t = \int_{0}^{\Psi} \frac{d\Psi}{U - ri} \tag{25-17}$$

или на графике определить площадь S_{Oabc} . Величина этой площади при учете масштабов Ψ и 1/u дает время.

Так, определяя t для различных значений Ψ , строим t (Ψ) или Ψ (t), а зная Ψ (t), по кривой Ψ (i) легко находим и i (t).

Исследование переходных процессов в нелинейных цепях методом графического интегрирования было развито в работах Рюденберга.

Если сопоставить все пять примеров расчета, то надо заметить, что для рассматриваемой задачи наилучшие результаты получаются в двух последних случаях. Метод последовательных интервалов может дать более точное решение, а при помощи графического интегрирования удается при достаточной точности решения получить наглядное представление о влиянии параметров цепи на характер переходного процесса.

25-3. Включение катушки со стальным магнитопроводом на синусоидальное напряжение

При включении катушки со стальным магнитопроводом на синусоидальное напряжение решение задачи сопряжено со значительно большими трудностями. Рассмотрим дифференциальное уравнение цепи

$$d\Psi/dt + ri = U_m \sin(\omega t + \alpha). \qquad (25-18)$$

Наличие в правой части уравнения гармонической функции времени значительно затрудняет применение некоторых из рассмотренных методов решения задачи. Так, аналитическое выражение кривой намагничивания приводит к нелинейному дифференциальному уравнению с правой частью, представляющей гармоническую функцию времени, которое не имеет достаточно простого решения. Замена характеристики ломаной приводит к необходимости на протяжении периода изменения напряжения несколько раз (более пяти) сопрягать («припасовывать») решения, получаемые для различных участков ломаной. Так как переходный процесс обычно продолжается несколько периодов, то такое решение сопряжено с очень большими трудностями. Наличие гармонической функции времени затрудняет разделение переменных и решение задачи методом графического интегрирования.

Таким образом, пригодными для решения задачи можно считать только два из рассмотренных методов: метод условной линеаризации и метод последовательных интервалов.

Пример 25-1. Решение методом условной линеаризации. В уравнении (25-18) падение напряжения ri обычно значительно меньше, чем $d\Psi/dt$. В установившемся режиме (см. гл. 23) при определении зависимости $\Psi(t)$ обычно пренебрегают падением напряжения ri. В переходном режиме этой величиной пренебречь нельзя, однако ее можно рассматривать как малый параметр и согласно методу условий линеаризации считать, что

$$ri = r\Psi/L_{\mathfrak{z}},\tag{25-19}$$

где $L_9 = \Psi_m / I_m$ — отношение максимальных значений потокосцепления и тока в установившемся режиме.

Тогда уравнение (25-18) приближенно запишется в следующем виде:

$$d\Psi/dt + \Psi/\tau = U_m \sin(\omega t + \alpha), \qquad (25-20)$$

где $\tau = L_{\mathfrak{z}}/r$.

Так как в уравнении (25-20) коэффициент 1/т постоянен, то $\Psi(t)$ определим совершенно так же, как и при включении линейной индуктивности на синусоидальное напряжение (см. § 13-5).

Принимая, что остаточного намагничивания нет, т. е. Ψ (0) = Ψ_0 = 0, получаем:

$$\Psi(t) = \Psi_m \sin(\omega t + \alpha - \varphi) - \Psi_m \sin(\alpha - \varphi) e^{-t/\tau}, \qquad (25-21)$$

где $\Psi_m = \frac{U_m L_{\mathfrak{H}}}{\sqrt{r^2 + (\omega L_{\mathfrak{H}})^2}}; \quad \varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L_{\mathfrak{H}}}{r}.$

Обычно $\omega L_{\mathfrak{g}} \gg r$ и $\phi \approx \pi/2$. В этом случае $\Psi_m = U_m/\omega$.

Наибольшее значение магнитного потока получается при включении катушки в момент времени, соответствующий $\alpha = 0$. Тогда

$$\Psi(t) = -\Psi_m \cos \omega t + \Psi_m e^{-t/\tau} = \Psi_{np} + \Psi_{cB}. \qquad (25.22)$$

На рис. 25-9 построен график Ψ (*t*), а на рис. 25-10 по кривой намагничивания стали Ψ (*i*) построена соответствующая зависимость *i* (*t*). Если при включении линейной индуктивности наибольшее значение тока не может превысить удвоенную амплитуду его принужденного (установившегося) значения, то, как видно из графика, при включении катушки со стальным магнитопроводом наибольшее значение тока $i_{\rm макс}$ может во много раз превышать амплитуду его установившегося значения I_{m} .



Рис. 25-9.

Рис. 25-10.

Пример 25-2. Решение методом последовательных интер валов. Интегрируя уравнение (25-18) по времени от 0 до t, запишем потокосцепление

$$\Psi(t) = \Psi_0 - \frac{U_m}{\omega} \cos(\omega t + \alpha) + \frac{U_m}{\omega} \cos\alpha - r \int_0^t i \, dt. \qquad (25-23)$$

Заменяя интеграл суммой n произведений тока в начале интервала времени на длительность этого интервала Δt , получаем:

$$\Psi(n\Delta t) \approx \Psi_0 - \frac{U_m}{\omega} \cos(n\omega\Delta t + \alpha) + \frac{U_m}{\omega} \cos\alpha - r\Delta t \sum_{i}^{m} i_{k-1}.$$
 (25-24)

Таким образом, потокосцепление катушки в любой момент времени $n \Delta t$ можно представить в виде суммы четырех величин. Первые три из этих величин определяем непосредственно для любого момента времени, а четвертую находим методом последовательных интервалов по заданной кривой $\Psi(i)$.

Решение задачи методом последовательных интервалов может дать значительно большую точность, чем при условной линеаризации характеристики. Однако, несмотря на элементарность вычислений, этот метод сопряжен с большой счетной работой.

Применение цифровых вычислительных машин и стандартных программ интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений дает возможность быстро получить решение методом последовательных интегралов с необходимой степенью точности.

Переходный процесс при решении задачи обоими методами был найден без учета гистерезиса. На практике даже при включении катушки с магнитопроводом, выполненным из мягкой стали, приходится считаться с неоднозначностью характеристики $\Psi(i)$.

Если остаточный поток в стали имеет обратное направление в сравнении с установившимся значением потока в момент включения, то влияние остаточной намагниченности может привести к еще большему нарастанию тока при включении.

На рис. 25-11 схематически построена зависимость $\Psi(i)$ для переходного процесса при включении катушки со стальным магнитопроводом на переменное напряжение. В начальный момент $\Psi(0) = \Psi_0$ (точка *I* на характеристике). С нарастанием тока в течение первой половины периода изменение происходит по участку

характеристики 1-2. Из выражения (25-23), пренебрегая последним членом, при $\alpha \approx 0$ получаем:

$$\Psi_{\text{make}} \approx \Psi_0 + 2 \frac{U_m}{\omega} \approx \Psi_0 + 2 \Psi_m.$$
(25-25)

В действительности из-за потерь значение $\Psi_{\text{макс}}$ несколько меньше.

Дальнейший ход зависимости между током и потоком характеризуется графиком 2—3—4— 5—6 и т. д. вплоть до установившегося режима, соответствующего гнстерезисной петле A-B-C-D-E-F-A. Так как $\Psi_{макс}$ возрастает с увели-



Рис. 25-11.

чением Ψ_0 , то, следовательно, и бросок тока тем больше, чем больше Ψ_0 .

Со значительным возрастанием тока в момент включения (пусковой ток) необходимо считаться при включении ненагруженных трансформаторов.

25-4. Импульсное воздействие в цепях с неоднозначными нелинейностями

Рассмотрим переходные процессы при импульсном воздействии u(t) на катушку со стальным магнитопроводом, выполненным из жесткой стали с прямоугольной характеристикой намагничивания. Малый постоянный наклон характеристики стали в области насыщения или прямых возврата можно описать некоторой линейной индуктивностью L, объединенной с индуктивностью рассеяния и включенной последовательно с неоднозначным нелинейным индуктивным элементом с прямоугольной характеристикой $\Psi(i)$.

Эквивалентная схема цепи показана на рис. 25-12, а. Здесь r и L — линейные параметры цепи, а $\Psi(i)$ — нелинейная характеристика, изображенная на рис. 25-12, б. Из характеристики видно, что в зависимости от предшествующего режима, задаваемого сигналом u(t), потокосцепление Ψ при $-i_k < i < i_k$ может иметь любое значение, лежащее между $-\Psi_0$ и Ψ_0 , и ферромагнитный сердечник может запоминать некоторую информацию, которую несет сигналu(t).

Пусть напряжение на входе цепи u(t) имеет форму прямоугольного импульса высотой U_m и продолжительностью τ . Исследование переходного процесса в магнитопроводе, характеристика которого (рис. 25-12,6) имеет прямоугольную форму, проведем методом кусочно-линейной аппроксимации, описывая характеристику сердечника уравнениями

$$\begin{split} \Psi &= -\Psi_0 \quad \text{при} \quad -\infty < i < i_k; \\ i &= +i_k \quad \text{при} \quad -\Psi_0 < \Psi < \Psi_0 \quad \text{и} \quad d\Psi/dt > 0; \\ \Psi &= +\Psi_0 \quad \text{при} \quad -i_k < i < \infty; \\ i &= -i_k \quad \text{при} \quad -\Psi_0 < \Psi < \Psi_0 \quad \text{и} \quad d\Psi/dt < 0; \\ \Psi &= \text{const} \quad \text{при} \quad -i_k < i < i_k \quad \mu - \Psi_0 < \Psi < \Psi_0. \end{split}$$

Переходный процесс при этом рассчитывается путем припасовывания решений дифференциальных уравнений для каждого из линейных участков характеристики.





Рассмотрим случай, когда перемагничивание сердечника происходит по кривой 1-b-2-3. Тогда:

 $L di/dt + ri = U_m$ при $0 \le i \le i_k$, $\Psi = -\Psi_0$ и $0 \le t \le t_1$, для участка 1-b характеристики;

 $d\Psi/dt + ri = U_m$ при $i = i_k$, $-\Psi_0 \le \Psi \le \Psi_{\text{make}}$ и $t_1 \le t \le \tau$ 698 для участка *b*—2 характеристики;

L di/dt + ri = 0 при $0 \le i \le i_k$, $\Psi = \Psi_{\text{макс}}$ и $i(\tau) = i_k$ и $t \ge \tau$

для участка 2—3 характеристики.

Решение линейного дифференциального уравнения для каждого из трех участков получим в следующем виде:

$$i = I_m (1 - e^{-t/T})$$
 и $\Psi = -\Psi_0$ при $0 \le t \le t_1$, (25-26)

где

$$I_m = U_m/r; \quad T = L/r; \quad t_1 = T \ln \frac{I_m}{I_m - i_k}$$

для участка *1-b*;

 $i = i_k; \quad \Psi = -\Psi_0 + (U_m - ri_k) (t - t_1)$ при $t_1 \le t \le \tau$ (25-27)

для участка b - 2;

$$i = i_k e^{-\frac{(t-\tau)}{T}}; \quad \Psi = \Psi_{\text{make}} = -\Psi_0 + (U_m - ri_k) (\tau - t_1) \quad (25-28)$$

при $t \ge \tau$ для участка 2—3.

Полученное решение соответствует линии 1-b-3-2 характеристики Ψ (*i*) на рис. 25-12, б для случая, когда $\Psi_{\text{макс}} < \Psi_0$, $t_1 < \tau$ и $I_m > i_k$. Графики *u* (*t*), Ψ (*t*) и *i* (*t*) для этого случая показаны на рис. 25-12, $e-\partial$.

Если в полученном решении $\Psi_{\text{макс}} > \Psi_0$, то это соответствует выходу на пасыщение и линии 1-b-c-d-4 на характеристике. В этом случае нужно рассматривать четыре участка характеристики, для которых имеем следующие уравнения:

 $L di/dt + ri = U_m$ при $0 \le i \le i_k$, $0 \le t \le t_1$ и $\Psi = -\Psi_0$ для участка 1-b.

 $d\Psi/dt + ri = U_m$ при $i = i_k$, $-\Psi_0 \le \Psi \le \Psi_0$ и $t_1 \le t \le t_2$ для участка b-c;

 $L di/dt + ri = U_m$ при $i \ge i_k$, $t_2 \le t \le \tau$ и $\Psi = \Psi_0$

для участка *с—d*;

$$L di/dt + ri = 0$$
 при $i \ge 0, t \ge \tau$ и $\Psi = \Psi_0$

для участка d-4.

Решения для этого случая имеют вид:

$$i = I_m (1 - e^{-t/T})$$
 и $\Psi = -\Psi_0$ при $0 \le t \le t_1$ (25-29)

для участка 1-b;

$$i = i_k, \quad \Psi = -\Psi_0 + (U_m - ri_k) (t - t_1)$$
при $t_1 \le t \le t_2$, (25-30)
 $t_2 = t_1 + \frac{2\Psi_0}{U_m - ri_k}$ для участка $b - c$;

где

$$i = i_k + (I_m - i_k) (1 - e^{-(t - t_2)/T})$$
 и $\Psi = \Psi_0$ при $t_2 \le t \le \tau$ (25-31)

для участка c-d;

$$i = I_{\tau} e^{-(t-\tau)/T}$$
 и $\Psi = \Psi_0$ при $t \ge \tau$, (25-32)

где $I_{\tau} = i_k + (I_m - i_k) (1 - e^{-(\tau - t_2)/T})$ для участка d - 4. Графики u(t), $\Psi(t)$ и i(t) для этого случая показаны на рис. 25-12, e - 3.

Два случая намагничивания магнитопровода с прямоугольной петлей гистерезиса рассмотрены весьма упрощенно. Здесь не учитывались вязкости ферромагнетика, распределенность обмотки, отличие характеристики от прямоугольной. Однако даже такое упрощенное рассмотрение дает достаточное представление о процессах и позволяет сделать выводы о возможности применения магнитопроводов в качестве запоминающих устройств вычислительной техники.

25-5. Понятие о простейших запоминающих устройствах

Одним из наиболее распространенных запоминающих устройств автоматики и вычислительной техники являются ферромагнитные тороиды, работающие при импульсных воздействиях. Они применяются для запоминания как аналоговых, так и цифровых значений. В первом случае информация о запоминаемой величине определяется значением $\Psi_{\text{макс}}$, до которого намагничен магнитопровод, а во втором записанная цифра (в двоичной системе) задается сочетанием различных магнитопроводов со значениями $\Psi = -\Psi_0$ или $\Psi = + \Psi_0$. Обычно $\Psi = - \Psi_0$ соответствует записи нуля, а $\Psi = + \Psi_0 -$ единицы. Рассмотренные в § 25-4 два случая импульсного воздействия соответствуют этим двум случаям записи в устройствах аналоговой и цифровой памяти.

Так, путем воздействия на магнитопровод с прямоугольной магнитной характеристикой производится магнитная запись, которая может храниться сколь угодно долго.

Если $t_1 \ll \tau$ и $r_{ik} \ll U_m$, то из уравнения (25-28) можно получить, что

$$\Delta \Psi = \Psi_0 + \Psi_{\text{make}} \approx U_m \tau, \qquad (25-33)$$

т. е. изменение Ψ равно площади прямоугольного импульса. Таким образом, в устройствах аналоговой памяти в магнитопроводе можно записать значение площади, ограниченной кривой импульса напряжения, поступающего в цепь.

Для того чтобы считывать произведенную запись, магнитопровод имеет вторую обмотку. При подаче отрицательного напряжения в первую обмотку, если магнитопровод был намагничен до $\Psi_{\text{макс}}$, во второй обмотке появляется импульс напряжения u_2 , пропорциональный $d\Psi/dt$. Рассуждая так же, как и в примерах, рассмотренных в § 25-4, убедимся, что амплитуда этого импульса задается напряжением в первой обмотке, а его длительность пропорциональна значению $\Delta\Psi$, записанному в магнитопроводе. Таким образом, в магнитопроводе можно записать $\Delta \Psi$ и прочесть, подавая на обмотку в нужный момент времени отрицательное напряжение. При этом в магнитопроводе аналоговой памяти перемагничивание происходит (рнс. 25-12, б) по линии 3-5-f-a-1, а в магнитопроводе цифровой памяти по линии 4-e-f-a-1 или 1-a-1, в зависимости от того, что записано в сердечнике: 1 или 0.

На описаниом принципе основываются устройства магнитной памяти, применяемые в различных измерительных, автоматических и вычислительных системах.

25-6. Изображение переходных процессов на фазовой плоскости

В предыдущих параграфах определялись переходные процессы в нелинейных цепях, описываемых дифференциальным уравнением первого порядка.

С повышением порядка уравнения расчет существенно усложняется. Требуется применение новых методов расчета. Одним из таких методов является изображение переходных процессов в пространстве состояний или в фазовом пространстве.

Переходные процессы можно рассматривать в различных системах координат. До сих пор переходные процессы рассматривались в координатах i и t, Ψ и t, q и t или u и t. По оси абсцисс откладывалось время, а по оси ординат — исследуемая величина.

Однако те же явления исследуются и в другой системе координат.

Для переходного процесса, описываемого нелинейным дифференциальным уравнением порядка *n* или *n* нелинейными дифференциальными уравнениями первого порядка, всегда можно выбрать *n* таких переменных, называемых координатами состояния, что система уравнений принимает вид:

 $\dot{x}_{1} = f_{1} (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{i}, \dots, x_{n}, u_{1}, u_{2}, \dots, u_{i}, \dots, u_{m});$ $\dot{x}_{2} = f_{2} (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{i}, \dots, x_{n}, u_{1}, u_{2}, \dots, u_{i}, \dots, u_{m});$ $\dot{x}_{i} = f_{i} (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{i}, \dots, x_{n}, u_{1}, u_{2}, \dots, u_{i}, \dots, u_{m});$ \vdots $\dot{x}_{n} = f_{n} (x_{1}, x_{2}, \dots, x_{i}, \dots, x_{n}, u_{1}, u_{2}, \dots, u_{i}, \dots, u_{m}).$ (25-34)

Здесь x_i — координата состояния; $\dot{x}_i = x_i^{+}$ — ее производная по времени; u_i — внешнее воздействие на электрическую цепь; f_i — некоторая нелинейная функция, в отличие от линейных цепей, где f_i — линейная алгебраическая функция.

Решение уравнений (25-34) для этого случая рассматрива лось в § 14-8.

Если электрическая цепь не подвержена каким-либо внешним переменным воздействиям, то $u_i = 0$. Для этого случая пространство состояний обычно называется фазовым пространством.

Наиболее широкое распространение изображения переходных процессов в фазовом пространстве получило для систем ьторого порядка. В этом случае переходный процесс изображается на плоскости координат x_1 и x_2 , называемой ф а з о в о й п л о с к о с т ь ю, некоторой кривой, которая лежит в области, ограниченной по обеим осям координат, а уравнения (25-34) приобретают вид:

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2); \quad \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2).$$
 (25-35)

Исследование переходных процессов в электрических цепях на фазовой плоскости впервые было проведено академиками Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси и получило дальнейшее развитие в работах А. А. Андронова, С. Э. Хайкина, А. А. Витта и их учеников.

Изображение процессов на фазовой плоскости может дать представление о характере процесса без решения дифференциального уравнения в конечном виде.

При выборе фазовых координат x_1 и x_2 для описания переходного процесса возможны различные варианты. Обычно отдается предпочтение такому выбору координат, при котором $\dot{x}_1 = x_2$. В этом случае обычно обозначают $x_1 = x$; $\dot{x}_1 = x_2 = y$ и записывают уравнения (25-35) в виде

$$dx/dt = y; \quad dy/dt = f(x, y).$$
 (25-36)

Каждому состоянию цепи соответствует точка на фазовой плоскости, которую называют и зображающей или представляющей точкой. Всякое изменение состояния цепи на фазовой плоскости изображается некоторой кривой, которую называют фазовой траекторией.

Если процесс описывается уравнениями (25-36), то в верхней полуплоскости y = dx/dt > 0 и представляющая точка может перемещаться только направо — в направлении возрастающих значений x. Для нижней полуплоскости, наоборот, y < 0 и представляющая точка может перемещаться только влево. Таким образом, движение представляющей точки происходит только по направлению движения часовой стрелки.

Если процесс описывается дифференциальным уравнением первого порядка, то все фазовые траектории лежат на одной кривой и представляющая точка может перемещаться только по этой кривой. Если процесс описывается дифференциальным уравнением второго порядка, то в зависимости от начальных условий представляющая точка может оказаться в любом месте фазовой плоскости.

Рассмотрим фазовые траектории простейших процессов в линейных и нелинейных цепях.

Пусть цепь r, L с током i₀ переключается без разрыва тока к источнику постоянной э. д. с. с напряжения U (рис. 25-13, a). Тогда переходный процесс описывается дифференциальным уравнением

$$L di/dt + ri = U$$

или при обозначении i через x, а di/dt через y уравнением

$$y = \frac{U - rx}{L}.$$
 (25-37)

На рис. 25-13, б изображена фазовая траектория переходного процесса в виде прямой, проходящей через точки (0, U/L) и (U/r, 0). Для верхней полуплоскости y = dx/dt > 0 и, следовательно, представляющая точка перемещается в направлении возрастающих значений x. Для нижней полуплоскости y < 0 и представляющая точка перемещается в направлении значений x. Точка равновесия A лежит на оси x и соответствует установившемуся режиму.



Рис. 25-13.

В зависимости от начального значения тока i_0 (в момент t = 0) фазовая траектория может начаться в различных точках прямой в верхней или в нижней полуплоскости. С течением времени (вне зависимости от начальных условий) движение представляющей точки происходит в направлении точки A со скоростью, которая уменьшается по мере приближения к точке A. Если цепь r, L замыкается накоротко (U = 0), то фазовая траектория проходит через начало координат (на рис. 25-13, δ изображена пунктиром).

Аналогичные фазовые траектории получаются и для переходных процессов в цепях *r*, *C*, рассмотренных в § 13-6 и 13-7.

Если индуктивность нелинейна и характеризуется графиком Ψ (*i*) или *i* (Ψ), то, полагая $\Psi = x$, а $d\Psi/dt = y$, получаем нелинейное уравнение

$$y + ri(x) = U,$$
 (25-38)

которое выражает на фазовой плоскости все возможные переходные процессы в схеме на рис. 25-1. Фазовые траектории для данного случая показаны на рис. 25-14.

В цепи r, L, C (рис. 25-15, a) фазовые траектории переходных процессов сложнее. Рассмотрим случай, когда r = 0, а индуктивность и емкость соединены последовательно и подключаются к источнику постоянного напряжения U. Начальные значения тока в индуктивности i_0 и напряжения на емкости u_0 могут быть любые.

Дифференциальное уравнение переходного процесса в этом случае известно (§ 13-9):

$$\frac{d^{2i}}{dt^{2}} + \frac{1}{LC} i = 0. (25-39)$$

Обозначая i = x, di/dt = y и $1/LC = \omega_0^2$, получаем:

$$\frac{dy}{dx}=-\omega_0^2\frac{x}{y},$$

или после интегрирования

$$y^2 + \omega_0^2 x^2 = k^2, \qquad (25-40)$$

где *k* — постоянная интегрирования, зависящая от начальных условий.

Уравнение (25-40) на фазовой плоскости изображается семейством эллипсов (рис. 25-15, б), причем вертикальные оси эллипсов

равны 2k, а горизонтальные 2k/ω₀. Полученные эллипсы соответствуют незатухающим синусоидальным колебаниям. Амплитуда колебаний тока равна полуоси эллипса, на-





Рис. 25-14.



1

правленной по оси абсцисс, а частота равна отношению вертикальной полуоси к горизонтальной.

Так как при t = 0 задано $i = i_0$ и $u_c = u_0$, то фазовая траектория проходит через точку с координатами $x = i_0$ и $y = di/dt = (U - u_0)/L$, а амплитуда колебаний тока

$$I_m = \frac{k}{\omega_0} = \sqrt{i_0^2 + \left(\frac{U - u_0}{\omega_0 L}\right)^2}.$$
 (25-41)

В реальном колебательном контуре всегда есть некоторые потери и сопротивлением *r* нельзя пренебречь. За период колебаний амплитуда тока уменьшается и фазовые траектории имеют вид спиралей, завивающихся вокруг начала координат. Так как за один период колебаний $T_0 = 2\pi/\omega_0 \approx 2\pi \sqrt{LC}$ в контуре теряется энергия

$$\Delta W \approx \int_0^{T_0} (I_m \sin \omega_0 t)^2 r \, dt = \frac{1}{2} I_m^2 r T_0,$$

а общая энергия, запасенная в контуре, $W = LI_m^3/2$, причем $\Delta W \ll W$, то отношение радиусов двух соседних витков равно:

$$\frac{I_m(t+T_0)}{I_m(t)} = \sqrt{\frac{\overline{W} - \Delta \overline{W}}{\overline{W}}} = \sqrt{1 - \frac{rT_0}{L}} \approx 1 - \pi r \sqrt{\frac{\overline{C}}{L}}.$$
 (25-42)

Полученное выражение справедливо только при $r \ll \sqrt{L/C}$, когда при подсчете потерь ΔW можно пренебречь уменьшением амплитуды колебаний за один период. В общем случае колебательный процесс описывается уравнениями (13-55) и (13-56), которые являются параметрическими уравнениями спирали. Отношение I_m ($t + T_0$) к I_m (t) представляет собой величину, обратную декременту колебания (см. § 13-12).

По мере увеличения сопротивления шаг спирали увеличивается и при $r > 2 \sqrt{L/C} = r_{\rm кр}$ семейство спиралей вырождается в семейство параболических кривых, проходящих через начало координат.

Фазовые траектории при $r < r_{\kappa p}$ и $r > r_{\kappa p}$ изображены на рис. 25-15, в н г.

Если сопоставить фазовые траектории для трех различных значений *r* (рис. 25-15), то можно отметить некоторые общие свойства этих кривых. Все кривые пересекают ось *x* под прямым углом с переменой знака *dy/dx*. Во всех трех рассмотренных случаях имеется только одна точка равновесия, лежащая в начале координат, однако характер равновесия различный.

При r = 0 равновесие наименее устойчивое. Достаточно бесконечно малого отклошения от точки равновесия, чтобы начался незатухающий колебательный процесс с бесконечно малой амплитудой колебания. При этом представляющая точка совершает периодические движения по орбите с центром в точке равновесия. Точка равновесия такого типа называется центром.

При $r < r_{\kappa p}$ все процессы, возникающие в цепи, — колебательные затухающие и представляющая точка после любого принужденного отклонения от равновесия возвращается в исходное положение равновесия, совершая при этом несколько оборотов вокруг точки равновесия. Такого рода точка равновесня называется устойч н вым фокусом.

Если $r > r_{\kappa p}$, то представляющая точка, возвращаясь апериодически в состояние равновесия, движется по параболе и не совершает более полуоборота вокруг начала координат. Точка равновесия такого типа называется у с т о й ч и в ы м у з л о м. При построении фазовых траекторий процессов, описываемых

При построении фазовых траекторий процессов, описываемых дифференциальным уравнением второй степени, удобно пользоваться методом изоклин. Изоклиной называется геометри-

ческое место точек, в которых касательные ко всем интегральным кривым (возможным фазовым траекториям) имеют одинаковый наклон. Если известно семейство изоклин, то фазовые траектории могут быть построены геометрическим путем без дополнительного анализа.

Пример 25-3. Построить фазовые траектории цепи r, L, C при r < rкр (рис. 25-15, а) методом изоклин.

Решение. Дифференциальное уравнение цепи (см. § 13-9)

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0.$$
 (24-43)

Обозначив $r/L = 2\beta$ и применив ранее принятые обозначения i = x, di/dt = y и $1/LC = \omega_0^2$, получаем:

$$\frac{dy}{dt} + 2\beta y + \omega_0^2 x = 0. \tag{25-44}$$

Если dy/dt заменить через $\frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dx}y$, то, исключив время в уравнении (25-44), получим:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2\beta y + \omega_0^2 x}{y}.$$
 (25-45)

Так как во всех точках изоклин должно выполняться равенство

$$dy/dx = \text{const} = \theta$$
.

то уравнением изоклины является

$$y = -\frac{\omega_0^3}{\theta + 2\beta} x. \tag{25-46}$$

Изоклины представляют собой семейство лучей, проходящих через начало координат. Наклон этих лучей зависит от параметров контура и наклона в каса-



Рис. 25-16.

тельных к интегральным кривым в точках их пересечения с данной изоклиной.

Из последнего уравнения следует, что ось *х* является изоклиной с $\theta = \infty$, а ось *у* совпадает с изоклиной $\theta = -2\beta$. Уравнение изоклины $\theta = 0$, называемой изоклины θ горизонтальных касательных, имеет вид: $y = -\omega_u^2 x/2\beta$, следовательно, оща лежит во втором и четвертом квадрантах.

Полагая $\theta = \pm 2n\beta$, где n -целое число, получим семейство изоклин, представленных на рис. 25-16. Здесь короткими штрихами показан наклон интегральной кривой к изоклинам.

Проводя интегральные кривые так, чтобы они пересекли каждую изоклину под соответствующим углом, получаем фазовые траектории переходных процессов. На рис. 25-16 показаны две фазовые траектории для разпых начальных условий (точки *a*₁ и *a*₂). Зная фазовые траектории, т. е. имея зависимость

$$y = dx/dt = y(x),$$
 (25-47)

можно путем графического интегрирования найти соответствующие зависимости x (t) в обратном виде:

$$t = \int_{0}^{x} \frac{dx}{y(x)}.$$
 (25-48)

Затруднение при вычислениях интеграла (2-48) вблизи точек y = 0, связанное с обращением подынтегральной функции в бесконечность, можно обойти, заменяя участок фазовой траектории дугой окружности с центром, лежащим на оси x, и производя аналитическое интегрирование.

25-7. Колебательный разряд емкости через нелинейную индуктивность

Если в цепи *r*, *L*, *C* содержатся нелинейные элементы, то аналитический расчет переходного процесса очень усложняется. В этих случаях целесообразно пользоваться графическим построением процесса на фазовой

плоскости, которое может быть произведено относительно просто.



Рис. 25-17.

Рис. 25-18.

Рассмотрим цепь, содержащую линейные r, C и нелинейную индуктивность с заданной характеристикой $\Psi(i)$. В этом случае уравнение (25-43) принимает вид:

$$\frac{d^2\Psi}{dt^2} + r\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0.$$
 (25-49)

Обозначая
$$\Psi = x; \frac{d\Psi}{dt} = y$$
, получаем:
 $y \frac{dy}{dx} + f_1(\Psi) y + f_2(\Psi) = 0,$ (25-50)

707

$$f_1(\Psi) = r \ di/d\Psi$$
 и $f_2(\Psi) = i \ (\Psi)/C$ —

известные функции У или х, показанные на рис. 25-17.

Уравнение изоклин получается после замены dy/dx постоянной величиной в и имеет следующий вид:

$$y = -\frac{f_2(x)}{\theta + f_1(x)}.$$
 (25-51)

Семейство изоклин, построенных по этому уравнению, схематически показано на рис. 25-18. Там же построена одна фазовая траектория переходного процесса разряда конденсатора в цепи с нелинейной индуктивностью.

Глава двадцать шестая

АВТОКОЛЕБАНИЯ

26-1. Нелинейные резисторы со спадающим участком характеристики

При рассмотрении переходных процессов в нелинейных цепях особый интерес представляют процессы в цепях с сопротивлениями, имеющими спадающий участок характеристики, на котором диф-



ференциальное сопротивление отрицательно:

$$r_{\rm g} = du/di < 0.$$

Все характеристики элементов, обладающих отрицательными дифференциальными сопротивлениями, можно разделить на две группы: характеристики типа S и типа N. Наименование типа

соответствует начертанию характеристики при горизонтальном расположении оси напряжения и вертикальном расположении оси тока (рис. 26-1, *а* и *б*).

Характеристиками типа S обладают газоразрядные электровакуумные приборы (газотрон, неоновая лампа) и электрическая дуга, у которых спадающий участок характеристики обусловлен ионизацией междуэлектродного пространства.

Характеристики типа N имеют электронные лампы с заметным влиянием вторичной эмиссии с анода, туннельные диоды, а также электронные лампы, на управляющую сетку которых подается дополнительно напряжение Δu_c , противоположное по знаку изменению анодного напряжения Δu_a . Спадающий участок характеристики в этих случаях обусловлен изменением условий эмиссии

где

ı

электронов анодом лампы или обратным воздействием управляющего напряжения сетки лампы на ее ток.

Малые колебания тока вокруг некоторой точки, лежащей на спадающем участке характеристики, соответствуют отрицательному потреблению или отдаче мощности нелинейным резистором. Эта отдача мощности происходит за счет преобразования энергии источников постоянного тока в энергию переменного тока, отдаваемую нелинейным резистором во

внешнюю цепь.

В качестве примера искусственного получения спадающей характеристики рассмотрим вольт-амперную характеристику триода, на сетку которого кроме постоянного напряжения U_{c0} подается дополнительное напряжение ku_a , пропорциональное и противоположное по знаку напряжению между анодом и катодом (рис. 26-2),

$$u_{\rm c} = U_{\rm c0} - k u_{\rm a},$$
 (26-1)

где $k = - \frac{\partial u_c}{\partial u_a}$ называется коэффициентом обратной связи.

При определенных значениях коэффициента обратной связи вольт-амперная характеристика лампы может иметь значительный участок с отрицательным дифференциальным сопротивле-





Рис. 26-2.

нием. Для иллюстрации на рис. 26-2 построена вольт-амперная характеристика электронной лампы — триода при напряжении на сетке (в вольтах)

$$u_{\rm c} = 40 - 0.2u_{\rm a}.\tag{26-2}$$

Построение выполнено на основании заданного семейства характеристик $i_a(u_a)$ при различных u_c .

При исследовании процессов, возникающих в цепях с нелинейными резисторами, имеющими спадающий участок характеристики, первоначально будем считать заданной вольт-амперную характеристику нелинейного резистора. Затем, определив частоты гармонических составляющих, возникающих в цепи в переходном и установившемся процессах, будем судить о том, какими средствами может быть получена требуемая нелинейная характеристика (задача синтеза).

26-2. Понятие об устойчивости режима в цепи с нелинейными резисторами

В электрических цепях с источниками постоянных э. д. с. и нелинейными резисторами, имеющими спадающий участок характеристики, при определенных условиях невозможен установившийся режим протекания постоянного тока. Некоторые значения токов, найденные при помощи общих методов расчета цепей постоянного тока, не могут быть получены, так как они соответствуют неустойчивому режиму. Достаточно ничтожно малого отклонения от этих значений, чтобы начался переходный процесс, приводящий к новому устойчивому значению постоянного тока или к возникновению переменного тока. Поэтому даже при расчете цепи постоянного тока с нелинейными резисторами типа S и N необходимо решить вопрос об устойчивости полученного режима.

Основы математической теории устойчивости были заложены трудами выдающегося русского ученого профессора Харьковского университета А. М. Ляпунова. Исследуя нелинейные задачи небесной механики, А. М. Ляпунов показал, что правильное суждение об устойчивости при малых отклонениях от состояния равновесия может быть получено на основании линеаризации нелинейного уравнения, т. е. замены нелинейной характеристики касательной в точке предполагаемого состояния равновесия.

Предположим, что исследуется состояние равновесия цепи с нелинейным резистором при токе I_y и напряжении U_y . Раскладывая характеристику *i* в ряд вблизи точки равновесия и пренебрегая высшими степенями, получаем:

$$u - U_{y} = \left(\frac{du}{di}\right)_{y} (i - I_{y}).$$

Обозначая приращения тока и напряжения относительно I_y и U_y через Δi и Δu , дифференциальное сопротивление в точке равновесия $(du/di)_y$ через ρ_y , получаем закон Ома для приращения тока и напряжения

$$\Delta u = \rho_{y} \Delta i,$$

причем на спадающих участках характеристики $\rho_v < 0$.

Правая часть дифференциального уравнения цепи для Δu или Δi , характеризующая установившийся режим, равна нулю и решение содержит только свободные составляющие. Но в отличие от реальных линейных цепей, для которых все корни характеристических уравнений имеют отрицательную вещественную часть и свободные составляющие затухают, в цепях с нелинейными резисторами типа S или N характеристические уравнения могут иметь корни с положительной вещественной частью.

Такие корни свидетельствуют о наличии нарастающих свободных составляющих переходного процесса, т. е. о неустойчивом режиме. Следовательно, критерием устойчивости состояния равновесия является отсутствие в характеристическом уравнении, составленном при линеаризации нелинейной характеристики в точке равновесия, корней с положительной вещественной частью.

При анализе устойчивости режима большое значение имеют малые паразитные емкости и индуктивности иелинейных элементов, которыми пренебрегают при исследовании линейных цепей. Опыт показал, что при анализе устойчивости цепей, содержащих нелинейные резисторы типа *S*, необходимо учитывать малую индуктивность, включенную последовательно с сопротивлением. Для резисторов типа *N*, наоборот, необходимо учитывать малую емкость, включенную параллельно нелинейному резистору.

На значение малых параметров при анализе устойчивости нелинейных цепей впервые обратили внимание А. А. Андронов и С. Э. Хайкин.

Пример 26-1. Исследовать устойчивость режима в точке *3* на характеристике неоновой лампы (кривая *О*—*1*—*3*—*2*—*4* на рис. 26-3) при включении ее в цепь, изображенную на рис. 26-4. для двух случаев: *б*)



ру с, здесь ρ_y — дифференциальное сопротивление неоновой лампы в точке 3; L_0 — инчтожно малая паразитная индуктивность, а r и C — сопротивление резистора и смкость конденсатора, включенных в цепь. В обоих слу-



Рис. 26-3.

чаях точка предполагаемого установившегося режима (точка 3) получена в результате перессчения кривой i(u) и прямой $i = (U_a - u)/r$.

Решение. Заменяя нелинейное сопротивление отрицательным линейным сопротивлением ρ_y и применяя обычные методы теории переходных процессов, составляем характеристическое уравнение:

$$Z(p) = \rho_{y} + pL_{0} + \frac{r/pC}{r+1/pC} = 0,$$

или после преобразования

$$L_0 r C \rho^2 + (r \rho_y C + L_0) \rho + (r + \rho_y) = 0,$$

ияи

$$p^2+2\beta p+\omega_0^2=0,$$

где

$$\beta = \frac{r\rho_{\mathbf{y}}C + L_0}{2L_0 rC} \approx \frac{\rho_{\mathbf{y}}}{2L_0}; \quad \omega_0^2 = \frac{r + \rho_{\mathbf{y}}}{L_0 rC}.$$

Корни характеристического уравнения



 $p_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$. Так как L_0 ничтожно мало, $\rho_y < 0$, то для обоих случаев (рис. 26-3, a и δ) $\beta < 0$. Следовательно, по крайней мере один из корней характеристического уравнения положителен.

Рис. 26-4.

Таким образом, вне зависимости от соотношения между r и ρ_y режим в точке 3 при $\rho_y < 0$ оказывается неустойчивым. Иной вывод получается, если пренебречь малой индуктивностью L₀. В этом случае характеристическое уравнение

$$Z(p) = \rho_y + \frac{r/pC}{r+1/pC} = 0$$

имеет единственный корень

$$p_1 = - (r + \rho_v)/r\rho_v C.$$

Рассматривая полученное выражение, можно сделать ошибочный вывод, что при $| \rho_y | > r$ [вариант рис. 26-3, б и соответствующая ему прямая $i = (U_{a1} - u)/r$ при $U_a = U_{a1}$ на рис. 26-3] равновесие будет устойчивым.

В неустойчивых цепях с отрицательными дифференциальными сопротивлениями при действии только постоянных э. д. с. могут возникать переходные процессы, приводящие к колебательному режиму — автоколебаниям.

Автоколебания, возникающие в нелинейных цепях, можно подразделить на: а) резко несинусоидальные или релаксационные и б) близкие к синусоидальным или, как их условно называют, синусоидальные, хотя этот термин не совсем соответствует действительности.

Рассмотрим примеры автоколебаний каждого типа.

26-3. Релаксационные колебания в цепи с отрицательным сопротивлением

Возникновение релаксационных колебаний рассмотрим на примере цепи с неоновой лампой (рис. 26-4).

Характеристика неоновой лампы типа S (рис. 26-3) имеет область с отрицательным дифференциальным сопротивлением, лежащую между точками 1 и 2 при напряжении $U_2 < u < U_1$.

Так как ток в конденсаторе $i_C = C du/dt$, то, пренебрегая паразитной индуктивностью, получаем следующее уравнение:

$$r(i + Cdu/dt) + u = U_a$$

или

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{rC} (U_{a} - u - ir).$$
(26-3)

При постоянном токе в цепи du/dt = 0 и

$$i = \frac{U_a - u}{r}.$$
 (26-4)

Если параметры цепи таковы, что прямая, выражаемая этим уравнением, пересекает характеристику неоновой лампы в одной точке, для которой дифференциальное сопротивление отрицательно (точка 3 на рис. 26-3), и устойчивое равновесие невозможно, то переходный процесс приводит к возникновению незатухающих колебаний, значительно отличающихся от синусоидальных. Рассмотрим последовательно различные этапы возникновения этих колебаний.

После включения цепи до тех пор, пока конденсатор не заряднлся до напряжения U_1 , ток неоновой лампы равен нулю и конденсатор C заряжается через сопротивление r, как и в линейной цепи r, C (см. § 13-7), по закону

$$u_{\rm C} = U_{\rm a} (1 - e^{-t/rC}).$$

Когда напряжение на конденсаторе в момент $t = t_1$ достигнет значения U_1 (рис. 26-3), неоновая лампа зажжется и, так как напряжение на ней из-за параллельно подключенного конденсатора не может измениться скачком, ток лампы практически мгновенно увеличится от нуля до величины I_1

(точки 1 и 1' на рис. 26-3). С этого момента времени t_1 процесс описывается нелинейным дифференциальным уравнением (26-3). Скорость изменения напряжения на неоновой лампе du/dt, которая пропорциональна горизонтальному отрезку между прямой $i = (U_a - u)/r$ и кривой i(u) (на рис. 26-3 эти отрезки показаны штриховкой), становится отрицательной. Конденсатор



Рис. 26-5.

начинает разряжаться через неоновую лампу. Зависимость напряжения *u* от времени при разрядке конденсатора может быть найдена графическим интегрированием непосредственно из уравнения (26-3)

$$t = t_1 + \int_{U_1}^{u} \frac{rC \, du}{U_a - u - ir}.$$

Напряжение на конденсаторе убывает до тех пор, пока не снизится в момент времени t_2 до величины U_2 и неоновая лампа гаснет (точки 2 и 2' на рис. 26-3).

Дальнейшая зарядка конденсатора от напряжения погасания до напряжения второго зажигания неоновой лампы происходит аналогично первоначальной зарядке.

Итак, в цепи устанавливается периодический процесс попеременной зарядки и разрядки конденсатора; график этого процесса представлен на рис. 26-5.

Для получения линейного изменения напряжения при зарядке конденсатора вместо резистора r включают насыщающийся диод, а для ускорения разрядки конденсатора вместо неоновой лампы применяют тиратроны с большими значениями тока зажигания I_1 , которые обеспечивают большую скорость разрядки конденсатора C (отрезок 1'-1'' на рис. 26-3). Так могут быть получены напряжения пилообразной формы, необходимые, например, для развертки луча на экране электронно-лучевого осциллографа.

26-4. Близкие к синусоидальным колебания в цепи с отрицательным сопротивлением

Для уяснения условий получения незатухающих синусондальных колебаний рассмотрим колебательный контур. подключенный к источнику постоянного напряжения U_a (рис. 26-6, a) через нелинейное сопротивление типа N (рис. 26-6,б). При анализе устойчивости этой цепи паразитная емкость может считаться включенной в емкость С.

Так как в рассматриваемой цепи напряжение на конденсаторе $u_{C} = U_{a} - u_{c}$ а ток $\dot{i}_{C} = C du_{C}/dt = -C du/dt$, то по второму закону Кирхгофа получаем следующее уравнение:

$$LC \frac{d^2u}{dt^2} + rC \frac{du}{dt} + u + L \frac{di}{dt} + ir = U_a.$$
(26-5)

 При постоянном токе в цепи все производные должны обратиться в нуль и

$$i = \frac{U_a - u}{r}.$$
 (26-6)

Допустим, что параметры цепи подобраны так, что прямая, описываемая этим выражением, пересекает характеристику нелинейного сопротивления в одной точке (точке равновесия А), для которой дифференциальное сопротивление отрицательно (рис. 26-6, б).



Пусть в момент включения цепи напряжение на конденсаторе и ток в катушке равны нулю. Тогда сразу же после замыкания рубильника напряжение и на нелинейном резисторе равно напряжению источника U_n и по мере зарядки конденсатора напряжение $u = U_a - u_c$ убывает, казалось бы, приближаясь к значению U_A , соответствующему точке равновесия.

Для анализа переходного процесса рассмотрим условие равновесия, соответствующего точке А. Заменив нелинейный элемент дифференциальным сопротивлением ра в точке А, составим характеристическое уравнение для приращений и и і относительно этой точки:

$$Z(p) = r + pL + \frac{\rho_A/pC}{\rho_A + 1/pC} = 0,$$

$$p^2 + 2\beta p + \omega_0^2 = 0, \qquad (26-7)$$

где

$$\beta = \frac{1}{2} \left(\frac{r}{L} + \frac{1}{\rho_A C} \right); \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \left(1 + \frac{r}{\rho_A} \right).$$

Корни уравнения (26-7)

$$p_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = -\beta \pm j\omega,$$

где

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Предположим, что корни комплексные $\omega_0^2 > \beta^2$ и свободные колебания в цепи могут быть выражены формулой (13-54).

Поскольку $\rho_A < 0$, коэффициент затухания β может быть как положительным, так и отрицательным. Если $0 > \rho_A > -L/rC$, то β имеет отрицательный знак, режим в точке A неустойчив и свободные колебания, возникающие в цепи с частотой ω , нарастают.

Таким образом, в цени не устанавливается, как можно было бы предположить, постоянный ток, а возникают автоколебания, амплитуда которых постепенно увеличивается до тех пор, пока значения тока и напряжения в нелинейном сопротивлении не выйдут за пределы спадающего участка характеристики. Переход на участок характеристики с положительным дифференциальным сопротивлением ограничивает амплитуду колебаний, в цепи устанавливаются практически синусоидальные колебания с частотой, близкой к ω .

Нелинейным элементом при получении синусоидальных колебаний часто является электронная лампа, например триод. Поэтому остановимся на создании обратной связи между напряжением на аноде лампы и напряжением на сетке, обеспечивающей получение спадающего участка характеристики нелинейного сопротивления.

На рис. 26-7, *а*—*в* представлены три схемы ламповых генераторов, для которых при некоторой частоте ω и соответствующем выборе параметров цепи и напряжений U_0 и U_c могут быть выполнены условия (26-1), обеспечивающие наличие спадающего участка вольт-амперной характеристики.

Векторные диаграммы переменных составляющих напряжений изображены для каждой из схем над нею. Как видно из диаграмм, переменная составляющая напряжения на сетке $\dot{U}_{\rm c}$ находится в противофазе с напряжением на аноде лампы $\dot{U}_{\rm a}$. Таким образом, коэффициент обратной связи k в выражении (26-1) получается положительным (его выражение для каждой схемы приведено на рис. 26-7). Следовательно, вольт-ампериая характеристика участка цепи между анодом и катодом лампы при достаточно большом значении коэффициента обратной связи имеет спадающий участок (рис. 26-2).

Значение коэффициента обратной связи, необходимое для возбуждения колебаний, может быть определено непосредственно из условия возникновения автоколебаний:

$$0 > \rho_A > -L/rC.$$
 (26-8)

Так как

$$\frac{1}{\rho_A} = \frac{di}{du} = \frac{\partial i_a}{\partial u_a} + \frac{\partial i_a}{\partial u_c} \frac{\partial u_c}{\partial u_a},$$

то, обозначая для линейного участка характеристики электронной лампы $\partial i_a/\partial u_a = 1/R_i = g_i$ и $\partial i_a/\partial u_c = S$ (см. § 9-2), а также учи-



Рис. 26-7,

тывая, что $\partial u_c / \partial u_a = -k$, можно неравенство (26-8) записать в следующем виде:

$$\frac{1}{\rho_A} = g_i - kS < -g_{\mathfrak{s}},$$

или

$$kS > g_{\mathfrak{s}} + g_i, \qquad (26-8a)$$

где $g_s = rC/L$ — эквивалентная проводимость колебательного контура.

Полученное неравенство является условием возникновения автоколебаний в ламповом генераторе.

Показанные на рис. 26-7 схемы ламповых генераторов (автогенераторов) нашли широкое применение в радиотехнике, в промышленной электронике и в высокочастотной электротермии для получения колебаний высоких частот от нескольких килогерц до сотен мегагерц.

Итак, проведенный анализ позволил определить условия возникновения автоколебаний, близких к синусоидальным. Для определения амплитуд и формы кривых тока и напряжения применяют специальные методы анализа нелинейных цепей. Такими методами являются, например:

а) рассмотрение процесса на фазовой плоскости;

б) метод гармонического баланса, основанный на условной линеаризации задачи.

26-5. Фазовые траектории процессов в цепи с отрицательным сопротивлением

Если в колебательный контур (рис. 25-15,*a*) вместо сопротивления *r* включен нелинейный элемент с отрицательным дифференциальным сопротивлением, который в определенном диапазоне изменения тока может быть заменен источником постоянной э. д. с. и отрицательным сопротивлением $r = r_{\rm g} < 0$, то коэффициент затухания $\beta = r/2L$ оказывается отрицательным. В этом случае переходный процесс не зату-

хает, а нарастает.

На рис. 26-8 представлены фазовые траектории для $0 > r > -r_{\kappa p}$ и $r \ll -r_{\kappa p}$, где $r_{\kappa p} = 2\sqrt{L/C}$; здесь, так же как и при положительных значениях r (см. § 25-4), точка равновесия одна, однако теперь она неустойчива. При $0 > r > -r_{\kappa p}$ эта точка называется неустойчивым фокусом, а при $r \ll -r_{\kappa p}$ – неус-



тойчнвым узлом. В обоих случаях достаточно ничтожного отклонения от положения равновесия для возникновения лавинообразного процесса, уводящего представляющую точку далеко от положения равновесия в область, где дифферснциальное сопротивление уже перестает быть отрицательным и переходный процесс затухает.

Фазовые траектории могут быть построены методом изоклин так же, как это сделано в § 25-6. На рис. 26-9 показано семейство изоклин для $r > - r_{\kappa p}$ и нанесены две возможные фазовые траектории. Построение полностью аналогично выполненному на рис. 25-16.

В цепях с нелинейными резисторами, имеющими спадающие характеристики, устанавливается режим, изображаемый на фазовой плоскости либо точкой (устойчивый фокус или узел), либо замкнутой кривой, которую называют п р е д е л ь н ы м ц и к л о м. Эта замкнутая кривая состоит из участков развивающихся спиралей или парабол (рис. 26-8, а и б), соответствующих нарастающим процессам в областях с отрицательным дифференциальным сопротивлением, и участков свивающихся спиралей или парабол (рис. 25-15, в и г), изображающих затухающие процессы в областях с положительным дифференциальным сопротивлением.



Рис. 26-9.

Изучение замкнутых фазовых траекторий, кроме простоты их графического анализа и возможности качественной оценки протекающего процесса, полезно еще потому, что их легко получить



Рис. 26-10.

опытным путем при помощи электронно-лучевого осциллографа.

Простейшая схема наблюдения фазовой траектории периодического процесса на экране электронно-лучевой трубки приведена на рис. 26-10. Здесь исследуемая величина представлена в виде напряжения и. Это напряжение непосредственно по-

дается на горизонтальные отклоняющие электроды электроннолучевого осциллографа $\mathcal{D}O$ и дает отклонение луча по оси x, пропорциональное u. Для получения вертикального отклонения луча, пропорционального y = du/dt, применяется дифференцирующая цепочка, состоящая из конденсатора C и резистора r, причем сопротивление r выбирается так, чтобы напряжение на нем было много меньше напряжения на конденсаторе. Тогда ток в резисторе r, а следовательно, и напряжение на нем пропорциональны du/dt. Это напряжение усиливается при помощи усилителя \mathcal{Y} и подается на вертикальные отклоняющие электроды электроннолучевого осциллографа ЭО.

Таким образом, оказывается, что горизонтальное отклонение луча пропорционально исследуемому напряжению *u*, а вертикальное отклонение луча пропорционально *du/dt*, и кривая, очерченная лучом на экране электронно-лучевой трубки, представляет собой фазовую траекторию изучаемого предельного цикла.

26-6. Фазовые траектории процессов в генераторе синусои дальных колебаний

Рассмотрим на фазовой плоскости процессы, которые возникают в цепи, изображенной на рис. 26-6, *a*, и применим для анализа метод кусочно-линейной аппроксимации характеристики.

Выразив нелинейную характеристику i(u) (рис. 26-6,6) в виде четырех прямолинейных участков (рис. 26-11,*a*) и принимая в качестве координат фазовой плоскости $x = u = U_a - u_c$ и $y = du/dt = -du_c/dt$, можно и фазовую плоскость разбить на четыре области (рис. 26-11,6).

Запишем линейное уравнение участка характеристики *i* (*u*) и дифференциальное уравнение (26-5) для каждой из этих областей:

область *I*.
$$i=0; LC \frac{d^2u}{dt^2} + rC \frac{du}{dt} + u = U_a$$
 (26-9)

при и < 0;

область II. $i = \frac{u}{\rho_1}$; $LC \frac{d^2u}{dt^2} + \left(rC + \frac{L}{\rho_1}\right) \frac{du}{dt} + \left(1 + \frac{r}{\rho_1}\right) u = U_a$ (26-10) при $0 < u < U_1$;

область III.
$$i = \frac{u - U_2}{\rho_2}$$
; $LC \frac{d^2 u}{dt^2} + \left(rC + \frac{L}{\rho_2}\right) \frac{du}{dt} + \left(1 + \frac{r}{\rho_2}\right) u =$
= $U_a + U_2 \frac{r}{\rho_2}$ (26-11)

при $U_1 < u < U_2;$

область IV.
$$i = 0; LC \frac{d^2u}{dt^2} + rC \frac{du}{dt} + u = U_a$$
 (26-12)

при $u > U_2$.

Здесь для прямой 0—1 сопротивление $\rho_1 = du/di > 0$, а для прямой 2—1 сопротивление $\rho_2 = du/di < 0$.

Находя корни характеристического уравнения для каждой из областей, получаем, что для контура с высокой добротностью ($r \ll \sqrt{L/C}$) параметры цепи можно выбрать так, чтобы во всех четырех областях переходные процессы были колебательными.

При этом в областях I, II и IV коэффициент затухания β всегда положителен и, следовательно, колебания затухают, а в области III он становится отрицательным и при выполнении условия (26-8а) колебания нарастают.

Таким образом, в областях *I*, *II* и *IV* фазовые траектории аналогичны графику на рис. 25-15,*в*, причем центры спиралей являются устойчивыми фокусами и соответствуют значениям $u = U_s$ для областей *I* и *IV* и $u = \rho_1 U_a/(\rho_1 + r) = U_B$ для области *II*

a) u_{a} u_{a}$ $(см. точки а и В на рис. 26-11), что следует из уравнений (26-10) при <math>du/dt = d^2u/dt^2 = 0.$

В области *III* фазовые траектории аналогичны графику на рис. 26-8,*a*, центр спиралей является неустойчивым фокусом; его координата соответствует условию

$$u = \frac{\rho_2 U_a + r U_2}{\rho_2 + r} = U_A$$

и он лежит в области III (рис. 26-11).

На границе двух областей должны выполняться условия «припасовывания» или «сшивания» фазовых траекторий соседних областей. Так как u_C по закону коммутации не может измениться скачком, то, следовательно, не может измениться скачком и $u = U_a - u_C$. В таком случае не может изменяться скачком и ток *i* в нелинейном сопротивлении, представляющий собой непрерывную функцию напряжения *u*. Также остается непрерывным и ток, протекающий через емкость $i_C = C du_C/dt$, являющийся сум-

мой тока *i* и тока в индуктивности, который по закону коммутации не может измениться скачком, а следовательно, не может измениться скачком и $du/dt = - du_C/dt$. Итак, условием «сшивания» фазовых траекторий является непрерывность *u* и du/dt, т. е. непрерывность движения изображающей точки при переходе из одной области в другую.

На рис. 26-11, б изображены фазовые траектории процессов в рассматриваемой цепи. Из построения видно, что центр спиралей фазовых траекторий в областях I и IV лежит вне этих областей (точка a), так же как и центр спиралей фазовых траекторий области II (точка B вне области II). В области III центр развивающихся спиралей соответствует неустойчивой точке равновесия типа фокуса и находится внутри области в точке A. Точка A — единственная точка равновесия рассматриваемой цепи — неустойчивый фокус; следовательно, в цепи не может установиться постоянный ток.
Путем построения ряда фазовых траекторий для различных начальных условий можно убедиться, что при любых начальных условиях включение цепи приводит к периодическим колебаниям, изображаемым на фазовой плоскости в виде предельного цикла. област)сли начальные условия соответствуют точке, лежащей внутри то колги, ограниченной предельным циклом (точка a' на рис. 26-11, б), лебания в цепи нарастают, пока не достигнут значения, соот-



Рис. 26-12.

ветствующего предельному циклу. Если же точка, характеризующая начальные условия, лежит вне этой области (точка *b* на рис. 26-11,*б*), то возникшие колебания затухают до значения, соответствующего предельному циклу. В обоих случаях фазовая траектория как бы наматывается на предельный цикл.

Предельный цикл установившегося колебательного процесса относительно мало отличается от эллипса, т. е. возникают колебания вокруг точки равновесия *A*, близкие к синусоидальным.

В реальной цепи плавные переходы характеристики вместо изломов в точках *О*, *I* и *2*, принятых при кусочно-линейной аппроксимации (рис. 26-11,*a*), еще более приближают действительный предельный цикл к эллипсу. На рис. 26-12 дана фотография осциллограммы нарастания колебаний и предельного цикла с экрана электронно-лучевого осциллографа, включенного по схеме на рис. 26-10. Амплитуда напряжения на емкости u_C определяется как горизонтальная полуось эллипса, а частота ω в соответствующем масштабе равна отношению отрезков вертикальной и горизонтальной осей (рис. 26-11,6).

У большинства ламповых генераторов $r \ll \sqrt{L/C}$ и $|\rho_2| \ll \sqrt{V/L/C}$; в этом случае $\omega \approx 1/\sqrt{LC}$.

26-7. Определение амплитуды автоколебаний методом гармонического баланса

Амплитуда и частота установившихся автоколебаний в нелинейной цепи могут быть определены при помощи метода гармонического баланса (см. § 24-6).

Для пояснения этого метода рассмотрим автоколебания, возникающие в цепи, изображенной на рис. 26-7, *б*.

На рис. 26-13 схема генератора изображена в виде двух звеньев — нелинейного (1) и линейного (11) с разомкнутой обратной связью.



Рис. 26-13.

Каждое из звеньев представляет собой такой четырехполюсник, для которого напряжение или ток на выходе практически не завнсит от нагрузки, подключенной к вторичным зажимам. В первом звене это справедливо потому, что внутреннее сопротивление электронной лампы R_i отнесено к второму звену и лампу можно рассматривать как источник тока, значение

которого i_a зависит только от напряжения на сетке u_c . Сопротивление R_i приближенно принимается постоянным. Нагрузкой второго звена при замыкании обратной связи (соединение зажимов 1-1' и 2-2') является сопротивление между сеткой и катодом электронной лампы, которое весьма велико, а следовательно, напряжение на зажимах 2-2' практически не зависит от нагрузки.

Для первого нелинейного звена по характеристике электронной лампы может быть построена зависимость мгновенного значения тока на выходе от напряжения на входе. Задаваясь различными значениями амплитуды синусоидального напряжения u_{1c} на входе, по нелинейной характеристике электронной лампы можно построить несинусоидальную кривую тока i_a и, разлагая ее на гармоники, найти соответствующее напряжению u_{1c} значение первой гармоники тока i_{1a} .

В комплексной форме отношение

$$\dot{U}_{1c}/\dot{I}_{1a} = r_1 (U_{1m})$$
 (26-13)

представляет собой вещественную функцию r_1 амплитуды напряжения на входе U_{1m} . Пример такой зависимости приведен на рис. 26-14.

Для второго линейного звена отношение U_{1c} к току I_{1a} может быть выражено комплексным сопротивлением, зависящим от частоты ω и не зависящим от U_{1m} :



получаем:

$$Z_1(j\omega) = j\omega M \frac{R_i}{R_i + (r + j\omega L)(1 + j\omega R_i C)}.$$
 (26-15)

Автоколебания существуют при равенстве амплитуд и фаз первой гармоники напряжений на входе и выходе цепи:

$$\dot{U}_{1c} = \dot{U}'_{1c}$$

Согласно (26-13) и (26-14) в этом случае

$$Z_1(j\omega) = r_1(U_{1m}) \tag{26-16}$$

и, следовательно,

Im
$$Z_1(j\omega) = 0.$$
 (26-17)

После подстановки (26-15) в (26-17) получаем:

$$R_i + r = \omega^2 R_i L C,$$

илн

$$\omega = \sqrt{\frac{R_i + r}{R_i L C}}.$$
(26-18)

Подставляя значение ω в (26-15), на основании (26-16) получаем:

$$r_1(U_{1m}) = \frac{MR_i}{L + R_i rC}.$$
 (26-19)

По зависимости r_1 от (U_{1m}) (рис. 26-14) при r_1 , рассчитанном по формуле (26-19), графически находяг амплитуду напряжения первой гармоники для установившихся колебаний U_{1m} .



в тригонометрический ряд

• .

 A _{cp}		^k a	k _H
$\frac{2A_m}{\pi}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$	1
 $\left a_{\text{makc}} \left(1 - \frac{\alpha}{\pi} \right) \right $	$\frac{\sqrt{1-\frac{4\alpha}{3\pi}}}{1-\frac{\alpha}{\pi}}$	$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{4\alpha}{3\pi}}}$	$\frac{2\sqrt{2}\sin\alpha}{\alpha\pi\sqrt{1-\frac{4\alpha}{3\pi}}}$
<u>. а_{макс} 2</u>	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	√3	$\frac{4\sqrt{6}}{\pi^2}$
 a _{makc}	1	1	$\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$
 ССП _{Макс}	$\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$	$\frac{1}{V\overline{\alpha}}$	$\frac{2\sqrt{2} \sin \frac{\alpha \pi}{2}}{\pi \sqrt{\alpha}}$

№ п.п.	График ƒ (ωt)	Разложение в ряд f (ωł)	A
6	a mance wt	$f(\omega t) = a_{\text{MAKC}} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \times \left(\sin \omega t + \frac{1}{2} \sin 2\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \ldots \right) \right]$	<u>а_{макс} V 3</u>
7	o 2n - 2n - amanc wit	$f(\omega t) = a_{\text{MaKC}} \left[\alpha + \frac{2}{\pi} \times \left(\sin \alpha \pi \cos \omega t + \frac{1}{2} \sin \alpha \pi \cos 2\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\alpha \pi \cos 3\omega t + \dots \right) \right]$	a _{Makc} √a
8	<u>π</u> Αm 3π 2π ω!	$f(\omega t) = \frac{2A_m}{\pi} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\cos\omega t + \frac{1}{1\cdot 3}\cos 2\omega t - \frac{1}{3\cdot 5}\cos 4\omega t + \frac{1}{5\cdot 7}\cos 4\omega t + \frac{1}{5\cdot 7}\cos 6\omega t - \ldots\right)$	$\frac{A_m}{2}$
9	Am 2n wt	$f(\omega t) = \frac{4A_m}{\pi} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1 \cdot 3}\cos 2\omega t - \frac{1}{3 \cdot 5}\cos 4\omega t + \frac{1}{5 \cdot 7}\cos 6\omega t - \ldots\right)$	$\cdot \frac{A_m}{V 2}$
726			

,

A _{cp}	k _.	k _a	k _u
<u>а_{макс}</u> 2	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	√3	$\frac{\sqrt{1,5}}{\pi}$
∝a _{Makc}	$\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$	$\frac{1}{1\alpha}$	$\frac{\sqrt{2} \sin \alpha \pi}{\pi \sqrt{\alpha}}$
<u>А</u> т л	л 2	2	
<u>2Ат</u> л	$\frac{\pi}{2 \sqrt{2}}$	¥2	_

نہ

№ п.п.	График ƒ (ωť)	Разложение в ряд f (ωt)	А	
10		$f(\omega t) = \frac{3\sqrt{3}A_m}{\pi} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 4}\cos 3\omega t - \frac{1}{5 \cdot 7}\cos 6\omega t + \frac{1}{8 \cdot 10}\cos 9\omega t - \ldots\right)$	$A_m \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{4\pi}}$	
11	$f(\omega t) = a_{\text{макс}} \frac{\cos \omega t - \cos \theta}{1 - \cos \theta}$ при $f > 0$	$f(\omega t) = a_{\text{MAKC}} \times \\ \times \left(\alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \cos k\omega t \right),$ rge $\alpha_0 = \frac{1}{\pi (1 - \cos \theta)} \times \\ \times (\sin \theta - \theta \cos \theta);$ $\alpha_k = \frac{1}{k\pi (1 - \cos \theta)} \times \\ \times \left[\frac{\sin (k-1) \theta}{k-1} - \frac{\sin (k+1) \theta}{k+1} \right]$	$a_{\text{Makc}} \sqrt{\frac{\theta\left(\frac{1}{2} + \cos^2 \theta\right) - \frac{3}{4}\sin 2\theta}{\pi \left(1 - \cos \theta\right)^2}}$	

Приложение 2

Таблица оригиналов и изображений (по Лапласу)

Оригинал	Изображение
A	A/p
$e^{\alpha t}$	$\frac{1}{p-\alpha}$
$1-e^{-\alpha t}$	$\frac{\alpha}{p(p+\alpha)}$
$e^{i(\omega_{0}t + \psi)}$	$\frac{e^{j\psi}}{p-j\omega_0}$
$\cos \omega_0 t$	$\frac{p}{p^2 + \omega_v^3}$
sin ω ₀ t	$\frac{\omega_0}{\rho^2 + \omega_0^2}$
sin (ω₀t · ├· ψ)	$\frac{p\sin\psi+\omega_0\cos\psi}{\rho^2+\omega_0^2}$
$\cos(\omega_0 t + \psi)$	$\frac{p\cos\psi-\omega_0\sin\psi}{p^2+\omega_0^2}$

Продолжение приложения 1

A _{cp}	¢ф	k _a	, <i>k</i> ,,
$\frac{3\sqrt{3}A_m}{2\pi}$	$\pi \sqrt{\frac{2}{27} + \frac{1}{3\pi \sqrt{3}}}$	$\frac{2}{\sqrt{2+\frac{3\sqrt{3}}{\pi}}}$. –
	•		
a _{makc} ao	_	-	

Продолжение приложения 2

Оригинал	Изображение
$e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t$	$\frac{\omega_0}{(p+\alpha)^2+\omega_0^2}$
$e^{-\alpha t}\cos\omega_0 t$	$\frac{(\rho+\alpha)}{(\rho+\alpha)^2+\omega_0^2}$
t	$\frac{1}{p^2}$
<i>i</i> ⁿ , где <i>n</i> — целое положительное число	$\frac{n!}{p^{n+1}}$
$te^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(p+\alpha)^2}$
<i>tле^{-αt}</i> , где <i>п</i> —целое положительное число	$\frac{n!}{(p+\alpha)^{n+1}}$
$\frac{t^{\alpha-1}e^{\nu_n t}}{(\alpha-1)!}$	$\frac{1}{(p-p_n)^{\alpha}}$

.

		Фаза 🕅 (ш)	K [0]	$-\arctan \frac{\omega}{\beta}$	- $\arctan \frac{2\omega\beta}{\beta^2 + \omega_o^2 - \omega^2}$
с спектров	Частотные спектры	Амплитуда F (w)	- ¥ 3	$\frac{A}{V^{\omega^2+\beta^2}}$	$\frac{\omega_0 A_m}{V \left(\beta^2 + \omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + 4\omega^2 \beta^2}$
ций и их частотных.		F (jw)	<u>ا</u> ره ا	<u>Α</u> /w+β	$\frac{\omega_0 A_m}{(j\omega+\beta)^3+\omega_0^3}$
Тоблица функци		Сункция времени	$f(t) = A$ $npu \ t \ge 0;$ $f(t) = 0$ $npu \ t \le 0$	$f(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t} \\ npu \ t \ge 0; \\ 0 \ npu \ t \le 0 \end{cases}, \frac{1}{2} \int_{0}^{t} \frac{1}{2} \int$	$f(t) = \begin{cases} A_m e^{-\beta t} \sin \omega_0 t & \frac{1}{A_m} \int_{-\infty}^{\infty} $
:	ž			5	co

.

Приложение 3

родолжение приложения 3		Φаза θ (ω)	0 при а≼∞. и при а≥∞	5 8 4	O
Ш	Частотные спектры	Амплитуда F (ш)	$\cdot \frac{\frac{m}{\omega_0}+\frac{m}{\omega_0}}{\frac{m}{\omega_0}+\frac{m}{\omega_0}}$	$\frac{2A}{\omega}$ sin $\frac{\omega\tau}{2}$	
		F (j@)	$\frac{\omega_0 A_m}{-\omega^2 + \omega_0^2}$	$\frac{A}{j\omega} \left(1 - e^{-j\omega \mathbf{t}}\right)$	
		Функция времени	$f(t) = \begin{cases} A_m \sin \omega_0 t & \frac{A_m}{A_m} \\ npu & t \ge 0; \\ 0 & npu & t \le 0 \end{cases}$	$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t \leq 0; \\ A & \text{при } 0 \leq t \leq \tau; \\ 0 & \text{при } t \geq \tau \end{cases} \qquad 0 \xrightarrow{t}{t}$	$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t \leq \tau; \\ \frac{1}{\tau} & \text{при } 0 \leq \tau; \\ \frac{1}{\tau} & \frac{1}{\tau} & \frac{1}{\tau} \\ 0 & \text{при } t \geq \tau \end{cases} \qquad
	ÿ	<u>.</u>	4	cu	ý

II nodo even

			+5	+
	a θ (ω)	$\frac{\tau_1+\tau_2)}{2}$	ωτ cos ωτ - sin ωτ - tsin ωτ + co	0, τ]} =
	Фаз	3	arctg –	(ω — ω₀) sir ω₀) cos (œ
спектры	(0)	$\left[\frac{-\tau_1}{2}\right]$	<pre></pre> <pre></pre> <pre></pre>	ω – ω ₀) τ +) τ + (ω – ,) e ^{jθ} 1 (ω)
Частотные	Амплитуда F	$\sin\left(0,\frac{\tau_2}{2}\right)$	$\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{\omega^2}}} \frac{1}{\frac{\omega^2}{\omega^2}} + \frac{1}{\omega \tau}$	$(+ \omega_0) \sin(\omega)$
		<u></u>	×	(ω) { (ω) (((ω) + ω)) ((ω) + ω)))))))))))))))))))))
	(ja)	e ^{jωτ1} × ejω(τ2 [±] τ1	e ^{-/ωτ} ω τω ²	$=\frac{A}{2(\omega^2-1)}$
	-	$\times \frac{1}{1} \mathbb{A}$	A[i -	F ₁ (<i>j</i> :0) +
			1 × 1	×2
	ени	4 1 1 0	0	
	нкция врем	$ f_1; \\ f \leq \tau_2; \\ t_2; \\ \tau_2$	0; ≦ 1 ≜ t; t	t f f t;
	64) при <i>t</i> ≪ 4 при т _{1 [≤]}) при <i>t</i> ≥	при <i>t</i> ≪ <i>t</i> при 0< при <i>t</i> ≥)соѕ ю₀t, Эпри t ≤ Апри 0 ≤ Опри t ≤
-		$f(t) = \begin{cases} f(t) \\ f(t) \\ f(t) \end{cases}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ \tau \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \tau \\ 0 \end{pmatrix}$	$f_{1}(t) = f(t)$ $f_{1}(t) = \begin{cases} f_{1}(t) \\ f_{2}(t) \\ f_{3}(t) \\ $
Ň	n.n.	7	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<u>ග</u>

Таблица h, функций для трапеций *

x T	0,00	0,05	0,10	0,15 0	,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
$\begin{array}{c} 0.0\\ 0.5\\ 1.0\\ 1.5\\ 2.0\\ 3.0\\ 4.0\\ 5.0\\ 6.0\\ 7.0\\ 8.0\\ 9.0\\ 10.0\\ 12.0\\ 13.0\\ 14.0\\ 15.0\\ 15.0\\ 16.0\\ 17.0\\ 18.0\\ 19.0\\ 20.0\\ 21.0\\ 22.0\\ 23.0\\ 24.0\\ 25.0\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.000\\ 0.138\\ 0.310\\ 0.449\\ 0.571\\ 0.755\\ 0.896\\ 0.903\\ 0.904\\ 0.911\\ 0.925\\ 0.939\\ 0.947\\ 0.950\\ 0.950\\ 0.950\\ 0.951\\ 0.956\\ 0.966\\ 0.966\\ 0.966\\ 0.966\\ 0.966\\ 0.966\\ 0.967\\ 0.975\\ 0.$	$\begin{array}{c} 0,000\\ 0,165\\ 0,325\\ 0,469\\ 0,560\\ 0,792\\ 0,945\\ 0,945\\ 0,945\\ 0,945\\ 0,951\\ 0,960\\ 0,980\\ 0,980\\ 0,980\\ 0,980\\ 0,980\\ 0,980\\ 0,980\\ 0,990\\ 0,980\\ 0,990\\ 0,993\\ 0,990\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,006\\ 1,006\\ 1,006\\ 1,006\\ 1,006\\ 1,006\\ 0,005\\ 0,$	0,000 0 0,176 0 0,340 0 0,628 0 0,628 0 0,937 0 0,938 1 0,938 1 0,938 1 0,938 1 0,938 1 0,936 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,015 1 1,011 1 1,011 1 1,011 1 1,010 1 1,008 0	$\begin{array}{c cccc} 0.000 & 0 \\ 1.184 & 0 \\ 3.356 & 0 \\ 5.16 & 0 \\ 0.655 & 0 \\ 8.63 & 0 \\ 9.74 & 1 \\ 0.12 & 1 \\ 0.12 & 1 \\ 0.07 & 1 \\ 0.013 & 1 \\ 0.07 & 1 \\ 0.013 & 1 \\ 0.013 & 1 \\ 0.014 & 1 \\ 0.025 & 1 \\ 0$	000 192 371 538 682 895 008 042 0025 030 0025 030 0025 030 0024 015 008 006 006 998 995 994 995 995	$\begin{array}{c} 0,000\\ 0,199\\ 0,386\\ 0,560\\ 0,709\\ 0,928\\ 1,034\\ 1,024\\ 1,024\\ 1,024\\ 1,024\\ 1,024\\ 1,025\\ 1,027\\ 1,024\\ 1,015\\ 1,004\\ 0,995\\ 0,995\\ 0,995\\ 0,995\\ 0,995\\ 0,995\\ 0,994\\ 0,991\\ 0,991\\ 0,994\\ 0,999\\ 0,999\\ 0,999\end{array}$	$\begin{array}{c} 0,000\\ 0,207\\ 0,402\\ 0,594\\ 0,732\\ 0,958\\ 1,066\\ 1,087\\ 1,087\\ 1,018\\ 1,013\\ 1,014\\ 1,017\\ 1,018\\ 1,014\\ 0,993\\ 0,993\\ 0,994\\ 0,996\\ 0,993\\ 0,994\\ 0,996\\ 1,004\\ 1,$	$\begin{array}{c} 0 & 0.000\\ 7 & 0.215\\ 2 & 0.417\\ 4 & 0.603\\ 2 & 0.761\\ 8 & 0.986\\ 3 & 1.002\\ 7 & 1.102\\ 7 & 1.002\\ 7 & 1.003\\ 1 & 1.001\\ 7 & 0.006\\ 8 & 1.005\\ 8 & 1.005\\ 8 & 1.005\\ 8 & 1.005\\ 8 & 1.005\\ 8 & 1.005\\ 8 & 1.005\\ 8 & 1.005\\ 8 & 1.005\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.988\\ 1 & 0.005\\ 1 & 0.01$	$\begin{array}{c} 0.000\\ 0.223\\ 0.432\\ 0.617\\ 0.785\\ 1.013\\ 1.110\\ 1.112\\ 1.068\\ 1.023\\ 0.998\\ 0.994\\ 0.993\\ 0.998\\ 0.994\\ 0.993\\ 0.998\\ 0.984\\ 0.985\\ 0.991\\ 1.005\\ 1.007\\ 1.006\\ 1.004\\ 1.003\\ 1.004\\ 1.002\\ 0.999\\ 0.$	$ \begin{array}{c} 0.000\\ 0.231\\ 0.447\\ 0.646\\ 0.810\\ 1.038\\ 1.127\\ 1.117\\ 1.009\\ 0.982\\ 0.982\\ 0.985\\ 0.990\\ 0.988\\ 0.988\\ 1.007\\ 1.011\\ 1.010\\ 1.006\\ 1.001\\ 1.001\\ 0.998\\ 0.996\\ 0.998\\ 0$	0,000 0,240 0,461 0,665 0,831 1,061 1,141 1,117 1,051 0,992 0,966 0,968 0,968 0,968 0,968 0,997 0,997 0,997 0,997 1,005 1,010 1,012 1,008 1,001 0,593 0,593 0,997 0,999 1,000
T X .	0,55	0,60	0,65	0,70	0.	75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
$\begin{array}{c} 0.0\\ 0.5\\ 1.0\\ 1.5\\ 2.0\\ 3.0\\ 4.0\\ 5.0\\ 6.0\\ 9.0\\ 10.0\\ 12.0\\ 13.0\\ 14.0\\ 15.0\\ 16.0\\ 17.0\\ 18.0\\ 15.0\\ 16.0\\ 17.0\\ 22.0\\ 23.0\\ 24.0\\ 25.0\\ 25.0\\ \end{array}$	0,000 0,248 0,476 0,685 0,856 0,956 0,975 0,952 0,952 0,952 0,952 0,952 0,964 1,001 1,005 1,006 1,005 1,006 1,005 1,006 1,008 1,007 1,001 0,995 0,997 1,002 1,004 1,004	$\begin{array}{c} 0,000\\ 0,255\\ 0,490\\ 0,78\\ 1,100\\ 1,158\\ 1,107\\ 1,020\\ 0,957\\ 0,941\\ 0,961\\ 1,018\\ 1,012\\ 1,005\\ 1,002\\ 1,001\\ 1,000\\ 0,997\\ 0,993\\ 0,992\\ 0,996\\ 1,000\\ 1,007\\ 1,007\\ 1,004\\ \end{array}$	0,000 0,259 0,505 0,722 0,899 1,116 1,097 1,001 0,934 0,964 1,027 1,006 1,027 1,012 0,998 0,994 0,994 0,994 0,997 0,998 1,001 1,004 0,999	$\begin{array}{c} 0,000\\ 0,267\\ 0,519\\ 0,740\\ 0,919\\ 1,163\\ 1,084\\ 0,927\\ 0,932\\ 0,976\\ 0,932\\ 0,976\\ 1,020\\ 1,039\\ 1,029\\ 1,005\\ 1,020\\ 1,039\\ 1,005\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 1,002\\ 0,999\\ 0,996\\ 0,999\\ 0,996\\ 0,999\\ 0,996\\ 0,996\\ 0,999\\ 0,996\\ 0,$	0.0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.	000 0 0275 0 0334 0 938 0 938 0 938 0 938 0 938 0 938 0 938 0 938 0 938 0 936 1 936 1 936 1 937 0 01 0 090 1 997 1 990 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 0 997 1 990 1 900 1	0,000 0,282 0,547 0,776 0,957 1,154 1,156 1,053 0,949 0,949 1,944 1,006 1,049 1,048 1,049 1,947 1,947 1,948 1,949 1,947 1,948 1,949 1,947 1,948 1,949 1,947 1,948 1,949 1,949 1,949 1,948 1,949 1,949 1,947 1,948 1,949 1,949 1,949 1,949 1,948 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,948 1,949 1,940 1,	0,000 0,290 0,261 0,974 1,162 1,150 0,934 0,909 0,955 1,023 1,014 1,059 1,014 1,009 1,014 1,018 0,987 1,018 0,987 1,018 0,985 0,987 1,018 0,985 0,987 1,018 1,018 0,985 0,985 0,985 0,985 1,018 1,018 0,985 0,985 0,985 1,018 1,018 0,985 0,985 1,018 1,018 0,985 1,018 1,018 0,985 1,018 0,985 1,018 1,018 0,985 1,018 1,018 1,018 0,985 1,018 1,018 1,018 0,985 1,018 1,018 1,018 1,018 0,985 1,018 1,018 1,018 0,985 1,018 1,018 1,018 1,018 0,985 1,018	0,000 0,297 0,575 0,813 0,991 1,169 1,141 1,0199 0,911 0,991 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,031 1,032 1,008 0,981 0,981 0,982 1,022 1,016 0,998	$\begin{array}{c} 0.000\\ 0.304\\ 0.590\\ 0.832\\ 1.008\\ 1.152\\ 1.003\\ 0.917\\ 0.986\\ 1.051\\ 1.062\\ 1.021\\ 0.970\\ 0.952\\ 0.976\\ 1.018\\ 1.040\\ 1.026\\ 0.993\\ 0.975\\ 1.001\\ 1.025\\ 1.006\\ 0.984 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,000\\ 0,314\\ 0,602\\ 0,844\\ 1,022\\ 1,177\\ 1,119\\ 0,987\\ 0,926\\ 1,002\\ 1,056\\ 1,005\\ 0,958\\ 0,935\\ 0,951\\ 1,039\\ 1,012\\ 1,039\\ 1,012\\ 1,039\\ 1,015\\ 1,029\\ 1,015\\ 1,029\\ 1,015\\ 1,029\\ 1,015\\ 1,029\\ 1,015\\ 1,029\\ 0,975\\ \end{array}$

* Перепечатана из журнала «Автоматика и телемеханика», 1949, № 5 с некоторыми исправлениями.

,

1. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. Т. 1 и 2. Л., «Энергия», 1966. 522 и 407 с.

2. Атабеков Г. И. Теория линейных электрических цепей. М., «Советское радио», 1960. 712 с.

3. Поливанов К. М. Теоретические основы электротехники. Т. 1. М., «Энергия», 1972, 239 с.

4. Жуховицкий Б. Я., Негневицкий И. Б. Теоретические основы электротехники. Т. 2. М., «Энергия», 1972. 200 с. 5. Атабеков Г. И. Основы теории цепей. М., «Энергия», 1969. 424 с.

6. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. М., «Высшая школа», 1973. 750 с.

7. Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. Ч. 1. М., «Энергия», 1970. 592 с.

8. Атабеков Г. И., Тимофеев А. Б., Хухриков С. С. Теоретические основы электротехники. Ч. 2. М., «Энергия», 1970. 232 с.

9. Теоретические основы электротехники. Ч. 1. М., «Высшая школа», 1965. 734 с. Авт.: П. А. Ионкин, Н. А. Мельников, А. И. Даревский, Е. С. Кухаркин.

10. Гольдин О. Е. Задачник по теории электрических цепей. М., «Высшая школа», 1969. 312 с.

11. Каплянский А. Е., Лысенко А. П., Полотовский Л. С. Теоретические основы электротехники. М., «Высшая школа», 1972. 447 с.

12. Гиллемин Э. А. Синтез пассивных цепей. М., «Связь», 1970. 720 с. 13. Задачник по теоретическим основам электротехники (теория цепей). Под ред. проф. К. М. Поливанова. М., «Энергия», 1973. 304 с.

14. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. М., «Советское радио», 1971. 671 с.

15. Поливанов К. М. Ферромагнетики. М. – Л., Госэнергоиздат, 1958. 254 c.

16. Белецкий А. Ф. Основы теории линейных электрических цепей. М., «Связь», 1967. 608 с.

17. Шебес М. Р. Теория линейных электрических цепей в упражнениях и задачах. М., «Высшая школа», 1973. 424 с.

18. Основы инженерной электрофизики. Под ред. докт. техн. наук, проф. П. А. Ионкина. Ч. II. М., «Высшая школа», 1972, 636 с. Авт.: П. А. Ионкин, А. А. Соколов, Ф. Е. Пашуканис, В. Е. Боголюбов, А. С. Капорский, В. Г. Миронов.

19. Кирпатовский С. И. Периодические процессы в нелинейных цепях. Изд во Львовского политехн. ин-та, 1973. 124 с.

20. Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. М., Физматгиз, 1959, 916 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

A

Автоколебания 687, 708 Анализ электрических цепей 25 Анод 237, 709, 715 Анодный ток 237, 709 Активная мощность 134 - проводимость 128 Активное сопротивление 116, 123 Активные составляющие напряжения 131 — тока 132 Активный двухполюсник 95 четырехполюсник 591 — шестиполюсник 591 - элемент 17 Алгебраизация уравнений 356 Амплитуда 109 - автоколебаний 722 - комплексная 112 Амплитудная модуляция 310 Амплитудно-частотная характеристика 485 Амплитудное выпрямление 637 Амплитудный спектр 302 Аналитический метод расчета 638 Апериодический разряд конденсатора 345 Асинхронный двигатель 279

Б

База (транзистора) 244 Баланс мощности 21, 138 Барстгер 578 Барьер потенциальный 244 Бегущая волна 516 Безынерционный нелинейный элемент 630 Бел 449 Виения 309 Блуждающие волны 576 Боковые частоты 311

В

Варнации теорема 95 Ваттметр 142 Ваттметры в трехфазной цепи 276 Вектор вращающийся 113 Векторная диаграмма 112 параллельного контура 180 при параллельном соединении 127 последовательном соединении 121, 190 трансформатора 199 Вентиль 630, 664 — идеальный 631 Вершины (узлы) графа 30 Ветви передача 165 Ветвь дерева 45 - связи 45, 53 электрической цепи 23 Взаимная индуктивность 184, 399 Взаимности принцип 70 Взаимные проводимости 71 сопротивления 71 Вихревые токи 648 Включение ваттметра 142 индуктивностей, встречное и согласное 189 — цепи г. С 340 — — г. L 334 — — г. L, С 352

Включения формулы 407 Внешняя характеристика 13 Вносимая постояцная передачи 450 Вносимое затухание 451 сопротивление 201 Внутреннее сопротивление 13, 95, 239 Внутренняя проводимость 16 Волна бегущая 516 — обратная 517, 553 — отражениая 554 - падающая 554 преломленная (проходящая) 554 — прямая 517, 553 - с прямоугольным фронтом 554 Волновое сопротивление линии 516, 552 Волновые уравнения 514, 551 Волны блуждающие 576 Волны длина 517 - скорость 551 - фронт 553 Вольт-ампер 134 Вольт-амперная характеристика 14, 579. 587 Вращающееся магнитное поле 227 Вращающийся вектор 112 Встречное включение индуктивно связанных элементов 189 Вторичные напряжение и ток трансформа-тора 200 - обмотка и цепь трансформатора 200 — параметры четырехполюсника 446 Второй закон Кирхгофа 24, 119 Входная проводимость ветви 71 функция цепи 483 Входное сопротивление ветви 71 — двухполюсника 95 — линии 526 -- четырехполюсника 218, 443 Выбор положительных на правлений 19, 24 Выпрямитель 632, 667 Выпрямление амплитудное 637 двухполупериодное 634 однополупериодное 632 - трехфазного тока 635 Высокочастотный фильтр 464 Высшие гармоники 299 — — в трехфазных цепях 324 Вычет функции 388, 422, 496

Г

Г-образный фильтр 477 Гармоннки высшие в трехфазной цепи 324 — периодической функции 299 Гармонические колебания 352 — составляющие 299 Гармонический баланс 722 Гаусс 608 — ламповый 715 — миогофазный 257 — переменного тока 108 — синусоидальных колебаний 719 — трехфазный 259 Гиперболические функции 447 Гистерезне 602 Гистерезисная петля 602 Гистерезисная петля 602 Граничные условия для линии 520 Границы области пропускания фильтра 457, 464, 467 Граф направленный 29, 247 — ненаправленный 29 — пассивного четырехполюсника 233 — сигнальный 163 — цепи с невзаимными элементами 247 Графа ветвь 29, 164 — дерево 45, 165 — исток 164 — преобразование 167 — путь 45, 83, 169 — сток 164 Графический метод расчета 631, 639

д

Двигатель асинхронный, синхронный 279 Двухполупериодный выпрямитель 634 Двухполупериодный выпрям. — активный 95, 204, 587, 591 — насинейный 619 — пассивный 95, 131 — реактивный 491 с потерями 505 Действующие комплексные величины 115 несинусоидальные периодические функции 305 ток, э. д. с. и напряжение 110 Декремент колебаний 351 – логарифмический 351 Дельта-функция 369 Дерево схемы 45, 53, 165 Детектирование (демодуляция) 637 Децибел 449 Диаграмма векторная 112, 121, 190, 200, 261 круговая 202
 линейная 202 топографическая 157, 261
 Диод полупроводниковый 630 Дирака функция 369 Дирихле условие 299 Дискретный частотный спектр 302 Дифференциальные уравнения линии 514, 551 электрической цепи 355 Дифференцирующая целочка 718 Длина волны 517 Добротность катушки 148 конденсатора 147 - контура 176 Дробь цепная 500 Дуальные цепи 159 Дюамеля интеграл 361 E

Единичная функция 368 — — импульсная 369 Fикостная проводимость 129 — связь 241 Емкость 116, 539

3

Заграждающий фильтр 470 Зажимы входные и выходные 443 Зазор воздушный 607 Закон Ома 13, 18 — в операторной форме 388 — для частотных спектров 427 — сохранения заряда 379 — магнитного потокосцепления 376 — электромагнитной индукции 118 Законы Кирхгофа 24, 119, 165, 193 — в операторной форме 388 — для магнитной цепи 605 — ч частотных спектров 427 — коммутации 328, 376

736

Запоминающее устройство 700 Затухание вносимое 451 — рабочее 451 Затухающие колебания 350 Звезда сопротивлений 58

1

Идеальные источники э. д. с. и тока 16 Идеальный трансформатор 226 Измерение мощности 142 — в трехфазных цепях 276 Изображающая (представляющая) точка 702 Изображение операторное 384 Изображения по Лапласу и Карсону — Хевисайду 385 функции, ее производной и интеграла 386 Изоклины 705 Индуктивная катушка 117 проводимость 129 связь 184 Индуктивное сопротивление 123 Индуктивно связанные цепи 184 Индуктивность 116 взаимная 184, 399 - дифференциальная 683 двухпроводной линии 539 — нелиненная 638 обратимая 684 рассеяния 653 - статическая 683 Индукция магнитная 601 остаточная 602 Интеграл Бромвича 385 Дюамеля 361 Лапласа 384 Фурье 426 Искусственная линия 452 Исток сигнального графа 164 Источник идеальный 16 напряжения 16 - питания многофазный 256 — тока 16, 48, 64 — э.д.с. 16, 64 электрической энергии 11, 14 Итерационный метод расчета 594 ĸ Канонические схемы реактивных двухполюсников 495 Карсона-Хевисайда преобразование 385 Каскадное соединение трансформаторов 232 - - четырехполюсников 215, 451 Катод 237 Катушка индуктивности 148 со стальным магнитопроводом 638. 669 Кауэра метод 498, 509 Кирхгофа законы 24, 119, 165, 193 Классификация двухполюсников 95 фильтров 455 четырехполюсников 214 Классический метод расчета переходных процессов 327 Колебания затухающие 350 модулированные 310, 681 релаксационные 712 Колебательный контур 353 разряд 707 Коллектор (транзистора) 244 Коммутация 327 Комплексная амплитуда 112 действующая величина 115 - магнитная проницаемость 656 — мгновенная величина 113 - мощность 136 - проводимость 128

Комплецсиая функция времени 112 Комплексное сопротивление 123 удельное магнитное сопротивление 656 Комплексный метод расчета цепей пере-менного тока 113 Конденсатор 146 Конденсатора добротность 147 Контур апериодический 352 - замкнутый 24 параллельный колебательный 180, 714 последовательный колебательный 175. 353 Контура добротность 176 Контурные уравнения 165 Контурный ток 44 Короткое замыкание 16 – линия 526 — — трансформатора 228 — — цепи г, С 339 — — цепи г, L 331 четырехполюсника 217 Коэрцитивная сила 602 Коэффициент амплитуды 307, 652, 725 — бегущей волны 546 - возврата 603 - затухания линии 523 переходного процесса 333 четырехполюсника, фильтра 455 искажения 307, 725
 модуляции 310 мощности 135, 323, 633
 обратной связи 709, 715 отражения 528, 546
 передачи 71, 165, 251 — сигнального графа 170 полезного действия 103, 144
 размагничивания 615 - распространения 523 - связи 184 — стабилизации 585, 662 - трансформации 227, 230 - усиления 239, 245 - фазы линии 523 формы кривой 307. 725 Коэффициенты ряда Фурье 300 - четырехполюсника 214 Кривая намагничивания 602 резонансная 177 Критерий Сильверста 418 — устойчивости 710 Критическое сопротивление 346 Круговая днаграмма 202 Крутизна характеристики 239

л

Лампа электронная 579 Ламповые генераторы 715 Лапласа преобразование 728 Линии входное сопротивление 526 — дифференциальные уравнения 514. 551 — короткое замыкание 533 согласованная нагрузка 529
 схема замещения 548 уравнения с гиперболическими функциями 520 - холостой ход 533 Линия без потерь 538 - воздушная 539 - длинная 513 - измерительная 546 - искусственная 452 - кабельная 539 как согласующий трансформатор 545 - четырехполюсник 548 неискажающая 531 однородная 513 передачи 17 трехфазная 273 Логарифмический декремент колебаний 351

Магнит постоянный 614 Магнитная индукция 601 постоянная 601 проводимость 603 проницаемость абсолютная 601 дифференциальная 683 - комплексная 656 - обратимая 684 - относительная 601 - статическая 683 — цепь 600 неразветвленная 607 - разветвленная 610 условно-нелинейная 655 Магнитное напряжение 604 поле вращающееся 277 потокосцепление 374 сопротивление 604 Магнитно-мягкий материал 607 Магнитный гистерезис 602 поток 600 - основной 603 — — рассеяния 604 усилитель 685 Магнитодвижущая (намагничивающая) си-ла (м. д. с.) 604 Магнитодиэлектрик 649 Магнитопровод 614 Матрица контурных сопротивлений 54 связи переменных состояния 412 соединений 53
 уэловая 39, 248
 Матричные уравнення Кирхгофа 30
 контурных токов 52 — узловых потенциалов 41 — четырехполюсника 236 Мгновенная мощность 133 Мгновенное значение 109 Мезона формула 174 Метод аналитической аппроксимации 690 гармонического баланса 677, 722
 графического интегрирования 694
 графозналитический 610 двух узлов 40
 изоклин 705 итерационный 594 Каузра 498, 509
 комплексных амплитуд (величин)
 контурных токов 44, 167
 кусочно-линейной аппроксимации
 переменных состояния 408 113 691 последовательных интервалов 692, 696 — приближений 594 — разложения в бесконечный ряд 417 — симметричных составляющих 280 — топологический 76 — трапеций 432 — узловых потенциалов 32, 166 — условной линеаризации 689, 695 — Фостера 495, 505 частотный расчета переходных процессов 424 Методы синтеза электрических цепей 495 Минимально-фазовые цепи 484 Многоугольник 58, 218 Многофазная система цепей 256 Модулированные колебания 310, 681 Модуляция амплитудная 310 — импульсная 312 фазовая 310 частотная 310 Мостовая схема выпрямителя 634 Мостовой четырехполюсник 510

_

Мощности баланс 21, 138

4

измерение 276
 Мощность 13, 133, 137

- активная 134

активного двухполюсника 103
 источника 13, 104

Мощность комплексная 136 максимальная 103, 143 — мгновенная 133 намагничивающая 650 - несинусондального тока 322 — полная 134 потерь в стали 650 — от вихревых токов 649 — — гистерезиса 649
 — приемника 13, 650 — реактивная 134 - средняя за период 134 трехфазной цепи 262 Нагрузка согласованная 529 Наложение волн 517, 569 Наложения принцип 67 Намагничивания кривая 602 Намагничивающая сила (н. с.) 604 Намагничивающий ток 607 Напряжение анодное 237 — комплексное 121 — линейное 260, 325 — магнитное 604 - мгновенное 118 - несинусоидальное 297 - сеточное 237 - смещения 240 - фазное 260, 325 Напряженность магнитного поля 601 Начальная фаза 109 Начальные условия 331 нулсвые и ненулевые 404 Ненскажающая линия 531 Нейтральная точка 261 Нейтральный провод 261 Нелинейная индуктивность 638 цепь 578 Нелинейный двухполюсник 619 - четырехполюсник 619 элемент симметричный и несимметричный 578 Неминимально-фазовые цепи 484 Непер 449 Неразветвленная магнитная цепь 607 электрическая цепь 20 Несвязанная трехфазная цепь 257 Несимметричные трехфазные цепи 268, 289 фильтры 477 четырехполюсники 217, 443 Несимметрия поперечная и продольная 289 Несинусоидальные токи 297 Несущая частота 310 Неустойчивые фокус и узел 717 Низкочастотный фильтр 456 Нулевая последовательность 280 * 0 Области пропускания и непропускания фильтра 455 Обмотки трансформатора, первичная и вторичная 200 Обратимая магнитная проницаемость 684 Обратная волна 517, 553 последовательность фаз 258 Обратное преобразование Лапласа 385 • Фурье 426 Общая проводимость узла 35 Общее контурное сопротивление 50 Однополупериодное выпрямление 632 Однородная линия 513 Оператор поворота 122 Операторная проводимость 390 — схема 393 Операторное изображение функций времени 384 сопротивление 390 Операторный метод расчета переходных процессов 383 Опережение по фазе 120

Опыты короткого замыкания и холостого хода 217, 230 Оригинал функции времени 384 Основная кривая намагничивания 602 - синусонда 299 - частота 299 Основной магнитный поток 603 Остаточная индукция 602 Отражение волн 528, 561 Отставание по фазе 120 Падающая волна 554 Падение напряжения 12 Параллельное соединение 151 - трансформаторов 232 - четырехполюсников 234 Параллельный колебательный контур 180 Параметрон 677 Параметры катушки 148 конденсатора 146 — линии 514 распределенные 513 _ резистора 148 четырехполюсника вторичные 446 Пассивные двухполюсники 95, 131 четырехполюсники 214 - элементы цепи 17 Первичная обмотка трансформатора 200 Первичные параметры линии 514 Первый закон Кирхгофа 24, 119 Передаточная функция четырехполюсника 484 Передача ветви 165 — контура 170 максимальной мощности 143 — пути 170 _ электрической цепи 85 энергин 197 Переменные состояния 408 Переменный ток 106 Переход волны 569 - *p-n* 244 Переходная проводимость 361 - функция цепи 361 Переходные процессы 328, 687 — — в линии 551 — — — нелинейной цепи 687 Период несинусондального тока 298 переменного тока 106 собственных колебаний 349 Петля гистерезиса 602 Пилообразная функция 421 П-образные фильтры 457 четырехполюсники 221 Поверхностный эффект 145 Поле магнитное вращающееся 227 Полная мощность 134 проводимость 128 Полное сопротивление 123 Положительная вещественная функция 489 Положительные направления тока, напряжения, 19, 107 Полоса пропускания контура 179 Полосный фильтр 466 Полупроводниковый триод (транзистор) 243 Полюс функции 489 форма комплексного Полярная с числа 112 записи Поперечная несимметрия 289 Последовательное соединение приемников 149 четырехполюсников 236 Последовательности прямая, обратная и нулевая 280 фаз 258 Последовательный контур 175 Постоянная времени цепи 332 - магнитная 601

- составляющая 299

Постоянная передачи 443, 447 Постоянные передачи, вносимая и рабочая 450 Постоянный магнит 614 электрический ток 11 Потенциал 12, 20 Потенциальная диаграмма 21 Потери в стали 650 - от вихревых токов 649 – — гистерезиса 649 Поток магнитный 402, 600 - рассеяния 402 Потокосцепление 374 Предельный цикл 717, 721 Преломленная волна 554 Преобразование графа 167 — Карсона — Хевисайда 385 Партара 282 - Лапласа 383, 440, 728 - параллельного соединения ветвей с источниками 62 соединения звездой и треугольником 58 — схемы с двуму узлани 40 — Фурье 424, 427, 440 Преобразователь постоянного тока в переменный 667 Приемник энергии 11 Принужденный процесс (режим) 329, 420 Принцип взаимности 70 наложення 67 Провод нейтральный 260 Проводимость 14, 16 — активная 128 — взаимная 71 — внутренняя 16 — входная 71 — единицы длины линии 515 емкостная 129 — индуктивная 129 — комплексная 128 общая узловая 35
 операторная 390
 переходная 361
 полная 128 реактивная 128 собственная узловая 35 Продольная несимметрия 289 Проницаемость магнитная 601 — — комплексная 656 Проходящая волна 554 Процессы принужденный и свободный 328 Прямая волна 517, 553 последовательность фаз 258 Прямое преобразование Лапласа 384 Прямоугольный фронт волны 554 П-схема 451, 549 Путь передачи 85 Пучность стоячей волны 541 Рабочая постоянная передачи 451 Рабочее затухание 451 Разветвленная магнитная цепь 610 — электрическая цепь 23 Развязка индуктивных связей 195 Разделение потерь в стали 650 Размагничивания кривая 615 Размагничивающий коэффициент 615 Разметка зажимов ваттметра 142 - взаимной индуктивности 187 Разность фаз напряжения и тока 124 Разряд конденсатора апериодический 345 — — колебательный 349 - линии 574

Распределенные параметры 513 Распространение волн в линии 516, 551

составляющая напряжения 131

Реактивная мощность 135 проводимость 128

. . .

— тока 132

t

Реактивное сопротивление 123 Реактивный двухполюсник 491 четырехполюсник (фильтр) 455 Режим короткого замыкания и холостого хода трансформатора 227, 230 - - - - - четырехполюсника принужденный (установившийся) 217 329 Резистор нелинейный 708 Резонанс 175 - амплитудный 177 - в сложных цепях 183 — напряжений 175 - при несинусоидальных э. д. с. и токах 3İ9 — токов 180 – фазовый 177 Резонансная кривая 177 — частота 176, 181 Релаксационные колебания 712 Ряд тригонометрический (Фурье) 724 Свободные колебания 349 Свободный процесс 329 Свойства преобразования Лапласа 386 — — Фурье 424 Свойство взаимности 70 Связанная многофазная система 257 Связь емкостная 241 — индуктивная 184 Сдвиг фаз 110 Сегнетоэлектрик 641 Сетка 237 Сигнальный граф 163 Симметричная многофазная (трехфазная) цепь 261 петля гистерезиса 602 - система э. д. с. 259 Симметричные составляющие трехфазной системы 280 Симметричный фильтр 456 — четырехполюсник 217, 447 Синтез двухполюсников без потерь (реак-тивных) 495 - с потерями 505 четырехполюсников 510 электрических цепей 25, 483 Синусонда эквивалентная 649 Синусондальный ток 109 Синхронный двигатель 280 Системы прямой, обратной в нулевой последовательностей 280 Скорость волны 551 - света 539 — фазовая 516, 539
 Смешанное соединение 152, 583 Собствриная проводимость узла 35 Собствриная проводимость узла 35 Согластое включение индуктивно связан-ных элементов 189 соо Согласованная нагрузка 529 Согласованный режим 444 Сосдинение графов 233 - звездой 259 каскадное 215, 232, 451 — маскадное 213, 252, 451 — многоугольником 259 — параллельное 151, 191, 232, 583 — последовательное 149, 189, 581 смешанное 152, 583
 треугольником 259 четырехполюсников 233 Соотношения линейные 91 Соптющения линеные 51 Сопротивление активное 116, 123 — взаимное 71 — взаимной индукции 188 — вносимое 201 — внутреннее 12, 95, 239 — волновое 516, 552 — колновое 516, 552

входное ветви 71

— двухполюсника 95

Сопротивление входное линии 526 четырехполюсника 218, 443
 дифференциальное 579, 622, 710 - емкостное 123 - индуктивное 123 - комплексное 123 - контурное общее 50 - - собственное 50 короткого замыкания и холостого хода 218, 526 - критическое 346 магнитное 604 - нелинейное 638 - отрицательное 712 - операторное 390 - полное 123 - приведенное 231 приемника 13 реактивное 123 статическое 579 - характеристическое контура 176 - фазное 260 - четырехполюсника 443, 447 Сопротивления для токов различных по-следовательностей 284 Спектр амплитуд 302 — дискретный 302 непериодической функции 425
 непрерывный 425 — периодической функции 302 — прямоугольных импульсов 302 — частотный 426, 730 Среднее значение периодической функции 305 квадратичное 305 - по модулю 305 Стабилизация напряжения 585, 662 Статическая индуктивность 683 Статическое сопротивление 579 Сток сигнального графа 164 Стоячая волна 541 Схема замещения. 12 — мостовая 510 — с двумя узлами 40 — цепная 499 — эквивалентная активного четырехполюсника 222 - без индуктивных связей 202 – индуктивной катушки 148 – катушки со стальным магнитопроводом 653 конденсатора 146 - лампового триода 240 — операторная 393 идеальными трансформаторами 228 — — источниками э.д.с. 585 — — транзистора 245 - трансформатора со стальным магнитопроводом 229 четырехполюсника 220 Схемы прямой, обратной и нулевой после-довательностей 285 - эквивалентные источников 14, 22 - П- и Т-образные 220 т Таблица оригиналов и изображений 728 Теорема вариации 95 - о взаимных приращениях 94 компенсации 90 об активном двухполюснике 96
 – эквивалентном генераторе 98 разложения 387 свертки 370 Терморезистор 578, 620, 645 Тесла 608 Тлеющий разряд 578 Т-образный фильтр 459

740

— четырехполюсник 221, 451

Ток анодный 237 гармонический 107 действующий 110
 комплексный 125 контурный 46
 линейный 261 — мгновенный 106 несинусоидальный 297 — переменный 106 — переходный 33 — постоянный 11 329 — принужденный 329 — свободный 329, 406 — сеточный 237 - синусондальный 107 - фазный 260 Токи вихревые 648 короткого замыкания и холостого хода 217, 534 Топографические диаграммы 157, 261 Точка нейтральная 260 — рабочая 622 Траектория фазовая 717 Транзистор 243, 579 Трансформатор воздушный 199 - идеальный 226 сопротивлений 445 со стальным магнитопроводом 229 четвертьволновый 545 Треугольник мощностей 137 напряжений 131 - проводимостей 132 — сопротивлений 58, 131 — токов 132 Трехлучевая звезда 60, 259 Трехфазная линия 273 — система 259 — цепь несимметричная 267 — — симметричная 268 Трехфазный выпрямитель 635 - генератор 257 Трехэлектродная лампа 237 Тригонометрическая форма комплексного числа 112 Триод ламповый 237 полупроводниковый (транзистор) 243 Т-схема 451, 549 Угловая частота 109 — — собственных колебаний 349 Угол потерь конденсатора 147 — сдвига фаз 124 Удвоитель частоты 673 Узел (вершина) графа 30 — неустойчивый 717 — устойчивый 705 электрической цепи 24 Узловая матрица 39 Узловые потенциалы 32 уравнения 35, 165 Узлы и ветви сигнального графа 164 - стоячих волн 541 Уравнение характеристическое 345 Уравнения диференциальные 356 - Кирхгофа 24 — в комплексной форме 148
 — — операторной форме 390 контурных токов 50, 165
 матричные 42, 52
 однородной линии в дифференциальной форме 514, 551 — — в комплексной форме 515 — — о гиперболическими функциями 520 состояния цепи 55 — трансформатора 200 — узловые 35 — узловых потенциалов 41

- четырехполюсника 214

Усилитель мощности магнитный 685 Условие Дирихле 299 Установившийся режим 329 Устойчивость 710 Устойчивые узел и фокус 705 Утроитель частоты 642 ሐ Фаза минимальная 484 начальная 109
 приемника 260 — тока, напряжения, э. д. с. 109, 124 Фазное напряжение 260, 325 Фазный множитель 281 — ток 260 ток 200
 Фазовая модуляция 310
 плоскость 701
 скорость 516, 539
 траектория 702, 717
 Фазоуказатель 273
 Фазоуказатель 273 Фазочастотная характеристика 485 Феррит 649 Ферромагнитный материал 601 — резонанс напряжений 659 — токов 660 Феррорезонансный стабилизатор 663 Фильтр 454 — безындукционный 479 высокочастотный 464 Г-образный 477 — заграждающий 470 — идеальный 455 несимметричный 477 низкочастотный 456 П-и Т-образный 457 — полосный 466 постоянной М 471 симметричный 457 - частотный 443 Фокус неустойчивый 717 устойчивый 705 Формулы включения 407 — Дюамеля 361 топологические 85 Фостера метод 459, 505 Фронт волны 553 Функция временная 361 — Дирака 369 — единичная 368 переходная 361 положительная вещественная 489
 Фурье преобразования (прямое и обратное) 427 — ряд 299 х

Характеристика анодная 237 — вебер амперная 619 — внешняя 13 — временная 361, 368 — вольт-амперная 14, 579, 587 — динамическая 619 импульсная 368 - кулон-вольтная 619 — линейная 14 — нелинейная 579 несимметричная 621 — сеточно-анодная 237 симметричная 621 — статическая 619 — частотная 177, 182, 493 Характеристики типа S и N 708 Характеристические сопротивления четырехполюсника 443, 447 Характеристическое сопротивление контура 176 уравнение 345 Холостой ход линии 526 трансформатора 228 – четырехполюсника 217

Ц

Центр 705 Цепные схемы 451 Цепочка дифференцирующая 718 Цепь дуальная 159 — линейная 14, 56 — магнитная 600 многофазная 256
 нелинейная 14 неразветвленная 581 - перезветиленная 581 - переменного тока 106 - постоянного тока 11 - r, C 339 - r, L 331 - r, L 334 - с респредериции - с - с распределенными параметрами 513 — трехфазная 256 Цикл предельный 717, 721 частный гистерезисный 602 Частный гистерезисный цикл 602 Частота биений 310 — боковая 310 модулирующая 310 несущая 310
основная 299 периодического тока 106 резонансная 176, 181 - собственных колебаний 349 - угловая 109 Частотные характеристики 432 — — амплитудные 435 - - неразветвленнной цепи 177 — параллельного контура 182 — — реактивного двухполюсника — — фазовые 435 — — фильтра 458 493 Частотный метод расчета переходных процессов 424 - спектр 426, - фильтр 443 730 Чередование фаз 258 Четвертьволновый трансформатор 545 Четырехполюсник 213 - активный 214, 591 — минимальной фазы 484 - мостовой 510 нелинейный 619 — несимметричный 217, 443 — пассивный 214 — П-образный 220, 452 симметричный 217, 4
 Т-образный 221, 452 447 Четырехполюсника коэффициенты 214 синтез 510 уравнения с гиперболическими функ-циями 447 Четырехполюсников соединение 233 Э Электрических схем преобразование 56 Электродвижущая сила 12 — — взаимной индукции 186 — — несинусоидальная 297 — — самоиндукции 116 Электронные лампы 579 Элемент активный 17 - безынерционный 630 — нелинейный 578 - пассивный 17 условно-нелинейный 645

— условно-целиненный ото — электрической цепи 11 Эмиттер (транзистора) 244 Энергия активная 136 — реактивная 135

Эффект близости 144

поверхностный 144

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	κ	чеі	тв	epi	то	му	/ 1	из	да	ні	ιю)			•	•	•		•		•	•	•	•		ŝ	3
Введение .																			•	 					•	Ę	5

Раздел первый

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Глава первая

Основные законы и методы расчета электрических цепей при постоянных токах и напряжениях

1-1.	Элементы электрических цепей и электрических схем	11
1-2.	Эквивалентные схемы для источников энергии	14
1-3.	Закон Ома для участка цепи с э. д. с	- 18
1-4.	Распределение потенциала вдоль неразветвленной электрической	
	цепи	20
1-5.	Баланс мощностей для простейшей неразветвленной цепи	2
1-6.	Применение законов Кирхгофа для расчета разветвленных це-	
	пей	2
1-7.	Метод узловых потенциалов	- 33
1-8.	Метод контурных токов	4
1-9.	Уравнения состояния цепи в матричной форме	5
1-10.	Преобразование линейных электрических схем	5

Глава вторая

Основные свойства электрических цепей при постоянных токах и напряжениях

2-1.	Принцип наложения	67
2-2.	Свойство взаимности	70
2.3.	Входные и взаимные проводимости и сопротивления ветвей; коэф-	
	фициенты передачи напряжений и токов	71
2-4.	Применение топологических методов для расчета цепей	76
2-5.	Топологические формулы и правила для определения передачи	
	электрической цепи	85
2-6.	Теорема о компенсации	90
2-7.	Линейные соотношения между напряжениями и токами	91
2-8.	Теорема о взаимных приращениях токов и напряжений	94
2-9.	Общие замечания о двухполюсниках	95
2-10.	Теорема об активном двухполюснике и ее применение для расчета	
	разветвленных цепей	96
2-11.	Передача энергии от активного двухполюсника к пассивному	103

Глава третья

Основные понятия о цепях синусоидального тока

3-1.	Переменные токи	106
3-2.	Понятие о генераторах переменного тока	108
3-3.	Синусоидальный ток	109
3-4.	Действующие ток. э. д. с. и напряжение	110
3-5.	Изображение синусоидальных функций времени векторами и комп-	
	лексными числами	111
3-6.	Сложение синусоидальных функций времени	114

Электрическая цепь и ее схема	115
Ток и напряжения при последовательном соединении сопротив-	
ления, индуктивности и емкости	119
Сопротивления	123
Разность фаз напряжения и тока	124
Напряжение и токи при параллельном соединении сопротивления,	
индуктивности и емкости	227
Проводимости	128
Пассивный двухполюсник	131
Мощности	133
Мощности в сопротивлении, индуктивности и емкости	137
Баланс мощностей	138
Знаки мощностей и направление передачи энергии	140
Определение параметров пассивного двухполюсника при помощи	
амперметра, вольтметра и ваттметра	142
Условия передачи максимальной мощности от источника энергии	
к приемнику	143
Понятие о поверхностном эффекте и эффекте близости	144
Параметры и эквивалентные схемы конденсаторов	146
Параметры и эквивалентные схемы индуктивных катушек и резис-	
торов.	148
	Электрическая цепь и ее схема. Ток и напряжения при последовательном соединении сопротивления, ления, индуктивности и емкости . Разность фаз напряжения и тока . Напряжение и токи при параллельном соединении сопротивления, индуктивности и емкости . Проводимости . Проводимости . Пассивный двухполюсник . Мощности . Мощности в сопротивлении, индуктивности и емкости . Баланс мощностей . Определение параметров пассивного двухполюсника при помощи амперметра, вольтметра и ваттметра . Условия передачи максимальной мощности от источника энергии к приемнику . Понятие о поверхностном эффекте и эффекте близости . Параметры и эквивалентные схемы конденсаторов . Параметры и эквивалентные схемы индуктивных катушек и резисторов.

Глава четвертая

Расчет цепей при синусоидальных токах

4-1.	О применимости методов расчета цепей постоянного тока к расчетам
	цепей синусоидального тока
4-2.	Последовательное соединение приемников
4-3.	Параллельное соединение приемников
4-4.	Смешанное соединение приемников
4-5.	Сложные разветвленные цепи
4-6.	Топографические диаграммы.
4-7.	Дуальность электрических цепей
4-8.	Сигнальные графы и их применение для расчета цепей

Глава пятая

Резонанс в электрических цепях

1

Ą.

5-1.	Резонанс в неразветвленной цепи	175
5-2.	Частотные характеристики неразветвленной цепи	177
5-3.	Резонанс в цепи с двумя параллельными ветвями	180
5-4.	Частотные характеристики параллельного контура	182
5-5.	Понятие о резонансе в сложных цепях	183

Глава шестая

Цепи с взаимной индуктивностью

Индуктивно связанные элементы цепи	184
Электродвижущая сила взаимной индукции	186
Последовательное соединение индуктивно связанных элементов	
цепи	189
Параллельное соединение индуктивно связанных элементов	
цепи	191
Расчеты разветвленных цепей при наличии взаимной индуктивности	192
Эквивалентная замена индуктивных связей	195
Передача энергии между индуктивно связанными элементами	
цепи	197
Трансформатор без стального сердечника (воздушный трансфор-	
матор)	199
	Индуктивно связанные элементы цепи Электродвижущая сила взаимной индукции Последовательное соединение индуктивно связанных элементов цепи Параллельное соединение индуктивно связанных элементов цепи Расчеты разветвленных цепей при наличин взаимной индуктив- ности Эквивалентная замена индуктивных связей Передача энергии между индуктивно связанными элементами цепи Трансформатор без стального сердечника (воздушный трансфор- матор)

Глава седьмая

Круговые диаграммы

7-1.	Комплексные уравнения прямой и окружности	202
7-2.	Круговые диаграммы для неразветвленной цепи и для активного	
	двухполюсника	204
7-3.	Круговые диаграммы для любой разветвленной цепи	208

Глава восьмая

Многополюсники и четырехполюсники при синусоидальных токах и напряжениях

8-1.	Четырехполюсники и их основные уравнения	213
8-2.	Определение коэффициентов четырехполюсников	217
8-3.	Режим четырехполюсника при нагрузке	219
8-4.	Эквивалентные схемы четырехполюсников	220
8-5.	Основные уравнения и эквивалентные схемы для активного четы-	
	рехполюсника	224
8-6.	Идеальный трансформатор как четырехполюсник	226
8-7.	Эквивалентные схемы с идеальными трансформаторами для четы-	
	рехполюсника	228
8-8.	Эквивалентные схемы трансформатора со стальным магнитопро-	
	водом	229
8-9.	Расчеты электрических цепей с трансформаторами	231
8-10.	Графы пассивных четырехполюсников и их простейшие соедине-	
	НИЯ	233

Глава девятая

Цепи с электронными и полупроводниковыми приборами в линейном режиме

91.	Ламповый триод и его параметры	237
9-2.	Эквивалентные схемы лампового триода	240
9.3.	Транзисторы (полупроводниковые триоды)	243
94.	Эквивалентные схемы гранзисторов	245
9-5	Простейшие электрические цепи с невзаимными элементами и их	
	направленные графы	247

Глава десятая

Трехфазные цепи

1011. Hollyllie o shiologuolish holofililian hilanish h o shiolog	7
цепях	256
10-2. Соединения звездой и многоугольником	259
10-3. Симметричный режим трехфазной цепи	
10-4. Некоторые свойства трехфазных цепей с различными схема	ами со-
единений	263
10-5. Расчет симметричных режимов трехфазных цепей	267
10.6. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей со стати	ической
нагрузкой	268
10-7. Напряжения на фазах приемника в некоторых частных случая	ax 271
10.8. Эквивалентные схемы трехфазных линий	273
10-9. Измерение мощности в трехфазных цепях	276
10-10. Врашающееся магнитное поле	277
10-11. Принципы действия асинхропного и синхронного двигателе	ей 279

Глава одиннадцатая

Метод симметричных составляющих

11-1.	Симметричные составляющие трехфазной системы величин	280
11-2.	Некоторые свойства трехфазных цепей в отношении симметричных	
	составляющих токов и напряжений	282

11-3.	Сопротивления симметричной трехфазной цепи для токов различ-	
	ных последовательностей	284
11-4.	Определение токов в симметричной цепи	287
11-5.	Симметричные составляющие напряжений и токов в несимметрич-	
	ной трехфазной цепи	289
11-6.	Расчет цепи с несимметричной нагрузкой	289
11-7.	Расчет цепи с несимметричным участком в линии	294

,

.

Глава двенадцатая

Несинусоидальные токи

12-1.	Несинусоидальные э. д. с., напряжения и токи	297
12-2.	Разложение периодической несинусондальной кривой в тригоно- метрический ряд	299
12-3.	Максимальные, действующие и средние значения несинусоидаль-	005
10.4	ных периодических э. д. с., напряжений и токов	305
12-4.	Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных перио-	307
12-5.	Несинусоидальные кривые с периодической огибающей	309
12-6.	Действующие значения э. д. с., напряжений и токов с периодиче- скими огнбающими	313
12-7.	Расчет цепей с несинусоидальными периодическими э. д. с. и то-	314
12-8. 12-9. 12-10	Резонанс при несинусоидальных э. д. с. и токах	319 322 324

Глава тринадцатая

Классический метод расчета переходных процессов

13-1.	Возникновение переходных процессов и законы коммутации	327
13-2.	Переходный, принужденный и свободный процессы	329
13-3.	Короткое замыкание цепи r, L	331
13.4.	Включение цепи r, L на постоянное напряжение	334
13-5.	Включение цепи r, L на синусоидальное напряжение	336
13-6.	Короткое замыкание цепи r, C	339
13-7.	Включение цепи r, C на постоянное напряжение	340
13-8.	Включение цепи r, C на синусоидальное напряжение	342
13-9.	Переходные процессы в неразветвленной цепи r, L, C	344
13-10.	Апериодический разряд конденсатора	345
13-11.	Предельный случай апериодического разряда конденсатора	348
13-12.	Периодический (колебательный) разряд конденсатора	394
13-13.	Включение цепи r, L, C на постоянное напряжение	852
13-14.	Общий случай расчета переходных процессов классическим мето-	
	дом	354
13-15.	Включение пассивного двухполюсника на непрерывно изменяю-	
	щееся напряжение (формула или интеграл Дюамеля)	361
13-16.	Включение пассивного двухполюсника на напряжение любой формы	364
13-17.	Временная и импульсная переходные характеристики	368
13-18.	Запись теоремы свертки при помощи импульсной переходной ха-	
	рактеристики	370
13-19.	Переходные процессы при скачках токов в индуктивностях и на-	
	пряжений на конденсаторах	372
13-20.	Определение переходного процесса и установившегося режима при	
	воздействии периодических импульсов напряжения или тока	381

Глава четырнадцатая

Операторный метод расчета переходных процессов

14-1.	Применение преобразования Лапласа к расчету переходных про-	
	цессов	83
14-2.	Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме 3	88
14-3.	Эквивалентные операторные схемы 3	93
14-4.	Переходные процессы в цепях с взаимной индуктивностью 3	99
14-5.	Сведение расчетов переходных процессов к нулевым начальным	
	условиям	04
14-6.	Определение свободных токов по их изображениям 4	06
14-7.	Формулы включения	07
14-8.	Расчет переходных процессов методом переменных состояния 4	08
14-9.	Определение принужденного режима цепи при воздействии на нее	
	периодического несинусондального напряжения	20

Глава пятнадцатая

Частотный метод расчета переходных процессов

15-1.	Преобразование Фурье и его основные свойства	424
15-2.	Законы Ома и Кирхгофа и эквивалентные схемы для частотных	
	спектров	427
15-3.	Приближенный метод определения оригинала по вещественной	
	частотной характеристике (метод трапеций)	432
15-4.	О переходе от преобразований Фурье к преобразованиям Лап-	
		440
15-5	Сравнение различных метолов расчета переходных процессов в ли-	
	ейных электрических непах	441
	nember swertph teerna genaar	

Глава шестнадцатая

Цепные схемы и частотные электрические фильтры

16-1.	Характеристические сопротивления и постоянная передачи несим-
	метричного четырехполюсника
16-2.	Характеристическое сопротивление и постоянная передачи сим-
	метричного четырехполюсника 447
16-3.	Вносимая и рабочая постоянные передачи
16-4.	Цепные схемы 451
16-5.	Частотные электрические фильтры 454
16-6.	Низкочастотные фильтры
16-7.	Высокочастотные фильтры
16-8.	Полосные фильтры
16-9.	Заграждающие фильтры
16-10.	Фильтры постоянной М
16-11.	Г-образный фильтр как пример несимметричного фильтра 477
16-12.	Безындукционные (или г, С) фильтры 479

Глава семнадцатая

Синтез электрических цепей

17-1.	Общая характеристика задачи синтеза	483
17-2.	Передаточная функция четырехполюсника. Цепи минимальной	
	фазы	484
17-3.	Входные функции цепей. Положительные вещественные функции	489
17-4.	Реактивные двухполюсники	491
17-5.	Частотные характеристики реактивных двухполюсников	493
17-6.	Синтез реактивных двухполюсников. Метод Фостера	495
17-7.	Синтез реактивных двухполюсников. Метод Кауэра	498
17-8.	Синтез двухполюсников с потерями. Метод Фостера	505
17-9.	Синтез двухполюсников с потерями. Метод Кауэра	509
17-10.	Понятие о синтезе четырехполюсников	510

Раздел второй

ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Глава восемнадцатая

Гармонические процессы в цепях с распределенными параметрами

Токи и напряжения в длинных линиях	513
Уравнения однородной линии	514
Установившийся режим в однородной линии	515
Уравнения однородной линии с гиперболическими функциями	520
Характеристики однородной линии	523
Входное сопротивление линии	526
Коэффициент отражения волны	528
Согласованная нагрузка линии	529
Линия без искажений	531
Холостой ход, короткое замыкание и нагрузочный режим линии	
с потерями	533
Линии без потерь	538
Стоячие волны	541
Линия как четырехполюсник	548
	Токи и напряжения в длинных линиях Уравнения однородной линии

Глава девятнадцатая

Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами

19-1.	Возникновение переходных процессов в цепях с распределенными	
	параметрами	551
19-2.	Общее решение уравнений однородной линии	551
19-3.	Возникновение волн с прямоугольным фронтом	554
19-4.	Общие случаи нахождения волн, возникающих при переключе-	
	ниях	559
19-5.	Отражение волны с прямоугольным фронтом от конца линии	561
19-6.	Общий метод определения отраженных воли	563
19-7.	Качественное рассмотрение переходных процессов в линиях, со-	
	держащих сосредоточенные емкости и индуктивности	569
19-8.	Многократные отражения воли с прямоугольным фронтом от ак-	
	тивного сопротивления	571
19-9.	Блуждающие волны	576
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Раздел III

Нелинейные цепи

Глава двадцатая

Нелинейные электрические цепи при постоянных токах и напряжениях

20-1.	Элементы и эквивалентные схемы простейших нелинейных це-	
	пей	578
20-2.	Графический метод расчета неразветвленных цепей с пелипейными	
	элементами	581
20-3.	Графический метод расчета цепей с параллельным соединением	
	нелинейных элементов	583
20-4.	Графический метод расчета цепей со смешанным соединением	
	нелинейных и линейных элементов	583
20-5.	Применение эквивалентных схем с источниками э. д. с. для иссле-	
	дования режима нелинейных цепей	585

20-6.	Вольт-амперные характеристики нелинейных активных двухпо-	
	люсников	587
20-7.	Примеры расчета разветвленных электрических цепей с нелиней-	
	ными элементами	588
20-8.	Применение теории активных двухполюсника, четырехполюсника	
	и шестиполюсника для расчета цепей с линейными и нелинейными	
	элементами	591
20-9.	Расчет разветвленных нелинейных цепей итерационным методом	
	(методом последовательных приближений)	594

Глава двадцать первая

Магнитные цепи при постоянных токах

Основные понятия и законы магнитных цепей	600
Расчет неразветвленных магнитных цепей	607
Расчет разветвленных магнитных цепей	610
Расчет магнитной цепи кольцевого постоянного магнита с воздуш-	
ным зазором	614
Расчет неразветвленной неоднородной магнитной цепи с постоян-	
ным магнитом	617
	Основные понятия и законы магнитных цепей Расчет неразветвленных магнитных цепей Расчет разветвленных магнитных цепей Расчет магнитной цепи кольцевого постоянного магнита с воздуш- ным зазором Расчет неразветвленной неоднородной магнитной цепи с постоян- ным магнитом

Глава двадцать вторая

Общая характеристика нелинейных цепей переменного тока и мстодов их расчета

22-1.	Нелинейные двухполюсники и четырехполюсники при перемен-	
	ных токах	619
22-2.	Определение рабочих точек на характеристиках нелинейных двух-	-
	полюсников и четырехполюсников	622
22-3.	Явления в нелинейных цепях переменного тока	625
22-4.	Методы расчета нелинейных цепей переменного тока	626

Глава двадцать третья

Нелинейные цепи с источниками э. д. с. и тока одинаковой частоты

23-1.	Общая характеристика цепей с источниками э. д. с. одинаковой	
	частоты	629
23-2.	Форма кривой тока в цепи с вентилями	630
23-3.	Простейшие выпрямители	632
23-4.	Формы кривых тока и напряжения в цепях с нелинейными реак-	
	тивными сопротивлениями	638
23-5.	Утроители частоты	642
23-6.	Формы кривых тока и напряжения в ценях с терморезисторами	645
23-7.	Замена реальных нелинейных элементов условно-нелинейными	647
23-8.	Учет реальных свойств стальных магнитопроводов	647
23-9.	Расчет тока в катушке со стальным магнитопроводом	653
23-10.	Понятие о расчете условно-нелинейных магнитных цепей	655
23-11.	Явление феррорезонанса	658
23-12.	Стабилизаторы напряжения	662

Глава двадцать четвертая

Нелинейные цепи с источниками э. д. с. и тока различных частот

24-1.	Общая характеристика нелинейных цепей с источниками э. д. с.	
	различных частот	664
24-2.	Вентили в цепях с постоянными и переменными э. д. с	664

24-3.	Управляемые вентили в простейших выпрямителях и преобразова-						
	телях постоянного тока в переменный е	567					
24-4.	Катушки со стальными магнитопроводами в цепях с постоян-						
	ными и переменными э. д. с	69					
24-5.	Удвоитель частоты	573					
24-6.	Метод гармонического баланса	i77					
24-7.	Влияние постоянной э. д. с. на переменную составляющую тока						
	в цепях с нелинейными безынерционными сопротивлениями 6	579					
24-8.	Принцип получения модулированных колебаний	i81					
24-9.	Влияние постоянной составляющей на переменную в цепях с нели-						
	нейными индуктивностями 6	683					
24-10.	Магнитные усилители мощности	85					

Глава двадцать пятая

Переходные процессы в нелинейных цепях

25-1.	Общая характеристика переходных процессов в нелинейных це-	687
25-2.	Включение катушки со стальным магнитопроводом на постоянное напряжение	688
25-3.	Включение катушки со стальным магнитопроводом на синусоидальное напряжение	694
25-4.	Импульсное воздействие в цепях с неоднозначными нелинейно- стями	697
25-5.	Понятие о простейших запоминающих устройствах	700
25-6.	Изображение переходных процессов на фазовой плоскости	701
25-7.	Колебательный разряд емкости через нелинейную индуктивность	707

Глава двадцать шестая

Автоколебания

26-1.	Нелинейные резисторы со спадающим участком характеристики	708
26-2.	Понятие об устойчивости режима в цепи с нелинейными резисто-	
	рами	710
26-3.	Релаксационные колебания в цепи с отрицательным сопротивле-	_
	нием	712
26-4.	Близкие к синусоидальным колебания в цепи с отрицательным	
	сопротивлением	714
26-5.	Фазовые траектории процессов в цепи с отрицательным сопротив-	
~ ~ ~	лением	717
26-6.	Фазовые траектории процессов в генераторе синусоидальных ко-	710
~~ 7	лебаний	/19
26-7.	Определение амплитуды автоколебаний методом гармонического	700
	оаланса	722
Прило	жения	724
Списо	к литературы	734
Предм	иетный указатель	735

Уважаемые читатели!

В 1976 году установлена новая форма распространения (продажи) узкоспециальной литературы издательства «Энергия».

Эта литература будет продаваться только через специализированный магазин № 170 «Книга — почтой» Москниги.

Ниже помещен список узкоспециальной литературы по электротехнике из плана выпуска литературы на 1976 год для оформления индивидуальных заказов.

производственно-техническая литература

Электрические машины и трансформаторы

План № 272. Аветисян Д. А., Соколов В. С., Хан В. Х. Оптимальное проектирование электрических машин на ЭВМ. 12,5 л. 89 к.

План № 273. Алексеев А. Е. Тяговые электрические машины и преобразователи. Изд. 2-е, перераб. и доп. 29,5 л. 1 р. 72 к.

План № 274. Бочаров В. И. Беспазовые тяговые электродвигатели постоянного тока. 9 л. с ил. 46 к.

План № 275. Дорожко Л. И., Либкинд М. С. Реакторы с поперечным подмагничиванием. 12,5 л. с ил. 64 к.

План № 276. Копылов И. П., Панферов Ю. Б. Микроэлектродвигатели постоянного тока с коммутаторами на магнитоуправляемых контактах. 5 л. с ил. 26 к.

План № 277. Осин И. Л., Колесников В. П., Юферов Ф. М. Синхронные микродвигатели с постоянными магнитами. 12,5 л. с ил. 64 к.

План № 278. Столов Л. И., Зыков Б. Н. Моментные двигатели с постоянными магнитами. 7 л. с ил. 36 к. План № 279. Талалов И. И. Параметры и характеристики явнополюсных син-

хронных машин. 16,5 л.с ил. 1 р. 31 к.

План № 280. Шелехов С. А., Шелехова Т. С. Рольганговые двигатели серии АР. 10,5 л. с ил. 54 к.

Серия «трансформаторы»

План № 281. Дубатов Б. П. Производство трансформаторов I и II габаритов. 7.5 л. с ил. 39 к.

Электротехнические материалы и кабели

План	№	282.	Бабицкий	О.	Ш.,	Лехтман	Л.	Я.	Технология	скрутки	кабелей.
			7-л.сил.	36	к.					-	

- План № 283. Горбенко Л. А., Месенжник Я. З. Кабели и провода для геофизических работ. 12,5 л. с ил. 64 к. План № 284. Гроднев И. И. Кабели связи. Изд. 2-е, перераб. 16,5 л. с ил. 98 к.
- План № 285. Кабыстина Г. Ф. Обмоточные провода с волокнистой изоляцией и технология их производства. Изд. 2-е, перераб. 8 л. с ил. 31 к.

План № 286. Масленникова Г. Н., Харитонов Ф. Я. Керамика, стойкая к термо-

ударам. 14,5 л. с ил. 88 к.

План № 287. Новиков М. Н., Порфиров В. А., Финкельштейн С. И. Технология производства изделий из низковольтного фарфора. 12,5 л. с ил. 64 к.

План № 288. Шварцман Л. Г. Муфты силовых кабелей высокого напряжения. 10,5 л. с ил. 54 к.

Преобразовательная техника

План № 289. Забродин Ю. С. Автономные тиристорные инверторы с широтноимпульсным регулированием. 9 л. с ил. 41 к.

План № 290. Морговский Ю. Я. Импульсные системы управляемой структуры с тиристорными преобразователями. 12,5 л. с ил. 64 к.

Электропривод

- План № 291. Аракелян А. К., Афанасьев А. А., Чиликин М. Г. Вентильный электропривод с синхронным двигателем и зависимым инвертором. 15,5 л. с ил. 93 к.
- План № 292. Демидов С. В., Полищук Б. Б. Быстродействующий тиристорный электропривод с питанием от высокочастотного источника. 8 л. с ил. 41 к.
- План № 293. Кашкалов В. И. Конденсаторное торможение асинхронных двигателей. 5 л. с ил. 26 к.
- План № 294. Моделирование асинхронных электроприводов с тиристорным управлением 12,5 л. с ил. 64 к. — Авт.: Л. П. Петров, В. А. Ладензон, Р. Г. Подзолов, А. В. Яковлев.
- План № 295. Петров Б. И., Полковников В. А. Динамические возможности следящих электроприводов. 8 л. с ил. 41 к.
- План № 296. Сандлер А. С., Тарасенко Л. М. Динамика каскадных асинхронных электроприводов. 10,5 л. с ил. 54 к.
- План № 297. Тиристорные электроприводы с реверсорами. 5 л. с ил. 26 к. Авт.: Я. Ю. Солодухо, А. П. Богословский, С. Н. Плеханов, А. Х. Шоруков.
- План № 298. Электрические трансмиссии пневмоколесных транспортных средств. 14,5 л. с ил. 88 к. — Авт.: И. С. Ефремов, А. П. Пролыгин, Ю. М. Андреев, А. Б. Миндлин.

Светотехника

- План № 299. Розенталь Э. С. Электроустановочные изделия для светильников с люминесцентными лампами. 5 л. 26 к.
- План № 300. Сапожников Р. А. Теоретическая фотометрия. Изд. 3-е, перераб. и доп. 16,5 л. 1 р. 40 к.

Электротермия

- План № 301. Мармер Э. Н., Мурованная С. Г. Электропечи для термовакуумных процессов. 12,5 л. с ил. 64 к.
- План № 302. Простяков А. А. Индукционные печи и миксеры для плавки чугуна. 15,5 л. с ил. 93 к.

Библиотека электротермиста

- План № 303. Васильев С. З., Маергойз И. И., Пушкарев Л. И. Установки экзогаза. 7 л. 36 к.
- План № 304. Кувалдин А. Б. Низкотемпературный индукционный нагрев стали. 5 л. с ил. 26 к.
- План № 305. Смоляренко В. Д. Высокомощные дуговые сталеплавильные печи. 6 л. с ил. 31 к.
- План № 306. Электропечи сопротивления с широтно-импульсным управлением с применением тиристоров. 5 л. с ил. 26 к. Авт.: М. И. Колкер, Я. А. Полищук, С. Г. Обухов, В. М. Яров.

С аннотациями на эти книги можно ознакомиться во второй части плана выпуска литературы на 1976 год, который направлен во все книжные магазины. Магазин № 170 принимает индивидуальные заказы на книги до 15 января

1976 года.

Заказ оформляется на почтовой открытке, в которой указывается № по плану, автор, название книги (книг), количество экземпляров, адрес отправителя.

Книги будут высылаться после выхода из печати наложенным платежом. Адрес магазина: Москва, 121096, ул. Василисы Кожиной, д. 10. Магазин № 170 «Книга—почтой». Телефон: 145-61-42.

Магазин № 170 «Книга—почтой». Телефон: 145-61-42. Проезд: метро ст. «Багратионовская»; авт.: 89, 116, 132; трол. 39 до

ост. ул. Василисы Кожиной.

Георгий Васильевич Зевеке Петр Афанасьевич Ионкин Анатолий Владимирович Нетушил Сергей Владимирович Страхов

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ

Редактор Б. Я. Жуховицкий Редактор издательства И. В. Антик Переплет художника В. И. Карпова Технический редактор Л. А. Молодцова Корректор Г. А. Полонская

Сдано в набор 20/111 1975 г. Подписано к печати 6/Х 1975 г. Т-17317. Формат 60×90¹/16. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 47. Уч.-изд. л. 51,96. Тираж 70 000 экз. Зак. 1960. Цена 1 р. 98 коп.

Издательство «Энергия», Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.