А. В. БАШАРИН, Ф. Н. ГОЛУБЕВ, В. Г. КЕППЕРМАН

621 2

# ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Под редакцией доктора технических наук проф. А. В. БАШАРИНА

294602



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНЕРГИЯ» москва 1964 ленинград ЭЭ-5 (4)-3 УДК 62-83 Б33

> На конкретных примерах излагаются расчеты сложных автоматизированных электроприводов постоянного и переменного тока, использующих современную аппаратуру непрерывного управления и регулирования. Приводятся примеры расчета статических и динамических характеристик привода и выбора параметров по заданным требованиям. Даются решения как линейных, так и нелинейных задач.

Книга предназначена как пособие по расчетам для инженеров, работающих в области проектирования, расчета и наладки современных систем автоматизированного электропривода, и для студентов энергетических и электротехнических вузов и факультетов.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из главных задач, поставленных XXII съездом и прсграммой КПСС, является максимальная механизация и автоматизация производства. Основным средством механизации служит электрический привод.

Современные автоматизированные электроприводы представляют собой сложные динамические системы, включающие различные линейные и нелинейные элементы (двигатели, генераторы, электромашинные, магнитные и электронные усилители, полупроводниковые и другие элементы), обеспечивающие в своем взаимодействии разнообразные статические и динамические характеристики.

Задачи анализа, расчета и проектирования подобных систем приобретают важное значение, и ими приходится заниматься широкому кругу специалистов.

Вместе с тем в литературе нет источников, которые на конкретных примерах знакомили бы с современными приемами и методами расчета статических и динамических режимов сложных систем автоматизированного электропривода, получивших широкое распространение.

Настоящей книгой авторы поставили перед собой цель восполнить имеющийся пробел и в сжатой форме изложить необходимый материал, сделав попытку охватить примерами основные типовые элементы и системы современных электроприводов и представить в доступной каждому инженеру форме основные расчеты, связанные со сложными современными системами автоматизированных электроприводов, начиная от расчета параметров и коэффициентов и кончая вопросами синтеза и моделирования.

Авторы не сочли целесообразным помещать в книге типовые расчеты — такие, как расчет моментов и усилий в электроприводах, определение элементарных характеристик электродвигателей, расчеты реостатов, выбор мощности электродвигателей по нагреву и т. п., поскольку эти вопросы достаточно хорошо освещены в имеющейся литературе [Л. 4, 12, 19].

В первой главе книги приведены примеры расчета параметров и коэффициентов, статических характеристик элементов и систем

автоматизированного электропривода. Вторая, третья и четвертая главы содержат примеры, относящиеся к расчету линейных систем автоматизированных электроприводов. В пятой главе рассматриваются примеры расчета переходных процессов в сложных нелинейных системах автоматизированного электропривода, а в шестой — примеры синтеза нелинейных систем по заданной статической характеристике и переходному процессу на выходе системы. В седьмой главе приведены принципы набора задач и примеры расчета и исследования как линейных, так и нелинейных систем электропривода на электронно-моделирующей установке типа МН-7 (аналоговая вычислительная машина непрерывного действия).

Авторы приносят благодарность инженеру Л. М. Осипову за подготовку материала к рукописи седьмой главы.

Авторы будут признательны всем лицам и организациям, которые сочтут необходимым прислать свои отзывы, замечания и пожелания по данной книге. Просьба направлять письма по адресу: Ленинград, Д-41, Марсово поле, д. 1, Л. О. издательства «Энергия»

Авторы

# оглавление

Глава первая. Статические характеристики систем автоматизированного электропривода	7
<ul> <li>1-1. Статическая точность систем автоматизированного электропривода и средства ее обеспечения</li> <li>1-2. Исходные параметры и постоянные коэффициенты основных элементов системы автоматизированного электропривода</li> <li>1-3. Статические характеристики систем автоматизированного электропривода</li> </ul>	
Глава второя. Уравнения и передаточные функции систем автоматизиро- ванного электропривода	72
<ul> <li>2-1. Метод составления и линеаризации дифференциальных уравнений элементов и систем автоматизированного электропривода</li> <li>2-2. Вычисление постоянных времени электрических машин и магинтных усилителей</li> <li>2-3. Уравнения, передаточные функции и структурные схемы систем автоматизированного электропривода</li> </ul>	 73 81
Глава третья. Устойчивость систем автоматизированного электропривода и выбор стабилизирующих устройств из условий устойчивости	115
<ul> <li>З-1. Устойчивость линейных автоматизированных систем</li> <li>З-2. Анализ устойчивости систем автоматизированного электропривода.</li> <li>З-3. Стабилизация неустойчивых систем автоматического регулирования</li> </ul>	116 145
Глава четвертая. Переходные процессы в линейных системах автомати- зированного электропривода и выбор корректирующих устройств	152
<ul> <li>4-1. Выбор метода расчета</li></ul>	
Глава пятая. Расчет переходных процессов в нелинейных системах авто- матизированного электропривода	187
<ul> <li>5-1. О выборе метода расчета</li> <li>5-2. Переходные процессы в двухкаскадном электромашинном усилителе с гибкой трансформаторной обратной связью</li> <li>5-3. К расчету переходного процесса в стабилизирующем трансформаторе</li> </ul>	188 195
оч. Переходный процесс в системе возоуждения генератора по- етоянного тока от силового магнитного усилителя	201

e ti

	그는 사람이 그는 것 같은 것을 가 잘 못 했다. 사람은 것이 많았는 것을 챙겨 있다. 것은 생활했는	
X	5-5. Система электропривода с электромашинной автоматикой и	
	совмешенными отсечками	208
	5-6. Система дроссельного электропривода переменного тока.	222
	5-7. К расчету переходного процесса в электроприводе при мо-	
	менте статических сопротивлений, зависящем от пути	231
	5-8. Система электропривода при моменте статических сопротивле-	
	ний, зависящем от пути, и переменных параметрах.	238
	5-9. Система электропривода с трехобмоточным возбудителем и	
물고 있는 것이라.	$M_{\rm c} = f(n)  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  $	246
	5-10. Система ионного электропривода с импульсным регулирова-	
	нием скорости электродвигателя	256
	5-11. Система электропривода с силовым трехфазным магнитным	
	усилителем	267
с. <b>г</b>	лова шестая Синтез нелинейных узлов и систем автоматизированного	
		276
		210
	6-1. Графический метод синтеза	
	6-2. Синтез цепи управления генератора с гибкой емкостной обрат-	077
- 199 	ной связью	277
	6-3. Синтез узла электромашинного усилителя с поперечным полем,	
	охваченного гибкой трансформаторной обратной связью	.283
	6-4. Синтез узла электродвигателя и определение характеристики	
	регулируемого напряжения на его зажимах	289
	6-5. Синтез комбинированной системы регулирования скорости	000
	электродвигателя постоянного тока	293
에 있는 것이 있다. 이 같은 것이 있는 것이 같은 것이 같이 같이 같이 있는 것이 있는 것이 없다. 것이 한	6-6. Синтез системы автоматического регулирования напряжения	000
	синхронного генератора в автономной установке	302
Γ	лава седьмая. Молелирование систем автоматизированного электро-	
	привода	319
	71	
	7-1. Применение электронно-моделирующих машин	
5-	7-2. Моделирование линеиных систем	321
	7-5. Моделирование нелинеиных систем	330
	7-4. Порядок наоора задачи на электронно-моделирующеи уста-	0.41
		<b>J</b> 41
	тора постояние системы регулирования напряжения тенера-	2/2
	7.6 Молонирорание систоми рогилирорания скорости раскиронани	040
	го. моделирование системы регулирования скорости электродви-	346
	7.7 MOTOTUDOPRUVO CUCTORIL DOPUTUDOPRUVO VOLUCIONAL DOVORA	040
	тора постоянного тока с электронно машини и манитенера-	3/0
	7-8 Молелирование электринского привода полани тажелого про-	545
	тольно-фрезерного станка с широким визпазоном регивиро-	
	дольно фрезерного станка с широким дианазоном регулиро-	354
	7-9. Молелирование электропривода по системе генератор-двигатель	
	с силовым магнитным усилителем	364
		070
$\mathbb{R}^{2}$ , $\mathbb{R}^{2}$ , $\mathbb{R}^{2}$	риложения	379
Л	итература	390
		그 김 강승 소유가
		en en filse
1		

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

# СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

### 1-1. Статическая точность систем автоматизированного электропривода и средства ее обеспечения

Проектирование систем автоматизированного электропривода слагается из выбора принципиальной схемы, статических расчетов и расчета переходных режимов в системах.

Качественные показатели систем в установившихся режимах обеспечиваются элементами, параметры которых определяются из статических расчетов.

Поддержание заданной точности регулируемых величин при различных установившихся возмущениях является определяющим показателем качества статических систем в этих режимах.

Основа статических расчетов автоматизированных систем выражается известным уравнением [Л. 20]:

$$\Delta\% = \frac{\Delta_{\rm p}\%}{1+k_{\rm TP}},$$

где  $\Delta\%$  — статическая точность;

Δ<sub>p</sub>% — отклонение регулируемой величины в разомкнутой системе;

*k*<sub>тр</sub> — статический коэффициент усиления разомкнутой системы, требуемый для обеспечения заданной точности.

Целью статического расчета является определение общего коэффициента усиления, при котором обеспечивается заданная статическая точность в системе.

В связи с этим в примерах настоящей главы статический расчет элементов и систем проведен в следующей последовательности:

a) по статическим характеристикам отдельных звеньев системы и объекта регулирования вычисляются их коэффициенты усиления или передаточные коэффициенты;

б) по коэффициентам усиления отдельных звеньев определяется коэффициент усиления системы k, причем коэффициенты

Усиления k и k<sub>тр</sub> сравниваются, и в случае их несоответствия определяются методы и средства доведения k до k<sub>тр</sub>.

Статические расчеты существенно нелинейных систем обладают рядом отличительных особенностей. В настоящей главе расчеты подобных систем выполнены графическим методом.

При анализе автоматизированных систем в переходных режимах в статические расчеты систем в дальнейшем иногда вводятся коррективы. Они приведены ниже, в главах, связанных с методами анализа и синтеза линейных автоматизированных систем.

# 1-2. Исходные параметры и постоянные коэффициенты основных элементов системы автоматизированного электропривода

Пример 1-1. Определить конструктивные коэффициенты *с*<sub>е</sub> и *с*<sub>м</sub> электрической машины постоянного тока по следующим данным:

число активных стержней якоря  $N = 2w_{\pi} = 2 \cdot 186 = 372;$ число полюсов 2p = 4;число параллельных ветвей 2a = 4.

Решение.

$$c_e = \frac{pN}{60a} = \frac{2 \cdot 372}{60 \cdot 2} = 6,2.$$
  
 $c_M = \frac{c_e}{1.03} = \frac{6.2}{1.03} = 6,02.$ 

**Пример 1-2.** Определить постоянные *c<sub>e</sub>* и *c<sub>M</sub>* по данным каталога электрических машин.

Данные генератора:

$U_{\rm H} = 230 \ {\it s};$	$r_{\rm g15^{\circ}} = 0,008$	ом
$I_{\rm H} = 565 \ a;$	$r_{\rm gm15^{\circ}} = 0,0032$	»
n <sub>н</sub> = 975 об/мин;	$r_{\kappa 015^\circ} = 0,00051$	»
$\Phi_{\rm H} = 3,93 \cdot 10^{-2} \ ec;$	$r_{\rm B15^{\circ}} = 17,48$	>

Данные электродвигателя:

$U_{_{\rm H}}=220$ s;	$r_{ m sul 15^o} = 0,01171$	ОМ
$I_{\rm H} = 575  a;$	$r_{\rm B15^{\bullet}} = 17,48$	>
n <sub>н</sub> = 750 об/мин;	$w_{\scriptscriptstyle B} = 740.$	
$\Phi_{\rm H} = 4,55 \cdot 10^{-2}$ вб;		

### Решение.

Постоянный коэффициент с, электрической машины может быть определен из уравнения:

$$C_e = \frac{U_{\rm H} \pm I_{\rm H} r_{\rm H} u}{\Phi_{\rm H} n_{\rm H}}.$$

В этом уравнении знак плюс в числителе относится к генераторному режиму, минус — к двигательному.

Сопротивление якорной цепи машины в нагретом состоянии

$$r_{\rm su} = (r_{\rm s15^{\circ}} + r_{\rm gn15^{\circ}} + r_{\rm Ko15^{\circ}}) \alpha$$

где α — коэффициент, учитывающий изменение сопротивления при нагреве:

$$\alpha = \mathbf{1} + 0,004 \ (\theta_2 - \theta_1);$$

(θ<sub>2</sub> — θ<sub>1</sub>) — превышение температуры обмотки машины над температурой θ<sub>1</sub>, при которой указывается сопротивление в каталоге:

$$\alpha = 1 + 0.004 (75 - 15) = 1.24 \approx 1.2$$

Тогда

$$r_{\rm su} = (0,008 + 0,0032 + 0,00051) \cdot 1,2 = 0,014 \text{ om}.$$

Конструктивные коэффициенты с, и см для электродвигателя:

$$c_e = \frac{220 - 575 \cdot 0.014}{4,55 \cdot 10^{-2} \cdot 750} = 6,2;$$

$$c_M = \frac{6.2}{1.03} = 6,02.$$

Конструктивный коэффициент для генератора

$$e_{\rm P} = \frac{230 + 565 \cdot 0.014}{3.93 \cdot 10^{-2} \cdot 975} = 6,2.$$

**Пример 1-3.** Определить передаточный коэффициент электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением, данные которого приведены в примере 1-2, при регулировании его скорости изменением напряжения, подводимого к якорю. При решении задачи считать поток возбуждения электродвигателя постоянным и равным  $\Phi = \Phi_{\rm H}$ , а момент  $M = M_{\rm H}$ .

Решение.

Передаточный коэффициент электродвигателя определяется уравнением:

$$k_{\rm ga} = \frac{\Delta n}{\Delta U_{\rm g}} = \frac{1}{c_e \Phi_{\rm H}} = \frac{1}{-6.2 \cdot 4.55 \cdot 10^{-2}} = 3,55 \cdot 06/\text{MuH} \cdot 8,$$

где  $\Delta n$  — приращение скорости электродвигателя, вызванное изменением напряжения на его якоре на величину  $\Delta U_{g}$ , при постоянном потоке возбуждения  $\Phi = \Phi_{\mu}$ .

Пример 1-4. Определить передаточный коэффициент электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением, данные которого приведены в примере 1-2, при регулировании его скорости изменением напряжения па обмотке возбуждения при следующих величинах напряжения на якоре:

$$U_{\pi} = U_{\mu}; \quad U_{\pi} = 0.5U_{\mu}; \quad U_{\pi} = 0.25U_{\mu}.$$

Решение.

Исходными данными для определения передаточного коэффициента электродвигателя являются:

а) кривая намагничивания электродвигателя (рис. 1-1)  $\Phi = f(Iw_{\rm B});$ 



Рис. 1-1. Характеристика намагничивания электродвигателя.

б) механическая характеристика электродвигателя n = f (M). При регулировании скорости вращения электродвигателя потоком возбуждения за передаточный коэффициент принимают отношение приращения скорости вращения к приращению напряжения на обмотке возбуждения:

$$k_{\rm gb} = \frac{\Delta n}{\Delta U_{\rm g}} \, o 6/m u H \cdot B,$$

где  $\Delta n$  — изменение скорости вращения электродвигателя;  $\Delta U_{\rm B}$  — изменение напряжения на обмотке возбуждения. Пользуясь уравнением механической характеристики

$$n=\frac{U_{\pi}}{c_e\Phi}-M\frac{r_{\pi\mu}}{c_ec_M\Phi^2},$$

построим зависимость  $n = f(\Phi)$  при постоянных заданных условиями задачи напряжениях  $U_{n}$ , подводимых к якорю электродвигателя. При построении принимаем момент статических сопротивлений постоянным и равным номинальному моменту двигателя:

$$M = M_{\rm H} = c_M I_{\rm H} \Phi_{\rm H} = 6.02 \cdot 575 \cdot 4.55 \cdot 10^{-2} = 158 \ \kappa \Gamma \cdot m.$$

Результаты вычислений сведены в табл. 1-1, по которой построен график  $n = f(\Phi)$ , приведенный на рис. 1-2.

По кривым рис. 1-2, задаваясь приращением потока  $\Delta \Phi$ , определяем приращение скорости вращения  $\Delta n$  при различных постоянных напряжениях  $U_{s}$ . Передаточные коэффициенты электродвигателя по потоку возбуждения при принятых напряжениях  $U_{s}$  будут равны:

 $k_{1} = \frac{\Delta n_{1}}{\Delta \Phi} = \frac{250}{1.5 \cdot 10^{-2}} =$   $= 166, 5 \cdot 10^{2} \ o6/muh \cdot e6;$   $k_{2} = \frac{\Delta n_{2}}{\Delta \Phi} = \frac{110}{1.5 \cdot 10^{-2}} =$   $= 73, 4 \cdot 10^{2} \ o6/muh \cdot e6;$   $k_{3} = \frac{\Delta n_{3}}{\Delta \Phi} = \frac{50}{1.5 \cdot 10^{-2}} =$   $= 33, 4 \cdot 10^{2} \ o6/muh \cdot e6.$ 

Исходной характеристикой для определения передаточного коэффициента электродвигателя по напряжению, приложенному к обмотке его возбуждения, является характеристика намагницивания





теристика намагничивания  $\Phi = f(I\omega_{\rm B})$ , приведенная на рис. 1-1. Принятое постоянным для всех напряжений якоря приращение потока возбуждения электродвигателя  $\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1$  переносим с графика рис. 1-2 на характеристику намагничивания рис. 1-1.

#### Таблица 1-1

-			п, об/мин			
a National Alarah	Ф 🗙 10 <sup>-2</sup> вб	U <sub>H</sub> = 220 6	U <sub>я</sub> = 110 в	U <sub>я</sub> = 55 в		
	$\begin{array}{l} 0.5 \Phi_{\rm H} = 2.275 \\ 0.6 \Phi_{\rm H} = 2.73 \\ 0.8 \Phi_{\rm H} = 3.64 \\ \Phi_{\rm H} = 4.55 \\ 1.2 \Phi_{\rm H} = 5.46 \\ 1.4 \Phi_{\rm H} = 6.36 \\ 1.5 \Phi_{\rm H} = 6.82 \end{array}$	1446 1225 933 750 628 542 506	670 575 445 361 304 264 247	276 250 202 167 143 125 117		

Зависимость  $n = f(\Phi)$  при различных напряжениях на якоре электродвигателя

Находим изменение ампер-витков возбуждения, соответствующих приращению потока возбуждения на величину ΔΦ:

$$\Delta I w_{\rm B} = I w_2 - I w_1 = 7750 - 4300 = 3450.$$

Тогда приращение напряжения на обмотке возбуждения можно определить по формуле:

$$\Delta U_{\rm B} = \frac{\Delta I \omega_{\rm B}}{\omega_{\rm B}} r_{\rm B} = \frac{3450}{740} \cdot 17,48 \cdot 1,2 = 97,6 \ e_{\rm F}$$

где  $w_{\rm B}$  — число витков обмотки возбуждения электродвигателя;  $r_{\rm B}$  — сопротивление обмотки возбуждения электродвигателя в нагретом состоянии.



генератора.

Передаточные коэффициенты электродвигателя по напряжению обмотки возбуждения равны:

 $\Delta n_{\star}$ 

250

$$R_{\text{дB1}} = \frac{\Delta U_{\text{p}}}{\Delta U_{\text{p}}} = \frac{97.6}{97.6} =$$

$$= 2,56 \ o6/\text{Muh} \cdot 6;$$

$$k_{\text{дB2}} = \frac{\Delta n_2}{\Delta U_{\text{p}}} = \frac{110}{97.6} =$$

$$= 1,13 \ o6/\text{Muh} \cdot 6;$$

$$k_{\rm gB3} = \frac{\Delta H_3}{\Delta U_{\rm B}} = \frac{50}{97,6} =$$

об/мин в.

$$= 0,51$$

Пример 1-5. Определить коэффициент усиления генератора постоянного тока, работающего в режиме холостого хода при следующих э. д. с. якоря:

$$E_{r1} = 230 \ e; \ E_{r2} = 115 \ e.$$

Данные генератора приведены в примере 1-2.

Характеристика холостого хода  $E_r = f(Iw_r)$  построена на рис. 1-3.

Решение.

12

Коэффициент усиления генератора определяется из уравнения:

$$k_{\rm r} = \frac{\Delta E_{\rm r}}{\Delta U_{\rm B}} = \frac{\Delta E_{\rm r}}{\Delta I \omega_{\rm r}} \cdot \frac{\omega_{\rm B}}{r_{\rm B}},$$

где  $\Delta E_{\rm r}$  — приращение э. д. с. генератора;  $\Delta U_{\rm B}$  — приращение напряжения на обмотке возбуждения генератора; Δ*Iw*<sub>r</sub> — приращение ампер витков возбуждения генератора; *r*<sub>в</sub>, *w*<sub>в</sub> — сопротивление и число витков обмотки возбуждения генератора.

Для заданных значений э. д. с. генератора находим из рис. 1-3 соответствующие им ампер-витки  $Iw_1$  и  $Iw_2$ . Принимая одинаковые приращения  $\Delta Iw_r$ , находим из графика приращения э. д. с.  $\Delta E_r$  и определяем коэффициент

$$k = \frac{\Delta E_{\rm r}}{\Delta I \omega_{\rm r}}:$$

для  $E_{r1} = 230 \ s$ 

$$k_1 = \frac{\Delta E_{r1}}{\Delta I w_r} = \frac{34}{1000} = 0,034;$$

для  $E_{r2} = 115 \ s$ 

$$k_2 = \frac{\Delta E_{r_2}}{\Delta I w_r} = \frac{60}{1000} = 0,06.$$

Коэффициент усиления генератора при  $E_{r1} = 230 \ s$ 

$$k_{r1} = k_1 \frac{\omega_B}{r_B} =$$
  
= 0,034  $\cdot \frac{740}{17,48 \cdot 1,2} = 1,2.$ 



Коэффициент усиления генератора при  $E_{r2} = 115 \ s$  $k_{r2} = k_2 \frac{w_B}{r_B} = 0.06 \cdot \frac{740}{17.48 \cdot 1.2} = 2.12.$ 

Пример 1-6. Определить коэффициенты усиления по напряжению, току и мощности электромашинного усилителя с поперечным полем при работе в номинальном режиме.

Данные ЭМУ-25-1500:

$P_{\rm H} = 1,2$ квт;	$r_{s15^{\circ}} = 5,28$	ом;	$w_{g} = 1260$
$U_{\rm H} = 230  s;$	$r_{\rm gn15^{\bullet}} = 0,9$	»	$w_y = 500;$
$I_{\rm H} = 5,2 \ a;$	$r_{\rm ko15^{\bullet}} = 4,22$	<b>»</b>	2p = 2;
n <sub>н</sub> = 1440 об/мин;	$r_{y} = 37,2$	<b>»</b>	2a = 2.

Характеристика холостого хода ЭМУ  $E_{\mathfrak{suy}} = f(Iw_y)$  приведена на рис. 1-4, нагрузочная характеристика  $U_{\mathfrak{suy}} = f(I_x)$  — на рис. 1-5. При решении задачи полагать, что ЭМУ работает на постоянное активное сопротивление  $r_{\mathfrak{H}} = 44$  ом.

### Решение.

– Коэффициент усиления ЭМУ по напряжению.

Используя характеристику  $U_{_{9My}} = f(I_{s})$ , снятую при определенной степени компенсации, автоматически учитываем падение напряжения в якоре ЭМУ, реакцию якоря и действие коммутирующих секций.

Коэффициент усиления ЭМУ по напряжению

$$k_U = \frac{\Delta U_{\text{PMY}}}{\Delta U_{\text{y}}} = \frac{U_1 - U_2}{Iw_1 - Iw_2} \cdot \frac{w_{\text{y}}}{r_{\text{y}}},$$

где  $\Delta U_{\text{эму}} = U_1 - U_2$  — приращение напряжения на выходе ЭМУ, вызванное изменением ампервитков управления на величину  $\Delta I w_y = I w_1 - I w_2;$ 

ΔU<sub>у</sub> — приращение напряжения на обмотке управления.

Напряжение на нагрузке ЭМУ принимаем:

$$U_1 = 220 \ s.$$

Ток нагрузки при этом напряжении

$$I_{s1} = \frac{U_1}{r_s} = \frac{220}{44} = 5 \ a.$$

Пользуясь нагрузочной характеристикой ЭМУ  $U_{\text{эму}} = f(I_n)$  (рис. 1-5), определяем э. д. с. ЭМУ при  $I_n = 0$ :

$$E_1 = 260 \ e_2$$

По характеристике холостого хода (рис. 1-4) определяем ампервитки обмотки управления:

$$Iw_1 = 44$$

Аналогично определяем ампер-витки обмотки управления ЭМУ при напряжении на якоре  $U_2 = 200 \ s$ 

$$I_{\text{s}_2} = \frac{U_2}{r_{\text{H}}} = \frac{200}{44} = 4,54 \ a; \ E_2 = 230 \ s;$$
  
 $Iw_2 = 35.$ 

Коэффициент усиления ЭМУ по напряжению

$$k_U = \frac{220 - 200}{44 - 35} \cdot \frac{500}{37,2} = 30.$$

Коэффициент усиления ЭМУ по току

$$k_{I} = \frac{\Delta I_{\rm H}}{\Delta I_{\rm y}} = \frac{\Delta U_{\rm 3My}}{\Delta I w_{\rm y}} \cdot \frac{w_{\rm y}}{r_{\rm H}} = \frac{U_{1} - U_{2}}{I w_{1} - I w_{2}} \cdot \frac{w_{\rm y}}{r_{\rm H}}$$

 где ΔI<sub>н</sub> — приращение тока якоря ЭМУ, вызванное изменением тока в обмотке управления на величину ΔI<sub>y</sub>; '
 r<sub>µ</sub> — сопротивление нагрузки электромашинного усилителя;

$$k_I = \frac{U_1 - U_2}{Iw_1 - Iw_2} \cdot \frac{w_y}{r_H} = \frac{20}{9} \cdot \frac{500}{44} = 25,3.$$



Рис. 1-5. Нагрузочная характеристика Рис. 1-6. Характеристика маг- $U_{\text{эму}} = f(I_{\text{я}})$  электромашинного усилителя. нитного усилителя  $I_{\text{H}} = f(I_{\text{у}})$ .

Пример 1-7. Определить коэффициент усиления по току, напряжению и мощности трехфазного магнитного усилителя типа УМ-3П 20/40, выходная характеристика которого приведена на рис. 1-6.

$$r_{\rm H} = 27,2$$
 om.

Сопротивление обмотки управления

 $r_{v} = 10,2 \text{ om}.$ 

Коэффициенты усиления определить для прямолинейного участка характеристики магнитного усилителя.

Решение.

Коэффициент усиления магнитного усилителя по току (рис. 1-6)

$$k_{l} = \frac{\Delta I_{\rm H}}{\Delta I_{\rm y}} = \frac{2}{10,032} = 62,5.$$

Коэффициент усиления магнитного усилителя по напряжению

$$k_{U} = \frac{\Delta I_{\rm H}}{\Delta I_{\rm y}} \cdot \frac{r_{\rm H}}{r_{\rm y}} = k_{I} \frac{r_{\rm H}}{r_{\rm y}} = 62.5 \cdot \frac{27.2}{10.2} = 167.$$

Коэффициент усиления магнитного усилителя по мощности

$$k_P = \frac{\Delta P_{\rm H}}{\Delta P_{\rm H}} = k_U k_I = 62, 5 \cdot 167 = 10\,450.$$

Пример 1-8. Определить передаточный коэффициент нелинейного моста, схема которого приведена на рис. 1-7.





Параметры нелинейного моста обеспечивают выходное напряжение, равное нулю, при напряжении на входе, равном 100 *в*.

Передаточный коэффициент определить для двух вариантов включения нелинейных элементов в плечи моста:

1) при линейных сопротивлениях  $r_1 = r_4 = 125$  ом и нелинейных сопротивлениях  $r_2 = r_3$ , а вольт-амперные характеристики которых приведены на рис. 1-8, a;

2) если противоположные плечи моста состоят из однотипных нелинейных сопротивлений первого и второго рода,

вольт-амперные характеристики которых приведены на рис. 1-8, б.

Передаточный коэффициент определить для следующих сопротивлений нагрузки:

$$r_{\rm H} = \infty; r_{\rm H} = 1000 \text{ om}; r_{\rm H} = 10 \text{ om}.$$

Решение.

При учете сопротивления нагрузки моста передаточный коэффициент может быть рассчитан по выражению:

$$k_{\rm M} = \frac{\Delta U_{\rm BbX}}{\Delta U_{\rm BX}} = \frac{r_1 r_4 - r_2 r_3}{(r_1 + r_3)(r_2 + r_4) + \frac{1}{r_{\rm H}}(r_1 r_2 r_3 + r_2 r_3 r_4 + r_3 r_4 r_1 + r_4 r_1 r_2)}$$

где  $r_1 = \frac{\Delta U_1}{\Delta I_1}$ ;  $r_2 = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2}$ ;  $r_3 = \frac{\Delta U_3}{\Delta I_3}$ ;  $r_4 = \frac{\Delta U_4}{\Delta I_4}$  — дифференциальные сопротивления в рабочих точках вольт-амперных характеристик нелинейных сопротивлений. 1. Передаточный коэффициент нелинейного моста для первого варианта определяется из общего выражения, принимающего следующий упрощенный вид:

$$k_{\rm M} = \frac{r_{\rm HJ} - r_{\rm J}}{r_{\rm J} + r_{\rm HJ} + \frac{2r_{\rm J}r_{\rm HJ}}{r_{\rm H}}},$$

где  $r_{\rm HЛ} = r_1 = r_4 = \frac{\Delta U_{\rm HЛ}}{\Delta I_{\rm HЛ}} = \frac{50}{0.12} = 416 \ om -$ сопротивление нелинейного элемента в рабочей точке A на рис 1-8, a;  $r_{\rm A} = r_2 = r_3 = 125 \ om -$ заданная величина линейного сопротивления.



Рис. 1-8. Вольт-амперные характеристики элементов нелинейного моста: а — для первого варианта; б — для второго варианта.

Передаточные коэффициенты моста при разных сопротивлениях нагрузки:

$$r_{\rm H} = 0.$$

$$k_{\rm M} = \frac{416 - 125}{416 + 125} = 0,537;$$

$$r_{\rm H} = 1000 \text{ om}$$

$$k_{\rm M} = \frac{416 - 125}{416 + 125 + \frac{2 \cdot 125 \cdot 416}{1000}} = 0,45;$$

$$r_{\rm H} = 10 \text{ om}$$

$$k_{\rm M} = \frac{416 - 125}{416 + 125 + \frac{2 \cdot 125 \cdot 416}{10}} = 0,0266.$$

17

2 А. В. Башарин 1640

2. Передаточный коэффициент для второго варианта может быть рассчитан по выражению:

$$k_{\rm m} = \frac{r_{\rm HJ1} - r_{\rm HJ2}}{r_{\rm HJ1} + r_{\rm HJ2} + \frac{2r_{\rm HJ1}r_{\rm HJ2}}{r_{\rm H}}},$$
  
$$k_{\rm m1} = r_1 = r_4 = \frac{\Delta U_1}{\Delta I_1} = \frac{50}{0.12} = 416 \text{ or}$$

где

$$r_{\rm hp2} = r_2 = r_3 = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} = \frac{20}{0.4} = 50 \text{ om} - 1000 \text{ om}$$

динамические сопротивления нелинейных элементов в рабочей точке A на рис. 1-8, б.

Передаточные коэффициенты моста при разных сопротивлениях нагрузки:

$$k_{\rm M} = \frac{416 - 50}{416 + 50} = 0,79;$$

$$r_{\rm H} = 1000 \text{ om}$$

$$k_{\rm M} = \frac{416 - 50}{416 + 50 + \frac{2 \cdot 416 \cdot 50}{1000}} = 0,72;$$

$$r_{\rm H} = 10 \text{ om}$$

$$k_{\rm M} = \frac{416 - 50}{416 + 50 + \frac{2 \cdot 416 \cdot 50}{10}} = 0,081.$$

Пример 1-9. Определить передаточный коэффициент делителя напряжения, схема которого приведена на рис. 1-9.

Решение.

Для схемы рис. 1-9 может быть составлена следующая система уравнений:

$$\begin{split} U_{\rm bx} &= I_1 \left( r_1 + r_2 \right) - I_2 r_1; \\ 0 &= I_3 \left( r_4 + r_5 \right) - I_2 r_5; \\ 0 &= I_2 r_3 + \left( I_2 - I_3 \right) r_5 + \left( I_2 - I_1 \right) r_1; \\ U_{\rm bbix} &= I_2 r_3. \end{split}$$

Из совместного решения системы уравнений получим:  $L = U_{\text{вых}}$   $r_1 r_3 (r_4 + r_5)$ 

$$k = \frac{U_{\text{BX}}}{U_{\text{BX}}} = \frac{11^{-3}(r_4 + r_5)}{r_1 r_2 (r_4 + r_5) + r_4 r_5 (r_1 + r_2) + (r_1 + r_2) (r_4 + r_5) r_3}$$

Пример 1-10. По данным каталога определить передаточный коэффициент тахогенератора постоянного тока типа ТМГЗО:

 $U_{\rm H} = 460 \ \text{s}; \ n_{\rm H} = 4000 \ \text{obs}/\text{muh}; \ I_{\rm H} = 0,08 \ \text{a}; \ r_{\rm H} = 400 \ \text{oms}.$ 

Сопротивление нагрузки тахогенератора  $r_{\rm H} = 5750$  ом. Решение.

Передаточный коэффициент тахогенератора

$$k_{\rm T\Gamma} = \frac{\Delta U_{\rm T\Gamma}}{\Delta n_{\rm T\Gamma}} = c_e \frac{r_{\rm H}}{r_{\rm R} + r_{\rm H}},$$





Рис. 1-10. Схема тахометрического моста.

19

Рис. 1-9. Схема нагруженного делителя напряжения.  $U_{\text{вх}}$  — входное напряжение;  $U_{\text{вых}}$  выходное напряжение;  $U_9$  — эталонное напряжение.

2\*

где  $c_e' = c_e \Phi_{\rm H}$  — машинная постоянная тахогенератора;  $E_{\rm Tr} = c_e n_{\rm H} \Phi_{\rm H} = U_{\rm H} + I_{\rm H} r_{\rm g} = 460 + 0,08 \cdot 400 = 492 \ e;$   $c_e' = \frac{E_{\rm Tr}}{n_{\rm H}} = \frac{492}{4000} = 0,123;$  $k_{\rm Tr} = 0,123 \cdot \frac{5750}{5750 + 400} = 0,115 \ e/o6/muh.$ 

Пример 1-11. Рассчитать параметры и определить передаточный коэффициент тахометрического моста, схема которого изображена на рис. 1-10, при его работе на электронный усилитель с большим входным сопротивлением.

$$U_{\rm H} = 220 \ e; \ I_{\rm H} = 14,1 \ a; \ n_{\rm H} = 1000 \ o6/muh;$$
  
 $r_{\rm R15^\circ} = 0,89 \ om; \ r_{\rm R15^\circ} = 0,475 \ om; \ r_{\rm c15^\circ} = 0,1 \ om.$   
 $r_{\rm R1} = 1,2 \ (r_{\rm R15^\circ} + r_{\rm R115^\circ} + r_{\rm c15^\circ}) = 1,76 \ om.$ 

## Решение.

Сопротивления плеч тахометрического моста определяются из условия его равновесия при неподвижном электродвигателе по уравнению:

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{r_3}{r_3}.$$

При вращении электродвигателя величина выходного напряжения определяется из выражения:

$$U_{\rm BMX} = I_{\rm R} r_{\rm RII} + c'_{e} n - U_{2}, \qquad (1-1)$$

где  $c'_e = c_e \Phi_{\rm H}$ .  $I_{\rm H}$  — ток якоря электродвигателя. Так как

$$U_2 = U_{\text{BX}} \frac{r_2}{r_1 + r_2},$$

$$U_{\rm BX} = I_{\rm sr}(r_{\rm s} + r_{\rm su}) + c_{\rm e}n,$$

то уравнение (1-1) примет следующий вид:

$$U_{\rm BMX} = \frac{r_1}{r_1 + r_2} c_e' n + I_{\rm g} \frac{r_1 r_{\rm gu} - r_2 r_3}{r_1 + r_2}.$$

Из условия равновесия моста при неподвижном электродвигателе выбираем

 $r_3 = \frac{r_1 r_{\pi}}{r_2}.$ 

Тогда

а

$$U_{\rm BMX} = \frac{r_1}{r_1 + r_2} \frac{c_e n}{c_e n}.$$

Передаточный коэффициент

$$k_{\rm TM} = \frac{U_{\rm BMX}}{n} = \frac{r_1}{r_1 + r_2} c_e'$$

Величина с, определяется из уравнения электромеханической характеристики двигателя:

$$\dot{c_e} = \frac{U_{\rm H} - I_{\rm H} r_{\rm H}}{n_{\rm H}} = \frac{220 - 14.1 \cdot 1.76}{1000} = 0,195.$$

В качестве последовательного сопротивления  $r_3$  целесообразно использовать сопротивление дополнительных полюсов и сериесной обмотки электродвигателя. В этом случае

$$r_{\rm s} = 1,07$$
 om;  $r_{\rm s} = 0,69$  om.

Чтобы потеря энергии в якорной цепи была незначительной, принимаем величину тока  $I_1 = 0,5 a$ ; тогда

$$r_1 + r_2 = \frac{U_{\text{BX}}}{I_1} = \frac{220}{0.5} = 440 \text{ om}.$$

Учитывая условие равновесия моста, принимаем:

$$r_1 = 172 \text{ om}; r_2 = 268 \text{ om}.$$

Передаточный коэффициент

тахометрического

42

моста

Enz

 $r_{c2}$ 

$$k_{\rm TM} = \frac{172}{440} \cdot 0,195 = 0,076.$$

Пример 1-12. Рассчитать параллельно-балансный электронный усилитель постоянного тока (рис. 1-11) из условия обеспечения полного коэффициента усиления по напряжению  $k_{99} = 500$ , при его работе на обмотки управления электромашинного усилителя типа ЭМУ-25.

Исходные данные:

Входная мощность обмотки управления ЭМУ

$$P_{\rm nx} = 0,284 \, {\rm em}.$$

Номинальный ток обмотки управления ЭМУ

$$I_{\rm vff} = 0,0125 \ a.$$

Сопротивление обмотки управления ЭМУ

$$r_{v} = 1820 \text{ om}.$$

 $\int r_{BX2} \int r_{K2} r_{RY2}$ 

 $r_{c2}$ 



Рис. 1-11. Схема параллельно-балансного электронного усилителя.

Максимально возможный входной сигнал электронного усилителя

$$U_{\rm BX} = \pm 0,17 \ e$$

Балансное сопротивление принято равным

Решение.

Заданный коэффициент усиления обеспечивается двумя каскадами.

По входной мощности и току в управляющей обмотке ЭМУ выбираем для выходного каскада лампу тина 6Н6П.

Характеристики лампы приведены на рис. 1-12. Положение рабочей точки *А* определяется на основании динамической характеристики *В* — *С*, угол наклона которой зависит от полного сопротивления цепи нагрузки выходного каскада:

$$r_{\rm H2} = r_{\rm y} + \frac{1}{2}r_{\rm 62} = 1820 + 180 = 2000 \ omega.$$

Точка пересечения прямой B - C с осью абсцисс определяется величиной принятого напряжения анодного питания  $E_{a2} = 200 \ s.$ 



Рис. 1-12. Характеристики лампы 6Н6П выходного каскада усиления.

Перенося по точкам динамическую характеристику B - C в систему координат  $I_{a2} = f(U_c)$ , выделяем ее прямолинейный участок в пределах от  $U_c = -10,5 \ e$  до  $U_c = -0,5 \ e$ . Напряжение смещения получим из условия:

$$|U_{\rm cm}| = \frac{10,5-0,5}{2} = 5 \ s.$$

Таким образом, координаты рабочей точки A будут:  $I_{a02} = 20 \ \text{мa}; \ U_{a02} = 160 \ \text{s}.$ 

Так как обмотка управления ЭМУ позволяет длительно пропускать пятикратный ток

$$I_{y \text{ макс}} = 5 \cdot 12,5 = 62,5 \text{ ма}$$

то выбранный ток покоя  $I_{a02} = 20$  *ма* вполне допустим. 22 Для расчета коэффициента усиления выходного каскада предварительно определяем внутреннее сопротивление лампы  $r_{i_2}$ и статический коэффициент усиления  $\mu_2$  в зоне рабочей точки A(рис. 1-12):

$$\mu_2 = \frac{\Delta U_{a2}}{\Delta U_{c2}} = \frac{32}{2} = 16;$$
  
$$r_{i2} = \frac{\Delta U_{a2}}{\Delta I_{a2}} = \frac{32}{16,66} = 1,92 \text{ ком.}$$

Коэффициент усиления выходного каскада:

$$k_2 = \mu_2 \frac{r_{\text{H}2}}{r_{\text{H}2} + r_{i2}} = 16 \cdot \frac{2}{2 + 1.92} = 8.16.$$

Величину катодного смещения ламп выходного каскада можно определить из уравнения:

$$r_{\kappa 2} = \frac{U_{\rm CM}}{2I_{a02}} = \frac{5}{2 \cdot 20} = 0,125 \ \kappa 0 M.$$

Величина защитного сопротивления  $r_{c2}$  определяется по рекомендациям каталога.

Принимаем  $r_{c2} = 0,5$  Мом. Определяем коэффициент усиления входного каскада усилителя:

$$k_1 = \frac{k_{3y}}{k_2} = \frac{500}{8,16} = 61,3.$$

Если использовать в качестве усилительной лампы входного каскада триод, то его статический коэффициент усиления должен быть не менее

$$\mu = \frac{k_1}{(0,6 \div 0,7)} = \frac{61,3}{0,7} = 97,6.$$

Для входного каскада выбираем лампу типа 6H2П, характеристики которой приведены на рис. 1-13. Принимаем напряжение питания ламп входного каскада равным  $E_{a1} = 300 \ s$ . Для обеспечения коэффициента усиления  $k_1$  ориентировочно определяем величину сопротивления нагрузки входного каскада:

$$r_{\rm H1} = \frac{k_1 r_{i1}}{\mu_1 - k_1} \,.$$

Статический коэффициент усиления  $\mu_1$  и внутреннее сопротивление  $r_{i1}$  определяем в области линейной части характеристики лампы входного каскада:

$$\mu_{1} = \frac{\Delta U_{a1}}{\Delta U_{c1}} = \frac{55}{0.5} = 110;$$

$$r_{i1} = \frac{\Delta U_{a1}}{\Delta I_{a1}} = \frac{55}{0.85} = 64,7 \text{ ком};$$

$$r_{s1} = \frac{61.3 \cdot 64.7}{110 - 61.3} = 81,2 \text{ ком}.$$

По вычисленному сопротивлению нагрузки  $r_{\mu 1}$  строим линию динамической нагрузки B' - C' и характеристику  $I_{a1} = f(U_{c1})$ . При выборе рабочей точки A' учитываем, что

$$|U_{c1}| = \frac{2.5 - 0.5}{2} = 1 \ e.$$

Рабочая точка имеет координаты:





Рис. 1-13. Характеристики лампы 6Н2П входного каскада усиления.

Действительный коэффициент усиления первого каскада определяется из рис. 1-13:

$$k_1 = \frac{\Delta U_{\text{Bbix}}}{\Delta U_{\text{Bx}}} = \frac{32}{0.5} = 64.$$

Полный коэффициент усиления электронного усилителя

$$k_{yy} = k_1 k_2 = 8,16.64 = 522.$$

Величина сопротивления смещения входного каскада:

$$r_{\kappa 1} = \frac{U_{c1}}{2I_{a01}} = \frac{1}{2 \cdot 1.6} = 0.312$$
 ком.

Пример 1-13. Рассчитать полупроводниковый усилитель переменного тока, предназначенный для работы на обмотку управления исполнительного асинхронного электродвигателя типа ДИД-5 (рис. 1-14).

Исходные данные:

Напряжение на обмотке управления, состоящей из двух последовательно соединенных секций, равно  $U_y = 30 \ e$ .

Коэффициент усиления полупроводникового усилителя по напряжению и мощности соответственно должен быть не менее  $k_U = 250, k_P = 10^5$ .

Напряжение питания полупроводниковых триодов  $U_n = 30 \ e$ . Обмотка управления электродвигателя шунтирована емкостью  $C_4$ . Полное сопротивление обмотки управления, шунтированной емкостью, составляет:

$$r_{yy} = 90 \text{ om}.$$

Решение.

Расчетная величина мощности, потребляемой обмоткой управления электродвигателя



Рис. 1-14. Схема двухкаскадного полупроводникового усилителя переменного тока.

Амплитуда напряжения на выходе усилителя

$$U_{\rm vm2} = U_{\rm v} \sqrt{2} = 30 \sqrt{2} = 42 \ e.$$

Амплитуда тока на нагрузке:

$$I_{ym_2} = \frac{U_{ym_2}}{r_{y_3}} = \frac{42}{90} = 0,466 \ a.$$

Так как рассчитываемая система содержит двухтактный выходной каскад с бестрансформаторным включением обмотки управления электродвигателя, а триоды включены по схеме с общим эмиттером, приведенное сопротивление нагрузки одного триода должно быть равным:

$$r_{1r} = \frac{r_{yy}}{4} = \frac{90}{4} = 22,5 \text{ om.}$$

Максимальная мощность, рассеиваемая в одном триоде оконечного каскада, может быть определена из уравнения:

$$P_{1r} = 0,101 \cdot \frac{U_{\pi}^2}{r_{1r}} = 0,101 \cdot \frac{30^2}{22,5} \approx 4 \ em.$$

Максимальное обратное напряжение коллектор-эмиттер равно:

 $U_{\mu\nu} = 2U_{\mu} = 2 \cdot 30 = 60 \ e.$ 

Максимальная амплитуда коллекторного тока при принятой схеме определяется уравнением:

$$I_{\rm Km9} = 2I_{\rm Vm2} = 2 \cdot 0.466 = 0.932 \ a.$$

Основываясь на полученных величинах  $P_{1\tau}$ ,  $U_{\kappa 3}$ ,  $I_{\kappa m 2}$ , выбираем для выходного каскада триоды типа П4Б, характеристики которых приведены на рис. 1-15.

В координатной системе  $I_{\kappa} = f(U_{\kappa})$  характеристик триода строим линию нагрузки A - B. При этом параметры выходного триода будут:

$$b = \frac{\Delta I_{\rm K}}{\Delta I_6} = \frac{0.5}{26 \cdot 10^{-3}} = 19,3.$$

Пользуясь выходной характеристикой и принимая начальное смещение  $U_{\rm cm} = 0,15$  в, определяем входное сопротивление:

$$r_{\text{BX3}} = \frac{\Delta U_{63}}{\Delta I_6} = \frac{0.11}{14 \cdot 10^{-3}} \approx 7 \text{ om.}$$

Крутизна характеристики s определяется выражением:

 $s = \frac{b}{r_{\text{BX}}} = \frac{19,3}{7} = 2,75 \ a/e.$ 

Учитывая возможный разброс характеристик триодов по крутизне на 20—30 % от номинала и допуская изменение крутизны характеристики каскада на 10 %, принимаем сопротивление в цепи обратной связи эмиттеров:

Входное сопротивление триода, с учетом выбранного сопротивления обратной связи, определяется из уравнения:

$$r_{\text{BX2}} = r_{\text{BX3}} + (b+1)r_{32} = 7 + (19,3+1) \cdot 0,5 = 17,15 \text{ om}.$$

Максимальная амплитуда тока базы

$$I_{6m2} = \frac{I_{Km2}}{b} = \frac{0.932}{19.3} = 0.0484 \ a.$$

Максимальная амплитуда входного сигнала

$$U_{\text{BX}m2} = I_{6m2}r_{\text{BX}2} = 0,0484 \cdot 17,15 = 0,83 \ e.$$

Мощность, необходимая для раскачки выходного каскада

$$P_{\text{BX2}} = 0.5I_{6m2}U_{\text{BX}m2} = 0.5 \cdot 0.0484 \cdot 0.83 = 0.0202 \text{ sm}$$

Коэффициент усиления выходного каскада по мощности

$$k_P = \frac{P_{\rm H2}}{P_{\rm BX2}} = \frac{10}{0.0202} \approx 500.$$

Коэффициент усиления выходного каскада по напряжению

$$k_U = \frac{U_{\text{ym2}}}{U_{\text{BXm2}}} = \frac{42}{0.83} = 50.7.$$

Так как рассчитанный каскад не обеспечивает заданного коэффициента усиления, вводим дополнительный каскад усиления. Исходными данными для его расчета принимаются входные параметры оконечного каскада. Требуемая входная мощность каскада усиления может быть обеспечена одним триодом типа П13-П16 при непосредственном включении первичной обмотки трансформатора в его коллекторную цепь.

Выбираем постоянную составляющую напряжения коллекторэмиттер  $U_{\kappa 3} = 8 \ e$ . Согласно характеристикам триода (рис. 1-16) задаемся:

$$U_{\rm K3 MWH} = 1 \ e$$
 и  $\Delta U_{\rm K3} = 2,5 \ e$ ,

где  $\Delta U_{\kappa s}$  — изменение падения напряжения на сопротивлении нагрузки при повышении температуры коллекторного перехода.

Амплитуда переменного напряжения на нагрузке предоконечного каскада

$$U_{\rm km1} = U_{\rm ks} - U_{\rm ks \, mem} - \Delta U_{\rm ks} = 8 - 1 - 2,5 = 4,5 \, e.$$

Определим максимально возможную величину сопротивления нагрузки, приведенного к первичной обмотке трансформатора:

$$r_{\rm HII} = \frac{\eta_{\rm T} U_{\rm KM1}^2}{2P_{\rm BX2}} = \frac{0.8 \cdot 4.5^2}{2 \cdot 0.0202} = 400 \ om,$$

где  $\eta_{\tau} = 0.8 - \kappa$ . п. д. трансформатора;  $P_{\pi x 2} = 0.0202 \ em - входная мощность оконечного каскада.$ 





Нагрузочное сопротивление  $r'_{\kappa}$  в цепи коллектора можно определить из уравнения:

$$r'_{\rm K} = r_{\rm HR} \frac{U_{\rm R} - U_{\rm I} - U_{\rm KM1} - U_{\rm K3}}{U_{\rm KM1} + t_{\rm HR} I_{\rm K} MBH}$$

Падение напряжения  $U_1$  на сопротивлении  $r_1$  обратной связи в цепи эмиттера выбирается из условия минимально возможной потери напряжения питания. Принимаем  $U_1 = 2 \ e_2$ 

Для триодов типа П13—П16 принимаем I<sub>к мин</sub> = 0,5 ма. Тогда величина нагрузочного сопротивления

$$r_{\rm k} = 400 \cdot \frac{30 - 2 - 4.5 - 8}{4.5 + 0.5 \cdot 400 \cdot 10^{-3}} = 1320 \text{ om}.$$

Коэффициент трансформации трансформатора *Тр* определяем из формулы:

$$k = \frac{w_2}{w_1} = \sqrt{\frac{r_{BX2}}{\eta_T r_{HI}}} = \sqrt{\frac{17.15}{0.8 \cdot 400}} = 0.23.$$

Постоянную составляющую коллекторного тока  $I_{\kappa}$  находим из уравнения:

$$I_{\kappa} = I_{\kappa \text{ MBH}} + U_{\kappa m1} \frac{r_{\kappa} + r_{\text{HII}}}{r_{\kappa} \cdot r_{\text{HII}}} =$$

$$= 0,5 + 4,5 \cdot 10^3 \cdot \frac{1320 + 400}{1320 \cdot 400} = 14,9$$
 ма.

Мощность, рассеиваемая триодом,

$$P_{\rm T} = U_{\rm K3}I_{\rm K} = 8.14, 9.10^{-3} = 119$$
 mem.

Так как выбранный триод работает с перегрузкой, принимаем схему с двумя параллельно работающими триодами типа П13А.

Постоянную составляющую коллекторного тока  $I_{\kappa 1}$  каждого триода принимаем равной 7,5 *ма*. Мощность, рассеиваемая триодом,  $P_{\tau 1} = 58$  *мвт*. На рис. 1-16, *а* и *б* приведены характеристики П13А. Из них определяем параметры входного триода при  $I_{\kappa 1} = 7,5$  *ма* и  $U_{\kappa 2} = 8$  *в*.

Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером.

$$b = 30.$$

Эквивалентное входное сопротивление:

$$r_{\rm BX \ 91} = 300 \ om.$$

Параметры двух параллельно включенных триодов будут:

$$b = 30; r_{\text{BX A1}} = 150 \text{ om}.$$

При расчете цепи смещения первого каскада оба триода принимаем за один эквивалентный, имеющий b = 30,  $\alpha = 0.968$ , а суммарный начальный коллекторный ток  $(I_{\kappa 0})_{20} = 10$  мка. Температура коллекторных переходов при температуре окружающей среды  $t = 50^{\circ}$  С и мощности рассеивания  $P_{r1} = 59$  мвт определяется выражением:

$$t_{\pi} = 50 + 0.5 \cdot 59 \approx 80^{\circ}$$
.

Увеличение начального коллекторного тока триодов при повышении температуры от 20 до 80° С принимается приблизительно равным 40  $(I_{\kappa o})_{20}$ .

Тогда

$$\Delta I_{\kappa 0} = 400 \text{ мка.}$$

Допустимое относительное изменение коллекторного тока  $\Delta I_{\rm k \ gon}$ . определяется из уравнения:

$$\Delta I_{\rm K gon} = \frac{\Delta I_{\rm K}}{I_{\rm K1}} = \frac{\Delta U_{\rm K3}}{U_{\rm H} - U_{\rm K3}} = \frac{2.5}{30 - 8} = 0,114.$$

Коэффициент нестабильности  $S_i$  при изменении величины *b* в пределах от 30 до 60 и при  $\Delta \alpha = 0,015$  определяется выражением:

$$S_{i} = \frac{\Delta I_{\rm K \, R00}}{\frac{\Delta I_{\rm K0}}{I_{\rm K}} + \frac{\Delta \alpha}{\alpha^{2}}} = \frac{0.114}{0.0276 + 0.015} = 2,68.$$

Рассчитываемый усилитель имеет один источник смещения, сопротивление в цепи которого определяется следующим образом:

$$r_{1} \approx \frac{U_{1}}{I_{\kappa}} = \frac{2}{14,9 \cdot 10^{-8}} = 134 \text{ om};$$
$$= \frac{U_{\pi}(S_{i}-1)}{I_{\kappa}-S_{i}I_{\kappa0}} = \frac{30 \cdot (2.68-1)}{14,9 \cdot 10^{-8}-2,68 \cdot 0,4 \cdot 10^{-8}} = 3,65 \text{ kom};$$

$$r_2 = \frac{r_1 r_3 (S_i - 1)}{\alpha S_i r_3 - (r_1 + r_3) (S_i - 1)} =$$

 $=\frac{0,134\cdot 3.65 (2,68-1)}{0,968\cdot 2,68\cdot 3,65-(0,134+3,65)\cdot (2,68-1)}=0,263 \text{ ком.}$ 

Сопротивление  $r_1$  разбиваем на два равных сопротивления, так чтобы эквивалентное сопротивление составляло величину, равную  $r'_1 = 2 \cdot 134$  ом, каждое из которых шунтируется емкостью  $C_2$ .

Так как разброс характеристик триодов по крутизне может составлять 30% от номинала, то необходимое сопротивление обратной связи в эмиттерных цепях каскада должно быть  $r'_{\mathfrak{sl}} \approx \approx 10$  ом.

С учетом наличия сопротивлений обратной связи входное сопротивление каждого триода определяется уравнением:

$$r_{\text{BX1}} = r_{\text{BX 91}} + (b+1)r_{\text{91}} = 300 + (30+1) \cdot 10 \approx 600 \text{ om}$$

Входное сопротивление двух параллельно включенных триодов

$$r_{\rm BX1} = \frac{600}{2} = 300 \, om.$$

Результирующее сопротивление нагрузки каскада по переменному току определяется из формулы:

$$r'_{\rm H1} = \frac{r_{\rm K} r_{\rm H\Pi}}{r_{\rm K} + r_{\rm H\Pi}} = \frac{1320 \cdot 400}{1320 + 400} = 307 \text{ om}.$$

Амплитуда переменной составляющей коллекторного тока двух триодов П13А:

$$I_{\kappa m1} = \frac{U_{\kappa m1}}{r_{\pi}} = \frac{4.5}{307} = 14,65 \text{ mg.}$$

Амплитуда переменной составляющей тока базы двух триодов

$$I_{6\,m1} = \frac{I_{\kappa\,m1}}{b} = \frac{14.65}{30} = 0,488 \,\,\text{ma.}$$

Амплитуда напряжения сигнала на входе каскада:

$$U_{\text{BXM1}} = I_{6m1}r_{\text{BX1}} = 0,488 \cdot 300 = 146 \text{ MB}.$$

Результирующее входное сопротивление каскада с учетом шунтирующего действия сопротивлений г, и г.:

$$r_{\text{BXK}} = \frac{1}{\frac{1}{r'_{\text{BXI}}} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}} = 138 \text{ om}.$$

Амплитуда переменной составляющей входного тока каскада

$$I_{\text{BX } m1} = \frac{U_{m \text{ BX1}}}{I_{\text{BXK}}} = \frac{146 \cdot 10^{-3}}{138} = 1,06 \cdot 10^{-3} a.$$

Мощность, необходимая для раскачки каскада,

$$P_{\text{BX1}} = 0.5I_{\text{BX}\ m1}U_{\text{BX}\ m1} = 0.5 \cdot 1.06 \cdot 10^{-3} \cdot 146 \cdot 10^{-3} = 77.5 \cdot 10^{-6} \text{ sm}.$$

Полный коэффициент усиления полупроводникового усилителя по мощности

$$k_P = \frac{P_{\rm H2}}{P_{\rm BX1}} = \frac{10}{77,5 \cdot 10^{-6}} = 129 \cdot 10^3.$$

Полный коэффициент усиления усилителя по напряжению

$$k_U = \frac{U_{\rm ym2}}{U_{\rm BXM1}} = \frac{42}{146 \cdot 10^{-3}} = 288.$$

Пример 1-14. На рис. 1-17 приведена схема фотоэлектронного устройства, предназначенного для регулирования напряжения электромашинного усилителя ЭМУ воздействием на его обмотку управления У1 в функции светового потока, непосредственно действующего на фотоэлемент ФЭ.

Не касаясь полного расчета системы, рассчитать фотоэлектронное измерительное устройство при следующих исходных данных.

Пределы изменения светового потока от  $\Phi_1 = 0$  до  $\Phi_2 = 0.3$  лм. Требуемые пределы изменения тока в обмотке управления У1

электромашинного усилителя от  $I_y = 0$  до  $I_y = 20$  ма. Сопротивление обмотки управления ЭМУ  $r_y = 1,8$  ком.

Решение.

В соответствии с условиями задачи выбираем фотоэлемент типа СЦВ-3. Чувствительность фотоэлемента при напряжении  $U_{\rm db} = 250 \ s$ 

$$S = 100 \, \text{mka/nm}.$$

По требуемой мощности и току обмотки управления ЭМУ выбираем усилительную лампу Л1 типа 6С5С. Статический коэффициент усиления  $\mu = 20$ . Внутреннее сопротивление лампы  $r_i = 8 \kappa o M$ . Напряжение смещения, обеспечивающее равенство нулю анодного тока при  $\Phi_1 = 0$ , выбирается на основании характеристик лампы  $\Pi 1$  (рис. 1-18). При анодном напряжении лампы  $E'_a = 250 \ s$  анодный ток  $I_a = 0$  при  $U_{c3} = -15 \ s$ . При этом напряжение питания усилителя должно быть равно:



Рис. 1-17. Схема фотоэлектронного регулятора напряжения ЭМУ.

Для исключения влияния анодного тока лампы на смещение целесообразно делитель напряжения  $r_1 \div r_2$  выбирать из условия протекания через него тока, значительно большего по сравнению с составляющей анодного тока лампы. Принимаем ток делителя напряжения

$$I_1 = 5I_n = 5 \cdot 20 = 100 \text{ ma}.$$

Тогда

 $r_1 + r_2 = \frac{E_a}{I_1} = \frac{265}{100} = 2,65 \text{ ком};$  $r_1 = \frac{E_a'}{I_1} = \frac{250}{100} = 2,5 \text{ ком};$  $r_2 = 2,65 - 2,5 = 0,15 \text{ ком}.$ 

На основании заданного сопротивления обмотки управления ЭМУ  $r_y = 1,8$  ком в координатной системе анодных характери-32 стик наносим линию нагрузки A - B, а затем строим анодно-сеточную характеристику A' - B'.

В координатной системе  $I_a$ ,  $U_c$  наносим линию обратной связи O - C, которая проходит через точку C с координатами:  $I_a = 40 \text{ мa}; \quad |U_c| = I_a \cdot r_2 = 40 \cdot 0.15 = 6 \text{ s.}$ 

Производим перестроение анодно-сеточной характеристики с учетом действия обратной связи (линия B' - N). Методика перестроения показана для  $U_c = -4 \ e$  и точки D на рис. 1-18.





Из построения видно, что ток  $I_a = I_y = 20$  ма получается при положительном напряжении на сетке лампы, что нежелательно, так как при этом возникают сеточные токи.

Полагая, что сеточные токи будут отсутствовать при  $U_c \approx 2 - 1 \ e$ , обратным построением находим величину сопротивления  $r'_2 = 50 \ om$ . Искомая характеристика обозначена на рис. 1-18 через B' - F, а линия обратной связи O - C'.

После уточнения величины  $r_2$  необходимо пересчитать величину сопротивления делителя напряжения  $r_1$ .

Падение напряжения на сопротивлении  $r_2$  должно надежно закрывать лампу. Поэтому  $U_{cs}$  должно быть равно —15 в. Следовательно, через делитель  $r_1$  и  $r_2$  будет протекать ток

$$I_1 = \frac{|U_{c3}|}{r_2} = \frac{15}{50} = 0,3 \ a.$$

В этом случае уточненная величина сопротивления

$$r_1 = \frac{E_a}{I_1} = \frac{250}{0.3} = 833,3 \text{ om}.$$

3 А. В. Башарин 1640

Полное сопротивление делителя напряжения

$$r_1 + r_2 = 833,3 + 50 = 883,3$$
 om.

Для получения тока в обмотке управления  $I_y = 20$  ма при  $\Phi_2 = 0,3$  лм на вход лампы  $\mathcal{J}1$  должно быть подано напряжение  $-U_c = U_{c3} - U_{cm} = 15 - 1 = 14$  в.

Фототок при световом потоке  $\Phi_2 = 0,3$  лм определяется из уравнения:

$$I_{\phi} = S\Phi_2 = 100 \cdot 0.3 = 30 \text{ мка.}$$

Сопротивление в цепи фотоэлемента  $r_{\Phi} = \frac{U_c}{I_{\Phi}} = \frac{14}{30 \cdot 10^{-6}} = 0,466 Mom.$   $T_p$   $T_p$ 

Передаточный коэффициент фотоэлектронного устройства рассчитывается по формуле:

$$k = \frac{\mu Sr_{\Phi}}{r_y + r_i + r_2(1+\mu)} = \frac{20 \cdot 0.1 \cdot 0.466 \cdot 10^3}{1.8 + 8 + 0.05 \cdot (1+20)} = 86.5 \text{ ma/am}$$

**Пример 1-15.** Определить коэффициент усиления по напряжению управляемого ртутного выпрямителя типа РМ200, схема которого приведена на рис. 1-19.

Заданная величина э. д. с. выпрямителя при полностью открытых сетках

$$E_{\rm cpo} = \sqrt{2} U_2 \frac{m}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} = 504 \ e,$$

где U<sub>2</sub> — действующее значение фазового напряжения вторичной обмотки силового трансформатора;

*т* — число вторичных обмоток трансформатора.

### Решение.

Среднее значение э. д. с. ртутного выпрямителя для больших углов зажигания может быть подсчитано по формуле:



где  $\varphi_{\rm s}$  — угол зажигания ртутного выпрямителя, задаваемый фазорегулятором.



Рис. 1-20. Зависимость среднего выпрямленного напряжения *PB* от угла зажигания фазорегулятора *ФP*.



35

На основании указанной выше формулы на графике рис. 1-20 построена зависимость  $E_{cp \phi} = f(\phi_3)$ .

По построенной зависимости  $E_{cp\,\phi} = f(\phi_3)$  и экспериментальной характеристике  $\psi = f(U_y)$  (рис. 1-21) строится зависимость э. д. с. ртутного выпрямителя в функции управляющего напряжения  $U_y$  (рис. 1-22). Построение характеристик  $E_{cp\,\phi} = f(U_y)$  производится по данным табл. 1-2. Порядок расчета табл. 1-2 и характеристик  $E_{cp\,\phi} = f(U_y)$  следующий.

и характеристик  $E_{cp \phi} = f(U_y)$  следующий. Задаемся углом  $\phi_1 = \phi_{30} = 60^\circ$ . Из графика  $E_{cp \phi} = f(\phi_3)$ определяем э. д. с. при  $U_y = 0$ :

$$E_{\rm cp \ \phi 1} = 284 \ \boldsymbol{s}.$$

При U<sub>u</sub> = -35 в из графика рис. 1-21 находим:

$$\psi_1 = 30^{\circ}$$
.

3\*

Возвращаясь снова к графику рис. 1-20, находим значение э. д. с. ртутного выпрямителя:

$$E_{\rm cp \ \psi 1} = 148 \ {\it b}.$$

Аналогичные расчеты проводятся для других значений  $U_y$ . Полученная расчетным путем зависимость  $E_{\rm cp}$  в функции на-пряжения на обмотке управления У при различных углах зажигания фазорегулятора приведена в табл. 1-2 и на рис. 1-22.



Рис. 1-22. Зависимость  $E_{cp\phi} = f(U_y)$  при различных углах зажигания фазорегулятора.

 $\varphi_{20} = 0$ 

Таблица	1-2
---------	-----

			1.30			i Star e su			
Е <sub>срф</sub> , в	436	454	470	480	504	504	504	504	504
	40	-30	-20	10	0	10	20	30	40
5			Фзо	= 30°					
Е <sub>срф</sub> , в	280	310	340	370	440	480	490	500	504
U <sub>y</sub> , в	40	30	20	-10	0	10	20	30	40
			Фзо	$= 60^{\circ}$					
Е <sub>срф</sub> , в	140	164	190	220	284	370	400	430	444
U <sub>y</sub> , в	40	30	-20	10	0	10	20	30	40
36									
Продолжение табл. 1-2

39	50	70	90	143	220	244	270	285
40	30	-20	-10	3	10	20	<b>3</b> 0	40
		φ30 :	= 120°					• •
0	. 2	4	18_	40	90	110	130	150
-40	-30		-10	0	10	20	30	40
	39 40 0 40	39     50      40    30       0     2      40    30	39     50     70       -40     -30     -20       φ30     2     4       -40     -30     -20	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $

Принимаем за коэффициент усиления ртутного выпрямителя по напряжению отношение:

$$k_{\rm pB} = \frac{\Delta E_{\rm cp} \, \varphi}{\Delta U_y} \, .$$

Зависимость  $E_{cp \phi} = f(U_y)$  нелинейна, поэтому коэффициент усиления *PB* является переменной величиной и зависит от рабочей точки. Так, например, для точки *A*, определяемой углом зажигания  $\phi_{s0} = 60^{\circ}$  и  $U_y = -10 \ s$ , коэффициент усиления *PB* 

 $k_{\rm pB} = \frac{\Delta E_{\rm cp} \, \varphi}{\Delta U_{\mu}} = \frac{50}{10} = 5.$ 

# 1-3. Статические характеристики систем автоматизированного электропривода

Пример 1-16. Рассчитать параметры и построить статическую характеристику системы автоматического поддержания постоянства скорости вращения электродвигателя постоянного тока с отрицательной обратной связью по напряжению (рис. 1-23).

Система должна обеспечивать поддержание постоянства скорости вращения, равной номинальной скорости электродвигателя  $n_{\rm H}$ .

Коэффициенты усиления системы регулирования выбрать из условия получения максимальной жесткости статической характеристики.

Примечание. Поставленную задачу решить для двух вариантов систем: а) при отсутствии эталонного напряжения (переключатель *П* установлен в положение *l*);

6) при наличии эталонного напряжения U<sub>э</sub> (переключатель П установлен в положение 2).

Исходные данные:

а) напряжение питания обмотки возбуждения двигателя, задающей обмотки ЭМУ и источника эталонного напряжения равно  $U = 220 \ e;$ 

б) система генератор-двигатель состоит из электрических машин, данные которых приведены ниже.



Рис. 1-23. Схема системы  $\Gamma - \Pi$  с отрицательной обратной связью по напряжению генератора: с эталонным напряжением (переключатель  $\Pi$  в положении 2); без эталонного напряжения (переключатель  $\Pi$  в положении 1).

Данные генератора:

$P_{\rm H} = 80$ квт;	$r_{s15^\circ} = 0,0185 \text{ om};  w_s = 126;$
$U_{\rm H} = 230  s;$	$r_{\rm g \pi 15^o} = 0,0074$ » $w_{\rm Br} = 1250$ (на полюс);
$I_{\rm H} = 358 \ a;$	$r_{\text{Kol5}^\circ} = 0,00164 \ $ $2p = 4;$
n <sub>н</sub> = 970 об/мин;	$r_{\rm B15^{\circ}} = 48,8$ » $2a = 2.$

Сопротивление якорной цепи генератора в нагретом состоянии:  $r_{\pi\Gamma} = (r_{\pi15^\circ} + r_{\pi15^\circ} + r_{\kappa015^\circ}) \cdot 1, 2 = 0,033$  ом.

Данные электродвигателя:

$P_{\rm H} = 70 \ \kappa em;$	$r_{\pi 15^{\circ}} = 0,0185 \ c$	эм;	$w_{s} = 126;$	
$U_{\rm H} = 220  {\rm e};$	$r_{\rm gn15^\circ} = 0,0074$	» ·	$w_{_{\rm B}} = 1400$ (на	полюс);
$I_{\rm H} = 358 \ a;$	$r_{\rm kol5^{\circ}} = 0,00164$	»	2p = 4;	
n <sub>н</sub> = 750 об/мин;	$r_{\rm B15^{\circ}} = 63$	»	2a = 2.	

Сопротивление якорной цепи электрических машин в нагретом состоянии:

$$r_{\rm sg} = r_{\rm sr} = 0,033$$
 om.

Данные электромашинного усилителя:

$P_{_{\rm H}} = 2,5  \kappa em;$	$r_{\rm {s15^{\circ}}} = 1,35$	ом;	$w_{g} = 665;$
$U_{\rm H} = 230  {\rm s};$	$r_{\rm gm15^{\circ}} = 0,2$	»	2p = 2;
$I_{\rm H} = 10,5 \ a;$	$r_{\rm ko15^o}=1,1$	»	2a = 2.
$n_{*} = 2925 \text{ ob/muh};$		•	

Сопротивление якорной цепи ЭМУ в нагретом состоянии:

 $r_{g} = 2,65 \cdot 1,2 = 3,18$  om.

Параметры обмоток управления ЭМУ:

Наименование	Обозна- чение	Единица измерения	<b>y</b> 1	<b>y</b> 2	У3	<b>y</b> 4
Сопротивление	ry wy	ОМ	37,2 500	18,5 330	15,6 330	18,5 330
Максимальный длительно до- пустимый ток	I <sub>у макс</sub>	ма	720	1100	1100	1100

#### Решение.

А. Система регулирования без эталонного напряжения. Уравнение статической характеристики  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$  для замкнутой системы регулирования можно записать на основании следующих исходных уравнений:

> $E_{r} = c_{e \pi} n_{\pi} \Phi_{\pi} + I_{\pi} r_{\pi u};$   $E_{r} = E_{ro} + k_{r} U_{B};$   $U_{\pi} = E_{r} - I_{\pi} r_{\pi r};$  $U_{B} = U_{BO} + k_{3} U_{3} - k_{B} U_{\pi},$

где

 $E_{r}$  — э. д. с. генератора;  $E_{\pi} = c_{e\pi} n_{\pi} \Phi_{\pi}$  — э. д. с. электродвигателя;  $I_{\pi}$  — ток нагрузки электродвигателя;  $r_{\pi\mu} = r_{\pi\pi} + r_{\pi\Gamma}$  — полное сопротивление якорной цепи главных машин системы Г—Д;  $U_{B}$  — напряжение на обмотке возбуждения генератора;  $E_{ro}, U_{Bo}$  — фиктивные начальные значения э. д. с. генератора и напряжения его возбуждения (см. рис. 1-24 и 1-25);  $k_{r}, k_{a}, k_{H}$  — соответственно, коэффициенты усиления по напряжения для генератора и электрома-

 соответственно, коэффициенты усиления по напряжению для генератора и электромашинного усилителя по задающей обмотке и обмотке напряжения. Решая эту систему уравнений, после исключения величин  $U_{\rm B}$ ,  $U_{\rm g}$ ,  $E_{\rm r}$  получим уравнение статической характеристики замкнутой системы регулирования  $n_{\rm g} = f(I_{\rm g})$ :

$$P_{\mu} = \frac{E_{\Gamma O} + k_{\Gamma} U_{BO} + k_{\Gamma} k_{H} U_{3}}{c_{e\mu} \Phi_{\mu} (1 + k_{\Gamma} k_{H})} - \frac{I_{A} r_{AU} \left(1 + \frac{r_{AU}}{r_{AU}} k_{\Gamma} k_{H}\right)}{(1 + k_{\Gamma} k_{H}) c_{e\mu} \Phi_{\mu}}$$

или

$$n_{\rm g} = n_{\rm h} - \Delta n_{\rm p} \frac{\left(1 + \frac{r_{\rm ag}}{r_{\rm au}} k_{\rm r} k_{\rm H}\right)}{\left(1 + k_{\rm r} k_{\rm H}\right)},$$

где n<sub>o</sub> — пограничная скорость электродвигателя;

Δ*n*<sub>p</sub> — отклонение скорости электродвигателя в разомкнутой системе регулирования.

Номинальный поток возбуждения электродвигателя определяется из уравнения:

$$\Phi_{\rm H,f} = \frac{30 \cdot (U_{\rm H} - I_{\rm H} r_{\rm H,f}) \cdot 2a}{2p\omega_{\rm H} n_{\rm H}} = \frac{30 \cdot (220 - 358 \cdot 0.33) \cdot 2}{4 \cdot 126 \cdot 750} = 3.3 \cdot 10^{-2} \ e 6.$$

$$c_{ex} = \frac{pN}{60a} = \frac{2 \cdot 252}{60 \cdot 1} = 8,4$$

где  $N = 2 \cdot \omega_{g} = 2 \cdot 126 = 252.$ 

Э. д. с. генератора  $E_{\rm r}$ , обеспечивающая скорость вращения электродвигателя  $n_{\rm HR} = 750$  об/мин при номинальном токе якоря, определяется из уравнения

$$E_r = n_{\mu\pi}c_{e\pi}\Phi_{\mu\pi} + I_{\mu}r_{e\mu} = 8,4\cdot750\cdot3,3\cdot10^{-2} + 358\cdot0,066 = 231 \ e.$$

Пользуясь характеристикой холостого хода генератора (рис. 1-24), определяем напряжение возбуждения, необходимое для получения  $E_r = 231 \ a$ :

$$U_{\rm B} = \frac{I\omega_{\rm r}}{\omega_{\rm Br}} r_{\rm Br} = \frac{3400}{1250} \cdot 58,5 = 159 \ \theta,$$

где  $w_{\rm Br} = 1250$  — число витков обмотки возбуждения генератора (на полюс);

*г*<sub>вг</sub> = 48,8 · 1,2 = 58,5 *ом* — сопротивление обмотки возбуждения генератора при нагреве.

По характеристике  $U_{\rm B} = f(Iw_{\rm y})$  (рис. 1-25) определяем суммарные ампер-витки электромашинного усилителя, обеспечивающие  $U_{\rm B} = 159 \ e$ :

$$Iw_{\Sigma} = Iw_{a} - Iw_{\mu} = 25 \ ae_{\mu}$$

где Iw<sub>3</sub> — ампер-витки задающей обмотки ЭМУ;

*Iw<sub>н</sub>* — ампер-витки обмотки обратной связи по напряжению. 40 Для обеспечения максимальной жесткости статической характеристики замкнутой системы регулирования принимаем ток задающей обмотки ЭМУ равным максимальному допустимому току  $I_{v \text{ макс}}$ .

Используем в качестве задающей обмотки обмотку У1 ЭМУ с параметрами:

$$w_3 = 500; r_3 = 37,2 \text{ om}; I_{y \text{ make}} = 0,72 \text{ a.}$$

Тогда ампер-витки задающей обмотки будут:











41

Ампер-витки обмотки обратной связи по напряжению:

$$Iw_{\rm H} = Iw_3 - Iw_{\Sigma} = 360 - 25 = 335 \ as.$$

Для обратной связи по напряжению используем обмотку У2 с параметрами:

$$w_{\rm H} = 330; r_{\rm H} = 18,5 \text{ om}.$$

Ток в обмотке обратной связи

$$I_{\rm H} = \frac{I \omega_{\rm H}}{\omega_{\rm H}} = \frac{335}{330} = 1,015 \ a$$

При скорости вращения электродвигателя  $n_{\rm HZ} = 750$  об/мин и номинальном токе якоря напряжение на его зажимах определяется уравнением:

$$U_{\pi} = E_{\Gamma} - I_{\pi\pi} r_{\pi\Gamma} = 231 - 358 \cdot 0.033 = 220 \ e.$$

Эта же величина напряжения подается и в цепь обратной связи.

Величины добавочных сопротивлений, вводимых в цепи задающей обмотки и обмотки обратной связи по напряжению, определяются по уравнениям:

$$r_{\rm A1} = \frac{U}{I_{\rm y \, MaKc}} - r_{\rm s} = \frac{220}{0.72} - 37.2 = 269 \text{ om};$$
  
$$r_{\rm A2} = \frac{U_{\rm s}}{I_{\rm H}} - r_{\rm H} = \frac{220}{1.015} - 18.5 = 198 \text{ om}.$$

Коэффициенты усиления  $k_r$ ,  $k_s$  и  $k_h$  должны быть определены с учетом нелинейности характеристик холостого хода генератора



Связью по напряжению генератора; 2 — системы Г—Д без обратной связи.

Статическую характеристику  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$  для замкнутой системы строим по двум точкам: при  $I_{\pi} = I_{\mu} = 358 a$ 

 $=\frac{40}{8}\cdot\frac{500}{306}=8,2.$ 

$$n_{\pi} = n_{\mu} = 750 \, o 6/mu H;$$

при  $I_{\rm s} = 0$ 

$$n_{\pi} = n_{o} = n_{H} + \frac{I_{\pi} r_{\pi \mu} \left(1 + \frac{r_{\pi \mu}}{r_{\pi \mu}} k_{\Gamma} k_{H}\right)}{c_{e \pi} \Phi_{\pi} (1 + k_{\Gamma} k_{H})} =$$

$$= 750 + \frac{358 \cdot 0.066}{3.3 \cdot 8.4 \cdot 10^{-2}} \cdot \frac{\left(1 + \frac{0.033}{0.066} \cdot 1.07 \cdot 7.6\right)}{(1 + 1.07 \cdot 7.6)} =$$

$$= 750 + 85 \cdot 0.55 = 797.2 \text{ of/mut.}$$

Статическая характеристика (1) для замкнутой системы приведена на рис. 1-26. На том же рисунке для сравнения приведена характеристика (2) системы Г—Д без обратной связи. 42

# Б. Система регулирования с эталонным напряжением

При введении эталонного напряжения U<sub>э</sub> в цепь обратной связи на рис. 1-23 ампер-витки задающей обмотки будут равны  $Iw_3 = Iw_{\Sigma} = 25$  ав, так как ток в обмотке У2 отсутствует, поскольку напряжения U<sub>д</sub> и U<sub>э</sub> равны и направлены встречно. В цепи обратной связи по напряжению добавочное сопротивление гла отсутствует. В этом случае коэффициент усиления ЭМУ определяется из уравнения:

 $k_{\rm H} = \frac{\Delta U_{\rm 3My}}{\Delta / w_{\rm y}} \cdot \frac{w_{\rm H}}{r_{\rm H}} = \frac{40}{8} \cdot \frac{330}{18.5} = 89; \quad n_{\rm o} = 750 + 85 \cdot \frac{(1+0.5 \cdot 1.07 \cdot 89)}{1+1.07 \cdot 89}$ **---** 750 -+ 85 · 0,516 **---**= 750 + 43,9 == 793,9 об/мин. Iя Пример 1-17. Рассчи-

тать параметры положительной обратной связи по току якоря для системы. изображенной 1-27, таким на рис. образом, чтобы жесткость электромеханичехарактеристики СКОЙ возросла вдвое по срав-



Рис. 1-27. Система стабилизации скорости с положительной обратной связью по току.

нению с обычной системой Г-Д. При расчете параметров использовать данные электрических машин примера 1-16. Скорость идеального холостого хода электродвигателя принять равной  $n_o = 792$  об/мин.

Решение.

Исходными уравнениями для получения статической характеристики  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$  системы с обратной связью по току якоря будут:

$$E_{\rm r} = c_{e \pi} n_{\mu} \Phi_{\mu} + I_{\pi} r_{\pi \mu};$$

$$E_{\rm r} = E_{\rm ro} + k_{\rm r} U_{\rm B};$$

$$U_{\rm B} = U_{\rm BO} + k_{\rm s} U_{\rm s} + k_{\rm r} U_{\rm m};$$

$$U_{\rm m} = I_{\rm s} r_{\rm m},$$
(1-2)

где, кроме обозначений, указанных в примере 1-16,

U<sub>m</sub> — падение напряжения на сопротивлении r<sub>m</sub>;

k<sub>т</sub> — коэффициент усиления ЭМУ по токовой обмотке.

Из совместного решения уравнений (1-2) получим выражение для электромеханической характеристики замкнутой системы:

$$\mathbf{a} = \frac{E_{\mathrm{ro}} + k_{\mathrm{r}} U_{\mathrm{BO}} + k_{\mathrm{r}} k_{\mathrm{3}} U_{\mathrm{3}}}{c_{e_{\mathrm{fl}}} \Phi_{\mathrm{fl}}} - \frac{I_{\mathrm{fl}} r_{\mathrm{fl}}}{c_{e_{\mathrm{fl}}} \Phi_{\mathrm{fl}}} \left(1 - \frac{r_{\mathrm{in}}}{r_{\mathrm{fl}}} k_{\mathrm{r}} k_{\mathrm{r}}\right)$$

или

n

$$n_{\rm g} = n_{\rm o} - \Delta n_{\rm p} \left( 1 - \frac{r_{\rm m}}{r_{\rm su}} k_{\rm r} k_{\rm r} \right),$$

где

 $n_o = \frac{E_{ro} + k_r U_{Bo} + k_r k_3 U_3}{c_{e_{\pi}} \Phi_{H_{\pi}}} = 792 \ o \delta / muh - c корость хо-лостого хода электродвигателя;$ 

 $\Delta n_{\rm p} = \frac{I_{\rm sH} \cdot r_{\rm sll}}{c_{e_{\rm fl}} \Phi_{\rm Hd}} = \frac{358 \cdot 0.066}{8.4 \cdot 3.3 \cdot 10^{-2}} = 85 \ o f/muh$  — отклонение скорости электродвигателя в разомкнутой системе при  $I_{\rm sl} = I_{\rm sll}$ ;

 $\bar{c}_{eq}$ ,  $\Phi_{\rm Hg}$  определены в примере 1-16. Э. д. с. генератора при идеальном холостом ходе электродвигателя:

$$E_r = c_{e\pi} n_0 \Phi_{\mu\pi} = 8,4 \cdot 792 \cdot 3,3 \cdot 10^{-2} = 219 \ e.$$

Для определения параметров задающей обмотки ЭМУ по характеристике холостого хода генератора (рис. 1-24) находим ампер-витки и напряжение на якоре возбудителя, соответствующие э. д. с. генератора  $E_r = 219 a$ :

$$U_{\rm B} = \frac{lw_{\rm r}}{w_{\rm Br}} r_{\rm Br} = \frac{3150}{1250} \cdot 58,5 = 147,5 \ e.$$

По характеристике  $U_{_{3My}} = f(Iw_y)$  (рис. 1-25) находим ампервитки задающей обмотки:

$$Iw_{3} = 23,5 \ as.$$

Для обеспечения заданной жесткости характеристики численное значение выражения  $\left(1 - \frac{r_{\rm m}}{r_{\rm su}} k_{\rm r} k_{\rm r}\right)$  должно быть равно 0,5. Необходимый коэффициент усиления по обмотке обратной связи

 $k_{\rm r}$  можно найти из указанного условия, предварительно определив  $k_{\rm r}$  и  $\frac{r_{\rm m}}{r}$ .

Коэффициент усиления генератора  $k_r = 1,07$  (см. пример 1-16). Значение  $r_{\rm m}/r_{\rm sq}$ , при использовании в качестве шунта  $r_{\rm m}$  половины сопротивления дополнительных полюсов электродвигателя, будет:

$$\frac{r_{\rm int}}{r_{\rm sut}} = \frac{0,0044}{0,066} = 0,0665,$$

где 
$$r_{\rm in} = \frac{r_{\rm дл}}{2} = 1, 2 \cdot \frac{0,0074}{2} = 0,0044$$
 ом

Тогда коэффициент усиления ЭМУ по токовой обмотке должен быть:

$$k_{\rm T} = \frac{1-0.5}{\frac{r_{\rm III}}{r_{\rm AII}}} = \frac{1-0.5}{0.0665 \cdot 1.07} = 7.$$

Используя для обратной связи по току якоря обмотку управления У2 ЭМУ с параметрами  $w_{\rm r} = 330$  и  $r_{\rm r} = 18,5$  ом, получим величину добавочного сопротивления:

$$r_{\pi 2} = \frac{\Delta U_{9MY} w_{T}}{\Delta I w_{Y} k_{T}} - r_{T} = \frac{40 \cdot 330}{8 \cdot 7} - 18,5 = 217,5 \text{ om},$$

где  $\frac{\Delta U_{\text{ЭМУ}}}{\Delta I w_{y}} = \frac{40}{8}$  взято из примера 1-16.

Пример 1-18. Рассчитать параметры и построить статическую характеристику  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$  для системы автоматического поддержания постоянства скорости вращения электродвигателя постоянного тока с обратной связью по скорости (рис. 1-28).

Система должна поддерживать постоянную скорость вращения, равную номинальной  $n_{\mu\pi} = 750 \text{ об/мин}.$ 

Выбор передаточных коэффициентов и коэффициентов усиления отдельных элементов системы произвести из условия получения максимальной жесткости статической характеристики  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$ . Данные электрических машин системы приведены в примере 1-16.

Данные тахогенератора:

$$U_{\rm H} = 230 \ s; \ n_{\rm H} = 1430 \ o6/muh; \ I_{\rm H} = 5,65 \ a;$$
  
 $r_{\rm str} = 5,4 \ om; \ r_{\rm H} = 50 \ om.$ 

Решение.

Э. д. с. генератора, напряжение его возбуждения и суммарные ампер-витки на входе ЭМУ, обеспечивающие скорость вращения электродвигателя  $n_{\rm g} = n_{\rm hg} = 750$  об/мин, были определены в примере 1-16.

 $E_{r} = 231 \ e; \ U_{B} = 159 \ e; \ Iw_{\Sigma} = 25 \ ae.$ 

При номинальной скорости вращения электродвигателя ампервитки управляющей обмотки У2 ЭМУ должны быть равны нулю, так как  $U_{\rm rr} = U_{\rm s}$ .

Тогда

$$Iw_{\Sigma} = Iw_{s} = 25$$
 as

Передаточный коэффициент электродвигателя

$$k_{\pi} = \frac{1}{c_{e_{\pi}} \Phi_{H_{\pi}}} = \frac{1}{27,72 \cdot 10^{-2}} = 3,6 \text{ obs. muh};$$

45

 $c_{eq}$  и  $\Phi_{Hq}$  определены в примере 1-16.

Коэффициент усиления генератора (см. пример 1-16)

$$k_{\rm F} = \frac{\Delta E_{\rm F}}{\Delta I \omega_{\rm F}} \cdot \frac{\omega_{\rm BF}}{r_{\rm BF}} = 1,07.$$

Коэффициент усиления ЭМУ по управляющей обмотке У2, имеющей параметры  $r_{\rm ck} = 18,5$  ом;  $w_{\rm ck} = 330$ ,

$$k_{\mathrm{sMyc}} = \frac{\Delta U_{\mathrm{sMy}}}{\Delta I w_{\mathrm{y}}} \cdot \frac{w_{\mathrm{ck}}}{r_{\mathrm{ck}}} = \frac{40}{8} \cdot \frac{330}{18,5} = 89,$$

где



Рис. 1-28. Система стабилизации с отрицательной обратной связью по скорости.

Передаточный коэффициент тахогенератора

$$k_{\rm TF} = c_{e\,\rm TF} \, \Phi_{\rm TF} \, \frac{r_{\rm H}}{r_{\rm H} + r_{\rm HTF}} = 0,186 \cdot \frac{50}{50 + 5.4 \cdot 1.2} = 0,165 \, e/o6/mu \, H.$$

где

$$c_{e \text{ tr}} \Phi_{\text{tr}} = \frac{U_{\text{HTr}} + I_{\text{HTr}} r_{\text{HTr}}}{n_{\text{HTr}}} = \frac{230 + 5,65 \cdot 5,4 \cdot 1,2}{1430} = 0,186$$

Изменение скорости электродвигателя в замкнутой системе регулирования при изменении тока нагрузки от  $I_{\pi} = 0$  до  $I_{\pi} = I_{\mu\mu}$  определяется уравнением:

$$\Delta n_{\rm g} = \frac{I_{\rm Hg} r_{\rm gu}}{c_{eg} \Phi_{\rm Hg}} \cdot \frac{1}{(1 + k_{\rm g} k_{\rm r} k_{\rm Tr} k_{\rm gayc})} =$$
$$= 85 \cdot \frac{1}{1 + 56,5} = \frac{85}{57,5} \approx 1,5 \ o6/muh.$$

Характеристику замкнутой системы проводим по точкам, численные значения которых равны:

при  $I_{\pi} = I_{H_{\pi}} = 358 \ a$ 

## $n_{\rm HII} = 750$ об/мин.

Величина эталонного напряжения при номинальной скорости вращения электродвигателя должна быть равна напряжению тахогенератора, численное значение которого определится из уравнения:

$$U_{\rm Tr} = c_{e\rm Tr} n_{\rm HR} \Phi_{\rm Tr} \frac{r_{\rm H}}{r_{\rm H} + r_{\rm RTr}} = k_{\rm Tr} n_{\rm HR} = 0,165 \cdot 750 = 124 \ e;$$
$$U_{\rm R} = U_{\rm Tr} = 124 \ e.$$

**Пример 1-19.** На рис. 1-29 приведена система автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного



Рис. 1-29. Система регулирования скорости вращения с магнитным усилителем и обратной связью по скорости.

тока с обратной связью по скорости и магнитным усилителем, являющимся возбудителем генератора.

Выбрать MY, обеспечивающий регулирование скорости электродвигателя в диапазоне D = 30:1 изменением напряжения на якоре, и рассчитать коэффициент усиления системы из условия, чтобы отклонение скорости электродвигателя на всем диапазоне регулирования при изменении нагрузки на его валу от нуля до номинальной не превышало  $\Delta = 2,5\%$ .

Данные генератора и электродвигателя приведены в примере 1-16.

Решение.

Э. д. с. генератора при номинальной скорости вращения электродвигателя

$$E_r = n_{\mu\pi} c_{e\pi} \Phi_{\mu\pi} + I_{\mu\pi} r_{\sigma\mu} = 8.4 \cdot 750 \cdot 3.3 \cdot 10^{-2} + 358 \cdot 0.066 = 231 \, e.$$

Скорость идеального холостого хода электродвигателя в разомкнутой системе определяется уравнением:

$$n_{\rm o} = \frac{E_r}{c_{e\,\pi} \Phi_{\rm H\pi}} = \frac{231}{8.4 \cdot 3.3 \cdot 10^{-2}} = 834 \, \, o \, f \, M \, u \, H$$

(с<sub>ед</sub> и Ф<sub>нд</sub> — см. пример 1-16).

Связь между максимальным коэффициентом усиления системы  $k_{\text{макс}}$ , требуемой точностью  $\Delta$  и диапазоном регулирования скорости электродвигателя, определяется уравнением:

$$k_{\text{Make}} = \frac{\Delta n_{\text{p}}\% D}{\Delta\%} - 1,$$

где  $\Delta n_{\rm p} \% = \frac{n_{\rm o} - n_{\rm HH}}{n_{\rm HH}} \cdot 100 = \frac{834 - 750}{750} \cdot 100 = 11,3\%$  — относительное изменение скорости электродвигателя в разомкнутой системе, вызванное изменением его нагрузки от нуля до номинальной;



Рис. 1-30. Характеристика

балансного магнитного уси-

лителя.

$$D = \frac{n_{\rm H}}{n_{\rm MBH}} = 30 -$$
диапазон регулиро-  
ания скорости вращения электродви-

$$k_{\text{make}} = \frac{11,3\cdot30}{2,5} - 1 = 134.$$

Коэффициенты усиления и передаточные коэффициенты элементов системы определяются из условия работы электродвигателя на минимальной скорости вращения *n*<sub>мин</sub>.

Для обеспечения диапазона perулирования 30:1 целесообразно выбрать двухтактный магнитный усилитель, состоящий из двух трехфазных усилителей типа УМ-ЗП 15/30.

Данные магнитного усилителя:

напряжение питания 127 в;

среднее значение тока нагрузки 5,6 а;

среднее значение напряжения на нагрузке 115 в;

сопротивление обмотки управления  $r_y = 10 \ ommedsilon$ .

Характеристика двухтактного магнитного усилителя при работе на нагрузку  $r'_{\rm s} = 14,62$  *ом* приведена на рис. 1-30.

При использовании *МУ* в качестве возбудителя генератора необходимо осуществить переключение обмоток возбуждения генератора с последовательного на параллельное соединение с двумя параллельными ветвями. При этом параметры цепи возбуждения генератора будут:

сопротивление цепи возбуждения  $r'_{n} = 14,62$  ом;

ток цепи возбуждения  $I_{\rm B} = 5,44 \ a;$ 

напряжение цепи возбуждения  $U_{\rm B} = 79,5~ e$ . Напряжение  $U_{\rm B}$  и ток  $I_{\rm B}$  указаны для э. д. с. генератора  $E_{\rm F} = 231~e$ .

Коэффициенты усиления и передаточные коэффициенты отдельных элементов системы.

Передаточный коэффициент электродвигателя:

$$k_{\pi} = \frac{\Delta n_{\pi}}{\Delta U_{\pi}} = \frac{1}{c_{e\pi} \Phi_{H\pi}} = \frac{1}{8,4\cdot3,3\cdot10^{-2}} = 3,6$$
 obs. muh

(с<sub>ед</sub> и Ф<sub>нд</sub> — см. пример 1-16).

Передаточный коэффициент тахогенератора (параметры тахогенератора указаны в примере 1-18):



*г*<sub>ятг</sub> — сопротивление якоря тахогенератора;

Рис. 1-31. Система Г—Д с положительной обратной связью по току с отсечкой.

 $r_{y} = 2 \cdot 10 = 20$  ом — сопротивление двух обмоток управления МУ;

$$k_{\rm Tr} = 0,186 \cdot \frac{50}{(50+5,4\cdot1,2)\cdot 20} = 0,0083 \ a/ob/muh.$$

Передаточный коэффициент генератора

$$k_{\rm r} = \frac{\Delta E_{\rm r}}{\Delta I_{\rm B}} = \frac{\Delta E_{\rm r}}{2\Delta I w_{\rm r}} w_{\rm Br} = \frac{20}{2 \cdot 250} \cdot 1250 = 50 \ s/a,$$

где  $\Delta E_{r}$  и  $\Delta I w_{r}$  находят из рис. 1-24.

Требуемый коэффициент усиления магнитного усилителя по току:

$$k_{\rm mtp} = \frac{k_{\rm makc}}{k_{\rm m} k_{\rm r} k_{\rm rr}} = \frac{134}{3,6\cdot 50\cdot 0,0083} = 89,4.$$

Выбранный магнитный усилитель может обеспечить коэффициент усиления по току (рис. 1-30):

$$k_{\rm My} = \frac{\Delta I_{\rm B}}{\Delta I_{\rm y}} = \frac{1}{0,011} = 91.$$

Следовательно, заданные условия выполняются.

Пример 1-20. Рассчитать параметры системы Г—Д (рис. 1-31) с отрицательной обратной связью по току якоря с отсечкой, вступающей в действие при значении тока якоря электродвигателя,

4 А. В. Башарин 1640

превышающем ток отсечки  $I_{orc}$ . Система должна обеспечить ломаную характеристику  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$ , изображенную на рис. 1-32 отрезками  $n_0A$  и AC.

Излом характеристики должен произойти при токе  $I_{\text{отс}} = 1,5I_{\text{нд}}$ , а полная остановка электродвигателя — при токе  $I_{\text{ст}} = 2,5I_{\text{нд}}$ .

Примечания.

1. При расчете использовать данные электрических машин примера 1-16. 2. Э. д. с. генератора при идеальном холостом ходе электродвигателя при-



Рис. 1-32. Электромеханическая ха-

нять равной  $E_r = 236 e$ . 3. Вентиль *B*, включенный в цепь обратной связи, полагать идеальным.

#### Решение.

При отсутствии действия токовой связи для.участка  $n_0A$ (рис. 1-32) справедливо следующее уравнение электромеханической характеристики:

$$n_{\mathrm{g}} = \frac{E_{\mathrm{ro}} + k_{3} k_{\mathrm{r}} U_{3} + k_{\mathrm{r}} U_{\mathrm{BO}}}{c_{e_{\mathrm{g}}} \Phi_{\mathrm{g}}} - \frac{I_{\mathrm{g}} r_{\mathrm{su}}}{c_{e_{\mathrm{g}}} \Phi_{\mathrm{g}}}.$$

рактеристика системы.

В соответствии с заданными условиями э. д. с. генератора  $E_r = E_{ro} + k_s k_r U_s + k_r U_{вo} = 236 \ e;$ 

тогда пограничная скорость двигателя определяется выражением:

$$n_{o} = \frac{E_{r}}{c_{e, \pi} \Phi_{H\pi}} = \frac{236}{8.4 \cdot 3.3 \cdot 10^{-2}} = 852 \cdot 06/muH$$

где  $c_{e\,\pi} = 8,4$  и  $\Phi_{\rm HH} = 3,3\cdot 10^{-2}$  вб определены в примере 1-16. Скорость электродвигателя в точке A при токе  $I_{\pi} = I_{\rm orc} = 1,5I_{\rm HH} = 1,5\cdot 358 = 537$  a

$$n_A = \frac{236 - 537 \cdot 0,066}{8,4 \cdot 3,3 \cdot 10^{-2}} = 724 \text{ obs}/muH.$$

При действии обратной связи по току уравнение электромеханической характеристики для участка прямой AC может быть получено из следующих выражений:

$$\begin{split} E_{\mathbf{r}} &= c_{e\,\pi} n_{\pi} \Phi_{\pi} + I_{\pi} r_{\pi \mathbf{u}}; \\ E_{\mathbf{r}} &= E_{\mathbf{ro}} + k_{\mathbf{r}} U_{\mathbf{B}}; \\ U_{\mathbf{B}} &= U_{\mathbf{B}\mathbf{Q}} + k_{\mathbf{3}} U_{\mathbf{3}} - k_{\mathbf{T}} (I_{\pi} r_{\mathbf{u}} - U_{\mathbf{3}}), \end{split}$$

где  $k_{\rm T}$  — коэффициент усиления ЭМУ по токовой обратной связи;  $r_{\rm m}$  — сопротивление шунта;

*U*- величина эталонного напряжения.

Решая совместно эти уравнения, получим уравнение электромеханической характеристики системы Г—Д при действии отрицательной обратной связи по току якоря:

$$n = \frac{E_{\rm ro} + k_{\rm r} U_{\rm BO} + k_{\rm s} k_{\rm r} U_{\rm s} + k_{\rm r} k_{\rm T} U_{\rm s}}{c_{e_{\rm fl}} \Phi_{\rm gl}} - \frac{I_{\rm g} r_{\rm stu}}{c_{e_{\rm gl}} \Phi_{\rm gl}} \left(k_{\rm r} k_{\rm r} \frac{r_{\rm m}}{r_{\rm stu}} + 1\right).$$

Обозначим:

$$n_{\mathrm{o}\phi} = \frac{E_{\mathrm{ro}} + k_{\mathrm{r}} U_{\mathrm{BO}} + k_{\mathrm{3}} k_{\mathrm{r}} U_{\mathrm{3}} + k_{\mathrm{r}} k_{\mathrm{T}} U_{\mathrm{9}}}{c_{e_{\mathrm{I}}} \Phi_{\mathrm{I}}},$$

Коэффициент усиления  $k_{\rm r}$ , требуемый для остановки электро: двигателя при токе  $I_{\rm cr} = 2,5 I_{\rm hg}$ , определяется из уравнения-

$$0 = n_{\mathrm{o}\phi} - \frac{I_{\mathrm{c}\mathrm{T}} r_{\mathrm{s}\mathrm{H}}}{c_{e_{\mathrm{f}}} \Phi_{\mathrm{f}}} \left( k_{\mathrm{T}} k_{\mathrm{r}} \frac{r_{\mathrm{m}}}{r_{\mathrm{s}\mathrm{H}}} + 1 \right),$$

или

4\*

$$k_{\rm T} = \frac{n_{\rm o} \phi c_{e\rm A} \Phi_{\rm A}}{I_{\rm cr} r_{\rm m} k_{\rm r}} - \frac{r_{\rm A} u}{k_{\rm r} r_{\rm m}}.$$
 (1-3)

Величина  $n_{o\phi}$  определится из подобия треугольников *ABC* и  $n_{o\phi}$  *OC* на рис. 1-32:

$$n_{o\phi} = \frac{n_A I_{cT}}{I_{cT} - I_{oTC}} = \frac{724 \cdot 2,5 \cdot 358}{(2,5 - 1,5) \cdot 358} = 1805 \text{ obs}/mun.$$

Для сохранения неизменного наклона характеристики на рабочем участке  $n_0 - A$  в качестве  $r_m$  используем сопротивление дополнительных полюсов генератора и электродвигателя

$$r_{\rm m} = 1, 2 \cdot (r_{\rm gur} + r_{\rm gug}) = 0,0178 \text{ om}$$

Среднее значение коэффициента усиления генератора по рис. 1-24:

$$k_{\rm r} = \frac{\Delta U_{\rm r}}{\Delta I \omega_{\rm r}} \cdot \frac{\omega_{\rm Br}}{r_{\rm Br}} = 1,02.$$

Коэффициент усиления ЭМУ k<sub>r</sub>, подсчитанный по (1-3), равен:

$$k_{\rm T} = \frac{1805 \cdot 27, 7 \cdot 10^{-2}}{2, 5 \cdot 358 \cdot 0, 0178 \cdot 1, 02} - \frac{0,066}{1,02 \cdot 0,0178} = 27$$

Электромашинный усилитель ЭМУ-25 обеспечивает требуемый коэффициент усиления  $k_{\tau} = 27$ .

51

Пример 1-21. Построить статическую характеристику  $n_{\pi} =$  $= f(I_{s})$  графическим способом для системы Г—Д (рис. 1-33) с отрицательной обратной связью по напряжению генератора и с отрицательной обратной связью по току якоря, действие которой наступает при токах в главной цепи, превышающих ток отсечки I otc.

Исходные данные для расчета:

Паспортные данные электрических машин, входящих в систему, приведены в примере 1-16, а характеристики холостого хода генератора и ЭМУ построены на рис. 1-34.

**S**08Л



обратной связью по напряжению и положительной по току с отсечкой.

Число витков и полные сопротивления цепей обмоток управления ЭМУ:

задающей обмотки:

 $w_a = 500; r_{an} = 1100 \text{ om};$ 

обмотки напряжения:

 $r_{\rm HII} = 1010$  om:  $w_{\mu} = 330;$ 

токовой обмотки:

 $w_{\rm T} = 330; \quad r_{\rm TH} = 25 \, \, {\it om}.$ 

Скорость идеального холостого хода электродвигателя n<sub>0</sub> = 790 об/мин.

Ток отсечки

$$I_{\text{отс}} = 1,5 I_{\text{нд}} = 537 \ a.$$

Сопротивление шунта  $r_{\rm m} = 0,0178 \ om$  (используется сопротивление дополнительных полюсов генератора и двигателя).

При расчете полагать вентиль В идеальным.

Решение. Для упрощения последующих графических построений целесообразно отдельно построить зависимость э. д. с. генератора E<sub>r</sub> в функции ампер-витков обмотки управления электромашинного

усилителя, т. е.  $E_r = f(I\omega_v)$ .

Для построения зависимости  $E_r = f(Iw_v)$  в первом квадранте (рис. 1-34) наносится характеристика холостого хода генератора  $\bar{E}_r = f(Iw_r)$ . Характеристика холостого хода ЭМУ строится в третьем квадранте. Характеристика ЭМУ  $E_{\text{эму}} = f(I_{\text{ві}})$  строится в четвертом квадранте по уравнению:

$$E_{\mathfrak{SMY}}=r_{\Sigma}I_{\mathrm{BF}},$$

где I<sub>вг</sub> — ток в обмотке возбуждения генератора;

 $r_{\Sigma} = 1,2$  [( $r_{\pi \ \text{эму}} + r_{\text{ко эму}} + r_{\text{дп эму}}$ )  $\gamma + r_{\text{вг}}$ ] — эквивалентное якорной цепи электромашинного сопротивление

усилителя, включая сопротивление обмотки возбуждения генератора;

у = 1,75 — коэффициент, учитывающий степень компенсации реакции якоря ЭМУ;

$$r_{\Sigma} = 1,2 \cdot [(1,2+1,05+0,2) \cdot 1,75+48,8] = 63,7 \text{ om};$$
$$E_{\text{MM}} = f(I_{\text{Br}}) = 63,7I_{\text{Br}}.$$

Построение характеристики  $E_r = f(Iw_y)$  производится во втором квадранте (рис. 1-34). Ход построения для одной из точек показан стрелками и обозначен цифрами.



Рис. 1-34. Графическое построение характеристики  $E_{\Gamma} = f(Iw_{V}).$ 

Построение электромеханической характеристики электродвигателя  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$  показано на рис. 1-35. Это построение производится на основании следующей системы уравнений:

$$E_{r} = f(Iw_{y});$$

$$Iw_{y} = Iw_{3} - Iw_{H} \quad (I_{\pi} < I_{orc});$$

$$Iw_{y} = Iw_{3} - Iw_{H} - Iw_{T} \quad (I_{\pi} > I_{orc});$$

$$E_{r} = c_{eg}n_{\pi}\Phi_{\pi} + r_{s\pi}I_{s}.$$

Ампер-витки обмотки обратной связи по напряжению *I w<sub>н</sub> можно* выразить через параметры системы следующим образом:

$$Iw_{\rm H} = I_{\rm H}w_{\rm H} = \frac{U_{\rm H}}{r_{\rm H} + r_{\rm H^2}} w_{\rm H} = \frac{E_{\rm F} - r_{\rm HF}I_{\rm H}}{r_{\rm H} + r_{\rm H^2}} w_{\rm H}$$

или

$$I\omega_{\rm H} = \frac{E_{\rm r}}{r_{\rm H} + r_{\rm AS}} \omega_{\rm H} - \frac{r_{\rm AT}I_{\rm A}}{r_{\rm H} + r_{\rm AS}} \omega_{\rm H}$$



Š



Тогда уравнение баланса ампер-витков управления ЭМУ при  $I_{\rm s} < I_{\rm orc}$  будет:

$$w_{y} = \frac{U_{3}}{r_{3} + r_{\mu 1}} w_{3} - \frac{E_{r}}{r_{\mu} + r_{\mu 2}} w_{\mu} + \frac{r_{\pi r} I_{\pi}}{r_{\mu} + r_{\mu 2}} w_{\mu}.$$

Уравнение баланса ампер-витков управления ЭМУ при I<sub>я</sub> > I<sub>отс</sub>

$$Iw_{y} = \frac{U_{3}}{r_{3} + r_{\mu}} w_{3} - \frac{E_{r}}{r_{H} + r_{\mu}} w_{H} + \frac{r_{\mu}r_{I_{\pi}}}{r_{H} + r_{\mu}} w_{H} - \frac{r_{II}I_{\pi} - U_{3}}{r_{T} + r_{\mu}} w_{T}.$$

В первом квадранте по оси абсцисс откладывается отрезок:

$$Iw_{3} = \frac{U_{3}}{r_{3} + r_{\pi 1}} w_{3} = \frac{220}{1100} \cdot 500 = 100.$$

Из точки О вправо откладывается луч О-Iw", по уравнению:

$$I w_{\rm H}'' = \frac{r_{\rm HT} I_{\rm H}}{r_{\rm H} + r_{\rm H^2}} w_{\rm H} = \frac{0.033 \cdot 330}{1010} I_{\rm H} = 0.0108 I_{\rm H}.$$

При построении этого луча значение тока  $I_{\rm s}$  берется из второго квадранта.

Из точки О влево откладывается луч О-Iw, по уравнению:

$$Iw'_{\rm H} = \frac{E_{\rm r}}{r_{\rm H} + r_{\rm g2}} w_{\rm H} = \frac{330}{1010} E_{\rm r} = 0,328E_{\rm r},$$

Из точки O', расположенной на горизонтали, соответствующей току отсечки  $I_{orc}$ , откладывается влево луч  $O' - I \omega_{\rm T}$ :

$$Iw_{\rm T} = \frac{r_{\rm II}I_{\rm R} - U_{\rm P}}{r_{\rm T} + r_{\rm AB}} w_{\rm T} = 0,235I_{\rm R},$$

где  $I_{s}$  — ток якоря после отсечки  $I_{s} > I_{otc}$ .

При построении этого луча значение тока в соответствии с выбранным масштабом отсчитывается по оси второго квадранта.

Во втором квадранте наносятся лучи  $O_2 - I_{\kappa}$  и  $O_2 - c_e n \Phi$ . Эти лучи проводятся на основании уравнения:

$$E_{\rm r} = c_{e\,\rm g} n_{\rm g} \Phi_{\rm g} + r_{\rm su} I_{\rm s};$$

$$E_{\rm r} = 8,4\cdot 3,3\cdot 10^{-2}n_{\rm m} + 0,066I_{\rm s} = 0,277n_{\rm m} + 0,066I_{\rm s}.$$

При построении луча  $O_2 - c_e n \Phi$  значение скорости необходимо отсчитывать на оси ординат третьего квадранта.

Кроме того, во втором квадранте под углом 45° проводится вспомогательный луч для переноса значений э. д. с. генератора  $E_r$ .

Методика построения характеристики  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$  следующая. На рис. 1-35 пунктирной линией показаны установившиеся зна-

чения напряжений и токов системы при идеальном холостом ходе.

Из точки 1а в третьем квадранте для принятого тока якоря, равного  $I_{g1} = 150$  а, проводится вертикаль. Это же значение тока откладывается на оси ординат во втором квадранте (точка 1a') и сносится на луч  $O-Iw'_{H}$ . В результате этого построения получим точки 16 и 1в. Проведя луч 1в-1г параллельно лучу  $O-Iw'_{H}$ , определим увеличение э. д. с. генератора  $E_{r}$ .

Из точки 1г проводится горизонталь до пересечения со вспомогательным лучом 45° во втором квадранте (точка 1д).



Рис. 1-36. Принципиальная схема многодвигательного одногенераторного привода бумагоделательной машины.

Затем из точки 1е на оси абсцисс во второй координатной системе проводится прямая, параллельная лучу  $c_e n \Phi$ , до пересечения в точке 1ж с вертикалью, проведенной через точку 1 $\partial$ . Снося точку 1ж в третий квадрант, получим точку 1u, которая указывает скорость электродвигателя при  $I_{s1} = 150$  a.

Методика нахождения последующих точек электромеханической характеристики аналогична. Построение показано на рис. 1-35 стрелками и обозначено цифрами.

При достижении тока электродвигателя, равного току отсечки  $I_{\text{отс}}$ , перенесение соответствующих значений токов производится до линии  $O'-Iw_{\text{т}}$ .

Пример 1-22. На рис. 1-36 приведена схема одногенераторного многодвигательного электропривода одной из секций бумагоделательной машины.

Произвести расчет и выбрать параметры системы автоматического поддержания постоянства относительной скорости для одной

из секций бумагоделательной машины, исходя из следующих условий:

1. Поддержание постоянства относительной скорости секции обеспечивается воздействием на поток возбуждения секционного электродвигателя СД.

2. Регулирование скорости вращения всех секционных электродвигателей производится изменением напряжения рабочего генератора РГ.

3. Пределы регулирования скорости бумагоделательной машины 4:1.

4. Отклонение в поддержании постоянства относительных скоростей на всем диапазоне регулирования скорости бумагоделательной машины при изменении момента на валу секционного электродвигателя на  $\pm 30$  % не должно превышать  $\Delta = 0,2$  %.

5. Средняя загрузка секционного электродвигателя по моменту  $M_{\rm cd} = 0,6 \dot{M}_{\rm H}$ .

6. Секционный электродвигатель должен иметь ручное подрегулирование относительной скорости в пределах  $\beta = \pm 5\%$ . Данные секционного электродвигателя:

$U_{\rm H} = 440  s;$	n <sub>н</sub> = 1350/1650 об/мин;
$P_{\rm H} = 150/183,5$ Kem;	$I_{\rm H} = 372/468 \ a;$
$r_{\pi 15^{\circ}} = 0,0132 \text{ om};$	$r_{\rm KO\ 15^{\circ}}=0,000468$ om;

$$r_{\rm gm\ 15^\circ} = 0,00696 \text{ om}; \qquad r_{\rm B\ 15^\circ} = 27,8 \text{ om};$$

 $w_{\rm B} = 900$  (на полюс);  $w_{\rm g} = 231; \quad c_e = 7,72;$  $N = 463; c_M = 7,5.$ 2a = 4; 2p = 4;

Характеристика намагничивания электродвигателя приведена на рис. 1-37.

Решение.

Электромашинный усилитель выбирают, исходя из требуемой мощности обмотки возбуждения секционного электродвигателя. Величина максимального и минимального потоков возбуждения электродвигателя определяется из уравнения:

$$\Phi_{\rm HR} = \frac{30 \left(U_{\rm H} - I_{\rm H} r_{\rm SQ}\right) 2a}{w_{\rm g} 2p n_{\rm H}};$$

$$\Phi_{\rm makc} = \frac{30 \cdot (440 - 372 \cdot 0.0206 \cdot 1.2) \cdot 4}{4 \cdot 231 \cdot 1350} = 4,14 \cdot 10^{-2} \ \text{sG};$$

$$\Phi_{\rm mHH} = \frac{30 \cdot (440 - 468 \cdot 0.0206 \cdot 1.2) \cdot 4}{4 \cdot 231 \cdot 1650} = 3,36 \cdot 10^{-2} \ \text{sG}.$$

По характеристике намагничивания (рис. 1-37) определяем ампер-витки, соответствующие максимальному потоку возбуждения секционного электродвигателя  $\Phi_{\text{макс}}$ :

$$Iw_{\text{макс}} = 5000 \ as$$

Мощность, расходуемая на возбуждение

$$P_{\rm B Makc} = I_{\rm B Makc}^2 r_{\rm B} = \left(\frac{Iw_{\rm Makc}}{w_{\rm B}}\right)^2 r_{\rm B} = \left(\frac{5000}{900}\right)^2 \cdot 27, 8 \cdot 1, 2 \approx 1 \ \text{kem}.$$



Рис. 1-37. Характеристика намагничивания секционного электродвигателя.

Выбираем электромашинный усилитель типа ЭМУ-25, параметры которого приведены в примере 1-16.

Уравнение механической характеристики электродвигателя:

$$n = \frac{U_{\rm H}}{c_{\rm e} \Phi} - \frac{M r_{\rm SH}}{c_{\rm e} C_{\rm M} \Phi^2}$$

Механическая характеристика при  $\Phi = \Phi_{\text{макс}}$ :

 $n = \frac{440}{7,72\cdot4,14\cdot10^{-2}} - \frac{M\cdot0,0206\cdot1,2}{7,72\cdot7,5\cdot4,14^2\cdot10^{-4}}.$ 

Механическая характеристика при  $\Phi = \Phi_{\text{мнн}}$ :  $n = \frac{440}{7,72 \cdot 3,36 \cdot 10^{-2}} - \frac{M \cdot 0,0206 \cdot 1,2}{7,72 \cdot 7,5 \cdot 3,36^2 \cdot 10^{-4}}.$ 

Характеристики n = f(M) приведены на рис. 1-38. Верхняя рабочая скорость выбрана с учетом ручного регулирования скорости  $\beta = \pm 5\%$  и поддержания постоянства относительных скоростей при изменении момента  $\Delta M_c = \pm 30\%$  от  $M_c$ . При этом численное значение скорости оказалось:

$$n_{\rm BD} = 1440 \, o 6/mu h.$$

Нижняя рабочая скорость определяется на основании заданного диапазона регулирования скорости всей бумагоделательной машины:

$$n_{\rm Hp} = \frac{n_{\rm Bp}}{4} = \frac{1440}{4} = 360 \, o 6/mu H.$$

Определим величину рабочего потока возбуждения электродвигателя  $\Phi_{\rm p}$ , обеспечивающего рабочую скорость  $n_{\rm sp} = 1440 \ o {\rm G/muh}.$ 58 Для этого построим зависимость скорости вращения электродвигателя в функции изменения потока возбуждения при постоянном напряжении на якоре электродвигателя  $U_{\pi} = U_{\mu} = 440 \ s$  и постоянном моменте на его валу, равном  $M_c = 65 \ \kappa \Gamma \ m$ . Построение зависимости  $n = f(\Phi)$  производим на основании уравнения механической характеристики электродвигателя:



 $n = \frac{440}{7.72\Phi} - \frac{65 \cdot 0.0206 \cdot 1.2}{7.72 \cdot 7.5 \cdot \Phi^2}.$ 

Рис. 1-38. Электромеханические характеристики секционного электродвигателя Рис. 1-39. Регулировочные характеристики секционного электродвигателя.

Полученные данные сведены в табл. 1-3, на основании которой на рис. 1-39 построена кривая  $n_{\text{верх}} = f(\Phi)$ .

Таблица 1-3

Ф×10-2, вб	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
п, об/мин	2780	2235	1865	1607	1423	1256	1129

По графику  $n = f(\Phi)$  определяем рабочий поток возбуждения электродвигателя, обеспечивающий верхнюю рабочую скорость  $n_{\rm sp} = 1440$  об/мин:

$$\Phi_{
m p}=3,9\cdot10^{-2}$$
 вб.

Величина напряжения на якоре электродвигателя, обеспечивающая нижнюю рабочую скорость, определяется из уравнения:

 $U_{\rm HH \#H} = n_{\rm Hp} c_e \Phi_{\rm p} + \frac{M_{\rm c} r_{\rm H}}{c_{\rm M} \Phi_{\rm p}},$ 

где  $n_{\rm Hp} = 360 \ o6/mun$  — нижняя рабочая скорость секционного электродвигателя;

$$\Phi_p = 3,9 \, 10^{-2} \, в \overline{b} - p$$
абочий поток двигателя;

 $U_{\text{HEXE}} = 7,72 \cdot 360 \cdot 3,9 \cdot 10^{-2} + \frac{65 \cdot 0,0206 \cdot 1,2}{7,5 \cdot 3,9 \cdot 10^{-2}} = 108,3 + 5,5 = 113,8 \text{ s.}$ 

Зависимость  $n_{\text{нижн}} = f(\Phi)$  для нижней рабочей скорости на рис. 1-39 строится таким же образом, как и для верхней.

#### Расчет коэффициентов усиления отдельных элементов

Для обеспечения заданной точности поддержания постоянства скорости вращения электродвигателя на всем диапазоне регулирования коэффициент усиления системы определяется из условия работы на нижней скорости:

$$k_{\Sigma}=\frac{\Delta n_{\rm HP}\%}{\Delta\%}-1,$$

где  $\Delta n_{\rm Hp} \% = \frac{366 - 360}{360} \cdot 100 = 1,67 \%$  — относительная величина изменения скорости вращения электродвигателя на нижнем пределе регулирования при 30%-ном изменении статического момента на валу электродвигателя в разомкнутой системе (рис. 1-38).

Требуемый коэффициент усиления системы.

$$k_{\Sigma} = \frac{1,67}{0,2} - 1 = 7,35.$$

#### 1. Передаточный коэффициент электродвигателя

$$k_{\pi} = rac{\Delta n_{\pi}}{\Delta U_{B}} = rac{90}{65} = 1,38$$
 ob/s·muh.

2. Передаточный коэффициент тахогенератора

60

$$k_{\rm tr} = c_{e\,\rm tr} \Phi_{\rm htr} \frac{r_{\rm h}}{r_{\rm str} + r_{\rm h}},$$

где  $r_{\rm H} = 100 \text{ ом} - \text{сопротивление нагрузки тахогенератора.}$ Параметры тахогенератора:

$$U_{\rm http} = 230 \ e; \ n_{\rm http} = 1450 \ observe / muh; \ I_{\rm http} = 3,7 \ a;$$
  
 $r_{\rm http} = 6,64 \ om.$ 

$$c_{e\,\mathrm{Tr}}\Phi_{\mathrm{HTr}} = \frac{U_{\mathrm{HTr}} + I_{\mathrm{HTr}}r_{\mathrm{HTr}}}{n_{\mathrm{HTr}}} = \frac{230 + 3.7 \cdot 6.64 \cdot 1.2}{1450} = 0,178 \ e \cdot \mathrm{MuH}/\mathrm{o}6;$$

$$k_{\rm tr} = 0,178 \cdot \frac{100}{6,64 \cdot 1,2 + 100} = 0,165 \ {\rm s} \cdot {\rm muh/o6}.$$

Передаточный коэффициент потенциометра Π2.
 Для установки относительной скорости вращения β = ±5% сопротивление потенциометра выбираем следующим образом:

$$r_1 + r_2 + r_3 = 100 \text{ om};$$
  
 $r_2 = r_3 = 5 \text{ om};$   
 $r_1 = 90 \text{ om}.$ 

Передаточный коэффициент потенциометра при положении движка в средней части регулируемого сопротивления определяется из уравнения:

$$k_{\rm n} = \frac{\Delta U_{\rm y}}{\Delta U_{\rm rr}} = \frac{r_{\rm y}}{(r_1 + r_2 + r_3)\left(1 + \frac{r_{\rm y}}{r_1 + r_2}\right) - (r_1 + r_2)},$$

Для введения обратной связи по скорости используем обмотку У2. ЭМУ со следующими параметрами:

$$r_{\rm v} = 18,5 \text{ om}; \quad w_{\rm v} = 330.$$

Тогда передаточный коэффициент потенциометра

$$k_{\rm n} = \frac{18,5}{100 \cdot \left(1 + \frac{18,5}{95}\right) - 95} = 0,755$$

Требуемый коэффициент усиления электромашинного усилителя

$$k_{\text{эмутр}} = \frac{k_{\Sigma}}{k_{\pi}k_{\text{TT}}k_{\pi}} = \frac{7,35}{1,38\cdot0,165\cdot0,755} = 43.$$

Учитывая возможные пределы изменения передаточного коэффициента потенциометра, принимаем коэффициент усиления ЭМУ равным  $k_{\text{эму тр}} = 45$ .

Коэффициент усиления ЭМУ при работе его на характеристике в точке A (рис. 1-40) равен:

$$k_{\text{эму макс}} = \frac{\Delta U_{\text{эму}}}{\Delta I \omega_{y}} \frac{\omega_{y}}{r_{y}} = \frac{40.330}{8.185} = 89$$

Для снижения коэффициента усиления ЭМУ до заданного значения  $k_{_{ЭМУ ТР}}$  охватываем его жесткой обратной связью

:61

по напряжению. В этом случаем параметры обратной связи по напряжению выбираются из уравнения:

$$k_{\text{3My TP}} = \frac{k_{\text{3My Makc}}}{1 + k_{\text{ПH}}k_{\text{3My H}}},$$

где  $k_{_{3MY\,TP}}$  — требуемый коэффициент усиления ЭМУ с учетом жесткой обратной связи по напряжению (обмотка У1);  $k_{_{3MY\,Makc}}$  — коэффициент усиления ЭМУ при отсутствии обрат-

ной связи по напряжению;

 $k_{\text{эму н}}$  — коэффициент усиления ЭМУ по цепи жесткой отри-



 $= f(Iw_y)$  электромашинного уси-

лителя.

62

цательной обратной связи по напряжению;

к<sub>пн</sub> — передаточный коэффициент потенциометра в цепи жесткой отрицательной обратной связи по напряжению ЭМУ.

Находим:

$$1 + k_{\Pi H} k_{_{9MY H}} =$$
$$= \frac{k_{_{9MY Makc}}}{k_{_{9MY Tp}}} = \frac{89}{45} = 1,98.$$

Отсюда

$$k_{\rm IIH}k_{\rm SMY H} = 0,98.$$

Для определения параметров жесткой обратной связи задаемся либо  $k_{\rm ne}$ , либо  $k_{\rm save}$ .

Жесткая отрицательная обратная связь по напряжению ЭМУ осуществлена с помощью обмотки У1 ЭМУ со следующими параметрами:

$$w_{\rm H} = 500; \quad r_{\rm H} = 37,2 \, om.$$

Принимаем  $k_{\text{эму н}}$  равным максимальному значению:

$$k_{\mathsf{9MYH}} = \frac{\Delta U_{\mathsf{9MY}}}{\Delta I \omega_{\mathsf{Y}}} \cdot \frac{\omega_{\mathsf{H}}}{r_{\mathsf{H}}} = \frac{40}{8} \cdot \frac{500}{37,2} = 67$$

Тогда передаточный коэффициент потенциометра обратной связи по напряжению будет:

$$k_{\rm nH} = \frac{0.98}{67} = 0.0146$$

Ампер-витки обмотки обратной связи по напряжению ЭМУ равны:

$$Iw_{\rm H} = \frac{U_{\rm B}k_{\rm BH}}{r_{\rm B}} w_{\rm H} = \frac{167 \cdot 0.0146}{37.2} \cdot 500 = 32.7 \ a_{\rm H}$$

Ампер-витки задающей обмотки УЗ:

$$Iw_{3} = Iw_{p} + Iw_{H} = 26,5 + 32,7 = 59,2 \ as,$$

где  $Iw_p = 26,5 e$  — результирующие ампер-витки ЭМУ (рис. 1-40). Пример 1-23. Определить параметры элементов системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока по схеме рис. 1-41 из условия заданной статической точности. Уставка требуемого напряжения генератора производится сопротивлением  $r_1$ , причем для обеспечения нормальной работы системы движки сопротивлений  $r_1$  и  $r_2$  должны быть механически связаны.



Рис. 1-41. Система автоматического регулирования напряжения генератора.

Расчет произвести для следующих исходных данных:

1) диапазон изменения напряжения генератора D = 20: 1;

2) отклонение напряжения от заданного значения на всем диапазоне регулирования при изменении нагрузки генератора от  $0,3I_{\rm H}$  до  $I_{\rm H}$  не должно превышать  $\Delta = 0,5\%$ ;

3) данные генератора — из примера 1-16.

Решение.

Требуемый коэффициент усиления  $k_{\Sigma}$  выбирается при работе системы на нижнем пределе регулирования напряжения генератора и заданной точности поддержания постоянства напряжения:

$$k_{\Sigma \text{ нижн}} = \frac{\Delta U_{\Gamma}\%}{\Delta\%} - 1,$$

где  $\Delta = 0,5\%$  — заданная точность поддержания постоянства напряжения генератора;

 $\Delta U_{r}\%$  — отклонение напряжения генератора при изменении тока нагрузки от  $I_{s} = 0,3I_{H}$  до  $I_{s} = I_{H}$ , отнесенное к минимальному напряжению генератора в разомкнутой системе.

Минимальное напряжение генератора

$$U_{\rm FMRH} = \frac{U_{\rm H}}{D} = \frac{230}{20} = 11,5 \ e.$$

Э. д. с. генератора при минимальном напряжении на якоре и номинальном токе нагрузки

$$E_{r \text{ meh}} = U_{r \text{ meh}} + I_{h}r_{hr} = 11,5 + 358.0,033 = 23,3$$
 b

Отклонение напряжения генератора при изменении тока нагрузки от  $I_{\rm H} = I_{\rm H}$  до  $I_{\rm H} = 0.3I_{\rm H}$  в разомкнутой системе:

$$\Delta U_{r} = E_{r \text{ мин}} - U_{r \text{ мин}} - 0,3I_{u}r_{sr} =$$

$$= 23,3 - 11,5 - 0,3 \cdot 358 \cdot 0,33 = 8,26 \text{ } \theta;$$

$$\Delta U_{r}\% = \frac{\Delta U_{r}}{U_{r \text{ мин}}} \cdot 100 = \frac{8,26}{11,5} \cdot 100 = 72\%;$$

$$k_{\Sigma \text{ нижн}} = \frac{72}{0,5} - 1 = 143.$$

Учитывая нелинейность характеристик и возможные изменения сопротивлений при нагреве, принимаем  $k_{\Sigma \, \text{нижн}} = 150$ . Коэффициент усиления генератора при напряжении  $U_{\Gamma \, \text{мин}}$ 

$$\frac{\Delta E_{\rm r}}{\Delta U_{\rm SMV}} = \frac{\Delta E_{\rm r}}{\Delta I \omega_{\rm r}} \frac{\omega_{\rm Br}}{r},$$

где  $r = r_{_{\mathfrak{I}\mathfrak{B}}} + r_{_{\mathfrak{I}}\mathfrak{B}\mathfrak{M}\mathfrak{Y}} + r_{_{\mathfrak{B}\Gamma}} + r_1 -$ полное сопротивление цепи обмотки возбуждения генератора.

Сопротивление r<sub>1</sub> при низшем напряжении генератора:

$$r_1 = \frac{U_{\rm B}}{I_{\rm B\,MH}} - r_{\rm AB} - r_{\rm A\,SMy} - r_{\rm Br},$$

где  $U_{\rm B} = 220 \ s$  — напряжение возбудителя B;  $I_{\rm B MBH} = 0,24 \ a$  — ток обмотки возбуждения генератора, соответствующий  $E_{\rm r. MBH} = 23,3 \ s$  (определяется по характеристике холостого хода генератора на рис. 1-24);

$$r_{\rm яв} = 0,05 \ om -$$
 полное сопротивление цепи якоря возбу-  
дителя;

$$r_{a \text{ эму}} = 3,18 \text{ ом}$$
 — полное сопротивление цепи якоря ЭМУ;  
 $r_{a \text{ = 58.6}} = 58.6 \text{ ом}$  — сопротивление обмотки возбуждения:

$$r_1 = \frac{220}{0.24} - 0.05 - 3.18 - 58.6 = 855.2$$
 om

$$=\frac{23,3}{300}\cdot\frac{1250}{855,2}=0,112$$

Коэффициент усиления ЭМУ с параметрами, приведенными в примере 1-16, с новым комплектом обмоток, числом витков  $w_{y1} = w_{y2} = 3200$  и сопротивлением обмоток  $r_{y1} = r_{y2} = 1820$  ом

$$k_{\rm 3My} = \frac{\Delta U_{\rm 3My}}{\Delta I w_{\rm y}} \cdot \frac{w_{\rm y1}}{r_{\rm y1}} = 5 \cdot \frac{3200}{1820} = 8,8,$$

где  $\frac{\Delta U_{\text{эму}}}{\Delta I w_{\text{у}}} = 5$  определено в начальной части характеристики ЭМУ на рис. 1-25.

Коэффициент передачи потенциометра  $r_2$  при работе генератора на минимальном напряжении равен единице.

Передаточный коэффициент нелинейного измерительного моста определяется по методике, приведенной в примере 1-8.

При применении в качестве нелинейных сопротивлений  $r_{\rm нл}$  двух бареттеров типа 0,3Б17-35 и выходном сопротивлении моста, равном  $r_{\rm вых} = 5 \ \kappa om$ , передаточный коэффициент нелинейного моста

$$k_{\rm HM} = 0,47.$$

Требуемый коэффициент усиления электронного усилителя

$$k_{\rm sy} = \frac{k_{\Sigma \rm HHXH}}{k_{\rm r} k_{\rm smy} k_{\rm n} k_{\rm HM}} = \frac{150}{0.112 \cdot 8.8 \cdot 1 \cdot 0.47} = 325.$$

Точность поддержания постоянства напряжения генератора на верхнем пределе определяется уравнением:

$$\Delta\% = \frac{\Delta U_{\rm PB}\%}{1+k_{\Sigma\,\rm BEDX}} = \frac{5}{1+58} = 0,085\%,$$

где  $k_{\Sigma \text{ верх}}$  — полный коэффициент усиления системы при напряжении на якоре генератора  $U_r = U_{\mu} = 230 \ e$ .

Пример 1-24. Построить статические характеристики электродвигателя  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$ , питаемого от ртутного выпрямителя. Принципиальная электрическая схема системы автоматического регулирования показана на рис. 1-42.

Основными элементами системы являются: безнасосный ртутный выпрямитель РМ-200; электродвигатель ПН-550,  $P_{\rm H} = 60 \, \kappa sm$ ,  $U_{\rm H} = 440 \, s$ ,  $I_{\rm H} = 151 \, a$ ,  $n_{\rm H} = 960 \, o d / mu H$ ; фазорегулятор  $\Phi P$ , комплект пиктрансформаторов ПТ, усилитель У, тахогенератор ТГ. В системе применена обратная связь по скорости. Пределы регулирования скорости вращения электродвигателя составляют D = 10: 1.

Изменение уставки скорости электродвигателя осуществляется при помощи фазорегулятора  $\Phi P$ .

Для обеспечения процесса регулирования рукоятка фазорегулятора должна быть механически связана с движком потенциометра эталонного напряжения.

5 А.В.Башарин 1640

### Решение.

Для построения статической характеристики  $n_{\rm H} = f(I_{\rm s})$  системы УРВ-Д необходимо иметь зависимость среднего значения выпрямленного напряжения ртутного выпрямителя  $E_{\rm ср\phi}$  от напряжения на обмотке управления У при определенных углах поворота фазорегулятора  $E_{\rm ср\phi} = f(U_{\rm y})$ . На рис. 1-22 приведено семейство характеристики  $E_{\rm ср\phi} = f(U_{\rm y})$  при различных углах фазорегулятора для выпрямителя типа РМ-200.

Из рис. 1-22 видно, что характеристики ртутного выпрямителя существенно нелинейны, поэтому построение статической характеристики электродвигателя производится графическим методом.



Рис. 1-42. Упрощенная схема автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя с управляемым ртутным выпрямителем.

Методика графического построения характеристики  $n_{\rm g} = f(I_{\rm g})$  приведена на рис. 1-43.

Построение производится в трех квадрантах. В первом квадранте наносятся характеристики среднего значения выпрямленного напряжения ртутного выпрямителя в функции напряжения на обмотке управления Y при различных углах поворота  $\varphi$  фазорегулятора  $\Phi P$ . (Характеристики строятся с учетом падения напряжения в дуге ртутного выпрямителя). В том же квадранте проводится луч обратной связи по скорости S-S, который определяет напряжения на обмотке управления в зависимости от скорости электродвигателя. Наклон луча S-S будет определен ниже.

Во втором квадранте проводится луч токов короткого замыкания  $O'-I_k$ , характеризующий падение напряжения в якорной цепи двигателя и ртутного выпрямителя от тока нагрузки. Под углом 45° строится вспомогательный луч O'-45° для переноса значений  $E_{\rm срф}$  и луч  $O'-c_en\Phi$ , определяющий зависимость между  $E_{\rm ср\phi}$  и скоростью электродвигателя. Эти лучи проводятся на основании уравнения:

$$E_{cpo} = c_e n \Phi + I_s r_s,$$

где r<sub>э</sub> — эквивалентное сопротивление главной цепи системы УРВ-Д:

$$r_{\rm s}=r_{\rm T}+\frac{X_{\rm T}m}{2\pi}+r_{\rm sg};$$

 $r_{\rm T} = 0,07 \text{ ом}$  — активное сопротивление трансформатора;  $X_{\rm T}$  — реактивное сопротивление трансформатора:

 $X_{\tau} = \omega L_{s};$ 



Рис. 1-43. Методика графического построения электромеханической характери стики системы УРВ-Д с обратной связью по скорости.

 $L_{3} = 0,75 \text{ мен}$  — индуктивность трансформатора;  $r_{\rm ял} = 0,115 \text{ ом}$  — сопротивление якоря электродвигателя;

$$r_{s} = 0.07 + \frac{0.75 \cdot 314 \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 3.14} + 0.115 = 0.305 \text{ om};$$

$$c_e \Phi = \frac{U_{\rm H} - I_{\rm H} r_{\rm H}}{n_{\rm H}} = \frac{440 - 151 \cdot 0.115}{960} = 0.44.$$

Таким образом,

$$E_{\rm cpo} = 0,44n + 0,305I_{\rm s}.$$

При построении луча O'-c<sub>e</sub>nФ значение скорости необходимо отсчитывать с оси ординат третьего квадранта.

Луч обратной связи S-S пересекает ось  $E_{\rm ср\phi}$  в точке пересечения горизонтали, проведенной из точки, соответствующей идеальному холостому ходу электродвигателя ( $n_0$  — в третьем квадранте построения).

5\*

Наклон луча определяется коэффициентом усиления тахогенератора и усилителя У по уравнению:

$$k_{\rm Tr}k_{\rm y}=\frac{\Delta n_{\rm H}}{\Delta U_{\rm y}}.$$

Если принять  $k_{\rm tr}k_{\rm y} = 1,8$ , то

$$1,8 \Delta U_{\rm y} = \Delta n_{\rm g}$$

Следовательно, луч S—S проходит через точку N и точку A с координатами  $\Delta U_v = 1,0 \ e$  и  $\Delta n = n_0 - n = 1,8 \ of/mun$ .



Рис. 1-44. Электромеханическая характеристика привода с управляемым ртутным выпрямителем. Методика построений для одной точки статической характеристики  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$  показана на рис. 1-43.

Пунктирная линия определяет параметры системы при идеальном холостом ходе электродвигателя. Последующие точки статической характеристики находятся следующим образом.

Задаваясь скоростью  $n_1$  характеристики  $n_{\pi} = f(I_{\pi})$ , переносим это значение на луч обратной связи S-S (точка 2). Находим значение  $E_{cpq}$ , соответствующее сигналу обратной

связи  $U_y$ , определяемого точкой 2. Координату точки 3 сносим на вспомогательный луч O'-45. Опускаясь вниз до пересечения с лучом скорости  $n_1$ , проводим линию, параллельную лучу  $c_e n \Phi$ и получаем отрезок 6-O', характеризующий падение напряжения в цепи PB-A. Точка 7 дает ток нагрузки электродвигателя. Перенося полученное значение тока в третий квадрант, определяем точку 9 пересечения линии скорости n и тока  $I_1$ . Построенная точка является точкой статической характеристики системы.

Аналогичным построением можно получить всю статическую характеристику.

На рис. 1-44 приведена характеристика  $n_{\rm g} = f(I_{\rm g})$  при угле фазорегулятора  $\varphi_{\rm 30} = 60^{\circ}$ .

Пример 1-25. В системе автоматического регулирования частоты синхронного генератора, осуществляемой по схеме рис. 1-45, определить и обеспечить необходимый коэффициент усиления системы, исходя из условия поддержания постоянства частоты f = 50 гц с точностью  $\Delta = 0.5$ % при изменении нагрузки на генераторе от нуля до номинальной.

Исходные данные:

1. Синхронный генератор — типа МСА-72-4А.

2. Приводной электродвигатель постоянного тока с параметрами:  $P_{\rm H} = 15 \, \kappa sm; \, U_{\rm H} = 220 \, s; \, I_{\rm H} = 81,5 \, a; \, n_{\rm H} = 1600 \, o 6/mu H;$   $r_{\rm stq} = 0.2 \text{ om}; w_{\rm B} = 1750; r_{\rm B} = 33 \text{ om}; 2p = 4; 2a = 2; w_{\rm s} = 278; I_{\rm B} = 2.8 a.$ 

3. Обмотка возбуждения электродвигателя соединена в две параллельные ветви.

Решение.

Требуемый коэффициент усиления системы определяется из уравнения:

$$k_{\Sigma} = \frac{\Delta f\%}{\Delta} - 1,$$

где

 $\Delta = 0,5\%$  — требуемая точность поддержания постоянства частоты;  $\Delta f$  — перепад частоты при изменении нагрузки на генераторе от нуля до номинальной. Величина  $\Delta f$ % численно равна перепаду скорости синхронного генератора  $\Delta n\%$ .



Рис. 1-45. Принципиальная схема системы автоматического поддержания постоянства частоты синхронного генератора.

По уравнению механической характеристики электродвигателя:

$$n = \frac{U_{\rm H}}{c_e \Phi} - \frac{M_{\rm C} r_{\rm SH}}{c_e c_M \Phi^2}$$

строится зависимость  $n = f(\Phi)$  при  $U = U_{\rm H}$  и  $M = M_{\rm c}$ . Для построения предварительно определяем:

$$e = \frac{pN}{60a} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 278}{60 \cdot 1} = 18,5; \quad c_M = \frac{c_e}{1,03} = \frac{18,5}{1,03} = 18,5;$$
$$\Phi_{\rm H} = \frac{U_{\rm H} - I_{\rm H} r_{\rm SH}}{n_{\rm H} c_e} = \frac{220 - 81,5 \cdot 0.2}{1600 \cdot 18,5} = 0,69 \cdot 10^{-2} \, s6;$$
$$M_{\rm c} = M_{\rm H} = \frac{975 \cdot P_{\rm H}}{n_{\rm H}} = \frac{975 \cdot 15}{1600} = 9,16 \, \kappa\Gamma \cdot M.$$

Зависимость  $n = f(\Phi)$  приведена на рис. 1-46. По характеристике  $n = f(\Phi)$  определяем величину рабочего потока  $\Phi_p$ , необходимого для получения скорости вращения синхронного генератора  $n_p = 1500 \text{ об/мин}$  при номинальной нагрузке:

 $\Phi_{\rm p} = 0.74 \cdot 10^{-2}$  вб.

Перепад частоты генератора при изменении нагрузки от нуля до номинальной определяется из уравнения:





$$\Delta f\% = \Delta n\% =$$

$$= \frac{n_0 - n_p}{n_p} \cdot 100 =$$

$$= \left(\frac{n_0}{n_p} - 1\right) \cdot 100 =$$

$$= \left(\frac{U_H}{c_e \Phi_p n_p} - 1\right) \cdot 100 =$$

$$= \left(\frac{220}{18.5 \cdot 1500 \cdot 0.74 \cdot 10^{-2}} - 1\right) \cdot 100 =$$

$$= 7.1\%.$$

Требуемый коэффициент усиления системы

$$k_{\Sigma} = \frac{7,1}{0,5} - 1 = 13,2.$$

Коэффициенты усиления отдельных элементов системы 1. Передаточный коэффи-

циентсинхронного генератора

$$k_{\rm r} = \frac{f}{n} = \frac{50}{1500} =$$
  
= 0,033 *ги/об/мин*.

2. Передаточный коэффициент электродвигателя определяется на основании построенной зависимости  $n = f(\Phi)$  и его характеристики намагничивания (рис. 1-47):

$$k_{\rm m} = \frac{\Delta n}{\Delta U_{\rm B}} = \frac{\Delta n}{\Delta I_{\rm B} r_{\rm B}} = \frac{80}{2 \cdot 0.2 \cdot 33} = 6.06 \ \text{obs}/\text{muh}/\text{s},$$

где  $\Delta n$  — изменение скорости электродвигателя при изменении напряжения на его обмотке возбуждения на величину  $\Delta U_{\rm B}$ .

3. Коэффициент усиления выходного каскада магнитного усилителя *МУ2*.

Мощность магнитного усилителя

$$P_{\rm MY2} = I_{\rm B}^2 r_{\rm B} = 2,8^2 \cdot 33 = 260 \ em.$$

Выбираем магнитный Гу с параметрами: P = 330 Обмотка управления

> $r_y = 13 \text{ om};$  $w_y = 500.$

Коэффициент усиления *МУ2* по напряжению:

$$k_{\rm MV2} = 85.$$

4. Передаточный коэффициент резонансного измерительного элемента.

Коэффициент передачи определяется на основании характеристики резонансного контура (рис. 1-48), которая снята для выходного сопротивления, равного  $r_{\rm H} = 100 \text{ ом}$ :

$$\begin{aligned} k_{\rm pk} &= \frac{\Delta U_{\rm pk}}{\Delta f} = \frac{r_{\rm H} \Delta I_{\rm pk}}{\Delta f}; \\ \Delta I_{\rm p} &= (I_{\rm y\,1} - I_{\rm y\,2}) = 10 \quad \text{ma}; \\ \Delta f &= 5 \quad \text{eu}, \\ k_{\rm pk} &= \frac{10 \cdot 10^{-3} \cdot 100}{5} = \\ &= 0,2 \quad \text{e/eu}. \end{aligned}$$

5. Требуемый коэффициент усиления первого каскада магнитного усилителя *МУ1* 



типа I = 3 a;

YM-4P-60-261 · 1

 $U = 110 \ e.$ 

Рис. 1-47. Характеристика намагничивания приводного электродвигателя синхронного генератора.



Рис. 1-48. Характеристики резонансных контуров.

$$k_{\rm My1} = \frac{k_{\Sigma}}{k_{\rm r}k_{\rm f}k_{\rm My2}k_{\rm DK}} = \frac{13.2}{0.033 \cdot 6.06 \cdot 85 \cdot 0.2} = 3.93.$$

Гусилитель

вт:

Для первого каскада может быть использован магнитный усилитель типа ТУМ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

# УРАВНЕНИЯ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ Автоматизированного электропривода

## 2-1. Метод составления и линеаризации дифференциальных уравнений элементов и систем автоматизированного электропривода

Исследование систем автоматического регулирования в динамических режимах производится по дифференциальным уравнениям. Если системы автоматического регулирования описываются линейными, дифференциальными уравнениями, то такие системы, как известно, называются линейными. Линейными дифференциальными уравнениями описываются только такие системы, составляющие звенья которых имеют линейные статические характеристики.

Реальные системы содержат звенья, статические характеристики которых в подавляющем большинстве отличаются от прямых линий или имеют линейную зависимость на ограниченных участках, не являющихся рабочими. Кроме нелинейности статических характеристик, дифференциальные уравнения становятся нелинейными и в том случае, если они содержат произведение переменных величин, их производных или другие более сложные функциональные зависимости. При анализе составленных дифференциальных уравнений выявляется возможность и допустимость их упрощения. Одним из видов таких упрощений является линеаризация уравнений.

Анализ линейных систем более прост, чем нелинейных, а методы их исследования разработаны с исчерпывающей полнотой. Поэтому при исследовании систем в первом приближении оказывается целесообразным, где это возможно, их линеаризовать.

Системы, содержащие элементы с существенно нелинейными характеристиками (релейные характеристики, характеристики с зоной нечувствительности, с ограничением линейной зависимости на концах, с гистерезисной петлей и др.), относятся к системам «существенно-нелинейным». Такие системы не линеаризуются и в этой главе не рассматриваются.

Метод составления уравнений регулирования систем автоматизированного электропривода заключается в проведении следующих последовательных операций:

1. Система расчленяется на отдельные звенья.

2. Определяются переменные величины в звеньях системы, выражающие воздействие одного звена на другое.

3. Составляется уравнение динамики звена.

4. Выявляется характер зависимости переменных величин звена от различных факторов, которые могут быть заданы аналитическими функциями или графически. Часто эти зависимости бывают нелинейными, и тогда уравнения становятся нелинейными.
5. Осуществляется линеаризация полученного нелинейного уравнения, если она возможна. Достаточными признаками возможности проведения линеаризации являются отсутствие разрывных и неоднозначных характеристик и справедливость уравнения для всего интервала времени.

6. Производится линеаризация уравнений при помощи ряда Тейлора, позволяющего разложить нелинейную функцию нескольких переменных по степеням малых приращений, взятых в окрестности равновесного состояния. При линеаризации нелинейной функции членами высшего порядка малости пренебрегают. Основанием для такого пренебрежения служит предположение о достаточной малости отклонений всех переменных величин.

7. Для получения линеаризованного уравнения в отклонениях составляется уравнение статики для режима, существовавшего до начала возмущения или установившегося режима после затухания переходного режима.

8. Из уравнения динамики вычитают уравнение статики, в результате чего получают уравнение в отклонениях или в вариациях.

9. В левой части уравнения записывают выходную величину и ее производные по времени, а в правой все остальные члены.

10. Уравнение записывается в операторной форме, а коэффициент при выходной величине приводится к единице.

11. По уравнениям динамики отдельных звеньев составляется уравнение регулирования системы в целом.

Коэффициенты дифференциальных уравнений систем слагаются из различных сочетаний постоянных времени и статических коэффициентов усиления отдельных звеньев.

Методика вычисления статических коэффициентов усиления отдельных звеньев и систем изложена в главе первой.

Вычисление постоянных времени различных контуров, электрических машин и магнитных усилителей приводится в настоящей главе.

# 2-2. Вычисление постоянных времени электрических машин и магнитных усилителей

Пример 2-1. Для привода, состоящего из электродвигателя постоянного тока с маховым моментом  $GD_{g}^{2} = 28 \ \kappa\Gamma \cdot m^{2}$  и нагрузки с приведенным маховым моментом  $GD_{g}^{2} = 12 \ \kappa\Gamma \cdot m^{2}$ , определить:

1) электромеханическую постоянную времени привода;

2) электромагнитную постоянную времени обмотки возбуждения;

3) электромагнитную постоянную времени якорной цепи электродвигателя;

4) электромагнитную постоянную времени компенсационной (последовательной) обмотки.

Основные данные машины:

 $U_{\rm H} = 220 \ \epsilon; \ n_{\rm H} = 750 \ oblamel{eq: delta}$   $I_{\rm H} = 358 \ a; \ 2p = 4; \ \Phi_{\rm H} = 3,3 \cdot 10^{-2} \ \epsilon; \ c_e = 8,4; \ GD_{\pi}^2 = 28 \ \kappa\Gamma \cdot m^2; \ w_{\rm Ko} = 3 \ ({\rm Ha\ полюc}); \ w_{\rm B} = 1400 \ ({\rm Ha\ полюc}); \ r_{\rm B\ 15^\circ} = 63 \ om; \ r_{\rm Ko\ 15^\circ} = 0,00164 \ om; \ r_{\pi\rm H\ 15^\circ} = 0,0275 \ om.$ 

Характеристика намагничивания электродвигателя приведена на рис. 1-24.

Решение.

1. Электромеханическая постоянная времени определяется по уравнению:

$$T_{\rm SM} = \frac{\left(GD_{\rm H}^2 + GD_{\rm H}^2\right)r_{\rm HU}}{375c_e c_M \Phi_{\rm H}^2},$$

где  $r_{\pi\mu} = 1, 2 \cdot r_{\pi\mu}$  полное сопротивление якорной цепи в нагретом состоянии;

$$c_M = 0,975 c_e$$
.

$$T_{\rm SM} = \frac{(28+12) \cdot 0.0275 \cdot 1.2}{375 \cdot 8.4 \cdot 0.975 \cdot 8.4 \cdot 3.3^3 \cdot 10^{-4}} = 0.047 \ \text{cek}.$$

2. Электромагнитная постоянная времени обмотки возбуждения. Индуктивность обмотки возбуждения электродвигателя определяется по уравнению:

$$L_{\rm B}=2pw_{\rm B}^2\frac{\Delta\Phi}{\Delta Iw_{\rm B}},$$

где  $\Delta Iw$  — приращение ампер-витков обмотки возбуждения электродвигателя на полюс, соответствующее приращению потока на  $\Delta \Phi$ .

Так как характеристика намагничивания электродвигателя нелинейна, то индуктивность L<sub>в</sub> будет величиной переменной. Определяем L<sub>в</sub> для прямолинейного участка характеристики намагничивания электродвигателя (см. рис. 1-24):

$$L_{\rm B} = 4 \cdot 1400^2 \cdot \frac{0.5 \cdot 10^{-2}}{500} = 78,3 \text{ cm}.$$

Постоянная времени обмотки возбуждения:

$$T_{\rm B} = \frac{L_{\rm B}}{r_{\rm B}} = \frac{78.3}{63 \cdot 1.2} = 1.04$$
 cek.

3. Электромагнитная постоянная времени якорной цепи электродвигателя.

Индуктивность якорной цепи электродвигателя определяется из формулы:

$$L_{\rm H} = k \, \frac{U_{\rm H}}{2 p n_{\rm H} I_{\rm H}} \,,$$

где  $k = 6 \div 8$  для быстроходных некомпенсированных машин;  $k = 8 \div 12$  для нормальных некомпенсированных машин;  $k = 5 \div 6$  для компенсированных машин.

$$L_{\pi} = 10 \cdot \frac{220}{4 \cdot 750 \cdot 358} = 0,00196 \text{ eV;}$$
$$T_{\pi} = \frac{L_{\pi}}{r_{\pi \mu}} = \frac{0,00196}{0,0275 \cdot 1,2} = 0,06 \text{ cek.}$$

 Постоянная времени последовательной обмотки.

Индуктивность последовательной обмотки машины при известной индуктивности шунтовой определяется по формуле:

$$L_{\rm KO} = L_{\rm B} \left(\frac{w_{\rm KO}}{w_{\rm B}}\right)^2 =$$
  
= 78,3 \cdot  $\left(\frac{3}{1400}\right)^2 = 36 \cdot 10^{-4}$  ch;  
 $T_{\rm KO} = \frac{L_{\rm KO}}{r_{\rm KO}} = \frac{36 \cdot 10^{-4}}{0,00164 \cdot 1,2} =$   
- 0.184 cor

**Пример 2-2.** Определить постоянную времени следующих типов магнитных усилителей:



Рис. 2-1. Принципиальная схема трехфазного магнитного усилителя с внутренней обратной связью и обмоткой смещения.

ш — рабочие обмотки усилителя; У1 —
 обмотка управления; У2 — обмотка смещения.

а) трехфазного магнитного усилителя типа УМ-3П 20/40 с внутренней обратной связью и обмоткой смещения (рис. 2-1);

б) двухтактного магнитного усилителя, работающего по мостовой схеме с внутренней обратной связью (рис. 2-2);

в) двухтактного дифференциального магнитного усилителя с внешней обратной связью (рис. 2-3).

Решение.

Для определения постоянной времени *k*-го контура управления магнитного усилителя обычно рекомендуется следующее выражение:

$$T_{k} = \frac{\mu_{y} N S \omega_{k} \left( \omega_{k} + \alpha k_{Ik} \omega_{\text{oc}} \right)}{r_{yk} l}, \qquad (2-1)$$



Рис. 2-2. Принципиальная схема двухтактного магнитного усилителя с внутренней обратной связью.







- N число магнитопроводов, охваченных обмоткой управления (в случае последовательного соединения обмоток управления N — число стержней, охваченных всеми этими обмотками):
- S сечение магнитопровода одного стержня;
- *l* средняя длина магнитной силовой линии для постоянного составляющей магнитного потока;
- μ<sub>y</sub> =  $\frac{dB_0}{dH_0}$  дифференциальная магнитная проницаемость магнитного усилителя для постоянной составляющей индукции;
  - w<sub>k</sub> число витков k-ой обмотки управления;

 а = 1 — коэффициент пропорциональности для однотактного магнитного усилителя с внешней обратной связью;

α =  $\frac{1}{2}$  — для двухполупериодных однотактных усилителей с внутренней обратной связью и для двухтактных усилителей с раздельной внешней обратной связью;

$$\alpha = \frac{1}{4}$$
 — для двухтактных усилителей с внутренней обратной связью:

- *k<sub>lk</sub>* коэффициент усиления магнитного усилителя по току;
- w<sub>oc</sub> число витков обмотки обратной связи (для внутренней обратной связи — число витков обмотки переменного тока одновременно обтекаемых рабочим током);
  - r<sub>vk</sub> сопротивление k-ой обмотки управления.

Определение постоянной времени путем использования уравнения (2-1) затрудено вследствие того, что дифференциальная магнитная проницаемость магнитного усилителя  $\mu_y$  для постоянной составляющей индукции  $B_0$  существенно отличается от магнитной проницаемости, определенной по кривой намагничивания стали (примерно в 80—100 раз), и ее расчетное определение представляет весьма большие трудности. С некоторым приближением дифференциальная магнитная проницаемость  $\mu_y$  магнитного усилителя может быть определена следующим путем.

Для идеального однотактного магнитного усилителя:

$$\Delta B_0 = \frac{r \omega_y I_y}{8 j \omega_z^2 s}, \qquad (2-2)$$

77

где  $r = r_{\sim} + r_{\rm BH} + r_{\rm H} -$  полное сопротивление цепи нагрузки;  $w_{\rm y}$  — число витков обмотки управления;

f — частота переменного тока;

w<sub>~</sub> — число витков обмотки переменного тока.

где

Имея в виду, что

$$H_{y} = \frac{I_{y}w_{y}}{l},$$

получим

$$I_{\rm y}\omega_{\rm y} = H_{\rm y}l.$$

Подставляя І, w, в уравнение (2-2), получим:

$$\Delta B_0 = \frac{r l H_y}{8 / S \omega_{\sim}^2},$$

откуда

$$\mu_{\mathbf{y}} = \frac{\Delta B_{\mathbf{0}}}{H_{\mathbf{y}}} = \frac{rl}{8fS\omega_{\sim}^2}.$$

В общем случае для любого магнитного усилителя формула примет вид

$$\mu_{y} = \frac{\Delta B_{0}}{\Delta H_{y}} = \frac{rl}{8fNSw_{\sim}^{2}} .$$
 (2-3)

Подставляя выражение (2-3) в (2-1), получим упрощенное расчетное уравнение для определения постоянных времени обмоток управления магнитного усилителя:

$$T_{k} = \frac{rw_{k}(w_{k} + \alpha k_{Ik}w_{\text{oc}})}{8fw_{\sim}^{2}r_{\mathbf{y}k}},$$
(2-4)

не требующее определения дифференциальной магнитной проницаемости µ<sub>v</sub>.

Постоянная времени магнитного усилителя определяется как сумма постоянных времени обмоток управления:

$$T_{\Sigma} = \sum_{k=1}^{k=n} T_k$$

а) Постоянная времени трехфазного магнитного усилителя типа УМ-3П 20/40 с внутренней обратной связью и обмоткой смещения (рис. 2-1).

Данные магнитного усилителя:

число витков рабочей обмотки  $w_{\sim} = 920;$ сопротивление рабочей обмотки  $r_{\sim} = 3,2$  ом; число рабочих обмоток  $n_{\sim} = 6;$ число витков обмотки управления  $w_y = 150;$ сопротивление обмотки управления  $r_y = 12,0$  ом; число обмоток правления  $n_y = 4;$ 

коэффициент усиления магнитного усилителя по току в средней части рабочего участка характеристики  $I_{\text{вых}} = f(I_{\text{вх}})$ 

$$k_I = 65;$$

частота сети  $f = 50 \ eu;$ 

напряжение питающей сети  $U_{\sim} = 220 \ e;$ 

полное сопротивление цепи нагрузки r = 22 ом;

Постоянная времени по цепи обмотки управления магнитного усилителя определяется по формуле:

$$T_{y} = \frac{rw_{y} (w_{y} + \alpha k_{I}w_{oc})}{8fw_{\sim}^{2} (r_{y} + r_{gob})}$$

При учете действия положительной обратной связи оперируют со средним значением тока, поэтому следует принимать  $\alpha = 1/3$ . Так как среднее значение тока нагрузки равно утроенному значению тока фазы, то при расчете следует принять:

$$w_{\sim}=\frac{1}{3}w_{\sim 1\Phi}=307,$$

где  $w_{\sim 1\Phi}$  — число витков одной фазы.

Число витков обратной связи  $w_{oc}$  необходимо принять равным  $w_{\sim 10}$ :

$$w_{\rm oc} = w_{\sim 10} = 920.$$

Полное сопротивление цепи управляющей обмотки

$$r_v + r_{\pi o 6} = 12 \text{ om}.$$

Постоянная времени магнитного усилителя по управляющей обмотке

$$T_{y} = \frac{22 \cdot 150 \cdot (150 + 1/3 \cdot 65 \cdot 920)}{8 \cdot 50 \cdot 307^{2} \cdot 12} = 0,148 \text{ cek.}$$

При полном сопротивлении цепи обмотки смещения, равном  $r_{\rm см} = 10,8 \, om$ , общая постоянная времени магнитного усилителя определяется по уравнению:

$$T_{\Sigma} = T_{\rm cM} + T_{\rm y} = T_{\rm y} + T_{\rm y} \frac{r_{\rm y}}{r_{\rm cM}} =$$
  
= 0,148 + 0,148 \cdot \frac{12}{10,8} = 0,312 \cdot \ceck.

Постоянная времени, определенная экспериментально, оказалась равной

$$T_{\rm akc} = 0,327$$
 cek.

6) Постоянная времени двухтактного магнитного усилителя, работающего по мостовой схеме с внутренней обратной связью (рис. 2-2),

Двухтактный усилитель состоит из двух магнитных усилителей, имеющих следующие паспортные данные:

число витков рабочей обмотки  $w_{\sim} = 550$ ; число рабочих обмоток  $n_{\sim} = 4$ ; число витков обмотки управления  $w_y = 900$ ; сопротивление обмотки управления  $r_y = 22$  ом; число обмоток управления  $n_y = 5$ .

Параметры двухтактного магнитного усилителя:

коэффициент усиления магнитного усилителя в средней части прямолинейного участка характеристики  $k_I = 1,65;$ 

частота питающей сети  $f = 50 \ eu;$ 

напряжение питающей сети U<sub>~</sub> = 220 в;

полное сопротивление цепи нагрузки r = 307 ом.

Постоянная времени магнитного усилителя по управляющей обмотке определяется по формуле:

$$T_{\mathbf{y}} = \frac{rw_{\mathbf{y}} \left(w_{\mathbf{y}}^{\prime} + ak_{I}w_{\mathrm{oc}}\right)}{8f \left(w_{\mathbf{z}}^{\prime}\right)^{2}r_{\mathbf{y}}^{\prime}}$$

где

 $w'_{y} = 2w_{y} = 2 \times 900$  — число витков обмотки управления магнитного усилителя при последовательном соединении;

r'<sub>y</sub> = 2×22 — полное сопротивление последовательно соединенных обмоток управления магнитного усилителя;

w<sup>'</sup> = 1100 — число витков рабочей обмотки, одновременно обтекаемых рабочим током (путь тока в фиксированный момент времени указан пунктиром на рис. 2-2);

 $w_{oc} = w'_{\sim} = 1100 - число витков обмотки внутренней обратной связи;$  $<math>\alpha = 0.25.$ 

 $T_{y} = \frac{307 \cdot 1800 \cdot (1800 + 0.25 \cdot 1.65 \cdot 1100)}{8 \cdot 50 \cdot 1100^{2} \cdot 44} = 0.057 \text{ cek.}$ 

в) Постоянная времени дифференциального магнитного усилителя с внешней обратной связью (рис. 2-3).

Параметры дифференциального магнитного усилителя: число витков рабочих обмоток  $w'_{2} = 4 \times 125$ ; общее число витков обмоток управления  $w_{y} = 2 \times 450$ ; полное сопротивление обмотки управления; при последовательном соединении  $r_{y} = 2 \times 9$  ом; коэффициент усиления магнитного усилителя по току  $k_{I} = 6.9$ ; полное сопротивление выхода магнитного усилителя r = 18 ом; частота питающей сети f = 50 е $\mu$ ; число витков обмоток обратной связи  $w_{oc} = 2 \times 220$ .

<u>80</u>

Постоянная времени магнитного усилителя по управляющей обмотке определяется выражением:

$$T_{y} = \frac{r \omega_{y} (\omega_{y} + a k_{I} \omega_{oc})}{8 f \omega^{2} r_{y}},$$

где  $w_y = 900$  — число витков обмоток, обтекаемых током управления;

$$w_{oc} = 220$$
 — число витков обмотки внешней обратной связи, обтекаемых рабочим током;

w<sub>~</sub> = 250 — число витков рабочей обмотки, одновременно обтекаемых рабочим током.

 $T_{y} = \frac{18.900 \cdot (900 + 0.5 \cdot 6.9 \cdot 220)}{8 \cdot 50 \cdot 250^{2} \cdot 18} = 0,06 \text{ cek.}$ 

# 2-3. Уравнения, передаточные функции и структурные схемы систем автоматизированного электропривода

Пример 2-3. Составить уравнение и передаточную функцию ЭМУ, работающего вхолостую.

•Примечание. При составлении уравнения ЭМУ реакцией якоря, нелинейностью характеристик, влиянием вихревых токов и компенсационных обмоток — пренебречь. Скорость вращения ЭМУ считать постоянной. Учет и влияние этих факторов на динамику процессов рассматривается в пятой главе.

#### Решение.

Уравнения первого каскада ЭМУ:

$$\Delta i_{\rm v}(s) r_{\rm v} + \sigma_{\rm v} \omega_{\rm v} s \Delta \Phi_d(s) = \Delta u_{\rm BX}(s); \qquad (2-5)$$

$$[\Delta i_{\mathbf{y}}(\mathbf{s}) \, w_{\mathbf{y}}] \, \beta_{\mathbf{y}} = \Delta \Phi_d(\mathbf{s}); \tag{2-6}$$

$$\Delta u_{\kappa_3}(s) = c_e'' \Delta \Phi_d(s). \tag{2-7}$$

Уравнения второго каскада ЭМУ:

$$\Delta i_{\kappa_3}(s) r_{\kappa_3} + \sigma_{\kappa_3} \omega_{\kappa_3} s \Delta \Phi_q(s) = \Delta u_{\kappa_3}(s); \qquad (2-8)$$

$$[\Delta i_{\kappa_3}(s) w_{\kappa_3}] \beta_{\kappa_3} = \Delta \Phi_{\sigma}(s); \qquad (2-9)$$

$$\Delta u_{\text{PMY}}(s) = c_e^{"} \Delta \Phi_a(s). \tag{2-10}$$

81

Решая совместно уравнения (2-5) и (2-10), получим:

$$(T_{y}s+1) \cdot (T_{K3}s+1) \Delta u_{\Im My}(s) = k_{\Im My} \Delta u_{BX}(s),$$

где

$$T_{y} = \frac{\sigma_{y}\beta_{y}w_{y}^{2}}{r_{y}} = \frac{L_{y}}{r_{y}};$$

$$T_{\kappa_{3}} = \frac{\sigma_{\kappa_{3}}\beta_{\kappa_{3}}w_{\kappa_{3}}^{2}}{r_{\kappa_{3}}} = \frac{L_{\kappa_{3}}}{r_{\kappa_{3}}};$$

$$r_{s_{My}} = k_{y1}k_{2} = \frac{c_{e}^{r}\beta_{y}w_{y}}{r_{y}} \cdot \frac{c_{e}^{r}\beta_{\kappa_{3}}w_{\kappa_{3}}}{r_{\kappa_{3}}};$$

6 А. В. Башарин 1640

Передаточная функция ЭМУ:

$$W(s) = \frac{\Delta u_{\text{9My}}(s)}{\Delta u_{\text{BX}}(s)} = \frac{k_{\text{9My}}}{(T_{y}s+1)(T_{K3}s+1)}.$$
 (2-11)

Структурная схема приведена на рис. 2-4.

Пример 2-4. Составить уравнение, передаточную функцию и структурную схему ЭМУ, охваченного жесткой отрицательной обратной связью (рис. 2-5).

При составлении уравнения ЭМУ учесть примечание в примере 2-3.



Рис. 2-4. Структурная схема ЭМУ.

### Решение.

ЭМУ при работе по схеме рис. 2-5 описывается следующей системой уравнений:

$$\Delta i_{y1}(s) r_{y1} + \sigma_{y} w_{y1} s \Delta \Phi_{d}(s) = \Delta u_{BX}(s); \Delta i_{y2}(s) r_{y2} - \sigma_{y} w_{y2} s \Delta \Phi_{d}(s) = k_{\Pi} \Delta u_{_{3MY}}(s); [\Delta i_{y1}(s) w_{y1} - \Delta i_{y2}(s) w_{y2}] \beta_{y} = \Delta \Phi_{d}(s); (T_{K9} s + 1) \Delta u_{_{3MY}}(s) = k_{2} \Delta u_{K3}(s).$$

$$(2-12)$$

Решая систему уравнений (2-12), получим:

$$(T_{\Sigma}s+1)(T_{\kappa_3}s+1)\Delta u_{\mu_{MY}}(s) = k_{\mu_{MY}}\Delta u_{\mu_{X}}(s) - k_{\mu_{MY}}k_{\mu}\Delta u_{\mu_{MY}}(s)$$

или

$$[(T_{\Sigma}s+1)(T_{KS}s+1)+k_{_{\rm SMY}_2}k_{_{\rm R}}]\Delta u_{_{\rm SMY}}(s) = k_{_{\rm SMY}_1}\Delta u_{_{\rm BX}}(s).$$
(2-13)

Передаточная функция будет:

$$W(s) = \frac{\Delta u_{\Im M y}(s)}{\Delta u_{BX}(s)} = \frac{k_{\Im M y 1}}{(T_{\Sigma}s+1) \cdot (T_{K\Im}s+1) + k_{\Im M y 2}k_{\Pi}}.$$
 (2-14)

В соответствии с уравнением (2-14) на рис. 2-6 представлена структурная схема,

Выражение передаточной функции, имеющей вид, удобный для логарифмирования, будет:

$$W(s) = \frac{k_{_{\rm 9MY}}}{T_{\Sigma}^{'}T_{_{\rm K3}}s^2 + T's + 1},$$
 (2-15)

где  $k'_{9My} = \frac{k_{9My1}}{1 + k_{9My2}k_{\Pi}}; \ T'_{\Sigma} = \frac{T_{\Sigma}}{1 + k_{9My2}k_{\Pi}};$  $T' = \frac{T_{\Sigma} + T_{\text{K3}}}{1 + k_{\text{SMV}} k_{\Pi}}; \quad T_{\Sigma} = T_{y1} + T_{y2};$  $T_{y1} = \frac{\sigma_y \beta_y w_{y1}^2}{r_{y1}};$  $T_{y2} = \frac{\sigma_y \beta_y w_{y2}^2}{r_{y29}};$  $r_{y\,29} = r_{\Pi} - r_{x} + \frac{r_{x} \cdot r_{y\,2}}{r_{x} + r_{y\,2}} + r_{_{SPMy}};$  $k_{\text{PMY 1}} = \frac{c_e^{''} w_{\text{Y1}} \beta_{\text{Y}}}{f_{\text{Y1}}} \cdot k_2;$  $k_{\text{SMY2}} = \frac{c_e^{'} w_{\text{Y2}} \beta_{\text{Y}}}{t_{\text{Y2}}} \cdot k_2.$ 



k<sub>п</sub> — передаточный коэффициент потенциометра; k<sub>2</sub> — коэффициент усиления

Рис. 2-5. Схема ЭМУ. охваченного жесткой отрицательной обратной связью.

ступени ЭМУ. В зависимости от корней характеристического уравнения ЭМУ

второй

$$T'_{\Sigma}T_{\kappa_3}s^2 + T's + 1 = 0$$

передаточная функция ЭМУ может быть представлена двумя после-



Рис. 2-6. Структурная схема ЭМУ, охваченного жесткой обратной связью.

довательно соединенными апериодическими звеньями с постоянными времени T<sub>1ф</sub> и T<sub>2ф</sub> или одним колебательным звеном. . 6\* 83

Так, если

$$(T')^2 - 4T'_{\Sigma}T_{\kappa_3}] > 0,$$

то корни характеристического уравнения будут вещественные, и значения постоянных времени, замещающие апериодические звенья, будут:

$$T_{1\phi, 2\phi} = \frac{2T_{\Sigma}T_{K3}}{-T' \pm \sqrt{(T')^2 - 4T'_{\Sigma}T_{K3}}}$$



ного гибкой емкостной отрицательной обратной связью. Передаточная функция в этом случае будет иметь вид

$$W(s) = \frac{R_{9MY}}{(T_{1\phi}s + 1)(T_{2\phi}s + 1)}.$$

Если  $[(T')^2 - 4T_{\Sigma}T_{\kappa_3}] < 0$ , то корни характеристического уравнения — комплексные, и в этом случае передаточная функция ЭМУ

$$W(s) = \frac{k_{\text{PMY}}}{T^2 s^2 + 2\varepsilon T s + 1},$$

где  $T = \sqrt{T'_{\Sigma}T_{\kappa_3}}$  — постоянная времени колебательного звена;

$$\varepsilon = \frac{T}{2\sqrt{T'_{\Sigma}T_{\kappa_3}}}$$
 — относительный

коэффициент демпфирования.

Пример 2-5. Составить уравнение и передаточную функцию ЭМУ, охваченного емкостной обратной связью (рис. 2-7) (допущения — см. примечание к примеру 2-3).

Решение. Уравнения равновесия напряжений обмоток У1 и У2 в отклонениях:

$$\Delta i_{y1}(s) r_{y1} + \sigma_y \omega_{y1} s \Delta \Phi_d(s) = \Delta u_{\scriptscriptstyle BX}(s); \qquad (2-16)$$

$$\Delta u_{y_2}(s) [r_{y_2} + r] - \sigma_y w_{y_2} s \Delta \Phi_d(s) + \Delta u_c(s) = \Delta u_{sMy}(s);$$
 (2-17)

$$u_{c}(s) = \frac{\Delta l_{y^{2}}(s)}{Cs}; \qquad (2-18)$$

$$[\Delta i_{y1}(s) w_{y1} - \Delta i_{y2}(s) w_{y2}] \beta_{y} = \Delta \Phi_{d}(s); \qquad (2-19)$$
$$\Delta \Phi_{d}(s) = \frac{\Delta u_{K3}(s)}{c_{e}^{*}}.$$

Уравнение короткозамкнутой цепи ЭМУ:  

$$(T_{\kappa_3}s + 1) \Delta u_{_{3MY}}(s) = k_2 \Delta u_{\kappa_3}(s).$$
 (2-20)

Решая систему уравнений (2-16)-(2-20), получим:  $[(T_{c}s+1)(T_{\kappa_{3}}s+1)(T_{v}s+1)+T_{v}^{2}T_{c}s^{2}(T_{\kappa_{3}}s+1)+$ 

$$+ k_{\text{PMY 2}} \alpha T_{c} s \Delta u_{\text{PMY 2}}(s) = k_{\text{PMY 1}}(T_{c} s + 1) \Delta u_{\text{BX}}(s),$$



Передаточная функция ЭМУ:

$$W(s) = \frac{\Delta u_{\Im M Y}(s)}{\Delta u_{BX}(s)} =$$

Рис. 2-8. Схема ЭМУ, охваченного обратной связью по первой и второй производным.

$$\frac{k_{9My1}(T_{c}s+1)}{[(T_{c}s+1)(T_{K3}s+1)(T_{y1}s+1)+T_{y2}T_{c}s^{2}(T_{K3}s+1)+k_{9My2}\alpha T_{c}s}$$

Пример 2-6. Составить уравнение ЭМУ при охвате его трансформаторной и емкостной связями по первой и второй производным (рис. 2-8).

Решение.

Уравнения первого каскада усиления ЭМУ:

$$\begin{array}{l} \Delta i_{\mathbf{y} \mathbf{1}}\left(s\right) r_{\mathbf{y} \mathbf{1}} + \sigma_{\mathbf{y} \mathbf{1}} w_{\mathbf{y} \mathbf{1}} s \Delta \Phi_{d}\left(s\right) = \Delta u_{\mathbf{BX}}\left(s\right); \\ \Delta i_{\mathbf{1}}\left(s\right) r_{\mathbf{1}} + \sigma_{\mathbf{\tau}} w_{\mathbf{1}} s \Delta \Phi_{\mathbf{\tau}}\left(s\right) = \Delta u_{\mathbf{3MY}}\left(s\right); \\ \Delta i_{\mathbf{y} \mathbf{2}}\left(s\right) \left[r_{\mathbf{y} \mathbf{2}} + r_{\mathbf{2}}\right] - \sigma_{\mathbf{y}} w_{\mathbf{y} \mathbf{2}} s \Delta \Phi_{d}\left(s\right) + \frac{\Delta i_{\mathbf{y} \mathbf{2}} s}{Cs} - \\ - \sigma_{\mathbf{\tau}} w_{\mathbf{2}} s \Delta \Phi_{\mu}\left(s\right) = 0; \\ \left[\Delta i_{\mathbf{y} \mathbf{1}}\left(s\right) w_{\mathbf{1}} - \Delta i_{\mathbf{y} \mathbf{2}}\left(s\right) w_{\mathbf{2}}\right] \beta_{\mathbf{y}} = \Delta \Phi_{d}\left(s\right); \\ \left[\Delta i_{\mathbf{1}}\left(s\right) w_{\mathbf{1}} - \Delta i_{\mathbf{y} \mathbf{2}}\left(s\right) w_{\mathbf{2}}\right] \beta_{\mathbf{T}} = \Delta \Phi_{\mathbf{T}}\left(s\right); \\ \Delta \Phi_{d}\left(s\right) = \frac{\Delta u_{\mathbf{K3}}\left(s\right)}{c_{\mathbf{x}}''} . \end{array} \right)$$

$$(2-21)$$

Уравнение второго каскада усиления ЭМУ:  $(T_{\kappa_3}s + 1) \Delta u_{_{\rm SMV}}(s) = k_2 \Delta u_{\kappa_3}(s).$ 

Решая систему уравнений (2-21)—(2-22), получим:

$$\begin{aligned} &\{(T_{y1}s+1)(T_{K3}s+1)[(T_{c}s+1)(T_{T1}s+1)+T_{T2}T_{c}s^{2}]+\\ &+T_{y2}T_{c}s^{2}(T_{T1}s+1)^{\varepsilon}(T_{K3}s+1)+k_{yMy2}\alpha k_{T}T_{T1}T_{c}s^{2}\}\Delta u_{yMy}(s)=\\ &=[k_{yMy1}(T_{c}s+1)(T_{T1}s+1)+T_{T2}T_{c}s^{2}]=\Delta u_{BX}(s), \end{aligned}$$



Рис. 2-9. Схема автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока при работе на динамическую нагрузку.

$$\begin{split} \mathbf{r}\mathbf{A}\mathbf{e} \\ T_{\mathbf{y}1} &= \frac{\sigma_{\mathbf{y}}\beta_{\mathbf{y}}w_{\mathbf{y}1}^{2}}{r_{\mathbf{y}1}}; \quad T_{\mathbf{r}2} = \frac{\sigma_{\mathbf{r}}\beta_{\mathbf{r}}w_{2}^{2}}{r_{\mathbf{y}2} + r_{2}}; \\ T_{\mathbf{y}2} &= \frac{\sigma_{\mathbf{y}}\beta_{\mathbf{y}}w_{\mathbf{y}2}^{2}}{r_{\mathbf{y}2} + r_{2}}; \quad T_{\mathbf{c}} = (r_{\mathbf{y}2} + r_{2})C; \\ T_{\mathbf{r}1} &= \frac{\sigma_{\mathbf{r}}\beta_{\mathbf{r}}w_{1}^{2}}{r_{1}}; \quad k_{\mathbf{r}} = \frac{w_{2}}{w_{1}}; \\ \alpha &= \frac{r_{\mathbf{y}2}}{r_{\mathbf{y}2} + r_{2}}; \quad k_{\mathbf{s}\mathbf{M}\mathbf{y}1} = \frac{c_{e}^{''}\beta_{\mathbf{y}}w_{\mathbf{y}1}}{r_{\mathbf{y}1}} \cdot k_{2}; \\ k_{\mathbf{s}\mathbf{M}\mathbf{y}2} &= \frac{c_{e}^{''}\beta_{\mathbf{y}}w_{\mathbf{y}2}}{r_{\mathbf{y}2}} \cdot k_{2}. \end{split}$$

(2-22)

Пример 2-7. Составить уравнение, передаточную функцию и структурную схему разомкнутой системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока, осуществляемое по схеме рис. 2-9 при работе на динамическую нагрузку.

П р и м е ч а н и е. При составлении уравнений генератора и электромашинного усилителя реакциями якорей, нелинейностью характеристик, влиянием вихревых токов и компенсационных обмоток — пренебречь. Скорость вращения машин считать постоянной. Учет и влияние этих факторов на динамику процесса рассматривается в пятой главе.

Решение.

Уравнения э. д. с. цепей обмоток управления ЭМУ в отклонениях:

$$\Delta i_{y 1}(s) r_{y 1} - \sigma_{y} w_{y 1} s \Delta \Phi_{d}(s) = 0;$$
  

$$\Delta i_{y 2}(s) r_{y 2} + \sigma_{y} w_{y 2} s \Delta \Phi_{d}(s) = k_{HM} \Delta u_{BX}(s).$$
  

$$V pabhehue M. A. c.:$$
  

$$[\Delta i_{y 2}(s) w_{y 2} - \Delta i_{y 1}(s)_{1} w_{y}] \beta_{y} = \Delta \Phi_{d}(s).$$
(2-23)

Решая систему уравнений (2-23), получим:

$$(T_{\Sigma}s+1)\Delta\Phi_d(s) = \frac{\beta_y \omega_{y\,2}}{r_{y\,2}} \cdot k_{\text{HM}} \Delta u_{\text{BX}}(s), \qquad (2-24)$$

где k<sub>нм</sub> — коэффициент передачи нелинейного моста;

$$T_{\Sigma} = T_{y_1} + T_{y_2};$$
  

$$T_{y_1} = \frac{\beta_y \sigma_y \omega_{y_1}^2}{r_{y_1}};$$
  

$$T_{y_2} = \frac{\beta_y \sigma_y \omega_{y_2}^2}{r_{y_2}}.$$

Переходя в уравнении (2-24) от приращения потока по продольной оси  $\Delta \Phi_d$  (s) к приращению э. д. с. короткозамкнутой цепи  $\Delta u_{\rm KS}$  (s), получим:

$$(T_{\Sigma}s+1)\Delta u_{\rm K3}(s) = k_{y\,2}k_{\rm HM}\Delta u_{\rm BX}(s), \qquad (2-25)$$

где  $k_{y\,2} = \frac{c_e^{''}\beta_y w_{y\,2}}{r_{y\,2}}$  — коэффициент усиления по напряжению, первой ступени усилителя по обмотке V2;  $c_e^{''} = -\frac{pN}{a60} \cdot n$  — коэффициент пропорциональности между э. д. с. и потоком.

Уравнение второго каскада усиления ЭМУ:

$$(T_{\rm K3}s+1)\,\Delta u_{\rm 3My}(s) = k_2 \Delta u_{\rm K3}(s), \qquad (2-26)$$

потоком  $\Phi_q$  и ампер-витками;  $k_2 = \frac{c_e^r \beta_{\kappa_3} w_{\pi}}{r_{\kappa_3}}$  — коэффициент усиления второго каскада ЭМУ. Решая уравнения (2-25) и (2-26), получим

$$(T_{\Sigma}s+1)(T_{K3}s+1)\Delta u_{\rm SMY}(s) = k_{\rm SMY\,2}k_{\rm HM}\Delta u_{\rm BX}(s), \qquad (2-27)$$

где

$$k_{\mathsf{{}}\mathsf{\mathsf{_{MY}}}\,2} = k_{\mathsf{y}\,2}k_2.$$

Уравнения э. д. с. цепи обмотки возбуждения генератора и м. д. с.:

$$\Delta i_{\rm Br}(s) r_{\rm Br} + 2p\sigma_{\rm r}\omega_{\rm Br}s\Delta\Phi_{\rm r}(s) = \Delta u_{\rm 3My}(s);$$
  

$$\Delta i_{\rm Br}(s) \omega_{\rm Br}\beta_{\rm r} = \Delta\Phi_{\rm r}(s);$$
  

$$\Delta\Phi_{\rm r}(s) = \frac{\Delta e_{\rm r}(s)}{c_{\rm er}^{'}}.$$
(2-28)

Решая совместно уравнения (2-28), получим:

 $(T_{\rm Br}s+1)\,\Delta e_{\rm r}(s) = k_{\rm r}\Delta u_{\rm SMY}(s), \qquad (2-29)$ 

где

 $T_{\rm Br} = \frac{2p\sigma_{\rm r}w_{\rm Br}\beta_{\rm r}}{r_{\rm Br}}; \quad k_{\rm r} = \frac{c_{er}^{\sigma}\beta_{\rm r}w_{\rm Br}}{r_{\rm Br}}.$ 

Зависимость напряжения и э. д. с. генератора в приращениях выражается уравнением:

$$\Delta u_{\rm r}(s) = \Delta e_{\rm r}(s) - \Delta i_{\rm g}(s) r_{\rm gr} - L_{\rm gr} s \Delta i_{\rm g}(s)$$

или

$$\Delta u_{\rm r}(s) = \Delta e_{\rm r}(s) - \Delta i_{\rm g}(s) r_{\rm gr}(T_{\rm gr}s+1), \qquad (2-30)$$

где

 $T_{\rm gr} = \frac{L_{\rm gr}}{r_{\rm gr}}.$ 

Уравнение моментов двигателя:

$$\frac{GD^2}{375} s\Delta n_{\pi}(s) = \Delta M_{\pi}(s) - \Delta M_{c}(s), \qquad (2-31)$$

где  $\Delta M_{\pi}(s) = c_M \Phi_{\pi} \Delta i_{\pi}(s)$  — приращение момента двигателя;  $\Delta M_c(s)$  — приращения момента сопротивления.

Выражая правую часть уравнения (2-31) через электромеханическую постоянную времени двигателя, получим:

$$T_{\text{sms}} \Delta n_{\text{g}}(s) = r_{\text{su}} k_{\text{g}} \Delta i_{\text{s}}(s) - k'_{\text{g}} \Delta M_{\text{c}}(s), \qquad (2-32)$$

где  $T_{sm} = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{r_{su}}{c_{e_{a}c_{M}} \Phi_{a}^2}$  — электромеханическая постоянная времени двигателя;  $r_{su} = r_{sa} + r_{sr}$  — полное сопротивление якорной цепи;  $k_{a} = \frac{1}{c_{e_{a}} \Phi_{a}}$  — коэффициент усиления двигателя по управляющему воздействию;  $k'_{a} = \frac{r_{su}}{c_{e_{a}} c_{M} \Phi_{a}^2}$  — коэффициент усиления двигателя по возмущающему воздействию.

Уравнение равновесия напряжений якорной цепи:

$$\Delta i_{\mathfrak{s}}(s) r_{\mathfrak{su}} + \mathcal{L}_{\mathfrak{su}} s \Delta i_{\mathfrak{s}}(s) + \Delta e_{\mathfrak{g}}(s) = \Delta e_{\mathfrak{r}}(s), \qquad (2-33)$$

где

$$\Delta e_{\mu}(s) = c_{e\mu} \Phi_{\mu} \Delta n_{\mu}(s); \qquad (2-34)$$

$$L_{\rm sg} = L_{\rm sr} + L_{\rm sg}$$

Вводя в уравнение (2-33) постоянную времени цепи якоря и заменяя  $\Delta e_{\pi}$  (s) из уравнения (2-34), получим:

$$(T_{su}s+1)\Delta i_{s}(s)+\frac{c_{e_{\pi}}\Phi_{\pi}}{r_{su}}\Delta n_{\pi}(s)=\frac{1}{r_{su}}\Delta e_{r}(s),$$
 (2-35)

где  $T_{\rm su} = \frac{L_{\rm su}}{r_{\rm su}}$  — постоянная времени якорной цепи.

Таким образом, общая система уравнений, описывающая процесс регулирования, будет:

$$\left\{ \begin{array}{l} (T_{\Sigma}s+1) \left(T_{\kappa_{3}s}+1\right) \Delta u_{\mathfrak{g}My}\left(s\right) = k_{\mathfrak{g}My} {}_{\mathfrak{g}}k_{\mathfrak{h}M} \Delta u_{\mathfrak{g}X}\left(s\right); \\ (T_{\mathfrak{g}\Gamma}s+1) \Delta e_{\Gamma}\left(s\right) = k_{\Gamma} \Delta u_{\mathfrak{g}My}\left(s\right); \\ T_{\mathfrak{g}M}s \Delta n_{\pi}\left(s\right) = r_{\mathfrak{g}M}k_{\pi} \Delta i_{\pi}\left(s\right) - k'_{\pi} \Delta M_{c}\left(s\right); \\ (T_{\mathfrak{g}H}s+1) \Delta i_{\pi}\left(s\right) + \frac{c_{e_{\pi}} \Phi_{\pi}}{r_{\mathfrak{g}H}} \Delta n_{\pi}\left(s\right) = \frac{1}{r_{\mathfrak{g}H}} \Delta e_{\Gamma}\left(s\right); \\ \Delta u_{\Gamma}\left(s\right) = \Delta e_{\Gamma}\left(s\right) - \Delta i_{\pi} r_{\mathfrak{g}\Gamma}\left(T_{\mathfrak{g}\Gamma}s+1\right). \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} (2-36) \\ (2-36) \end{array} \right\}$$

Решая систему уравнений (2-36), получим дифференциальное уравнение разомкнутой системы:

$$(T_{\Sigma}s+1)(T_{\kappa_{3}}s+1)(T_{BT}s+1)(T_{9M}T_{SU}s^{2}+T_{9M}s+1)\Delta u_{r}(s) = k_{9My} k_{r}k_{HM} \left[ (T_{9M}T_{SU}s^{2}+T_{9M}s+1)-T_{9M}s(T_{ST}s+1)\frac{r_{ST}}{r_{SU}} \right] \Delta u_{BX}(s) - (T_{BT}s+1)(T_{\Sigma}s+1)(T_{K3}s+1)\dot{\Delta}n_{c}(s).$$
(2-37)

Передаточная функция разомкнутой системы по управляющему воздействию может быть получена из уравнения (2-37), если положить  $\Delta n_c(s) = 0$ :

$$W(s) = \frac{\Delta u_{\Gamma}(s)}{\Delta u_{BX}(s)} =$$

$$=\frac{k_{\mathfrak{M}\mathfrak{M}\mathfrak{M}\mathfrak{M}\mathfrak{M}}\left[(T_{\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{H}\mathfrak{M}}s^{2}+T_{\mathfrak{M}}s+1)-T_{\mathfrak{M}}s(T_{\mathfrak{H}\mathfrak{T}}s+1)\frac{r_{\mathfrak{H}\mathfrak{T}}}{r_{\mathfrak{H}\mathfrak{H}}}\right]}{(T_{\Sigma}s+1)(T_{\mathfrak{K}\mathfrak{S}}s+1)(T_{\mathfrak{B}\mathfrak{T}}s+1)(T_{\mathfrak{M}}s+1)(T_{\mathfrak{M}}s^{2}+T_{\mathfrak{M}}s+1)}.$$
 (2-38)

Выражение (2-38) преобразуем к виду, удобному для логарифмирования. Раскрывая скобки в числителе выражения (2-38), получим:

$$\begin{split} T_{\mathrm{sh}}T_{\mathrm{sh}}S^2 + T_{\mathrm{sh}}S + 1 - T_{\mathrm{sh}}T_{\mathrm{sr}}\frac{r_{\mathrm{sr}}}{r_{\mathrm{sh}}}s^2 - T_{\mathrm{sh}}\frac{r_{\mathrm{sr}}}{r_{\mathrm{sh}}}s = \\ = T_{\mathrm{sh}}\left(T_{\mathrm{sh}} - T_{\mathrm{sr}}\frac{r_{\mathrm{sr}}}{r_{\mathrm{sh}}}\right)s^2 + T_{\mathrm{sh}}\left(1 - \frac{r_{\mathrm{sr}}}{r_{\mathrm{sh}}}\right)s + 1. \end{split}$$

Обозначая

$$T_{1} = T_{\mathfrak{s}_{M}} \left( T_{\mathfrak{s}_{\mathfrak{l}}} - T_{\mathfrak{s}_{\mathfrak{r}}} \frac{r_{\mathfrak{s}_{\mathfrak{r}}}}{r_{\mathfrak{s}_{\mathfrak{l}}}} \right),$$
$$T_{2} = \left( 1 - \frac{r_{\mathfrak{s}_{\mathfrak{r}}}}{r_{\mathfrak{s}_{\mathfrak{l}}}} \right) T_{\mathfrak{s}_{\mathfrak{M}}},$$

получим передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{k_{\Gamma}k_{\Im M Y} \,_{2}k_{HM} \left(T_{1}s^{2} + T_{2}s + 1\right)}{\left(T_{K\Im}s + 1\right)\left(T_{\Sigma}s + 1\right)\left(T_{B\Gamma}s + 1\right)\left(T_{\pi \Pi}T_{\Im M}s^{2} + T_{\Im M}s + 1\right)}.$$
 (2-39)

Структурная схема приведена на рис. 2-10.



Пример 2-8. Составить уравнения и передаточную функцию разомкнутой системы автоматического регулирования напр'яжения генератора постоянного тока, работающего на активную на-грузку, по схеме рис. 2-11. При составлении уравнений индуктивностью якоря генератора пренебречь ( $L_{\rm sr} = 0$ ). Допущения — см. примечание к примеру 2-7.

Решение.

Уравнения отдельных звеньев системы автоматического регулирования, приведенной на рис. 2-11, имеют вид:

$$\begin{array}{l} (T_{\rm BI}s+1)\,\Delta e_{\rm r}\left(s\right) = k_{\rm r}\left[\Delta u_{\rm 9My}\left(s\right) - \Delta u_{\rm r}\left(s\right)\right];\\ (T_{\Sigma}s+1)\,(T_{\rm K3}s+1)\,\Delta u_{\rm 9My}\left(s\right) = k_{\rm 9My}\,_{2}k_{\rm HM}\Delta u_{\rm BX}\left(s\right);\\ \Delta u_{\rm r}\left(s\right) = \Delta e_{\rm r}\left(s\right) - \Delta i_{\rm g}\left(s\right)r_{\rm gr};\\ \Delta u_{\rm r}\left(s\right) = \Delta i_{\rm g}\left(s\right)r_{\rm H} + I_{\rm g}\Delta r_{\rm H}. \end{array} \right)$$

$$(2-40)$$

Решая систему уравнений (2-40), получим уравнение регулирования разомкнутой системы:

$$[(T_{\rm Br}s+1)\frac{r_{\rm H}+r_{\rm Rr}}{r_{\rm H}}+k_{\rm r}](T_{\Sigma}s+1)(T_{\rm K3}s+1)\Delta u_{\rm r}(s) = = k_{\rm r}k_{\rm HM}k_{\rm 5My\,2}\Delta u_{\rm BX}(s)+I_{\rm R}\frac{r_{\rm Rr}}{r_{\rm H}}(T_{\Sigma}s+1)(T_{\rm K3}s++1)(T_{\rm Br}s+1)\Delta r_{\rm H}(s).$$

$$(2-41)$$

Передаточная функция разомкнутой системы по управляющему воздействию будет:

$$W(s) = \frac{R_{\Gamma}R_{HM}R_{9MY2}}{\left[ (T_{B\Gamma}s+1) \frac{r_{H}+r_{S\Gamma}}{r_{H}} + k_{\Gamma} \right] (T_{\Sigma}s+1) (T_{K3}s+1)} .$$
(2-42)

Передаточная функция генератора по возмущающему воздействию

$$W_{\rm B}(s) = \frac{\Delta u_{\rm r}(s)}{\Delta r_{\rm H}(s)} = \frac{I_{\rm H} \frac{I_{\rm H}}{r_{\rm H}} (T_{\rm r}s + 1)}{(T_{\rm Br}s + 1) \frac{r_{\rm H} + r_{\rm Hr}}{r_{\rm H}} + k_{\rm r}}.$$
 (2-43)



Рис, 2-11. Схема автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока при работе на активную нагрузку.

Передаточная функция по управляющему воздействию, приведенная к виду, удобному для логарифмирования, будет:

$$W(s) = \frac{\Delta u_{\Gamma}(s)}{\Delta u_{BX}(s)} = \frac{k_{\Gamma}k_{HM}k_{\Im MY2}}{\left[\left(T_{B\Gamma}s+1\right)\alpha+k_{\Gamma}\right]\left(T_{\Sigma}s+1\right)\left(T_{K3}s+1\right)}$$

 $r_{\rm H} + r_{\rm SF}$ 

Здесь

$$W(s) = \frac{k_{\rm r}k_{\rm HM}k_{\rm 3MY\,2}}{(\alpha T_{\rm BF}s + \alpha + k_{\rm r})(T_{\Sigma}s + 1)(T_{\rm K3}s + 1)} = \frac{k_{\rm r}k_{\rm HM}k_{\rm 3MY\,2}}{(\alpha + k_{\rm r})\left(\frac{\alpha}{\alpha + k_{\rm r}} T_{\rm BF}s + 1\right)\left(T_{\Sigma}s + 1\right)(T_{\rm K3}s + 1)} = \frac{k_{\rm 1}k_{\rm r}k_{\rm HM}k_{\rm 3MY\,2}}{(T's + 1)(T_{\Sigma}s + 1)(T_{\rm K3}s + 1)}, \qquad (2-44)$$

$$k_1 = \frac{1}{a + k_r};$$
$$T' = \frac{a}{a + k_r} T_r.$$

Пример 2-9. Составить уравнения разомкнутой системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока при работе на активно-индуктивную нагрузку (рис. 2-12).



2-12. Структурная Рис. схема регулирования напряжения генератора постоянного тока.

(2-45)

Уравнения регулирования составить с учетом индуктивности якоря генератора при изменении нагрузки на величину  $\Delta r_{\rm H}$  и напряжения на величину  $\Delta u_{\rm BX}$ . Допущения — см. примечание к примеру 2-7.

Решение. Уравнение ЭМУ:

$$(T_{\Sigma}s+1)(T_{K3}s+1)\Delta u_{MY}(s) = k_{MY}k_{HM}\Delta u_{BX}(s).$$

Уравнение цепи возбуждения генератора:

 $(T_{\text{BF}}s+1)\Delta e_{r}(s) = k_{r}[\Delta u_{\text{MV}}(s) - \Delta u_{r}(s)].$ 

Уравнения цепи якоря генератора:

$$\Delta u_r(s) = \Delta e_r(s) - \Delta i_g(s) r_{gr} - \Delta i_g(s) L_{gi}(s);$$
  
$$\Delta u_r(s) = \Delta i_g(s) r_g + \Delta i_g L_g s + I_g \Delta r_g(s),$$

где

92

где

r<sub>н</sub> — неизменяемое сопротивление в цепи нагрузки генератора;

 $L_{\rm H}$  — коэффициент самоиндукции нагрузки генератора;  $L_{\rm g}$  — коэффициент самоиндукции якоря генератора;  $\Delta r_{\rm H}$  (s) — приращение сопротивления нагрузки.

Решая систему уравнений (2-45), получим:

$$\left\{ (T_{Br}s+1) \left[ 1 + \alpha \frac{T_{R}s+1}{T_{H}s+1} \right] + k_{r} \right\} \Delta u_{r}(s) =$$

$$= \frac{k_{\Sigma}}{(T_{\Sigma}s+1)(T_{K3}s+1)} \Delta u_{BX}(s) + I_{\pi} \frac{r_{\pi r}}{r_{\mu}} \cdot \frac{(T_{\pi}s+1)(T_{Br}s+1)}{(T_{H}s+1)} \cdot \Delta r_{\mu}(s), \quad (2-46)$$

где

$$\alpha = \frac{r_{\mathrm{RF}}}{r_{\mathrm{H}}}; \quad T_{\mathrm{H}} = \frac{L_{\mathrm{H}}}{r_{\mathrm{H}}}; \quad T_{\mathrm{R}} = \frac{L_{\mathrm{R}}}{r_{\mathrm{R}}}; \quad T_{\mathrm{BF}} = \frac{L_{\mathrm{BF}}}{r_{\mathrm{BF}}}; \quad k_{\Sigma} = k_{\mathrm{SMY}}k_{\mathrm{HM}}k_{\mathrm{F}}.$$

Пример 2-10. Составить уравнения и передаточную функцию разомкнутой системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока для схемы рис. 2-13 при изменении сопротивления нагрузки на величину  $\Delta r_{\rm H}$ . Индуктивностью якорей генератора и возбудителя пренебречь. При решении задачи учесть примечание к примеру 2-7.

Решение.

Уравнения ЭМУ, возбудителя и генератора в отклонениях, соответственно, могут быть записаны в следующей форме:

$$\begin{array}{l} (T_{\Sigma}s+1) \left(T_{K3}s+1\right) \Delta u_{\Im MY}(s) = k_{\Im MY 2} k_{HM} \Delta u_{BX}(s); \\ (T_{B}s+1) \Delta u_{B}(s) = k_{B} \left[\Delta u_{\Im MY}(s) - \Delta u_{B}(s)\right]; \\ (T_{I}s+1) \Delta e_{I}(s) = k_{I} \Delta u_{B}(s); \\ \Delta u_{I} = \Delta e_{I}(s) - \Delta i_{I}(s) r_{H}; \\ \Delta u(s) = \Delta i_{I}(s) r_{H} + I_{I} \Delta r_{H}(s); \end{array}$$

$$(2-47)$$

Решая систему уравнений (2-48) совместно, получим дифференциальное уравнение регулирования разомкнутой системы:

$$(T_{\Sigma}s+1)(T_{K3}s+1)(T_{I}s+1)[(T_{B}s+1)+k_{B}]\frac{r_{H}+r_{ST}}{r_{H}}\Delta u_{\Gamma}(s) = k_{\Gamma}k_{B}k_{3MY2}k_{HM}\Delta u_{BX}(s) + (T_{\Gamma}s+1)(T_{K3}s+1)(T_{\Sigma}s+1)[(T_{B}s+k_{B})]\frac{I_{R}r_{ST}}{r_{H}}\Delta r_{H}(s),$$

где

*T*<sub>в</sub> — постоянная времени цепи возбуждения возбудителя;
 *T*<sub>г</sub> — постоянная времени цепи возбуждения генератора;
 *T*<sub>Σ</sub>, *T*<sub>к3</sub> — суммарная постоянная времени обмоток управления и короткозамкнутой цепи ЭМУ;

ния и короткозамкнутой цепи ЭМУ; k<sub>r</sub>, k<sub>в</sub>, k<sub>эму 2</sub> — соответственно коэффициенты усиления генератора, возбудителя и ЭМУ;

*k*<sub>нм</sub> — коэффициент передачи нелинейного моста:

*r*<sub>н</sub> — неизменное сопротивление в цепи якоря генератора;

 $\Delta r_{\rm H}$  — отклонение сопротивления в цепи якоря генератора.

Передаточная функция разомкнутой системы по управляющему воздействию будет:

$$W(s) = \frac{k_{\rm F} k_{\rm B} k_{\rm SMY \, 2} k_{\rm HM}}{(T_{\Sigma} s + 1) (T_{\rm K3} s + 1) (T_{\rm F} s + 1) [(T_{\rm B} s + 1) + k_{\rm B}] \frac{r_{\rm H} + r_{\rm SF}}{r_{\rm H}}}.$$
 (2-48)

Пример 2-11. Составить уравнение и передаточную функцию разомкнутой системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока по схеме рис. 2-13 примера 2-10,



с учетом индуктивности якоря генератора.

Решение.  
Уравнение ЭМУ:  

$$(T_{\Sigma}+1)(T_{K_3}s+1)\Delta u_{3MY}(s) = k_{3MY} k_{HM}\Delta u_{BX}(s).$$
 (2-49)

Уравнение возбудителя:

$$(T_{\rm B}s+1)\,\Delta u_{\rm B}(s) =$$
$$= k_{\rm B} \left[\Delta u_{\rm PMy}(s) - \Delta u_{\rm B}(s)\right]. \tag{2-50}$$

Рис. 2-13. Схема автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока.

Уравнения генератора:

$$\left\{ \begin{array}{l} (T_{\mathrm{I}}s+1)\,\Delta e_{\mathrm{r}}(s) = k_{\mathrm{r}}\Delta u_{\mathrm{B}}(s);\\ \Delta u_{\mathrm{r}}(s) = \Delta e_{\mathrm{r}}(s) - \Delta i_{\mathrm{g}}(s)\,r_{\mathrm{gr}} - L_{\mathrm{gr}}s\Delta i_{\mathrm{g}}(s);\\ \Delta u_{\mathrm{r}}(s) = \Delta i_{\mathrm{g}}(s)\,r_{\mathrm{H}} + I_{\mathrm{g}}\Delta r_{\mathrm{H}}(s). \end{array} \right\}$$

$$(2-51)$$

$$\Delta e_{\rm r}(s) = \Delta u_{\rm r}(s) + \Delta i_{\rm s}(s) \left[ r_{\rm sr} + L_{\rm sr} s \right]; \qquad (2-52)$$

$$\Delta i_{\mathfrak{R}}(s) = \frac{\Delta u_{\Gamma}(s)}{r_{\mathfrak{H}}} - \frac{I_{\mathfrak{R}} \Delta r_{\mathfrak{H}}(s)}{r_{\mathfrak{H}}} .$$
(2-53)

Подставляя значение  $\Delta i_{s}$  (s) из уравнения (2-53) в (2-52), получим:

$$\Delta e_{\mathrm{r}}(s) = \Delta u_{\mathrm{r}}(s) + \frac{\left[\Delta u_{\mathrm{r}}(s)\left[r_{\mathrm{gr}} + L_{\mathrm{gr}}s\right]\right]}{r_{\mathrm{H}}} - \frac{I_{\mathrm{gr}}(r_{\mathrm{gr}} + L_{\mathrm{gr}}s)}{r_{\mathrm{H}}} \Delta r_{\mathrm{H}}(s)$$

или

$$\Delta e_{\Gamma}(s) = \Delta u_{\Gamma}(s) + \frac{r_{\pi\Gamma}}{r_{H}} (T_{\pi}s + 1) \Delta u_{\Gamma}(s) - \frac{r_{\pi\Gamma}r_{\pi}}{r_{H}} (T_{\pi}s + 1) \Delta r_{H}(s).$$
(2-54)

Окончательный вид уравнения разомкнутой системы будет:

Передаточная функция по управляющему воздействию

$$W(s) = \frac{\Delta u_{\Gamma}(s)}{\Delta u_{BX}(s)} =$$

$$= \frac{k_{\Gamma}k_{B}k_{MM}k_{BMY} {}_{2}r_{H}}{(T_{B}s+1)(T_{\Sigma}s+1)(T_{K3}s+1)} \times$$

$$\times \frac{1}{[(T_{\Gamma}s+1)+k_{B}][r_{H}+r_{R\Gamma}(T_{R}s+1)]}.$$
(2-55)



Пример 2-12. Составить уравнения, передаточную функцию и структурную схему системы автоматического регулирования ско-

Рис. 2-14. Схема автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока.

рости вращения электродвигателя постоянного тока по схеме 2-14 при неизменном потоке возбуждения и изменении морис. мента статических сопротивлений на валу электродвигателя.

Решение.

Уравнение моментов двигателя:

$$\frac{GD^2}{375}S\Delta n_{\pi}(s) = \Delta M_{\pi}(s) - \Delta M_{c}(s), \qquad (2-56)$$

где  $\Delta M_{\pi}(s) = c_M \Phi_{\pi} \Delta i_{\pi}(s)$  — приращение момента двигателя;  $\Delta M_c$  (s) — приращение момента сопротивления.

Уравнение равновесия напряжений якорной цепи двигателя:

$$\Delta i_{\pi}(s) r_{\pi \mu} + \Delta i_{\pi}(s) L_{\pi \mu} s + \Delta e_{\pi}(s) = \Delta u_{\text{SMY}}(s), \qquad (2-57)$$

где

$$r_{s\mu} = r_{s\pi} + r_{s \text{ эму}} -$$
сопротивление якоря двигателя и якоря ЭМУ;

 $L_{\pi\mu} = L_{\pi\pi} + L_{\pi \to my}$  — индуктивность двигателя и ЭМУ;  $\Delta e_{\pi}(s) = c_e \Phi_{\pi} \Delta n_{\pi}(s)$  — приращение э. д. с. двигателя.

Решая систему (2-56)—(2-57) относительно  $\Delta n_{\rm g}$  (s) и вводя постоянные времени цепи якоря  $T_{\rm яц}$  и электромеханическую  $T_{\rm эм}$ , получим:

 $[(T_{\pi\mu}s+1) T_{\mu}s+1] \Delta n_{\pi}(s) = k_{\pi}\Delta u_{\mu}(s) - (T_{\pi\mu}s+1) k_{\pi} \cdot \Delta M_{c}(s),$ (2-58)

Due 
$$T_{\pi\mu} = \frac{L_{\pi\mu}}{r_{\pi\mu}};$$
  
 $T_{\mu} = \frac{GD^2 r_{\pi\mu}}{375 c_e c_M \Phi_{\mu}^2};$ 

 $k_{\tt g} = \frac{1}{C_e \Phi_{\tt g}}$  — коэффициент усиления двигателя по управляющему воздействию;

 $k'_{\pi} = \frac{r_{\pi \mu}}{c_e c_M \Phi_{\pi}^2}$  — коэффициент усиления двигателя по возмущающему воздействию.

Уравнение ЭМУ:

$$(T_{\Sigma}s+1)(T_{\kappa_3}s+1)\Delta u_{_{9My}}(s) = k_{_{9My}\,_2}\Delta u_{_{\Pi}y}(s), \qquad (2-59)$$

где  $\Delta u_{ny}(s)$  — приращение напряжения на выходе промежуточного усилителя.

Уравнения промежуточного усилителя и потенциометра:

$$\Delta u_{ny}(s) = k_{ny} \Delta u_{n}(s);$$
  

$$\Delta u_{n}(s) = k_{n} \Delta u_{rr}(s).$$
(2-60)

Уравнение тахогенератора:

$$\Delta u_{\rm Tr}(s) = k_{\rm Tr} \Delta n_{\rm Tr}(s) \qquad (2-61)$$

где  $k_{\rm TF}$  — коэффициент усиления тахогенератора;

k<sub>пу</sub> — коэффициент усиления промежуточного усилителя.

Решая систему уравнений (2-56)—(2-61) и исключая промежуточные переменные величины, получим уравнение разомкнутой системы:

$$[(T_{\pi_{II}}T_{\Im M}s^{2} + T_{HM}s + 1) (T_{\Sigma}s + 1) (T_{K\Im}s + 1)] \Delta n_{\pi}(s) = k_{\Sigma} \Delta n_{T\Gamma}(s) - k'_{\pi}(T_{\Pi II}s + 1) (T_{\Sigma}s + 1) (T_{K\Im}s + 1) \Delta M_{c}(s). \quad (2-62)$$

Передаточная функция разомкнутой системы по управляющему воздействию

$$W(s) = \frac{\Delta n_{R}(s)}{\Delta n_{TT}(s)} = \frac{k_{\Sigma}}{(T_{SH}T_{SH}^{2} + T_{SH}^{2} + T_{SH}^{2} + 1)(T_{\Sigma}s + 1)(T_{K3}s + 1)}, \quad (2-63)$$

где  $k_{\Sigma} = k_{\pi} k_{3My} k_{\pi} \cdot k_{rr} k_{ny}$  — коэффициент усиления системы. 96 Передаточная функция по возмущающему воздействию

$$W(s) = \frac{\Delta n_{\pi}(s)}{\Delta M_{c}(s)} = -\frac{k_{\pi}(T_{\pi\mu}s+1)}{T_{\pi\mu}T_{\Im M}s^{2}+T_{\Im M}s+1}.$$
 (2-64)

Уравнение замкнутой системы получим, если в (2-62)  $\Delta n_{\rm Tr}$  (s) приравняем  $\Delta n_{\rm g}$  (s) с обратным знаком:

$$[(T_{\mathfrak{su}}T_{\mathfrak{su}}S^{2} + T_{\mathfrak{su}}S + 1) (T_{\Sigma}s + 1) (T_{\kappa_{3}}S + 1) + k_{\Sigma}] \Delta n_{\mathfrak{g}}(s) = -k_{\mathfrak{g}}'(T_{\mathfrak{su}}S + 1) (T_{\Sigma}s + 1) (T_{\kappa_{3}}S + 1) \Delta M_{\mathfrak{c}}(s).$$
(2-65)

На рис. 2-15 приведена структурная схема, построенная по уравнениям отдельных звеньев системы.





Пример 2-13. Составить дифференциальное уравнение, передаточную функцию и структурную схему электродвигателя постоянного тока при постоянном напряжении на якоре и изменяющихся возбуждении и моменте статических сопротивлений на валу электродвигателя.

Решение.

Уравнение цепи возбуждения электродвигателя:

$$\Delta i_{\rm B}(s) r_{\rm B} + w_{\rm B} s \Delta \Phi_{\rm g}(s) = \Delta u_{\rm B}(s). \tag{2-66}$$

Уравнение м. д. с.:

$$\Delta i_{\rm B}(s) \, w_{\rm B} \beta = \Delta \Phi_{\rm II}(s). \tag{2-67}$$

Решая уравнение (2-66) и (2-67) относительно  $\Delta \Phi_{\pi}$  (s) и вводя постоянную времени цепи возбуждения двигателя, получим:

$$(T_{\rm B}s+1)\,\Delta\Phi_{\rm g}(s)=k_{\rm B}\Delta u_{\rm B}(s),\qquad(2-68)$$

ge 
$$T_{\rm B} = \frac{L_{\rm B}}{r_{\rm B}} = \beta \frac{w_{\rm B}^2}{r_{\rm B}};$$
  
 $k_{\rm B} = \frac{\Delta \Phi_{\rm A}}{\Delta u_{\rm B}} = \beta \frac{w_{\rm B}}{r_{\rm B}}.$ 

Уравнение цепи якоря:

$$\Delta i_{\mathfrak{g}}(s) r_{\mathfrak{g}} + \Delta i_{\mathfrak{g}}(s) L_{\mathfrak{g}} s + \Delta e_{\mathfrak{g}}(s) = 0, \qquad (2-69)$$

где

F

$$\Delta e_{\mu}(s) = c_{e} \Phi_{\mu} \Delta n_{\mu}(s) + c_{e} n_{\mu} \Delta \Phi_{\mu}(s). \qquad (2-70)$$

7 А. В. Башарин 1640

Вводя в выражение (2-69) постоянную времени цепи якоря и подставляя в (2-69) значение  $\Delta e_{\pi}$  (s) из уравнения (2-70), получим:

$$(T_{\mathfrak{g}}s+1)\,\Delta i_{\mathfrak{g}}(s) = -\,\frac{c_e n_{\mathfrak{g}}}{r_{\mathfrak{g}}}\,\Delta \Phi_{\mathfrak{g}}(s) - \frac{c_e \Phi_{\mathfrak{g}}}{r_{\mathfrak{g}}}\,\Delta n_{\mathfrak{g}}(s), \quad (2-71)$$

где  $T_{\mathfrak{g}} = \frac{L_{\mathfrak{g}}}{r_{\mathfrak{g}}}$ .

Уравнение моментов двигателя:

$$\frac{GD^2}{375} s\Delta n_{\pi}(s) = \Delta M_{\pi}(s) - \Delta M_{c}(s), \qquad (2-72)$$

где

$$\Delta M_{\pi}(s) = c_{\mathcal{M}} I_{\pi} \Delta \Phi_{\pi}(s) + c_{\mathcal{M}} \Phi_{\pi} \Delta i_{\pi}(s). \qquad (2.73)$$

Подставляя значение  $\Delta M_{\pi}$  (s) из уравнения (2-73) в (2-72) и выражая правую часть уравнения (2-72) через электромеханическую постоянную времени двигателя, получим:

$$T_{\mathfrak{s}_{\mathsf{M}}} s \Delta n_{\mathfrak{g}}(s) = \frac{I_{\mathfrak{g}} r_{\mathfrak{g}}}{c_{\mathfrak{g}} \Phi_{\mathfrak{g}}^2} \Delta \Phi_{\mathfrak{g}}(s) + \frac{r_{\mathfrak{g}} \Delta i_{\mathfrak{g}}(s)}{c_{\mathfrak{g}} \Phi_{\mathfrak{g}}} - \Delta n_{\mathfrak{c}}(s), \qquad (2-74)$$

где 
$$T_{_{9M}} = \frac{GD^2 r_{_{R}}}{375 c_e c_M \Phi_{_{R}}^2};$$
  
 $\Delta n_c = \frac{\Delta M_c(s) r_{_{R}}}{c_e c_M \Phi_{_{R}}^2} = \Delta M_c(s) k'_{_{R}};$   
 $k'_{_{R}} = \frac{r_{_{R}}}{c_e c_M \Phi_{_{R}}^2}$ —коэффициент усиления двигателя по возму-

щающему воздействию. Решая уравнения (2-68), (2-71) и (2-74) совместно, получим дифференциальное уравнение регулирования электродвигателя:

$$[(T_{s}s + 1) T_{s}s + 1] (T_{s}s + 1) \Delta n_{\pi}(s) =$$

$$= \left[\frac{I_{R}r_{R}}{c_{e}\Phi_{R}^{2}}(T_{R}s+1) - \frac{n_{R}}{\Phi_{R}}\right]k_{B}\Delta u_{B}(s) - (T_{R}s+1)(T_{B}s+1)\Delta n_{c}(s).$$
(2-75)

Уравнение (2-75) представим в виде

$$(T_{\scriptscriptstyle \rm H}T_{\scriptscriptstyle \rm BM}s^2 + T_{\scriptscriptstyle \rm BM}s + 1)(T_{\scriptscriptstyle \rm B}s + 1)\Delta n_{\scriptscriptstyle \rm H}(s) =$$

$$=\frac{k_{\rm B}}{\Phi_{\rm A}}\left(n_{\rm A}-\Delta n_{\rm A}\right)\left(\frac{T_{\rm A}\Delta n_{\rm A}}{n_{\rm A}-\Delta n_{\rm A}}s-1\right)\Delta u_{\rm B}\left(s\right)-\left(T_{\rm B}s+1\right)\left(T_{\rm B}s+1\right)k_{\rm A}^{\prime}\Delta M_{\rm c}\left(s\right)$$
98

или

$$(T_{\pi}T_{\Im M}s^{2} + T_{\Im M}s + 1) (T_{B}s + 1) \Delta n_{\pi}(s) =$$

$$= \frac{k_{B}}{\Phi_{\pi}} (n_{\pi} - \Delta n_{\pi}) (T_{\pi}s + 1) \Delta u_{B}(s) - (T_{\pi}s + 1) (T_{B}s + 1) k_{\pi}^{'} \Delta M_{c}(s),$$
(2-76)

где  $T_{\mathfrak{g}} = \frac{\Delta n_{\mathfrak{g}}}{n_{\mathfrak{g}} - \Delta n_{\mathfrak{g}}} T_{\mathfrak{g}}.$ 

В уравнении (2-76) множитель  $\frac{k_{\rm B}}{\Phi_{\rm g}}(n_{\rm g}-\Delta n_{\rm g})$  представляет передаточный коэффициент электродвигателя по напряжению цепи возбуждения, что доказывается следующим образом.

Из уравнения электромеханической характеристики электродвигателя скорость вращения определяется уравнением:

$$n_{\mathrm{g}} = \frac{U - I_{\mathrm{g}} r_{\mathrm{g}}}{c_e \Phi_{\mathrm{g}}}.$$
 (2-77)

Если в двигателе, управляемом потоком возбуждения при неизменном моменте на его валу, уменьшить поток  $\Phi_{\rm d}$  на величину  $\Delta \Phi_{\rm d}$ , то новая установившаяся скорость может быть выражена уравнением:

$$n_{\mu} + \Delta n_{\mu} = \frac{U - (I_{\pi} + \Delta I_{\pi}) r_{\pi}}{c_e \left(\Phi_{\mu} - \Delta \Phi_{\mu}\right)}.$$
 (2-78)

Преобразовывая (2-78) к виду:

$$n_{\pi} + \Delta n_{\pi} = \frac{\frac{U - I_{\pi}r_{\pi}}{c_e \Phi_{\pi}} - \frac{\Delta I_{\pi}r_{\pi}}{c_e \Phi_{\pi}}}{1 - \frac{\Delta \Phi_{\pi}}{\Phi_{\pi}}}$$

и пренебрегая членом высшего порядка малости, получим

$$n_{\mathrm{p}} + \Delta n_{\mathrm{p}} - n_{\mathrm{p}} \frac{\Delta \Phi_{\mathrm{p}}}{\Phi_{\mathrm{p}}} = n_{\mathrm{p}} - \frac{\Delta I_{\mathrm{p}} r_{\mathrm{p}}}{c_{e} \Phi_{\mathrm{p}}}$$

или

$$\Delta n_{\rm g} = n_{\rm g} \frac{\Delta \Phi_{\rm g}}{\Phi_{\rm g}} - \frac{\Delta I_{\rm g} r_{\rm g}}{c_e \Phi_{\rm g}}.$$
 (2-79)

Уравнения моментов двигателя при различных потоках  $\Phi_{\pi}$  и  $\Phi_{\pi} - \Delta \Phi_{\mu}$  будут:

$$M_{\pi 1} = c_M \Phi_{\pi} I_{\pi};$$

$$M_{\pi 2} = c_M (\Phi_{\pi} - \Delta \Phi_{\pi}) (I_{\pi} + \Delta I_{\pi}).$$

$$(2-80)$$

Полагая моменты на валу двигателя неизменными  $M_{\mu 1} = M_{\mu 2}$  и пренебрегая членом  $\Delta \Phi_{\mu} \Delta I_{\mu}$ , получим:

$$\Delta I_{\mathfrak{g}} = \frac{\Delta \Phi_{\mathfrak{g}}}{\Phi_{\mathfrak{g}}} I_{\mathfrak{g}}.$$
 (2-81)

Подставляя значение  $\Delta I_{g}$  из уравнения (2-81) в (2-79), будем иметь

$$\Delta n_{\mathrm{g}} = \frac{\Delta \Phi_{\mathrm{g}}}{\Phi_{\mathrm{g}}} n_{\mathrm{g}} - \frac{\Delta \Phi_{\mathrm{g}}}{\Phi_{\mathrm{g}}} I_{\mathrm{g}} \frac{r_{\mathrm{g}}}{c_{e} \Phi_{\mathrm{g}}}$$

или

$$\Delta n_{\mathrm{p}} = \frac{\Delta \Phi_{\mathrm{p}}}{\Phi_{\mathrm{p}}} \left( n_{\mathrm{p}} - \frac{I_{\mathrm{p}} r_{\mathrm{p}}}{c_{e} \Phi_{\mathrm{p}}} \right)$$

Так как

$$k_{\rm B}=\frac{\Delta\Phi_{\rm g}}{\Delta u_{\rm B}},$$

то выражение

$$\frac{\Delta \Phi_{\pi}}{\Phi_{\pi}} \cdot \frac{1}{\Delta u_{\text{B}}} \left( n_{\pi} - \frac{I_{\pi} r_{\pi}}{c_{e} \Phi_{\pi}} \right) = \frac{\Delta n_{\pi}}{\Delta u_{\text{B}}} = k_{\pi}$$

представляет передаточный коэффициент электродвигателя по напряжению цепи возбуждения. Поэтому окончательная форма уравнения электродвигателя при регулировании скорости вращения потоком будет:

$$(T_{g}T_{gM}s^{2} + T_{gM}s + 1) (T_{g}s + 1) \Delta n_{d}(s) =$$
  
=  $k_{d}(T's - 1) \Delta u_{g}(s) - (T_{g}s + 1) (T_{g}s + 1) k_{d}\Delta M_{c}(s).$  (2-82)

Для составления структурной схемы и передаточной функции электродвигателя по управляющему воздействию преобразуем уравнения (2-68), (2-71) и (2-74) к виду:

$$\begin{array}{l} (T_{\rm B}s+1)\,\Delta\Phi_{\rm g}\,(s) = k_{\rm B}\Delta u_{\rm B}\,(s), \\ (T_{\rm g}s+1)\,\Delta i_{\rm g}\,(s) = -k_{\rm I}\Delta\Phi_{\rm g}\,(s) - k_{\rm 2}\Delta n_{\rm g} = \\ = -k_{\rm I}\left[\Delta\Phi_{\rm g}\,(s) + \frac{k_{\rm 2}}{k_{\rm 1}}\,\Delta n_{\rm g}\,(s)\right], \\ T_{\rm SM}s\Delta n_{\rm g}\,(s) = k_{\rm 3}\Delta i_{\rm g}\,(s) + k_{\rm 4}\Delta\Phi_{\rm g}\,(s) = \\ = k_{\rm 3}\left[\Delta i_{\rm g}\,(s) + \frac{k_{\rm 4}}{k_{\rm 3}}\,\Delta\Phi_{\rm g}\,(s)\right], \end{array} \right.$$

где

$$k_{1} = \frac{c_{e}n_{\pi}}{r_{\pi}}; \ k_{2} = \frac{c_{e}\Phi_{\pi}}{r_{\pi}};$$
$$k_{3} = \frac{r_{\pi}}{c_{e}\Phi_{\pi}}; \ k_{4} = \frac{I_{\pi}r_{\pi}}{c_{e}\Phi_{\pi}^{2}}.$$

На рис. 2-16 по уравнениям (2-83) составлена структурная схема. Как видно из схемы, электродвигатель постоянного тока, 100

управляемый потоком возбуждения, представляет сложное звено. Магнитный поток двигателя одновременно оказывает влияние и на величины тока якоря и скорости, а ток якоря зависит как от магнитного потока, так и от э.д. с. двигателя, величина которой пропорциональна скорости вращения двигателя. Для составления



Рис. 2-16. Структурная схема электродвигателя постоянного тока при регулировании скорости потоком возбуждения.

передаточной функции электродвигателя по управляющему воздействию структурную схему, приведенную на рис. 2-16, приведем к схеме рис. 2-17.



Рис. 2-17. Преобразованная структурная схема электродвигателя постоянного тока при регулировании скорости потоком возбуждения.

Для преобразования многоконтурной части схемы к одноконтурной исключим из уравнений (2-83) промежуточную переменную величину  $\Delta i_{s}$  (s).

В результате получим:

$$T_{\rm SM} S\Delta n_{\rm R}(s) = \frac{-k_1 k_3}{T_{\rm R} s + 1} \Delta \Phi_{\rm R}(s) - \frac{k_3 k_2}{T_{\rm R} s + 1} \Delta n_{\rm R}(s) + k_4 \Delta \Phi_{\rm R}(s)$$

или

$$\left[T_{\mathfrak{M}}s + \frac{k_2k_3}{T_{\mathfrak{R}}s + 1}\right]\Delta n_{\mathfrak{R}}(s) = \left[-\frac{k_1k_3}{T_{\mathfrak{R}}s + 1} + k_4\right]\Delta \Phi_{\mathfrak{R}}(s)$$

Передаточная функция преобразованного эквивалентного звена может быть представлена в виде

$$W_{\text{SKB}}(s) = \frac{\Delta n_{\pi}(s)}{\Delta \Phi_{\pi}(s)} = \frac{k_4 (T_{\pi}s + 1) - k_1 k_3}{(T_{\pi}s + 1) T_{9M}s + k_2 k_3} = \frac{I_{\pi}r_{\pi}}{c_e \Phi_{\pi}^2} (T_{\pi}s + 1) - \frac{n_{\pi}}{\Phi_{\pi}}}{T_{9M}T_{\pi}s^2 + T_{9M}s + 1}.$$

Передаточная функция двигателя по управляющему воздействию в соответствии с преобразованной структурной схемой будет:

$$W(s) = \frac{k_{\rm B}}{T_{\rm B}s+1} \frac{\frac{I_{\rm B}r_{\rm B}}{c_e \Phi_{\rm R}} (T_{\rm R}s+1) - \frac{n_{\rm R}}{\Phi_{\rm R}} [-1]}{T_{\rm 3M}T_{\rm R}s^2 + T_{\rm 3M}s+1} = \frac{k_{\rm R} (T_{\rm R}'s-1) [-1]}{(T_{\rm B}s+1) (T_{\rm 3M}T_{\rm R}s^2 + T_{\rm 3M}s+1)},$$

где  $k_{\rm g} = \frac{\Delta n_{\rm g}}{\Delta u_{\rm B}};$ 

$$T_{\mathfrak{A}} = \frac{\Delta n_{\mathfrak{A}}}{n_{\mathfrak{A}} - \Delta n_{\mathfrak{A}}} T_{\mathfrak{A}};$$

 [—1] — единичная функция, учитывающая отрицательную обратную связь в двигателе при регулировании скорости потоком возбуждения в динамических режимах.
 Передаточная функция двигателя по возмущающему воздейст-

вию может быть определена непосредственно из уравнения (2-82).

$$W(s) = \frac{\Delta n_{\pi}(s)}{\Delta M_{c}(s)} = -\frac{k_{\pi}(T_{\pi}s+1)}{T_{\pi}T_{\Im M}s^{2}+T_{\Im M}s+1}$$

Пример 2-14. Составить уравнения, передаточную функцию и структурную схему системы автоматического регулирования напряжения синхронного генератора для режима холостого хода но схеме рис. 2-18.

#### Решение.

Уравнения э. д. с. и м. д. с. первого каскада ЭМУ:

$$\Delta i_{y_1}(s) r_{y_1} - \sigma_y \omega_{y_1} s \Delta \Phi_d(s) = k_{\pi_3} \Delta u_{\text{bx}}(s);$$

$$\Delta i_{y_2}(s) r_{y_2} + \sigma_y \omega_{y_2} s \Delta \Phi_d(s) = k_{\pi_3} \Delta u_{\text{bx}}(s);$$

$$[\Delta i_{y_2}(s) \omega_{y_2} - \Delta i_{y_1}(s) \omega_{y_1}] \beta_y = \Delta \Phi_d(s);$$

$$\Delta u_{x_2}(s) = c_s' \Delta \Phi_d.$$
(2-84)

Уравнение короткозамкнутой цепи ЭМУ:  

$$(T_{r_2}s + 1)\Delta u_{surv}(s) = k_s\Delta u_{r_2}(s).$$
 (2-85)

Уравнения для обмотки возбуждения возбудителя:

$$\Delta i_{\rm B}(s) \dot{r}_{\rm B} + 2\rho\sigma_{\rm B}w_{\rm B}s\Delta\Phi_{\rm B}(s) = \Delta u_{\rm 3MY}(s); \Delta i_{\rm B}(s) w_{\rm B}\beta_{\rm B} = \Delta\Phi_{\rm B}(s).$$
(2-86)

Уравнение синхронного генератора



Рис. 2-18. Схема автоматического регулирования напряжения синхронного генератора.

Решая систему уравнений (2-84)—(2-87), получим уравнение для замкнутой системы

$$\begin{split} & [(T_{\Sigma}s+1)(T_{\kappa 3}s+1)(T_{B}s+1)(T_{d0}s+1)+ \\ & +(k_{H3}k_{3MY2}-k_{J3}k_{3MY1})k_{B}k_{r}\Delta u_{r}(s)=0. \end{split}$$

Уравнение для разомкнутой системы

$$T_{\Sigma}s + 1) (T_{\kappa_3}s + 1) (T_{\kappa_3}s + 1) (T_{d_0}s + 1) \Delta u_{\kappa}(s) = = (k_{\mu_3}k_{\mu_3} - k_{\mu_3}k_{\mu_3}) k_{\mu_3} k_{\mu_3} \Delta u_{\mu_3}(s).$$

Передаточная функция разомкнутой системы

$$W(s) = \frac{(k_{\rm H3}k_{\rm 3MY 2} - k_{\rm J1}k_{\rm 3MY 1}) k_{\rm B}k_{\rm F}}{(T_{\Sigma}s + 1)(T_{\rm K3}s + 1)(T_{\rm B}s + 1)(T_{\rm d0}s + 1)}, \qquad (2-88)$$

где  $k_{n_3}$  — коэффициент усиления линейного элемента;

- коэффициент усиления нелинейного элемента (определяются по статическим характеристикам);
- Т<sub>40</sub> постоянная времени обмотки возбуждения синхронного генератора при разомкнутом статоре;

Т<sub>в</sub> — постоянная времени обмотки возбуждения возбудителя;
 k<sub>y1</sub> — коэффициент усиления первого каскада ЭМУ по первой обмотке;

k<sub>2</sub> — коэффициент усиления ЭМУ второго каскада.

Структурная схема разомкнутой системы приведена на рис. 2-19. Пример 2-15. Составить уравнения разомкнутой системы примера 2-14 с учетом включения стабилизирующего трансформатора по схеме рис. 2-20.



Рис. 2-19. Структурная схема системы автоматического регулирования напряжения синхронного генератора.



Рис. 2-20. Схема автоматического регулирования напряжения синхронного генератора со стабилизирующим трансформатором.

## Решение.

Уравнения первого каскада ЭМУ:

$$\begin{array}{l} \Delta i_{y1}\left(s\right)r_{y1} - \sigma_{y}w_{y1}s\Delta\Phi_{d}\left(s\right) = k_{\pi5}\Delta u_{BX}\left(s\right); \\ \Delta i_{y2}\left(s\right)\left(r_{y} + r_{\tau2}\right) + \sigma_{y}w_{y2}s\Delta\Phi_{d}\left(s\right) + w_{\tau2}s\Delta\Phi_{\tau}\left(s\right) = \\ = k_{\mu5}\Delta u_{BX}\left(s\right); \\ \Delta\Phi_{d}\left(s\right) = \beta_{y}w_{y2}\Delta i_{y2}\left(s\right) - \beta_{y}w_{y1}\Delta i_{y1}\left(s\right); \\ \Delta\Phi_{\tau}\left(s\right) = \beta_{\tau}w_{\tau1}\Delta i_{\tau1}\left(s\right) - \beta_{\tau}w_{\tau2}\Delta i_{y2}\left(s\right); \\ \Delta i_{\tau1}\left(s\right)r_{\tau1} + w_{\tau1}s\Delta\Phi_{\tau}\left(s\right) = \Delta u_{B}\left(s\right); \\ \Delta u_{K3}\left(s\right) = c_{e}^{''}\Delta\Phi_{d}. \end{array} \right)$$

(2-89)

Уравнения второго каскада ЭМУ, возбудителя и синхронного генератора будут аналогичными примеру 2-14.

$$\begin{array}{c} (T_{{}_{\mathrm{K}3}}s+1)\,\Delta u_{{}_{\mathrm{9My}}}(s) = k_{{}_{2}}\Delta u_{{}_{\mathrm{K}3}}(s);\\ (T_{{}_{\mathrm{B}}}s+1)\,\Delta u_{{}_{\mathrm{B}}}(s) = k_{{}_{\mathrm{B}}}\Delta u_{{}_{\mathrm{9My}}}(s);\\ (T_{{}_{d}0}s+1)\,\Delta u_{{}_{\mathrm{F}}}(s) = k_{{}_{\mathrm{F}}}\Delta u_{{}_{\mathrm{B}}}(s). \end{array}$$

$$(2-90)$$

Решая (2-89) и (2-90), получим уравнение ЭМУ с учетом включения стабилизирующего трансформатора:

$$[(T_{y1}s + 1) (T_{r}s + 1) + T_{y2}s (T_{r1}s + 1)] (T_{\kappa_3}s + 1) \Delta u_{\mu_My}(s) = = [\alpha k_{\mu_My} k_{\mu_M} (T_{\tau_1}s + 1) - k_{\mu_My} k_{\mu_\mu} (T_{\tau_1}s + 1)] \Delta u_{\mu}(s) - - \alpha k_{\mu_My} k_{\mu_T} T_{\tau_1} s \Delta u_{\mu}(s), \qquad (2-91)$$

где  $\alpha = \frac{r_{y_2}}{r_{y_2} + r_{r_2}}$ 

Уравнение разомкнутой системы регулирования получим совместным решением (2-90) и (2-91):

$$\begin{split} &\{[(T_{y1}s+1)(T_{T}s+1)+T_{y2}s(T_{T1}s+1)][(T_{K3}s+1)(T_{B}s+1)\times \\ &\times (T_{d0}s+1)+\alpha k_{B}k_{9My\,2}k_{T}T_{T1}s(T_{d0}s+1)\}\Delta u_{\Gamma}(s) = \\ &= k_{B}k_{\Gamma}[\alpha k_{9My\,2}k_{HM}(T_{T1}s+1)-k_{9My\,1}k_{HB}(T_{T}s+1)]\Delta u_{BX}(s). \end{split}$$

**Пример 2-16.** Составить уравнения и структурную схему системы пример 2-14 при включении стабилизирующего трансформатора по схеме рис. 2-21.

### Решение.

Уравнения первого каскада ЭМУ с учетом включения стабилизирующего трансформатора:

$$\begin{aligned} \Delta i_{y_{1}}(s) r_{y_{1}} - \sigma_{y} w_{y_{1}} s \Delta \Phi_{d}(s) &= k_{\pi_{3}} \Delta u_{BX}(s); \\ \Delta i_{y_{2}}(s) r_{y_{2}} + \sigma_{y} w_{y_{2}} s \Delta \Phi_{d}(s) &= k_{H_{3}} \Delta u_{BX}(s); \\ [\Delta i_{y_{2}}(s) w_{y_{2}} - \Delta i_{y_{1}}(s) w_{y_{1}} - \Delta i_{y_{3}}(s) w_{y_{3}}] \beta_{y} &= \Delta \Phi_{d}(s); \\ \Delta i_{y_{3}}(s) (r_{y_{3}} + r_{\tau_{2}}) - \sigma_{y} w_{y_{3}} s \Delta \Phi_{d}(s) - w_{\tau_{2}} s \Delta \Phi_{\tau}(s) = 0; \\ [\Delta i_{\tau_{1}}(s) w_{\tau_{1}} - \Delta i_{y_{3}}(s) w_{\tau_{2}}] \beta_{\tau} &= \Delta \Phi_{\tau}(s); \\ \Delta i_{\tau_{1}}(s) r_{\tau_{1}} + w_{\tau_{1}} s \Delta \Phi_{\tau}(s) &= \Delta u_{B}(s); \\ \Delta u_{\kappa_{3}}(s) &= c_{e}^{"} \Delta \Phi_{d}(s). \end{aligned}$$

$$(2-92)$$

Уравнение второго каскада ЭМУ:

$$(T_{\rm K3}s+1)\,\Delta u_{\rm PMY}(s) = k_2 \Delta u_{\rm K3}(s). \tag{2-93}$$

Уравнение возбудителя:

$$(T_{\rm B}s+1)\,\Delta u_{\rm B}(s)=k_{\rm B}\Delta u_{\rm 3My}(s). \tag{2-94}$$

Уравнение синхронного генератора:

$$(T_{d0}s+1)\Delta u_{\mathrm{r}}(s) = k_{\mathrm{r}}\Delta u_{\mathrm{B}}(s). \qquad (2-95)$$



Рис. 2-21. Схема автоматического регулирования напряжения синхронного генератора с включением вторичной обмотки стабилизирующего трансформатора на отдельную обмотку ЭМУ.

Решая систему уравнений (2-92) и (2-93), получим:

$$(T_{\Sigma}s + 1) (T_{T}s + 1) + T_{y3}s (T_{T1}s + 1) (T_{K3}s + 1) \Delta u_{\text{MM}}(s) =$$
  
=  $[(k_{\text{MM}y} _{2}k_{\text{H}S} - k_{\text{MM}y} _{1}k_{\text{J}S}) (T_{T}s + 1) \Delta u_{T}(s) - k_{\text{MM}y} _{3}k_{T}T_{T1}s\Delta u_{B}(s),$   
(2-96)

 $=\frac{\beta_{\rm K3}\sigma_{\rm K3}w_{\rm K3}^2}{r_{\rm K3}}$ 

где 
$$T_{\Sigma} = T_{y1} + T_{y2};$$
  
 $T_{y1} = \frac{\beta_y \sigma_y w_{y1}^2}{r_{y1}}; \quad T_{y2} = \frac{\beta_y \sigma_y w_{y2}^2}{r_{y2}}; \quad T_{y3} = \frac{\beta_y \sigma_y w_{y3}^2}{r_{y3} + r_{r2}}; \quad T_{\kappa_3} =$   
 $T_{\tau} = T_{\tau_1} + T_{\tau_2}; \quad T_{\tau_1} = \frac{\beta_{\tau} w_{\tau_1}^2}{r_{\tau_1}}; \quad T_{\tau_2} = \frac{\beta_{\tau} w_{\tau_2}^2}{r_{\tau_2}};$ 

Решая систему уравнений (2-94)—(2-96), получим уравнение разомкнутой системы:

$$\{ [(T_{\Sigma}s+1)(T_{K3}s+1)(T_{T}s+1)(T_{B}s+1)+T_{Y3}s(T_{B}s+1)(T_{T1}s+1) \times (T_{K3}s+1)+k_{B}k_{9MY3}k_{T}T_{T1}s](T_{d0}s+1) \} \Delta u_{\Gamma}(s) = \\ = (k_{9MY2}k_{H9}-k_{9M\tilde{Y}1}k_{J9})(T_{T}s+1)k_{B}k_{\Gamma}\Delta u_{BX}(s).$$

Пример 2-17. Составить уравнения и передаточную функцию разомкнутой системы, рассмотренной в примере 2-14, при охвате



Рис. 2-22. Система автоматического регулирования напряжения синхронного генератора с гибкой емкостной обратной связью.

электромашинного усилителя емкостной гибкой обратной связью по схеме рис. 2-22.

Решение.

Уравнения электромашинного усилителя:

$$\begin{array}{l} \Delta i_{y1} \left(s\right) r_{y1} - \sigma_{y} w_{y1} s \Delta \Phi_{d} \left(s\right) = k_{\pi 3} \Delta u_{_{BX}} \left(s\right); \\ \Delta i_{y2} \left(s\right) r_{y2} + \sigma_{y} w_{y2} s \Delta \Phi_{d} \left(s\right) = k_{_{H3}} \Delta u_{_{BX}} \left(s\right); \\ \Delta i_{y3} \left(s\right) r_{y3} - \sigma_{y} w_{y3} s \Delta \Phi_{d} \left(s\right) + \frac{\Delta i_{y3} \left(s\right)}{Cs} = \Delta u_{_{3MY}} \left(s\right); \\ \left[\Delta i_{y2} \left(s\right) w_{y2} - \Delta i_{y1} \left(s\right) w_{y1} - \Delta i_{y3} \left(s\right) w_{y3}\right] \beta = \Delta \Phi_{d} \left(s\right). \\ \Delta u_{_{K3}} \left(s\right) = c_{e}^{'} \Delta \Phi_{d} \left(s\right); \\ \left(T_{_{K3}} s + 1\right) \Delta u_{_{3MY}} \left(s\right) = k_{2} \Delta u_{_{K3}} \left(s\right). \end{array} \right)$$

$$(2-97)$$

Уравнение возбудителя:

$$(T_{\rm B}s+1)\Delta u_{\rm B}(s) = k_{\rm B}\Delta u_{\rm 3My}(s).$$
 (2-98)

Уравнение генератора:

$$\left\{ \begin{array}{l} (T_{d0}s+1)\,\Delta u_{r}\left(s\right) = k_{r}\Delta u_{B}\left(s\right); \\ \frac{T_{B}s+1}{k_{B}}\,\Delta u_{B}\left(s\right) = \Delta u_{\mathfrak{M}\mathfrak{Y}}\left(s\right); \\ \frac{(T_{B}s+1)\,(T_{d0}s+1)}{k_{B}k_{r}}\,\Delta u_{r}\left(s\right) = \Delta u_{\mathfrak{M}\mathfrak{Y}}\left(s\right). \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} (2-99) \\ \end{array} \right\}$$

Решая систему уравнений (2-97)—(2-99), получим дифференциальное уравнение разомкнутой системы:

$$\{ (T_{\Sigma}s+1) (T_{c}s+1) (T_{K3}s+1) + T_{y3}T_{c}s^{2} (T_{K3}s+1) + k_{yMy3}T_{c}s ] \times \\ \times (T_{B}s+1) (T_{d0}s+1) \} \Delta u_{\Gamma}(s) = \\ = k_{B}k_{\Gamma} (k_{yMy2}k_{H3} - k_{yMy1}k_{J3}) (T_{c}s+1) \Delta u_{BX}(s).$$

Передаточная функция разомкнутой системы

 $W(s) = \frac{\Delta u_{\Gamma}(s)}{\Delta u_{BX}(s)} =$ 

$$= \frac{k_{\rm B}k_{\rm r} (k_{\rm 3My \, 2}k_{\rm H3} - k_{\rm 3My \, 1}k_{\rm J3})}{\left[ (T_{\Sigma}s+1) (T_{\rm c}s+1) (T_{\rm K3}s+1) + T_{\rm y3}T_{\rm c}s^{2} (T_{\rm K3}s+1) + k_{\rm 3My \, 3}T_{\rm c}s \right]} \times \frac{(T_{\rm c}s+1)}{(T_{\rm B}s+1) (T_{d0}s+1)}.$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид  $[(T_{\Sigma}s+1)(T_{c}s+1)(T_{\kappa_{3}}s+1)+T_{y_{3}}T_{c}s^{2}(T_{\kappa_{3}}s+1)+k_{_{\rm ЭМУ}3}T_{c}s]\times$   $\times (T_{_{\rm B}}s+1)(T_{d0}s+1)+k_{_{\rm B}}k_{_{\rm T}}(k_{_{\rm ЭМУ}2}k_{_{\rm H3}}-k_{_{\rm 9MY}1}k_{_{\rm H3}})(T_{c}s+1)=0,$ где  $T_{\rm c}=r_{y_{3}}\cdot C.$ 

Пример 2-18. Составить уравнения и передаточную функцию комбинированной системы автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока по схеме рис. 2-23. При составлении уравнений учесть, что в приведенной системе процесс регулирования основан на воздействии двух обратных связей: отрицательной обратной связи по скорости и положительной по основному возмущению (моменту статических сопротивлений на валу электродвигателя). Отклонение момента нагрузки измеряется моментной муфтой *MM*, отклонение напряжения на выходе которой пропорционально величине возмущения. 108
## Решение. Уравнения ЭМУ:

 $\begin{aligned} \Delta i_{y1}(s) r_{y1} + \sigma_{y} w_{y1} s \Delta \Phi_{d}(s) &= 0; \\ \Delta i_{y2}(s) r_{y2} - \sigma_{y} w_{y2} s \Delta \Phi_{d}(s) &= \Delta u_{2}(s); \\ \Delta i_{y3}(s) r_{y3} + \sigma_{y} w_{y3} s \Delta \Phi_{d}(s) &= \Delta u_{3}(s); \\ [\Delta i_{y1}(s) w_{y1} - \Delta i_{y2}(s) w_{y2} + \Delta i_{y3}(s) w_{y3}] \beta_{y} &= \Delta \Phi_{d}(s); \\ (T_{\kappa_{3}} s + 1) \Delta u_{\mathfrak{s}_{MY}}(s) &= k_{2} \Delta u_{\kappa_{3}}(s); \\ \Delta \Phi_{d}(s) &= \frac{\Delta u_{\kappa_{3}}(s)}{c''}. \end{aligned}$  (2-100)





$$\Delta u_{3}(s) = k_{B} \Delta M_{c}(s),$$

$$\Delta u_{2}(s) = k_{H} k_{TT} \Delta n_{TT}(s),$$

$$(2-102)$$

109

где  $T_{\Sigma} = T_{y1} + T_{y2} + T_{y3}$  — суммарная постоянная времени цепей управления ЭМУ;

- $k_{_{3MY\,2}} = k_{_{Y2}} \cdot k_{_2}; \ k_{_{3MY\,3}} = k_{_{Y3}} \cdot k_{_2}$  коэффициенты усиления по обмоткам  $\mathcal{Y}_2$  и  $\mathcal{Y}_3;$ 
  - *k*<sub>в</sub>. коэффициент усиления по возмущающему воздействию;
  - k<sub>пу</sub> коэффициент усиления промежуточного усилителя; k<sub>тг</sub> — коэффициент передачи тахогенератора.

Заменяя в уравнении (2-101)  $\Delta u_3$  (s) и  $\Delta u_2$  (s) их значениями из уравнений (2-102), получим окончательное уравнение ЭМУ:  $(T_{\Sigma}s+1)(T_{\kappa_3}s+1)\Delta u_{3MY}(s) = k_{3MY3}k_B\Delta M_c - k_{3MY2}k_{\Pi y}k_{TT}\Delta n_{TT}(s).$ (2-103)

Уравнение объекта регулирования представим по-прежнему в виде (см. пример 2-13)

$$(T_{\pi}T_{\Im M}s^{2} + T_{\Im M}s + 1)\Delta n_{\pi}(s) =$$
  
=  $k_{\pi}\Delta u_{\Im My}(s) - (T_{\pi}s + 1)k_{\pi}\Delta M_{c}(s).$  (2-104)

Решая уравнения (2-103) и (2-104) совместно, получим уравнение разомкнутой системы регулирования:

$$[(T_{s}T_{sM}s^{2} + T_{sM}s + 1) (T_{\Sigma}s + 1) (T_{\kappa_{s}}s + 1)] \Delta n_{\pi}(s) = k_{\pi}k_{sMy} k_{\pi\gamma} \Delta n_{\pi\gamma}(s) - [(T_{\pi}s + 1) (T_{\Sigma}s + 1) (T_{\kappa_{s}}s + 1) k'_{\pi} - k_{\pi}k_{sMy} k_{B}] \Delta M_{c}(s); \qquad (2-105)$$

уравнение замкнутой системы регулирования:

$$[(T_{s}T_{9M}s^{2} + T_{9M}s + 1)(T_{\Sigma}s + 1)(T_{K3}s + 1) + k_{\pi}k_{9My}k_{\pi y}k_{\pi y}]\Delta n_{\pi}(s) = -[(T_{s}s + 1)(T_{\Sigma}s + 1)(T_{K3}s + 1)k_{\pi}' - k_{\pi}k_{9My}k_{B}]\Delta M_{c}(s).$$
(2-106)

Передаточная функция разомкнутой системы по управляющему воздействию

$$W(s) = \frac{\Delta n_{\pi}(s)}{\Delta n_{\text{TF}}(s)} = \frac{k_{\pi}k_{\text{BMY}} 2^{k_{\text{TF}}} T_{\text{BM}}}{(T_{\pi}T_{\text{BM}}s^{2} + T_{\text{BM}}s + 1)(T_{\Sigma}s + 1)(T_{\text{KB}}s + 1)}$$

Как видно из (2-106), при регулировании по отклонению и возмущению параметр  $k_{\rm B}$  входит только в правую часть уравнения системы. Таким образом, при варьировании этим коэффициентом левая часть остается неизменной. Это свойство позволяет не только уменьшать статическую ошибку по основному возмущению, но и сделать ее равной нулю без нарушения условий устойчивости. Так, например, для полной ликвидации статической ошибки необходимо выполнить условие:

$$k_{\rm g} - k_{\rm g} k_{\rm ymy \, 3} k_{\rm b} = 0$$

или

$$k_{\rm b} = \frac{k_{\rm m}}{k_{\rm m}k_{\rm smys}}$$

В этом случае при  $t = \infty$  правая часть уравнения будет равна нулю, а следовательно, нулю будет равна и статическая ошибка от данного возмущения.

Положительная обратная связь по возмущению благоприятно влияет и в переходных режимах системы, повышая ее быстродействие и уменьшая динамическую ошибку.

Расчет переходного процесса этой системы с учетом нелинейности произведен в пятой главе.

Пример 2-19. Составить уравнение и передаточную функцию системы автоматического устранения перекосов с применением вольтодобавочной машины.



Рис. 2-24. Система автоматического устранения перекосов.

Для устранения перекосов в гидротехнических сооружениях, судоподъемниках и других транспортно-подъемных устройствах может быть применена схема с сельсинными датчиками, приведенная на рис. 2-24.

Как видно из схемы, один из двигателей подъемного сооружения принимается за ведущий  $(B\mathcal{A})$ , с валом которого кинематически связан ротор сельсина датчика  $C\mathcal{A}$ . С двигателем  $\mathcal{A}$ , расположенным на другой стороне подъемного сооружения, связан ротор сельсина-приемника  $C\Pi$ . Сельсин-приемник работает в трансформаторном режиме, однофазная обмотка которого соединена с первичной обмоткой входного трансформатора Tp2 фазочувствительного выпрямителя.

Ротор сельсина-приемника по отношению к ротору сельсинадатчика устанавливается в такое положение, чтобы при отсутствии перекоса на сооружении напряжение на однофазной обмотке сельсина-приемника было равно нулю. Это условие, как известно, обеспечивается при повороте ротора сельсина-приемника на 90 электрических градусов от положения синхронизации.

При движении сооружения в отсутствие перекосов напряжения на входе фазочувствительного выпрямителя будет равно нулю; по каждому из плеч сопротивлений  $r_1$  будут протекать равные по величине и противоположные по направлению выпрямленные токи, обусловленные опорным напряжением от вторичной обмотки трансформатора. В силу этих причин токи в обмотке управления ЭМУ будут равными по величине, а потоки, будучи противоположны по направлению, компенсируются.

Появление перекоса в сооружении вызовет рассогласование роторов сельсина-приемника  $C\Pi$  и сельсина-датчика  $C\mathcal{I}$ . Отклонение входного напряжения, возникшее на трансформаторе  $Tp_1$ , пропорциональное синусу угла рассогласования, увеличит ток в одном из плеч  $r_1$  и уменьшит его в другом. В силу этих причин на ЭМУ возникнет напряжение соответствующей полярности, которое увеличит или уменьшит напряжение на вольтодобавочном генераторе. Ведомый двигатель  $\mathcal{I}$  по этим причинам будет изменять режим своей работы до тех пор, пока не наступит снова согласование роторов сельсина-приемника и сельсина-датчика.

## Решение.

Уравнения электромашинного усилителя:

$$\begin{aligned} \Delta i_{y1}(s) r_{y1} + \sigma_{y} w_{y1} s \Delta \Phi_{d}(s) &= \Delta u_{y1}(s); \\ \Delta i_{y2}(s) r_{y2} - \sigma_{y} w_{y2} s \Delta \Phi_{d}(s) &= \Delta u_{y2}(s); \\ \Delta i_{y3}(s) (r_{y3} + r_{2}) - \sigma_{y} w_{y3} s \Delta \Phi_{d}(s) &= \Delta u_{_{SMY}}(s); \\ [\Delta i_{y1}(s) w_{y1} - \Delta i_{y2}(s) w_{y2} - \Delta i_{y3}(s) w_{y3}] \beta_{y} &= \Delta \Phi_{d}(s); \\ \Delta \Phi_{d}(s) &= \frac{\Delta u_{_{K3}}(s)}{c_{e}'}; \end{aligned}$$

$$(2-107)$$

 $(T_{\kappa_3}s+1)\Delta u_{\scriptscriptstyle \mathsf{9My}}(s)=k_2\Delta u_{\kappa_3}(s).$ 

Решая систему уравнений (2-107), получим:

$$(T_{\Sigma}s+1)(T_{\kappa_{3}}s+1)\Delta u_{\mu_{y}}(s) = k_{\mu_{y}}\Delta u_{y}(s) - k_{\mu_{y}}\Delta u_{\mu_{y}}(s) - k_{\mu_{y}}\Delta u_{\mu_{y}}(s) - k_{\mu_{y}}\Delta u_{\mu_{y}}(s), \qquad (2-108)$$

где

 $k_{\text{PMY1}} = \frac{\beta_{y} w_{y1} c_{e}^{''}}{r_{y1}} k_{2};$  $k_{\text{PMY2}} = \frac{\beta_{y} w_{y2} c_{e}^{''}}{r_{y2}} k_{2};$ 

$$k_{\text{PMy}3} = \frac{\beta_{y} w_{y3} c_{e}}{r_{y3} + r_{2}} k_{2};$$

При одинаковых параметрах обмоток управления ( $k_{_{3MY 1}} = k_{_{3MY 2}}$ ) получим:

$$[(T_{\Sigma}s + 1) (T_{K3}s + 1) \Delta u_{\text{PMY}}(s) = k_{\text{PMY}1} [\Delta u_{y1}(s) - \Delta u_{y2}(s)] - k_{\text{PMY}3} \Delta u_{\text{PMY}}(s) = \Delta u_{y}(s) k_{\text{PMY}1} - k_{\text{PMY}3} \Delta u_{\text{PMY}}(s),$$

где  $\Delta u_{y}$  — выпрямленное напряжение на выходе фазочувствительного выпрямителя,

или

$$[(T_{\Sigma}s+1)(T_{\kappa_3}s+1)+k_{\mathfrak{sMy}\,\mathfrak{s}}]\,\Delta u_{\mathfrak{sMy}}(s)=k_{\mathfrak{sMy}}\Delta u_{\mathfrak{y}}(s). \quad (2-109)$$

Уравнение фазочувствительного моста. Из анализа работы однополупериодного выпрямителя следует, что если выполняется условие:

$$k_{\rm T} u_{\theta} < (1-a) u_{\rm orr},$$
 (2-110)

то в этом случае однополупериодный выпрямитель можно рассматривать как апериодическое звено с некоторой эквивалентной постоянной времени  $T_{d}$ .

Следовательно,

$$(T_{\Phi}s+1)\Delta u_{\varphi}(s) = k_{\Phi}\Delta u_{\theta}(s). \qquad (2-111)$$

В выражениях (2-109) и (2-110) обозначено:

- и<sub>в</sub> входное напряжение фазочувствительного выпрямителя, т. е. напряжение, снимаемое с однофазной обмотки сельсина-трансформатора;
- *k*<sub>ф</sub> коэффициент трансформации входного трансформатора по одной вторичной полуобмотке;
- иоп опорное напряжение, подаваемое к средним точкам нагрузки и вторичной обмотке вторичного трансформатора;

 $k_{\rm y} = 2\sqrt{2a} k_{\rm r}$  — коэффициент передачи фазочувствительного выпрямителя;

С — емкость конденсатора;

r<sub>v</sub> — сопротивление нагрузки (обмотки У1);

$$a = \frac{\epsilon r_y}{r_{B\Sigma} + \epsilon r_y}; r_{B\Sigma} = r_B + r_3$$
 (рис. 2-24);

 $T_{\phi} = (1 + a) r_{y} C$  — эквивалентная постоянная времени выпрямителя;

е — опытный коэффициент — 0,2÷0,25.

8 А. В. Башарин 1640

Уравнение сельсинов.

В пределах малых углов рассогласования роторов сельсинов можно принять:

$$u_{\theta} = k_{\theta} \theta_{c},$$

где.

 $k_{\theta}$  — чувствительность сельсинной пары с размерностью *в*/рад (<u>вольт</u>);

 $\theta_{c} = \phi_{c1} - \phi_{c2} - pассогласование поворота роторов сельсинов соответственно датчика и приемника.$ 

Уравнение редуктора между валом электродвигателя и ротором сельсина:

$$\theta_{\rm c} = -\frac{\theta}{i}$$
,

где  $\theta = \varphi_1 - \varphi_2$  — угол рассогласования между валами электродвигателей ведущего и ведомого;

і — передаточное число редуктора.

Уравнения вольтодобавочной машины:

$$\Delta i_{B}(s) r_{B} + \sigma_{B} \omega_{B} S \Delta \Phi_{B}(s) = \Delta u_{BMY}(s),$$
  

$$\Delta i_{B}(s) \omega_{B} \beta_{B} = \Delta \Phi_{B}(s),$$
  

$$(T_{B}s + 1) \Delta u_{B}(s) = k_{B} \Delta u_{MY}(s),$$
  
(2-112)

где  $T_{\rm B}$  — электромагнитная постоянная времени обмотки возбуждения вольтодобавочной машины;

 $k_{\rm B}$  — коэффициент усиления вольтодобавочной машины;

и<sub>в</sub> — э. д. с. вольтодобавочной машины.

Уравнение ведомого двигателя (см. пример 2-13):

$$(T_{\mathfrak{g}}T_{\mathfrak{g}\mathfrak{M}}s^{2}+T_{\mathfrak{g}\mathfrak{M}}s+1)\Delta n_{\mathfrak{g}}(s)=k_{\mathfrak{g}}\Delta u_{\mathfrak{g}}(s)-(T_{\mathfrak{g}}s+1)k_{\mathfrak{g}}\Delta M_{\mathfrak{c}}(s)$$

или, выражая скорость вращения двигателя  $\Delta n_{\rm g}$  (s) через угол поворота вала, получим:

$$(T_{\mathfrak{A}}T_{\mathfrak{s}\mathfrak{M}}s^{2}+T_{\mathfrak{s}\mathfrak{M}}s+1)s\Delta\varphi_{\mathfrak{A}}(s)=\frac{k_{\mathfrak{A}}\pi}{30}\Delta u_{\mathfrak{B}}(s)-k_{\mathfrak{A}}\frac{\pi}{30}\Delta M_{\mathfrak{c}}(s);$$

 $(T_{s}T_{sM}s^{2} + T_{sM}s + 1) s\Delta \varphi_{\pi}(s) = k_{\pi 1}\Delta u_{s}(s) - (T_{s}s + 1) k_{\pi 2} - \frac{\pi}{30} \Delta M_{c}(s),$  где

$$k_{\mu 1} = \frac{k_{\mu}\pi}{30}; \quad k_{\mu 2} = k'_{\mu} - \frac{\pi}{30}.$$

Решая уравнения (2-108)-(2-112), получим:

$$\Delta u_{\rm B}(s) = \frac{k_{\rm B}k_{\rm y}k_{\rm \varphi}k_{\rm \theta}\frac{1}{i}}{(T_{\rm B}s+1)[(T_{\Sigma}s+1)(T_{\rm K3}s+1)+k_{\rm PMY\,S}](T_{\rm \varphi}s+1)} \Delta \theta(s).$$

Выражая угол поворота вала ведомого двигателя через рассогласования и угол поворота ведущего двигателя  $\varphi_2 = \varphi_1 - \theta$ , получим:

$$\{ (T_{\rm B}s+1) [(T_{\Sigma}s+1) (T_{\rm K3}s+1) + k_{\rm H}] (T_{\phi}s+1) \times \\ \times (T_{\pi}T_{\rm 3M}s^{2} + T_{\rm 3M}s+1) s + D \} \theta (s) = \\ = (T_{\rm B}s+1) [(T_{\Sigma}s+1) (T_{\rm K3}s+1) + k_{\rm H}] (T_{\phi}s+1) \times \\ \times (T_{\pi}T_{\rm 3M}s^{2} + T_{\rm 3M}s+1) \varphi_{1}s - k_{\pi 2} (T_{\rm B}s+1) \times \\ \times [(T_{\Sigma}s+1) (T_{\rm K3}+1) + k_{\rm H}] (T_{\phi}s+1) \Delta M_{\rm c} (s),$$
 (2-11)

где  $k_{\rm H} = k_{\rm ЭМУ 3}$ .

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

# УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА И ВЫБОР СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ИЗ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ

## 3-1. Устойчивость линейных автоматизированных систем

Исследование устойчивости линейных систем основано на известных теоремах Ляпунова [Л. 14], устанавливающих условия, при которых устойчивость линеаризованной системы будет соответствовать устойчивости реальной системы. Эти теоремы предполагают исследование устойчивости в «малом», т. е. при малых отклонениях систем от данного состояния равновесия.

Существующие критерии устойчивости — Рауса-Гурвица, А. В. Михайлова и амплитудно-фазовый (критерий Найквиста) позволяют определять наличие или отсутствие корней характеристического уравнения в правой полуплоскости или на мнимой оси. Обладая общностью, каждый из этих критериев имеет в то же время и свои особенности.

Удобство применения определенного критерия зависит от структуры системы, порядка характеристического уравнения и необходимости выявления влияния тех или иных параметров на устойчивость системы.

Наибольшее число примеров по определению устойчивости в этой главе выполнено методом логарифмических характеристик (амплитудно-фазовый критерий устойчивости). Преимущества этого метода неоспоримы, если исследуемая система не содержит перекрестных обратных связей, а передаточная функция разомкнутой системы может быть приведена к виду, удобному для логарифмирования.

115

3)

## 3-2. Анализ устойчивости систем автоматизированного электропривода

Пример 3-1. В системе автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя, осуществляемой по схеме рис. 3-1, применены электрические машины со следующими данными:



Рис. 3-1. Система автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя с введением корректирующих устройств. \*

Данные генератора (ЭМУ-50):  $P_{\rm H} = 4,5 \, \kappa {\it вm}; \, U_{\rm H} = 230 \, {\it s}; \, n_{\rm H} = 2930 \, {\it ob/muh}; \, I_{\rm H} = 19,6 \, {\it a};$  $T_{\Sigma} = 0,077 \, {\it cek}; \, T_{\rm K3} = 0,022 \, {\it cek}; \, k_{\rm SMY} = 9.$ 

Коэффициенты усиления и передаточные коэффициенты отдельных звеньев:

потенциометра  $k_{\pi} = 0.9;$ 

электронного усилителя  $k_{av} = 28,65;$ 

тахогенератора  $k_{\rm rr} = 0,2$  в/об/мин.

Суммарная постоянная времени якорной цепи генератор-двигатель  $T_{\mu} = 0,041$  сек.

Проверить систему на устойчивость алгебраическим критерием Гурвица.

Решение.

Характеристическое уравнение замкнутой системы регулирования имеет вид (см. пример 2-12).

$$(T_{\text{MII}}T_{\text{3MS}}s^2 + T_{\text{3MS}}s + 1) (T_{\text{K3}}s + 1) (T_{\Sigma}s + 1) + k_{\Sigma} = 0.$$
(3-1)

Общий вид уравнения после раскрытия скобок будет:

$$a_0 s^4 + a_1 s^3 + a_2 s^2 + a_3 s + a_4 = 0, (3-2)$$

где

$$\begin{split} a_{0} &= T_{_{\mathrm{H}\mathrm{I}}}T_{_{\mathrm{H}\mathrm{S}}}T_{_{\mathrm{K}\mathrm{S}}}T_{_{\Sigma}};\\ a_{1} &= T_{_{\mathrm{H}\mathrm{M}}}T_{_{\mathrm{K}\mathrm{S}}}T_{_{\Sigma}} + T_{_{\mathrm{H}\mathrm{I}}}T_{_{\mathrm{H}\mathrm{M}}}T_{_{\Sigma}} + T_{_{\mathrm{H}\mathrm{I}}}T_{_{\mathrm{H}\mathrm{M}}}T_{_{\mathrm{K}\mathrm{S}}};\\ a_{2} &= T_{_{\mathrm{K}\mathrm{S}}}T_{_{\Sigma}} + T_{_{\mathrm{H}\mathrm{M}}}T_{_{\Sigma}} + T_{_{\mathrm{H}\mathrm{M}}}T_{_{\mathrm{K}\mathrm{S}}};\\ a_{3} &= T_{_{\Sigma}} + T_{_{\mathrm{K}\mathrm{S}}} + T_{_{\mathrm{H}\mathrm{M}}};\\ a_{4} &= 1 + k_{_{\Sigma}};\\ k_{\Sigma} &= k_{_{\mathrm{I}}} \cdot k_{_{\mathrm{H}\mathrm{M}}} \cdot k_{_{\mathrm{T}\mathrm{F}}} \cdot k_{_{\mathrm{I}}} \cdot k_{_{\mathrm{H}}} = 200. \end{split}$$

Для устойчивости линейной системы четвертого порядка необходимо и достаточно, чтобы

а) коэффициенты характеристического уравнения были положительны:

$$a_0 > 0, a_1 > 0, a_2 > 0, a_3 > 0, a_4 > 0,$$

б) выполнялось следующее неравенство:

$$a_3(a_1a_2 - a_0a_3) - a_1^2a_4 > 0. \tag{3-3}$$

Числовые значения коэффициентов уравнения (3-2) будут:  $a_0 = 2,5 \cdot 10^{-6}; a_1 = 1,532 \cdot 10^{-4}; a_2 = 67,32 \cdot 10^{-4};$  $a_2 = 0,135; a_4 = 201.$ 

Подставляя эти значения в неравенство (3-3), получим:

 $0.135(1.532 \cdot 10^{-4} \cdot 67.32 \cdot 10^{-4} - 2.5 \cdot 10^{-6} \cdot 0.135) - 0.135$ 

$$-(1.532 \cdot 10^{-4})^2 201 < 0.$$

т. е. система неустойчива.

**Пример 3-2.** По условиям примера 3-1 проверить систему на устойчивость критерием А. В. Михайлова.

Решение.

Заменяя в характеристическом уравнении (3-2) замкнутой системы регулирования оператор *s* на *j*ω, получим выражение для характеристической кривой Михайлова:

$$F(j\omega) = 2,5 \cdot 10^{-6}\omega^4 - 1,532 \cdot 10^{-4}j\omega^3 - 67,32 \cdot 10^{-4}\omega^2 + 0,135 \cdot j\omega + 201.$$
((3-4)

Выделяя в уравнении (3-4) вещественную и мнимую части, получим:  $F(i\omega) = U(\omega) + iV(\omega)$ 

Задаваясь значениями частоты от  $\omega = 0$  до  $\omega = \infty$  и вычисляя  $U(\omega)$  и V ( $\omega$ ), по точкам можно построить характеристическую кривую Михайлова.

Результаты расчетов сведены в табл. 3-1, а кривая построена на рис. 3-2. Как видно из рисунка, годограф Михайлова располагается в первом и четвертом квадрантах, что свидетельствует о неустойчивости системы.





Как известно, критерий Михайлова позволяет судить об устойчивости системы также по перемежаемости и вещественности корней уравнения  $U(\omega) = 0$  и  $V(\omega) = 0$ . Если из уравнения  $V(\omega) = 0$  определить его корни, то получим:

$$\omega_{1} = 0; \qquad \qquad \omega \left( -1,532 \cdot 10^{-4} \, \omega^{2} + 0,135 \right) = 0; \\ -1,532 \cdot 10^{-4} \, \omega^{2} + 0,135 = 0 \\ \omega_{3}^{2} = \frac{0,135}{1,532} = 0,088.$$

Условие перемежаемости корней будет выполнено, если при подстановке  $\omega_1 = 0$  и  $\omega_3^2 = 0,088$  в выражение  $U(\omega)$  знаки у этой функции будут чередоваться.

При подстановке  $\omega_1 = 0$  в уравнение U ( $\omega$ ) функция положительна.

При подстановке  $\omega_3^2 = 0,088$  функция U ( $\omega$ ) также положи-118

Таблица 3-1

ω	0	1	2	4	6	8	10	12	<b>2</b> 0	30	40
<i>U</i> (ω)	201	200,99	200,93	200,89	200,76	200,34	200,21	200,1	198,7	197	186,4
V (ω)	0	0,134	0,268	0,53	0,77	1,00	1,2	1,36	1,68	0,09	-4,4

тельна, что является признаком отсутствия перемежаемости корней в уравнении  $U(\omega) = 0$  и  $V(\omega) = 0$  и, следовательно, система неустойчива.

Пример 3-3. По условиям примера -3-1 проверить систему на устойчивость амплитудно-фазовым критерием.

Решение.

Уравнение разомкнутой системы регулирования по схеме рис. 3-1 имеет вид (см. пример 2-12)

 $[(T_{\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{H}\mathfrak{g}}s^{2}+T_{\mathfrak{M}}s+1)(T_{\kappa\mathfrak{S}}s+1)(T_{\Sigma}s+1)]\,\Delta n_{\mathfrak{g}}(s)=k_{\Sigma}\Delta u_{\mathfrak{B}\mathfrak{X}}(s).$ 

Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы выражается:

$$W(j\omega) = \frac{\Delta n_{\mu}(j\omega)}{\Delta u_{\mu \chi}(j\omega)} = \frac{k_{\Sigma}}{[T_{\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{K}\mathfrak{M}}(j\omega)^{2} + T_{\mathfrak{M}}j\omega + 1](T_{\kappa \mathfrak{M}}j\omega + 1)(T_{\Sigma}j\omega + 1)}.$$

Построим характеристику по отдельным звеньям системы:

 $W(j\omega) = W_1(j\omega) W_2(j\omega) W_3(j\omega),$ 

где

$$\begin{split} W_{1}(j\omega) &= \frac{1}{1 - T_{\text{SM}}T_{\text{SH}}\omega^{2} + T_{\text{SM}}j\omega}; \quad W_{2}(j\omega) = \frac{1}{1 + T_{\Sigma}j\omega}; \\ W_{3}(j\omega) &= \frac{1}{1 + T_{\text{KS}}j\omega}. \end{split}$$

Выражения для модулей и фаз отдельных звеньев:

$$\begin{split} A_{1}(\omega) &= \frac{1}{V(1 - T_{\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{H}\mathfrak{I}}\omega^{2})^{2} + (T_{\mathfrak{M}}\omega)^{2}} = \frac{1}{V(1 - 0.00147\omega^{2})^{2} + (0.036\omega)^{2}} \\ A_{2}(\omega) &= \frac{1}{V(1 + T_{\Sigma}^{2}\omega^{2})} = \frac{1}{V(1 + (0.077\omega)^{2})}; \\ A_{3}(\omega) &= \frac{1}{V(1 + T_{\kappa_{3}}^{2}\omega^{2})} = \frac{1}{V(1 + (0.022\omega)^{2})}; \\ \varphi_{1}(\omega) &= -\arctan \operatorname{tg} \frac{T_{\mathfrak{M}}\omega}{1 - T_{\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{H}\mathfrak{I}}\omega^{2}} = -\arctan \operatorname{tg} \frac{0.036\omega}{1 - 0.00147\omega^{2}}; \\ \varphi_{2}(\omega) &= -\arctan \operatorname{tg} T_{\Sigma}\omega = -\operatorname{arc} \operatorname{tg} 0.077\omega; \\ \varphi_{3}(\omega) &= -\operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\kappa_{3}}\omega = -\operatorname{arc} \operatorname{tg} 0.022\omega. \end{split}$$

.119

По данным табл. 3-2 на рис. 3-3 построена амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы. Точка с координатами — 1, јо охватывается характеристикой; следовательно, система в замкнутом состоянии неустойчива.

**Пример 3-4.** По условиям примера 3-1 проверить систему на устойчивость методом логарифмических характеристик (амплитудно-фазовым критерием). Построение логарифмических характеристик произвести уточненным способом с учетом графика по-



Рис. 3-3. Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы.

правок, а фазовые характеристики колебательных звеньев с учетом относительного коэффициента демпфирования (ε).

Решение.

Передаточная функция разомкнутой системы регулирования имеет вид

$$W(s) = \frac{R_{\Sigma}}{(T_{\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{M}}s^{2} + T_{\mathfrak{M}}s + 1)(T_{\Sigma}s + 1)(T_{\kappa}s + 1)}$$

Таблица 3-2

ω	A1	A2	As	$A_1A_2A_3$	φı	φ₂	φ3	φ <sub>1</sub> +φ <sub>2</sub> +φ <sub>8</sub>	$k_{\Sigma}A_{1}A_{2}A_{n}$
0 10 20 30 40 50 60	1 0,27 0,0694 0,031 0,0176 0,011 0,0077	1 0,795 0,54 0,4 0,31 0,25 0,212	1 0,98 0,91 0,85 0,75 0,685 0,605	1 0,2 0,034 0,0105 0,00412 0,0017 0,00098	$\begin{array}{c} 0\\25\\60\\108\\ -133,5\\ -146\\ -153\end{array}$	$ \begin{array}{c c} 0 \\ -38 \\ -57 \\ -67 \\ -72 \\ -78 \\ -80 \end{array} $	$ \begin{bmatrix} 0 \\ -12,5 \\ -24 \\ -34 \\ -42 \\ -48 \\ -53 \end{bmatrix} $	$ \begin{vmatrix} 0 \\75,5 \\141 \\209 \\247,5 \\272 \\286 \end{vmatrix} $	201 40,2 6,84 2,12 0,83 0,34 0,2

Для определения вида звена второго порядка в знаменателе передаточной функции определим корни характеристического уравнения:

$$T_{\mathfrak{s}\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{s}\mathfrak{g}\mathfrak{l}}s^2 + T_{\mathfrak{s}\mathfrak{M}}s + 1 = 0.$$

Так как выражение

$$T_{\rm PM}^2 - 4T_{\rm PM}T_{\rm RH} < 0; \quad 0,0013 - 0,0059 < 0,$$

то корни комплексные, а звено может быть заменено колебательным вида

$$T_{1}^{2}s^{2} + 2\varepsilon T_{1}s + 1 = 0;$$

где

$$T_{1} = \sqrt{T_{\mathfrak{s}M}T_{\mathfrak{s}\mathfrak{l}\mathfrak{l}}} = \sqrt{14,7\cdot10^{-4}} = 3,84\cdot10^{-2} \, ce\kappa;$$
  
$$\varepsilon = \frac{T_{\mathfrak{s}M}}{2\sqrt{T_{\mathfrak{s}M}T_{\mathfrak{s}\mathfrak{l}\mathfrak{l}}}} = \frac{0,036}{2\cdot0,0384} = 0,469$$

Преобразованная передаточная функция будет иметь вид

$$W(s) = \frac{k_{\Sigma}}{(T_1^2 s^2 + 2\varepsilon T_1 s + 1) (T_{\kappa_3} s + 1) (T_{\Sigma} s + 1)}$$

Логарифмическая амплитудная характеристика L (ω) определяется алгебраической суммой амплитудных характеристик отдельных звеньев:

$$L(\omega) = \sum_{i=1}^{i=4} L_i(\omega),$$

где

$$L_{1}(\omega) = 20 \lg k_{\Sigma};$$

$$L_{2}(\omega) = -20 \lg \sqrt{(T_{\Sigma}^{2}\omega^{2} + 1)};$$

$$L_{3}(\omega) = -20 \lg \sqrt{(1 - T_{1}^{2}\omega^{2})^{2} + 4\epsilon^{2}T_{1}^{2}\omega^{2}};$$

$$L_{4}(\omega) = -20 \lg \sqrt{(T_{\kappa_{3}}\omega)^{2} + 1}.$$

Сопрягающие частоты определяются значениями:

$$\begin{split} \omega_{1} &= \frac{1}{T_{\Sigma}} = \frac{1}{0.077} = 13 \ ce\kappa^{-1};\\ \omega_{2} &= \frac{1}{T_{1}} = \frac{1}{0.0384} = 26 \ ce\kappa^{-1};\\ \omega_{3} &= \frac{1}{T_{\kappa_{3}}} = \frac{1}{0.022} = 45.5 \ ce\kappa^{-1}; \end{split}$$

Фазовая характеристика φ (ω) строится по характеристикам отдельных звеньев:

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^{i=3} \varphi_i(\omega),$$

где

$$\begin{split} \varphi_1(\omega) &= -\arctan \operatorname{tg} T_{\Sigma}\omega; \\ \varphi_2(\omega) &= -\operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{2\varepsilon T_1\omega}{1 - T_1^2\omega^2}; \\ \varphi_2(\omega) &= -\operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\omega}\omega. \end{split}$$



Рис. 3-4.

Графики поправок б к асимптотическим логарифмическим характеристикам приведены на рис. 3-4. Фазовая характеристика  $\phi_2$  ( $\omega$ ) построена с учетом  $\varepsilon = 0,46$ . Как видно из рис. 3-4, система неустойчива.

Пример 3-5. Пользуясь методом логарифмических частотных характеристик, определить, устойчива ли замкнутая система автоматического поддержания постоянства скорости вращения электро-

двигателя, приведенная на рис. 3-1, при введении последовательно-корректирующего звена, включенного на вход электронного усилителя.

Параметры системы без корректирующего звена приведены в условии примера 3-1.

Последовательно-корректирующее звено имеет передаточную функцию

$$W_{\kappa_{3}}(s) = \frac{(T_{2}s+1)(T_{3}s+1)}{\left(\frac{T_{2}}{\alpha}s+1\right)(T_{3}\alpha s+1)},$$

где  $T_2 = 0,083$  сек;  $T_3 = 0,0385$  сек;  $\frac{T_2}{a} = 28,6$  сек;  $aT_3 = 1.10^{-4}$  сек.

Решение.

Так как система состоит из последовательно включенных устойчивых звеньев и не содержит внутренних обратных связей, то в разомкнутом состоянии она будет устойчива.

Для определения устойчивости системы в замкнутом состоянии необходимо построить логарифмические амплитудные и фазовые характеристики.

Передаточная функция системы с последовательно-корректирующим звеном имеет вид

$$W(s) = \frac{k_{\Sigma}(T_{2}s+1)}{(T_{\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{H}\mathfrak{U}}s^{2}+T_{\mathfrak{M}}s+1)(T_{\Sigma}s+1)(T_{\kappa_{3}}s+1)} \times \frac{(T_{3}s+1)}{\left(\frac{T_{2}}{\alpha}s+1\right)(T_{3}\alpha s+1)}.$$

В примере 3-4 было показано, что уравнение  $(T_{\mathfrak{s}\mathfrak{M}}T_{\mathfrak{s}\mathfrak{l}}s^2 + T_{\mathfrak{s}\mathfrak{M}}s + 1)$  можно представить в виде

 $(T_1^2s^2+2\varepsilon T_1s+1).$ 

где  $T_1 = 0,0384$  сек;  $\varepsilon = 0,469$ .

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика определяется выражением:

$$L(\omega) = \sum_{i=1}^{l=8} L_i(\omega),$$

$$\begin{split} L_1(\omega) &= 20 \lg k_{\Sigma};\\ L_2(\omega) &= -20 \lg \sqrt{\left(\frac{T_2}{\alpha}\omega\right)^2 + 1};\\ L_3(\omega) &= 20 \lg \sqrt{(T_2\omega)^2 + 1};\\ L_4(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{\Sigma}\omega)^2 + 1}; \end{split}$$

123

где

$$\begin{split} L_{5}(\omega) &= 20 \lg \sqrt{(T_{3}\dot{\omega})^{2} + 1};\\ L_{6}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(1 - T_{1}^{2}\omega^{2})^{2} + 4\epsilon^{2}T_{1}^{2}\omega^{2}};\\ L_{7}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{\kappa3}\omega)^{2} + 1};\\ L_{8}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(\alpha T_{3}\omega)^{2} + 1}. \end{split}$$

Частоты сопряжения:

$$\omega_{1} = \frac{\alpha}{T_{2}} = \frac{1}{28,6} = 0,035 \ ce\kappa^{-1};$$

$$\omega_{2} = \frac{1}{T_{2}} = \frac{1}{0,083} = 12 \ ce\kappa^{-1};$$

$$\omega_{3} = \frac{1}{T_{2}} = \frac{1}{0,077} = 13 \ ce\kappa^{-1};$$

$$\omega_{4} = \frac{1}{T_{3}} = \frac{1}{0,0385} = 26 \ ce\kappa^{-1};$$

$$\omega_{5} = \frac{1}{T_{1}} = \frac{1}{0,0384} = 26 \ ce\kappa^{-1};$$

$$\omega_{6} = \frac{1}{T_{K3}} = \frac{1}{0,022} = 45,5 \ ce\kappa^{-1};$$

$$\omega_{7} = \frac{1}{\alpha T_{8}} = \frac{1}{1\cdot 10^{-4}} = 10\ 000 \ ce\kappa^{-1};$$

Фазовая характеристика определяется выражением:

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^{i=7} \varphi_i(\omega),$$

где

$$\begin{split} \varphi_{1}(\omega) &= -\arctan tg \, \frac{T_{2}}{\alpha} \, \omega; \\ \varphi_{2}(\omega) &= \arctan tg \, T_{2}\omega; \\ \varphi_{3}(\omega) &= -\arctan tg \, T_{2}\omega; \\ \varphi_{4}(\omega) &= \arctan tg \, T_{3}\omega; \\ \varphi_{5}(\omega) &= -\arctan tg \, \frac{2\varepsilon T_{1}\omega}{1 - T_{1}^{2}\omega^{2}}; \\ \varphi_{6}(\omega) &= -\arctan tg \, T_{K3}\omega; \\ \varphi_{7}(\omega) &= -\arctan tg \, \alpha T_{3}\omega. \end{split}$$

Амплитудные и фазовые характеристики построены на рис. 3-5. Как видно из рис. 3-5, фазовая характеристика разомкнутой системы не пересекает прямую  $\varphi(\omega) = -\pi$  при  $L(\omega) > 0$ . Следовательно, система устойчива.

Пример 3-6. Проверить систему автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока на



Рис. 3-5.

устойчивость методом логарифмических характеристик при охвате ЭМУ трансформаторной гибкой обратной связью по схеме рис. 3-1 при следующих параметрах системы:

 $\begin{array}{l} k_{\Sigma} = 80; \ k_{\pi} = 4,84; \ k_{\tau\tau} = 0,2; \ k_{\pi} = 0,9; \ k_{\Im M y} = 8; \ k_{\Im y} = 11,4; \\ T_{\Im u} = 0,041 \ ce\kappa; \ T_{\Im M} = 0,036 \ ce\kappa; \ T_{\Sigma} = 0,077 \ ce\kappa; \ T_{\kappa 3} = 0,022 \ ce\kappa; \ T_{\tau 1} = 0,0787 \ ce\kappa; \ T_{\tau 2} = 0,0025 \ ce\kappa; \ \alpha_{oc} = 4,22. \end{array}$ 

При решении задачи индуктивностью обмотки управления ЭМУ, являющейся нагрузкой для вторичной цепи стабилизирующего трансформатора, пренебречь.

## Решение.

Передаточная функция системы без стабилизирующего трансформатора имеет вид

$$W(s) = \frac{R_{\Sigma}}{(T_{su}T_{sm}s^{2} + T_{sm}s + 1)(T_{\kappa s}s + 1)(T_{\Sigma}s + 1)}$$

Передаточная функция стабилизирующего трансформатора при включении его вторичной обмотки на активную нагрузку

$$W_{oc}(s) = \frac{\alpha_{oc}T_{T1}s}{(T_{T1}s+1)(T_{T2}s+1)}$$

где

$$\begin{aligned} \alpha_{\rm oc} &= \frac{r_{\rm y_3}}{r_{\rm r_2} + r_{\rm y_3}} \cdot k_{\rm r}; \quad k_{\rm r} = \frac{w_{\rm r_2}}{w_{\rm r_1}}, \\ T_{\rm r_1} &= \frac{L_{\rm r_1}}{r_{\rm r_1}}; \quad T_{\rm r_2} = \frac{L_{\rm r_2}}{r_{\rm r_2} + r_{\rm y_3}}. \end{aligned}$$

Передаточная функция разомкнутой системы с учетом стабилизирующего трансформатора

$$W_{\rm cr}(s) = \frac{W_{\rm HO}(s) W_{\rm OXB}(s)}{1 + W_{\rm OXB}(s) W_{\rm oc}(s)}, \qquad (3-6)$$

где  $W_{Ho}(s)$  — передаточная функция звеньев, не охваченных обратной связью;

W<sub>охв</sub> (s) — передаточная функция звеньев, охваченных обратной связью;

$$W_{\rm HO}(s) = \frac{k_{\rm A}k_{\rm TF}k_{\rm H}k_{\rm By}}{T_{\rm FH}T^{\rm S}_{\rm SM}s^{\rm S} + T_{\rm SM}s + 1} = \frac{k_{\rm HO}}{T_{\rm FH}T_{\rm SM}s^{\rm S} + T_{\rm SM}s + 1}$$

где.

$$k_{\rm HO} = k_{\rm g} k_{\rm TT} k_{\rm n} k_{\rm yy} = 9,94;$$

$$W_{\text{oxb}}(s) = \frac{k_{\text{3My}}}{(T_{\Sigma}s+1)(T_{\text{K3}}s+1)},$$

где

$$T_{\Sigma} = T_{\mathrm{y1}} + T_{\mathrm{y2}}.$$

Для исследования системы на устойчивость с учетом введения гибкой обратной связи преобразуем передаточную функцию (3-6) к виду:

$$W_{\rm cr}(s) = \frac{W_{\rm HO}(s)}{W_{\rm oc}(s)} \cdot \frac{W_{\rm OXB}(s) W_{\rm oc}(s)}{1 + W_{\rm OXB}(s) W_{\rm oc}(s)} = \frac{W_{\rm HO}(s)}{W_{\rm oc}(s)} \Phi(s).$$
(3-7)

Для приближенного построения амплитудной и фазовой характеристик рассматривается такой диапазон частот, при котором выполняется условие:

$$W_{\text{oxb}}(j\omega) W_{\text{oc}}(j\omega) | \gg 1.$$

Тогда амплитудно-фазовая характеристика по выражению (3-7) может быть представлена в виде

$$W'_{\mathrm{ct}}(j\omega) = \frac{W_{\mathrm{HO}}(j\omega)}{W_{\mathrm{oc}}(j\omega)},$$

так как

$$\Phi(j\omega) = \frac{W_{\text{OXB}}(j\omega) W_{\text{OC}}(j\omega)}{1 + W_{\text{OXB}}(j\omega) W_{\text{OC}}(j\omega)} \approx 1.$$

Таким образом построение логарифмических амплитудной и фазовой характеристик в первом приближении может быть выполнено по выражению:

$$\begin{split} \dot{L}_{\mathrm{cr}}(\omega) &= 20 \lg A_{\mathrm{Ho}}(\omega) - 20 \lg A_{\mathrm{oc}}(\omega);\\ \varphi_{\mathrm{cr}}'(\omega) &= \varphi_{\mathrm{Ho}}(\omega) - \varphi_{\mathrm{oc}}(\omega), \end{split}$$

где

$$A_{\rm HO}(\omega) = \frac{R_{\rm HO}}{|T_{\rm 9M}T_{\rm SIL}(j\omega)^2 + T_{\rm 9M}j\omega + 1|};$$
  

$$A_{\rm oc}(\omega) = \frac{\alpha_{\rm oc}T_{\rm T1}\omega}{|(T_{\rm T1}j\omega + 1)(T_{\rm T2}j\omega + 1)|};$$
  

$$\varphi_{\rm HO}(\omega) = -\arctan tg \frac{T_{\rm 9M}\omega}{1 - T_{\rm 2M}T_{\rm SIL}\omega^2};$$

 $\varphi_{oc}(\omega) = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \infty - (\operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\tau 1}\omega + \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\tau 2}\omega).$ 

Логарифмические характеристики

$$L'_{\text{ст}}(\omega) = L_{\text{но}}(\omega) - L_{\text{ос}}(\omega)$$
 и  $\varphi'_{\text{ст}}(\omega) = \varphi_{\text{но}}(\omega) - \varphi_{\text{ос}}(\omega)$ 

приведены на рис. 3-6.

Из расположения приближенных логарифмических характеристик  $L_{cr}(\omega)$  и  $\phi_{cr}(\omega)$  следует, что система в рассматриваемом диапазоне частот без учета внутреннего замкнутого контура устойчива, так как при частоте среза  $\omega_c$  амплитудной характеристики  $L_{cr}(\omega)$  избыток фазы  $\Delta \phi_{cr}$  составляет 45°.

Следующий этап исследования системы заключается в проверке устойчивости внутреннего замкнутого контура при разомкнутом состоянии.

Логарифмические характеристики разомкнутого внутреннего контура будут:

$$L_{\text{bk}}(\omega) = 20 \lg | W_{\text{oxb}}(j\omega) W_{\text{oc}}(j\omega) |$$

или

 $L_{\text{BK}}(\omega) = L_{\text{OXB}}(\omega) + L_{\text{OC}}(\omega).$ 

На рис. 3-6 построены логарифмические характеристики  $L_{\text{охв}}(\omega), L_{\text{ос}}(\omega), \varphi_{\text{охв}}(\omega), \varphi_{\text{ос}}(\omega)$  и результирующие  $L_{\text{охв}}(\omega) + L_{\text{ос}}(\omega) = L_{\text{вк}}(\omega)$  и  $\varphi_{\text{вк}}(\omega) = \varphi_{\text{охв}}(\omega) + \varphi_{\text{ос}}(\omega)$ .



Рис. 3-6.

Расположение характеристик  $L_{\rm вк}(\omega)$  и  $\varphi_{\rm вк}(\omega)$  показывает, что внутренний контур устойчив. При частоте среза  $\omega_{\rm вк} = 130 \ се\kappa^{-1}$ логарифмической характеристики  $L_{\rm вк}(\omega)$  избыток фазы  $\Delta \varphi_{\rm вк}(\omega)$  составляет 18°.

Определив устойчивость внутреннего замкнутого контура, можно завершить исследование устойчивости всей системы по логарифмическим характеристикам:

$$L_{\rm cr}(\omega) = \dot{L}_{\rm cr}(\omega) + \Delta L(\omega);$$
  
$$\varphi_{\rm cr}(\omega) = \varphi_{\rm cr}'(\omega) + \Delta \varphi(\omega),$$

где

$$\Delta L(\omega) = 20 \lg \left| \frac{W_{\text{oxb}}(j\omega) W_{\text{oc}}(j\omega)}{1 + W_{\text{oxb}}(j\omega) W_{\text{oc}}(j\omega)} \right|_{1}$$

$$\Delta \varphi (\omega) = \arg \frac{W_{\text{oxb}} (j\omega) W_{\text{oc}} (j\omega)}{1 + W_{\text{oxb}} (j\omega) W_{\text{oc}} (j\omega)}.$$

Логарифмические характеристики

 $L_{\text{BK}}(\omega) = L_{\text{OXB}}(\omega) + L_{\text{OC}}(\omega)$ 

И

 $\phi_{\text{RK}}(\omega) = \phi_{\text{OXB}}(\omega) + \phi_{\text{OC}}(\omega)$ 

являются исходными для построения характеристик  $\Delta L(\omega)$  и  $\Delta \varphi(\omega)$ . Для этого при одинаковых частотах определяются значения амплитуды  $L_{\rm BK}(\omega)$  и фазы  $\varphi_{\rm BK}(\omega)$  из кривых рис. 3-6, которые наносятся на номограмму, приведенную в приложении (П-21). Значения амплитуды и фазы для внутреннего контура в замкнутом состоянии непосредственно считываются из этой номограммы, на которой сплошными линиями указаны  $\Delta L(\omega)$ , а пунктирными  $\Delta \varphi(\omega)$ .

Результаты определения этих величин дают кривые  $\Delta L(\omega)$  и  $\Delta \varphi(\omega)$ , нанесенные на рис. 3-6.

Точная амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

$$L_{\rm cr}(\omega) = L_{\rm ho}(\omega) - L_{\rm oxb}(\omega) + \Delta L(\omega),$$
  
$$\varphi_{\rm cr}(\omega) = \varphi_{\rm ho}(\omega) - \varphi_{\rm oxb}(\omega) + \Delta \varphi(\omega)$$

нанесены на том же рисунке. Как следует из расположения этих кривых, система автоматического регулирования и с учетом влияния замкнутого внутреннего контура оказывается устойчивой. Запас устойчивости по фазе составляет около 45°.

**Пример 3-7.** Проверить систему автоматического регулирования на устойчивость с параметрами примера 3-1, если гибкой емкостной обратной связью охвачены ЭМУ и электронный усилитель по схеме рис. 3-1.

Параметры цепи гибкой обратной связи и электронного усилителя:

$$\alpha_{oc} = 0.563; T_{oc} = 0.0974 \ ce\kappa; \ \omega_{oc} = 10.26 \ ce\kappa^{-1}; \ k_{sv} = 28.4.$$

Проверку устойчивости произвести методом логарифмических характеристик.

9 А. В. Башарин 1640

#### Решение.

Проверка системы на устойчивость проводится в последовательности, аналогичной принятой в примере 3-6. Строятся логарифмические характеристики:

$$\begin{split} L_{\rm cr}^{\prime}\left(\omega\right) &= L_{\rm Ho}\left(\omega\right) - L_{\rm oc}\left(\omega\right), \\ \varphi_{\rm cr}^{\prime}\left(\omega\right) &= \varphi_{\rm Ho}\left(\omega\right) - \varphi_{\rm oc}\left(\omega\right). \end{split}$$

по передаточным функциям

$$W_{\rm HO}(s) = \frac{R_{\rm HO}}{T_{\rm SIL}T_{\rm SM}s^2 + T_{\rm SM}s + 1},$$

где

$$k_{\text{Ho}} = k_{\text{g}} k_{\text{Tr}} k_{\text{g}} = 4,84 \cdot 0,2 \cdot 0,9 = 0,88;$$
  
 $W_{\text{oc}}(s) = \frac{a_{\text{oc}} T_{\text{oc}} s}{T_{\text{oc}} s + 1}.$ 

Как видно из рис. 3-7, система в первом приближении, без учета внутреннего замкнутого контура, устойчива. Запас устойчивости по фазе составляет 59°.

Внутренний контур также устойчив, так как из логарифмических характеристик

$$L_{\rm BK}(\omega) = L_{\rm oxb}(\omega) + L_{\rm oc}(\omega),$$
$$\varphi_{\rm BK}(\omega) = \varphi_{\rm oxb}(\omega) + \varphi_{\rm oc}(\omega)$$

следует, что запас устойчивости внутреннего контура по фазе составляет 11°.

Как видно из логарифмических характеристик внутреннего контура, в диапазоне частот от 0,1 до 100 значение амплитуды  $L_{\rm вк}(\omega) > 11 \ d\delta$ ; следовательно, поправочная кривая  $\Delta L(\omega)$  не превышает  $\pm 3 \ d\delta$ , и ее можно не учитывать.

Пример 3-8. Проверить на устойчивость систему автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока бумагоделательной машины методом логарифмических частотных характеристик, схема которой приведена на рис. 1-36.

Основные данные электродвигателя приведены в примере 1-22. Числовые значения параметров принять следующие:

$$\begin{split} k_{\Sigma} &= 7,74; \ k_{\pi 2} = 0,755; \ \Phi_{\pi} = 3,9 \cdot 10^{-2} \ eb{e}{6}; \\ k_{\pi} &= 1,38 \ oblue{h}{0} \text{ muh}{\cdot}e; \ k_{\text{smy1}} = 67; \\ k_{\pi r} &= 0,165 \ e{\cdot} \text{muh}{0} \text{o}{6}; \ k_{\text{smy2}} = 45; \\ k_{\pi 1} &= 0,019; \ GD_{\Sigma}^2 = 540 \ \kappa\Gamma{\cdot}m^2; \end{split}$$

скорость вращения секционного электродвигателя на нижнем пределе  $n_{\rm g} = 360 \ o 6/mun$ , отклонение скорости вращения электродвигателя при 30%-ном изменении статического момента в разомкнутой системе управления  $\Delta n_{\rm g} = 20 \ o 6/mun$ .



Рис. 3-7:

9\*

## Решение.

Передаточная функция системы регулирования, выраженная через передаточные функции отдельных звеньев, будет:

$$W(s) = W_{\pi}(s) W_{\text{\tiny ЭМУ}}(s) W_{\text{\tiny TF}}(s) W_{\pi}(s),$$

где

$$W_{\pi}(s) = \frac{\Delta n_{\pi}(s)}{\Delta u_{B}(s)} = \frac{k_{\pi} (T'_{\pi} s - 1) [-1]}{(T_{\Im M} T_{\pi} s^{2} + T_{\Im M} s + 1) (T_{B} s + 1)}$$

(см. пример 2-13);

$$W_{\text{SMy}}(s) = \frac{k_{\text{SMy2}}}{(T_{\Sigma}s+1)(T_{\text{KS}}s+1)+k_{\Pi I}k_{\text{SMy1}}}$$

(см. пример 2-4);

 $W_{\mathrm{Tr}}(s) W_{\mathrm{\pi}}(s) = k_{\mathrm{Tr}} k_{\mathrm{\pi}2}.$ 

Передаточная функция всей системы

$$W(s) = \frac{k_{\pi}k_{\Im M Y2}k_{\pi r}k_{\pi 2} (T'_{\pi}s-1)[-1]}{(T_{\pi}s+1) (T_{\pi}T_{\Im M}s^{2}+T_{\Im M}s+1) (T'_{\Sigma}T_{K3}s^{2}+T'_{1}s+1)},$$

где

132

$$T_{\rm sm} = \frac{GD_{\Sigma}^2}{375} \cdot \frac{r_{\rm RI}}{c_{\rm e}c_{\rm M} \Phi_{\rm R}^2} = \frac{540}{372} \cdot \frac{0.0206 \cdot 1.2}{7.72 \cdot 7.5 \cdot 3.9^2 \cdot 10^{-4}} = 0.4 \ cek - 1.2$$

электромеханическая постоянная времени привода;

$$T_{\pi} = \frac{kU_{\rm H}}{2pn_{\rm H}I_{\rm H}r_{\rm SIL}} = \frac{10.440}{4.1350.372.0,0206.1,2} = 0,087 \ cek$$

постоянная времени якорной цепи электродвигателя;

фиктивная постоянная времени якорной цепи электродвигателя;

$$T_{\rm B} = \frac{2pw_{\rm B}^2}{r_{\rm B}} \cdot \frac{\Delta \Phi_{\rm R}}{\Delta I w_{\rm B}} = \frac{4 \cdot 900^2}{27,8 \cdot 1,2} \cdot \frac{10^{-2}}{1750} = 0,556 \ cek - 10^{-2}$$

постоянная времени обмотки возбуждения электродвигателя;  $T_{\kappa_3} = 0.115$  сек — постоянная времени короткозамкнутой цепи ЭМУ;

 $T_{\Sigma} = T_{y1} + T_{y2} + T_{y3} = 0,019 \ сек - суммарная постоянная времени обмоток управления ЭМУ с учетом всех сопротивлений, установленных в этих цепях;$ 

фиктивная суммарная постоянная времени цепей обмоток управления;

5.636

$$T' = \frac{T_{\Sigma} + T_{\kappa_3}}{1 + k_{\rm m1}k_{\rm 9My1}} = \frac{0.019 + 0.115}{1 + 1.27} = 0.059 \ cek - 1$$

фиктивная постоянная времени ЭМУ.

Звенья второго порядка в передаточной функции системы, характеристические уравнения которых:

$$T_{s}T_{sm}s^{2}T_{sm}s + 1 = 0; \quad 0.0348s^{2} + 0.4s + 1 = 0;$$
  
$$T_{s}T_{vs}s^{2} + T's + 1 = 0; \quad 0.966 \cdot 10^{-3}s^{2} + 0.059s + 1 = 0,$$

соответственно имеют корни вещественные и комплексные. Поэтому первое звено второго порядка будет иметь фиктивные постоянные времени:

$$T_{1\phi} = 0,27$$
 cek;  $T_{2\phi} = 0,13$  cek.

Второе звено приводится к виду

$$T_{1}^{2}s^{2} + 2\varepsilon T_{1}s + 1 = 0,$$

где

$$T_1 = \sqrt{T'_{\Sigma}T_{\kappa_3}} = 3,1 \cdot 10^{-2} ce\kappa; \quad \epsilon = \frac{T'}{2\sqrt{T'_{\Sigma}T_{\kappa_3}}} = 0,95.$$

Преобразованная передаточная функция примет вид

$$W(s) = \frac{k_{\Sigma}(T'_{s}s-1)[-1]}{(T_{B}s+1)(T_{1\phi}s+1)(T_{2\phi}s+1)(T_{1}^{2}s^{2}+2\varepsilon Ts+1)},$$

rдe

$$k_{\Sigma} = k_{\mathrm{d}} k_{\mathrm{SMY2}} k_{\mathrm{TF}} k_{\mathrm{ff}} = 7,74.$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика системы  $L(\omega)$  представляет алгебраическую сумму логарифмических характеристик отдельных звеньев, которые выражаются следующим образом:

$$\begin{split} L_{1}(\omega) &= 20 \lg k_{\Sigma}; \\ L_{2}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{B}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{3}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{1\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{4}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{2\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{5}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(1 - T_{1}^{2}\omega^{2})^{2} + 4\epsilon^{2}T_{1}^{2}\omega^{2}}; \\ L_{6}(\omega) &= 20 \lg \sqrt{(T_{\pi}\omega)^{2} + 1}. \end{split}$$

Сопрягающие частоты:

$$\begin{split} \omega_{1} &= \frac{1}{T_{B}} = \frac{1}{0.556} = 1.8 \ ce\kappa^{-1}; \\ \omega_{2} &= \frac{1}{T_{1\phi}} = \frac{1}{0.27} = 3.7 \ ce\kappa^{-1}; \\ \omega_{3} &= \frac{1}{T_{2\phi}} = \frac{1}{0.13} = 7.7 \ ce\kappa^{-1}; \\ \omega_{4} &= \frac{1}{T_{1}} = \frac{1}{0.031} = 32.3 \ ce\kappa^{-1}; \\ \omega_{5} &= \frac{1}{T'_{g}} = \frac{1}{0.0051} = 196 \ ce\kappa^{-1}. \end{split}$$

Фазовая характеристика φ (ω) является алгебраической суммой фазовых характеристик отдельных звеньев, выражения которых имеют вид

Характеристики  $L(\omega)$  и  $\varphi(\omega)$  построены на рис. 3-8. Из расположения характеристик следует, что система неустойчива. При частоте среза  $\omega_c = 7 \ ce\kappa^{-1}$  значение фазы  $\varphi(\omega)$  составляет 210°. Пример 3-9. Проверить устойчивость системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока с динамической нагрузкой, осуществленной по схеме рис. 2-9 методом логарифмических характеристик при следующих параметрах системы:

$$\begin{aligned} k_{\rm r} &= 1,85; & T_{\rm sm} = 0,3 & cek; \\ k_{\rm BM} &= 0,7; & T_{\rm sm} = 0,04 & * \\ k_{\rm smy} &= 13; & T_{\rm sr} = 0,02 & * \\ r_{\rm sm} &= 0,15 & om; & T_{\rm K3} = 0,048 & * \\ r_{\rm sm} &= 0,15 & om; & T_{\rm Br} = 0,218 & * \\ r_{\rm sm} &= 0,3 & om; & T_{\Sigma} = 0,128 & *. \end{aligned}$$



Рис. 3-8.

135

## Решение.

В примере 2-7 для рассматриваемой системы была получена передаточная функция вида

$$W(s) = \frac{k_{\rm r}k_{\rm 9My}k_{\rm HM}(T_1^2s^2 + T_2s + 1)}{(T_{\Sigma}s + 1)(T_{\rm K3}s + 1)(T_{\rm BT}s + 1)(T_{\rm SII}3Ms^2 + T_{\rm 9M}s + 1)},$$

где

$$T_{1}^{2} = T_{\mathfrak{sM}} \left( T_{\mathfrak{su}} - T_{\mathfrak{sr}} \frac{r_{\mathfrak{sr}}}{r_{\mathfrak{su}}} \right) = 0,3 \cdot \left( 0,04 - 0,02 \cdot \frac{0,15}{0,3} \right) = 0,009 \ ce\kappa^{2};$$
$$T_{2} = T_{\mathfrak{sM}} \left( 1 - \frac{r_{\mathfrak{sr}}}{r_{\mathfrak{su}}} \right) = 0,3 \cdot (1 - 0,5) = 0,15 \ ce\kappa.$$

Определим вид звена операторного множителя в числителе W (s):

$$T_{1}^{2}s^{2} + T_{2}s + 1 = 0,009s^{2} + 0,15s + \tilde{1} = 0;$$
  
$$s_{1,2} = \frac{-0.15 \pm \sqrt{0.15^{2} - 4} \cdot 0.009}{2 \cdot 0.009}.$$

Корни уравнения комплексные; следовательно, рассматриваемое звено может быть представлено колебательным звеном вида

$$T^2s^2 + 2\varepsilon Ts + 1$$

с некоторой фиктивной постоянной времени звена Т, равной

$$T = \sqrt{T_{\rm SM} \left( T_{\rm SIL} - T_{\rm SIT} \frac{r_{\rm SIT}}{r_{\rm SIL}} \right)} = \sqrt{0,009} = 0,095 \ ce\kappa,$$

и относительным коэффициентом демпфирования є, равным

$$r = \frac{T_{9M} \left(1 - \frac{r_{ST}}{r_{SL}}\right)}{2 \sqrt{T_{9M} \left(T_{SL} - T_{ST} - \frac{r_{ST}}{r_{SL}}\right)}} = \frac{0.15}{2 \cdot 0.095} = 0.78.$$

Определим вид звена второго порядка в знаменателе передаточной функции:

$$T_{\mathfrak{su}}T_{\mathfrak{sm}}s^{2} + T_{\mathfrak{sm}}s + 1 = 0;$$
  

$$0,012s^{2} + 0,3s + 1 = 0;$$
  

$$s_{1,2} = \frac{-0.3 \pm \sqrt{0.09 - 4 \cdot 0.012}}{2 \cdot 0.012};$$
  

$$s_{1} = -21,06; \quad s_{2} = -3,94.$$

Веще́ственность корней уравнения позволяет рассматриваемое звено представить в виде двух последовательно соединенных апе-136 риодических звеньев с фиктивными постоянными времени  $T_{1\phi}$  и  $T_{2\phi}$ , численно равными:

$$T_{1\phi} = \frac{1}{21,06} = 0,0474$$
 cek;

$$T_{2\Phi} = \frac{1}{3,94} = 0,254$$
 cer.

Преобразованная передаточная функция будет иметь вид

$$W(s) = \frac{k_{\rm HM}k_{\rm r}k_{\rm 3My}(T^2s^2 + 2\varepsilon Ts + 1)}{(T_{\Sigma}s + 1)(T_{\kappa 3} + 1)(T_{{\rm B}{\rm r}}s + 1)(T_{1\phi}s + 1)(T_{2\phi}s + 1)}$$

По преобразованной передаточной функции на рис. 3-9 построены логарифмические амплитудная  $L(\omega)$  и фазовая  $\varphi(\omega)$ характеристики.

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика представляет алгебраическую сумму асимптотических характеристик отдельных звеньев системы, вычисленных по выражениям:

$$\begin{split} L_{1}(\omega) &= 20 \lg k_{r} k_{_{\rm SMY}} k_{_{\rm HM}} = 20 \lg 16,8 = 24,5 \ \partial 6;\\ L_{2}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{2\varphi}\omega)^{2} + 1};\\ L_{3}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{_{\rm BF}}\omega)^{2} + 1};\\ L_{4}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{_{\rm D}}\omega)^{2} + 1};\\ L_{5}(\omega) &= 20 \lg \sqrt{(T_{-}T^{2}\omega)^{2} + 4\epsilon^{2}T^{2}\omega^{2}};\\ L_{6}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{1\varphi}\omega)^{2} + 1};\\ L_{7}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{_{\rm K3}}\omega)^{2} + 1}. \end{split}$$

Сопрягающие частоты:

$$\omega_{1} = \frac{1}{T_{2\phi}} = 3,94 \ ce\kappa^{-1};$$
  

$$\omega_{2} = \frac{1}{T_{Br}} = 4,6 \ ce\kappa^{-1};$$
  

$$\omega_{3} = \frac{1}{T_{\Sigma}} = 7,8 \ ce\kappa^{-1};$$
  

$$\omega_{4} = \frac{1}{T} = 10,5 \ ce\kappa^{-1};$$
  

$$\omega_{5} = \frac{1}{T_{1\phi}} = 21,06 \ ce\kappa^{-1};$$
  

$$\omega_{6} = \frac{1}{T_{\kappa 3}} = 28 \ ce\kappa^{-1},$$

Фазовая характеристика  $\varphi(\omega)$  представляет алгебраическую сумму фазовых характеристик отдельных звеньев, вычисленных по выражениям:

$$\begin{aligned} \varphi_1(\omega) &= -\arctan \operatorname{tg} T_{2\phi}\omega; \quad \varphi_2(\omega) &= -\arctan \operatorname{tg} T_{\mathrm{Br}}(\omega) \\ \varphi_3(\omega) &= -\arctan \operatorname{tg} T_{\mathrm{F}}\omega; \quad \varphi_4(\omega) &= \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{2eT\omega}{1-\frac{\pi^2}{2}}; \end{aligned}$$

60 31 40 -20 41 20 - 10 ĥI. ws us w[cer] W 0 100 40 20 -10 60 40 -20 L(w) 80 60 -30 80 41 - 100 50 - 120 -60 - 140 - 160 -180 - 200 Рис. 3-9.

 $\begin{aligned} \varphi_5(\omega) &= - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{1\varphi}\omega; \\ \varphi_6(\omega) &= - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{K_3}\omega. \end{aligned}$ 

При частоте среза амплитудной характеристики L (ω) фаза составляет 194°; следовательно, система неустойчива.

Пример 3-10. Проверить устойчивость системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока с активной нагрузкой, осуществляемое по схеме рис. 2-11, методом логарифмических характеристик и определить критический коэффициент усиления при следующих параметрах.

$$k_{\rm r} = 1,2; \ T_{\rm br} = 1,78 \ cek;$$
  
 $k_{\rm HM} = 0,8; \ T_{\rm K3} = 0,15 \ cek;$   
 $k_{\rm sy} = 60; \ T_{\Sigma} = 0,008 \ cek.$   
 $k_{\rm sym} = 10;$   
 $r_{\rm H} = 0,5 \ om;$   
 $r_{\rm sr} = 0,015 \ om.$ 

Решение.

Передаточная функция системы по (2-44) примера 2-8 с учетом электронного усилителя имеет вид

$$W(s) = \frac{k_{\rm r} k_{\rm HM} k_{\rm 3My} k_{\rm 3My} k_{\rm 3} k_{\rm 1}}{(T's+1) (T_{\Sigma}s+1) (T_{\rm K3}s+1)};$$

где

$$k_{1} = \frac{r_{\rm H}}{r_{\rm H} + r_{\rm H\Gamma} + k_{\rm F}r_{\rm H}} = \frac{0.5}{0.5 + 0.015 + 1.2 \cdot 0.5} = 0.448$$
$$T' = \frac{(r_{\rm H} + r_{\rm H\Gamma}) T_{\rm B\Gamma}}{r_{\rm H} + r_{\rm H\Gamma} + k_{\rm F}r_{\rm H}} = \frac{(0.5 + 0.015) \cdot 1.78}{0.5 + 0.15 + 1.2 \cdot 0.5} = 0.8 \ ce\kappa.$$

Выражения амплитудных характеристик отдельных звеньев системы имеют вид

$$\begin{split} L_{1}(\omega) &= 20 \lg k_{r} k_{\rm hm} k_{\rm 3my} k_{1} = 20 \lg 575; \\ L_{2}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T'\omega)^{2} + 1}; \\ L_{3}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{\rm K3}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{4}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{\Sigma}\omega)^{2} + 1}. \end{split}$$

Значения сопрягающих частот:

$$\omega_{1} = \frac{1}{0.8} = 1,25 \ ce\kappa^{-1};$$
$$\omega_{2} = \frac{1}{0.15} = 6,68 \ ce\kappa^{-1};$$
$$\omega_{3} = \frac{1}{0.008} = 125 \ ce\kappa^{-1}.$$

Фазовые характеристики отдельных звеньев системы определяются выражениями:

$$\begin{aligned} \varphi_{1}(\omega) &= - \arctan \operatorname{tg} T'\omega; \\ \varphi_{2}(\omega) &= - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\kappa_{3}}\omega; \\ \varphi_{3}(\omega) &= - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\Sigma}\omega. \end{aligned}$$

Из результирующих логарифмических характеристик  $L(\omega)$  и  $\varphi(\omega)$ , построенных на рис. 3-10, следует, что система неустойчива.

Критический коэффициент усиления системы составляет 44 *дб.* **Пример 3-11.** Будет ли устойчива система автоматического регулирования напряжения синхронного генератора при работе в режиме холостого хода по схеме рис. 2-18 при следующих параметрах:

kr	=	3,5;			$T_{\Sigma} =$	$T_{y1} +$	$T_{y_2}$	= 0,0	)35 d	ек;
k <sub>B</sub>	=	1,0;			$T_{\kappa_3} =$	0,064	сек;			
k <sub>эму1</sub>	===	$k_{\text{эму2}} =$	$k_{_{\rm ЭМУ3}} =$	9,7;	$T_{\rm b} =$	0,25	сек;	-		
k <sub>лэ</sub>	=	0,135			$T_{d0} =$	1,38	сек;			
$k_{{}_{ m H9}}$	=	0,607;			$T_{y3} =$	0,035	сек.	-		

Проверку на устойчивость выполнить методом логарифмических частотных характеристик.

Решение.

Передаточная функция системы (см. пример 2-14) имеет вид

$$W(s) = \frac{(k_{\rm H9} - k_{\rm A9}) k_{\rm 3My} k_{\rm B} k_{\rm F}}{(T_{\Sigma} s + 1) (T_{\rm K3} s + 1) (T_{\rm B} s + 1) (T_{\rm d0} s + 1)}$$



Рис. 3-10.

Коэффициент усиления системы, выраженный в децибелах:  $L_1(\omega) = 20 \lg (k_{H_9} - k_{\pi_9}) k_{_{9MV}} k_{_B} k_{_\Gamma} = 20 \lg 13,6.$ 

Логарифмические амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики отдельных звеньев будут:



Характеристики L (ω) и φ (ω) построены на рис. 3-11. Система неустойчива.

Пример 3-12. Определить, будет ли устойчива система автоматического поддержания постоянства напряжения синхронного генератора по схеме рис. 2-22 с параметрами, приведенными в примере 3-11, если в ней охватить ЭМУ гибкой стабилизирующей обратной связью при  $\alpha = 1$  и  $T_c = 0,1$  сек.

Решение.

Передаточная функция системы на основании примера 2-17 имеет вид

$$W(s) = \frac{k_{\rm r}k_{\rm B} (k_{\rm 3My2}k_{\rm H9} - k_{\rm A9K9My1})}{[(T_{\rm c}s+1) (T_{\rm K3}s+1) (T_{\Sigma}s+1) + T_{\rm Y3}T_{\rm c}s^2 (T_{\rm K3}s+1) + k_{\rm 3My}\alpha T_{\rm c}s]} \times \frac{T_{\rm c}s+1}{(T_{\rm B}s+1) (T_{\rm d0}s+1)} .$$

Это выражение неудобно для логарифмирования, поэтому применение метода логарифмических частотных характеристик для исследования устойчивости системы вызывает известные затруднения.

Определение устойчивости системы в этом случае целесообразно провести критерием Михайлова по перемежаемости корней уравнений мнимой и вещественной частей характеристического уравнения замкнутой системы регулирования.

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$\begin{split} & [(T_{c}s+1)(T_{K3}s+1)(T_{\Sigma}s+1)+T_{y3}T_{c}s^{2}(T_{K3}s+1)+k_{9My3}\alpha T_{c}s]\times\\ & \times (T_{B}s+1)(T_{d0}s+1)+k_{1}k_{B}(k_{9My2}k_{H9}-k_{A9}k_{9My1})(T_{c}s+1)=0. \end{split}$$

После, раскрытия скобок получим следующее уравнение:

$$a_0 s^5 + a_1 s^4 + a_2 s^3 + a_3 s^2 + a_4 s + a_5 = 0, \qquad (3-8)$$

где

$$a_{0} = T_{c}T_{K3}T_{B}T_{d0} (T_{\Sigma} + T_{y3});$$

$$a_{1} = T_{c}T_{B}T_{d0} (T_{\Sigma} + T_{K3}) + T_{c}T_{K3}T_{d0} (T_{\Sigma} + T_{y3}) +$$

$$+ T_{K3}T_{\Sigma}T_{B} (T_{c} + T_{d0}) + T_{y3}T_{c}T_{B} (T_{K3} + T_{d0});$$

$$a_{2} = T_{B}T_{d0} (T_{\Sigma} + T_{c} + T_{K3}) + T_{\Sigma}T_{B} (T_{K3} + T_{c}) + T_{c}T_{B} (T_{K3} + T_{y3})$$

$$+ T_{d0}T_{\Sigma} (T_{c} + T_{K3}) + k_{3My3}\alpha T_{c}T_{B}T_{d0} + T_{d0}T_{c} (T_{K3} + T_{y3}) +$$

$$+ T_{c}T_{K3} (T_{\Sigma} + T_{y3});$$

$$a_{3} = T_{B}T_{d0} + T_{\Sigma}T_{B} + T_{c}T_{B} + T_{K3}T_{B} + T_{c}T_{B}\alpha k_{9MY3} + T_{\Sigma}T_{d0} + T_{c}T_{d0} + T_{c}T_{d0} + T_{c}T_{d0} + T_{c}T_{d0} + T_{c}T_{d0} + T_{c}T_{L} + T_{c}T_{K3} + T_{L}T_{K3} + T_{Y3}T_{c};$$

$$\geq a_{4} = T_{B} + T_{d0} + T_{\Sigma} + T_{c} + T_{K3} + k_{9MY3}\alpha T_{c} + k_{r}k_{B}(k_{9MY2}k_{H9} - k_{\pi9}k_{9MY1}) T_{c};$$

$$a_{5} = k_{r}k_{B}(k_{9MY2}k_{H9} - k_{\pi9}k_{9MY1}) + 1.$$

После подстановки численных значений коэффициентов получим:

$$1,54 \cdot 10^{-4}s^{5} + 6,1 \cdot 10^{-3}s^{4} + 0,42s^{3} + 2,26s^{2} + 4,4s + 17 = 0$$

Для определения устойчивости системы критерием Михайлова заменим в уравнении оператор *s* на *j* ю и выделим вещественную и мнимую части, т. е. уравнение (3-8) приведем к виду

$$F(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega) = 0,$$

где

$$U(\omega) = 6,1 \cdot 10^{-3}\omega^4 - 2,26\omega^2 + 17;$$
  
$$V(\omega) = 1,54 \cdot 10^{-4}\omega^5 - 0,42\omega^3 + 4,4\omega.$$

Для определения перемежаемости и вещественности корней уравнений  $U(\omega)$  и  $V(\omega)$  определим значения корней  $V(\omega) = 0$ , т. е.

$$\omega (1,54 \cdot 10^{-4} \omega^4 - 0,42 \omega^2 + 4,4) = 0;$$

Перемежаемость корней будет обеспечена, если при подстановке корней  $\omega_1 = 0$ ,  $\omega_3^2 = 5.2$  и  $\omega_5^2 = 2687$  в уравнение  $U(\omega) = 0$  знак у этой функции будет чередоваться:

при

 $\omega_1 = 0$   $U(\omega) > 0$ 

при

$$\omega_3^2 = 5,2$$

$$U(\omega) = 6, 1 \cdot 10^{-3} \cdot (5,2)^2 - 2, 26 \cdot 5, 2 + 17 > 0.$$

Знак функции  $U(\omega)$  не чередуется, следовательно, система неустойчива.

Пример 3-13. Проверить устойчивость системы автоматического устранения перекосов методом логарифмических характеристик по схеме рис. 2-24 примера 2-19, если числовые значения параметров системы будут:

Постоянная времени обмотки возбуж-	T 0 695 ann	
дения вольтодооавочной машины	$I_{\rm B} = 0,000$ CeK,	4
истоянная времени цепи оомотки управления ЭМУ	$T_{\rm v} = 0,005 \ ce\kappa;$	
Постоянная времени короткозамкну- той цепи ЭМУ	$T_{\rm K3} = 0,1$ cer;	
Коэффициент отрицательной обратной связи ЭМУ по напряжению	$k_{\rm H} = 0.25;$	
Эквивалентная постоянная времени		
фазочувствительного выпрямителя	$T_{\rm cb} = 0,022 \ ce\kappa;$	
Постоянная времени цепи якоря	$T_{a}^{*} = 0.055 \ ce\kappa;$	
Электромеханическая постоянная	*	
времени привола	$T_{\rm m} = 0.74 \ ce\kappa$	

## Решение.

Передаточная функция разомкнутой системы, полученная в примере 2-19, определялась выражением:

$$W(s) = \frac{\Delta \theta(s)}{\Delta \varphi(s)} =$$

 $= \frac{1}{(T_{\rm B}s+1)[(T_{\rm Y}s+1)(T_{\rm KR}s+1)+k_{\rm H}](T_{\rm \Phi}s+1)(T_{\rm R}T_{\rm PM}s^2+T_{\rm PM}s+1)s}.$ 

Если передаточную функцию электромашинного усилителя, охваченного жесткой обратной связью, преобразовать к виду, удобному для логарифмирования, то получим:

$$W(s) = \frac{k_{\rm B}k_{\rm y}k_{\rm \phi}k_{\rm \theta}\frac{1}{i_{\rm c}} \cdot k'_{\rm 3My}}{(T_{\rm B}s+1)\left[T_{1\phi}^2s^2 + T_{2\phi}s+1\right](T_{\rm \phi}s+1)(T_{\rm g}T_{\rm 3M}s^2 + T_{\rm 3M}s+1)s},$$
(3-9)

где

$$\vec{k_{\text{9My}}} = \frac{k_{\text{9My}}}{1+k_{\text{H}}};$$

$$T_{1\Phi}^{2} = \frac{T_{y} \cdot T_{\text{K3}}}{1+k_{\text{H}}};$$

$$T_{2\Phi} = \frac{T_{\text{K3}} + T_{y}}{1+k_{\text{H}}}.$$

Определяем вид звеньев в знаменателе выражения (3-9) по корням характеристических уравнений:

 $T_{1\phi}^2 s^2 + T_{2\phi} s + 1 = 0; \quad 0,0004s^2 + 0,084s + 1 = 0.$ 

Корни уравнения — вещественные:

$$s_1 = -197; \quad s_2 = -13.$$

 $T_{\rm H}T_{\rm SM}s^2 + T_{\rm SM}s + 1 = 0; \quad 0,041s^2 + 0,74s + 1 = 0.$ 

Корни вещественные:

 $s_1 = 16,58; \quad s_2 = -1,46; \quad T_{3\Phi} = 0,077 \ ce\kappa; \quad T_{4\Phi} = 0,685 \ ce\kappa.$ 

Выражения для построения логарифмической частотной характеристики будут:

$$\begin{split} L_{1}(\omega) &= 20 \lg D; \\ L_{2}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{B}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{3}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{1\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{4}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{2\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{5}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{6}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{3\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{7}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{4\phi}\omega)^{2} + 1}, \end{split}$$
Сопрягающие частоты и выражения фазовых характеристик для отдельных звеньев соответственно определяются:

 $\omega_1 = \frac{1}{T_{ath}} = 1,46 \ ce\kappa^{-1};$ 4º 1.00  $\omega_2 = \frac{1}{T_n} = 1,46 \ ce\kappa^{-1};$ 20 60 30 40-20  $\omega_3 = \frac{1}{T_{th}} = 4,55 \ ce\kappa^{-1};$ 20 -10 x 60  $\omega_4 = \frac{1}{T_{\rm ob}} = 13 \ ce\kappa^{-1};$  $\omega \langle \omega_c | \omega \rangle$ W, W, W CERT 0 1011 100 11 - 20 -10  $\omega_{5} = \frac{1}{T_{3b}} = 16,56 \ ce\kappa^{-1};$ 1 40 -20  $\omega_6 = \frac{1}{T_{10}} = 197 \ ce\kappa^{-1};$ - 60 -30 -1  $\varphi_1(\omega) = - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{4d\omega}\omega;$ ~ 80 -40 - 100  $\varphi_2(\omega) = - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\mathrm{B}}\omega;$ -50 1100 - 120 60.  $\varphi_3(\omega) = - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\phi}\omega;$ L(w) -140  $\varphi_4(\omega) = - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{2\omega}\omega;$  $\varphi_s(\omega)$ .120 -160  $\varphi_5(\omega) = - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{3\Phi}\omega;$ -180  $\varphi_6(\omega) = - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{1\omega}\omega;$ -200 -220  $\varphi_7(\omega) = -\frac{\pi}{2}.$ Рис. 3-12.

Логарифмические характеристики  $L(\omega)$  и  $\phi(\omega)$  построены на рис. 3-12.

При частоте среза  $\omega_c$  значение фазы будет равно 260°. Система неустойчива.

# 3-3. Стабилизация неустойчивых систем автоматического регулирования

Пример 3-14. Привести в устойчивое состояние систему автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока (с параметрами примера 3-10 и принципиальной схемой 10 А. В. Башарин 1640 145



рис. 2-11) введением в систему последовательного дифференцирующего контура, передаточная функция которого



#### Решение.

На рис. 3-13, по данным примера 3-10, построены логарифмические характеристики  $L_{\rm Hc}(\omega)$  и  $\varphi_{\rm Hc}(\omega)$  без стабилизирующих устройств. Значение фазы нестабилизированной системы при частоте среза  $\omega_{\rm c}$  составляет 205°.

Дифференцирующий контур обладает свойством в определенной полосе частот обеспечивать на выходе опережающий по фазе

146

где

входной сигнал с фиксированным максимумом фазы  $\phi_{\text{макс}}(\omega) = \arcsin \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$ , как показано на рис. 3-14.

Для приведения системы в устойчивое состояние необходимо фазовую характеристику неустойчивой системы φ<sub>нс</sub> (ω) в окрестности частоты среза ω<sub>с</sub> несколько «приподнять».

Одним из способов выполнения этого условия является выбор частоты среза стабилизированной системы  $\omega_c$  правее частоты среза  $\omega_c$ . Такой выбор обеспечивает «поднятие» характеристики  $\varphi(\omega)$  на величину, при которой общее значение фазы при  $\omega = \omega_c$ 



Рис. 3-14. Логарифмические характеристики дифференцирующего звена.

по абсолютному значению будет меньше 180°. Поэтому выбираем параметры дифференцирующего контура так, чтобы частота среза нестабилизированной системы расположилась между сопрягающими частотами  $\frac{1}{T_1}$  и  $\frac{\alpha}{T_1}$  стабилизирующего контура.

Величина α выбирается из условия получения необходимого опережения фазы, обеспечивающей устойчивость системы в целом.

Принимаем:  $\omega_1 = 30 \ ce\kappa^{-1}$ ;  $\alpha = 10$ .

Таким образом, параметры дифференцирующего контура, выбранные из условия устойчивости, будут:

$$T_1 = \frac{1}{\omega_1} = \frac{1}{30} = 0,033$$
 cek;  
 $\alpha = 10.$ 

На рис. 3-13 построены логарифмические амплитудная и фазовая характеристики стабилизированной системы  $L_{\rm cr}(\omega)$  и  $\varphi_{\rm cr}(\omega)$ , из которых видно, что система стала устойчивой, с запасом устойчивости по фазе, равным 12°.

10\*

Передаточная функция стабилизированной системы будет:

$$W(s) = \frac{k_{\Gamma}k_{HM}k_{\Im M}yk_{\Im Y}k_{1}\frac{1}{\alpha}(T_{1}s+1)}{(T's+1)(T_{\Sigma}s+1)(T_{K3}s+1)(\frac{T}{\alpha}s+1)}$$

Из этого следует, что стабилизация системы дифференцирующим контуром приводит к снижению коэффициента усиления системы. Поэтому для поддержания неизменной статической точности необходимо иметь возможность повышать коэффициент усиления электронного усилителя.

Пример 3-15. По условиям примера 3-10 нривести систему рис. 2-11 в устойчивое состояние введением в нее последовательного интегрирующего контура, передаточная функция которого

$$W(s) = \frac{\frac{T_1}{\alpha}s + 1}{\frac{T_1s + 1}{\tau_1s + 1}}$$

Решение.

Интегрирующий контур в отличие от дифференцирующего в определенной полосе частот дает на выходе сигнал, отстающий по фазе от входного. Максимум этого отставания определяется частотой

Для стабилизации системы сопрягающие частоты стабилизирующего контура  $\frac{1}{T_1}$  и  $\frac{\alpha}{T_1}$  выбираются таким образом, чтобы они располагались значительно левее частоты среза  $\omega_c$ . В этом случае «опускание» фазо-частотной характеристики  $\varphi(\omega)$  в диапазоне этих частот не окажет влияния на изменение фазы в окрестности частоты среза  $\omega_c$ , а частота среза  $\omega_c$  стабилизированной системы должна переместиться влево.

На рис. 3-15 нанесены логарифмические характеристики  $L_{\rm Hc}$  ( $\omega$ ) и  $\varphi_{\rm Hc}$  ( $\omega$ ) нестабилизированной системы, построение которых было выполнено на рис. 3-10.

Логарифмические характеристики стабилизирующего контура  $L_{cs}(\omega)$  и  $\phi_{cs}(\omega)$  построены при следующих значениях сопрягающих частот:

$$\omega_{1c3} = \frac{1}{T_1} = 0,04 \ ce\kappa^{-1};$$

$$\omega_{2c3} = \frac{\alpha}{T_1} = 0,67$$
 сек<sup>-1</sup> и  $\alpha = 16,75$ .

При частоте среза ω<sub>с</sub> запас устойчивости по фазе составляет 27° 148

Передаточная функция стабилизированной системы будет!

$$W(s) = \frac{k_{\rm r}k_{\rm HM}k_{\rm 3My}k_{\rm 3y}k_{\rm 1}\left(\frac{T_{\rm 1}}{\alpha}s+1\right)}{(T's+1)(T_{\Sigma}s+1)(T_{\rm K3}s+1)(T_{\rm 1}s+1)},$$

где

$$\alpha = \frac{r_1 + r_2}{r_2}; \quad T_1 = (r_1 + r_2)C.$$



Рис. 3-15.

Пример 3-16. По условиям примера 3-10 привести систему по рис. 2-11 в устойчивое состояние введением последовательного интегро-дифференцирующего контура.

Передаточная функция интегро-дифференцирующего контура имеет вид

$$V(s) = \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{T_1T_2s^2 + (T_1+T_2+r_1C_2)s+1} = \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{(T_1s+1)(T_2s+1)},$$

149

$$T_{1} = r_{1}C_{1}; \qquad T_{2} = r_{2}C_{2};$$

$$T_{1}' = \frac{2T_{1}T_{2}}{T_{1} + T_{2} + r_{1}C_{2} + \sqrt{(T_{1} + T_{2} + r_{2}C_{1} - 4T_{1}T_{2})};$$

$$T_{2}' = \frac{2T_{1}T_{2}}{T_{1} + T_{2} + r_{1}C_{2} - \sqrt{(T_{1} + T_{2} + r_{2}C_{1} - 4T_{1}T_{2})};$$

Параметры интегро-дифференцирующего контура обычно выбираются такими, при которых обеспечивается неравенство  $T_1 \gg T_2$ ; в этом случае постоянные времени  $T'_1$  и  $T'_2$  с достаточной для практики точностью могут быть выражены формулами:

$$T_1' = \frac{T_2}{\alpha}; \quad T_2' = T_2 \alpha,$$

где

где

 $\alpha = \frac{r_1}{r_1 + r_2}.$ 

$$W(s) = \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{\left(\frac{T_1}{a}s+1\right)(T_2as+1)}$$

Логарифмические характеристики нестабилизированной системы  $L_{\rm nc}(\omega)$  и  $\varphi_{\rm hc}(\omega)$  и схема интегро-дифференцирующего контура приведены на рис. 3-16.

Для приведения системы в устойчивое состояние сопрягающие частоты логарифмической амплитудно-частотной характеристики стабилизирующего контура  $\omega_1 = \frac{\alpha}{T_1}$  и  $\omega_2 = \frac{1}{T_1}$  следует отнести влево от частоты среза  $\omega_c$  нестабилизированной системы так, чтобы фазовая характеристика  $\varphi_{c3}$  ( $\omega$ ) в окрестности частоты среза  $\omega_c$  не способствовала нарастанию отставания фазы стабилизированной системы.

Сопрягающие частоты  $\omega_3 = \frac{1}{T_2}$  и  $\omega_4 = \frac{1}{T_2 \alpha}$  контура рекомендуется выбирать так, чтобы частота среза  $\omega_c$  нестабилизированной системы примерно находилась посредине этих частот.

Логарифмические характеристики стабилизированной системы  $L_{\rm cr}(\omega)$  и  $\phi_{\rm cr}(\omega)$  построены на том же рисунке.



Рис. 3-16.

Параметры интегро-дифференцирующего контура, обеспечивающие устойчивость системы, могут быть определены по сопрягающим частотам и коэффициенту а, численные значения которых находятся из рис. 3-16:

$$\omega_{1} = \frac{\alpha}{T_{1}} = 0,063 \ ce\kappa^{-1}; \quad \omega_{2} = \frac{1}{T_{1}} = 0,6 \ ce\kappa^{-1};$$
  
$$\omega_{3} = \frac{1}{T_{2}} = 63 \ ce\kappa^{-1}; \quad \omega_{4} = \frac{1}{T_{2}\alpha} = 515 \ ce\kappa^{-1};$$
  
$$20 \ lg \ \alpha = -4 \ \partial 6; \quad \alpha = 0,63.$$

### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ Автоматизированного электропривода и выбор корректирующих устройств

#### 4-1. Выбор метода расчета

При исследовании линейных автоматизированных систем в переходных режимах могут быть использованы как прямые, так и косвенные методы оценки качества регулирования.

Для приближенного построения переходных процессов в системах широкое применение нашли частотные методы и методы, основанные на приближенном вычислении корней характеристического уравнения.

К косвенным методам, позволяющим производить оценку качества регулирования систем без построения переходных процессов, относятся интегральные оценки переходных процессов, критерий апериодичности, а также некоторые теоретические и эмпирические формулы оценок показателей качества переходного процесса.

В настоящей главе построение переходных процессов в линейных автоматизированных системах и выбор корректирующих устройств выполнен частотными методами. Приближенное построение переходных процессов в системах при управляющем и возмущающем воздействиях произведено по вещественной частотной характеристике замкнутой системы.

#### 4-2. Выбор корректирующих устройств из условий заданных показателей качества

Пример 4-1. Выбрать параметры последовательного корректирующего устройства в системе автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока, осуществляемой по схеме рис. 3-1, с параметрами системы примера 3-1, при скачкообразном изменений управляющего воздействия; при этом должны быть обеспечены следующие показатели качества:

а) максимальное перерегулирование  $\sigma_{\text{макс}} \leqslant 25\%$ ;

б) время затухания переходного процесса т<sub>макс</sub> ≤ 1,5 сек. Нагрузкой корректирующего устройства считать электронный усилитель с большим входным сопротивлением.



#### - ....

#### Решение.

На рис. 4-1 приведены логарифмические амплитудно-частотная  $L_{\rm Hc}(\omega)$  и фазо-частотная  $\varphi_{\rm Hc}(\omega)$  характеристики нескорректированной системы, построение которых было выполнено на рис. 3-4. Параметры последовательного корректирующего устройства, обеспечивающие заданные показатели качества, зависят от вида типовой вещественной частотной характеристики  $P(\omega)$  или, точнее, от ее параметров (рис. 4-2):

основного коэффициента наклона  $\varkappa = -\frac{\omega_d}{\omega_{\pi}};$ 

дополнительного коэффициента наклона  $\varkappa_a = \frac{\omega_a}{\omega_a}$ ;

коэффициента формы  $\lambda = \frac{\varpi_{\rm B}}{\omega_{\rm m}}$  максимальной ординаты  $P_{\rm макс}$ ; миңимальной ординаты  $P_{\rm мин}$ .

Так как логарифмические частотные характеристики разомкнутой системы имеют зависимые свойства от вещественно-частотных характеристик замкнутых систем [Л. 15], то построение желаемой логарифмической амплитудно-частотной характеристики проводится в следующей последовательности:

1. По заданному значению  $\sigma_{\text{макс}} = 25\%$  по кривой  $\sigma_{\text{макс}} = f(P_{\text{макс}})$  (см. П-20) находим:



Рис. 4-2. Типовая вещественно-частотная характеристика Р ( $\omega$ ).

2. Для  $P_{\text{макс}} = 1,2$ , по кривой  $\tau_{\text{макс}} = f(P_{\text{макс}})$  получаем:

$$\tau_{\text{Make}} = \frac{3\pi}{\omega_{\text{c}}}$$

3. Определяем частоту среза:

$$\omega_{\rm c} = \frac{3\pi}{\tau_{\rm makc}} = \frac{3\pi}{1.5} = 6,25 \ ce\kappa^{=1}.$$

4. Находим Р<sub>мин</sub> по формуле:

 $|P_{\text{MRH}}| = P_{\text{Make}} - 1 = 1, 2 - 1 = 0, 2.$ 

5. На рис. 4-1 через точку  $\omega_c$  проводим прямую с наклоном -20  $\partial 6/ce\kappa$ .

6. По номограмме (см. П-22) определяем для  $P_{\text{макс}} = 1,2$  и  $P_{\text{макн}} = 0,2$  необходимые запасы устойчивости по фазе у и амплитуде  $L_1$ , численные значения которых равны:

$$\gamma = 45^{\circ}; \quad L_1 = \pm 15 \ \partial 6.$$

 Сопрягаем среднечастотную асимптоту желаемой характеристики с низкочастотной и высокочастотной асимптотами нескор-154 ректированной логарифмической характеристики системы так, чтобы в этой зоне обеспечивался необходимый запас устойчивости по амплитуде L<sub>1</sub> и фазе у.

Желаемая логарифмическая характеристика построена на рис. 4-1.

Если обозначить передаточные функции нескорректированной системы через  $W_{\rm hc}$  (s), корректирующего устройства через  $W_{\rm ky}$  (s), а скорректированной системы через  $W_{\rm ck}$  (s), то при последовательном включении корректирующего устройства справедливо следующее выражение:

$$W_{c\kappa}(s) = W_{Hc}(s) W_{\kappa v}(s).$$

Переходя к логарифмической амплитудно-частотной характеристике, получим:

$$20 \lg |W_{ck}(j\omega)| = 20 \lg |W_{Hc}(j\omega)| + 20 \lg |W_{KV}(j\omega)|$$

или

$$20 \lg | \mathcal{W}_{\kappa_{\mathbf{Y}}}(j\omega) | = 20 \lg | \mathcal{W}_{c\kappa}(j\omega) | - 20 \lg | \mathcal{W}_{\mathbf{H}c}(j\omega) |.$$

Соответственно фазо-частотная характеристика будет:

$$\varphi_{\mathrm{K}\mathrm{y}}(\omega) = \varphi_{\mathrm{c}\mathrm{K}}(\omega) - \varphi_{\mathrm{H}\mathrm{c}}(\omega).$$

\_ Фазо-частотная характеристика φ<sub>ку</sub> (ω) может быть построена по амплитудно-фазовой характеристике желаемой логарифмической характеристики L<sub>ск</sub> (ω), имеющей вид

$$W_{c\kappa}(j\omega) = \frac{k_{\Sigma}}{(T_1 i\omega + 1) (T_2 j\omega + 1) (T_3 j\omega + 1)} = \frac{200}{(28j\omega + 1) (0.0384j\omega + 1) (0.02j\omega + 1)},$$
(4-1)

где  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  определены для характеристики  $L_{ck}(\omega)$  на рис. 4-1. По выражению (4-1) на рис. 4-1 построена фазо-частотная характеристика желаемой (скорректированной) системы  $\varphi_{ck}(\omega)$ .

Логарифмическая характеристика корректирующего устройства L<sub>ку</sub> (ω), полученная по выражению

$$L_{\rm KV}(\omega) = L_{\rm cK}(\omega) - L_{\rm ac}(\omega),$$

построена на том же рисунке.

По логарифмической характеристике  $L_{\rm ку}(\omega)$  выбрана схема корректирующего устройства рис. 4-1, представляющая интегродифференцирующее звено, амплитудно-фазовая характеристика которого имеет вид

$$W_{\mathrm{Ky}}(j\omega) = \frac{\left(T_{1}^{\prime}j\omega+1\right)\left(T_{2}^{\prime}j\omega+1\right)}{\left(\frac{T_{1}^{\prime}}{a}j\omega+1\right)\left(T_{2}^{\prime}\alpha_{j}\omega+1\right)}.$$

Численные значения параметров корректирующего устройства будут:

> $T'_{1} = \frac{1}{\omega_{1}} = \frac{1}{12} = 0,083 \text{ cek};$   $T'_{2} = \frac{1}{\omega_{2}} = \frac{1}{26} = 0,0385 \text{ cek};$   $\frac{T'_{1}}{\alpha} = \frac{1}{\omega'_{1}} = \frac{1}{0,035} = 28,6 \text{ cek};$  $T'_{2}\alpha = \frac{1}{\omega'_{2}} = \frac{1}{10000} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ cek}.$

Пример 4-2. Выбрать параметры параллельного корректирующего устройства системы автоматического регулирования скорости электродвигателя по схеме рис. 3-1 и по условиям примеров 3-1 и 4-1. Охваченными обратной связью звеньями считать ЭМУ и электронный усилитель.

Нагрузкой корректирующего устройства является электронный усилитель с большим входным сопротивлением.

Решение.

На рис. 3-4 приведены логарифмические амплитудно-частотная  $L_{\rm HC}(\omega)$  и фазо-частотная  $\varphi_{\rm HC}(\omega)$  характеристики нескорректированной системы. Желаемую логарифмическую амплитудно-частотную характеристику в области средних частот строим в последовательности, изложенной в примере 4-1.

Амплитудно-фазовая характеристика скорректированной системы определяется выражением:

$$W_{\rm ck}(j\omega) = \frac{W_{\rm Ho}(j\omega) W_{\rm oxB}(j\omega)}{1 + W_{\rm oxB}(j\omega) W_{\rm oc}(j\omega)},\tag{4-2}$$

где  $W_{_{\rm Ho}}(j\omega)$  — амплитудно-фазовая характеристика звеньев, не охваченных обратной связью;

W<sub>охв</sub> (jω) — амплитудно-фазовая характеристика звеньев, охваченных обратной связью;

W<sub>oc</sub> (*j*ω) — амплитудно-фазовая жарактеристика корректирующего устройства.

Выражение (4-2) может быть приведено к виду

$$W_{\rm cK}(j\omega) = \frac{W_{\rm Ho}(j\omega)}{W_{\rm oc}(j\omega)} \cdot \frac{W_{\rm oxB}(j\omega) \cdot W_{\rm oc}(j\omega)}{1 + W_{\rm oxB}(j\omega) W_{\rm oc}(j\omega)}.$$
(4-3)

Рассматривая такой интервал частот, для которого будет справедливо выражение

 $W_{\text{oxb}}(j\omega) W_{\text{oc}}(j\omega) \gg 1$ ,

получим:

$$W_{\rm ck}(j\omega) = \frac{W_{\rm Ho}(j\omega)}{W_{\rm oc}(j\omega)}.$$

Логарифмируя выражение (4-4), получим:

$$20 \lg | \mathcal{W}_{ck}(j\omega) = 20 \lg | \mathcal{W}_{HO}(j\omega) | - 20 \lg | \mathcal{W}_{OC}(j\omega) |$$

или

$$20 \lg | W_{oc}(j\omega) = 20 \lg | W_{Ho}(j\omega) | - 20 \lg | W_{c\kappa}(j\omega) |.$$

Для определения логарифмической амплитудно-частотной характеристики цепи обратной связи расчет должен производиться в следующей последовательности:

а) строится логарифмическая характеристика нескорректированной системы  $L_{\rm hc}$  ( $\omega$ );

б) строится логарифмическая характеристика скорректированной системы L<sub>cк</sub> (ω);

в) строится логарифмическая характеристика звеньев, не охваченных обратной связью  $L_{Ho}(\omega)$ ;

г) находится характеристика корректирующего устройства

$$L_{\rm oc}(\omega) = L_{\rm ho}(\omega) - L_{\rm ck}(\omega).$$

На рис. 4-3 приведены амплитудные характеристики нескорректированной системы  $L_{\rm Hc}$  ( $\omega$ ) (построение которой было выполнено в примере 3-4) и звеньев, не охваченных обратной связью  $L_{\rm Ho}$  ( $\omega$ ) по выражению:

$$L_{\mu o}(\omega) = 20 \lg k_{\pi} k_{\pi} k_{\pi} - 20 \lg 1 / 1 - T_1^2 \omega^2 + 4 \varepsilon^2 T_1^2 \omega^2.$$

Как видно из рис. 4-3, если систему корректировать в диапазоне низких и высоких частот, то полученная форма логарифмической амплитудно-частотной характеристики обратной связи  $L_{oc}(\omega)$  показывает невозможность ее реализации пассивной корректирующей цепью.

На рис. 4-3 приведена электрическая схема корректирующего устройства, являющаяся одним из возможных вариантов реализации логарифмической амплитудно-частотной характеристики обратной связи.

Следует отметить, что корректирование системы на малых частотах практического влияния на качество переходного процесса не оказывает.

На рис. 4-4 построена логарифмическая характеристика обратной связи  $L_{\rm oc}(\omega)$  без коррекции системы в диапазоне низких частот.

Очевидно, что переходные процессы в системах с желаемыми логарифмическими характеристиками, приведенными на рис. 4-3

157

(4-4)

и 4-4, существенных различий иметь не будут, так как их вещественно-частотные характеристики при этих корректирующих устройствах практически совпадают, что видно из табл. 4-1.



Рис. 4-3.

Таблица 4-1

Значения вещественно-частотных характеристик при различных корректирующих устройствах  $P_1(\omega)$  — корректирующее устройство рис. 4-4,  $P_2(\omega)$  — корректирующее устройство рис. 4-3

@ cex <sup>-1</sup>	0,01	0,02	0,04	0,08	0,1	0,4	1	ż	4	8	10	20	40	60	80
Ρ <sub>1</sub> (ω)	1	1	1	1	1	1	0,975	0,9	0,65	0,35	0,3	0,075	0,1	0,05	0,025
P2(0)	0,988	0,988	0,990	0,993	0,995	1	0,975	0,9	0,65	0,35	0,3	-0,075	-0,1	-0,05	0,025
158												1 (a)			

Логарифмическая характеристика обратной связи L<sub>oc</sub> (ω) реа-лизуется стабилизирующим трансформатором. В этом случае пе-редаточная функция параллельного корректирующего устройства



Рис. 4-4.

определится выражением:

$$W_{\rm oc}(s) = \frac{k_{\rm T}T_{\rm T1}s}{T_{\rm T1}s+1},$$

где  $T_{r1}$  — постоянная времени первичной цепи стабилизирующего трансформатора;

k<sub>т</sub> — коэффициент трансформации стабилизирующего трансформатора.

159

Значения Т<sub>т</sub> по данным примера составляют 0,0384 сек, а

 $k_{\rm T} = 4.$ 

Проверка на устойчивость внутрённего контура в этом примере проводится аналогично принятому в примере 3-6. В рассматриваемом примере в диапазоне частот от 0,1 до 360 поправка от учета наличия в системе замкнутого внутреннего контура не превышает ±3 дб и поэтому уточнения скорректированной системы можно не производить.

Пример 4-3. В системе автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока по схеме рис. 2-11 с параметрами примера 3-10 при скачкообразном управляющем воздействии определить параметры последовательного корректирующего устройства из условий обеспечения следующих показателей качества: максимальное перерегулирование σмакс ≤ 25%;

время затухания переходного процесса  $\tau_{\text{маке}} \leqslant 0.8$  сек.

Нагрузкой корректирующего устройства считать электронный усилитель с большим входным сопротивлением.

Решение.

Передаточная функция нескорректированной системы (2-42):

$$W_{\rm FC}(s) = \frac{k_{\rm f} k_{\rm HM} k_{\rm 3My} k_{\rm 1} k_{\rm 3y}}{(T's+1) (T_{\Sigma}s+1) (T_{\rm K3}s+1)}$$

где

$$T' = \frac{(r_{\rm H} + r_{\rm SF}) T_{\rm BF}}{r_{\rm H} + r_{\rm SF} + k_{\rm F} r_{\rm H}} = 0.8 \ ce\kappa;$$
$$k_1 = \frac{r_{\rm H}}{r_{\rm H} + r_{\rm SF} + k_{\rm F} r_{\rm H}} = 0.448.$$

На рис. 4-5 приведены логарифмические характеристики  $L_{\rm hc}(\omega)$ и  $\varphi_{\rm hc}(\omega)$  нескорректированной системы, построение которых выполнено на рис. 3-10.

По заданным показателям качества определяем данные, необходимые для построения желаемой логарифмической характеристики (подробное рецение см. пример 4-1):

 $\omega_{\rm c} = rac{3,75\cdot 3,14}{0,8} = 14,7 pprox 15 \ cek^{-1};$   $P_{
m marc} = 1,2; \quad P_{
m meh} = 0,2.$ 

Запасы устойчивости по амплитуде и фазе:

 $L_1 = \pm 15 \ \partial 6; \quad \gamma = 45^\circ.$ 

По логарифмической характеристике  $L_{oc}(\omega)$  выбрана схема интегро-дифференцирующего корректирующего устройства, амплитудно-фазовая характеристика которого имеет вид

$$W_{\rm oc}(j\omega) = \frac{(T_1j\omega+1)(T_2j\omega+1)}{\left(\frac{T_1}{\alpha}j\omega+1\right)(T_2\alpha j\omega+1)}.$$

Из рис. 4-5 имеем:

$$T_{1} = \frac{1}{\omega_{1}} = 0.8 \text{ cek}; \quad T_{2} = \frac{1}{\omega_{2}} = 0.15 \text{ cek};$$
$$\frac{T_{1}}{\alpha} = \frac{\alpha}{\omega} = 3.3 \text{ cek}; \quad T_{2}\alpha = \frac{1}{\alpha\omega_{2}} = 0.0033 \text{ cek}.$$

Пример 4-4. Определить параметры параллельного корректирующего устройства для системы автоматического поддержания



Рис. 4-5.

постоянства скорости вращения секционного электродвигателя бумагоделательной машины по схеме рис. 1-36 примера 1-22. При скачкообразном изменении управляющего воздействия в системе должны обеспечиваться следующие показатели качества:

максимальное перерегулирование  $\sigma_{\text{макс}} \leqslant 25\%$ ;

время затухания переходного процесса т<sub>макс</sub> ≤ 1,5 сек.

Звеном, охваченным обратной связью, считать электромашинный усилитель. Расчеты и исходные параметры, необходимые для

11 А. В. Башарин 1640

построения логарифмических характеристик системы, приведены в примере 3-8.

#### Решение.

162

На рис. 4-6 по методике, изложенной в примере 4-2, построены логарифмические характеристики системы:

а) желаемая характеристика  $L_{ck}$  ( $\omega$ ) с частотой среза  $\omega_c = \frac{3\pi}{1.5} \approx 6.3 \frac{1}{ce\kappa}$  и запасами устойчивости по модулю  $\pm 15 \ \partial 6$  и фазе 45°;



Рис. 4-6.

б) звеньев, не охваченных обратной связью  $L_{\rm Ho}$  ( $\omega$ ) по передаточной функции

$$W_{\rm HO}(s) = \frac{k_{\rm g}k_{\rm TF}k_{\rm ff}\left(T_{\rm gs}'s-1\right)\left[-1\right]}{\left(T_{\rm gs}s+1\right)\left(T_{\rm 1}\varphi s+1\right)\left(T_{\rm 2}\varphi s+1\right)};$$

 $L_{\text{Ho}}(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega) + L_3(\omega) + L_4(\omega) + L_5(\omega),$ 

$$\begin{split} L_{1}(\omega) &= 20 \lg k_{g} k_{rr} k_{n} = 20 \lg 0,172; \\ L_{2}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{B}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{3}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{1\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{4}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{2\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{5}(\omega) &= 20 \lg \sqrt{(T'_{g}\omega)^{2} + 1}, \end{split}$$

с численными значениями сопрягающих частот

$$\begin{split} \omega_{1} &= \frac{1}{T_{B}} = \frac{1}{0.556} = 1.8 \ ce\kappa^{-1}; \\ \omega_{2} &= \frac{1}{T_{1\phi}} = \frac{1}{0.27} = 3.7 \ ce\kappa^{-1}; \\ \omega_{3} &= \frac{1}{T_{2\phi}} = \frac{1}{0.13} = 7;7 \ ce\kappa^{-1}; \\ \omega_{4} &= \frac{1}{T_{c}'} = \frac{1}{0.0051} = 196 \ ce\kappa^{-1} \end{split}$$

в) логарифмическая характеристика обратной связи:

$$L_{\rm oc}(\omega) = L_{\rm ho}(\omega) - L_{\rm ck}(\omega).$$

Одним из возможных корректирующих устройств, реализующим логарифмическую характеристику  $L_{oc}$  ( $\omega$ ), может быть использован контур, электрическая схема которого приведена на рис. 4-6.

Параметры подобного корректирующего устройства определяются по методике, изложенной в [Л. 15].

В целях обеспечения заданной статической точности коэффициент усиления считать до и после введения корректирующего контура неизменным. Сохранение постоянства коэффициента усиления можно обеспечить изменением настройки жесткой обратной связи по напряжению, охватывающей ЭМУ.

Для проверки устойчивости внутреннего контура построена характеристика:

$$L_{\text{BK}}(\omega) = L_{\text{oxb}}(\omega) + L_{\text{oc}}(\omega).$$

Логарифмическая характеристика охваченных звеньев построена по амплитудно-фазовой характеристике ЭМУ:

$$W_{\text{QXB}}(j\omega) = \frac{k_{\text{MY}}}{T_1^2(j\omega)^2 + 2\varepsilon T_1 j\omega + 1},$$

представляющего колебательное звено с параметрами:

 $T_1 = 0,031; \quad \varepsilon = 0,95; \quad k_{\text{MV}} = 20 \lg 45.$ 

Произведем уточнение характеристик скорректированной системы.

Необходимость в уточнении обусловливается тем, что поправка от внутреннего замкнутого контура в диапазоне существенных частот превышает  $\pm 3 \, \partial 6$ , т. е. точность приближенного построения асимптотических логарифмических характеристик апериодических звеньев.

Точные амплитудная L<sub>ск</sub> (ω) и фазовая φ<sub>ск</sub> (ω) характеристики системы определяются из уравнений:

$$L_{c\kappa}(\omega) = L_{c\kappa}(\omega) + \Delta L(\omega);$$
  
$$\varphi'_{c\kappa}(\omega) = \varphi_{c\kappa}(\omega) + \Delta \varphi(\omega).$$

Поправочные кривые  $\Delta L$  ( $\omega$ ) и  $\Delta \varphi$  ( $\omega$ ) строятся по номограмме замыкания (см. П-21), входными величинами для которой являются результирующие логарифмические амплитудно- и фазо-частотные характеристики:

$$\begin{split} L_{\text{oxb}}\left(\omega\right) + L_{\text{oc}}\left(\omega\right);\\ \phi_{\text{oxb}}\left(\omega\right) + \phi_{\text{oc}}\left(\omega\right). \end{split}$$

Уточненные характеристики приведены на рис. 4-6 и обозначены  $L'_{c\kappa}$  ( $\omega$ ) и  $\phi'_{c\kappa}$  ( $\omega$ ).

### 4-3. Построение переходных процессов в автоматизированных системах электропривода

Пример 4-5. В системе автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока, осуществляемой по схеме рис. 3-1 с параметрами, приведенными в примере 4-1, построить переходный процесс при скачкообразном изменении управляющего воздействия.

Построение переходного процесса произвести по вещественной частотной характеристике методом типовых трапецеидальных характеристик. Логарифмические амплитудно- и фазо-частотные характеристики скорректированной системы построены в примере 4-1.

Решение.

По номограмме (см. П-22) и логарифмическим амплитудной и фазо-частотной характеристикам скорректированной разомкнутой системы  $L_{ck}(\omega)$  и  $\varphi_{ck}(\omega)$  на рис. 4-1 строится вещественная частотная характеристика  $P(\omega)$  (рис. 4-7). Полученная частотная характеристика аппроксимируется ломаной (пунктирная линия), состоящей из наклонных и горизонтальных участков. После ап-164 проксимации вещественно-частотная характеристика *P* (ω) представляется в виде пяти трапеций со следующими параметрами: первая трапеция

$$r_{01} = 1; \quad \omega_{d1} = 2,5; \quad \omega_{n1} = 11; \quad \varkappa_1 = \frac{\omega_{d1}}{\omega_n} = \frac{2,5}{11} = 0,227;$$

вторая трапеция

 $r_{02} = 0,2; \quad \omega_{d2} = 11; \quad \omega_{n2} = 15,2; \quad \varkappa_2 = \frac{11}{15,2} = 0,725;$ 



Рис. 4-7.

третья трапеция

 $r_{03} = 0,1; \quad \omega_{d3} = 40; \quad \omega_{n3} = 52; \quad \varkappa_3 = \frac{40}{52} = 0,77;$ 

четвертая трапеция

 $r_{04} = 0,1; \quad \omega_{d4} = 15,2; \quad \omega_{n4} = 22; \quad \varkappa_4 = \frac{15,2}{22} = 0,69;$ 

пятая трапеция

$$r_{05} = 0,2; \quad \omega_{d5} = 22; \quad \omega_{\pi 5} = 40; \quad \varkappa_5 = \frac{22}{40} = 0,55;$$

165

где  $r_{0l}$  — высота трапеции при частоте  $\omega = 0;$   $\omega_{dl}$  — интервал равномерного пропускания частот;  $\omega_{nl}$  — интервал пропускания частот;  $\varkappa_l$  — основной коэффициент наклона. Для вычисления переходной характеристики h(t), соответствующей вещественно-частотной характеристике  $P(\omega)$ , первоначально по таблице h-функций (см. П-24) отыскивают переходную характеристику  $h_{\kappa}(t)$  для единичной трапецеидальной частотной характеристики с параметрами  $r_{0i} = 1$ ,  $\omega_{ni} = 1$  и действительным коэффициентом наклона  $\kappa_i$ .

Переходную характеристику  $h_i(t)$  для реальной трапецеидальной частотной характеристики получают путем умножения всех ее ординат на  $r_{0i}$ :

$$h_i(t) = h_{\varkappa}(t') r_{0i},$$

а все абсциссы делят на ω<sub>пi</sub>:

$$t = \frac{t'}{\omega_{ni}}$$

Строя на рис. 4-8 переходные характеристики для всех трапеций  $h_1(t), h_2(t), h_3(t), h_4(t), h_5(t)$  и производя алгебраическое суммирование ординат всех составляющих переходного процесса, получим переходную характеристику системы:

 $h(t) = h_1(t) + h_2(t) + h_3(t) + h_4(t) + h_5(t).$ 

Переход от характеристики h(t) к регулируемой величине  $\Delta n_{\pi}$  при управляющем воздействии на систему производится при помощи коэффициента k, устанавливающего зависимость между начальными значениями регулируемой величины  $n_{\mu a \mu}$  и входной

$$U_{\rm ax} = U_{\rm y}$$

Эта зависимость определяется на основании статического расчета системы и выражается уравнением;

$$k=\frac{n_{\rm HAY}}{U_{\rm S}}.$$

Так, например, если при начальном значении  $U_{\rm px} = U_{\rm p} = 200~s$  установившееся значение скорости вращения двигателя  $n_{\rm hav}$  составляет 1000 об/мин, то

$$k = \frac{1000}{200} = 5.$$

Таким образом, при изменении  $U_{\mathfrak{s}}$  на величину  $\Delta U_{\mathfrak{s}} = 10 \ s$  установившееся приращение скорости составит:

$$\Delta n_{\pi} = k \Delta U_{\gamma} = 5 \cdot 10 = 50$$
 of/muh.

Текущее значение приращения скорости вращения  $\Delta n_{\pi}(t)$  может быть получено по переходной характеристике h(t) по выражению:

$$\Delta n_{\pi}(t) = \frac{h(t) \,\Delta n_{\pi}}{h(t)_{t \to \infty}} = \frac{h(t) \,k \Delta U_{\vartheta}}{h(t)_{t \to \infty}},$$

где

h(t) — текущее значение переходной характеристики;  $\Delta n_{\mu}$  — установившееся приращение скорости вращения двигателя;

 $h(t)_{t \to \infty}$  — установившееся значение переходной характеристики.

Пример 4-6. Пользуясь методом трапецеидальных вещественных частотных характеристик, построить переходный процесс в системе автоматического поддержания постоянства скорости вращения электродвигателя постоянного тока по схеме рис. 3-1 при скачкообразном изменении нагрузки на его валу.

Параметры нескорректированной системы и корректирующего устройства приведены в примерах 3-1 и 4-1.

Логарифмические характеристики скорректированной системы  $L_{c\kappa}(\omega)$  и  $\phi_{c\kappa}(\omega)$  приведены на рис. 4-1.

#### Решение.

Передаточная функция замкнутой системы регулирования по возмущающему воздействию будет:

$$\Phi_{\scriptscriptstyle B}(s) = \frac{W_{\rm op}(s)}{1 + W_{\rm cK}(s)}, \qquad (4-5)$$

где  $W_{op}(s)$  — передаточная функция электродвигателя по возмущающему воздействию;

W<sub>ск</sub> (s) — передаточная функция скорректированной системы. Для построения логарифмической характеристики замкнутой системы передаточную функцию (4-5) преобразуем к виду

$$\Phi_{\scriptscriptstyle B}(s) = \frac{\frac{1}{W_{\scriptscriptstyle CK}(s)}}{1 + \frac{1}{W_{\scriptscriptstyle CK}(s)}} W_{\scriptscriptstyle OP}(s).$$

Логарифмическую характеристику первого множителя:



можно построить по номограмме замыкания (см. П-21), входными значениями для которой будут обратные логарифмические частотные характеристики  $L_{cx}$  ( $\omega$ ) и  $\phi_{cx}$  ( $\omega$ ).

Следовательно, для одних и тех же частот, определяя значения ординат  $L_{ck}$  ( $\omega$ ) и фазы  $\varphi_{ck}$  ( $\omega$ ) из рис. 4-1 и беря эти значения с обратным знаком, по номограмме получаем значения логарифмических характеристик для замкнутой системы по управляющему воздействию.

Результаты определения сведены в табл. 4-2, по данным которой на рис. 4-9 построены логарифмические характеристики  $M(\omega)$ и  $\psi(\omega)$ .

Таблица 4-2

4				3		· <b>j</b> A				1. A. A.
ω ceκ <sup>-1</sup>	0,1	1	2	4	8	10	20	40	60	100
L <sub>ck</sub> (ω) ∂6	—36	-16	-10	3	+3	+5	+10	+20	+30	+42
φ <sup>ο</sup> <sub>CK</sub> (ω)	68 (292)	90 (—270)	93 (267)	100 (—260)	115 (—245)	123 (—235)	150 (—210)	180 (—180)	200 (—160)	220 (—140)
Μ (ω) ∂6	36	-16	10	4	±0,6	+1,6	+2,5	+0,9	+0,3	+0,05
ψ° (ω)	292 (68)	280 (80)	—285 (75)	300 (60)	315 (45)	—324 (36)	348 (12)	—360 (0)	—360 (0)	

Значения логарифмических характеристик  $M(\omega)$  и  $\psi(\omega)$  замкнутой системы по управляющему воздействию

Передаточная функция двигателя по возмущающему воздействию:

$$W_{\rm op}(s) = \frac{\Delta n_{\rm R}(s)}{\Delta M_{\rm c}(s)} = -\frac{k_{\rm R}'(T_{\rm R}s+1)}{T_{\rm R}T_{\rm 2M}s^2 + T_{\rm 2M}s + 1}$$

или с учетом параметров двигателя получим:

$$W_{\text{op}}(s) = \frac{\Delta n_{\pi}(s)}{\Delta M_{\text{c}}(s)} = -\frac{k'_{\pi}(T_{\pi}s+1)}{T^2s^2+2\varepsilon Ts+1}$$

где  $k'_{\pi}$  — передаточный коэффициент электродвигателя по возмущающему воздействию.

При определении отклонений регулируемой величины  $\Delta n_{\rm g}$  по кривой переходного процесса h(t) оказывается удобным возмущающее воздействие выражать в относительных единицах, а передаточную функцию  $W_{\rm op}$  (s) записывать в виде

$$W_{\rm op}(s) = \frac{\Delta n_{\pi}(s)}{\mu_{\rm c}(s)} = -\frac{k'_{\pi}M_{\rm H}(T_{\pi}s+1)}{T^2s^2 + 2\varepsilon Ts + 1} = -\frac{\Delta n_{\rm c}(T_{\pi}s+1)}{T^2s^2 + 2\varepsilon Ts + 1},$$

где

$$\mu_{c}(s) = \frac{\Delta M_{c}(s)}{M_{B}}; \qquad k'_{A} = \frac{r_{A}}{c_{e}c_{M}\Phi_{\pi}^{2}};$$

 $\Delta n_{\rm c} = M_{\rm H} \frac{r_{\rm H}}{c_{e}c_{M}\Phi_{\rm H}^{2}}$  — изменение скорости вращения двигателя от сброса или наброса номинального момента.



Рис. 4-9.

Из статического расчета  $\Delta n_c$  составляет 60 об/мин. Остальные параметры имеют значения:

$$T_{sg} = 0,041 \ cek;$$
  
 $T = 0,0384 \ cek;$   $\varepsilon = 0,469.$ 

Сопрягающие частоты

$$\omega_{1} = \frac{1}{T_{sg}} = \frac{1}{0.041} = 24.4 \ ce\kappa^{-1};$$
  
$$\omega_{2} = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.0384} = 26 \ ce\kappa^{-1}.$$

Логарифмические характеристики двигателя  $L_{op}(\omega)$  и  $\varphi_{op}(\omega)$  по возмущающему воздействию построены на рис. 4-9.

Производя алгебраическое сложение логарифмических характеристик  $L_{op}(\omega)$ ,  $M(\omega)$  и  $\varphi_{op}(\omega)$ ,  $\psi(\omega)$ , получим логарифмические характеристики замкнутой системы: амплитудно-частотную  $M'(\omega)$  и фазо-частотную  $\psi'(\omega)$ .



Определение вещественной частотной характеристики  $P(\omega)$  производится по номограмме (см. П-23), входными величинами для которой являются  $M'(\omega)$  и  $\psi'(\omega)$ .

Найденные значения  $P(\omega)$  сведены в табл. 4-3, по данным которой на рис. 4-10 построена вещественно-частотная характеристика  $P(\omega)$ .

При замене вещественно-частотной характеристики *P* (ω) трапецеидальными получим четыре трапеции с параметрами: первая трапеция

 $r_{01} = -25,7; \quad \omega_{d1} = 1; \quad \omega_{n1} = 9; \quad \varkappa_1 = \frac{1}{9} = 0,11;$ 

Таблица 4-3

Значения вещественно-частотной характеристики P (ω)

ω cer <sup>-1</sup>	0	0,1	0,4	0,8	1	2	4	8	10	20	40	60	100
Μ' (ω)	<b>`</b>	1	2,5	12	15	25	29	35	36	37	35	<b>. 3</b> 0	25
ψ′ (ω)	_	68	72	80	80	78	60	50	40	20	<b>—3</b> 0	—80	-80
Ρ (ω)	0,3	0,4	0,5	0,7	1	4	14	20	25	30	23	10	0

вторая трапеция  $r_{02} = 4; \quad \omega_{d2} = 9; \quad \omega_{\pi 2} = 14;$  $\varkappa_2 = \frac{9}{14} = 0,644;$ 

третья трапеция  $r_{03} = 25; \quad \omega_{d3} = 30; \quad \omega_{n3} = 65;$  $\varkappa_3 = \frac{30}{65} = 0,48;$ 

четвертая трапеция

 $r_{04} = 5; \quad \omega_{d4} = 65; \quad \omega_{n4} = 99;$  $\varkappa_4 = \frac{65}{99} = 0,722.$ 

Переходные характеристи-<sup>-10</sup> ки, соответствующие отдельным трапецеидальным характеристикам, и переходная характеристика системы построены -20 на рис. 4-11.

Переход от h(t) к  $\Delta n_{\pi}(t)$ может быть осуществлен по выражению:





$$h(t) = \frac{\Delta n_{\pi}(t)}{\mu_{c}},$$

где  $\mu_{c} = \frac{\Delta M_{c}}{M_{H}}$  — относительное изменение момента на валу электродвигателя.

Пример 4-7. В системе автоматического поддержания постоянства скорости вращения секционного электродвигателя бумагоделательной машины по схеме рис. 1-36 с параметрами системы, приведенными в примерах 1-22 и 4-4, построить переходный процесс при скачкообразном изменении управляющего воздействия.

Приближенное построение переходного процесса провести частотным методом.

#### Решение.

По желаемой логарифмической амплитудно-частотной и фазочастотной характеристикам  $L_{ck}$  ( $\omega$ ),  $\phi_{ck}$  ( $\omega$ ), построенным на



Рис. 4-12.

рис. 4-6, и номограмме (см. П-23) строим вещественно-частотную характеристику  $P(\omega)$  способом, изложенным в примере 4-5. Заменяем вещественно-частотную характеристику (рис. 4-12) четырьмя трапециями и определяем их параметры:

 $r_{01} = 0,28; \quad \omega_{d1} = 2; \qquad \omega_{n1} = 8; \quad \varkappa_1 = \frac{2}{8} = 0,25;$  $r_{02} = 0,55; \quad \omega_{d2} = 8; \qquad \omega_{n2} = 12,5; \quad \varkappa_2 = \frac{8}{12.5} = 0,64;$ 

 $r_{03} = 0,25; \quad \omega_{d3} = 12,5; \quad \omega_{n3} = 20; \quad \varkappa_3 = \frac{12,5}{20} = 0,62;$ 

$$r_{04} = 0,25; \quad \omega_{d4} = 20; \qquad \omega_{n3} = 60; \quad \varkappa_4 = \frac{20}{60} = 0,33.$$

 $172^{\circ}$ 

Переходные характеристики отдельных составляющих  $h_1(t)$ ,  $h_2(t)$ ,  $h_3(t)$  и  $h_4(t)$  и системы h(t) построены на рис. 4-13. Методика перехода от h(t) к реальной характеристике  $\Delta n_{\rm g} = f(t)$  показана в примере 4-5.

Пример 4-8. В системе автоматического поддержания постоянства скорости вращения секционного электродвигателя бумагоделательной машины (рис. 1-36) с параметрами примера 4-4 построить переходный процесс при скачкообразном 30%-ном изменении возмущающего воздействия (момента на валу).



Рис. 4-13.

#### Решение.

Амплитудная характеристика системы по возмущающему воздействию может быть записана в виде

$$|\Phi_{\mathbf{B}}(j\omega)| = \left| \frac{\frac{1}{W_{\mathsf{cK}}(j\omega)}}{1 + \frac{1}{W_{\mathsf{cK}}(j\omega)}} W_{\mathsf{op}}(j\omega) \right|.$$

Амплитудная характеристика первого множителя, выраженная в децибелах:

 $M(\omega) = 20 \lg \left| \frac{\frac{1}{W_{c\kappa}(j\omega)}}{1 + \frac{1}{W_{c\kappa}(j\omega)}} \right|$ 

и соответствующая ей фазовая характеристика  $\psi(\omega)$  представляют логарифмические характеристики, полученные по номограмме замыкания (см. П-21), входными величинами для которой являются логарифмические характеристики скорректированной разомкнутой системы  $L_{ck}(\omega)$  и  $\varphi_{ck}(\omega)$ , взятые с обратным знаком. Характеристики  $L_{ck}(\omega)$  и  $\varphi_{ck}(\omega)$  построены на рис. 4-6. Результаты определения  $M(\omega)$  и  $\psi(\omega)$  сведены в табл. 4-4, по данным которой на рис. 4-14 построены кривые  $M(\omega)$  и  $\psi(\omega)$ . По выражению:



 $W_{\rm op}(j\omega) = \frac{\Delta n_{\pi}(T_{\pi\pi}j\omega+1)}{(T_{1\phi}j\omega+1)(T_{2\phi}j\omega+1)}$ 

Рис. 4-14.

Таблица 4-4

Значения логарифмических характеристик  $M(\omega)$  и  $\psi(\omega)$ 

					25						
. 0 сек <sup>-1</sup>	0,1	0,5	1	2	4	6	8	10	20	30	60
L <sub>ck</sub> (ω) ∂6	-17,4	—17,4	-16.5	10	5	0	2	6	. 10	12	30
φ° (ω)	5 (—335)	23 (—337)	45 (—315)	70 (—290)	90 (—270)	100 (—260)	107 (—253)	112 (—248)	145 (—215)	160 (—200)	210 (—150)
Μ (ω) ∂δ	—18	18	17	-11	-6	_2	0,5	+0,6	+2,5	+2,6	+0 <b>,3</b> 5
ψ° (ώ)	—335 (5)	—370 (20)	-320 (40)		-300 (60)	310 (50)		—330 (30)	346 (14)	—352 (8)	-360 0

строятся логарифмические характеристики объекта регулирования  $L_{op}(\omega)$  и  $\phi_{op}(\omega)$ :

$$\begin{split} L_{\rm op}(\omega) &= 20 \lg \Delta n_{\rm g} + 20 \lg \sqrt{(T_{sg}\omega)^2 + 1} - 20 \lg \sqrt{(T_{2\phi}\omega)^2 + 1} = \\ &= 20 \lg 6 + 20 \lg \sqrt{(0,087\omega)^2 + 1} - 20 \lg \sqrt{(0,13\omega)^2 + 1} - \\ &- 20 \lg \sqrt{(0,27\omega)^2 + 1}; \end{split}$$

 $\begin{aligned} \varphi_{op}(\omega) &= \arctan \operatorname{tg} T_{sg}\omega - \arctan \operatorname{tg} T_{1\phi}\omega - \arctan \operatorname{tg} T_{2\phi}\omega = \\ &= \operatorname{arc} \operatorname{tg} 0,0087\omega - \operatorname{arc} \operatorname{tg} 0,027\omega - \operatorname{arc} \operatorname{tg} 0,13\omega, \end{aligned}$ 

где  $\Delta n_{\pi} = 6 \ o \delta / muh$  — изменение скорости вращения электродвигателя при 30%-ном изменении нагрузки.



Рис. 4-15.

Логарифмические характеристики  $L_{op}(\omega)$  и  $\varphi_{op}(\omega)$  построены на том же рис. 4-14.

Произведя алгебраическое сложение характеристик  $L_{op}(\omega)$ ,  $\varphi_{op}(\omega)$  и  $M(\omega)$ ,  $\psi(\omega)$ , получим:

$$M'(\omega) = L_{op}(\omega) + M(\omega);$$
  
$$\psi'(\omega) = \varphi_{op}(\omega) + \psi(\omega).$$

По характеристикам  $M'(\omega)$  и  $\psi'(\omega)$  из рис. 4-14 и номограмме, приведенной в приложении (П-23), строится вещественная частотная характеристика  $P(\omega)$  замкнутой системы (рис. 4-15).

Заменим вещественно-частотную характеристику P ( $\omega$ ) тремя трапециями с параметрами:

$$\begin{array}{ll} r_{01} = 1,88; & \omega_{d1} = 1,2; & \omega_{n1} = 3,7; & \varkappa_1 = 0,325; \\ r_{02} = 2,16; & \omega_{d2} = 7; & \omega_{n2} = 13; & \varkappa_2 = 0,54; \\ r_{03} = 0,4; & \omega_{d3} = 13; & \omega_{n3} = 23; & \varkappa_3 = 0,565. \end{array}$$

Переходные характеристики, соответствующие отдельным трапецеидальным характеристикам  $h_1(t)$ ,  $h_2(t)$ ,  $h_3(t)$ , и переходная

генератора

схеме

скор-

48 CEN

по

характеристика системы h(t)h(t) построены на рис. 4-16. 2,4 Пример 4-9. По данным при $h_{z}(t)$ мера 4-3 построить переходный 20 процесс в системе регулирования напряжения **1**,6 постоянного тока рис. 2-11 при скачкообразном 1,2 управляющем воздействии. h(t)0,8 Решение. Передаточная функция не $h_3(t)$ 0,4 скорректированной системы  $k_{\Gamma}k_{HM}k_{\Theta M y}k_{1}k_{\Theta y}$ 0  $W_{\rm HC}(s) = \frac{T's+1}{(T_{\Sigma}s+1)(T_{\Sigma}s+1)(T_{\rm K3}s+1)}$ 25 cer 05 15 -0,4 Передаточная функция корректирующего устройства: -08  $\frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{(T_1s+1)(T_2as+1)}$  $W_{\rm Ky}(s)$ -12 -16 Передаточная функция  $h_1(t)$ ректированной системы: -20  $W_{\rm ck}(s) = W_{\rm hc}(s) W_{\rm ky}(s).$ Рис. 4-16. P(w) 0,4 P(w) £0 Q2 Q8 Ø 20 40 Q6 Ó,4 **(#**) Q2 Œ 0 3.6 40 32 20 28

Рис. 4-17.

На рис. 4-17 по логарифмическим характеристикам скорректированной разомкнутой системы L<sub>ск</sub> (ω) и φ<sub>ск</sub> (ω) (рис. 4-5) и номограмме (см. П-22) построена вещественно-частотная характеристика Р (ω).

Заменяя P (w) четырьмя трапециями и производя алгебраическое сложение переходных характеристик, построенных по отдельным трапециям, получим переходную характеристику системы h (t) (рис. 4-18).

Как видно из рис. 4-18, максимальное перерегулирование σ<sub>макс</sub> % составляет около 8%, а время переходного процесса около 1.1 сек.

Пример 4-10. По данным примера 4-3 построить переходный процесс в системе автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока по схеме рис. 2-11 при скачкообразном возмущающем воздействии, без учета индуктивности якоря генератора. 12 h(t)

10

Решение.

Передаточная функция объекта регулирования по возмущающему воздействию будет:



h(t)

где  $I_{\rm s} = 440 \ a; \ r_{\rm sr} = 0,015 \ om; \ r_{\rm H} = 0,5 \ om; \ \Delta r_{\rm H} = 10\% r_{\rm H}$ Выражая возмущающее воздействие в относительных единицах, получим:

$$W_{\rm op}(s) = \frac{\Delta u_{\rm r}(s)}{\mu(s)} = \frac{I_{\rm R}r_{\rm R\Gamma}(T_{\rm B\Gamma}s+1)}{(T_{\rm B\Gamma}s+1)\frac{r_{\rm H}+r_{\rm R\Gamma}}{r_{\rm H}} + k_{\rm r}} = \frac{I_{\rm R\Gamma}r_{\rm R\Gamma}(T_{\rm B\Gamma}s+1)}{(T_{\rm B\Gamma}s+1)\alpha + k_{\rm r}}, \quad (4-6)$$

где

$$\mu(s) = \frac{\Delta r_{\rm H}(s)}{r_{\rm H}} \cdot 100\%;$$
  
$$\alpha = 1 + \frac{r_{\rm H}}{r_{\rm H}} = 1 + \frac{0.015}{0.5} = 1.03$$

Приведя выражение (4-6) к виду, удобному для логарифмирования, получим:

$$W_{\mathrm{op}}(s) = \frac{\Delta u_{\mathrm{r}}(s)}{\mu(s)} = \frac{k_{\mathfrak{s}\mathrm{R}}(T_{\mathrm{B}\mathrm{r}}s+1)}{T's+1},$$

где

$$k_{\rm sk} = \frac{I_{\rm s} r_{\rm sr}}{\alpha + k_{\rm r}} = \frac{6.6}{2,23} = 2,95;$$

$$T' = T_{\rm BF} \frac{\alpha}{\alpha + k_{\rm F}} = 0.8 \ cek$$

12 А. В. Башарин 1640

или окончательно:

$$W_{op}(s) = \frac{2,95(1,78s+1)}{0,8s+1}$$

Логарифмическая характеристика объекта регулирования в соответствии с полученной передаточной функцией построена на рис. 4-19 по выражению:

$$L_{op}(\omega) = 20 \lg 2,95 + 20 \lg \sqrt{(1,78\omega)^2 + 1} - 20 \lg \sqrt{(0,8\omega)^2 + 1}.$$

Значение сопрягающих частот будет:

$$\omega_{1} = \frac{1}{T_{BF}} = \frac{1}{1,78} = 0,56 \ ce\kappa^{-1};$$
$$\omega_{2} = \frac{1}{T'} = \frac{1}{0,8} = 1,25 \ ce\kappa^{-1}.$$

Логарифмические характеристики M (ω) и ψ (ω) выражения

$$20 \lg \left| \frac{\frac{1}{W_{c\kappa}(j\omega)}}{1 + \frac{1}{W_{c\kappa}(j\omega)}} \right|$$

строятся по обратным логарифмическим характеристикам скорректированной разомкнутой системы  $L_{c\kappa}(\omega)$  и  $\varphi_{c\kappa}(\omega)$  (рис. 4-19) и номограмме замыкания (см. П-21).

Данные определения М ( $\omega$ ) и  $\psi$  ( $\omega$ ) сведены в табл. 4-5.

Таблица 4-5

Значения логарифмических характеристик M (ω) и ψ (ω) замкнутой системы

			S								
ceĸ <sup>-1</sup>	0,1	1	2	4	6	8	10	20	30	80	100
L <sub>ck</sub> (ω) ∂δ	43	23	17	-12	_7	—5	<b>—3</b> .	2	5	14	16
φ <sub>cκ</sub> (ω)	75 (—285)	90 (—270)	90 (—270)	90 (—270)	90 (—270)	90 (—270)	91 (—269)	93 (—267)	100 (—260)	107 (—253)	112 (—248)
Μ (ω) ∂δ	_43		-17	-12	-8	-6	-4,5	-1,75	_0,7	0,4	0,5
ψ° (ω)	-285 (75)	—275 (85)	-280 (80)	—285 (75)	—295 (65)	-300 (60)	—305 (55)	—322 (38)	330 (30)	—348 (12)	—348 (12)

Вещественно-частотная характеристика замкнутой системы  $P(\omega)$  построена по номограмме (см. П-23) и приведена на рис. 4-20. Разбивая вещественно-частотную характеристику на три трапеции (рис. 4-20), строим переходный процесс системы.



Рис. 4-19.

На рис. 4-21 приведены составляющие переходной характеристики  $h_1(t)$ ,  $h_2(t)$ ,  $h_3(t)$  и суммарная характеристика h(t):

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t) + h_3(t).$$

Пример 4-11. Построить переходный процесс в системе автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока по схеме рис. 2-12, работающего на активно-индуктивную нагрузку при скачкообразном изменении активного сопротивления нагрузки. Стабилизация системы осуществлена последовательным инте-

гро-дифференцирующим контуром.



180

.
Параметры системы:

$$k_{\rm r} = 1,2;$$
  $k_{\rm sy} = 60;$   $T_{\rm ks} = 0,15$  cek;  $T_{\rm br} = 1,78$  cek;  
 $r_{\rm sr} = 0,015$  om;

$$k_{\text{HM}} = 0.8; \quad k_{\text{3My}} = 10; \quad T_{\Sigma} = 0.008 \text{ cek}; \quad r_{\text{H}} = 0.5 \text{ om};$$
  
 $T_{\text{H}} = 0.76 \text{ cek};$ 

$$\alpha = \frac{r_{\pi \Gamma}}{r_{\pi}} = 0,03; \quad T_{\pi} = 0,01 \quad ce\kappa.$$

Решение.

Передаточная функция разомкнутой системы по управляющему воздействию может быть получена из уравнения (2-46) примера 2-9:

$$W(s) = \frac{\Delta u_{\Gamma}(s)}{\Delta u_{BX}(s)} = \frac{k_{\Sigma}}{\left\{ (T_{B}s+1) \left[ 1 + \alpha \frac{T_{R}s+1}{T_{B}s+1} \right] + k_{\Gamma} \right\} (T_{\Sigma}s+1) \cdot (T_{K3}s+1)}.$$
 (4-7)

Приводя выражение (4-7) к виду, удобному для логарифмирования, получим:

kΣ

$$W_{\rm Hc}(s) = \frac{k_{\Sigma}'(T_{\rm H}s+1)}{(T_{\rm K3}s+1)(T_{\Sigma}s+1)(T_{1}^{2}s^{2}+T_{2}s+1)}, \qquad (4-8)$$

575.

где

$$\kappa_{\Sigma} - \frac{1}{1 + a + k_{\Gamma}} = 575,$$

$$T_{1}^{2} = \frac{T_{\Gamma}T_{H} + aT_{g}T_{B\Gamma}}{1 + a + k_{\Gamma}} = \frac{1,78 \cdot 0,76 + 0,000537}{2,23} = \frac{1,35}{2,23} = 0,605$$

$$T_{2} = \frac{(T_{H} + T_{\Gamma}) + a(T_{B\Gamma} + T_{g}) + T_{H}k_{\Gamma}}{1 + a + k_{\Gamma}} =$$

$$= \frac{(0.76 + 1,78) + 0.0537 + 0.76 \cdot 1,2}{2,23} = 1,56.$$

Для определения типа звена второго порядка  $T_1^2 s^2 + T_2 s + 1$  определим корни его характеристического уравнения:

$$0,605s^{2} + 1,56s + 1 = 0;$$
  

$$s_{1,2} = \frac{-1.56 \pm \sqrt{1.56^{2} - 4.0,605}}{2.0,605};$$
  

$$s_{1,2} = -1,3.$$

Так как корни вещественные и равные, то передаточная функция (4-8) может быть приведена к виду

$$W_{\rm Hc}(s) = \frac{\dot{\kappa}_{\Sigma}(T_{\rm H}s+1)}{(T_{\rm K3}s+1)\cdot(T_{\Sigma}s+1)(T_{1\phi}s+1)(T_{2\phi}s+1)}, \qquad (4-9)$$

где

$$T_{1\phi} = T_{2\phi} = \frac{1}{1,3} = 0,764$$
 сек.

По передаточной функции (4-9) на рис. 4-22 строятся асимптотическая логарифмическая  $L_{\rm Hc}(\omega)$  и фазо-частотная  $\varphi_{\rm Hc}(\omega)$  характеристики разомкнутой нескорректированной системы по выражениям:

$$L_{\text{\tiny HC}}(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega) + L_3(\omega) + L_4(\omega) + L_5(\omega) + L_6(\omega);$$

 $\varphi_{\rm Hc}(\omega) = \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\rm H}\omega - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\kappa_3}\omega - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\Sigma}\omega - 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\mathbf{1}\phi}\omega,$ где

$$\begin{split} L_{1}(\omega) &= 20 \lg 575; \\ L_{2}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{1\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{3}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{2\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{4}(\omega) &= 20 \lg \sqrt{(T_{B}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{5}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{R3}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{6}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{\Sigma}\omega)^{2} + 1}. \end{split}$$

Значения сопрягающих частот:

$$\begin{split} \omega_1 &= \omega_2 = \omega_3 = \frac{1}{T_{1\psi}} = \frac{1}{T_{2\psi}} = \frac{1}{T_{\pi}} = \frac{1}{0.76} = 1.31 \ ce\kappa^{-1}.\\ \omega_4 &= \frac{1}{T_{\kappa_3}} = 6.68 \ ce\kappa^{-1};\\ \omega_5 &= \frac{1}{T_{\Sigma}} = 125 \ ce\kappa^{-1}. \end{split}$$

На рис. 4-22 построены логарифмические характеристики разомкнутой неустойчивой системы  $L_{\rm Hc}(\omega)$  стабилизирующего интегродифференцирующего контура  $L_{\rm ky}(\omega)$  по передаточной функции:

$$W_{\rm Ky}(s) = \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{\left(\frac{T_2}{\alpha}s+1\right)(T_2\alpha s+1)};$$

стабилизированной системы  $L_{ck}(\omega)$  и  $\phi_{ck}(\omega)$  по передаточной функции:



Рис. 4-22.

Передаточная функция генератора по возмущающему воздействию может быть составлена из уравнений регулирования примера 2-9:

$$W(s) = \frac{\Delta u_{r}(s)}{\Delta r_{H}(s)} = \frac{I_{s} \frac{(T_{s}s+1)}{(T_{H}s+1)} (T_{Br}s+1) \alpha}{(T_{Br}s+1) \left(1+\alpha \frac{T_{s}s+1}{T_{H}s+1}\right) + k_{r}}.$$
 (4-10)

Приведя выражение (4-10) к виду, удобному для логарифмирования, получим:

$$\frac{\Delta u_{\Gamma}(s)}{\Delta r_{H}(s)} =$$

$$=\frac{I_{\pi}\alpha(T_{\pi}s+1)(T_{B\Gamma}s+1)\frac{1}{1+\alpha+k_{\Gamma}}}{\frac{T_{H}T_{B\Gamma}s+\alpha T_{B\Gamma}T_{\pi}}{1+\alpha+k_{\Gamma}}s^{2}+\frac{(T_{B\Gamma}+T_{H})+\alpha(T_{B\Gamma}+T_{\pi})+T_{H}k_{\Gamma}}{1+\alpha+k_{\Gamma}}s+1}.$$
 (4-11)

Выражая характеристическое уравнение знаменателя передаточной функции через его корни и приращения нагрузки в относительных единицах, получим:

$$\frac{\Delta u_{\Gamma}(s)}{\mu(s)} = \frac{\frac{I_{g}r_{g\Gamma}}{1+\alpha+k_{\Gamma}}(T_{g}s+1)(T_{B\Gamma}s+1)}{(T_{1\phi}s+1)(T_{2\phi}s+1)}$$

Логарифмические характеристики объекта регулирования строятся по составляющим отдельных звеньев:

$$L_{\rm op}(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega) + L_3(\omega);$$

 $\varphi_{\rm op}(\omega) = \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\rm g} \omega + \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{\rm B} \omega - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{1\varphi} \omega - \operatorname{arc} \operatorname{tg} T_{2\varphi} \omega,$ rge

$$\begin{split} L_{1}(\omega) &= 20 \lg \frac{I_{g} r_{gr}}{1 + \alpha + k_{r}}; \\ L_{2}(\omega) &= 20 \lg \sqrt{(T_{gr}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{3}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{1\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{4}(\omega) &= -20 \lg \sqrt{(T_{2\phi}\omega)^{2} + 1}; \\ L_{5}(\omega) &= 20 \lg \sqrt{(T_{g}\omega)^{2} + 1}. \end{split}$$

Значения сопрягающих частот:

$$\begin{split} \omega_{1} &= \frac{1}{T_{BT}} = \frac{1}{1,78} = 0,56 \ ce\kappa^{-1};\\ \omega_{2} &= \omega_{3} = \frac{1}{T_{1\phi}} = \frac{1}{T_{2\phi}} = \frac{1}{0,76} = 1,31 \ ce\kappa^{-1};\\ \omega_{4} &= \frac{1}{T_{g}} = \frac{1}{0,01} = 100 \ ce\kappa^{-1}, \end{split}$$



По логарифмическим характеристикам  $M'(\omega)$  и  $\psi'(\omega)$ , представляющих алгебраическую сумму характеристик

$$M'(\omega) = M(\omega) + L_{op}(\omega),$$
  
 $\psi'(\omega) = \psi(\omega) + \varphi_{op}(\omega)$ 

и построенных на рис. 4-23, определяется вещественно-частотная характеристика  $P(\omega)$  аналогичным способом, рассмотренным в примере 4-6.

Логарифмические характеристики  $M(\omega)$  и  $\psi(\omega)$  совпадают с характеристиками примера 4-10 при  $L_{\rm H} = 0$ .



Значения Р (ш) сведены в табл. 4-6.

По данным табл. 4-6 на рис. 4-24 построена вещественно-частотная характеристика  $P(\omega)$ , замененная четырьмя трапециями с параметрами:

$$r_{01} = 0,7; \quad \omega_{d1} = 0,5;$$
  

$$\omega_{n1} = 3; \quad \varkappa_{1} = \frac{0,5}{3} = 0,167;$$
  

$$r_{02} = 0,25; \quad \omega_{d2} = 7;$$

$$\omega_{\pi 2} = 14; \quad \varkappa_2 = \frac{7}{14} = 0.5;$$

Таблица 4-6

$$r_{03} = 0,22; \quad \omega_{d3} = 14; \quad \omega_{\pi 3} = 33; \quad \varkappa_{3} = \frac{14}{33} = 0,42;$$

 $r_{04} = 0,23; \quad \omega_{d4} = 33; \quad \omega_{\pi 4} = 90; \quad \varkappa_4 = \frac{33}{90} = 0,367.$ 

По трапецеидальным вещественно-частотным характеристикам на рис. 4-25 построены переходные характеристики  $h_1(t)$ ,  $h_2(t)$ ,  $h_{3}(t)$  и  $h_{4}(t)$  и переходная характеристика системы h(t).

	Значени	ия веще	ственно-	частотн	ой харан	стеристи	<u>ки Р (</u> о	v)	
ω ceκ <sup>-1</sup>	0,1	0,5	1	2	4	10	20	40	100
Μ' (ω) дб	34	-21	8	-2,5	-3	_5	7	-12	20
ψ°′ (ω)	80	85	75	50	20	20	_40	-40	30
Ρ (ω)	0,008	0,01	0,2	0,5	0,7	0,55	0,35	0,2	0,08

### ГЛАВА ПЯТАЯ

### РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

#### 5-1. О выборе метода расчета

При решении задач о расчете переходных процессов в автоматизированных электроприводах с учетом имеющихся нелинейностей используются приближенные методы решения исходных дифференциальных уравнений.

Применительно к электрическим приводам для решения различных задач получили распространение:

1) метод последовательных интервалов (численный метод интегрирования);

2) метод кусочно-линейной аппроксимации;

3) метод фазовой плоскости;

4) графические и графоаналитические методы.

Первые три метода достаточно хорошо освещены в литературе. Общим существенным недостатком их является применимость лишь для решения простейших задач, описываемых системой нелинейных дифференциальных уравнений невысокого порядка (до третьего для первых двух и лишь до второго для метода фазовой плоскости).

Естественно, что для решения задач вычисления переходных процессов в современных автоматизированных электроприводах с обратными связями и нелинейностями эти методы мало эффективны и не могут найти широкого применения.

Наиболее эффективны в этом случае графические методы, и, в частности, обобщенный графический метод, изложенный в [Л. 1], позволяющий решать весьма сложные задачи современного автоматизированного электропривода при любом числе и виде обратных связей и нелинейностей.

Отличительной чертой этого метода являются его простота и наглядность, однотипность графических построений при решении несьма разнообразных задач, возможность выявить влияние отдельных параметров, связей и характеристик на протекание переходного процесса, и, как следствие, возможность выбора этих параметров и характеристик, т. е. осуществление задачи синтеза.

Имея в виду соображения, изложенные выше, авторы не сочли целесообразным давать в настоящей книге решения частных задач методами последовательных интервалов, кусочно-линейной аппроксимации или фазовой плоскости.

В настоящей главе приведены расчеты переходных процессов в различных современных сложных системах автоматизированного электропривода указанным выше обобщенным графическим

методом [Л. 1]. При этом авторы стремились охватить примерами основные типичные системы современных автоматизированных электроприводов как постоянного, так и переменного тока с различными видами управляющих связей и нелинейностей.

Задача решалась с учетом всех видов нелинейностей « в большом», т. е. для режимов пуска, реверса и торможения. Для наглядности часть примеров подкреплена сравнением расчетных и экспериментальных характеристик.

Ввиду того, что поместить полные графические расчеты переходных процессов в книгу затруднительно из-за их значительных габаритов, в настоящей главе приводятся лишь:

а) условия примера, постановка задачи и необходимые для проведения расчетов параметры и характеристики;

б) все расчетные уравнения и определяются положения основных геометрических мест, потребных для проведения построений;

в) в общем виде ход построений при решении поставленной задачи или подлинные построения в масштабах последовательно для каждого звена системы;

г) описание подготовительных операций и хода построения переходного процесса;

д) расчетные характеристики переходных процессов и сравнение их с экспериментом.

### 5-2. Переходные процессы в двухкаскадном электромашинном усилителе с гибкой трансформаторной обратной связью

Рассмотрим расчет переходного процесса возбуждения двухкаскадного электромашинного усилителя с поперечным полем, работающего вхолостую, при наличии гибкой отрицательной обрат-



Рис. 5-1. Принципиальная схема электромашинного усилителя с гибкой трансформаторной обратной связью. ной связи от стабилизирующего трансформатора.

Принципиальная схема, соответствующая рассматриваемому случаю, изображена на рис. 5-1. В эксперименте и расчете были приняты электромашинный усилитель с поперечным полем типа ЭМУ-50-3000 и стабилизирующий трансформатор TC-144-110.

Основные данные электромашинного усилителя:

 $P_{\rm H} = 4,5 \text{ kem}; \quad I_{\rm H} = 19,6 \text{ a};$  $U_{\rm H} = 230 \text{ e}; \quad n_{\rm H} = 2850 \text{ obs/multiple}$ 

В расчете рассмотрены две отрицательные обратные связи: внешняя гибкая отрицательная обратная связь от стабилизирующего трансформатора и внутренняя нелинейная обратная связь 188 по току поперечной цепи ЭМУ, учитывающая размагничивающее действие поперечной реакции якоря и реакции коммутирующих секций. Статические характеристики внутренних обратных связей для различных значений внешних намагничивающих ампервитков приведены в приложении (П-12).

При включении задающей обмотки ЭМУ на некоторое постоянное напряжение U в системе возникнет переходный процесс, определяемый уравнениями [Л. 1]:

$$\frac{w_{1}}{r_{1}} - \frac{w_{2}w_{4}\sigma_{2}}{r_{29}\Delta t} \Delta \Phi_{T} - f(I_{\kappa_{3}}) - (i_{1}w_{1} - i_{2}w_{2}) = = \frac{\sigma_{y}}{c_{e}n} \left(\frac{w_{1}^{2}}{r_{1}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{29}}\right) \frac{de_{\kappa_{3}}}{dt}, \qquad (5-1)$$

$$\frac{e_{\mathrm{K}\mathfrak{B}}}{r_{\mathrm{K}\mathfrak{B}}} - i_{\mathrm{K}\mathfrak{B}} = \frac{\sigma_{\mathrm{K}\mathfrak{B}}}{c_e n} \cdot \frac{w_{\mathrm{R}}}{2r_{\mathrm{K}\mathfrak{B}}} \cdot \frac{de_{\mathrm{PM}}}{dt}; \qquad (5-2)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{e_{9MY}w_3}{r_3} - \frac{w_2w_4\sigma_y}{c_enr_{29}\Delta t} \Delta e_{\kappa_3} \end{bmatrix} - (i_3w_3 - i_4w_4) = \\ = \left(\sigma_1 \frac{w_3^2}{r_{39}} + \sigma_2 \frac{w_4^2}{r_{29}}\right) \frac{d\Phi_{\rm T}}{dt}.$$
(5-3)

Заменяя исходные уравнения приближенными уравнениями в конечных разностях, получим исходную систему уравнений, которая далее решается графическим методом:

$$\frac{\Delta e_{\mathrm{K3}}}{\left[\frac{Uw_1}{r_1} - \frac{w_2w_4\sigma_2}{r_{23}\Delta t}\Delta\Phi_{\mathrm{T}} - f(i_{\mathrm{K3}})\right] - (i_1w_1 - i_2w_2)} = \frac{\Delta t}{k_1}; \quad (5-4)$$

здесь

$$k_{1} = \frac{\sigma_{y}}{c_{e}n} \left( \frac{w_{1}^{2}}{r_{1}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{29}} \right);$$

$$\frac{\Delta e_{9My}}{\frac{e_{K3}}{r_{K3}} - i_{K3}} = \frac{\Delta t}{k_{2}},$$
(5-5)

где

$$k_2 = \frac{\sigma_{\rm 3M} y w_{\rm R}}{c_e n 2 r_{\rm K8}};$$

$$\frac{\Delta\Phi_{\rm T}}{\left[\frac{-e_{\Im M y}w_3}{r_{8\Im}} - \frac{w_2w_4\sigma_y}{c_enr_{2\Im}\Delta t} \cdot \Delta e_{\rm K3}\right] - (i_3w_3 - i_4w_4)} = \frac{\Delta t}{k_3}, \qquad (5-6)$$

причем

$$k_3 = \sigma_1 \frac{w_3^2}{r_{33}} + \sigma_2 \frac{w_4^2}{r_{33}}.$$

Ниже приведены параметры ЭМУ и стабилизирующего трансформатора в соответствии со схемой, изображенной на рис. 5-1. а) Параметры электромашинного усилителя;

> $n_{xx} = 2970 \ oblust{oblust}{oblust} w_1 = 3200;$  2p = 2;  $r_1 = 2185 \ om;$  2a = 2;  $w_2 = 220;$   $w_3 = 350;$   $r_{23} = 50 \ om;$   $r_{K3} = 0,72 \ om;$   $\sigma_y = 1,07 -$ коэффициент рассеяния задающей обмотки;  $\sigma_{K3} = 1,05 -$ коэффициент рассеяния поперечной

б) Параметры стабилизирующего трансформатора:

**б** = 3,2 *мм* — воздушный зазор (толщина прокладки в магнитной цепи);

$$w_3 = 2620; r_{33} = 200 \text{ om}; w_4 = 1970;$$

 σ<sub>1</sub> = 1,19 — коэффициент рассеяния первичной обмотки трансформатора;

σ<sub>2</sub> = 1,04 — коэффициент рассеяния вторичной обмотки.

Характеристики для потоков взаимоиндукции стабилизирующего трансформатора, снятые экспериментально, приведены в приложении (П-17).

Так как рассматриваемая система — третьего порядка, то графическое построение ведется соответственно в трех координатных системах: координатных системах первого и второго каскадов ЭМУ и координатной системе стабилизирующего трансформатора, в дальнейшем называемых соответственно координатными системами первого, второго и третьего звеньев.

Расчетный интервал времени принимаем равным  $\Delta t = 0,01$  сек. Принятые масштабы:

Координатная система 1-го звена:

 $m_{Iw1} = 2 \ as/cm; \ m_{EK3} = 1 \ s/cm.$ 

Координатная система 2-го звена:

 $m_{IK3} = 0,4 \ a/cm; \ m_{PMV} = 5 \ b/cm.$ 

Координатная система 3-го звена:

 $m_{Im1} = 100 \ as/cm; \ m_{\Phi} = 1 \cdot 10^{-5} \ sc/cm.$ 

По параметрам звеньев, принятым масштабам построения и выбранному интервалу времени  $\Delta t$  предварительно определялись необходимые расчетные коэффициенты, тангенсы, углов наклона статических характеристик связей и лучей построения;

а) тангенс угла наклона основного луча построения в координатной системе 1-го звена:

$$c_e = \frac{pN}{60a} = \frac{1.700}{60.1} = 11,67;$$

$$k_{1} = \frac{\sigma_{y}}{c_{e}n_{xx}} \left( \frac{w_{1}^{2}}{r_{1}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{23}} \right) = \frac{1.07}{11.67 \cdot 2970} \left( \frac{3200^{2}}{2185} + \frac{220^{2}}{50} \right) = 0,175;$$
  
$$\text{tg } \alpha_{1} = \frac{\Delta t}{k_{1}} \cdot \frac{m_{Iw_{1}}}{m_{E_{K3}}} = \frac{0.01}{0,175} \cdot \frac{2}{1} = 0,115;$$

б) тангенс угла наклона основного луча построения в координатной системе 2-го звена:

$$k_{2} = \frac{\sigma_{K3}}{c_{e}n_{XX}} \cdot \frac{w_{\pi}}{2r_{K3}} = \frac{1,05}{11,67\cdot2970} \cdot \frac{350}{2\cdot0.72} = 0,00737;$$
  
tg  $\alpha_{2} = \frac{\Delta t}{k_{2}} \cdot \frac{m_{IK3}}{m_{E \ni MY}} = \frac{0,01}{0,00737} \cdot \frac{0,4}{5} = 0,1085;$ 

в) тангенс угла наклона основного луча построения в координатной системе 3-го звена:

$$k_{3} = \sigma_{1} \frac{w_{3}^{2}}{r_{39}} + \sigma_{2} \frac{w_{4}^{2}}{r_{29}} = 1,19 \frac{2620^{2}}{200} + 1,04 \frac{1970^{2}}{50} = 121650;$$
  
$$\lg \alpha_{3} = \frac{\Delta t}{k_{3}} \cdot \frac{m_{IWT}}{m_{\Phi}} = \frac{0.01}{121650} \cdot \frac{100}{10^{-5}} = 0,822;$$

г) тангенс угла наклона луча прямой связи *s* (*e*<sub>кз</sub>) установившихся значений тока поперечной цепи в координатной системе второго звена:

$$\frac{E_{K3}}{I_{K3}} \cdot \frac{m_{IK3}}{m_{EK3}} = r_{K3} \frac{m_{IK3}}{m_{EK3}} = 0,72 \frac{0.4}{1} = 0,288;$$

д) тангенс угла наклона луча прямой связи s (e<sub>эму</sub>) установившихся значений ампер-витков стабилизирующего трансформатора в координатной системе третьего звена:

$$\frac{E_{\Im MY}}{I_3 w_3} \cdot \frac{m_{IwT}}{m_{E \ \Im MY}} = \frac{r_{33}}{w_3} \cdot \frac{m_{I \ wT}}{m_{E \ \Im MY}} = \frac{200}{2620} \cdot \frac{100}{5} = 1,525;$$

е) тангенс угла наклона луча обратной связи от стабилизирующего трансформатора *s* (ΔΦ<sub>т</sub>) в координатной системе первого звена:

$$A = \frac{\sigma_2 w_2 w_4}{r_{29} \Delta t} = \frac{1.04 \cdot 220 \cdot 1970}{50 \cdot 0.01} = 903\,000;$$
  
$$\frac{\Delta \Phi_T}{A \cdot \Delta \Phi_T} \cdot \frac{m_{Iw_1}}{m_{-}} = \frac{1}{A} \frac{m_{Iw_1}}{m_{-}} = \frac{1}{903\,000} \cdot \frac{2}{10^{-5}} = 0,222;$$

ж) тангенс угла наклона луча обратной связи s ( $\Delta e_{\kappa_3}$ ) в координатной сйстеме третьего звена:

$$B = \frac{\sigma_y \omega_2 \omega_4}{c_e n_{xx} r_{23} \Delta t} = \frac{1,07 \cdot 220 \cdot 1970}{11,67 \cdot 2970 \cdot 50 \cdot 0,01} = 26,8;$$

 $\frac{\Delta e_{\rm K3}}{B\Delta e_{\rm K3}} \frac{m_{Iw\ T}}{m_{E\ K3}} = \frac{1}{B} \cdot \frac{m_{Iw\ T}}{m_{E\ K3}} = \frac{1}{26,8} \cdot \frac{100}{1} = 3,73.$ 

Для графического решения уравнений (5-4) — (5-6) на рис. 5-2 предварительно откладываются [Л. 1]: в первой координатной системе:

а) характеристика холостого хода первого каскада ЭМУ;

б) статическая характеристика отрицательной обратной связи  $s(\Delta \Phi_{\tau})$  влево от точки 1 на оси асбцисс, соответствующей установившемуся значению ампер-витков задающей обмотки;

в) контрольный луч построений под углом α, к оси абсцисс, параллельно которому проводятся лучи построения в первой координатной системе на каждом интервале времени;

во второй координатной системе:

а) характеристика холостого хода второго каскада ЭМУ;

б) статическая характеристика связи *s* (*e*<sub>кэ</sub>) из начала координат;

в) контрольный луч построений под углом α<sub>2</sub> к оси абсцисс; в третьей координатной системе:

а) характеристика трансформатора  $\Phi_{\rm r} = f(Iw_{\rm r});$ 

б) статическая характеристика связи  $s(\Delta e_{\kappa_3});$ 

в) контрольный луч построений под углом  $\alpha_3$  к оси абсцисс.

На рис. 5-2 приведен в общем виде ход построений переходного процесса в рассматриваемой системе для двух интервалов времени, так как построения на последующих интервалах совершенно аналогичны. Ход построений обозначен стрелками, а характерные точки, получаемые при построении, обозначены порядковыми номерами.

Построение производилось с введением второго приближения (усреднением приращений величин) лишь по прямым связям.

На рис. 5-3 показана осциллограмма изменения э. д. с. ЭМУ в рассматриваемой системе, а на рис. 5-4 для сравнения приведены кривые начальной части переходного процесса ЭМУ, полученные графическим расчетом (сплошная линия) и из осциллограммы рис. 5-3 (пунктирная линия).

Сравнение полученных кривых показывает достаточную точность расчета даже без введения дальнейших уточнений метода.

На рис. 5-5 представлена осциллограмма переходного процесса в той же системе при ослабленной отрицательной гибкой связи, приведшей к уменьшению колебаний, накладывающихся на процесс.





Рис. 5-3. Осциллограмма изменения э. д. с. ЭМУ с гибкой трансформаторной обратной связью.



Рис. 5-4. Характеристики переходного процесса.



Рис. 5-5. Осциллограмма изменения э. д. с. ЭМУ при измененных параметрах трансформаторной обратной связи.

Графический расчет переходного процесса был произведен аналогично предыдущему без введения второго приближения по обратным связям, исходя из новых численных значений параметров системы:



200

150

100 50 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 сен



На рис. 5-6 для сравнения приведены расчетная (сплошная линия) и опытная (пунктирная линия) кривые переходного процесса, показывающие достаточно хорошее их совпадение.

# 5-3. К расчету переходного процесса в стабилизирующем трансформаторе

Графический метод расчета переходных процессов, изложенный в [Л. 1] и используемый в настоящей главе как основной метод расчета для построения переходного процесса в стабилизирующем трансформаторе, требует знания характеристики намагничивания последнего ( $\Phi_{\rm T} = f(\Sigma I w_{\rm T})$  и коэффициентов рассеивания  $\sigma_1$  и  $\sigma_2$  первичной и вторичной обмоток. Будучи достаточно строгим, этот метод в то же время требует экспериментального определения характеристики намагничивания и коэффициентов рассеивания трансформатора, так как заводами-изготовителями они не предоставляются, что затрудняет практическое применение метода в той форме, как он изложен в [Л. 1].

Вместе с тем заводами-изготовителями для выпускаемых стабилизирующих трансформаторов даются основные параметры (*w*, *r*) обмоток и характеристики зависимостей постоянных времени или индуктивностей обмоток трансформатора от величины воздушного зазора.

13\*

Не нарушая строгости предыдущего рассмотрения, покажем, что применение изложенного в [Л. 1] графического метода к расчету переходного процесса в стабилизирующем трансформаторе возможно и на базе материалов, предоставляемых заводами-изготовителями.

Рассмотрим систему, состоящую из генератора, охваченного гибкой обратной связью (рис. 5-7).

Здесь  $w_1, w_2$  — числа витков обмоток возбуждения генератора;  $w_3, w_4$  — числа витков первичной и вторичной обмоток трансформатора;  $r_1; r_2; r_3$  — полные омические сопротивления соответ-



Переходный процесс в системе при подключении первой обмотки к напряжению сети *U* будет описываться уравнениями:

ствующих контуров.

$$U = r_1 i_1 + w_1 - \frac{\sigma_{\Gamma}}{c_{\Gamma} n_{\Gamma}} \cdot \frac{de}{dt}; \quad (5-7)$$

$$e = r_3 i_3 + \sigma_1 w_3 \frac{d\Phi_{\mathrm{T}}}{dt}; \quad (5-8)$$

$$0 = r_2 i_2 - \sigma_2 w_4 \frac{d \Psi_T}{dt} - \frac{\omega_2 \sigma_r}{c_r n_r} \cdot \frac{de}{dt}, \quad (5-9)$$

Рис. 5-7. Принципиальная схема узла со стабилизирующим трансформатором.

где  $c_r = \frac{pN}{60a}$  — коэффициент э. д. с. генератора;

n<sub>r</sub> — скорость вращения генератора;

σ<sub>г</sub> — коэффициент рассеивания обмоток полюсов генератора;

Преобразуем уравнения (5-8) и (5-9) и найдем общее уравнение, характеризующее переходный процесс в стабилизирующем трансформаторе:

$$\frac{ew_3}{r_3} = i_3 w_3 + \frac{\sigma_1 w_3^2}{r_3} \cdot \frac{d\Phi_{\rm T}}{dt}; \qquad (5-8a)$$

$$0 = i_2 w_4 - \frac{\sigma_2 w_4^2}{r_2} \cdot \frac{d\Phi_{\mathrm{T}}}{dt} - \frac{w_2 w_4 \sigma_{\mathrm{r}}}{c_{\mathrm{r}} n_{\mathrm{r}} r_2} \cdot \frac{de}{dt} \,. \tag{5-9a}$$

Вычитая из (5-8а) уравнение (5-9а), получим:

$$\begin{bmatrix} \frac{ew_3}{r_3} - \frac{\sigma_r}{c_r n_r} \cdot \frac{w_2 w_4}{r_2} \cdot \frac{de}{dt} \end{bmatrix} - (i_3 w_3 - i_2 w_4) = \\ = \left( \frac{\sigma_1 w_3^2}{r_3} + \frac{\sigma_2 w_4^2}{r_2} \right) \cdot \frac{d\Phi_r}{dt} .$$
(5-10)

Имея в виду, что:

$$\Phi_{\rm T} = k_{\rm T} \cdot \sum I w_{\rm T},$$

найдем:

$$\frac{d\Phi_{\rm T}}{dt} = k_{\rm T} \frac{d\sum iw_{\rm T}}{dt}$$

Подставляя выражение для  $\frac{d\Phi_{T}}{dt}$  в уравнение (5-10) и заменяя  $i_{3}w_{3} - i_{2}w_{4} = \sum i w_{T}$ , получим:

$$\left(\frac{\sigma_1 w_3^2}{r_3} + \frac{\sigma_2 w_4^2}{r_2}\right) k_{\rm T} \frac{d\sum i w_{\rm T}}{dt} + \sum i w_{\rm T} = \frac{e w_3}{r_3} - \frac{\sigma_{\rm T}}{c_{\rm T} n_{\rm T}} \cdot \frac{w_2 w_4}{r_2} \frac{de}{dt}.$$

Ho

$$k_{\rm T} \frac{\sigma_1 w_3^2}{r_3} + k_{\rm T} \frac{\sigma_2 w_4^2}{r_2} = T_{1\rm T} + T_{2\rm T} = T_{\rm st}.$$

Тогда уравнение переходного процесса для трансформатора окончательно примет вид

$$T_{\mathbf{s}\mathbf{r}} \frac{d\sum i\omega_{\mathbf{r}}}{dt} + \sum i\omega_{\mathbf{r}} = \frac{\omega_{\mathbf{s}}}{r_{\mathbf{s}}} e - \frac{\sigma_{\mathbf{r}}}{c_{\mathbf{r}}n_{\mathbf{r}}} \cdot \frac{\omega_{\mathbf{s}}\omega_{\mathbf{s}}}{r_{\mathbf{s}}} \cdot \frac{de}{dt}.$$
 (5-11)

Преобразуя уравнения (5-7) и (5-9), найдем общее уравнение для генератора:

$$\frac{U\omega_1}{r_1} = i_1\omega_1 + \frac{\sigma_{\Gamma}}{c_{\Gamma}n_{\Gamma}} \frac{\omega_1^2}{r_1} \cdot \frac{de}{dt}; \qquad (5-7a)$$

$$0 = i_2 w_2 - \frac{\sigma_2 w_2 w_4}{r_2} k_r \frac{d \sum i w_r}{dt} - \frac{\sigma_r}{c_r n_r} \cdot \frac{w_2^2}{r_2} \cdot \frac{de}{dt}.$$
 (5-96)

Вычитая из (5-7а) уравнение (5-9б) и имея в виду, что  $T_{2T} = k_T \frac{\sigma_2 w_4^2}{r_2}$ , получим:

$$\begin{bmatrix} Uw_1 & -\frac{w_2}{w_4}T & \frac{d\sum iw_T}{dt} \end{bmatrix} - (i_1w_1 - i_2w_2) = \\ = \frac{\sigma_r}{c_\Gamma n_\Gamma} \left(\frac{w_1^2}{r_1} + \frac{w_2^2}{r_2}\right) \frac{de}{dt}.$$
(5-13)

Заменяя (5-11) и (5-13) приближенными уравнениями, выраженными в конечных разностях, и преобразуя их, получим окончательные расчетные уравнения:

а) для генератора

$$\frac{\Delta e}{\left[\frac{\partial w_1}{r_1} - \frac{w_2}{w_4} T_{2T} \frac{\Delta \Sigma i w_T}{\Delta t}\right] - (i_1 w_1 - i_2 w_2)} = \frac{\Delta t}{k_1}, \quad (5-14)$$

где

$$k_1 = \frac{\sigma_r}{c_r n_r} \left( \frac{w_1^2}{r_1} + \frac{w_2^2}{r_2} \right);$$

б) для трансформатора

$$\frac{\Delta \Sigma i w_{\rm T}}{\left[\frac{ew_3}{r_3} - \frac{\sigma_{\rm r} w_2 w_4}{c_{\rm r} n_{\rm r} r_2} \cdot \frac{\Delta e}{\Delta t}\right] - \Sigma i w_{\rm T}} = \frac{\Delta t}{T_{\rm ST}}.$$
(5-15)

Для графического решения уравнений (5-14) и (5-15) производятся следующие предварительные операции.

В первой координатной системе (рис. 5-8) в координатах E - Iw откладываются характеристика холостого хода генератора и характеристика обратной связи по приращению суммарных ампер-витков трансформатора s ( $\Delta \Sigma i w_{\rm T}$ ), смещенная относительно начала координат на величину постоянного воздействия независимой обмотки возбуждения генератора ( $\frac{Uw_1}{r}$ ).

По формуле

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{\Delta t}{k_1} \cdot \frac{m_{Iw}}{m_E}$$

определяется тангенс угла наклона луча построений первой координатной системы и откладывается контрольный луч под углом α<sub>1</sub>.

Во второй координатной системе в координатах  $\Sigma I w_{\rm T} - \Sigma I w_{\rm T}$  откладываются:

а) статическая характеристика звена под углом 45° (при одинаковых масштабах для Σ*I*<sub>w<sub>т</sub></sub> по осям координат);

— б) характеристика связи по э. д. с. генератора s (e);

в) характеристика связи по приращению э. д. с. генератора s (Δe).

Несмотря на то, что связь по  $\Delta e$  — отрицательная, ее характеристика для упрощения операций суммирования откладывается вправо от оси ординат. При этом вычитание воздействия связи s ( $\Delta e$ ) из воздействия связи s (e) производится с помощью простой операции проведения луча, параллельного лучу связи s ( $\Delta e$ ), как это показано на рис. 5-8.

По формуле:

$$\lg \alpha_2 = \frac{\Delta t}{T_{\text{st}}}$$

определяется тангенс угла наклона луча построений во второй координатной системе и проводится контрольный луч под углом  $\alpha_{2}$ .

Ход построений изображен на рис. 5-8, где порядок построения указан стрелками, а характерные точки, получаемые при построении, отмечены последовательными номерами.

Таким образом, графическое построение переходного процесса в стабилизирующем трансформаторе можно производить по урав-



Рис. 5-8. Ход графического расчета переходного процесса в узле со стабилизирующим трансформатором.

нению (5-15), не требующему знания (или экспериментального определения) характеристики намагничивания трансформатора  $\Phi_{\rm T} = f(Iw_{\rm T})$  для различных значений воздушного зазора  $\delta$ . Пользуясь характеристиками зависимости индуктивностей (или постоянных времени) первичной и вторичной обмоток трансформатора от воздушного зазора  $\delta$ , предоставляемыми заводом-изготовителем, нетрудно определить постоянные времени обмоток с учетом включенных в контур каждой обмотки добавочных сопротивлений и результирующую суммарную постоянную времени стабилизирующего трансформатора  $T_{\rm art}$ .

Пример. Трансформатор ТС-144-100 имеет воздушный зазор  $\delta = 6,2$  мм. Сопротивление первичной обмотки трансформатора (без добавочных сопротивлений)  $r_{10} = 53,5$  ом, вторичной —  $r_{20} = 26$  ом.

Постоянные времени обмоток трансформатора по характеристикам завода-изготовителя для воздушного зазора  $\delta = 6,2$  мм равны:

$$T_1 = 0,46$$
 cek;  $T_2 = 0,39$  cek.

199

Полное сопротивление контуров обмоток в схеме управления

 $r_{19} = 455 \text{ om}; r_{29} = 192 \text{ om}.$ 

Пересчитывая конструктивные постоянные времени на действительные, получим:

$$T_{19} = T_1 \frac{r_{10}}{r_{19}} = 0,46 \frac{53.5}{455} = 0,054 \text{ cek.}$$
$$T_{29} = T_2 \frac{r_{20}}{r_{29}} = 0,39 \cdot \frac{26}{192} = 0,053 \text{ cek.}$$

Эквивалентная постоянная времени трансформатора

$$T_{3T} = T_{13} + T_{23} = 0,054 + 0,053 = 0,107$$
 сек

С другой стороны, при выводе расчетных уравнений выше было определено, что:

$$T_{\mathfrak{sr}} = k_{\mathfrak{r}} \left( \sigma_1 \, \frac{w_3^2}{r_3} + \sigma_2 \frac{w_4^2}{r_2} \right).$$

В рассматриваемом примере для δ = 6,2 мм

$$\begin{split} r_3 &= r_{19} = 455 \text{ ou}; \quad w_3 = 2620; \\ r_2 &= r_{29} = 192 \text{ ou}; \quad w_4 = 1970; \\ \sigma_1 &= 1,21; \qquad k_{\rm T} = 27 \cdot 10^{-7}, \\ \sigma_2 &= 1,07; \end{split}$$

где  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$  и  $k_{\rm T}$  взяты на основании опытных данных и характери-стик, снятых для трансформатора TC-144-110 при  $\delta = 6,2$  мм. См. приложение (П-17) и [Л. 1].

Подставляя численные значения величин в выражение для  $T_{sr}$ , получим:

$$T_{_{9T}} = 27 \cdot 10^{-7} \cdot \left(1, 21 \cdot \frac{2620^2}{455} + 1, 07 \cdot \frac{1970^2}{192}\right) = 0,1065 \text{ cerc}$$

Сравнение полученных значений эквивалентных постоянных времени трансформатора, определенных различными путями, показывает их полное совпадение и свидетельствует об эквивалентности расчета переходных процессов в стабилизирующем трансформаторе как по его опытным характеристикам намагничивания, так и по данным заводов-изготовителей.

### 5-4. Переходный процесс в системе возбуждения генератора постоянного тока от силового магнитного усилителя

При расчете переходных процессов в системах автоматизированных электроприводов с магнитными усилителями инерционностью последних в большинстве случаев нельзя пренебрегать. В подобных системах магнитные усилители при переходных процессах, как правило, работают в режимах глубокого насыщения, т. е. представляют собой существенно нелинейные элементы.

Для расчета переходных процессов в магнитных усилителях, работающих на линейной части характеристики, имеющих индуктивную нагрузку на постоянном токе, обычно используется общеизвестное дифференциальное уравнение для инерционного звена

$$T \frac{dU_{\mathrm{H}}}{dt} + U_{\mathrm{H}} = \sum e_k k_{Uk}, \qquad (5-16)$$

где

 $U_{\rm H}$  — напряжение на индуктивной нагрузке ( $U_{\rm H} = I_{\rm H}r_{\rm H}$  в установившемся режиме);  $T = \Sigma T_{\rm K}$  — суммарная постоянная времени магнитного

усилителя:

- $T_{\rm k}$  постоянная времени *k*-го контура управле--нйя;
- е, э. д. с. или напряжение, воздействующее на вход k-ой обмотки управления;

$$k_{Uk} = k_{1k} \frac{r_{\rm H}}{r_k}$$
 — коэффициент усиления по напряжению для *k*-ой обмотки управления.

В уравнении (5-16) величины *Т* и *k*<sub>*и*/к</sub> постоянны только в пределах линейной части характеристики магнитного усилителя  $I_{\mu} = f(I_{\nu})$ , т. е. в области малых результирующих сигналов управления.  $\sim \Phi$ ормула (2-4) определяет значение  $T_{\nu}$ , справедливое также лишь для линейной части характеристики.

В указанных пределах уравнение (5-16) — линейно. При работе магнитного усилителя в режиме насыщения, что имеет место при переходных процессах, величины Т и  $k_{Uk}$  представляют собой переменные функции режима работы магнитного усилителя, и уравнение (5-16) становится нелинейным.

При расчете переходного процесса наиболее существенным является учет нелинейности изменения коэффициента усиления и насыщения магнитного усилителя.

Изменение величины постоянной времени магнитного усилителя при переходе на нелинейную часть характеристики и в зону насыщения не оказывает существенного влияния на переходный процесс, и им можно пренебречь.

Расчет переходного процесса в магнитном усилителе с учетом нелинейностей целесообразнее всего проводить графическим методом [Л. 1], разработанным и применяемым для нелинейных систем управления.

Для расчета переходного процесса исходное дифференциальное уравнение (5-16) заменяется приближенным уравнением в конечных приращениях и представляется в форме отношения:

$$\frac{\Delta U_{\rm H}}{\Sigma^{e_k k} U_k - U_{\rm H}} = \frac{\Delta t}{T} \,. \tag{5-17}$$

Так как-сумма, стоящая в правой части уравнения (5-16), а именно  $\Sigma e_k k_{Uk}$ , представляет собой установившееся значение напряжения на выходе магнитного усилителя, обязанное суммарному воздействию на его входе, то для нелинейной цепи, ввиду неприменимости к ней принципа наложения, необходимо предварительно



Рис. 5-9. К графическому расчету переходного процесса в магнитном усилителе с учетом насыщения.

определить результирующее входное воздействие, а затем определять соответствующую ему выходную величину.

Для магнитного усилителя суммирование входных воздействий целесообразно производить в виде намагничивающих сил, выраженных в ампер-витках.

Таким образом, графическое решение уравнения (5-17) будет заключаться в следующем.

том насыщения. Предварительно, в координатах  $U_{\rm H} - \Sigma I_y w_y$ (рис. 5-9) откладывается нелинейная характеристика магнитного усилителя  $U_{\rm H} = f(\Sigma I_y w_y)$ , перестроенная из обычно задаваемой характеристики магнитного усилителя ( $I_{\rm H} = f(I_y)$ . Откладываются также статические характеристики связей с координатами, воздействующими на вход усилителя. Эти характеристики позволяют совершить переход от текущего значения воздействующей координаты  $e_k$  к соответствующему значению намагничивающих ампер-витков  $I_k w_k$  [Л. 1]. На рис. 5-9 для примера отложены две статические характеристики связей: положительной связи по координате  $e_1$   $s(e_1)$  и отрицательной связи по координате  $e_2$  —  $s(e_2)$ . В этой же координатной системе в координатах  $U_{\rm H}$  —  $U_{\rm H}$  откладывается под углом 45° статическая характеристика звена, а также кон-

трольный луч построений под углом 
$$\alpha_1$$
 к оси абсцисс [Л. 1]:  
 $t \alpha_1 = \frac{\Delta t}{\Delta t}$ .

Ход графических построений при решении уравнения (5-17) заключается в следующем.

Принимаем, что на некотором интервале времени начальное значение выходной координаты  $U_{\rm H0}$  определилось точкой a на характеристике звена. Пусть на этом интервале времени координаты, воздействующие на вход звена (магнитного усилителя), имели соответственно значения  $e_1$  и  $e_2$ , указанные на рис. 5-9 стрелками.

Проведя алгебраическое суммирование воздействий координат, что может быть выполнено графически (точки 1, 2, 3 на рис. 5-9), определим значение установившихся результирующих ампервитков и снесем полученную точку 3 вертикалью на характеристику  $U_{\rm H} = f(\Sigma I_y w_y)$  (точка 4). Найденное значение  $U_{\rm H}$  перенесем на горизонталь предыдущего состояния звена, проходящую через точку a, что можно сделать графически, используя характеристику, проведенную под углом 45°. Из найденной таким образом точки 6 проводится луч под углом  $\alpha_1$ , параллельный контрольному лучу построений, до пересечения со статической характеристикой звена (точка 7). Полученная точка  $a_1$  (7) определяет новое значение выходной координаты  $U_{\rm H}$  к концу рассматриваемого интервала времени  $\Delta t$ .

Дальнейшее построение ведется через равные выбранные интервалы времени  $\Delta t$  совершенно аналогично предыдущему и циклически повторяется на каждом интервале времени. Ход построений для одного интервала времени на рис. 5-9 указан стрелками, а характерные точки, получаемые при построении, обозначены порядковыми номерами.

Используя однотипный метод расчета переходных процессов [Л. 1], для остальных звеньев системы автоматизированного электропривода или иной нелинейной системы управления, можно одним общим построением получить переходные процессы во всех звеньях системы управления, содержащей в виде элементов силовые магнитные усилители.

Пример. Рассмотрим пример расчета переходного процесса в простейшей системе, изображенной на рис. 5-10.

Обмотка возбуждения генератора постоянного тока питается через выпрямительный мост от магнитного усилителя. Магнитный усилитель двухтактный, однофазный, соединенный для питания нагрузки по мостовой схеме с внутренней обратной связью, имеет две обмотки управления: независимую и обмотку отрицательной обратной связи по напряжению генератора.

Основные параметры системы.

а) Магнитный усилитель:

 $w_{y1} = 2 \times 900; \quad w_{\sim} = 1100$  (для одного рабочего плеча);  $w_{y2} = 2 \times 600;$ 

 $r_{19} = 45$  om; r = 364 om;

 $r_{29} = 595 \text{ om}; \quad \alpha = 0,25;$ 

 $k_{I1} = 1,65; \quad w_{oc} = w_{\sim} = 1100.$  $k_{I2} = 1,1;$ 

Экспериментально снятая нелинейная характеристика магнитного усилителя  $I_{\rm H} = f(I_{\rm y})$ , пересчитанная к форме зависимости  $U_{\rm H} = f(I_{\rm y}w_{\rm y})$ , отложена в первой координатной системе на рис. 5-11. 6) Генератор:

$w_{\rm B} = 4550;$	2a = 2;
$r_{\rm B} = 170  om;$	N = 1740;
n = 2950 об/мин;	$\sigma = 1,18.$
2p = 2;	

Характеристика холостого хода генератора, снятая экспериментально, отложена во второй координатной системе на рис. 5-11.



Рис. 5-10. Принципиальная схема возбуждения генератора постоянного тока от силового магнитного усилителя.

В примере рассматривается переходный процесс, возникающий в системе при замыкании обмотки независимого возбуждения МУ на постоянное входное напряжение  $U_{\rm px} = 6,2$  в.

Графический расчет переходного процесса ведется в двух координатных системах (рис. 5-11): в первой координатной системе для магнитного усилителя решается совместно система уравнений:

$$T - \frac{dU_{\rm H}}{dt} + U_{\rm H} = U_{\rm BX} k_{U1} - E k_{U2} = U_{\rm Bycr}; \qquad (5-16a)$$

$$U_{\rm Hycr} = f(i_1 \omega_1 - i_2 \omega_2); \tag{5-18}$$

во второй — согласно [Л. 1], решается совместно система уравнений:-

$$U_{\rm H} = r_{\rm B} i_{\rm B} + \frac{\sigma}{c_e n} \, \omega_{\rm B} \frac{de}{dt}; \qquad (5-19)$$

$$E = f(i_{\rm B}) \tag{5-20}$$



 $d_{i}$ 

Для графического решения дифференциальные уравнения (5-16), (5-19) заменяются приближенными уравнениями в конечных разностях и представляются в форме отношений:

ર જેટ તેવું છે

$$\frac{\Delta U_{\rm H}}{U_{\rm H}\,{\rm y}_{\rm CT}-U_{\rm H}}=\frac{\Delta t}{T};\qquad(5-17a)$$

$$\frac{\Delta e}{\frac{U_{\rm H}}{r_{\rm B}} - i_{\rm B}} = \frac{\Delta t}{k}, \qquad (5-21)$$

$$k = \frac{\sigma}{c_{\rm eff}} \cdot \frac{\omega_{\rm B}}{r_{\rm B}}.$$

где

Уравнения статических характеристик (5-18), (5-20) задаются графически (рис. 5-11) и учитываются автоматически в ходе построений.

Определение основных расчетных параметров.

а) Для усилителя:

$$T_{1} = \frac{rw_{y1}(w_{y1} + \alpha k_{I1}w_{oc})}{8fw_{2}^{2}r_{13}} = \frac{364 \cdot 1800(1800 + 0.25 \cdot 1.65 \cdot 1100)}{8 \cdot 50 \cdot 1100^{2} \cdot 45} =$$

= 0,0676 cek;

$$T_{2} = \frac{rw_{y\,2}(w_{y\,2} + \alpha k_{I\,2}w_{oc})}{8fw_{2}^{2}r_{o3}} = \frac{364 \cdot 1200(1200 + 0.25 \cdot 1.1 \cdot 1100)}{8 \cdot 50 \cdot 1100^{2} \cdot 595}$$

 $= 0,0023 \ ce\kappa;$ 

$$T = T_1 + T_2 = 0,0676 + 0,0023 = 0,07$$
 сек.

Расчетный интервал времени принимаем:

$$\Delta t = 0.04$$
 cek.

Так как в первой координатной системе (U<sub>н</sub> — U<sub>н</sub>) масштабы по осям одинаковы, то

$$g \alpha_1 = \frac{0.04}{0.07} = 0.57.$$

б) Для генератора:

$$c_e = \frac{pN}{60a} = \frac{1 \cdot 1740}{60 \cdot 1} = 29;$$
  
$$k = \frac{\sigma}{c_e n} \cdot \frac{w_{\rm B}}{r_{\rm B}} = \frac{1.18 \cdot 4550}{29 \cdot 2950 \cdot 170} = 3,69 \cdot 10^{-4}.$$

Принятые масштабы по осям для построений во второй координатной системе:

$$m_I = 0,02 \ a/cm; m_B = 10 \ b/cm;$$

при  $\Delta t = 0.04$  сек

$$tg \, \alpha_2 = \frac{\Delta t}{k} \cdot \frac{m_1}{m_E} = \frac{0.04 \cdot 0.02 \cdot 10^4}{3.69 \cdot 10} = 0.217;$$
  
$$tg \, \alpha_2 \approx 0.22.$$

Для проведения графического расчета в первой координатной системе предварительно откладываются:

характеристика  $U_{\rm H} - f(I_{\rm v}\omega_{\rm v});$ 

статическая характеристика звена под углом 45°;

статическая характеристика отрицательной обратной связи s(E) по э. д. с. генератора из точки 1, соответствующей установившемуся значению ампер-витков  $\frac{U_{\text{вх}}\omega_{\text{у}1}}{r_{13}}$  независимой обмотки управления;





контрольный луч построений под углом  $\alpha_1$  к оси абсцисс. Во второй координатной системе откладываются:

характеристика холостого хода генератора  $E = f(I_{\rm B});$ статическая характеристика связи  $s(U_{\rm B})$  по напряжению

усилителя; контрольный луч построений под углом α<sub>2</sub> к оси абсцисс. На рис. 5-11 приведен полный графический расчет переходного процесса в рассматриваемой системе. Ход построений для одного интервала времени (первого) показан пунктирными линиями и стрелками, а характерные точки, получаемые при построении, обозначены латинскими буквами в алфавитном порядке. Ход построений на других интервалах аналогичен и циклически повторяется. Характерные точки, получаемые на каждом интервале, обозначены цифрами, соответствующими порядку интервала.

На рис. 5-12 приведены для сравнения характеристики переходных процессов в рассматриваемой системе, полученные экспериментально и расчетом по изложенной выше методике.

# 5-5. Система электропривода с электромашинной автоматикой и совмещенными отсечками

Рассмотрим расчет переходного процесса в системе автоматизированного электропривода постоянного тока, управляемого по





Рис. 5-13. Принципиальная схема системы электропривода с совмещенными отсечками.

системе генератор-двигатель от электромашинного усилителя с понеречным полем, при наличии в схеме управления узла с совмещенными отсечками (рис. 5-13).

Расчет процессов выполнен графическим методом; экспериментальное исследование их производилось на опытной установке, -208 созданной в лаборатории электрификации и автоматизации промышленности ЛЭТИ.

Основные данные установки.

а) Электродвигатель типа ПН-205 ХЭМЗ:

 $U_{\rm H} = 220 \ {\rm s}; \quad I_{\rm H} = 110 \ {\rm a}; \quad P_{\rm H} = 20,5 \ {\rm kem}; \quad n_{\rm H} = 950 \ {\rm obscript{obscript{s}}} \, {\rm obscript{s}} \, {\rm obscript{s}} \, {\rm s}.$ б) Генератор типа ПН-290 ХЭМЗ:

 $U_{\rm H} = 220 \ s; \ I_{\rm H} = 151 \ a; \ P_{\rm H} = 29 \ \kappa sm; \ n_{\rm H} = 950 \ o {\rm G}/{\rm Muh}.$ в) Электромашинный усилитель типа ЭМУ-25-3000:

 $U_{_{\rm H}} = 230$ 's;  $I_{_{\rm H}} = 10.9$ 'a;  $P_{_{\rm H}} = 2.5$  квт;  $n_{_{\rm H}} = 2850$  об/мин. г) Стабилизирующий трансформатор типа ТС-144/110.

Расчетные параметры системы имели следующие значения:

r <sub>яц</sub> = 0,356 ом;	$w_{y1} = 500;$	$c_{e        $
$L_{_{\rm FU}}=0,01~$ eh;	$r_{y1} = 37,0 \text{ om};$	$r_{\rm k3} = 2,1$ om;
$CD^2 = 9,08 \ \kappa\Gamma/m^2;$	$w_{y_2} = 330;$	$\sigma_{y} = 1,07;$
$w_r = 6000;$	$r_{y_2} = 18,4 \text{ om};$	$\sigma_{\rm science} = 1,05;$
$r_r = 54 \text{ om};$	$w_{y 3} = 330;$	$\sigma_{\rm r} = 1,10;$
$c_{er} = 13,1;$	$r_{y3} = 18,4 \text{ om;}$	$r_{\rm m} = 0,0437$ om;
$\dot{c}_{e_{\pi}} = c_{e_{\pi}} I_{\pi} = 0,214;$	$w_{y4} = 330;$	$r_{y4} = 15,6 \text{ om;}$
$r_2 = 4,54$ om;	$w_{\rm T1} = 2520;$	
$r_3 = 1,86 \text{ om};$	$w_{T2} = 1970;$	¢., .
$r_4 = 18,4$ om;	r <sub>т 1э</sub> = 455 ом;	
$r_5 = 54  om;$	$r_{_{\rm T29}} = 192$ om;	
$r_6 = 208  om;$	$r_{\rm BH} = 10  om;$	
$r_7 = 366 \text{ om};$	$\sigma_{r1} = 1,21;$	
	$\sigma_{\rm T2} = 1,07.$	

Переходный процесс в системе рис. 5-13 описывается дифференциальным уравнением шестого порядка. В соответствии с этим графическое решение его ведется в шести координатных системах по числу элементарных звеньев системы.

Расчетные уравнения для элементарных звеньев системы будут иметь вид [Л. 1].

1. Для первого каскада ЭМУ:

$$\frac{\Delta e_{\kappa_3}}{\left[\frac{w_{y\,1}}{r_{y\,1}}U_{BX} - \beta e_{\Gamma} - \gamma i_{\Gamma} - \frac{w_{y4}w_{T2}\sigma_{T2}}{r_{T23}\Delta t}\Delta \Phi_{T} - f(i_{\kappa_3})\right] - (i_1w_{y\,1} - i_2w_{y\,2} - i_4w_{y\,4})} = \frac{\Delta t}{k_1},$$

$$_{\mathbf{1}} = \frac{\sigma_{\mathbf{y}}}{c_{e \ \mathsf{9My}} \cdot n_{\mathsf{9My}}} \left( \frac{w_{\mathbf{y} \ \mathbf{1}}^2}{r_{\mathbf{y} \ \mathbf{1}}} + \frac{w_{\mathbf{y} \ \mathbf{2}}^2}{r_{\mathbf{2} \mathsf{9}}} + \frac{w_{\mathbf{y} \ \mathbf{4}}^2}{r_{\mathbf{T} \mathbf{2} \mathsf{9}}} \right).$$

А. В. Башарин 1640 Коэффициенты β, γ и  $r_{23}$  в зависимости от режима работы узла с совмещенными отсечками принимают следующие значения:

а) для случая протекания по обмотке 2 тока, обусловленного воздействием только по току  $i_{s}$  якорной цепи главных мащин:

$$\beta = 0; \ \gamma = \frac{r_{\rm III}\omega_{y\,2}}{r_{y\,2} + r_2 + r_{\rm BH}}; \ r_{29} = r_{y\,2} + r_2 + r_{\rm BH};$$

б) для случая протекания по обмотке 2 тока, обусловленного воздействием только по э. д. с. генератора  $e_r$ :

$$\beta = \frac{\alpha w_{y_2}}{r_{y_2} + r_{B\Pi} + r_3 + \frac{r_4 (r_5 + r_6)}{r_4 + r_5 + r_6}}; \quad \alpha = \frac{r_4}{r_4 + r_5 + r_6};$$
$$\gamma = 0; \quad r_{23} = r_{y_2} + r_{B\Pi} + r_3 + \frac{r_4 (r_5 + r_6)}{r_4 + r_5 + r_6};$$

в) для случая протекания по обмотке 2 тока, обусловленного одновременными воздействиями по току цепи якорей  $i_{\rm g}$  и э. д. с. генератора  $e_{\rm r}$ :

$$\beta = \frac{\alpha w_{y_2}}{R_2}; \quad \gamma = \frac{r_{\text{HI}} \left[ r_{\text{BH}} + r_3 + \frac{r_4 \left( r_5 + r_6 \right)}{r_4 + r_5 + r_6} \right] w_{y_2}}{(r_{\text{BH}} + r_2) R_9}$$
$$r_{29} = R_9,$$

где

$$R_{9} = r_{y2} + \frac{r_{B\Pi} + r_{y2} + r_{2}}{r_{B\Pi} + r_{2}} \left[ r_{B\Pi} + r_{3} + \frac{r_{4}(r_{5} + r_{6})}{r_{4} + r_{5} + r_{6}} \right]$$

2. Для второго каскада ЭМУ:

$$\frac{\Delta e_{\rm 9My}}{\frac{e_{\rm K3}}{r_{\rm K3}} - i_{\rm K3}} = \frac{\Delta t}{k_2}; \quad k_2 = \frac{\sigma_{\rm K3}}{c_{e \ \rm 9My} n_{\rm 9My}} \cdot \frac{\omega_{\rm R} \ \rm 9My}{2r_{\rm K3}}$$

3. Для генератора:

$$\frac{\Delta e_{\Gamma}}{\frac{e_{\rm SMY}}{r_{\Gamma}} - i_{\Gamma}} = \frac{\Delta t}{k_{3}}; \quad k_{3} = \frac{\sigma_{\Gamma}}{c_{e\,\Gamma}n_{\Gamma}} \cdot \frac{w_{\Gamma}}{r_{\Gamma}}.$$

#### 4. Для токового квадранта электродвигателя:

$$\frac{\Delta i_{\mathfrak{H}}}{e_{\mathfrak{r}}-r_{\mathfrak{H}\mathfrak{U}}i_{\mathfrak{H}}-c_{e_{\mathfrak{A}}}\Phi_{\mathfrak{A}}n_{\mathfrak{A}}}=\frac{\Delta t}{L_{\mathfrak{H}\mathfrak{U}}}.$$

5. Для скоростного квадранта электродвигателя:

$$\frac{\Delta n_{\pi}}{i_{\pi} - I_{c}} = \frac{\Delta t}{k_{5}}; \qquad k_{5} = \frac{GD^{2}1,03}{375 c_{e} \, _{\pi} \Phi_{\pi}}.$$

6. Для стабилизирующего трансформатора:

$$\frac{\Delta \Phi_{\mathrm{T}}}{\left[\frac{e_{\mathrm{9My}}\omega_{\mathrm{T}1}}{r_{\mathrm{T}19}} - \frac{\omega_{\mathrm{y}4}\omega_{\mathrm{T}2}\sigma_{\mathrm{y}}}{c_{e\,\mathrm{9My}}n_{\mathrm{9My}}r_{\mathrm{2T}9}\Delta t} \cdot \Delta e_{\mathrm{K3}}\right] - (i_{\mathrm{T}1}\omega_{\mathrm{T}1} - i_{4}\omega_{\mathrm{T}2})} = \frac{\Delta t}{k_{\mathrm{6}}},$$

где

$$k_{6} = \sigma_{T1} \frac{w_{T1}^{2}}{r_{T19}} + \sigma_{T2} \frac{w_{T2}^{2}}{r_{T29}}.$$

Для проведения графических расчетов приняты следующие масштабы по осям соответствующих координатных систем:

$m_{Iwy} = 10 a s/cm;$	$m_{Is} = 10  a/cm;$
$m_{E \ {\rm K3}} = 5 \ {\rm B/CM};$	$m_{n\mathrm{g}}=40$ об/мин $\cdot$ см
$m_{I  {\rm K3}} = 10  a/cm;$	$m_{Iw T} = 50 \ as/cm;$
$m_{E \text{ ymy}} = 10 \ \text{e/cm};$	$m_{\Phi_{\rm T}} = 2 \cdot 10^{-4}$ вб/см.
$m_{Ir} = 0,5 \ a/cm;$	
$m_{F_{r}} = 10 \ \text{B/cm};$	

В соответствии с изложенной в [Л. 1] методикой для проведения графических построений во всех координатных системах откладываются статические характеристики элементарных звеньев, статические характеристики связей и вспомогательные лучи построения. Примем для подсчетов минимальное значение интервала времени  $\Delta t = 0,01$  сек.

Для рассматриваемой системы в координатной системе первого каскада ЭМУ откладываются (рис. 5-14а):

а) статическая характеристика первого каскада ЭМУ  $E_{\kappa_3} = f(Iw_{\nu});$ 

б) статические характеристики внутренних обратных связей, учитывающих размагничивающее действие реакции якоря и коммутирующих секций (для ЭМУ-25-3000 указанные статические характеристики приведены в приложении (П-8);

в) точка *K*, соответствующая установившемуся значению ампер-витков обмотки *I* независимого возбуждения ЭМУ;

г) статическая характеристика связи  $K - E_r$  по  $e_r$  при питаний обмотки 2 только от  $e_r$  (от точки K - влево):

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{r_{23}}{\alpha w_{y2}} \cdot \frac{m_{Iwy}}{m_{Er}} = 2,27,$$

где

$$r_{23} = 49,3 \text{ om}; \quad \alpha = 0,066.$$

211

14\*



д) статическая характеристика связи K - I по  $i_s$  при питании обмотки 2 только от  $i_s$  (от точки K — влево):

$$tg \varphi_2 = \frac{r_{23}}{r_{\rm m}w_{\rm y}} \cdot \frac{m_{Iw}y}{m_{IR}} = 2,28,$$

где

 $r_{29} = 33 \text{ om};$ 

*г*<sub>ш</sub> — суммарное сопротивление цепи между точками главной цепи якорей, от которых берется питание обмотке 2; е) статическая характеристика связи *K* — *E*<sub>r</sub> по е<sub>r</sub> при совместном питании обмотки 2 (от точки *K* — влево):

$$\operatorname{tg} \varphi_{1}' = \frac{R_{\mathfrak{s}}}{\alpha w_{\mathfrak{v} \mathfrak{s}}} \cdot \frac{m_{Iw \mathfrak{y}}}{m_{E \Gamma}} = 3,88,$$

где

 $R_{2} = 84,4$  om;

ж) статическая характеристика связи K - I' по  $i_{g}$  при совместном питании обмотки 2 (от точки K — влево):

$$\operatorname{tg} \varphi_2' = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{m_{Iw y}}{m_I} = 2,84,$$

где

 $\gamma = 0,34;$ 

з) луч отсечки  $E_r - I$  по  $e_r$  (вправо от точки K).

$$tg \psi_{1} = \frac{r_{y_{2}} \cdot r_{4}}{r_{m} (r_{y_{2}} + r_{B\Pi} + r_{3} + r_{4}) \left[ r_{5} + r_{6} + \frac{r_{4} (r_{y_{2}} + r_{B\Pi} + r_{3})}{r_{4} + r_{y_{2}} + r_{B\Pi} + r_{3}} \right]} \times \frac{m_{E_{\Gamma}}}{m_{I_{\Pi}}} = 0,575;$$

и) луч отсечки  $I - E_r$  по  $i_g$  (вправо от точки K);

$$t\mathbf{g}\,\psi_{2} = \frac{r_{y\,2}r_{III}}{\alpha\,(r_{y\,2}+r_{BI}+r_{2})}\cdot\frac{m_{I}}{m_{E\,\Gamma}} = 0,374;$$

к) вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений величин с вертикальной оси на горизонтальную.

Определяется тангенс угла наклона луча построений в первой координатной системе:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{\Delta t}{k_1} \cdot \frac{m_{Iw y}}{m_{E K3}} = 0,21,$$

где

$$k_{1} = \frac{\sigma_{y}}{c_{e \ \text{\tiny{BMY}}} n_{\text{\tiny{SMY}}}} \left( \frac{w_{y1}^{2}}{r_{y1}} + \frac{w_{y2}^{2}}{r_{23}} + \frac{w_{y4}^{2}}{r_{T23}} \right) = 0,0955.$$

Помимо этого, для удобства построения в отдельной координатной системе под координатной системой первого каскада ЭМУ откладывается статическая характеристика связи со стабилизирующим трансформатором:

$$\operatorname{tg} \varphi_9 = \frac{r_{\mathrm{T}\ 29} \Delta t}{w_{\mathrm{y}\ 4} w_{\mathrm{T}\ 2} \sigma_{\mathrm{T}\ 2}} \cdot \frac{m_{Iw\ \mathrm{y}}}{m_{\Phi_{\mathrm{T}}}} = 0,135.$$

В координатной системе второго каскада ЭМУ откладываются (рис. 5-14б):

а) статическая характеристика второго каскада ЭМУ:

$$E_{\rm SMV} = f(I_{\rm K3});$$

б) статическая характеристика связи с первым каскадом  $O_2 - P_2$ :

$$tg \varphi_3 = r_{\kappa_3} \frac{m_{I \kappa_3}}{m_{E \kappa_3}} = 0,42;$$

в) статическая характеристика связи со стабилизирующим трансформатором  $O_2 - P_6$ :

 $\operatorname{tg} \varphi_{7} = \frac{r_{\mathrm{T}\,1\,\mathfrak{I}}}{w_{\mathrm{T}\,1}} \cdot \frac{m_{Iw\,\mathrm{T}}}{m_{E\,\,\mathfrak{I}_{\mathrm{M}}\mathrm{Y}}} = 0,9;$ 

г) луч переноса значений  $i_{\kappa_3}$  из второго квадранта в первый (масштаб  $i_{\kappa_3}$  для построения статических характеристик внутренних связей в первой координатной системе уменьшен в два раза).

Определяется тангенс угла наклона луча построений:

 $k_2 = \frac{\sigma_{K3} \cdot \sigma_0}{4n_3 r_{K3}} = \frac{\sigma_{K3} \cdot \sigma_{My}}{c_{e \ 3My} n_{3My} 2r_{K3}} = 2,63 \cdot 10^{-3}.$ В координатной системе генератора откладываются (рис. 5-14в):

а) статическая характеристика генератора  $E_r - f(I_r);$ 

б) статическая характеристика  $O_3 - P_3$  связи с ЭМУ:

$$\operatorname{tg} \varphi_4 = r_{\Gamma} \frac{m_{I\Gamma}}{m_{E\Gamma}} = 2,7.$$

Определяется тангенс угла наклона луча построений:

$$\operatorname{tg} \alpha_3 = \frac{\Delta t}{k_3} \cdot \frac{m_{I\Gamma}}{m_{E\Gamma}} = 0,055,$$

где

$$k_{\mathbf{3}} = \frac{\sigma_{\mathbf{r}}}{c_{\mathbf{e}\,\mathbf{r}}n_{\mathbf{r}}} \cdot \frac{w_{\mathbf{r}}}{r_{\mathbf{r}}} = 9,3 \cdot 10^{-3}$$




В токовой и скоростной координатных системах электродвигателя (рис. 5-14г и д) откладываются: луч связи с генератором под углом 45°, лучи  $I_{\kappa}$  и  $c'_e n_{\pi}$ : tg  $\varphi_5 = \frac{1}{r_{\pi \mu}} \cdot \frac{m_{E \Gamma}}{m_{I \pi}} = 2,8;$ 



Рис. 5-14г. Графический расчет переходного процесса в токовой координатной системе электродвигателя.

Помимо этого, откладывается вспомогательный луч для определения величины падения напряжения в якоре генератора. Определяются тангенсы углов наклона лучей построения:



Рис. 5-14д. Графический расчет переходного процесса в скоростной координатной системе электродвигателя.

Наконец в координатной системе стабилизирующего трансформатора (рис. 5-14е) откладываются: статическая характеристика трансформатора  $\Phi_{\rm T} = f (I \omega_{\rm T})$  и луч  $O_6 - T$  связи по  $\Delta e_{\rm K3}$ :

$$\operatorname{tg} \varphi_{8} = \frac{c_{e \operatorname{\mathfrak{s}M}} \cdot n_{\operatorname{\mathfrak{s}M}} \cdot r_{\operatorname{T} 29} \cdot \Delta t}{w_{\operatorname{Y} 4} w_{\operatorname{T} 2} \sigma_{\operatorname{Y}}} \cdot \frac{m_{Iw \operatorname{T}}}{m_{E \operatorname{K3}}} = 1, 6.$$

Вычисляется тангенс угла наклона луча построений:

$$\operatorname{tg} \alpha_6 = \frac{\Delta t}{k_6} \cdot \frac{m_{Iw \, \tau}}{m_{\Phi_{\pi}}} = 0,065,$$

где

$$k_6 = \sigma_{T1} \frac{w_{T1}^2}{r_{T19}} + \sigma_{T2} \frac{w_{T2}^2}{r_{T29}} = 38\,570.$$



На рис. 5-14а помещена координатная система первого каскада ЭМУ и ниже — вспомогательный луч для переноса воздействий стабилизирующего трансформатора в первый каскад ЭМУ. На рис. 5-14б изображена координатная система второго каскада ЭМУ, ниже нее расположена координатная система стабилизирующего трансформатора, приведенная на рис. 5-14е. На рис. 5-14в, г и д последовательно показаны координатные системы генератора, токовая и скоростная для двигателя.

В первой и второй координатной системах, чтобы не затемнять чертежа, показано построение лишь для первых 30 точек. На чертеже точки, относящиеся к одному и тому же интервалу времени, отмечены во всех координатных системах одинаковыми цифрами. Так как построения на отдельных интервалах времени идентичны и повторяются циклически, то для пояснения общего хода построения на чертеже особыми точками и пунктирными линиями выделен ход построения на тринадцатом интервале времени.

Сущность построения заключается в следующем.

Просуммировав значения воздействий обратных связей, имевших место в конце 12-го интервала времени, откладываем эту сумму ампер-витков по оси абсцисс в первой координатной системе от точки K влево. Из найденной точки проводим характеристику внутренней обратной связи по  $i_{\kappa_3}$  и сносим на нее (a-a) значение  $i_{\kappa_3 12}$  из второй координатной системы. Найденная точка, будучи опущена на линию предыдущего состояния, определит точку, исходную для проведения луча построений на 13-м интервале времени.

Найдя значение  $e_{\kappa_3.13}$ , сносим его (b-b) на луч  $O_2 - P_2$ , и, определив среднее значение приращения входного воздействия для второго каскада, переносим его на линию предыдущего состояния (c-c). Проведя из найденной точки луч построений, находим значение  $e_{smy 13}$ . Совершенно аналогично построение в координатной системе генератора (d - d, e - e). В токовой координатной системе двигателя на вертикаль, соответствующую  $e_{r,13}$ , сносится значение  $n_{12}$ , с помощью луча  $c'_e n_{\pi}$  учитывается э. д. с. двигателя, находится точка, исходная для построений на 13-м интервале времени (g - g). Пояснения построений в скоростной координатной системе электродвигателя не требуется.

Для построений в координатной системе стабилизирующего трансформатора среднее значение  $e_{_{3му13 cp}}(m-m)$  переносится на линию, соответствующую  $e_{_{K3}13}$ . Из полученной точки проводится линия, параллельная лучу  $O_6 - T$ , до пересечения с горизонталью, соответствующей  $e_{_{K3}12}$ . Снося полученную точку на линию предыдущего состояния, проводим луч построения и определяем  $\Delta \Phi_{13}$ . Более подробное объяснение построений в координатных системах отдельных звеньев системы и обоснование этих построений изложены в [Л. 1].





На рис. 5-15 для сравнения приведены экспериментальные (сплошные линии) и расчетные (пунктирные линии) характеристики переходных процессов для пуска электродвигателя.

На рис. 5-16 с той же целью показаны экспериментальные (сплошные линии) и расчетные (пунктирные линии) кривые переходных процессов для режима реверса электродвигателя.

Полный расчет режима реверса в настоящей работе не дается, так как он по ходу подобен изложенному выше. Особенностями расчета при реверсе являются:

1. Проведение графических построений по обращенным статическим характеристикам звеньев и связей, соответствующих режиму реверса.

2. Учет изменения контуров цепи управления ЭМУ на время переключения контакторов (в течение интервала времени  $\Delta t = 0,05$  сек расчет производился по схеме, соответствующей обесточенному состоянию контакторов).

#### 5-6. Система дроссельного электропривода переменного тока

Рассмотрим переходный процесс в системе автоматического регулирования скорости асинхронного короткозамкнутого элек-



Рис. 5-17. Принципиальная схема дроссельного асинхронного электропривода.

тродвигателя с помощью дросселей насыщения. На рис. 5-17 представлена принципиальная схема системы регулирования.

В цепь статора асинхронного электродвигателя включен по симметричной схеме трехфазный дроссель насыщения ДН с внутренней обратной связью. Дроссель насыщения имеет две обмотки 222 управления: обмотку смещения, питаемую от стороннего источника постоянного напряжения, и обмотку управления, питаемую от обратной связи по скорости через промежуточный магнитный усилитель  $\Pi M Y$ . Промежуточный магнитный усилитель имеет три обмотки управления: задающую обмотку O3, питаемую регулируемым напряжением постоянного тока, обмотку смещения OCM, питаемую от стороннего источника постоянного тока, и управляющую обмотку OУ, которая получает питание от импульсного тахометрического устройства MTY, осуществляющего обратную связь по скорости вращения ротора электродвигателя.

Рассматриваемая система была осуществлена в лаборатории электропривода ЛЭТИ, подвергалась расчетам и экспериментальным исследованиям.

### Основные данные установки

Электродвигатель типа МТ-11-6, короткозамкнутый с повышенным скольжением:

 $P_{\rm H} = 1,1$  квт (при ПВ %\_ = 100 %);

 $P_{\rm H} = 2,2$  квт (при ПВ % = 25 %);

 $I_{\rm H} = 7,2 \ a; \ U_{\rm H} = 380 \ e; \ n_0 = 1000 \ o6/muH.$ 

В качестве нагрузочного генератора использовалась машина постоянного тока типа ПН-28,5.

Суммарный маховый момент установки  $GD^2 = 0.4 \kappa \Gamma m^2$ :

s<sub>0</sub> = 0,3 (скольжение при холостом ходе двигателя).

### Основные параметры системы (рис. 5-17)

1. Дросселя насыщения ДН:

 $w_{y} = 500;$ 

*r*<sub>уэ</sub> = 45 *ом* (включая добавочные сопротивления и сопротивление цепи переменного тока ПМУ);

$$\omega_{\rm cm} = 500;$$

r<sub>смэ</sub> = 400 ом (включая добавочное сопротивление);

 $\sigma_{\rm дH} = 1,05; N = 6$  — число стержней магнитопровода *ДН*. 2. Промежуточного магнитного усилителя *ПМУ*:

$w_{\sim} = 2200;$	$w_1 = 550;$	$w_2 = 3500;$
$r_{\sim} = 25  om;$	$r_1 = 7  om;$	$r_2 = 1500 \text{ om};$
$w_3 = 70;$	$T_1 = 0,008 \ ce\kappa;$	$T_3 = 0,0043 \ ce\kappa;$
$r_3 = 1,45 \text{ om};$	$T_2 = 0,012 \ ce\kappa;$	•

 $I_1 w_1 = 16,4$  ав (ампер-витки задающей обмотки  $\Pi M Y$ ).



Рис. 5-18. Характеристики дросселя насыщения: a — характеристики первого рода  $\Phi_0 = f(l\omega)$  с учетом внутренней обратной связи;  $\delta$  — характеристика  $\Phi_0 = f(U_{\rm ZH})$ , построенная по идеализированным характеристикам.





Характеристики одновременного намагничивания дросселя насыщения первого и второго рода показаны соответственно на рис. 5-18, *a* и 5-19, *a*.

Характеристики первого рода  $[B_0 = f(H_0)$  при различных  $B_{m^{\sim}}]$  на рис. 5-18, а приведены к виду зависимости постоянной составляющей магнитного потока (одного сердечника) от суммарных намагничивающих ампер-витков  $\Phi_0 = f(\Sigma I w)$  при различных значениях напряжения  $U_{\rm дв}$  на дросселе насыщения с учетом действия внутренней обратной связи (построение характеристик этого рода изложено в  $[\Pi. 2]$ ).

Характеристики второго рода  $[B_{m\sim} = f(H_{\sim})$  при различных  $H_0$ ] на рис. 5-19, а приведены к виду зависимости напряжения на дросселе насыщения от тока электродвигателя  $U_{\rm дH} = f(I_{\rm дB})$  при различных значениях подмагничивающих управляющих ампер-витков  $Iw_y = Iw_{\rm дu}$ . Эти характеристики, представленные с учетом действия внутренней обратной связи и смещения в функции лишь управляющих ампервитков  $Iw_y = Iw_{\rm дu}$ , могут быть получены экспериментально, либо рассчитаны согласно изложенному в [Л. 8].

На рис. 50-20 представлена статическая характеристика промежуточного магнитного усилителя, построенная уже с учетом смещения в виде зависимости  $I_{\pi\mu} = f(Iw_{max})$ .





Наконец на рис. 5-21 изображена характеристика зависимости между напряжениями на дросселе насыщения и на электродвигателе  $U_{\rm дh} = f(U_{\rm дb})$  (для одной фазы).

Для упрощенного расчета указанные напряжения считают находящимися в квадратуре, т. е.

$$U_{\Phi} = \sqrt{U_{\mathrm{gh}}^2 + U_{\mathrm{gb}}^2}.$$

Однако для более точного расчета следует учитывать отклонение реальной характеристики зависимости от дуги окружности, вызываемое влиянием свойств материала сердечника, скольжения электродвигателя и другими факторами. Построение характеристики вида  $U_{\rm дH} = f(U_{\rm дB})$  изложено в различных литературных источниках, в том числе в [Л. 8].

Для различных значений скольжения электродвигателя получаются различные характеристики зависимости  $U_{\text{дн}} = f(U_{\text{дв}})$ , однако они незначительно отличаются друг от друга, и для расчета переходных процессов семейство характеристик может быть заменено некоторой средней характеристикой.

15 А. В. Башарин 1640

На рис. 5-21 представлена такая средняя характеристика, построенная для рассматриваемых дросселя насыщения и электродвигателя.

Все указанные выше характеристики являются исходными для подготовительных операций и проведения- графического расчета переходного процесса в системе дроссельного электропривода.

В качестве примера рассматривается переходный процесс при замыкании якоря нагрузочного генератора на сопротивление, что соответствует режиму внезапного приложения нагрузки к валу



Рис. 5-21. Характеристика связи между напряжениями дросселя насыщения и двигателя.

226

электродвигателя.

Рассматриваемая система состоит из трех инерционных звеньев: электродвигателя, дросселя насыщения и промежуточного магнитного усилителя.

Имея в виду, что результирующая постоянная времени промежуточного магнитного усилителя.

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = 0,008 + 0,012 + 0,0043 = 0,0243$$
 cer

весьма мала и не может существенно повлиять на ход переходного процесса, ею можно пренебречь и рассматривать ПМУ как безынерционное звено.

При этом допущении переходный процесс в системе будет определяться системой уравнений:

$$u_{\rm y} = r_{\rm yy} i_{\rm y} + \sigma_{\rm gu} w_{\rm y} N \frac{d\Phi_0}{dt}, \qquad (5-22)$$

$$U_{\rm CM} = r_{\rm CM9} i_{\rm CM} + \sigma_{\rm dH} \omega_{\rm CM} N \frac{d\Phi_0}{dt}, \qquad (5-23)$$

$$M_{\rm g} = M_{\rm c} + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}, \qquad (5-24)$$

где  $r_{y_9}$  и  $r_{cM_9}$  — соответственно эквивалентные сопротивления контуров обмоток управления и смещения  $\mathcal{Д}H$ ;  $w_y$  и  $w_{cM}$  — числа витков обмоток управления и смещения  $\mathcal{L}H$ ;

 $u_{\rm y}$  — напряжение на выходе  $\Pi M Y$ ;

- Ф<sub>0</sub> постоянная составляющая магнитного потока ДН для одного сердечника;
- σ<sub>πн</sub> коэффициент рассеивания ДН;
- *N* число сердечников, охваченных обмоткой управления и смещения.

Преобразуя (5-22) и (5-23) к одному общему уравнению движения первого звена и заменяя его приближенным уравнением в конечных разностях [Л. 1], получим исходное расчетное уравнение для ДН:

$$\frac{\Delta \Phi_{0}}{\left[\frac{u_{y}w_{y}}{r_{y9}} + \frac{U_{cM}w_{cM}}{r_{cM9}}\right] - (i_{y}w_{y} + i_{cM}w_{cM})} = \frac{\Delta t}{k_{1}}, \quad (5-25)$$

$$k_{1} = \sigma_{\pi}\left(\frac{w_{y}^{2}}{r_{y9}} + \frac{w_{cM}^{2}}{r_{cM9}}\right)N.$$

Аналогично уравнение (5-24) может быть заменено приближенным расчетным уравнением вида

$$\frac{\Delta n}{M_{\rm ff}-M_{\rm c}}=\frac{\Delta t}{k_2}\,,\tag{5-26}$$

где

$$k_2 = -\frac{GD^2}{375}.$$

Помимо приведенных выше уравнений при расчете переходного процесса должны быть также учтены статические уравнения связей между величинами, а именно:

$$I_{\mathrm{ff}} = f(I\omega_{\mathrm{ff}My}), \quad M = f(U_{\mathrm{ff}}),$$

которые являются нелинейными и при расчете задаются в виде графических зависимостей.

Графическое построение переходного процесса удобнее всего вести в четырех координатных системах.

Предварительно в координатных системах откладываются статические характеристики звеньев и связей и для инерционных звеньев — контрольные лучи построения.

Принятые масштабы построений:

$$m_{\Phi} = 2 \cdot 10^{-4}$$
 solver;  $m_n = 40$  oolmun cm;  
 $m_{I_{W, \Pi H}} = 5$  as/cm;  $n_{I_{W, \Pi M Y}} = 1$  as/cm;  
 $m_{U, \Pi B} = 10$  s/cm;  $\Delta t = 0,17$  cex.  
 $m_M = 0,2 \ \kappa \Gamma M/cm;$ 

В первой координатной системе откладываются (рис. 5-22):

1. Характеристика  $\Phi_0 = f(I\omega_{\rm дH})$  ( $\Phi_0$  — постоянная составляющая магнитного потока одного сердечника  $\mathcal{Д}H$ ). 15\* 227 Для получения характеристики  $\Phi_0 = f(I\omega_{\text{дн}})$ , пользуясь представлением об идеальном дросселе насыщения, характеристики  $\Phi_0 = f(\Sigma I \omega)$  в рабочем диапазоне изменения результирующих ампер-витков заменяют горизонтальными прямыми (рис. 5-18, *a*) и строят новую зависимость  $\Phi_0 = f(\omega_{\text{дн}})$ , заменяющую исходное семейство характеристик одной кривой (рис. 5-18, *б*).



Рис. 5-22. К расчету переходного процесса в дроссельном асинхронном электроприводе.

Аналогично, заменяя характеристики  $U_{\rm дH} = f(I_{\rm дB})$  в рабочем диапазоне изменения тока электродвигателя горизонтальными прямыми (рис. 5-19, *a*), можно построить одну новую характеристику  $U_{\rm дH} = f(I\omega_{\rm дB})$ , заменяющую исходное семейство характеристик одной кривой (рис. 5-19, *б*).

На основании найденных зависимостей  $\Phi_0 = f(U_{\text{дн}})$  (рис. 5-18, 6) и  $U_{\text{дн}} = f(I\omega_{\text{дн}})$  (рис. 5-19, 6) строится искомая характеристика  $\Phi_0 = f(I\omega_{\text{дн}})$  (рис. 5-22).

2. Характеристика  $U_{\rm дв} = f(Iw_{\rm дh})$ , которая строится на основании имеющихся зависимостей  $U_{\rm дh} = f(Iw_{\rm dh})$  и  $U_{\rm dh} = f(Iw_{\rm dh})$ . 228 3. Контрольный луч построений в первой координатной системе под углом α<sub>1</sub> к оси абсцисс:

$$\operatorname{tg} \alpha_{1} = \frac{\Delta t m_{I_{\mathcal{W}} \, \pi^{\mathrm{H}}}}{k_{1} m_{\Phi}} = \frac{0.16}{39\,000} \cdot \frac{5}{2 \cdot 10^{-4}} = 0,103,$$

где

$$k_{1} = \sigma_{\rm gH} N \left( \frac{w_{\rm y}^{2}}{r_{\rm y9}} + \frac{w_{\rm cM}^{2}}{r_{\rm cM9}} \right) = 1,05 \cdot 6 \left( \frac{-500^{2}}{45} + \frac{-500^{2}}{400} \right) = 39\,000.$$

Во второй координатной системе (рис. 5-22) откладываются характеристики зависимости  $U_{\rm дв} = f(M)$  для различных значений скольжения электродвигателя (построение характеристик см. [Л. 8]). Расчетные характеристики для рассматриваемого примера приведены на рис. 5-24.

В третьей координатной системе, расположенной для удобства построения под второй в обращенном виде (рис. 5-22), откладываются:

а) характеристика момента электродвигателя при холостом ходе

$$M_{\rm xx} = f(s);$$

б) характеристика момента статических сопротивлений

$$M_{\rm c} = f(s) \ (M_{\rm c} = kn).$$

Зависимости момента холостого хода двигателя и момента статических сопротивлений от скольжения для опытной установки представлены на рис. 5-25;

в) контрольный луч построений под углом  $\alpha_2$  к оси абсцисс

tg 
$$\alpha_2 = \frac{\Delta t \, 375}{GD^2} \cdot \frac{m_M}{m_R} = \frac{0.16 \cdot 375}{0.4} \cdot \frac{0.2}{40} = 0.75.$$

В четвертой координатной системе, расположенной для удобства построения под первой в повернутом виде (рис. 5-22), откладываются:

а) характеристика промежуточного усилителя  $Iw_{\rm gh} = f(Iw_{\rm nwy});$ 

б) характеристика нелинейной отрицательной обратной связи  $Iw_{oc} = f(s)$  из точки на оси  $Iw_{nmy}$ , соответствующей установившемуся значению ампер-витков задающей обмотки  $I_1w_1$ , в сторону уменьшения ампер-витков  $Iw_{nmy}$  (характеристика обратной связи  $Iw_{oc} = f(s)$ , создаваемой импульсным тахометрическим устройством, снятая экспериментально, приведена на рис. 5-23);

в) вспомогательный луч под углом 45° для перенесения значений величины скольжения *s* из третьей координатной системы на характеристику обратной связи  $Iw_{oc} = f(s)$ .

229

Графический расчет переходного процесса в общем виде для двух интервалов времени приведен на рис. 5-22. Ход графических построений указан стрелками, а характерные точки, получаемые при построении, обозначены порядковыми номерами.

Порядок расчета после осуществления подготовительных операций состоит в следующем.

Через точку 1 на характеристике  $M_{xx} = f(s)$  в третьей координатной системе, соответствующей  $s_0 = 0,3$ , проводится горизонталь, определяющая начальное состояние электродвигателя  $(n_{\text{нач}})$ . Эта точка через вспомогательный луч, характеристики обратной связи и  $\Pi M Y$  во второй координатной системе сно-



Рис. 5-23. Характеристика обратной связи.



Рис. 5-24. Характеристики зависимости  $U_{дв} = f(M)$  для двигателя MT-11-6.

сится в первую координатную систему на характеристику  $\Phi_0 = f(Iw_{\rm ge})$ , чем определяется начальное значение  $\Phi_{\rm 0 Hav}$  (построение пунктирными линиями на рис. 5-22).

Далее из точки 1, как начальной, проводится луч под углом а, к оси абсцисс, параллельный контрольному лучу, до пересечения с характеристикой момента статических сопротивлений (точка 2). Точка 2, определяющая новое значение скольжения электродвигателя (к концу первого интервала времени после наброса нагрузки), через вспомогательный луч (точка 3), характеристику обратной связи (точка 4) и характеристику ПМУ (точка 5) сносится на горизонталь предыдущего состояния в первую координатную систему (точка 6). Из точки 6 проводится луч построений, параллельный контрольному лучу, под углом α<sub>1</sub>, к оси абсцисс до пересечения с характеристикой  $\Phi_0 = f(I\omega_{\pi B})$ . Полученная точка 7, определяющая новое значение Фо к концу первого интервала времени, сносится вертикально на характеристику  $U_{\rm ив} =$  $f(Iw_{\rm gh})$  (точка 8) и далее во вторую координатную систему на характеристику  $U_{\pi B} = f(M)$ , соответствующую новому значению скольжения электродвигателя (точка 9). Точка 9 опреде-230

ляющая значение момента вращения электродвигателя к началу второго интервала времени, сносится вертикалью вниз в третью координатную систему на горизонталь, проходящую через точку 2 и представляющую собой горизонталь предыдущего состояния для второго интервала времени (точка 10). Полученная точка 10



Рис. 5-25. Характеристики момента холостого хода двигателя и момента статических сопротивлений в опытной установке. является исходной для проведения луча построений на втором интервале времени.



Дальнейший ход построений совершенно аналогичен и циклически повторяется, в чем можно убедиться, просмотрев построения на втором интервале времени, приведенные на рис. 5-22.

На рис. 5-26 для сравнения представлены расчетная (пунктирная) и экспериментальная (сплошная) характеристики переходного процесса для рассматриваемого примера.

# 5-7. К расчету переходного процесса в электроприводе при моменте статических сопротивлений, зависящем от пути

При решении поставленной задачи одновременно находят закон изменения скорости электродвигателя n = f(t) и закон изменения пути  $\alpha = f(t)$ .

При нахождении зависимости n = f(t) для электропривода постоянного тока задача может решаться либо с учетом индуктивности якорной цепи [решение двух дифференциальных уравнений и нахождение зависимостей I = f(t) и n = f(t)], или упрощенно, без учета индуктивности якорной цепи [решение одного дифференциального уравнения и нахождение зависимости n = f(t)].

Решение поставленной задачи с помощью обобщенного графического метода [Л. 1] проще и в то же время шире и глубже, нежели методами, применявшимися до сих пор и широко освещенными в литературе (например: метод пропорций, метод Савенкова и др.).

Покажем в общем виде применение графического метода на примере электропривода с кривошипно-шатунной передачей, полагая для простоты, что момент статических сопротивлений задан как функция угла поворота кривошипа.

## A. Расчет переходного процесса без учета индуктивности якорной цепи

Решаются следующие два уравнения:

$$M_{\rm g} = M_{\rm c} + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt};$$
 (5-27)

$$n = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{d\alpha}{dt}, \qquad (5-28)$$

где α — угол поворота вала электродвигателя в радианах. Но

$$n_{\rm K}=\frac{n}{i};$$

здесь  $n_{\rm k}$  — скорость вращения вала кривошипа;

*n* — скорость вращения вала электродвигателя;

*i* — передаточное число между валом электродвигателя и валом кривошипа (*i* = const).

Тогда уравнение (5-28) может быть преобразовано к виду

$$n_{\kappa} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{d\phi}{dt}$$
 или  $\frac{n}{i} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{d\phi}{dt}$ 

откуда окончательно:

$$n = \frac{30 \cdot i}{\pi} \cdot \frac{d\varphi}{dt}, \qquad (5-29)$$

где ф — угол поворота вала кривошипа в радианах.

Для графического решения уравнения (5-27) и (5-29) заменяются приближенными уравнениями в конечных разностях и представляются в форме.

$$\frac{\Delta n}{M_{\rm ff} - M_{\rm c}} = \frac{\Delta t \, 375}{GD^2}; \tag{5-30}$$

$$\frac{\Delta\varphi}{n} = \frac{\pi}{30\cdot i} \,\Delta t. \tag{5-31}$$

Тангенсы углов наклона лучей построения будут определяться соотношениями:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{\Delta t \ 375}{GD^2} \cdot \frac{m_M}{m_n} \tag{5-32}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{\pi}{30 \cdot i} \Delta t \frac{m_n}{m_{\infty}} \,. \qquad (5-33)$$

Графическое решение уравнений (5-30) и (5-31) совместно с уравнением связи  $M_c = f(\varphi)$  производится в трех координатных системах (рис. 5-27).

Для графического решения в первой координатной системе в координатах *n* — *M* откладываются:

а) пусковая диаграмма двигателя M = f(n) (статическая характеристика звена);

б) вспомогательный луч под углом 45°;

в) контрольный луч, построенный под углом  $\alpha_1$  к оси абсцисс. (Для удобства и большей точности построений этот луч, в отличие от принятого в других случаях, откладывается в левом квадранте первой координатной системы и при построении проводится от точки, соответствующей  $M_c$ , к характеристике  $M_{\pi}$ , а не наоборот.)

Во второй координатной системе в координатах  $\varphi - n$  откладываются:

а) вспомогательный луч под углом 45°;

б) контрольный луч, построенный под углом α<sub>2</sub> к оси абсцисс (статической характеристикой звена в этой координатной системе служит ось ординат).

Третья координатная система является вспомогательной и служит для определения значений величины  $M_c$  по найденным значениям угла  $\varphi$ . В этой координатной системе в координатах  $\varphi - M_c$  откладываются:

а) обращенная характеристика зависимости  $M_{c} = f(\varphi);$ 

б) вспомогательный луч под углом 45°.

Ход графических построений приведен на рис. 5-27 в предположении нулевых начальных условий.

Из начала координат (точка 1;  $M_c = 0$ ) в первой координатной системе проводится луч построений до пересечения с механической характеристикой двигателя (точка 2). Полученная точка горизонтально сносится на вспомогательный луч во вторую координатную систему (точка 3) и на линию предыдущего состояния (на первом интервале ось абсцисс). Из полученной точки 4 проводится луч построений до оси ординат (точка 5). Найденная точка горизонтально сносится в третью координатную систему на характеристику  $M_c = f(\varphi)$  (точка 6), и полученное значение  $M_c$  через вспомогательные лучи 3-й и 1-й координатных систем (точки 7 и 8) переносится на линию предыдущего состояния первой координатной системы, Полученная точка 9 является исходной для

проведения луча построения на втором интервале времени. Дальнейшие построения аналогичны и циклически повторяются. На рис. 5-27 приведено построение для трех интервалов времени. Ход построения указан стрелками, а характерные точки, получаемые при построениях, обозначены порядковыми номерами.

При ненулевых начальных условиях ( $M_{co} \neq 0$ ;  $n_0 \neq 0$ ;  $\varphi_0 \neq 0$ ) начальной точкой для построений является точка, получаемая



Рис. 5-27. К расчету переходного процесса без учета индуктивности якорной цепи.

снесением значения  $M_{co}$  через вспомогательные лучи на линию предыдущего состояния 1-го звена ( $n_0$ ), и все дальнейшие построения ведутся как обычно от горизонталей предыдущего состояния.

Ход построений на рис. 5-27 указан без усреднения приращений величин на отдельных интервалах времени и при укрупненном интервале времени.

Для более точных построений целесообразно вводить усреднения приращений величин и выбирать интервал времени достаточно малым, чтобы тангенсы углов наклона лучей построения были невелики (0,1—0,2).

Б. Расчет переходного процесса с учетом индуктивности цепи якоря электродвигателя

В рассматриваемом случае решаются следующие уравнения:

 $U = r_{s}I + L_{s}\frac{dI}{dt} + c'_{\theta}n;$ 

$$M_{\rm g} = M_{\rm c} + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt};$$

$$n=\frac{30\cdot i}{\pi}\cdot\frac{d\varphi}{dt}.$$

Для графического решения эти уравнения заменяются приближенными уравнениями, выраженными в конечных разностях, и представляются в форме отношений:

$$\frac{\Delta I}{U - r_{\rm R}I - c_{\rm a}'n} = \frac{\Delta t}{L_{\rm R}},\tag{5-34}$$

$$\frac{\Delta n}{M_{\rm g}-M_{\rm c}}=\frac{\Delta t\,375}{GD^2}\,,\qquad(5-35)$$

$$\frac{\Delta \varphi}{n} = \frac{\pi}{30i} \Delta t,$$

где  $r_s$  — сопротивление якорной цепи;  $L_g$  — индуктивность якорной цепи;

$$c'_e = c_e \Phi; \quad c_e = -\frac{pN}{60a}.$$

Коэффициент с' определяется из соотношения:

$$c'_e = \frac{U_{\rm H} - r_{\rm g}I_{\rm H}}{n_{\rm H}}$$

или по формуле:

$$c'_e = \frac{pN}{60a} \Phi,$$

где *р* — число пар полюсов;

N — число активных стержней ротора;

*а* — число пар параллельных ветвей якоря;

Ф — магнитный поток, сцепленный с ротором (в веберах). Тангенсы углов наклона лучей построения определяются из соотношений:

$$tg \alpha_1 = \frac{\Delta t}{L} \frac{m_U}{m_I}, \qquad (5-37)$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{\Delta t \, 375}{GD^2} \cdot \frac{m_M}{m_n}, \qquad (5-38)$$

где

$$m_{M} = \frac{m_{U}m_{I}}{1,03m_{n}};$$

$$tg \alpha_{8} = \frac{\Delta t\pi}{20i} \cdot \frac{m_{n}}{m}.$$
(5-39)

Для нахождения переходных процессов графически решается система уравнений (5-34), (5-35), (5-36) совместно с уравнением связи  $M_c = f(\varphi)$ .

(5-36)



Таким образом, построения производятся в четырех координатных системах. На рис. 5-28 в общем виде представлен ход гр'афических построений во всех координатных системах для трех интервалов времени. Построение переходных процессов ведется с учетом пуска двигателя. Построения при установившемся режиме — аналогичны, и переход к ним от пускового периода совершается автоматически в ходе построений.

Для графических построений предварительно проводятся следующие операции.

В первой координатной системе в координатах *I* — *U* откладываются:

а) значение напряжения *U*, подводимого к якорю, и проводится вертикаль;

б) луч  $c'_e n$ , учитывающий э. д. с. якоря электродвигателя (при выбранном выше масштабе  $m_M$  луч  $c'_e n$  одновременно служит для измерения величин моментов вращения электродвигателя [Л. 1];

в) лучи токов короткого замыкания, соответствующие различным сопротивлениям якорной цепи на отдельных этапах пуска и работы электродвигателя;

г) вспомогательный луч под углом 45°;

д) контрольный луч построений под углом α<sub>1</sub>.

Во второй координатной системе в координатах *n* — *M* откладываются: а) вспомогательный луч под углом 45°;

б) контрольный луч построений под углом а<sub>2</sub>.

Что касается третьей и четвертой координатных систем, то подготовительные операции и ход построений в них аналогичны описанным в предыдущем параграфе.

Ход построений заключается в следующем. В первой координатной системе из точки 1, как начальной (для пуска), проводится луч построений до пересечения с лучом  $r_1$  (точка 2), соответствующим сопротивлению якорной цепи на первой ступени пуска. Горизонталь, проведенная через точку 2 до пересечения с характеристикой  $c'_in$ , укажет точку 3, определяющую значение вращающего момента электродвигателя. Это значение сносится через вспомогательные лучи (точки 4, 5) на ось абсцисс (в дальнейшем на горизонталь предыдущёго состояния) второй координатной системы. Из полученной точки 6 проводится луч построений до пересечения с вертикалью, соответствующей  $M_c$  на данном интервале времени.

Так как на первом интервале  $M_c = 0$ , то такой вертикалью будет ось ординат. Полученная точка 7 сносится через вспомогательный луч (точка 8) на ось абсцисс третьей координатной системы (точка 9), где проведением луча построения до пересечения с осью ординат находим точку 10, определяющую значение  $\varphi$ на первом интервале времени.

Снося точку 10 горизонтально в четвертую координатную систему на характеристику  $M_c = f(\varphi)$ , находим значение  $M_c$ , соответствующее началу второго интервала времени (точка 11). Это значение, будучи снесено во вторую координатную систему, определит точку 13, через которую проходит вертикаль, соответствующая  $M_c$  на втором интервале времени.

Для построения на втором интервале времени точка 7, определяющая значение скорости вращения в конце первого интервала времени, сносится горизонтально на вертикаль U (точка 14). Из полученной точки проводится луч, параллельный лучу  $c'_en$ , до пересечения с осью абсцисс. Найденная точка 15, будучи снесена на горизонталь предыдущего состояния, определит точку 16, исходную для проведения луча построений на втором интервале.

Дальнейшие построения аналогичны и циклически повторяются.

На рис. 5-28 ход построения указан стрелками, а характерные точки, получаемые при построениях, обозначены порядковыми номерами. Следует иметь в виду, что по истечении промежутка времени, соответствующего уставке реле, контролирующего пуск на первой ступени, или при достижении величиной, контролирующей пуск (ток, скорость) значения, соответствующего переходу на другую ступень пуска, луч построений на очередном последующем интервале должен проводиться до характеристики  $r_2$ , определяемой сопротивлением якорной цепи на второй ступени пуска. Аналогичные переходы на очередные характеристики следует производить на последующих ступенях пуска.

Во второй координатной системе луч построений на каждом интервале проводится до вертикали момента статических сопротивлений, соответствующего этому интервалу и определяемого построениями, производимыми в четвертой координатной системе.

Ординаты точек 2, 17, 32, ... определяют значения тока якоря I на последовательных интервалах времени. Абсциссы точек 3, 18, 33, ... — значения момента вращения электродвигателя. Ординаты точек 7, 22, 37, ... — значения скорости вращения электродвигателя. Точки 10, 25, 40, ... — значения угла поворота кривошипа  $\varphi$ . Абсциссы точек 11, 26, 41, ... — значения момента статических сопротивлений.

Естественно, что усреднение приращений величин на отдельных интервалах времени, как и в предыдущем случае, повысит точность расчета.

Применение обобщенного графического метода для построения переходных процессов в электроприводах при моменте статических сопротивлений, зависящем от пути, позволяет без особых затруднений учитывать при расчете переменный магнитный поток электродвигателя (для двигателей последовательного и смешанного возбуждения), переменный суммарный маховый момент  $GD^2$  привода, переменное передаточное число *i* от вала электродвигателя к рабочему органу привода, что имеет место для ряда производственных механизмов.

Учет указанных выше факторов при построении переходных процессов будет показан ниже на конкретном примере.

# 5-8. Система электропривода при моменте статических сопротивлений, зависящем от пути, и переменных параметрах

На прокатном стане «600» перед чистовой клетью установлен кантователь, совершающий кантовку изделия перед подачей его в клеть. Кинематическая схема кантователя, содержащая зубчатую и кривошипно-шатунные передачи, приведена на рис. 5-29.

Электропривод кантователя осуществляется при помощи электродвигателя смешанного возбуждения типа ДП-41.

Схема управления электродвигателем кантователя предусматривает трехступенчатый пуск в функции тока якоря и динамическое торможение в две ступени с наложением в конце торможения колодочного тормоза. Силовая часть схемы управления электродвигателем кантователя приведена на рис. 5-30. На рис. 5-31 представлена его пусковая диаграмма, построенная обычным методом на основании статических характеристик. Момент статических сопротивлений кантователя (рис. 5-32, кривая *1*) и маховый момент электропривода, приведенный к валу электродвига-238



теля (кривая 2) представляют собой нелинейные зависимости от угла поворота ф рабочего органа кантователя. Ход рабочего органа кантователя ф составляет угол в 100°; при этом кривошип шестеренной передачи совершает поворот на 150°.

На рис. 5-33 приведен график переменного передаточного числа между кривошипом и рабочим органом кантователя.

Таким образом, режим кантовки изделия состоит из пуска и торможения электропривода на заданном пути, т. е. состоит из



переходных процессов, протекающих при переменном магнитном потоке электродвигателя, переменном моменте статических сопро-



Рис. 5-32. Характеристики нелинейных зависимостей от пути.

имоме́нта статических сопротивлений;
 приведенного суммарного махового момента.

тивлений, зависящем от пути, переменных маховом моменте и передаточном числе электропривода.

Основные данные установки: Электродвигатель ДП-41.

 $M_{\rm w} = 21.7 \ \kappa \Gamma \cdot m;$  $P_{\mu} = 16 \ \kappa em;$  $I_{\rm u} = 87 \ a;$  $n_{\rm H} = 720 \, \, o 6/m u \, \mu; \quad G D_{\pi}^2 = 3.2 \, \kappa \Gamma \cdot m^2$  $U_{\rm m} = 220 \ {\rm s}$  $\Phi_{\rm u} = 1.67 \cdot 10^{-2} \, eG;$  $r_{g} = 0,252 \text{ om};$  $r_1 = 0,64$  om;  $w_{\rm m} = 1870;$  $r_2 = 0.35$  om;  $w_c = 9;$  $r_{3} = 0.18 \text{ om};$  $r_{\rm m} = 179$  om; a = 1; $r_{\tau 1} = 0.53$  om;  $r_{\tau_2} = 0.2 \text{ om};$ p = 2; $\Phi_0 = 1.5 \cdot 10^{-2} \ e^{-2}$ N = 492; $L_{\rm HII} = 0,011 \ rH.$ 



1.125 M 1977

Рис. 5-346. Построение в токовой координатной системе электродвигателя.



Сопротивление последовательной обмотки возбуждения не учитывается.

Передаточное число зубчатого редуктора i = 9,6.

Номинальный момент механического тормоза  $M_{\rm TH} = 50 \ \kappa \Gamma m$ . Рассмотрим переходный процесс пуска и торможения электропривода на заданном рабочем пути с учетом индуктивности якорной цепи электродвигателя и переменных параметров системы. При этом, имея в виду, что в подобных системах режимы замедлений обычно допустимы на 20—25% более интенсивными, нежели режимы пуска, будем предполагать, что переключение системы с режима пуска на режим торможения происходит при прохождении приводом 0,6 заданного пути отработки.

# А. Режим пуска

Переходный процесс в режиме пуска определяется следующими основными уравнениями:

$$U = r_{\mathfrak{s}}I + L_{\mathfrak{s}\mathfrak{u}}\frac{dI}{dt} + c_e\Phi n, \qquad (5-40)$$

$$M_{\pi} = M_{\rm c} + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}, \qquad (5-41)$$

$$n = \frac{i}{6} \cdot \frac{d\gamma}{dt}, \qquad (5-42)$$

$$\varphi = f(\gamma), \tag{5-43}$$

где r<sub>я</sub> — суммарное сопротивление якорной цепи на рассматриваемой ступени пуска;

$$c_e = \frac{pN}{60 \cdot a} = \frac{2 \cdot 492}{60 \cdot 1} = 16,4;$$

у — угол поворота кривошипа, выраженный в градусах. При этом

$$\omega_{\kappa} = \frac{d\gamma}{dt} = \frac{\pi}{30 \cdot i} \cdot \frac{360}{2\pi} \quad n = \frac{6}{i} \quad n,$$

откуда

$$n=\frac{i}{6}\cdot\frac{d\gamma}{dt}.$$

После замены исходных дифференциальных уравнений для графического их решения приближенными уравнениями в конечных разностях [Л. 1] расчетные уравнения примут вид

$$\frac{\Delta I}{U - r_{\pi}I - c_e \Phi n} = \frac{\Delta t}{L_{\pi \mu}}; \qquad (5-44)$$

$$\frac{\Delta n}{M_{\rm g}-M_{\rm c}} = \frac{\Delta t\,375}{GD^2}; \tag{5-45}$$

$$\frac{\Delta\gamma}{n} = \frac{6}{i} \Delta t. \tag{5-46}$$

241

16 А. В. Башарин 1640

Уравнение связи (5-43) задается графически и автоматически используется при построениях.

Графическое решение уравнений (5-44), (5-45), (5-46) ведется соответственно в трех координатных системах.

Так как электропривод осуществляется двигателем смешанного возбуждения, то графические построения, относящиеся к определению переменного результирующего магнитного потока электродвигателя, целесообразно вынести в отдельную вспомогательную координатную систему.

Таким образом, общее построение переходного процесса ведется в четырех координатных системах: магнитного потока, тока и скорости вращения электродвигателя и пути, проходимого рабочим органом привода.

Примем для расчета следующие масштабы построений:

$$\begin{split} m_{\Phi} &= 1 \cdot 10^{-3} \ \text{s6/cm}; & m_{M} &= 4 \ \text{\kappa}\Gamma \cdot \text{m/cm}; \\ m_{Iw} &= 400 \ \text{a8/cm}; & m_{\gamma} &= m_{\varphi} &= 5 \ \text{spad/cm}; \\ m_{I} &= 10 \ \text{a/cm}; & m_{n} &= 40 \ \text{o6/muh} \cdot \text{cm}; \\ m_{U} &= m_{E} &= \frac{1,03m_{M}m_{n}}{m_{I}} &= \frac{1,03 \cdot 4 \cdot 40}{10} = 16,5 \ \text{s/cm} \end{split}$$

Примем расчетный интервал времени  $\Delta t = 0.02$  сек.

Для графических построений предварительно проводятся следующие операции:

1. В координатной системе возбуждения электродвигателя (рис. 5-34а, вклейка).

а) откладывается характеристика намагничивания электродвигателя  $\Phi = f(Iw);$ 

б) из точки на оси абсцисс  $Iw_{\rm m}$ , соответствующей ампер-виткам обмотки параллельного возбуждения, вправо откладывается характеристика зависимости намагничивающих ампер-витков обмотки последовательного возбуждения от тока якоря  $Iw_{\rm c} = f(I)$ :

$$I \omega_{\rm m} = \frac{U \omega_{\rm m}}{r_{\rm m}} = \frac{220}{179} \cdot 1870 = 2280 \ as;$$
  
$$tg \,\varphi_1 = \frac{1}{w_c} \cdot \frac{m_{I\omega}}{m_I} = \frac{1}{9} \cdot \frac{400}{10} = 4,45.$$

$$tg \,\varphi_2 = \frac{1}{r_s} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{1}{0.252} \cdot \frac{16.5}{10} = 6.5;$$
$$tg \,\varphi_2 = \frac{1}{r_s + r_s} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{1}{0.252 + 0.18} \cdot \frac{16.5}{10} = 3.84$$

$$\begin{split} tg \,\varphi_4 &= \frac{1}{r_{\pi} + r_2} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{1}{0.252 + 0.35} \cdot \frac{16.5}{10} = 2.75; \\ tg \,\varphi_5 &= \frac{1}{r_{\pi} + r_1} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{1}{0.252 + 0.64} \cdot \frac{16.5}{10} = 1.85; \\ tg \,\varphi_6 &= \frac{1}{r_{\pi} + r_{\tau 1}} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{1}{0.252 + 0.53} \cdot \frac{16.5}{10} = 2.1; \\ tg \,\varphi_7 &= \frac{1}{r_{\pi} + r_{\pi 1}} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{1}{0.252 + 0.2} \cdot \frac{16.5}{10} = 3.65; \end{split}$$

 б) луч связи по э. д. с. двигателя для режима обесточенной обмотки последовательного возбуждения:

$$\operatorname{tg} \varphi_{\mathbf{s}} = \frac{1}{c_e \Phi_0} \cdot \frac{m_E}{m_n} = \frac{1}{16.5 \cdot 1.5 \cdot 10^{-2}} \cdot \frac{16.5}{40} = 1.67,$$

где

$$c_e = \frac{pN}{60a} = \frac{2 \cdot 492}{60 \cdot 1} = 16,5;$$

в) контрольный луч построений под углом α<sub>1</sub> к оси абсцисс:

$$\operatorname{tg} \alpha_{1} = \frac{\Delta t}{L_{\operatorname{sut}}} \cdot \frac{m_{E}}{m_{I}} = \frac{0.02}{0.011} \cdot \frac{16.5}{10} = 3.0;$$

г) горизонталь, соответствующая магнитному потоку Φ<sub>0</sub> двигателя, создаваемому обмоткой независимого возбуждения;

д) вертикаль, соответствующая напряжению питающей сети  $U = 220 \ e_i;$ 

е) вспомогательные лучи под углом 45° для переноса значений величин с горизонтальной на вертикальную ось и наоборот.

3. В скоростной координатной системе электродвигателя откладываются (рис. 5-34в, вклейка):

а) характеристика момента статических сопротивлений  $M_c = f(\varphi);$ 

б) характеристика зависимости ctg  $a_2 = f(\phi)$ , определяемая из соотношения:

$$\operatorname{ctg} \alpha_{2} = \frac{GD^{2}}{375\Delta t} \cdot \frac{m_{h}}{m_{M}} = \frac{GD^{2}}{375 \cdot 0.02} \cdot \frac{40}{4} = 1,33 \, GD^{2}$$

и характеристики зависимости  $GD^2 = f(\varphi)$  (рис. 5-32), для чего, приняв неизменный катет равным 2 см, определяем масштаб для ctg  $\alpha_2$  и строим по точкам всю характеристику;

в) вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений величин с горизонтальной на вертикальную ось и наоборот.

4. В координатной системе для пути откладываются (рис. 5-34г, вклейка):

а) характеристика зависимости  $\varphi = f(\gamma)$ , определяющая переменное передаточное число между кривошипом и рабочим органом механизма (рис. 5-33);

243

16\*

б) контрольный луч построений под углом  $\alpha_3$  к оси ординат (для удобства построений координатные оси в этой координатной системе повернуты: аргумент — скорость n — откладывается по оси ординат, функция — угол поворота кривошипа  $\gamma$  — по оси абсцисс):

 $\operatorname{tg} \alpha_3 = \frac{6\Delta t}{i} \cdot \frac{m_n}{m_\gamma} = \frac{6 \cdot 0.02}{9.6} \cdot \frac{40}{5} = 0, 1.$ 

Для более четкого представления о порядке графических построений на рис. 5-34 (а, б, в и г) жирными линиями выделено построение на пятом интервале времени.

Порядок построений заключается в следующем.

Значение скорости  $n_4$ , полученное к концу четвертого интервала времени, сносится во вторую координатную систему на вертикальную прямую, соответствующую напряжению, приложенному к якорю электродвигателя (рис. 5-346). Из найденной точки проводится луч, параллельный лучу  $c_e \Omega n$ , соответствующему значению магнитного потока двигателя  $\Omega_4$  в конце четвертого интервала времени, до пересечения с осью абсцисс. Полученная точка сносится вертикально на линию предыдущего значения тока цепи якоря. Из найденной таким образом точки, как исходной, проводится луч, параллельный основному лучу построений, под углом  $\alpha_1$ к оси абсцисс до пересечения с характеристикой короткого замыкания, соответствующей сопротивлению  $r_1$ , введенному в цепь якоря на рассматриваемой ступени пуска. Полученная точка 5 укажет новое значение тока цепи якоря электродвигателя  $I_5$  на пятом интервале времени.

Значение тока  $I_5$  сносится горизонтально в первую координатную систему (a - a) на характеристику  $Iw_c = f(I)$  и далее вертикально на характеристику намагничивания электродвигателя. Найденное таким путем новое значение величины магнитного потока электродвигателя  $\Phi_5$  сносится горизонтально (b-b) во вторую координатную систему на луч  $c_e \Phi_0 n$  и далее вертикально на горизонталь  $\Phi_0$ . Через полученную точку и начало координат проводится прямая, определяющая собой луч  $c_e \Phi_5 n$  (на рис. 5-346 проведена лишь часть луча, необходимая для дальнейших построений). Ток  $I_5$  горизонтально сносится на найденный луч  $c_e \Phi_5 n$ , и полученная точка через вспомогательные лучи (c - c) переносится в третью координатную систему на горизонталь предыдущего состояния скорости.

Для определения тангенса угла наклона луча построений в третьей координатной системе на пятом интервале времени значение пути в конце четвертого интервала  $\varphi_4$  из четвертой координатной системы сносится (d-d) в третью координатную систему на характеристику ctg  $\alpha_2 = f(\varphi)$ . Найденная точка вертикально сносится на линию k-k, являющуюся базисной для определения значений tg  $\alpha_2$  и проведенную параллельно и ниже оси абсцисс на 244

расстоянии 2 см. Соединяя начало координат с полученной точкой, определим положение контрольного луча построений для пятого интервала времени. То же значение пути  $\varphi_4$  сносится далее горизонтально (*e*—*e*) на характеристику  $M_c = f(\varphi)$ , чем определяется значение момента статических сопротивлений на пятом интервале времени. Проводя теперь из полученной ранее точки 5 на горизонтали предыдущего состояния скорости луч, параллельный найденному контрольному лучу построений, до пересечения с вертикалью, соответствующей значению  $M_c$  на пятом интервале, получим искомое значение скорости на этом же интервале времени.

Полученное. значение скорости  $n_5$  горизонтально сносится (f-f) в четвертую координатную систему на вертикаль, соответствующую предыдущему состоянию пути кривошипа  $\gamma$ . Из полученной точки 5 проводится луч построений под углом  $\alpha_3$  к оси ординат, параллельный контрольному, до пересечения с осью абсцисс. Эта точка пересечения укажет новое значение пути кривошипа  $\gamma_5$ . Восстанавливая из найденной точки вертикаль до пересечения с характеристикой  $\varphi = f(\gamma)$ , определим искомое значение пути рабочего органа кантователя на пятом интервале  $\varphi_5$ .

Построения на других интервалах времени совершенно аналогичны и циклически повторяются.

Переход во второй координатной системе рис. 5-346 с одного луча короткого замыкания на другой (лучи  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$ ,  $r_3$ ) осуществляется при снижении тока якоря электродвигателя менее минимального значения, соответствующего моменту переключения  $M_2$ , заданного пусковой диаграммой на рис. 5-31.

## Б. Режим торможения

По прохождении механизмом 0,6 заданного пути электропривод переключается на режим динамического торможения. При этом якорь электродвигателя отключается от сети и замыкается на сопротивление. Обмотка последовательного возбуждения обесточивается, и весь режим торможения протекает при постоянном магнитном потоке электродвигателя, равном  $\Phi_0$ .

Для режима торможения уравнение (5-40) в общей системе уравнений, определяющих движение электропривода, следует заменить уравнением:

$$0 = r_{\mathfrak{s}}I + L_{\mathfrak{su}}\frac{dI}{dt} + c_{\mathfrak{e}}\Phi_{\theta}n, \qquad (5-47)$$

остальные уравнения исходной системы останутся без изменений. Таким образом, расчетное уравнение (5-44) заменяется выражением:

$$\frac{\Delta I}{-r_{\rm g}I - c_e \Phi_0 n} = \frac{\Delta t}{L_{\rm su}} \,. \tag{5-48}$$

Для графического решения этого уравнения во второй координатной системе (рис. 5-34, б) луч  $c_e \Phi_0 n$  откладывается влево от оси ординат.

При графических построениях значения скорости сносятся горизонтально из третьей во вторую координатную систему на луч  $c_e \Phi_0 n$ , и найденные таким образом точки вертикально переносятся на соответствующие горизонтали предыдущего состояния тока, чем определяются точки, исходные для проведения лучей



Рис. 5-35. Расчетные характеристики переходных процессов.

246

построения. В остальном ход построений, циклически повторяющийся, остается неизменным, подобно построениям, рассмотренным подробно для режима пуска.

На рис. 5-35 приведены расчетные кривые тока, изменения CKOрости и пути в функции времени на заданном рабочем пути кантователя. Найденные характеристики переходных процессов свидетельствуют о том, что при выбранных параметрах системы заданной И точке перехода электров тормознойпривода

режим привод не успевает полностью отработать на заданном пути рабочего органа (ток и скорость не равны нулю).

Вместе с тем характеристики переходных процессов евидетельствуют также о том, что выбор параметров системы, произведенный лишь на основании равномерной пусковой диаграммы на рис. 5-31, построенной без учета переходных процессов, не является удовлетворительным.

Для правильной работы привода необходимо изменение как параметров системы (числа ступеней и величины сопротивлений при пуске и торможении), так и места установки переключателя, переводящего электропривод в режим торможения.

5-9. Система электропривода с трехобмоточным возбудителем и  $M_c = f(n)$ 

Гребная электрическая установка спасательного судна (рис. 5-36) состоит из двух дизельгенераторов, работающих на один требной электродвигатель. Якори генераторов соединены последовательно, а их обмотки возбуждения — параллельно; обмотки питаются от общего возбудителя. Трехобмоточный возбудитель генераторов имеет независимое возбуждение (обмотка 1), положительную обратную связь по напряжению возбудителя (обмотка 2) и отрицательную обратную связь по току якоря двигателя (обмотка 3).

Ставится задача при заданных параметрах гребной электрической установки рассчитать переходный процесс при ее реверсе, осуществляемом перекладкой рукоятки поста управления с положения «полный вперед» на положение «полный назад» (на схеме это — изменение полярности на обмотке 1 возбудителя). Время перекладки принять равным 2 сек.

Основные данные установки:

Возбудитель ПН-290

$P_{\rm H} = 14,2 \ \kappa em;$	$r_{12} = 300 \text{ om};$
$U_{\rm H} = 220 \ s;$	$r_{23} = 660 \text{ om};$
$I_{\rm H} = 64,5 \ a;$	$r_{39} = 2,65 \text{ ом};$
$n_{\rm H} = 1500   o 6/ {\it muh};$	$r_{\rm m} = 0,0051 \text{ om};$
$w_1 = 1218;$	$\sigma_{\rm B} = 1,15;$
$w_2 = 1206;$	$c_{eB} = \frac{PN}{60a} = 22;$
$w_{3} = 65;$	$U = 220 \ s;$
-	$r_{\rm p} = 3000  om.$

Генератор ГП-1375-810

$P_{_{\rm H}} = 1375  \kappa em;$	$c_{er} = 15;$
$U_{\rm H} = 500 \ e;$	$r_{\rm r} = 9,4  om;$
$I_{\rm H} = 2750 \ a;$	$w_{\rm r} = 2640;$
$n_{\rm H} = 810  o 6/mu H;$	$\sigma_{\rm r} = 1,15.$

Электродвигатель ПГК-180/75

$P_{_{\rm H}} = 2570$ квт;	$GD^2 = 22\ 000\ \kappa\Gamma M^2;$
$U_{\rm H} = 1000 \ s;$	$c_e = c_e \Phi_{\pi} = 4.8;$
$I_{\rm H} = 2720  a;$	п <sub>уд</sub> = 205 об/мин.

Суммарное сопротивление цепи якорей

 $r_{\rm su} = r_{\rm sug} + 2r_{\rm sur} + r_{\rm cu} = 0,023 \ om.$ 

Суммарная индуктивность цепи якорей

 $L_{\rm su} = L_{\rm sg} + L_{\rm kog} + L_{\rm dug} + 2(L_{\rm sr} + L_{\rm kor} + L_{\rm dug}) = 0,006$  eH.

Характеристики холостого хода возбудителя и генератора приведены на рис. 5-37 и 5-38:

На рис. 5-39 построена характеристика момента статических сопротивлений, приведенная к валу электродвигателя, для режима реверса гребной электрической установки.



Переходный процесс в рассматриваемой системе описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений четвертого порядка. Соответственно графическое построение переходного процесса ведется в четырех координатных системах: возбудителя, генератора, токовой и скоростной электродвигателя.

Переходный процесс в возбудителе с учетом действия всех связей будет определяться системой уравнений:

$$U = r_{19}i_1 + w_1 \frac{\sigma_B}{c_{e B}n_B} \cdot \frac{de_B}{dt};$$
  

$$e_B = r_{29}i_2 + w_2 \frac{\sigma_B}{c_{e B}n_B} \cdot \frac{de_B}{dt};$$
  

$$i_R r_{III} = r_{39}i_3 - w_3 \frac{\sigma_B}{c_{e B}n_B} \cdot \frac{de_B}{dt};$$
  
(5-49)

После простейших преобразований и совместного решения системы уравнений (5-49) получим обобщенное дифференциальное уравнение, определяющее переходный процесс в возбудителе:

$$\left[\frac{Uw_{1}}{r_{13}} + \frac{e_{B}w_{2}}{r_{23}} - \frac{i_{R}r_{II}w_{3}}{r_{33}}\right] - (i_{1}w_{1} + i_{2}w_{2} - i_{3}w_{3}) =$$

$$= \frac{\sigma_{B}}{c_{eB}n_{B}} \left(\frac{w_{1}^{2}}{r_{13}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{23}} + \frac{w_{3}^{2}}{r_{33}}\right) \cdot \frac{de_{B}}{dt}.$$
(5-50)

Заменяя полученное обобщенное дифференциальное уравнение (5-50) приближенным уравнением в конечных приращениях и представляя его в виде отношения, получим исходное расчетное уравнение для возбудителя:

$$\frac{\Delta e_{\rm B}}{\left[\frac{Uw_1}{r_{19}} + \frac{e_{\rm B}w_2}{r_{29}^2} - \frac{i_{\rm R}r_{\rm II}w_3}{r_{39}}\right] - (i_1w_1 + i_2w_2 - i_3w_3)} = \frac{\Delta t}{k_1}, \quad (5-51)$$

где :

$$k_{1} = \frac{\sigma_{\rm B}}{c_{e_{\rm B}}n_{\rm B}} \left( \frac{w_{1}^{2}}{r_{13}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{23}} + \frac{w_{3}^{2}}{r_{33}} \right).$$

Напряжение U сети, питающей обмотку независимого возбуждения, принимается положительным для режима пуска, отрицательным для режима реверса и равным нулю на период перекладки рукоятки поста управления.

Так как в период перекладки рукоятки поста управления обмотка 1 независимого возбуждения отключается от сети, но
остается замкнутой на разрядное сопротивление, то расчетное уравнение на время перекладки примет вид

$$\frac{\Delta e_{\rm B}}{\left[\frac{e_{\rm B}w_2}{r_{23}} - \frac{i_{\rm R}r_{\rm III}w_3}{r_{33}}\right] - (i_1w_1 + i_2w_2 - i_3w_3)} = \frac{\Delta t}{k_1'}, \quad (5-51a)$$

где

$$k_{1}' = \frac{\sigma_{\rm B}}{c_{e\,\rm B}n_{\rm B}} \left( \frac{w_{1}^{2}}{r_{13} + r_{\rm p}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{23}} + \frac{w_{3}^{2}}{r_{33}} \right)$$

Переходный процесс в обмотке возбуждения генератора будет описываться дифференциальным уравнением вида

 $e_{\rm B} = r_{\rm r} i_{\rm r} + \omega_{\rm r} \frac{\sigma_{\rm r}}{c_{er} n_{\rm r}} \cdot \frac{de_{\rm r}}{dt}. \tag{5-52}$ 

После замены (5-52) приближенным уравнением в конечных приращениях будем иметь:

$$\frac{\Delta e_{\rm r}}{r_{\rm r}} = \frac{\Delta t}{k_2}, \qquad (5-53)$$

где

$$k_2 = \frac{\sigma_{\rm r}}{c_{e\,\rm r}n_{\rm r}} \cdot \frac{w_{\rm r}}{r_{\rm r}} \,.$$

Для двигателя переходный процесс с учетом электромагнитной инерции цепи якорей будет определяться двумя дифференциальными уравнениями и уравнением для момента статических сопротивлений:

$$2e_{r} = r_{\pi_{u}}i_{\pi} + L_{\pi_{u}}\frac{di_{\pi}}{dt} + c'_{e}n;$$

$$M_{\pi} = M_{c} + \frac{GD^{2}}{375} \cdot \frac{dn}{dt};$$

$$M_{c} = f(n).$$
(5-54)

Для графического решения дифференциальные уравнения 5-54 ваменяются приближенными уравнениями в конечных приращениях:

$$\frac{\Delta i_{\mathfrak{A}}}{2e_{\mathfrak{r}}-i_{\mathfrak{A}}r_{\mathfrak{A}\mathfrak{U}}-c_{e}n}=\frac{\Delta t}{L_{\mathfrak{A}\mathfrak{U}}},$$
(5-55)

$$\frac{\Delta n}{M_{\rm H}-M_{\rm c}}=\frac{\Delta t\,375}{GD^2},\tag{5-56}$$

а третье уравнение системы (5-54) задается графически (рис. 5-39) и автоматически учитывается при построениях.

Для графических построений переходных процессов в соответствии с методикой, изложенной в ІЛ. 1 l, во всех координатных системах предварительно откладываются статические характеристики элементарных звеньев, статические характеристики связей и контрольные лучи построений в соответствии с выбранным шагом интегрирования.

Примем для решения поставленной задачи расчетный интервал времени  $\Delta t = 0,1$  сек и следующие масштабы построения:

 $m_{IW B} = 100 \ as/cm;$   $m_{EB} = 20 \ s/cm;$   $m_{Er} = 80s/cm$  (для III квадранта);  $m_{Er} = 4 \ s/cm;$   $m_n = 20 \ os/muh \ cm;$  $m_{Er} = 40 \ s/cm$  (для II квадранта).

$$m_{M} = \frac{m_{I_{R}}m_{E_{\Gamma}}}{1,03m_{n}} = \frac{200 \cdot 80}{1,03 \cdot 20} = 776 \ \kappa \Gamma m/cm.$$

Для рассматриваемой системы предварительно откладываются (рис. 5-40):

1. В координатной системе возбудителя

а) характеристика холостого хода возбудителя  $E_{\rm B} = f (Iw_{\rm B});$ б) статическая характеристика положительной обратной связи по э. д. с. возбудителя  $s (e_{\rm B})$ :

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{r_{23}}{w_2} \cdot \frac{m_{IWB}}{m_{EB}} = \frac{660}{1206} \cdot \frac{100}{20} = 2,74$$

вправо для режима перекладки рукоятки поста управления из начала координат и для режима реверса из точки, соответствующей установившемуся значению ампер-витков обмотки независимого возбуждения  $\left(-\frac{Uw_1}{r_2}\right)$ ;

в) статическая характеристика отрицательной обратной связи по току цепи якорей s (i<sub>n</sub>):

$$tg \,\varphi_2 = \frac{r_{33}}{r_{II}w_3} \cdot \frac{m_{IW}}{m_{I\pi}} = \frac{2,65}{0,0051 \cdot 65} \cdot \frac{100}{200} = 4$$

влево для режима перекладки из начала координат и для режима реверса из точки  $\left(-\frac{Uw_1}{r_{12}}\right);$ 

г) контрольные лучи построений под углом а, к оси абсцисс для режима реверса:

$$\operatorname{tg} \alpha_{1} = \frac{\Delta t}{k_{1}} \cdot \frac{m_{IWB}}{m_{EB}} = \frac{0.1}{0.304} \cdot \frac{100}{20} = 1,65,$$

$$k_{1} = \frac{\sigma_{B}}{c_{eB}n_{B}} \left( \frac{r_{1}^{2}}{w_{19}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{29}} + \frac{w_{3}^{2}}{r_{39}} \right) = \frac{1,15}{22 \cdot 1500} \left( \frac{1218^{2}}{2300} + \frac{1206^{2}}{660} + \frac{65^{2}}{2,65} \right) = 0,304$$



Рис. 5-40. Общий ход графических построений при расчете переходного процесса.

и под углом а', к оси абсцисс для режима перекладки:

$$tg \,\alpha'_1 = \frac{\Delta t}{k'_1} \cdot \frac{m_{IW B}}{m_{eB}} = \frac{0,1}{0,147} \cdot \frac{100}{20} = 3,4,$$

где.

$$k_{1}' = \frac{\sigma_{\rm B}}{c_{e\,\rm B}n_{\rm B}} \left( \frac{w_{1}^{2}}{r_{13} + r_{\rm p}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{23}} + \frac{w_{3}^{2}}{r_{33}} \right) =$$

 $=\frac{1.15}{22\cdot1500}\left(\frac{1218^2}{3300}+\frac{1206^2}{660}+\frac{65^2}{2,65}\right)=0,147.$ 

2. В координатной системе генератора

а) характеристика холостого хода генератора  $E_r = f(i_r);$ б) статическая характеристика прямой связи по э. д. с. возбу-

дителя s (e<sub>в</sub>):

$$\operatorname{tg} \varphi_3 = r_{\rm r} \frac{m_{I\,{\rm r}}}{m_{E\,{\rm B}}} = 9,4 \frac{4}{20} = 1,88;$$

в) контрольный луч построений под углом  $a_2$  к оси абсцисс:

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{\Delta t}{k_2} \cdot \frac{m_{I\Gamma}}{m_{E\Gamma}} = \frac{0.1}{0.025} \cdot \frac{4}{40} = 0.4,$$

где

$$k_2 = \frac{\sigma_{\rm r}}{c_{e\,\rm r}n_{\rm r}} \cdot \frac{w_{\rm r}}{r_{\rm r}} = \frac{1,15}{16\cdot810} \cdot \frac{2640}{9,4} = 0,025.$$

3. В токовой координатной системе электродвигателя а) линия тока короткого замыкания  $I_{\kappa}$ :

$$tg \,\varphi_4 = \frac{1}{r_{\rm su}} \cdot \frac{m_{E\,\rm r}}{m_{I\,\rm s}} = \frac{1}{0.023} \cdot \frac{80}{200} = 17.4;$$

б) статическая характеристика связи по э. д. с. двигателя  $s(e_{\pi})$ :

$$\operatorname{tg} \varphi_5 = \frac{1}{c_o'} \cdot \frac{m_{\operatorname{er}}}{m_n} = \frac{1}{4,8} \cdot \frac{80}{20} = 0,83;$$

в) вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений величин в другую координатную систему;

г) контрольный луч построений под углом  $\alpha_3$  к оси абсцисс:

$$\lg \alpha_3 = \frac{\Delta t}{L_{\pi\mu}} \cdot \frac{m_{\rm er}}{m_{I_{\pi}}} = \frac{0.1}{0,006} \cdot \frac{80}{200} = 6,67.$$

4. В скоростной координатной системе электродвигателя а) характеристика момента статических сопротивлений  $M_c = f(n)$  для режима реверса;  б) вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений с вертикальной на горизонтальную ось;

в) контрольный луч построений под углом а4 к оси абсцисс:

 $tg a_4 = \frac{\Delta t \, 375}{GD^3} \cdot \frac{m_M}{m_n} = \frac{0.1 \cdot 375}{22000} \cdot \frac{776}{20} = 0.065.$ 

Ход графических построений при расчете переходного процесса приведен в общем виде на рис. 5-40 для одного интервала времени и указан стрелками, а характерные точки, получаемые при построениях, отмечены порядковыми номерами.

Порядок операций при построениях заключается в следующем. Начальные значения э. д. с. возбудителя Е<sub>во</sub> и тока якоря электродвигателя І, сносятся в первую координатную систему на соответствующие лучи связей s (e<sub>в</sub>) и s (i<sub>я</sub>), для режима перекладки проходящие через начало координат (точки а и б). Полученные значения воздействий связей суммируются, и результирующее воздействие сносится на горизонталь предыдущего состояния возбудителя (точка 1). Из точки 1 проводится луч построений, параллельный контрольному, до пересечения с характеристикой холостого хода возбудителя (точка 2). Найденное новое значение э. д. с. возбудителя через луч связи сносится на горизонталь предыдущего состояния генератора во вторую координатную систему (точки 3, 4). Из точки 4 проводится луч построений до пересечения с характеристикой холостого хода генератора (точка 5). Полученное новое значение э. д. с. генератора сносится в третью токовую координатную систему через вспомогательный луч на горизонталь предыдущего значения скорости вращения (точки 6 и 7). Из точки 7 проводится луч, параллельный лучу s ( $e_{\pi}$ ) до пересечения с осью абсцисс (точка 8), и найденная точка вертикально сносится на горизонталь предыдущего состояния тока (точка 9). Проведя из точки 9 луч построений до пересечения с линией  $I_{\kappa}$ получим точку 10, определяющую новое значение тока якоря двигателя. Полученное значение тока через луч s (e<sub>n</sub>) и вспомогательные лучи, проведенные под углом 45° в третьей и четвертой координатной системах, сносится на горизонталь предыдущего состояния скорости в четвертую координатную систему (точки 11, 12, 13, 14). Проведя из точки 14, определяющей значение момента вращения электродвигателя, луч построений до пересечения с характеристикой  $M_c = f(n)$ , получим точку 15, определяющую новое значение скорости электродвигателя.

Дальнейшие построения на последующих интервалах времени совершенно аналогичны и циклически повторяются.

Следует заметить, что при постоянном потоке возбуждения электродвигателя построения при переходе из токового в скоростной квадрант можно несколько упростить, используя для перехода от тока к моменту вращения электродвигателя луч  $s(e_{\mu})$ , 254 дублируемый в скоростной координатной системе, причем отпадает надобность в использовании двух вспомогательных лучей, проводимых под углом 45°.

Так как время перекладки поста управления принято равным 2 сек, а расчетный интервал времени  $\Delta t = 0,1$  сек, то по истечении



Рис. 5-41. Расчетные характеристики переходных процессов.  $e_{\Gamma}$  — э. д. с. генератора;  $l_{H}$  — ток цепи якорей; n — скорость вращения электродвигателя.

20 интервалов дальнейшие построения в первой координатной системе возбудителя ведутся с использованием лучей связей  $s(e_{\rm B})$  и  $s(i_{\rm S})$ , сдвинутых влево от начала координат на величину намагничивающих ампер-витков обмотки независимого возбуждения  $\left(-\frac{Uw_1}{D}\right)$ .

На рис. 5-41 приведены расчетные характеристики переходных процессов для э. д. с. генератора, тока и скорости вращения электродвигателя, полученные в рассматриваемой системе при заданных ее параметрах.

#### 5-10. Система ионного электропривода с импульсным регулированием скорости электродвигателя

Для привода лебедок конусов системы загрузки доменной печи применен реверсивный электрический привод постоянного тока, питаемый от управляемых ртутных выпрямителей с импульсным регулированием величины установившейся скорости.

На рис. 5-42 приведена упрощенная принципиальная схема электрического привода, представленная для одного направления



Рис. 5-42. Упрощенная принципиальная схема ионного электропривода с импульсным регулированием скорости.

вращения. Система содержит следующие основные элементы: главный приводной электродвигатель постоянного тока  $\mathcal{A}$ , ртутные выпрямители PB, панель сеточного питания  $\Pi C\Pi$ , фазорегулятор  $\Phi P$ , суммирующий магнитный усилитель MY, узел импульсного регулирования YUP, промежуточный усилитель (ламповый)  $\Pi Y$ , тахометрический генератор  $T\Gamma$ , дроссель, сглаживающий пульсации выпрямленного тока  $\mathcal{A}p$ .

Пуск системы электропривода осуществляется при непрерывном горении вентилей и управляется связями, воздействующими на суммирующий магнитный усилитель системы управления сеточным питанием ртутных выпрямителей.

Суммирующий магнитный усилитель системы непрерывного управления имеет три обмотки: задающую, отрицательной обратной связи по току и отрицательной обратной связи по э. д. с. двигателя.

Задающая обмотка *IMУ* получает независимое питание от сети 220 в. Так как ртутные выпрямители и их система управления практически безынерционны, то во избежание чрезмерных толчков тока в цепи якоря двигателя при пуске, реверсе и торможении и для обеспечения плавного нарастания напряжения на задающей обмотке — последняя шунтируется некоторой емкостью C.

Обмотка отрицательной обратной связи по току 2MV получает питание от шунта в цепи якоря электродвигателя, состоящего из обмоток дополнительных полюсов и компенсационной и некоторого добавочного сопротивления.

Обмотка отрицательной обратной связи по э. д. с. или, что то же, по скорости вращения двигателя 3MV получает питание от тахометрического моста, обеспечивающего сигнал управления, пропорциональный разности напряжения на зажимах якоря и падения напряжения в якоре электродвигателя.

По достижении электродвигателем заданной скорости система электропривода автоматически переводится на импульсное управление.

Заданная скорость электродвигателя контролируется тахометрическим генератором. Сигнал, пропорциональный разности эталонного напряжения и напряжения тахометрического генератора, через промежуточный усилитель подается в узел импульсного управления. Последний с заданной периодичностью и скважностью подает сигналы на сетки ртутных выпрямителей, срезая положительные импульсы, подаваемые панелью сеточного питания для зажигания ртутных выпрямителей, и на определенные промежутки времени запирая зажигание вентилей. Тем самым на зажимах якоря электродвигателя обеспечивается чередование импульсов напряжения определенной величины и длительности.

Ставится задача: рассчитать переходный процесс при разгоне электрического привода и импульсном регулировании его скорости.

Основные исходные данные установки:

а) Электродвигатель:

$$P_{\rm H} = 150 \ \kappa em;$$
  $I_{\rm H} = 400 \ a;$   
 $U_{\rm H} = 400 \ e;$   $n_{\rm H} = 1000 \ o 6/mu H.$ 

б) Ртутный выпрямитель:

 $U_{d0} = 510 \ e; \ I'_d = 350 \ a; \ I_{d\tau p} = 650 \ a.$ 

17 А. В. Башарин 1640

257 \_

Параметры системы имеют следующие значения:

 $c_{a} = c_{a} \Phi = 0,384;$  $r_{\rm su} = 0,104 \text{ on;}$  $L_{\rm su} = 0,0048 \ e \mu;$  $r_{\rm m} = 0,0455$  om:  $G\ddot{D^2} = 76 \kappa \Gamma M^2$ ;  $M_c = 73 \kappa \Gamma m;$  $I_{c} = 196 \ a;$  $w_1 = 1100;$  $r_1 = 4000 m;$  $w_{2} = 1100;$  $r_{2} = 400 \text{ om};$  $w_3 = 1100;$  $\check{C} = 16,3$  мкф;  $r_{o} = 206 \text{ om};$  $r_{n1} = 24,1$  ком;  $n_{y} = 980 \, o 6/muh;$  $r_{\rm m2} = 20 \ \kappa om;$  $U = 220 \, e.$  $r_{\pi 3} = 100 \text{ ком};$  $r_{\pi 4} = 24,5$  ком.

Период чередования импульсов T = 0,1 сек.

Скважность импульсов:

$$\gamma = \frac{T_{\rm p}}{T_{\rm p}+T_{\rm ff}} = \frac{T_{\rm p}}{T} = 0,6.$$

Начальное значение импульса напряжения, подаваемого на якорь электродвигателя,  $U_0 = 500 \ s.$ 

Переходный процесс в рассматриваемой системе (рис. 5-42) описывается системой дифференциальных уравнений третьего порядка. Ртутные выпрямители, устройства панели сеточного питания, фазовращательного моста, тахометрического генератора, промежуточного усилителя и узла импульсного регулирования практически безынерционны. Магнитный усилитель в рассматриваемой системе также практически безынерционен, так как в цепи его обмоток управления включены значительные сопротивления  $r_{\rm Al}$ ,  $r_{\rm A2}$ ,  $r_{\rm A3}$  и  $r_{\rm A4}$ , делающие постоянные времени обмоток управления MY пренебрежимо малыми.

Таким образом, инерционностью будут обладать узел задержки в цепи задающей обмотки 1 МУ и электродвигатель. Ртутные выпрямители со всем устройством управления в цепях сеток могут рассматриваться как нелинейный, но безынерционный элемент системы.

Переходный процесс в цепи задержки, определяющий характер изменения напряжения на задающей обмотке магнитного усилителя, будет описываться уравнением:

$$kU = T\frac{du_s}{dt} + u_s, \qquad (5-57)$$

где

И — напряжение сети, приложенное к зажимам узла задающей обмотки;

*u*<sub>3</sub> — напряжение на зажимах участка цепи, задающей обмотки магнитного усилителя, охваченного емкостью;

 $T = r_{\mathfrak{s}}C = 13\ 000 \cdot 16, 3 \cdot 10^{-6} = 0, 2\ cek$  — постоянная времени контура задержки;

$$r_{s} = \frac{r_{\text{A4}}\left(r_{1} + r_{\text{A1}}\right)}{r_{1} + r_{\text{A1}} + r_{\text{A4}}} = \frac{24.5 \cdot (0.4 + 24.1)}{0.4 + 24.1 + 24.5} = 13 \text{ kom};$$

$$k = \frac{r_1 + r_{\text{A}1}}{r_1 + r_{\text{A}1} + r_{\text{A}4}} = \frac{0.4 + 24.1}{0.4 + 24.1 + 24.5} = 0.5.$$

Напряжение ртутного выпрямителя, подаваемое к якорю электродвигателя, определяется по нелинейной результирующей характеристике безынерционного звена:

$$U_{\rm pB} = f(\Sigma \, Iw), \tag{5-58}$$

где *Iw* — суммарные результирующие намагничивающие ампервитки, создаваемые обмотками управления магнитного усилителя.

Переходный процесс в электродвигателе будет определяться уравнениями:

$$U_{\rm ps} = r_{\pi \rm q} i + L_{\pi \rm q} \frac{di}{dt} + c'_{e} n; \qquad (5-59)$$

$$i = I_c + \frac{GD^2 \cdot 1.03}{375c'_{o}} \cdot \frac{dn}{dt}.$$
 (5-60)

Используя графический метод расчета переходных процессов в автоматизированном электроприводе [Л. 1], заменяя исходные дифференциальные уравнения (5-57), (5-59) и (5-60) приближенными уравнениями в конечных приращениях, получим систему расчетных уравнений в виде

$$\frac{\Delta u_s}{kU - u_s} = \frac{\Delta t}{T},\tag{5-61}$$

$$U_{\rm pb} = f \left( i \boldsymbol{w}_s - i \boldsymbol{w}_I - i \boldsymbol{w}_n \right), \tag{5-62}$$

$$\frac{\Delta i}{U_{\rm pB} - r_{\rm sul}i - c_e'n} = \frac{\Delta t}{L_{\rm su}},$$
(5-63)

$$\frac{\Delta n}{i-I_{\rm c}} = \frac{\Delta t}{k_1},\tag{5-64}$$

где

17\*

$$k_1 = \frac{GD^2 \cdot 1,03}{375 \cdot c_1} = \frac{76 \cdot 1,03}{375 \cdot 0,384} = 0,54.$$

Таким образом, расчет переходных процессов для рассматриваемой системы целесообразно производить в четырех координатных системах: узла задержки, ртутного выпрямителя, токовой и скоростной электродвигателя.

Примем следующие масштабы построений:

Интервалы времени берем следующие:

а) для режима разгона при непрерывном горении вентилей

 $\Delta t_1 = 0.02 \ cek;$   $\Delta t_2 = 0.04 \ cek;$ 

б) для режима импульсного регулирования скорости

$$\Delta t_{\mathbf{3}} = 0.01$$
 cek.

Для графических построений переходных процессов в соответствии с методикой, изложенной в [Л. 1], во всех координатных системах предварительно откладываются статические характеристики звеньев, статические характеристики связей и контрольные лучи построений в соответствии с выбранным шагом интегрирования.

В координатной системе узла задержки откладываются (рис. 5-43а):

а) статическая характеристика звена  $U_s = f(kU)$  в виде прямой, проведенной под углом 45°;

б) вертикаль из точки на оси абсцисс, соответствующей

$$kU = 0.5 \cdot 220 = 110 \ e;$$

в) контрольные лучи построений для двух принятых интервалов времени:

tg  $\alpha_{11} = \frac{\Delta t_1}{T} = \frac{0.02}{0.2} = 0.1;$ tg  $\alpha_{12} = \frac{\Delta t_2}{T} = \frac{0.04}{0.2} = 0.2.$ 

В координатной системе ртутного выпрямителя откладываются (рис. 5-43а):

а) статическая характеристика звена, приведенная к зависимости  $U_{\rm DB} = f(\Sigma I w);$ 

б) характеристика прямой связи по задающему напряжению s (u<sub>3</sub>) вправо от оси ординат:

$$\mathrm{tg}\,\varphi_{1} = \frac{r_{1} + r_{A1}}{w_{1}} \cdot \frac{m_{Iw}}{m_{U_{a}}} = \frac{400 + 24100}{1100} \cdot \frac{0.5}{10} = 1, 1;$$

в) характеристика отрицательной обратной связи по току якоря электродвигателя *s* (*i*) влево от оси ординат:

$$tg \varphi_2 = \frac{r_{23}}{r_{11}} \cdot \frac{m_{Iw}}{m_I} = \frac{20400}{0,0455 \cdot 1100} \cdot \frac{0,5}{40} = 5,1;$$



Рис. 5-43а. Графическое построение переходных процессов в координатных системах узла задержки и ртутного выпрямителя.



Рис. 5-436. Графическое построение переходных процессов в координатных системах тока и скорости электродвигателя.

г) харайтеристика отрицательной обратной связи по скорости вращения электродвигателя s(n) влево от оси ординат с таким расчетом, чтобы при обесточенном якоре электродвигателя напряжение на его зажимах при заданной установившейся скорости  $n_y = 980 \ of/мин$  было равно заданному начальному значению напряжения импульса  $U_0 = 500 \ s$ .

По характеристике ртутного выпрямителя  $U_{\rm pb} = f(\Sigma I w)$ определяется, что для  $U_0 = 500 \ s$  обратная связь по скорости (при заданной скорости  $n_y = 980 \ of/muh$ ) должна создавать отрицательные намагничивающие ампер-витки, равные 2,5 *ав*.

Таким образом, характеристика обратной связи по скорости проводится через начало координат и точку, соответствующую 2,5 *ав* при  $n_y = 980$  *об/мин*. Тангенс угла наклона луча s(n):

$$\operatorname{tg} \varphi_3 = \frac{n_y}{I_w} \cdot \frac{m_{Iw}}{m_n} = \frac{980}{2,5} \cdot \frac{0,5}{40} = 4,9.$$

В токовой координатной системе электродвигателя откладываются (рис. 5-436):

а) линия короткого замыкания І к:

$$tg \,\varphi_4 = \frac{1}{r_{su}} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{1}{1.04} \cdot \frac{25}{40} = 6;$$

б). линия э. д. с. якоря электродвигателя  $c_{\rho} \Phi n = c'_{\rho} n$ :

$$\lg \varphi_5 = \frac{1}{c_a'} \cdot \frac{m_E}{m_n} = \frac{1}{0,384} \cdot \frac{25}{40} = 1,62;$$

в) вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений величин с вертикальной на горизонтальную ось;

г) контрольные лучи построений для принятых интервалов времени:

$$tg \,\alpha_{21} = \frac{\Delta t_1}{L_{\pi \mu}} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{0.02}{0.0048} \cdot \frac{25}{40} = 2.6;$$
  

$$tg \,\alpha_{22} = \frac{\Delta t_2}{L_{\pi \mu}} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{0.04}{0.0048} \cdot \frac{25}{40} = 5.2;$$
  

$$tg \,\alpha_{23} = \frac{\Delta t_3}{L_{\pi \mu}} \cdot \frac{m_E}{m_I} = \frac{0.01}{0.0048} \cdot \frac{25}{40} = 1.3.$$

В скоростной координатной системе электродвигателя откладываются (рис. 5-43б):

а) горизонталь, соответствующая току Іс:

$$I_c = \frac{M_c}{c'_M} = \frac{M_c \cdot 1.03}{c'_e} = \frac{73 \cdot 1.03}{0.384} = 196 \ a;$$

б) контрольные лучи построений для принятых интервалов времени:

$$tg \,\alpha_{31} = \frac{\Delta t_1 \, 375 c_e m_I}{GD^2 \, 1,03m_n} = \frac{0.02 \cdot 375 \cdot 0.384 \cdot 40}{76 \cdot 1,03 \cdot 40} = 0.037;$$
  
$$tg \,\alpha_{32} = 0.074; \qquad tg \,\alpha_{33} = 0.0185.$$

В рассматриваемом случае для удобства построение производится в обращенной скоростной координатной системе (ток — по оси ординат, скорость — по оси абсцисс), и поэтому луч построений ориентируется относительно оси ординат.

На рис. 5-43а приведено построение переходного процесса в координатных системах узла задержки и ртутного выпрямителя, а на рис. 5-436 — в токовой и скоростной координатных системах электродвигателя.

#### А. Построение переходного процесса для режима разгона

На рис. 5-43а и 5-436 приведено построение переходного процесса на 28 интервалах времени, причем на первых 20 интервалах времени построение произведено при  $\Delta t_1 = 0,02$  сек, а на последующих 8 интервалах — при  $\Delta t_2 = 0,04$  сек. Для более четкого усвоения последовательности операций на рис. 5-43а и 5-436 жирными линиями выделено построение на шестом интервале. Ход построений указан стрелками. Последовательность операций построения заключается в следующем.

Из точки 5 на вертикали в координатной системе узла задержки (рис. 5-43а) проводится луч построений под углом α<sub>11</sub> к оси абсцисс до пересечения с характеристикой звена (точка 6). Из этой точки, определяющей значение  $u_3$  на шестом интервале, проводится горизонталь во вторую координатную систему. Суммируя воздействия отрицательных обратных связей от значений величин на предыдущем интервале времени [точки 5 на лучах связей s(i) и s(n)] с воздействием прямой связи на шестом интервале и снося результирующее воздействие на характеристику ртутного выпрямителя, получим точку 6, определяющую значение напряжения, подаваемого на якорь электродвигателя на этом интервале. На рис. 5-43а для наглядности суммирование воздействий связей произведено графически. При практических расчетах суммирование можно производить по отрезкам. Полученная точка 6 горизонтально (линия N—N) сносится на вспомогательный луч в третью координатную систему (рис. 5-436).

Из точки пересечения вертикали, опущенной из точки 6 на вспомогательном луче третьей координатной системы (рис. 5-436), с горизонталью  $n_5$  значения скорости электродвигателя на пятом интервале проводится луч, параллельный лучу  $c_e \Phi n$ , до пересечения с осью абсцисс, и найденная точка сносится вертикально 264

на линию предыдущего состояния тока (точка 5). Из полученной точки под углом  $\alpha_{21}$  к оси абсцисс проводится луч построений до пересечения с линией  $I_{\kappa}$ .

Найденное значение тока  $I_6$  горизонтально сносится в четвертую координатную систему на вертикаль, соответствующую предыдущему значению скорости (точка 5), и из полученной точки



и<sub>3</sub> — задающее напряжение; *і* — ток якоря электродвига-<sup>9</sup> теля; *п* — скорость вращения электродвигателя.

под углом  $\alpha_{31}$  к оси ординат проводится луч построений до пересечения с линией тока статических сопротивлений  $I_c$ . Этим заканчивается цикл построений на одном интервале времени.

Построения на других интервалах времени совершенно аналогичны и циклически повторяются.

На рис. 5-44 приведены расчетные характеристики изменения задающего напряжения  $u_3$ , тока якоря *i* и скорости вращения *n* электродвигателя при пуске.

## Б. Построение переходного процесса для режима импульсного регулирования скорости

Узел импульсного регулирования скорости вступает в действие в момент достижения скоростью заданного значения. При этом импульсный режим работы начинается с запирания сеток ртутных выпрямителей, т. е. с паузы, а затем происходит чередование подачи импульсов напряжения и пауз. Так как среднее значение скорости должно оставаться неизменным, то достаточно произвести построение переходного процесса для одного цикла импульсного регулирования. При заданной длительности цикла T = 0,1 сек и скважности  $\gamma = 0,6$  длительность паузы будет равна  $T_n = 0,04$  сек, а длительность импульса  $T_p = 0,06$  сек.

Расчет переходного процесса целесообразно вести с интервалом, кратным длительности импульса, паузы и всего цикла.

Примем расчетный интервал времени  $\Delta t_3 = 0,01$  сек. Таким образом, четыре интервала построений проводятся при отсутствии напряжения и тока в якорной цепи электродвигателя (пауза). При этом переходный процесс определяется лишь одним





уравнением:

$$0 = C_{\rm M} \Phi I_c + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt},$$
(5-65)

которое может быть приведено для графического расчета к виду

$$\frac{\Delta n}{-I_c} = \frac{\Delta t}{k_1}, \quad (5-66)$$

где  $k_1$  имеет указанное ранее значение.

Шесть интервалов времени расчет производится аналогично режиму пуска, т. е. с учетом изменения напряжения ртутного выпрямителя, тока и скорости вращения электродви-

гателя (импульс). При этом переходный процесс определяется системой расчетных уравнений (5-62), (5-63) и (5-64).

Построения для периода паузы производятся лишь в координатной системе скорости электродвигателя и заключаются в следующем. Из точки на оси абсцисс четвертой координатной системы, соответствующей установившемуся значению скорости  $n_y = 980 \text{ об/мин}$  под углом  $\alpha_{33}$  к оси ординат проводится луч построений до пересечения с линией тока статических сопротивлений  $I_c$ . Полученная точка вертикально опускается на ось абсцисс и на последующих интервалах построение повторяется.

Построение в период подачи импульса производится в трех координатных системах (ртутного выпрямителя, токовой и скоростной электродвигателя) и совершенно аналогично построениям, описанным для режима пуска. Характерные точки, получаемые при построении в период подачи импульса, на рис. 5-43а 266 и 5-436 обозначены латинскими буквами в алфавитном порядке: a, b, c, d, e, f.

На рис. 5-45 приведены расчетные характеристики переходных процессов при импульсном регулировании скорости для напряжения ртутного выпрямителя, тока и скорости вращения электродвигателя.

#### 5-11. Система электропривода с силовым трехфазным магнитным усилителем

На рис. 5-46 приведена упрощенная принципиальная схема электрического привода механизма поворота экскаватора для третьего положения командоконтроллера, соответствующего пуску

электропривода на полную рабочую скорость.

Механизм поворота экскаватора приводится в движение двумя электродвигателями IДB и 2ДB, работающими на один общий вал. Обмотки якорей электродвигателей включены последовательно и питаются от общего генератора  $\Gamma B$ .

Управление электродвигателями производится при неизменном их потоке возбуждения путем регулирования напряжения генератора, основная обмотка возбуждения кото- $\Gamma B (OB)$ DOLO питается силового трехфазного OT магнитного усилителя (MYB). Генератор имеет также противокомпаундобмотку, ную включен-



Рис. 5-46. Принципиальная схема электропривода механизма поворота экскаватора.

ную в цепи якоря параллельно обмоткам компенсационной и дополнительных полюсов. Система управления электроприводом содержит положительную обратную связь по напряжению генератора, осуществляемую с помощью обмотки *МУВ* (*OH*) магнитного усилителя и отрицательную обратную связь по току якорной цепи, которая совмещена с задающим сигналом на двух параллельно соединенных обмотках *МУВ* (*O3*) магнитного усилителя. Задающее напряжение снимается с диагонали моста, состоящего из двух обмоток возбуждения электродвигателей 1ДВ (ОВ) и 2ДВ (ОВ) и двух добавочных сопротивлений 2СДВ и 3СДВ, что обеспечивает компенсацию температурных изменений основных параметров системы.

Обратная связь по току цепи якорей подается с шунта, образованного добавочными полюсами и компенсационной обмоткой генератора и добавочными полюсами одного из электродвигателей (ДПГ, ДПД, КО). Собственная индуктивность этих обмоток создает дополнительную гибкую обратную связь по току якорной цепи.

Ставится задача: рассчитать переходные процессы изменения тока якорной цепи и скорости вращения электродвигателя при пуске электропривода. При расчете процессов учесть влияние падения напряжения в генераторе и индуктивность якорной цепи на работу управляющих обратных связей.

Основные данные установки.

а) Генератор типа МПЭ-14-12/4:

 $U_{\rm H} = 600 \ {\rm s}; \ I_{\rm H} = 341 \ {\rm a}; \ P_{\rm H} = 225 \ {\rm ksm}; \ n_{\rm H} = 1000 \ {\rm ob/muh}.$ 

б) Электродвигатели типа ДПВ-72;

 $U_{\rm H} = 305 \, s; \, I_{\rm H} = 360 \, a; \, P_{\rm H} = 100 \, \kappa sm; \, n_{\rm H} = 750 \, o {\rm б/ {\it мин}}.$ 

в) Магнитный усилитель типа МУ-ЗП:

$$U_{_{\rm H}} = 220 \ e; \ P_{_{\rm H}} = 4,2 \ \kappa em; \ I_{_{\rm H}} = 20 \ a.$$

Основные расчетные параметры системы:

$GD^2 = 698 \kappa \Gamma \cdot m^2;$	$r_{\rm III} = r_{\rm AHF} + r_{\rm KO} + r_{\rm KO}$	$r_{\rm gng} = 0.05$	51 ом;
$r_{_{\rm HII}}=0,126~$ om;	$L_{\rm m} = L_{\rm mr} + L_{\rm ko} +$	$L_{\mathrm{gag}}=0,0$	0015 гн;
$L_{su} = 0.007$ eh;	$r_{\rm sr} + r_{\rm m} = 0.0838$	ом;	
$C'_{ m eff}=c_{ m eff}\Phi_{ m g}=0$ ,394	; $r_{\rm obsc} = 3,6 \text{ om};$		· · · · · ·
$w_{obg} = 1269;$	$r_{\pi ko} = 1,86 \text{ om};$		
$w_{\rm kno} = 180;$	$r_{\rm ko+Amr} = 0,0396  om;$		•
$r_{_{\rm H9}} = 12,8 $ om;	$U_{_{03}} = 44,6  s;$		
$r_{033} = 20,6 \text{ om;}$	$I_{03} = 2,16 \ a;$		
$r_{\rm ohg} = 1500  \text{om};$	$\sigma_r = 1,1;$		at a starte A
$T_{_{\rm MY}} = 0,032$ сек;	$c_{\rm er} = 1,14.$		
$w_{03} = w_{0T};$			

Характеристика магнитного усилителя приведена на рис. 5-47, а на рис. 5-48 представлена характеристика холостого хода генератора МПЭ-14-12/4.

Переходный процесс в силовом магнитном усилителе (§ 5-4) будет определяться уравнениями:



Рис. 5-47. Характеристика силового трехфазного магнитного усилителя УМ-ЗП.

Имея в виду, что все обмотки управления усилителя имеют одинаковые числа витков, последнее уравнение может быть заменено следующим:

$$U_{\rm my yct} = f_2(\Sigma i_y),$$

где

где

$$\Sigma i_{y} = i_{03} (_{0T}) + i_{0H} = \frac{U_{03} - i_{\pi}r_{III} - L_{III} \frac{di_{\pi}}{dt}}{r_{039}} + \frac{e_{\Gamma} - i_{\pi}(r_{\pi\Gamma} + r_{III})}{r_{019}}$$

..

(влиянием э. д. с. индукции на величину напряжения, воздействующего на вход обмотки обратной связи по напряжению, пренебрегаем ввиду его малости);

- r<sub>нэ</sub> эквивалентное полное сопротивление цепи нагрузки магнитного усилителя, включая сопротивления обмоток переменного тока, вентилей, балластное и обмотки возбуждения генератора;
- U<sub>03</sub> задающее напряжение, снимаемое с диагонали моста обмоток возбуждения электродвигателей;
  - *i*<sub>я</sub> ток якорной цепи;
  - *r*<sub>ш</sub> сопротивление шунта;
- эквивалентное сопротивление контура задающей обrosa мотки:

r<sub>онэ</sub> — эквивалентное полное сопротивление контура обмотки обратной связи по напряжению.



Рис. 5-48. Характеристика холостого хода генератора МПЭ 14-12/4.

Заменяя дифференциальное уравнение магнитного усилителя приближенным уравнением в конечных приращениях, получим расчетное уравнение в виде

$$\frac{\Delta u_{\rm My}}{U_{\rm My\,ycr} - u_{\rm My}} = \frac{\Delta t}{T_{\rm My}}$$

Переходный процесс в генераторе с учетом действия противокомпаундной обмотки будет определяться обобщенным дифференциальным уравнением:

$$\left[\frac{u_{\rm My}\cdot w_{\rm OBF}}{r_{\rm H9}} - \frac{i_{\rm g}\left(r_{\rm HIF} + r_{\rm KO}\right)w_{\rm IIKO}}{r_{\rm IIKO9}}\right] -$$

$$-(i_{\rm OBF}w_{\rm OBF}-i_{\rm IIKO}w_{\rm IIKO})=\frac{\sigma_{\rm F}}{c_{\rm er}n_{\rm F}}\left(\frac{w_{\rm OBF}^2}{r_{\rm H3}}+\frac{w_{\rm IIKO}^2}{r_{\rm IIKO3}}\right)\frac{de_{\rm F}}{dt}.$$

Заменяя исходное дифференциальное уравнение приближенным уравнением в конечных приращениях, получим для генератора расчетное уравнение в виде

$$\frac{\Delta e_{\Gamma}}{\left[\frac{u_{MY}w_{OB\Gamma}}{r_{H9}}-\frac{i_{S}\left(r_{д\Pi\Gamma}+r_{KO}\right)w_{\Pi KO}}{r_{\Pi KO9}}\right]-(i_{OB\Gamma}w_{OB\Gamma}-i_{\Pi KO}w_{\Pi KO})} = \frac{\Delta t}{k},$$
  
где 
$$\frac{b_{L}-\sigma_{\Gamma}\left(\frac{w_{OB\Gamma}^{2}}{m_{OB\Gamma}}+\frac{w_{\Pi KO}^{2}}{m_{\Pi KO}}\right)}{b_{L}-\sigma_{\Gamma}\left(\frac{w_{OB\Gamma}^{2}}{m_{OB\Gamma}}+\frac{w_{\Pi KO}^{2}}{m_{\Pi KO}}\right)}$$

 $c_{e\Gamma} \cdot n_{\Gamma} \setminus r_{H3}$ Исходными дифференциальными уравнениями для электродвигателя будут:

$$e_{\rm r} = r_{\rm su}i_{\rm s} + L_{\rm su}\frac{di_{\rm s}}{dt} + 2c_{e\rm s}\Phi_{\rm s}n,$$
$$M_{\rm g} = M_{\rm c} + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}.$$

' r<sub>пкоэ</sub> /

Эти уравнения могут быть заменены приближенными расчетными уравнениями вида

$$\frac{\Delta i_{\mathfrak{R}}}{e_{\Gamma} - r_{\mathfrak{R}\mathfrak{q}}i_{\mathfrak{R}} - 2c_{\mathfrak{e}\mathfrak{q}} \Phi_{\mathfrak{q}} n} = \frac{\Delta t}{L_{\mathfrak{R}\mathfrak{q}}};$$
$$\frac{\Delta n}{M_{\mathfrak{q}} - M_{\mathfrak{c}}} = \frac{\Delta t \cdot 375}{GD^2}.$$

Таким образом, переходный процесс в рассматриваемой системе электропривода будет описываться системой дифференциальных уравнений четвертого порядка, а следовательно, графическое построение переходного процесса должно производиться в четырех координатных системах: магнитного усилителя, генератора, токовой и скоростной электродвигателя.

Примем следующие масштабы для построений:

$m_{Iy}$	$= 0,1 \ a/cm;$	$m_{I_{\pi}} = 40 \ a/cm;$
m <sub>UMy</sub>	= 12,8 в/см;	$m_n = 10  o 6/ мин \cdot c m;$
$m_{Er}$	= 20 в/см;	$m_{M} = 77,5 \ \kappa \Gamma m/cm;$
$m_{Iwr}$	= 1296 ав/см;	$m_{U_{\rm III}} = 2 \ s/cm.$

Примем расчетный интервал времени  $\Delta t = 0.05$  сек.

В соответствии с принятой методикой решения задачи [Л. 1] проведем подготовительные операции во всех координатных системах.

В координатной системе магнитного усилителя откладываются (рис. 5-49):

а) статическая характеристика магнитного усилителя  $U_{\rm My} = f(\Sigma I_{\rm y}),$ 

б) статическая характеристика связи по напряжению генератора s (u,):

$$tg \,\varphi_1 = r_{oH9} \, \frac{m_{Iy}}{m_{Er}} = \, 1500 \cdot \frac{0.1}{20} = 7,5;$$

в) статическая характеристика связи по напряжению шунта s (um):

$$tg \,\varphi_2 = r_{o39} \,\frac{m_{Iy}}{m_{Um}} = 20.6 \cdot \frac{0.1}{2} = 1.03.$$

Эта характеристика откладывается не из начала координат  $O_1$ , а из точки *1* на оси абсцисс, соответствующей величине тока задающих обмоток при напряжении на шунте, равном нулю, т. е.

$$i_{03} = \frac{U_{03}}{r_{039}} = \frac{44.6}{20.6} = 2.16 a,$$

так как ток в узле задающих обмоток определяется одновременным воздействием неизменного по величине задающего напряжения и переменного по величине напряжения, снимаемого с шунта;



г) статическая характеристика звена в виде прямой, проведенной под углом 45° (см. 5-4);

д) контрольный луч построений под углом  $\alpha_1$  к оси абсцисс:

$$\mathrm{tg}\,\alpha_{1} = \frac{\Delta t}{T_{\mathrm{My}}} = \frac{0.05}{0.032} = 1.56.$$

В координатной системе генератора (рис. 5-49) откладываются:

а) характеристика холостого хода генератора  $E_r = f(Iw)$ ,

б) статическая характеристика связи по напряжению магнитного усилителя s (u<sub>мv</sub>):

$$tg \phi_{3} = \frac{r_{H3}}{w_{OBT}} \cdot \frac{m_{IWT}}{m_{UMY}} = \frac{12,8}{1296} \frac{1296}{12,8} = 1;$$

в) статическая характеристика связи по току якорной цепи для ПКО  $s(i_s)$ :

$$tg \,\varphi_4 = \frac{r_{\Pi KO9}}{(r_{\Pi \Pi \Gamma} + r_{KO}) \,w_{\Pi KO}} \cdot \frac{m_{I \omega \Gamma}}{m_{I \pi}} = \frac{1,86 \cdot 1296}{0,0396 \cdot 180 \cdot 40} = 8,4;$$

г) контрольный луч построений под углом α<sub>2</sub> к оси абсцисс:

$$tg \alpha_{2} = \frac{\Delta t}{k} \cdot \frac{m_{Iw}}{m_{Er}} =$$

$$= \frac{0.05}{14.2} \cdot \frac{1296}{20} = 0.23;$$

$$k = \frac{\sigma_{r}}{c_{er} \cdot n_{r}} \left( \frac{w_{OBr}^{2}}{r_{H9}} + \frac{w_{\Pi KO}^{2}}{r_{\Pi KO9}} \right) =$$

$$= \frac{1.1}{11.4 \cdot 1000} \left( \frac{1296^{2}}{12.8} + \frac{180^{2}}{1.86} \right) =$$

$$= 14.2,$$

В токовой координатной системе электродвигателя (рис. 5-49) откладываются:

а) характеристика короткого замыкания I<sub>к</sub>:

$$tg \,\varphi_{I\,\kappa} = \frac{1 \cdot m_{E\,\Gamma}}{r_{su} \cdot m_{Is}} = \frac{1 \cdot 20}{0,126 \cdot 40} = 3,97;$$

б) характеристика падения напряжения в шунте (I):

$$tg \varphi_I = \frac{1}{r_{gnr} + r_{gn}} \cdot \frac{m_{Um}}{m_{I_{R}}} = \frac{1 \cdot 2}{0,051 \cdot 40} = 0.98;$$

в) характеристика падения напряжения в якоре генератора и шунте (*II*):

$$tg \,\varphi_{II} = \frac{1}{r_{sr} + r_{ut}} \cdot \frac{m_{Er}}{m_{Is}} = \frac{1}{0.0838} \cdot \frac{20}{40} = 5.8;$$

г) характеристика для определения величины э. д. с. индукции в шунте — луч s ( $\Delta i_n$ ):

$$\operatorname{tg} \varphi_{L \,\mathrm{m}} = \frac{\Delta t}{L_{\mathrm{m}}} \cdot \frac{m_{U \,\mathrm{m}}}{m_{I \,\mathrm{m}}} = \frac{0.05^{\circ}2}{0.0015 \cdot 40} = 1,67;$$

д) характеристика э. д. с. двигателя — луч c'n:

$$\operatorname{tg} \varphi_n = \frac{1}{2c_{\operatorname{eg}} \Phi_{\operatorname{g}}} \cdot \frac{m_{E_{\operatorname{F}}}}{m_n} = \frac{1 \cdot 20}{2 \cdot 0.394 \cdot 10} = 2,54.$$

Все указанные углы откладываются от оси абсцисс; е) контрольный луч построений под углом  $\alpha_3$  к оси абсцисс:

$$tg \,\alpha_3 = \frac{\Delta t}{L_{\rm HII}} \cdot \frac{m_{E_{\rm F}}}{m_{I_{\rm H}}} = \frac{0.05 \cdot 20}{0.007 \cdot 40} = 3.57.$$

Проводится вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений величин с горизонтальной на вертикальную ось и наоборот.

В скоростной координатной системе электродвигателя (рис. 5-49) откладываются:

а) характеристика момента статических сопротивлений  $M_c$ ; дублируется луч  $c'_e n$ , по которому совершается переход от значений тока цепи якорей к суммарному моменту вращения электродвигателей;

б) контрольный луч построений под углом а4 к оси абсцисс:

$$\operatorname{tg} \alpha_4 = \frac{\Delta t \, 375}{GD^2} \cdot \frac{m_M}{m_n} = \frac{0.05 \cdot 375 \cdot 77.5}{698 \cdot 10} = 0.208.$$

Этим заканчиваются подготовительные операции во всех координатных системах.

18 А. В. Башарин 1640

На рис. 5-49 в общем виде приведен ход построений переходных процессов в рассматриваемой системе для двух последовательных интервалов времени.

Порядок операций при построениях заключается в следующем. Из точки І на оси абсписс первой координатной системы, определяющей начальное установившееся значение тока в цепи задающей обмотки, проводится вертикаль до пересечения с характеристикой магнитного усилителя (точка 2). Полученная точка через луч, проведенный под углом 45°, переносится на горизонталь предыдущего состояния первого звена для первого интервала времени ось абсцисс (точки 3 и 4). Из точки 4 проводится луч, параллельный контрольному лучу построений, до пересечения с характеристикой звена (точка 5). Найденная точка 5 определит значение  $u_{\rm My}$ на первом интервале времени. Эта точка горизонтально сносится на луч связи s ( $u_{\rm my}$ ) и далее на осъ абсцисс (горизонталь предыдущего состояния) во вторую координатную систему (точки 6 и 7). Из точки 7 проводится луч, параллельный контрольному лучу построений, до пересечения с характеристикой холостого хода генератора (точка 8). Эта точка определяет значение э. д. с. генератора на первом интервале времени.

Полученная точка через вспомогательный луч переносится на ось абсцисс третьей координатной системы (точки 9 и 10). Из точки 10 проводится луч, параллельный контрольному, до пересечения с характеристикой  $I_{\kappa}$ . Найденная точка 11 укажет значение тока цепи якорей на первом интервале времени.

Точка 11 через луч c'n переносится на ось абсцисс четвертой координатной системы (12, 13) и из найденной точки 13 проводится луч, параллельный контрольному, до пересечения с характеристикой момента статических сопротивлений. Точка 14 укажет значение скорости вращения электродвигателей на первом интервале времени.

Для построений на втором и последующем интервалах времени, как и в любом случае ненулевых начальных уеловий, необходимо определить величины входных воздействий на связи.

Снося значение  $i_{s1}$  (точка 11) горизонтально на лучи I, II и s ( $\Delta i_s$ ), получим точки a, b и c (на первом интервале времени  $\Delta i_s = i_s$ ).

Суммируя абсциссы точек a и c, получим значение падения напряжения на шунте  $u_{m1}$ , которое снесем в первую координатную систему на луч связи s ( $u_m$ ) — точка 15.

Абсцисса точки *b* укажет величину падения напряжения в якоре генератора и на шунте. Вычитая его из величины э. д. с. генератора, определяемого ординатой точки 8, получим значение напряжения генератора  $u_{r1}$ , подаваемого к якорям электродвигателей. Полученное значение  $u_{r1}$  снесем на луч связи  $s(u_{r})$  точка 16.

Суммируя воздействия связей в первой координатной системе (абсциссы точек 15 и 16), получим результирующее воздействие к началу второго интервала времени, определяемое точкой 17. Снося вертикально полученную точку на характеристику магнитного усилителя (18) и далее найденное значение  $U_{\rm му \ уст}$  через луч, проведенный под углом 45°, на горизонталь предыдущего состояния, получим точку 20, исходную для проведения луча построений на втором интервале времени. Проведя из найденной точки 20 луч, получим точку 21, определяющую значение  $u_{\rm му}$  на втором интервале времени.

Точку 21 горизонтально сносим на луч связи  $s(u_{\rm My})$  во вторую координатную систему (22). Снеся значение тока  $i_{\rm я1}$  из третьей координатной системы во вторую (K—K) на луч связи  $s(i_{\rm я})$ , получим точку 23.

Суммируя алгебраически воздействия связей во второй координатной системе (вычитая абсциссу точки 23 из абсциссы точки 22), получим результирующее воздействие в точке 24, которое, будучи снесено на горизонталь предыдущего состояния, определит точку 25, исходную для проведения луча построений во второй координатной системе на втором интервале времени. Проводя из точки 25 луч построений до пересечения с характеристикой холостого хода генератора, получим точку 26, указывающую значение э. д. с. генератора, соответствующее второму интервалу времени.

Точка 26 горизонтально сносится в третью координатную систему на вспомогательный луч, и из полученной точки 27 опускается вертикаль. На эту вертикаль из четвертой координатной системы сносится значение скорости вращения (точка 14) на предыдущем интервале, и из полученной точки 28 проводится до пересечения с осью абсцисс луч, параллельный лучу  $c'_en$ . Точка 29, снесенная на горизонталь предыдущего состояния тока якоря, определит точку 30, из которой проводится луч построений на втором интервале. Пересечение последнего с линией  $I_{\kappa}$  укажет точку 31, определяющую значение тока цепи якорей  $i_{n2}$  на втором интервале времени.

Снеся эту точку через луч  $c'_en$  на горизонталь предыдущего состояния в четвертую координатную систему (32 и 33) и проведя из найденной точки 33 луч построений, определим на вертикали  $M_c$ точку 34, соответствующую значению скорости вращения электродвигателей на втором интервале времени.

Дальнейшие построения аналогичны и на всех интервалах времени циклически повторяются. Следует лишь иметь в виду, что при определении входных воздействий на связи в третьей координатной системе на лучи I и II сносятся абсолютные значения тока  $i_{\rm s}$ , а на луч s ( $\Delta i_{\rm s}$ ) лишь его приращения (точки a', b' и c'для второго интервала времени).

18\*

Ход построений на рис. 5-49 указан стрелками, а характерные точки, получаемые при построениях, обозначены порядковыми номерами.

На рис. 5-50 приведены расчетные характеристики переходных процессов тока цепи якорей и скорости вращения электродвига-



Рис. 5-50. Расчетные характеристики переходных процессов для режима пуска.

і<sub>я</sub> — ток цепи якорей; *n* — скорость вращения электродвигателей.

телей для режима пуска. При построениях лучи связей обычно продолжаются в область положительных и отрицательных значений, и при суммировании воздействий связей следует не забывать об их (алгебраическое знаках суммирование), которые могут изменяться в зависимости от характера протекания переходного пропесса.

Аналогично рассчитываются режимы реверса и торможения. При этом следует учитывать ненуле-

вые начальные условия этих режимов, определяя предварительно их предыдущие (установившиеся) состояния во всех координатных системах, а также возможные изменения конфигурации и параметров цепей, изменяющие в свою очередь расположения статических характеристик связей и величины углов наклона лучей построения.

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

# СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНЫХ УЗЛОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

#### 6-1. Графический метод синтеза

Вопросы синтеза нелинейных систем управления вообще разработаны недостаточно и еще меньше в литературе представлено конкретных примеров синтеза нелинейных систем.

В этой главе на нескольких примерах показано практическое применение графического метода синтеза нелинейных систем управления, изложенного в [Л. 1]. Этот метод охватывает различные характерные виды обратных связей и нелинейностей, что позволяет говорить о его общности. Использование реальных статических характеристик элементов и связей системы, а также типовых статических характеристик входных воздействий, приведенных в [Л. 1], дает возможность производить графический синтез систем с учетом физической осуществимости выбираемых решений.

Задача графического синтеза заключается в следующем. На основании заданных статической и динамической характеристик на выходе системы при заданной основной структуре, ее характеристиках и параметрах определению подлежат:

а) число, вид (последовательная или параллельная, гибкая или жесткая, линейная или нелинейная) и место включения управляющих или стабилизирующих связей;

б) структура и численные значения параметров связей;

в) форма входного воздействия на систему, если она не оговорена в задании.

Задача может носить и более частный характер в виде оптимизации системы, т. е. при заданной структуре системы и характеристиках на выходе подлежат определению оптимальные значения ее параметров.

И та, и другая задачи могут решаться как при использовании абсолютных значений величин (в «большом»), так и отклонений их от заданного установившегося значения (в «малом»).

Метод представляет большие возможности для значительного круга специалистов, работающих в области исследования, проектирования и расчета, а иногда и наладки системы автоматизированного электропривода.

Ввиду достаточной простоты и наглядности, графический метод может также получить применение (в связи с развитием методов моделирования и современных средств счетно-решающей техники) как один из элементов комплексного метода синтеза нелинейных систем управления. В частности, он с успехом применялся для предварительного определения структуры системы и задания программы для моделирующей установки.

Ограниченный объем книги не позволил охватить примерами все широкие возможности метода. Проводимые примеры знакомят читателя лишь с техникой применения графического метода синтеза для решения конкретных задач в области автоматизированного электропривода.

### 6-2. Синтез цепи управления генератора с гибкой емкостной обратной связью

Рассмотрим пример графического синтеза простейшего узла системы автоматического управления в виде генератора постоянного тока, охваченного гибкой связью (рис. 6-1).

Генератором постоянного тока служит электромашинный усилитель типа ЭМУ-25-3000 с разомкнутой поперечной цепью. Основные данные генератора:

 $w_1 = 500;$   $r_2 = 18,5 \text{ om};$   $c_e = \frac{pN}{60a} = 21.$  $r_1 = 36,5 \text{ om};$   $\sigma_y = 1,07;$  $w_2 = 330;$   $n_H = 2850 \text{ oG/Muh};$ 

В качестве обмотки независимого возбуждения принята вторая обмотка управления, а первая используется как гибкая обратная связь.

Положим, что э. д. с. генератора при установившемся режиме должна составлять 100 в и обеспечиваться только за счет воздействия обмотки независимого возбуждения.



Рис. 6-1. Принципиальная схема генератора. охваченного емкостной обратной связью.

На рис. 6-2 приведена (кривая 1) осциллограмма переходного процесса возбуждения генератора <u>при</u>



Рис. 6-2. Характеристики переходных процессов в генераторе.

1 — без обратной связи (опытная); 2 — при емкостной обратной связи и нулевых начальных условиях (расчетная); 3 — при емкостной обратной связи и ненулевых начальных условиях (опытная и расчетная).

холостом ходе его только от обмотки независимого возбуждения. Допустим, что при прежних величинах входного напряже-

ния  $U_{\rm bx}$  и установившегося значения э. д. с. генератора E необходимо обеспечить более замедленное протекание переходного процесса. Такая постановка задачи предполагает введение гибкой управляющей связи.

Графическое решение задачи производится [Л. 1] в трех координатных системах с координатами по осям E-Iw, q-E и E-t, где q — заряд конденсатора.

Примем следующие масштабы по координатным осям:

 $m_E = 5 \ \text{B/CM}; \ m_a = 1,2 \cdot 10^{-3} \ \text{K/CM}; \ m_{Iw} = 10 \ \text{aB/CM}.$ 

Для проведения графического синтеза гибкой связи в третьей координатной системе на рис. 6-3 отложим желаемую характеристику зависимости E = f(t).



Рис. 6-3. Графический синтез узла генератора, охваченного емкостной обратной связью при нулевых начальных условиях.

В первой координатной системе откладываем характеристику холостого хода генератора E = f(Iw) и на оси абсцисс — точку K, соответствующую установившимся ампер-виткам возбуждения генератора при  $E = 100 \ e$ .

Выбрав интервал времени  $\Delta t = 0,01$  сек, определим в третьем квадранте значения E, соответствующие последовательным интервалам времени; полученные значения сносим в первую координатную систему, определив точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, исходные для проведения лучей построения в обратном порядке (построение производится с усреднением приращений величин на отдельных интервалах времени).

Соединив точки 1 и К прямой, получим тангенс угла наклона луча построений в координатной системе генератора:

$$tga_1 = 0,133.$$

Проводя из последующих точек 2, 3, 4, ... лучи построения под углом  $\alpha_1$  до пересечения с горизонталями предыдущего состояния (точки 2, 3, 4, ... в правой половине I квадранта), найдем результирующую статическую характеристику входных воздействий. Расположение точек 1, 2, 3, 4, 5, ... этой характеристики правее вертикали, проходящей через точку K, указывает на конденсаторный вариант гибкой связи.

Определим теперь параметры цепей управления [Л. 1]. По tga найдем величину k<sub>1</sub>:

$$k_1 = \frac{\Delta t}{\mathrm{tg} \, \alpha_1} \cdot \frac{m_{Iwy}}{m_E} = \frac{0.01}{0.133} \cdot \frac{10}{5} = 0.15.$$

Принимая, что цепь первой обмотки управления включается через конденсатор без введения дополнительных сопротивлений, находим величину добавочного сопротивления в цепи обмотки независимого возбуждения и потребное напряжение на входе:

$$r_{23} = \frac{w_2^2}{\frac{k_1 c_e n}{\sigma_y} - \frac{w_1^2}{r_1}} = \frac{10.9 \cdot 10^4}{\frac{0.15 \cdot 21 \cdot 2900}{1.07} - \frac{15 \cdot 10^4}{36.5}} = 64 \text{ om}.$$

Таким образом, необходимое добавочное сопротивление цепи первой обмотки

$$r_{2\pi} = r_{29} - r_2 = 64 - 18,5 = 45,5$$
 om,

а напряжение, подаваемое к контуру задающей обмотки,

$$U_{\rm BX} = \frac{Iw_2}{w_2}r_{29} = \frac{147.64}{330} = 28,5 \ e,$$

где  $Iw_2 = 147 \ as$  — ампер-витки в точке K (рис. 6-3). 280 Для определения величины емкости конденсатора  $\hat{C}$ , согласно изложенному в [Л. 1] в первой координатной системе из точки K проводим луч  $K - s_1$  связи по э. д. с. генератора E:

 $\operatorname{tg} \varphi_{1} = \frac{r_{1}}{w_{1}} \cdot \frac{m_{Iwy}}{m_{E}} = \frac{36.5}{500} \cdot \frac{10}{5} = 0,146.$ 

Во второй координатной системе влево от оси ординат откладывается луч  $O_2 - T$ :

$$tg \,\varphi_2 = \frac{\Delta tnc_e}{\sigma_v \omega_1} \cdot \frac{m_E}{m_E} = \frac{-0.01 \cdot 21 \cdot 2900}{1.07 \cdot 500} = 1.14$$

и определяется угол наклона луча построений:

$$\lg \alpha_2 = \frac{\Delta t}{r_1} \cdot \frac{m_E}{m_q} = \frac{0.01}{36.5} \cdot \frac{5}{1.2 \cdot 10^{-3}} = 1.14$$

Определив с помощью статической характеристики входных воздействий и луча статической характеристики связи  $s_1$  по э. д. с. генератора E входные воздействия, создаваемые связью по заряду конденсатора q, проведем через полученные точки a', b, c, d', e, f пунктирные вертикали.

В координатной системе конденсатора (рис. 6-3) обратным построением находим точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и проводим через них пунктирные вертикали, на которых должны лежать точки, исходные для проведения лучей построения.

Задаваясь значениями емкости конденсатора, равными 160, 80 и 40 *мкф*, отложим соответствующие этим емкостям характеристики конденсатора и произведем по ним построения переходных процессов в конденсаторе. Найденные для последовательных интервалов времени приращения заряда конденсатора сносятся на пунктирные вертикали в первую координатную систему. Соединив лучами  $s_{2a}$ ,  $s_{2b}$  и  $s_{2c}$  точки, соответствующие каждому из выбранных значений емкости C, определим, что через точку K проходит луч  $s_{2b}$ .

Таким образом, потребная величина емкости конденсатора C = = 80 мкф.

На рис. 6-2 кривая 2 соответствует заданному переходному процессу, а кривая 3 — процессу, полученному экспериментально для выбранной системы и численных значений ее параметров, осциллограмма которого приведена на рис. 6-4.

Сдвиг экспериментальной кривой относительно заданной обусловлен наличием у генератора остаточной э. д. с.  $E_0 = 9 \ s$ .

Для сравнения на рис. 6-5 приведено графическое построение при синтезе системы по опытной осциллограмме с учетом ненулевых начальных условий. Полученные при этом значения параметров системы полностью совпадают с найденными ранее.



6-3. Синтез узла электромашинного усилителя с поперечным полем, охваченного гибкой трансформаторной обратной связью

Рассмотрим пример синтеза узла ЭМУ с поперечным полем, охваченного гибкой трансформаторной связью (см. рис. 5-1).

Допустим, что при постоянном воздействии на задающую обмотку ЭМУ на выходе последнего при холостом ходе должна обеспечиваться э. д. с.  $E_{\text{эму}(y)} = 275 \ s$ . Допустим также, что процесс нарастания э. д. с. на якоре ЭМУ должен быть монотонным, и время достижения  $E_{\text{эму}}$  величины 0,95  $E_{\text{эму}(y)} = 260 \ s$  должно составлять 0,4 сек.

Для практического решения поставленной задачи примем ЭМУ = 50-3000, основные данные которого приведены в § 5-2.

Предположим, что параметры и характеристики заданного ЭМУ известны.

Графическое решение задачи [Л. 1] производится в четырех координатных системах: первого и второго каскадов ЭМУ, стабилизирующего трансформатора и вспомогательной, где откладывается заданный переходный процесс.

Построение соответственно ведется в координатах:

$$E_{\kappa_3} - I w_{\nu}; E_{\mathfrak{s}M \nu} - I_{\kappa_3}; \Phi - I w_{\tau} H E_{\mathfrak{s}M \nu} - t.$$

Масштабы построений следующие:

 $m_{E_{K3}} = 2 \ e/cm;$   $m_{\Phi} = 5 \cdot 10^{-6} \ eG/cm;$  $m_{Iwy} = 2 \ ae/cm;$   $m_{IwT} = 10 \ ae/cm;$  $m_{E_{SMY}} = 10 \ e/cm;$   $m_t = 0.02 \ cek/cm.$  $m_{I_{K3}} = 0.4 \ a/cm;$ 

Расчетный интервал времени  $\Delta t = 0.02$  сек.

На рис. 6-6 для пояснений в общем виде показан ход построений, произведенный в первом приближении (без усреднения величин).

Полное построение при решении данного примера в принятых масштабах производилось с усреднением приращений величин на отдельных интервалах времени, и для расчетов ниже принимаются реальные значения величин, полученные при этом построении. Самое построение, произведенное в крупном масштабе, в настоящей книге не приводится.

Для определения кривой переходного процесса, исходной для проведения графического синтеза, в координатной системе  $E_{smy} - t$  (рис. 6-6) предварительно откладываем экспоненту, удовлетворяющую заданным качественным показателям (пунктирная линия). Далее, имея в виду, что процесс в рассматриваемой системе определяется кривой выше первого порядка, заменяем экспоненту кривой  $E_{smy} = f(t)$ , изображенной сплошной линией. Эту кривую принимаем исходной для синтеза.



189

Рис. 6-6. Ход графических построений при синтезе узла ЭМУ, охваченного гибкой трансформаторной связью.

Для дальнейших построений предварительно в координатной системе первого каскада ЭМУ откладываются:

а) статическая характеристика первого каскада ЭМУ

$$E_{\kappa_3} = f(Iw_{\rm y});$$

б) характеристики внутренних обратных связей, учитывающих размагничивающее действие реакции якоря и коммутирующих секций;

в) намагничивающая сила задающей обмотки управления (точка K), выраженная в ампер-витках ( $Iw_{vI} = 38 \ as$ ).

В координатной системе второго каскада ЭМУ откладываются:

а) статическая характеристика второго каскада  $E_{\text{эму}} = f(I_{\text{кз}});$ 

б) характеристика связи с первым каскадом s (екз)

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = r_{\kappa_3} \cdot \frac{m_{I\kappa_3}}{m_{E\kappa_3}} = 0,72 \frac{0,4}{2} = 0,144;$$

в) вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений в первую координатную систему.

Определяется тангенс угла наклона луча построений во второй координатной системе:

tg  $\alpha_2 = \frac{\Delta t}{k_2} \cdot \frac{m_{I \text{ K3}}}{m_E \text{ 5My}} = \frac{0.02}{0.00737} \cdot \frac{0.4}{10} = 0.108.$ 

 $k_2 = 0,00737 -$ см. § 5-2.

В соответствии с изложенной в [Л. 1] методикой синтеза по заданной кривой переходного процесса определяются значения  $E_{_{эму}}$  для последовательных интервалов времени  $\Delta t$ . Полученные значения  $E_{_{эму}}$  сносятся в координатную систему второго каскада ЭМУ, и обратным построением находится статическая характеристика входных воздействий.

Ход построения на рис. 6-6 указан стрелками, а характерные точки, относящиеся к одному и тому же интервалу времени, во всех координатных системах обозначены одинаковыми цифрами.

Полученная статическая характеристика входных воздействий в некоторой своей части может оказаться неплавной, что затрудняет осуществление синтеза первого каскада ЭМУ.

Учитывая некоторую произвольность задания исходной кривой переходного процесса, в этом случае производим корректировку найденной статической характеристики входных воздействий, заменяя ее плавной кривой. Прямым построением определяем скорректированные значения  $E_{_{\rm ЭМУ}}$  для последовательных интервалов времени, а с помощью статической характеристики входных воздействий и луча связи находим последовательные значения  $E_{_{\rm N2}}$ .

Значения  $E_{\kappa_3}$  для последовательных интервалов времени сносим в первую координатную систему, определяя характерные точки построения.
Точку 1 на характеристике  $E_{\kappa_3} = f(Iw_y)$  в первой координатной системе соединяем лучом с точкой K и находим тангенс угла наклона луча построений в первой координатной системе: tg  $\alpha_1 = 0,135$ .

Используя найденное значение tg  $\alpha_1$ , обратным построением с учетом действия внутренних обратных связей на оси абсцисс находим ряд точек, определяющих последовательные значения результирующих установившихся ампер-витков от действия внешних связей.

Вычитая из каждого значения результирующих ампер-витков ампер-витки задающей обмотки, определим результирующую ста-



Рис. 6-7. Статическая характеристика входных воздействий дополнительной связи: *a*)  $Iw_{y_2} = f(E_{K3}); f(t) Iw_{y_2} = f(t).$ 

тическую характеристику входных воздействий дополнительной связи, изображенную на рис. 6-7, а и б в виде зависимостей  $Iw_{y_2} = f(E_{\kappa_3})$  и  $Iw_{y_2} = f(t)$ . Характер этих зависимостей указывает на необходимость введения дополнительной гибкой трансформаторной обратной связи.

Для осуществления гибкой обратной связи возьмем стандартный стабилизирующий трансформатор типа TC-144/110.

Примем для стабилизирующего трансформатора  $w_4 = 1970;$   $\delta = 6 \text{ мм}$  (воздушный зазор);  $\sigma_{\tau 1} = 1,21; \sigma_{\tau 2} = 1,07$  и положим, что вторичная обмотка трансформатора ( $w_4$ ) подключена к обмотке управления ЭМУ, имеющей число витков  $w_{\gamma 2} = 220$ .

Имея в виду, что для задающей обмотки ЭМУ  $w_{y1} = 3200$ ,  $r_{y1} = 2156 \text{ ом}$ , по найденному значению tg  $\alpha_1$  определяем величину сопротивления контура второй обмотки управления:



По найденной величине  $r_{23}$  и известным параметрам системы определим коэффициенты:

$$A = \frac{\sigma_{\mathrm{T2}} \omega_{\mathrm{Y2}} \omega_4}{r_{\mathrm{23}} \Delta t} = 28\,800;$$

$$B = \frac{\sigma_{\mathbf{y}} \omega_{\mathbf{y}_2} \omega_4}{c_e n r_{2 \ni} \Delta t} = 0,83.$$

Используя значение коэффициента A и выбрав масштабы по осям координатной системы трансформатора, отложим из точки Kв координатной системе первого каскада ЭМУ статическую характеристику  $s(\Delta \Phi)$  связи со стабилизирующим трансформатором.

В координатной системе трансформатора отложим статическую характеристику последнего  $\Phi = f(Iw_{\rm T})$  для  $\delta = 6$  мм. В этой же координатной системе откладывается луч  $s(\Delta e_{\rm Ks})$  связи по  $\Delta e_{\rm Ks}$ .

Так как число витков первичной обмотки трансформатора и сопротивление ее контура — искомые величины, то для их определения зададимся предварительно отношением  $\frac{w_3}{r_{33}}$ , которое должно быть меньше отношения, определенного по величине  $r_{33}$ , взятой для длительно допустимого тока обмотки при заданном значении  $E_{3MV}(y)$ .

Задаваясь величиной  $\frac{w_3}{r_{33}} = 7$ , определим во второй координатной системе ЭМУ положение луча *s* ( $e_{3My}$ ) связи с трансформатором по  $e_{3My}$ .

По точке 2 на оси абсцисс координатной системы первого каскада ЭМУ, используя луч связи s ( $\Delta \Phi$ ), определяем величину  $\Delta \Phi_1$ , которая, будучи перенесена в координатную систему трансформатора, определит точку *m*, являющуюся конечной для проведения луча построений в координатной системе трансформатора на первом интервале времени.

По точке 1, определяющей в координатной системе второго каскада ЭМУ величину  $E_{_{3МУ1}}$ , лучу связи по  $e_{_{3МY}} - s(e_{_{3MY}})$  и лучу связи по  $\Delta e_{_{K3}} - s(\Delta e_{_{K3}})$  определяем положение точки n на-оси абсцисс координатной системы трансформатора, исходной для проведения луча построения на первом интервале времени.

Соединяя точки *m*—*n* прямой, найдем тангенс угла наклона луча построений:

$$tg \, a_{s} = 1, 5.$$

По значению tg  $a_3$  определяем  $k_3$ :

 $k_3 = \frac{\Delta t m_{Iw \tau}}{\mathrm{tg} \, \alpha_3 m_{\Phi}} = 26\ 700$ 







1 — заданная; 2 — расчетная; 3 — экспериментальная.

и w<sub>3</sub> из соотношения:

$$w_{8} = \frac{k_{3} - \sigma_{r_{2}} \frac{w_{4}^{2}}{r_{23}}}{\sigma_{r_{1}} \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha_{3}}} = 2540.$$

Так как у трансформатора TC-144/110 первичная обмотка имеет секции на 1920 и 2620 витков, принимаем  $w_3 = 2620$ , откуда:

$$r_{39} = \frac{w_3}{7} = \frac{2620}{7} = 374 \text{ om.}$$

Таким образом полностью определяются структура и численные значения параметров системы.

Так как в процессе синтеза допускалась некоторая корректировка, то с целью проверки правильности выбора параметров системы, для последней по выбранным параметрам прямым путем был произведен графический расчет переходного процесса в соответствии с изложенным в § 5-2.

На рис. 6-8 показана осциллограмма переходного процесса в указанной системе при выбранных выше значениях ее параметров.

На рис. 6-9 для сравнения приведены заданная (1), расчетная (2) и экспериментальная (3) кривые переходного процесса в системе. Сравнение приведенных кривых показывает достаточно хорошее их совпадение и удовлетворение выбранной системы предъявляемым к ней требованиям.

#### 6-4. Синтез узла электродвигателя и определение характеристики регулируемого напряжения на его зажимах

Для регулируемого электродвигателя постоянного тока, питаемого от управляемого ртутного выпрямителя, задан закон изменения скорости, который требуется осуществить при набросе нагрузки, равной 0,3  $M_{\rm H}$  (рис. 6-10).

Ставится задача: по заданному закону изменения скорости электродвигателя и приращению момента статических сопротивлений определить характер изменения тока якоря и потребный закон изменения напряжения на его зажимах.

Основные исходные параметры системы:

 $\begin{array}{ll} r_{\rm su} = 0,132 \ \text{om}; & \Delta M_{\rm c} = 0,3 \ M_{\rm cs} = 10 \ \text{kGm}; \\ L_{\rm su} = 0,047 \ \text{ch}; & GD^2 = 355 \ \text{kGm}^2. \\ c_e^{'} = c_e \Phi = 0,28; \end{array}$ 

289

А. В. Башарин 1640

В общем случае переходный процесс в электродвигателе будет описываться системой дифференциальных уравнений:

 $u = r_{\pi \mu}i + L_{\pi \mu}\frac{di}{dt} + c_e \Phi n;$  $M_{\pi} = M_c + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}.$ 

При малых отклонениях величин удобнее оперировать не с абсолютными значениями величин, а с их приращениями. В этом случае графический расчет переходных процессов для прира-



Рис. 6-10. Заданная характеристика изменения скорости вращения электродвигателя

при переходном процессе.

щений можно вести, беря за нулевые условия для приращений величин их предыдущие установившиеся состояния и откладывая все статические характеристики звеньев и связей из начала координат, как и в общем случае. Рассматривая не абсо-

лютные значения величин, а лишь их приращения по отношению к предыдущему установившемуся состоянию, написанную

выше систему уравнений можно заменить аналогичной системой уравнений, отнесенной только к приращениям величин:

$$\Delta u = r_{\pi u} \Delta i + L_{\pi u} \frac{d\Delta i}{dt} + c_e \Phi \Delta n;$$
$$\Delta M_{\pi} = \Delta M_c + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{d\Delta n}{dt},$$

Заменяя полученные дифференциальные уравнения для приращений приближенными уравнениями в конечных разностях и представляя их в форме отношений, получим окончательные расчетные уравнения:

$$\frac{\Delta(\Delta i)}{\Delta u - c_e \Phi \Delta n - r_{\pi \Pi} \Delta i} = \frac{\Delta t}{L_{\pi \Pi}};$$
$$\frac{\Delta(\Delta n)}{\Delta M_{\pi} - \Delta M_c} = \frac{\Delta t 375}{GD^2}.$$

Графическое решение задачи производится [Л. 1] в трех координатных системах: токовой и скоростной электродвигателя и вспомогательной, в которой откладывается заданная характеристика переходного процесса, являющаяся исходной для построений. 290 Построения производятся соответственно в координатах:

$$\Delta i - \Delta u; \ \Delta n - \Delta M; \ \Delta n - t.$$

Примем следующие масштабы для построений:

$$m_{\Delta i} = 4 \ a/cm; \qquad m_{\Delta n} = 1 \ oblamma / m_{\Delta n}, \quad m_{\Delta n} = 1 \ oblamma / m_{\Delta n}, \quad m_{\Delta n} = 1 \ b/cm; \\ m_{\Delta M} = \frac{m_{\Delta i} m_{\Delta u}}{1,03m_{\Delta n}} = \frac{4 \cdot 1}{1,03 \cdot 1} = 3.9 \ \kappa \Gamma m/cm.$$

Расчетный интервал времени  $\Delta t = 0,1$  сек. Аналогично изложенному ранее, во всех координатных системах выполняются подготовительные операции.

В токовой координатной системе откладываются (рис. 6-11):

а) луч тока короткого замыкания ( $\Delta I_{\kappa}$ ) под углом

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{1}{r_{\operatorname{su}}} \cdot \frac{m_{\Delta u}}{m_{\Delta i}} = \frac{1}{0,132} \cdot \frac{1}{4} = 1,9;$$

б) луч связи по э. д. с. электродвигателя ( $c_e \Phi \Delta n$ ) под углом

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{1}{c_e \Phi} \cdot \frac{m_{\Delta u}}{m_{\Delta n}} = \frac{1}{0.28} \cdot \frac{1}{1.0} = 3,57.$$

Определяется тангенс угла наклона основного луча построений и откладывается контрольный луч

tg 
$$\alpha_1 = \frac{\Delta t}{L_{\pi_{II}}} \cdot \frac{m_{\Delta u}}{m_{\Lambda t}} = \frac{0.1}{0.047} \cdot \frac{1}{4} = 0.53.$$

В скоростной координатной системе откладываются:

а) характеристика момента статических сопротивлений  $\Delta M_{\rm c}$ ,

б) контрольный луч построений под углом  $\alpha_2$  к оси абсцисс:

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{\Delta t 375}{GD^2} \cdot \frac{m_{\Delta M}}{m_{\Delta n}} = \frac{0.1 \cdot 375}{355} \cdot \frac{3.9}{1} = 0.82;$$

в) повторно откладывается луч связи по э. д. с.  $(c_e \Phi \Delta n)$ , который при выбранном масштабе  $m_{\Delta M}$  позволяет осуществлять непосредственный переход от  $\Delta M$  к  $\Delta i$ . Дублирование луча  $c_e \Phi \Delta n$  в скоростной координатной системе электродвигателя позволяет отказаться от вспомогательных лучей, проводимых в обеих координатных системах под углом в 45°, и сократить число операций при построениях.

В третьей координатной системе откладывается заданная характеристика  $\Delta n = f(t)$ .

Ход построений заключается в следующем.

19\*



Рис. 6-11. Ход графических построений п ри синтезе цепи управления электродвигателя [определение зависимостей  $\Delta u = f(t)$  и  $\Delta i = f(t)$ ].

В третьей координатной системе проводятся вертикали через выбранный интервал времени и определяются последовательные значения  $\Delta n$  на отдельных интервалах. Значения  $\Delta n$  сносятся во вторую координатную систему на линию  $\Delta M_c$ , и из полученных точёк в обратном направлении проводятся лучи построений до пересечений с горизонталями предыдущих состояний.

Найденные значения  $\Delta M_{\pi}$  через характеристику  $c_e \Phi \Delta n$ , расположенную в скоростной координатной системе электродвигателя, переносятся на луч  $\Delta I_{\mu}$ 

в первую координатную систему. Тем самым определяются последовательные значения приращения тока  $\Delta i$ .

Для отыскания значений напряжения на зажимах якоря двигателя из полученных таким образом точек в обратном направлении проводятся лучи построения до пересечений с горизонталями предыдущих состояний тока; найденные точки вертикально опускаются на ось абсцисс, и из полученных точек проводятся лучи, параллельные лучу  $c \Phi \Delta n$ , до пересечения с горизонсоответствующими талями, значениям приращения скорости на предыдущих интер-





валах времени. Полученные точки, будучи снесены на ось абсцисс, укажут искомые значения  $\Delta u$ .

Описанные построения однотипны и циклически повторяются на каждом интервале времени.

На рис. 6-11 представлено в масштабе полное графическое решение задачи. Для более ясного усвоения операций построение на третьем интервале времени выделено жирными линиями, ход построения указан стрелками, а характерные точки помечены цифрами. На рис. 6-12 приведены искомые характеристики зависимостей  $\Delta i = f(t)$  и  $\Delta u = f(t)$ , полученные расчетным путем.

#### 6-5. Синтез комбинированной системы регулирования скорости электродвигателя постоянного тока

Рассмотрим пример графического синтеза системы регулирования скорости электродвигателя постоянного тока небольшой мощности, питаемого по системе генератор-двигатель.

Наложим на систему следующие условия:

а) при набросах и сбросах нагрузки система должна обеспечивать поддержание заданной скорости n = 1200 об/мин с точностью 0,1%;

б) переходный процесс при набросе и сбросе нагрузки может быть колебательным, но не должен содержать более двух колебаний;

в) максимальное отклонение скорости от заданного значения при набросе или сбросе нагрузки, близкой к номинальной, не должно превышать 5%;

г) через 0,7 сек отклонение скорости от заданного значения не должно превышать 1%;

д) двигатель включается на постоянную нагрузку  $M_c = \text{const.}$ Выберем в качестве электродвигателя машину типа ПН-45 со следующими основными данными:

$$P_{\rm H} = 2,5 \ {\rm kem}; \quad I_{\rm H} = 14,4 \ a; \ U_{\rm H} = 220 \ e; \qquad n_{\rm H} = 1000 \ o {\rm o} {\rm f} / {\rm muh}.$$

Примем, что при холостом ходе электродвигателя ток его  $I_{xx} = 1,4 a$ , а при нагрузке  $I_c = 10 a$ .

В качестве генератора принимаем электромашинный усилитель типа ЭМУ-25-3000.

Основные параметры установки:

$$\begin{split} GD^2 &= 0,82 \ \kappa\Gamma \cdot m; \qquad \sigma_y = 1,07; \\ L_{\pi\mu} &= 0,012 \ \epsilon \mu; \qquad \sigma_{\kappa_3} = 1,05; \\ r_{\pi\mu} &= 6,5-om; \qquad r_{\kappa_3} = -1,8-om; \\ \underline{c'_e} &= c_e \Phi_{\pi} = 0,175; \qquad r_1 = 18,5 \ om; \\ w_1 &= w_2 = w_3 = 330; \quad r_2 = 16 \ om; \\ n_{\pi\pi} &= 2960 \ of/muh; \qquad r_3 = 18,5 \ om; \\ n_{\mu} &= 2850 \ of/muh; \qquad N = 1260. \\ c_{e, 2MY} &= \frac{pN}{60\pi} = 21; \end{split}$$

Задачей синтеза системы является выбор вида, числа и места включения управляющих связей и определение численных значений их параметров.

Так как рассматриваемая система по основной (заданной) ее структуре — четвертого порядка, то графический синтез соответственно ведется в четырех основных координатных системах: двух для ЭМУ и двух для электродвигателя. 294 Примем следующие масштабы построений:

$$\begin{split} m_{E \text{ K3}} &= 2 \ \text{e/cm}; \qquad m_I = 0,333 \ \text{a/cm}; \\ m_{IW \text{ y}} &= 2 \ \text{as/cm}; \qquad m_{E \text{ r}} = 10 \ \text{e/cm}; \\ m_{E^{\text{SMMy}}} &= 10 \ \text{e/cm} \qquad m_{n1} = 40 \ \text{of/muh} \cdot \text{cm}; \\ m_{I \text{ K3}} &= 0,2 \ \text{a/cm}; \qquad m_{n2} = 5 \ \text{of/muh} \cdot \text{cm}. \end{split}$$

Расчетный интервал времени  $\Delta t = 0.02 \, cek$ .

Графический синтез системы приведен на рис. 6-13, а и б. Согласно изложенной выше методике синтеза во всех координатных системах откладываются на основании известных (заданных) элементов системы основные геометрические места построений.

, В координатной системе первого каскада ЭМУ откладываются (рис. 6-13, *a*):

а) характеристика холостого хода первого каскада;

б) статические характеристики внутренних связей, учитывающих размагничивающее действие реакции якоря и коммутирующих секций.

Для удобства дальнейших построений часть характеристики холостого хода ЭМУ в увеличенном масштабе отложена ниже первой координатной системы.

В координатной системе второго каскада ЭМУ откладываются (рис. 6-13, *a*):

а) характеристика холостого хода второго каскада:

б) статическая характеристика связи с первым каскадом

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = r_{\kappa_3} \cdot \frac{m_{I\kappa_3}}{m_{E\kappa_3}} = 1,8 \cdot \frac{0,2}{2} = 0,18;$$

в) вспомогательный луч под углом 45°. Вычисляется тангенс угла наклона луча построений

$$\operatorname{tg} \alpha_{2} = \frac{\Delta t}{k_{2}} \cdot \frac{m_{I \text{ K3}}}{m_{E \text{ MV}}} = \frac{0.02}{0.00314} \cdot \frac{0.2}{10} = 0.127,$$

где

$$k_2 = \frac{\sigma_{\rm K3}}{c_{e\,\rm 3My} n_{\rm H}} \cdot \frac{w_{\rm R}}{2r_{\rm K3}} = \frac{1,05\cdot630}{21\cdot2850\cdot2\cdot1,8} = 0,00314.$$

В токовой координатной системе электродвигателя откладываются (рис. 6-13, 6):

а)-линия тока I<sub>к</sub>

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{1}{r_{\operatorname{su}}} \cdot \frac{m_{Er}}{m_I} = \frac{1}{6.5} \cdot \frac{10}{0.333} = 4.65$$

б) линия сеп учета э. д. с. двигателя

$$\operatorname{tg} \varphi_3 = \frac{1}{c'_e} \cdot \frac{m_{E\Gamma}}{m_{n1}} = \frac{1}{0,175} \cdot \frac{10}{40} = 1,42.$$





Проводятся горизонтали, соответствующие току холостого хода и току нагрузки двигателя.

Вычисляется тангенс угла наклона луча построений:

$$\operatorname{tg} \alpha_{3} = \frac{\Delta t}{L_{\mathrm{su}}} \cdot \frac{m_{E\,\mathrm{r}}}{m_{I}} = \frac{0.02}{0.012} \cdot \frac{10}{0.333} = 50.$$

В координатной системе скорости электродвигателя построение для удобства производится в масштабе, увеличенном по оси абсцисс, причем отсчет скорости ведется от установившегося значения. В этой координатной системе откладываются (рис. 6-13, б):

a) горизонтали, соответствующие току холостого хода и току нагрузки электродвигателя;

б) вспомогательный луч под углом 45°.

Вычисляется тангенс угла наклона луча построений:

 $\operatorname{tg} \alpha_4 = \frac{\Delta t \, 375 c_M}{G D^2} \cdot \frac{m_I}{m_{n_2}} = \frac{0.02 \cdot 375 \cdot 0.175 \cdot 0.333}{0.82 \cdot 1.03 \cdot 5} = 0.1.$ 

Помимо этого, в отдельной координатной системе откладывается заданный переходный процесс системы n = f(t).

Для удобства проведения синтеза системы последний ведется по характеристике n = f(t) для сброса нагрузки. Ход синтеза на рио. 6-13, *а* и *б* указан стрелками, а характерные точки, относящиеся к одному и тому же интервалу времени, во всех координатных системах обозначены одинаковыми цифрами.

Прежде всего проводится предварительный синтез системы по статическим режимам. Полагая, что в начальном состоянии системы при работе ее под нагрузкой  $I_0 = I_c$  и в установившемся состоянии после сброса нагрузки  $I_y = I_{xx}$  скорость вращения должна оставаться постоянной, обратным построением определим необходимые управляющие воздействия на вход системы (точки H и K на оси абсцисс первой координатной системы).

Полагая, что заданный режим при холостом ходе обеспечивается соответствующим выбором параметров обмотки независимого возбуждения ЭМУ, введем для компенсации действия нагрузки жесткую связь по самой нагрузке.

Так как момент статических сопротивлений пропорционален току, то, проводя в первой координатной системе горизонтали, соответствующие  $I_0 = I_c$  и  $I_y = I_{xx}$ , снесем точку H на горизонталь  $I_0$  и точку K — на горизонталь  $I_y$ . Прямая, соединяющая найденные точки K'—H', определит статическую характеристику связи по моменту статических сопротивлений.

Определим параметры выбранных цепей управления. Из чертежа ампер-витки обмотки независимого возбуждения  $I_1 w_1 = 36 \ ab$ , откуда

$$I_1 = \frac{I_1 w_1}{w_1} = \frac{36}{330} = 0,109 \ a.$$

Полагая  $U_{\rm BX} = 110 \, e$ , найдем:

$$r_{19} = \frac{U_{\text{BX}}}{I_1} = \frac{110}{0,109} = 1009 \text{ om}.$$

В опытной лабораторной установке связь по моменту статических сопротивлений осуществлялась в форме связи по току нагрузочного генератора. Принимая сопротивление шунта в цепи якоря нагрузочного генератора  $r_{\rm m} = 2 \text{ ом}$  и определяя из чертежа тангенс угла наклона луча K'-H' по отношению к вертикали, найдем:

$$r_{39} = \text{tg } \varphi' r_{\text{m}} w_{8} \frac{m_{I}}{m_{Iw y}} = 0.5 \cdot 2 \cdot 330 \cdot \frac{0.333}{2} = 55 \text{ om}.$$

Для определения дополнительных управляющих связей, обеспечивающих заданный характер переходного процесса, по заданным значениям скорости в координатных системах двигателя обратным построением определяем последовательные значения тока якоря двигателя и по значениям тока и скорости вращения находим соответствующие величины э. д. с. второго каскада ЭМУ.

Снеся последние в координатную систему второго каскада ЭМУ, обратным построением ищем значения э. д. с. первого каскада. Получаемые при обратном построении точки, отмеченные на чертеже треугольничками, имеют некоторый разброс, затрудняющий физическое осуществление процесса в первом каскаде ЭМУ. В связи с этим вводим усредняющую корректировку, обеспечивающую плавное протекание процесса, и прямым построением (на чертеже оно произведено пунктиром) проверяем отклонения величины  $E_{_{ЭМУ}}$ от найденных ранее значений.

Приняв новые значения величин за истинные, переходим к построениям в первой координатной системе.

Предполагая, что на первом интервале времени после сброса нагрузки действует лишь задающая обмотка управления, найдем положение луча построений первой координатной системы на первом интервале времени, определяемое точками a-b (рис. 6-13, a, нижний рисунок). Из чертежа tg  $\alpha_{10} = 0.298$ .

Из соотношения для tg  $a_{10}$  находим коэффициент  $k_{10}$ :

$$k_{10} = \frac{\Delta t}{\operatorname{tg} \alpha_{10}} \cdot \frac{m_{Iw} \, y}{m_{E \, \mathrm{K3}}} = \frac{0.02}{0.298} \cdot \frac{2}{2} = 0.067.$$

Так как

$$k_{10} = \left(\frac{w_1^2}{r_{19}} + \frac{w_2^2}{r_{29}} + \frac{w_3^2}{r_{39}}\right) \frac{\sigma_y}{c_{e \text{ owy}} n_{xx}},$$

$$\frac{w_2^2}{r_{29}} \simeq \frac{k_{10}c_{e\ 9My}n_{XX}}{\sigma_y} - \frac{w_1^2}{r_{19}} - \frac{w_3^2}{r_{39}} =$$
$$= \frac{21 \cdot 2960 \cdot 0,067}{1,07} - \frac{330^2}{1009} - \frac{330^2}{55} = 1811$$

то

# $r_{29} = \frac{330^2}{1811} = 60 \text{ om.}$

Предполагая дополнительную управляющую обратную связь взятой по скорости вращения электродвигателя, угол наклона луча обратной связи найдем из соотношения:

$$tg \varphi_0' = \frac{kr_{29}}{w_3} \cdot \frac{m_{Iw} y}{m_n} = \frac{13,60}{330} \cdot \frac{2}{5} = 0,94,$$

где  $k = \frac{n_{\text{тг}}}{E_{\text{тг}}} = 13$  — передаточный коэффициент тахогенератора.

Проведем предварительно выбранный луч обратной связи и определим ампер-витки обратной связи по среднему значению приращения скорости  $\Delta n_{cp1}$  на первом интервале времени. Внося поправку на действие обратной связи по скорости, найдем уточненное положение луча построений первой координатной системы (луч 1—b, рис. 6-13, а нижний рисунок).

Из чертежа tg  $\alpha_1 = 0,27$ .

Проведя повторные корректировочные расчеты, получим:

$$r_{29} = 50,2 \text{ om}; \text{ tg } \varphi' = 0,78.$$

Для определения формы статической характеристики связи по скорости и определения возможности решения задачи введением лишь одной дополнительной связи проведем обратное построение в первой координатной системе для последующих интервалов времени и найдем средние значения ампер-витков, создаваемых связью на этих интервалах (точки 1, 2, 3, 4, 5 на оси абсцисс первой координатной системы рис. 6-13, а). Проводя через найденные точки пунктирные вертикали и снося на них соответственные средние значения приращений скороети вращения электродвигателя, найдем точки 1, 2, 3, 4, 5, отмеченные крестиками, которые должны лежать на статической характеристике связи.

Расположение точек позволяет провести прямую K-S, т. е. обеспечить заданный переходный процесс за счет введения одной дополнительной линейной связи по скорости вращения электродвигателя. Но так как эта связь при скорости вращения электродвигателя, соответствующей заданному значению, не должна осуществлять регулирующего воздействия, в цепь тахометрического генератора, питающего обмотку этой связи, следует ввести эталонное напряжение, определение величины которогоне представляет затруднений.

Таким образом полностью определились структура и численные значения параметров системы. 300

На рис. 6-14 представлена принципиальная схема спроектированной системы.

С целью проверки правильности выбора параметров и структуры системы, а также влияния внесенных в процессе построений



Рис. 6-14. Принципиальная схема спроектированной системы.

корректив и усреднений, для выбранной структуры и параметров системы был произведен поверочный графический расчет переходного процесса.

На рис. 6-15 лля приведены сравнения переходного кривые процесса n = f(t) в системе при сбросе на-Ha грузки. рисунке сплошная линия --- закривая; пункданная тирная линия — кривая, полученная в результате поверочного расчета. Заданная расчетная кривые весьмало отличаются ма друг от друга.





В экспериментальной установке были приняты следующие округленные значения найденных параметров:

$$r_{19} = 1000 \text{ om}; r_{29} = 50 \text{ om}; r_{39} = 55 \text{ om}.$$

Связь по моменту статических сопротивлений осуществлялась в-функции тока нагрузочного генератора; в качестве эталонного напряжения в цепи связи по скорости использовался эталонный генератор, включенный навстречу тахометрическому генератору.

На рис. 6-16 приведено сравнение экспериментальных и расчетных кривых зависимостей n = f(t) и I = f(t). Сплошными линиями указаны экспериментальные кривые, кружочками и треугольничками обозначены расчетные кривые. Сравнение этих кривых показывает, что экспериментальные и расчетные кривые



Рис. 6-16. Расчетные и экспериментальные характеристики переходных процессов в спроектированной системе.

весьма точно совпадают на первой полуволне колебаний. Далее экспериментальная кривая отстает в своем изменении от расчетной. Это объясняется влиянием гистерезисных явлений в ЭМУ. На том же рисунке пунктиром приведены кривые, полученные при тех<sup>4</sup> же параметрах расчетным путем по петле гистерезиса, определенной экспериментально.

Результаты расчета и эксперимента показали, что спроектированная система удовлетворяет всем поставленным условиям.

#### 6-6. Синтез системы автоматического регулирования напряжения синхронного генератора в автономной установке

В автономных установках электропривода (шагающие экскаваторы, судовые установки и др.) для питания электродвигателя или группы приемников применяется отдельный синхронный генератор. Так как мощность генератора соизмерима с мощностью установленного электродвигателя или питаемых приемников, то в подобных системах требуется автоматическое регулирование напряжения генератора при набросах и сбросах или изменениях нагрузки. Задачей системы регулирования является обес-302 печение надлежащего качества переходного процесса, определяемого в первую очередь величиной и временем наступления максимального провала напряжения генератора и временем его первого восстановления, а также обеспечение минимального отклонения напряжения генератора от заданного значения в установившихся режимах его работы при различных нагрузках.

В качестве одного из примеров для иллюстрации разработанного графического метода проведем синтез системы автоматического регулирования напряжения синхронного генератора для опытной установки, имеющейся в лаборатории электроприводов ЛЭТИ.

Исходя из сказанного выше, положим в основу синтеза системы автоматического регулирования напряжения синхронного генератора:

а) требуемый переходный процесс изменения напряжения генератора при набросе и сбросе нагрузки, заданный тремя точками: мгновенного провала напряжения, максимального провала напряжения и точкой первого восстановления напряжения;

б) величину статической ошибки при набросе нагрузки.

Наложим на систему следующие основные условия:

1) система должна состоять из машин: синхронный генератор, возбудитель, управляющий электромашинный усилитель;

система не должна содержать сторонних источников питания, помимо самого синхронного генератора (отдельного питания задающей обмотки, эталонных источников напряжения и т.п.);
 нагрузка генератора — чисто индуктивная;

4) при набросе чисто индуктивной номинальной нагрузки максимальный провал напряжения генератора должен наступать через 2—3 периода переменного тока и не должен превышать 17—18%; первое восстановление номинального напряжения генератора должно достигаться через 0,2 сек; переходный процесс не должен иметь более одного колебания;

5) отклонение напряжения генератора от номинального значения при набросе нагрузки в установившемся режиме не должно превышать 0,5%.

Основные данные электрических машин:

а) синхронный трехфазный генератор типа МСА 72-4А:

Р <sub>н</sub> = 15 ква;	$U_{_{\rm H}} = 230   {\it e};$
$I_{\rm H} = 37,6  a;$	n <sub>н</sub> = 1500 об/мин;

б) возбудитель синхронного генератора типа МПВ 11,7/4:

 $P_{\mu} = 0,463 \text{ kem}; \quad U_{\mu} = 22 \text{ e};$  $I_{\mu} = 21 \text{ a}; \quad n_{\mu} = 1500 \text{ obs/muh};$ 

в) управляющий электромашинный усилитель с поперечным полем типа ЭМУ-ЗА:

$$P_{\rm H} = 0,2 \; \kappa em; \quad U_{\rm H} = 115 \; e;$$
  
 $I_{\rm H} = 1,75 \; a; \qquad n_{\rm H} = 2850 \; o f/mu h.$ 

Методика графического расчета переходных процессов в электромашинных усилителях, возбудителях и др. была достаточно подробно разобрана выше и на ней мы останавливаться не будем. Что касается синхронного генератора, то на нем имеет смысл остановиться подробнее.

Обычно расчеты и исследования процессов в синхронных машинах принято вести в относительных единицах. Не отступая от общепринятой методики, получим для синхронного генератора уравнение, исходное для графических построений, также в относительных единицах.

Известно, что уравнение равновесия напряжений для цепи возбуждения генератора при холостом ходе может быть выражено:

$$L_{\rm BF}\frac{dI_{\rm BF}}{dt} + r_{\rm BF}I_{\rm BF} = E_{\rm B}, \qquad (6-1)$$

где L<sub>вг</sub> — индуктивность обмотки ротора синхронного генератора; <u>r<sub>вг</sub> — активное сопротивление цепи ротора синхронного гене-</u> ратора;

 $E_{\rm B}$  — э. д. с. возбуждения (возбудителя);

I<sub>вг</sub> — ток возбуждения синхронного генератора.

Заменяя характеристику холостого хода синхронного генератора секущей, проведенной через точку номинального напряжения, т. е. предполагая при холостом ходе прямую пропорциональность между э. д. с. генератора ( $E_d$ ) и током ротора, и переходя к относительным единицам, приняв за базисную величину ток возбуждения генератора, соответствующий номинальному напряжению его при холостом ходе, уравнение (6-1) можно привести к виду:

$$T_{d0}\frac{dE_d}{dt} + E_d = E_{\rm B},\tag{6-2}$$

где  $T_{d0}$  — постоянная времени обмотки возбуждения при разомкнутой цепи статора.

При набросе на генератор чисто индуктивной нагрузки уравнение (6-2) преобразуется следующим образом:

$$T_{d\,0} \frac{dE_d}{dt} + \frac{T_{d\,0}}{T'_d} E'_d = E_{\rm B},\tag{6-3}$$

где  $T_d'$  — постоянная времени цепи возбуждения генератора при замкнутом через набрасываемую нагрузку статоре;

Е́а — переходная э. д. с. генератора — величина, пропорциональная результирующей намагничивающей силе статора и ротора.

Как известно [Л. 1], связь между постоянными времени  $T'_d$ и  $T_{d0}$  выражается уравнением:

$$T'_{d} = \frac{x_{d H}}{x_{d H}} \cdot T_{d0} = \frac{x_{d} + x_{H}}{x_{d} + x_{H}} \cdot T_{d0},$$

где x<sub>d</sub> — переходное индуктивное сопротивление;

*x<sub>d</sub>* — синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси;

*x*<sub>н</sub> — индуктивное сопротивление нагрузки. Все сопротивления выражены в относительных единицах.

Пользуясь векторной диаграммой для явнополюсного синхронного генератора, можно установить связь между  $E_d$  (в относительных единицах  $E_d = I_p$ ) и  $E'_d$ , а также между  $U_r$  и  $E'_d$  в виде

$$I_{\rm BF} = E_d = \frac{x_d + x_{\rm H}}{x_d' + x_{\rm H}} E_d' \tag{6-4}$$

и

$$U_{\rm r} = \frac{x_{\rm H}}{x_{\rm d}' + x_{\rm H}} E_{\rm d}'. \tag{6-5}$$

При холостом ходе генератор'а переходная э. д. с.  $(E'_d)$  принимается равной единице. Поэтому первое отклонение напряжения генератора при набросе нагрузки (мгновенный провал напряжения) в относительных единицах будет:

 $\Delta U_{\rm r} = 1 - k = 1 - \frac{x_{\rm H}}{x_d' + x_{\rm H}} = \frac{x_d}{x_d' + x_{\rm H}}.$ 

Уравнение (6-3) является исходным для расчетов. Это уравнение получено в несколько упрощенном виде при следующих допущениях:

 не учитывается изменение скорости вращения генератора при набросе нагрузки;

2) не учитывается апериодическая составляющая тока статора;

3) характеристика холостого хода генератора заменена секущей прямой.

Заменяя (6-3) приближенным уравнением, выраженным в конечных разностях, получим для генератора обычную принятую выше для графических построений форму:

$$\frac{\Delta E'_d}{E_{\rm B} - E'_d \cdot \frac{T_{d\,0}}{T'_d}} = \frac{\Delta t}{T_{d\,0}} \,. \tag{6-6}$$

20 А. В. Башарин 1640

Вычисляя по уравнению (6-6) путем его графического решения закон изменения  $E'_d = f(t)$ , нетрудно с помощью соотношений (6-4) и (6-5) определить закон изменения  $U_r = f(t)$  и  $I_p = f(t)$  как в относительных единицах, так и, зная базисные величины, в абсолютных единицах.

Возвращаясь к синтезу системы регулирования, будем полагать заданными параметры основной структуры системы. Для опытной установки ЛЭТИ эти параметры имели следующие значения:

синхронный генератор:

$$T_{d0} = 0,495 \ cek; \ x_d = 1,2; \ x_H = 1;$$
  
 $T_d = 0,252 \ cek; \ x_d' = 0,12; \ r_{\rm BF} = 1,2 \ om;$ 

возбудитель:

 $r_{\text{su}} = 1,45 \text{ om}; \quad r_{\text{sb}} = 0,25 \text{ om}; \quad r_{\text{bb}} = 3,8 \text{ om}$ 

(ввиду отсутствия обмоточных данных возбудителя, расчетные коэффициенты для возбудителя определялись опытным путем); электромашинный усилитель:

$w_1 = w_2 = 2900;$	$w_{g} = 1010;$	p = 1;
$r_1 = r_2 = 1000$ om;	$r_{_{\rm K3}}=5,7~$ om;	a = 1;
$\sigma_{y} = 1,07;$	$r_{\rm s \to My} = 11,6$ om;	$\sigma_{_{\rm K3}} = 1,05.$

Графический синтез системы регулирования напряжения синхронного генератора для заданной установки приведен на рис. 6-17, а и б.

Так же, как при графическом расчете переходных процессов, проведение графического синтеза требует предварительного построения известных уже характерных геометрических мест в видестатических характеристик элементарных звеньев, статических характеристик связей, вспомогательных лучей и определения тангенсов углов наклона лучей построения для звеньев, параметры которых полностью известны.

Примем за номинальное напряжение генератора, поддерживаемое на его зажимах,  $U_r = 210 \ s$ .

Принимаем следующие масштабы построения:

$m_{\phi} = 2,5 \cdot 10^{-5}$ вб/см;
$m_{Iw T} = 100 \ as/cm;$
$m_{E'd} = 0,01$ oe/cm;
$m_{I BF} = 1 a/cm;$
$m_{Ur} = 10 \ e/cm;$
$m_{EB} = 0,2$ oe/cm.

Расчетный интервал времени  $\Delta t = 0.01 \ ce\kappa$ ,



Рис. 6-17а. Графический синтез системы автоматического регулирования напряжения синхронного генератора. Построения в координатных системах первого и второго каскадов ЭМУ, возбудителя и стабилизирующего трансформатора.

307

Пользуясь параметрами генератора и полученными соотношениями, найдем величину мгновенного и максимального провала напряжения при набросе нагрузки:

$$\Delta U_{\rm r MFH} = \frac{x_d}{x_d' + x_{\rm H}} = \frac{0.12}{0.12 + 1} = 0.107, -$$

или

$$\Delta U_{\rm r,MFH} = 210.0,107 = 22,5 \ e$$





Принимая максимальный провал напряжения равным 17,5%, получим:

 $\Delta U_{r,Makc} = 210.0,175 = 36,7 \ s.$ 

Время наступления максимального провала примем равным 0,06 сек.

В правой координатной системе рис. 6-17, б в координатных осях  $U_r - t$  откладываются характерные точки зависимости  $U_r = f(t)$  и через эти точки проводится предполагаемая кривая переходного процесса.

Пользуясь соотношением

$$U_{\rm r} = \frac{x_{\rm H}}{x_d' + x_{\rm H}} E_d' = E_d' \cdot \frac{1}{1,12} = 0,893 E_d'$$

кривую зависимости  $U_r = f(t)$ , выраженную в абсолютных еди-308 ницах, переводим в кривую зависимости  $E'_d = f(t)$ , выраженную в относительных единицах, считая, что базисная величина  $U_r = 210 \ s$ . Полученную зависимость  $E'_d = f(t)$  откладываем в виде кривой в той же правой координатной системе в координатах  $E'_d - t$ . Эти кривые являются исходными для синтеза системы регулирования.

В левой координатной системе рис. 6-17, б, представляющей координатную систему синхронного генератора, в координатах  $E'_{d}-E_{\rm B}$ , откладываем:

а) основную статическую характеристику звена M - N, представляющую собой зависимость  $E'_d = f(E_B)$  (для удобства построений по оси ординат величины откладываются не от нуля); тангенс угла наклона этой характеристики к оси абсцисс определяется соотношением:

$$\operatorname{tg} \varphi_{4} = \frac{T_{d}}{T_{d \, 0}} \cdot \frac{m_{E \, B}}{m_{E' d}} = \frac{0.252}{0.495} \cdot \frac{0.2}{0.01} = 10.2;$$

б) луч  $O_4 - P_4$  переноса абсолютных значений э. д. с. возбудителя  $E_{\rm B}$  из координатной системы возбудителя в относительных единицах в координатную систему генератора; для этого, принимая за единицу э. д. с. возбудителя ( $E_{\rm B} = 10, 4 \, e$ ), обеспечивающую при холостом ходе номинальное ( $U_{\rm r} = 210 \, e$ ) напряжение генератора на вертикали, проходящей в квадранте генератора через точку  $E_{\rm B} = 1$ , в масштабе оси ординат возбудителя откладываем  $E_{\rm B} = 10, 4 \, e$  и через полученную точку из начала координат проводим луч  $O_4 - P_4$ ;

в) луч перехода от  $E'_{a}$  к абсолютным значениям тока возбуждения генератора. Принимая за единицу ток возбуждения генератора при холостом ходе ( $I_{\rm Br} = 7,3 a$ ), обеспечивающий номинальное напряжение генератора ( $U_{\rm r} = 210 a$ ), зададимся двумя значениями  $E'_{a}$ . Пользуясь соотношением

$$I_{\rm BF} = E_d = \frac{x_d + x_{\rm H}}{x_d^1 + x_{\rm H}} E'_d = 1,96E'_d,$$

находим соответствующие выбранным величинам  $E'_d$  значения тока возбуждения генератора и через полученные точки проводим луч перехода;

г) вспомогательный луч переноса под углом 45°.

Определяется тангенс угла наклона луча построений в квадранте генератора:

$$\operatorname{tg} \alpha_4 = \frac{\Delta t}{T_{d_0}} \cdot \frac{m_{E_B}}{m_{E'd}} = \frac{0.01}{0.495} \cdot \frac{0.2}{0.01} = 0.404$$

Заметим, что масштабы по координатным осям выбирают произвольно, исходя из удобства графических построений.

В координатной системе возбудителя (рис. 6-17, *а* справа) откладываются:

а) характеристика холостого хода возбудителя;

б) статическая характеристика связи  $O_3 - P_3$  возбудителя с электромашинным усилителем, тангенс угла наклона которой к оси абсцисс определится соотношением:

$$tg \,\varphi_{3} = (r_{_{BB}} + r_{_{SPMy}}) \frac{m_{I \,BB}}{m_{E' \,SMy}} = 15.4 \cdot \frac{0.2}{2.5} = 1.23;$$

в) характеристика O<sub>3</sub>—R падения напряжения в якоре возбудителя от тока возбуждения генератора:

$$\operatorname{tg} \varphi_3 = \frac{1}{r_{\scriptscriptstyle RB}} \cdot \frac{m_{E B}}{m_{I B \Gamma}} = \frac{1}{0,25} \cdot \frac{1}{1} = 4.$$

Определяется тангенс угла наклона луча построений в координатной системе возбудителя:

$$\operatorname{tg} \alpha_{3} = \frac{\Delta t}{k_{3}} \cdot \frac{m_{I \text{ BB}}}{m_{E \text{ B}}} = \frac{0.01}{0.00345} \cdot \frac{0.2}{1} = 0.58$$

(коэффициент k<sub>3</sub> для возбудителя был определен опытным путем). Проводится вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений величин с одной оси на другую.

В координатной системе второго каскада электромашинного усилителя откладываются (рис. 6-17, *a*):

а) характеристика холостого хода второго каскада;

б) статическая характеристика  $O_2 - P_2$  связи с первым каскадом:

$$\operatorname{tg} \varphi_{2} = r_{\scriptscriptstyle \mathrm{K3}} \frac{m_{I \, \scriptscriptstyle \mathrm{K3}}}{m_{E \, \scriptscriptstyle \mathrm{K3}}} = 5,7 \, \frac{0,1}{1} = 0,57.$$

Определяется тангенс угла наклона луча построений:

$$\operatorname{tg} \alpha_{2} = \frac{\Delta t}{k_{2}} \cdot \frac{m_{I \, \text{K3}}}{m_{E \, \text{PMy}}} = \frac{0.01}{9.52 \cdot 10^{-4}} \cdot \frac{0.1}{2.5} = 0.42,$$

$$k_2 = \frac{\sigma_{\text{K3}}60}{4n_{\text{PMV}}r_{\text{K3}}} = \frac{1,05\cdot60}{4\cdot2900\cdot5,7} = 9,52\cdot10^{-4}$$

Проводится вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений I<sub>ка</sub> в квадрант первого каскада ЭМУ.

В координатной системе первого каскада ЭМУ откладываются (рис. 6-17, *a*):

а) характеристика холостого хода первого каскада ЭМУ; 310 б) статические характеристики внутренних обратных связей учитывающих размагничивающее действие реакции якоря и коммутирующих секций, определенные согласно изложенному ранее [Л. 1].

На этом подготовительные построения для синтеза системы заканчиваются.

Ход графического синтеза заключается в следующем.

В правой координатной системе на рис. 6-17, б определяются последовательные значения  $E'_{d}$  через выбранный интервал времени  $\Delta t = 0,01$  сек (точки 1, 2, 3, 4, . . .). Во всех последующих координатных системах точки, относящиеся к одному и тому же интервалу времени, в дальнейшем обозначаются одинаковыми цифрами. Так, например, точка 1 во всех координатных системах соответствует первому интервалу времени.

Снося полученные точки на линию M-N в квадрант генератора, обратным проведением лучей построения из этих точек до горизонталей предыдущего состояния получим ряд точек, который, будучи снесен на луч  $O_4-P_4$ , укажет последовательные средние значения величины  $E_{\rm B}$  на отдельных интервалах времени (штрихи на линии  $O_4-P_4$ ). Все дальнейшие построения будем вести с учетом средних значений приращений величин на отдельных интервалах времени. По средним значениям не представляет труда определить конечные значения величины  $E_{\rm B}$  на каждом интервале времени (точки 1, 2, 3, 4, ..., на луче  $O_4-P_4$ ).

Точки 1, 2, 3, 4, ... сносятся на характеристику холостого хода возбудителя (рис. 6-17, *a* справа). Обратным построением с учетом усредненных значений приращений величин находим на луче  $O_3 - P_3$  точки 1, 2, 3, 4, ..., соответствующие последовательным значениям э. д. с второго каскада электромашинного усилителя  $E_{\text{эму}}$ .

Обратным построением по точкам 1, 2, 3, 4, ... в координатной системе второго каскада ЭМУ на горизонталях предыдущего состояния получим точки, отмеченные крестиками. Этим точкам на луче связи  $O_2 - P_2$  соответствуют точки 1', 2', 3' 4', 5', отмеченные крестиками и определяющие последовательные значения величины  $E_{\rm KS}$  на отдельных интервалах времени.

Так как расположение точек 1', 2', 3', 4', 5' не определяет плавного процесса изменения  $E_{\kappa_3}$ , что затрудняет физическую осуществимость его в первом каскаде ЭМУ, то в этом случае целесообразно прибегнуть к корректировке процесса.

Сдвигая полученные точки, расположим искусственно точки 1, 2, 3, 4, 5 на характеристике  $O_2 - P_2$  так, чтобы они обеспечивали плавное изменение величины  $E_{\rm K3}$ , и произведем прямым построением проверку, насколько допущенная корректировка отклонит значения величины  $E_{\rm 3MV}$  от полученных ранее. Построение, проведенное во втором квадранте ЭМУ пунктиром, показывает, что полученные отклонения невелики и не окажут существенного влияния на процессы в последующих звеньях.

Точки 1, 2, 3, 4, 5, будучи снесены на характеристику холостого хода первого каскада ЭМУ, являются исходными для дальнейших построений.

Угол наклона луча построений в первой координатной системе нам неизвестен, так как неизвестны параметры управляющих контуров. Так как ЭМУ-ЗА имеет лишь две обмотки управления, то все управляющие воздействия на ЭМУ должны осуществляться через эти обмотки. Найдем по параметрам обмоток управления ЭМУ tg a, минимум:

$$k_{1\text{Makc}} = \frac{\sigma_{y}}{c_{e \ \text{эму}} n_{\text{эму}}} \left( \frac{w_{1}^{2}}{r_{1}} + \frac{w_{2}^{2}}{r_{2}} \right) = \frac{1.07}{33.6 \cdot 2900} \times \sum_{x} \left( \frac{2800^{2}}{1000} + \frac{2800^{2}}{1000} \right) = 0,172;$$
  
$$kg \ \alpha_{1\text{MHB}} = \frac{\Delta t}{b} \cdot \frac{m_{1w} \ y}{m_{2}} = \frac{0.01}{0.172} \cdot \frac{2.8}{1} = 0,163.$$

Имея в виду, что для настройки системы в цепи обмоток управления усилителя необходимо введение некоторых добавочных сопротивлений, примем за расчетное значение

tg 
$$a_1 = 0, 2.$$

Проводя обратное построение в координатной системе первого каскада ЭМУ с учетом действия внутренних связей от реакции якоря и коммутирующих секций, на оси абсписс получим ряд точек 1, 2, 3, 4, 5, определяющих средние значения суммарных ампер-витков управления на отдельных интервалах времени.

Так как система регулирования по условию автономна и не должна иметь сторонних источников питания, будем искать статическую характеристику основной управляющей связи в виде связи по напряжению генератора  $U_r$ .

Определив  $Iw_{y0}$  при холостом ходе генератора, снесем полученную точку на горизонталь, соответствующую  $U_{r0} = 210 \, s$ . Удваивая полученное приращение управляющих ампер-витков на первом интервале времени, определяемое точкой I на оси абсцисе, находим точку 1'. Эту точку сносим вертикально на горизонталь напряжения генератора, соответствующую мгновенному провалу. Проведя через найденные точки прямую, получим искомую результирующую статическую характеристику AB связи по  $U_r$ .

Так как, по условию, система в установившемся режиме при набросе нагрузки должна обспечивать отклонение напряжения 312

от заданного значения не более чем на 0,5%, то, определяя результирующие управляющие ампер-витки для установившегося режима при нагрузке (точки, соответствующие установившемуся режиму на чертеже во всех квадрантах отмечены буквой K), полученную в первой координатной системе точку K снесем на характеристику AB (точка K').

Найденная точка K' показывает, что только за счет основной управляющей жесткой связи по  $U_r$  не может быть обеспечена достаточная точность регулирования, так как потребное для обеспечения установившегося режима статическое отклонение равно 6 s, т. е. 2,85%.

Чтобы обеспечить заданную точность регулирования, введем в систему жесткую положительную обратную связь по току нагрузки ЭМУ. Для этого, приняв статическое отклонение напряжения генератора  $\Delta V_r = 16$  (0,47 %), определим необходимые дополнительные подмагничивающие ампер-витки в виде отрезка l-m.

Откладывая полученный отрезок от оси ординат при токе возбуждения возбудителя, соответствующем установившемуся режиму (отрезок l'-m'), через найденную точку проведем луч  $O_1-S$ , который и будет искомой статической характеристикой внутренней положительной обратной связи по току продольной цепи ЭМУ.

Так как при выбранных жестких управляющих связях система регулирования оказывается полностью сбалансированной при установившихся режимах как до, так и после наброса нагрузки, то все остальные потребные дополнительные воздействия должны осуществляться за счет гибких связей.

Статическая характеристика *АВ* основной управляющей связи представляет собой результирующую характеристику воздействия по  $U_r$ . Возникает вопрос о физическом, конструкторском осуществлении такой связи.

Имея в виду автономность установки при отсутствии в системе эталонных и задающих источников напряжения, осуществим статическую характеристику связи AB по напряжению генератора  $U_r$  с помощью датчика, осуществляющего раздельное питание обмоток управления через линейный и нелинейный преобразователи.

Принимая величину длительного установившегося тока равной 3,5-кратной от номинального тока обмотки управления ЭМУ, т. е. равной 28 ма, проведем через выбранную точку прямую  $O-S_1$  (рис. 6-18). Тогда простым вычитанием на основании статической результирующей характеристики AB связи по  $U_r$ и выбранной характеристике связи через линейный преобразователь находится статическая характеристика связи через нелинейный преобразователь. На том же рис. 6-18 приведены экспериментальные статические линейная и нелинейная характеристики датчика, осуществленные в экспериментальной установке.

Принимая сопротивление цепи второй обмотки управления ЭМУ, питаемой через нелинейный преобразователь, равным сопротивлению самой обмотки, т. е.  $r_{22} = 1000$  ом, на основании выбранного тангенса угла наклона луча построений в первой координатной системе определим сопротивление цепи первой обмотки управления ЭМУ и потребное добавочное сопротивление:

$$k_{1} = \frac{\Delta t}{\mathrm{tg} \, \alpha_{1}} \cdot \frac{m_{Iwy}}{m_{EK2}} = \frac{0.01}{0.2} \cdot \frac{2.8}{1} = 0.14;$$

$$\frac{w_{1}^{2}}{c_{EMV} m_{MW}} = \frac{2800^{2}}{0.1433.6 \cdot 2900} = 1600 \, om.$$

1.07

Отсюда

 $r_{1\pi} = r_{12} - r_1 = 1600 - 1000 = 600 \text{ om}.$ 

1000

Так как для обеспечения тока І<sub>у1</sub>= = 28 ма на зажимах цепи управления необходимо иметь выпрямленное напряжение:

$$U_{\rm BH} = I_{\rm v1} \cdot r_{\rm 19} = 0,028 \cdot 1600 = 45 \ e$$

или действующее значение напряжения на входе выпрямителя

$$U_1 = \frac{U_{\rm BH}}{0.9} = \frac{45}{0.9} = 50 \ e_2$$

то в цепи линейного элемента датчика должен быть предусмотрен трансформатор, понижающий напряжение генератора с 210 до 50*в*, т.е. с коэффициентом трансформации k = 0,238.

Аналогично должны быть согласованы параметры входа и выхода нелинейного преобразователя датчика.

Что касается внутренней связи по току нагрузки ЭМУ, то она без труда осуществляется с помощью соответствующей настройки сопротивления, шунтирующего компенсационную обмотку ЭМУ.

Для определения значений дополнительных воздействий от искомых гибких связей выделим соответствующие им составляющие входных воздействий (ампер-витков) на отдельных интервалах времени.

С этой целью, определяя значения воздействий, создаваемых на отдельных интервалах времени уже найденными жесткими связями (точки 2, 3, 4, 5 на характеристике АВ и точки 1, 2, 3, 4, 5 на характеристике  $O_1$ —S), суммируя их для соответствен-314



 $r_{19} = -$ 

Рис. 6-18. Линейная и нелинейная статические характеристики датчика.

1 — расчетные; 2 — экспериментальные.

ных интервалов времени и вычитая полученный результат из значений результирующих ампер-витков для тех же интервалов времени, найдем последовательные значения ампер-витков, создаваемых дополнительными связями.

Так как электромашинный усилитель имеет лишь две управляющие обмотки, примем трансформаторный вариант исполнения гибкой связи при включении вторичной обмотки стабилизирующего трансформатора последовательно с первой обмоткой управления ЭМУ.

В качестве стабилизирующего трансформатора берем трансформатор стандартного изготовления типа ВТ 190/3 со следующими данными:

> $w_{r1} = 1000; \quad r_{r1} = 5,8 \text{ om}; \quad \sigma_{r1} = \sigma_{r2} = 1,1.$  $w_{r2} = 3000; \quad r_{r2} = 27 \text{ om};$

Определяя угол наклона статической характеристики связи стабилизирующего трансформатора с ЭМУ, отложим ее в отдельной координатной системе под координатной системой первого каскада ЭМУ (рис. 6-17, *a*, слева внизу):

 $tg \,\varphi_5 = \frac{r_{19}\Delta t}{w_1 w_{12} \sigma_{12}} \cdot \frac{m_{Iw y}}{m_{\Phi}} = \frac{1600 \cdot 0.01 \cdot 2.8}{2800 \cdot 3000 \cdot 1.1 \cdot 2.5 \cdot 10^{-5}} = 0,194.$ 

Откладывая найденные значения входных воздействий (ампервитков), обязанных действию гибкой связи, по оси абсцисс дополнительной координатной системы гибкой связи найдем на ее статической характеристике точки 1, 2, 3, 4, указывающие потребные прирашения магнитного потока стабилизирующего трансформатора для последовательных интервалов времени, соответствующие потребным ампер-виткам управления от гибкой связи.

Будем искать решение для гибкой связи, предположив питание первичной обмотки стабилизирующего трансформатора от зажимов якоря возбудителя.

При включении вторичной обмотки стабилизирующего трансформатора последовательно с обмоткой управления усилителя расчетное уравнение для стабилизирующего трансформатора примет вид

 $\begin{bmatrix} \frac{U_{\mathrm{B}}\omega_{\mathrm{T1}}}{r_{\mathrm{T1}3}} + \frac{0.9KU_{\mathrm{T}}\omega_{\mathrm{T2}}}{r_{\mathrm{13}}} - \frac{\omega_{\mathrm{1}}\omega_{\mathrm{T2}}\sigma_{\mathrm{y}}}{c_{e\,\,\mathrm{sMy}}n_{\mathrm{sMy}}r_{\mathrm{13}}\Delta t} \,\Delta E_{\mathrm{K3}} \end{bmatrix} - \\ - (I\omega_{\mathrm{T1}} + I\omega_{\mathrm{T2}}) = \left(\sigma_{\mathrm{T1}} \frac{w_{\mathrm{T1}}^{2}}{r_{\mathrm{T2}}} + \sigma_{\mathrm{T2}} \frac{w_{\mathrm{T2}}^{2}}{r_{\mathrm{T2}}}\right) \frac{\Delta \Phi_{\mathrm{T}}}{\Delta t} \,.$ 

Расположив координатную систему стабилизирующего трансформатора под координатной системой возбудителя (рис. 6-17, *a*), отложим в ней:

 а) характеристику намагничивания трансформатора, приняв воздушный зазор δ = 1 мм (стандартный, указываемый заводомизготовителем);

б) статическую характеристику связи  $s_1(U_i);$ 

в) статическую характеристику связи  $s_2$  ( $\Delta E_{\kappa_3}$ );

r) вспомогательный луч под углом 45° для переноса значений с горизонтальной на вертикальную ось.

В силу того что нам неизвестно сопротивление первичного контура трансформатора, остаются неизвестными положение статической характеристики связи по U<sub>в</sub> и тангенс угла наклона луча построений в координатной системе трансформатора.

Задаваясь несколькими значениями  $r_{r19}$ , построим луч связи по  $U_{\rm B}$ . Графическим путем определим tg  $\alpha_5$ ; из выражения для tg  $\alpha_5$  найдем величину  $r_{r19}$  и сравним полученное значение с заданным. Если величина  $r_{r19}$  выбрана правильно, то значение его должно совпадать со значением, полученным графическим путем.

Принимая  $r_{\tau_{19}} = r_{\tau_1} = 5,8 \, om$ , построим в координатной системе трансформатора луч  $O_5 - P_5$  связи по  $U_8$ . Найдем значения  $U_8$  для последовательных интервалов времени с учетом падения напряжения в якоре возбудителя (точки 0, 1, 2, 3, 4, 5 на оси абсцисс квадранта возбудителя) и затем, суммируя воздействия на вход стабилизирующего трансформатора, определим точки a', b', c', d', исходные для проведения лучей построения. Перенося в квадрант трансформатора полученные ранее приращения магнитного потока трансформатора  $\Delta \Phi_{\tau}$ , расположим их на средних значениях приращений ампер-витков трансформатора (точки a, b, c, d). Проведем через соответственные точки a-a', b-b', c-c', d-d' лучи построения. Так как первые точки весьма сближены и могут дать значительную погрешность в определении tg  $\alpha_5$ , определим его значение по двум последним лучам (tg  $\alpha = 0,315$ ). Найдем теперь соответствующее этому значению tg  $\alpha_5$  сопро-

тивление r<sub>113</sub>:

 $k_{5} = \frac{\Delta t}{\mathrm{tg} \, a_{5}} \cdot \frac{m_{Iw \, \mathrm{T}}}{m_{\Phi}} = \frac{0.01}{0.315} \cdot \frac{100}{2.5 \cdot 10^{-5}} = 1.28 \cdot 10^{5};$ 

$$r_{\tau_{19}} = \frac{\sigma_{\tau_{1}} w_{\tau_{1}}^{2}}{k_{5} - \sigma_{\tau_{2}} \frac{w_{\tau_{2}}^{2}}{r_{\tau_{19}}}} = \frac{1.1 \cdot 10^{6}}{1.28 \cdot 10^{5} - 1.1 \cdot \frac{9 \cdot 10^{6}}{1600}} = 9 \text{ om.}$$

Полученное из графических построений значение  $r_{\text{TI}3} = 9 \text{ ом}$  больше выбранного  $r_{\text{TI}3} = 5,8 \text{ ом}$ . Это указывает на то, что выбранное значение  $r_{\text{TI}3}$  несколько велико.

В самом деле, задаваясь величиной  $r_{\tau_{19}} = 10 \text{ ом}$  и производя аналогичные построения, найдем положение луча построений для четвертой точки при этом сопротивлении  $r_{\tau_{19}}$  (луч, проходящий это

через точки d''-d'''). Полученное графическим путем значение tg  $a_5 = 0.55$ .

Определяя  $r_{11}$ , по найденному значению tg  $\alpha_5$ , получим:

$$k_5 = 0,735 \cdot 10^5$$
;  $r_{T13} = 17,4 \text{ om},$ 

т. е. расхождение между заданным и полученным значениями во втором случае возросло (7,4 ом против 3,2 ом в первом случае).

Так как сопротивление  $r_{\tau 1 \Rightarrow}$  не может быть сделано меньшим, чем  $r_{\tau 1} = 5,8$  ом, и в первом случае было получено незначительное расхождение между заданным и определенным из графика зна-



Рис. 6-19. Принципиальная схема спроектированной системы

чениями  $r_{r13}$ , то в качестве окончательного решения может быть принят вариант прямого включения первичной обмотки стабилизирующего трансформатора на зажимы якоря возбудителя.

Таким образом оказываются полностью определенными структура и численные значения параметров системы автоматического регулирования, способной обеспечить заданные статический и динамический режимы.

На рис. 6-19 приведена принципиальная схема спроектированной системы.

Так как в процессе синтеза попутно вносились некоторые корректировки и усреднения, то для проверки по выбранным параметрам системы был произведен графический расчет переходного процесса в спроектированной системе. Помимо этого была собрана экспериментальная установка и произведено экспериментальное исследование системы.

В опытной установке в качестве линейного преобразователя использовались лабораторный автотрансформатор и небольшой дополнительный трансформатор, комбинация которых позволила получить заданный коэффициент трансформации. Нелинейным преобразователем служил насыщенный трансформатор по системе



«разомкнутый треугольник». Подбором величины балластного сопротивления на выходе трансформатора можно получать различную крутизну нелинейной характеристики элемента.

На рис. 6-20 представлена осциллограмма переходного процесса в системе регулирования при набросе номинальной индуктивной нагрузки.

На рис. 6-21 показано сравнение опытных (сплошные линии) и расчетных (пунктирные линии) кривых переходных процессов для напряжения ЭМУ  $U_{\text{эму}}$ , тока возбуждения возбудителя  $I_{\text{вв}}$  и напряжения возбудителя  $U_{\text{вв}}$ .

На рис. 6-22 приведено сравнение расчетной и экспериментальной кривых изменения напряжения генератора U<sub>г</sub> при набросе нагрузки.

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ Автоматизированного электропривода

#### 7-1. Применение электронно-моделирующих машин

Для исследования систем автоматизированного электропривода, помимо расчетных методов, в настоящее время применяются как физическое, так и математическое моделирование. В последнее время для расчета, проектирования и исследования систем автоматизированного электропривода все большее применение получают аналоговые электронно-моделирующие установки (вычислительные машины непрерывного действия [Л. 9]).

Наибольшее распространение получила малая электронномоделирующая установка типа МН-7 [Л. 6, 10], позволяющая моделировать автоматические установки, движение которых описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений не выше шестого порядка.

Для решения задач, связанных с моделированием систем более высокого порядка, может быть использована параллельная работа двух установок.

В настоящей главе в сжатой форме рассматриваются вопросы моделирования основных элементов и узлов автоматизированных электроприводов и приводятся конкретные примеры решения задач на электронно-моделирующей установке типа МН-7.

Основным элементом моделирующей установки является усилитель постоянного тока с большим коэффициентом усиления ( $k = 40\,000$ ), охваченный глубокой отрицательной обратной связью. Чтобы усилитель постоянного тока мог выполнять инвертирование входного сигнала, число его каскадов принято равным трем. Известно, что для такой схемы коэффициент передачи по каждому из входов в операторной форме с большой точностью определяется соотношением [Л. 10]:

$$k(s) = -\frac{Z_{o}(s)}{Z_{i}(s)},$$

где  $Z_o$  — сопротивление обратной связи, включенное между выходом усилителя и сеткой его первого каскада, а  $Z_i$  — сопротивления, включенные между сеткой и выходами схемы (рис. 7-1). Задавая различные значения для  $Z_o$  и  $Z_i$ , можно получить

большое количество схем с различными передаточными функ-



циями, причем эти схемы могут осуществлять как линейные, так и нелинейные зависимости.

Если в качестве  $Z_o(s)$ и  $Z_i(s)$  взяты активные сопротивления, то схема выполняет операции суммирования и усиления входных величин:

Рис. 7-1. Схема основного элемента моделирующей установки.

$$u_{\text{Bbix}}(s) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{r_0 u_i(s)}{r_i}$$

или, переходя к реальным напряжениям, будем иметь:

$$u_{\text{Bbix}}(t) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{r_0}{r_i} u_i(t).$$

При наличии одного входа получаем масштабный усилитель:

$$u_{\text{BMX}}(t) = -\frac{r_0}{r_1} u_{\text{BX}}(t),$$

а при  $r_1 = r_0$  — инвертирующий:

 $u_{\rm BMX}(t) = -u_{\rm BX}(t).$ 

Если же в качестве Z<sub>o</sub> принята емкость, а Z<sub>i</sub> — активное сопротивление, то операционный усилитель становится интегрирующим, одновременно суммируя входные сигналы:

$$\overline{u}_{\text{BMX}}(s) = -\frac{1}{sC} \sum_{i=1}^{n} \frac{u_i(s)}{r_i}.$$

Соответственно

$$u_{\text{BMX}}(t) = -\frac{1}{C} \int_{0}^{\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{u_{i}(t)}{r_{i}} dt + u_{\text{BMX}}(0),$$

где  $u_{\text{вых}}(0)$  — начальное значение машинной переменной. Принципиально имеется возможность получения и дифференцирующего усилителя, если положить  $Z_i = \frac{1}{sC}$ , а  $Z_o = r_0$ , однако практически осуществить его на электронной модели МН-7 невозможно из-за его большой чувствительности к наводкам, имею-

щим повышенную частоту.

### 7-2. Моделирование линейных систем

Существует два способа набора задач на аналоговых моделирующих установках [Л. 10]:

 набор по обобщенному дифференциальному уравнению системы автоматического регулирования;

2) набор по структурной схеме системы.

Рассмотрим оба эти способа на конкретном примере

простейшей системы автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока, схема которой дана на рис. 7-2.

## Набор схемы моделирования по обобщенному дифференциальному уравнению

Движение системы описывается следующими дифференциальными уравнениями (см. пример 2-12).

электромашинный усилитель:

$$(T_{y}s+1)(T_{K3}s+1)u_{SMy}=k_{SMy}\cdot u_{oy};$$

электродвигатель:

$$(T_{\mathfrak{A}}T_{\mathfrak{S}\mathfrak{M}}s^2 + T_{\mathfrak{S}\mathfrak{M}}s + 1) n_{\mathfrak{A}} = k_{\mathfrak{A}}u_{\mathfrak{S}\mathfrak{M}\mathfrak{N}};$$

u

тахогенератор:

$$_{\mathrm{T}\Gamma}=k_{\mathrm{T}\Gamma}n_{\mathrm{g}};$$

делитель напряжения:

$$u_{\mathrm{oy}} = u_{\mathrm{s}} - k_{\mathrm{n}} u_{\mathrm{tr}}.$$

21 А. В. Башарин 1640



Рис. 7-2. Система автоматического регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока.
При первом способе набора необходимо иметь дифференциальное уравнение системы, приведенное к обобщенному виду. В результате совместного решения системы уравнений для отдельных элементов будем иметь:

$$[(T_{y}s+1)(T_{K_{3}}s+1)(T_{\pi}T_{\Im M}s^{2}+T_{\Im M}s+1)+k_{\Sigma}]n_{\pi}=k_{\Im My}k_{\pi}u_{\Im}$$

Перем ножая многочлены в скобках, приведем последнее уравнение к виду:

$$a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0) n_{\rm g} = b u_{\rm s}, \tag{7-1}$$

где

$$\begin{aligned} a_{4} &= T_{y}T_{K3}T_{\pi}T_{\Im M}; \quad a_{3} &= T_{\Im M}T_{y}T_{K3} + T_{y}T_{\pi}T_{\Im M} + T_{K3}T_{\pi}T_{\Im M}; \\ a_{2} &= T_{y}T_{K3} + T_{y}T_{\Im M} + T_{K3}T_{\Im M} + T_{\pi}T_{\Im M}; \quad a_{1} &= T_{y} + T_{K3} + T_{\Im M}; \\ a_{0} &= 1 + k_{\Sigma}; \quad b = k_{\Im M}k_{\pi}; \end{aligned}$$

Для решения уравнения (7-1) на модели совершается переход к машинным уравнениям путем ввода масштабных коэффициентов. Масштабные коэффициенты связывают машинные переменные, которыми являются напряжения на выходах операционных усилителей, с реальными переменными системы автоматического регулирования. Если переходный процесс при моделировании необходимо замедлить или ускорить по сравнению с натурной системой, вводится также и масштаб времени:

$$u_{\text{Bbix}} = m_n n_{\pi}; \quad u_{\text{Bx}} = m_{U_{\mathfrak{P}}} u_{\mathfrak{P}}; \quad \tau = m_t t;$$

где т — машинное время.

Так как  $s_{\rm m} = \frac{d}{d\tau}$ , то  $s_{\rm m} = \frac{s}{m_t}$  или  $s = s_{\rm m} m_t$ .

Машинное уравнение приводится к виду, удобному для набора:

$$S_{M}^{4}u_{Bblx} = \frac{bm_{n}u_{Bx}}{a_{4}m_{U}, m_{t}^{4}} - \frac{a_{3}s_{M}^{3}u_{Bblx}}{a_{4}m_{t}} - \frac{a_{2}s_{M}^{2}u_{Bblx}}{a_{4}m_{t}^{2}} - \frac{a_{1}s_{M}u_{Bblx}}{a_{4}m_{t}^{3}} - \frac{a_{0}u_{Bblx}}{a_{4}m_{t}^{4}}.$$

Масштабные коэффициенты выбираются с таким расчетом, чтобы максимальное значение машинных переменных не превышало 100 в. Иными словами, должно быть удовлетворено условие:

$$u_{\text{PMAKC}}m_{U\text{P}} \leqslant 100 \ e; \ n_{\pi \text{ MAKC}}m_n \leqslant 100 \ e;$$

здесь  $u_{3 \text{ макс}}$  и  $n_{\text{д макс}}$  — максимальные значения приращений переменных реальной системы, если задача решается «в малом», либо максимальные значения самих переменных при расчете переходных процессов «в большом».

Масштаб времени выбираем, исходя из желаемой длительности переходного процесса на модели.

Подготовим дифференциальное уравнение (7-1) для расчета переходного процесса при подаче на вход единичного управляющего воздействия  $u_{\mathfrak{s}} = 1 \ s$ . Допустим, что ожидаемое перерегулирование составляет 50%. Принимаем масштаб  $m_{U\mathfrak{s}} = 10$ , что при  $u_{\mathfrak{s}} = 1 \ s$  будет соответствовать  $u_{\mathfrak{s}\mathfrak{x}} = 10 \ s$ . Статическое приращение скорости двигателя при подаче на вход напряжения 1  $\mathfrak{s}$ и, например при  $k_{\mathfrak{s}\mathfrak{M}\mathfrak{V}} = 10, \ k_{\mathfrak{x}} = 5$  и  $k_{\Sigma} = 4$ , составляет:



 $n_{\pi \text{ ycr}} = \frac{k_{\text{BMY}}k_{\pi}}{1+k_{\pi}} u_{\text{B}} = \frac{10.5}{1+4} \cdot 1 = 10 \text{ об/мин.}$ 

Рис. 7-3. Схема набора задачи по обобщенному дифференциальному уравнению системы.

Максимальное значение скорости с учетом перерегулирования будет равно  $n_{\rm g\,\, Makc} = 15$  об/мин, откуда находится масштаб скорости по соотношению:

$$m_n \ll \frac{100}{15} = 6 \ e/o6/muH.$$

Если на вход интегрирующего усилителя подать переменные  $u_{\text{вх}}$ ;  $-s_{\text{м}}^{3}u_{\text{вых}}$ ;  $-s_{\text{м}}^{2}u_{\text{вых}}$ ;  $-su_{\text{вых}}$ ;  $-u_{\text{вых}}$  со своими коэффициентами (предположим, что все они уже имеются в наличии), то на выходе интегрирующего усилителя получим величину  $-s_{\text{м}}^{3}u_{\text{вых}}$ . Проинтегрировав ее с помощью интегрирующих усилителей первый, второй и третий раз, получим недостающие величины  $-s_{\text{м}}^{3}u_{\text{вых}}$ ;  $-s_{\text{м}}^{2}u_{\text{вых}}$ ;  $-u_{\text{вых}}$ , которые подаются на вход интегрирующего усилителя 1.

Схема набора задачи, с учетом свойства усилителей инвертировать входной сигнал, приведена на рис. 7-3. 21\* 323 Конструкция машины не позволяет получить коэффициенты больше 10. В случае, если коэффициенты  $k_1 - k_5$  окажутся больше 10, следует либо перераспределять их, либо изменять масштабы времени и других переменных.

Предположим, что  $k_3 = 100$ . Тогда, перераспределяя коэффициенты, можно принять  $k_3 = 10$ , а  $k_9 = 10$ , либо  $k_3 = 10$ ,  $k_6 = 10$ ,  $k_7 = 0,1$  и  $k_9 = 1$ . При увеличении масштаба времени одновременно с уменьшением k будут также уменьшаться коэффициенты  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_4$  и  $k_5$ , что приведет к замедлению переходного процесса в машине.

Схема набора задачи по обобщенному дифференциальному уравнению системы не дает представления о характере изменения выходных величин промежуточных звеньев (например, напряжения ЭМУ). Это является существенным недостатком такого способа набора, особенно в тех случаях, когда ставится задача подбора места подключения корректирующих связей. По этой причине рассмотренный способ не получил достаточно широкого распространения.

Пользоваться способом набора по обобщенному дифференциальному уравнению имеет смысл лишь тогда, когда уравнение системы уже задано в обобщенном виде, и знать характер изменения при переходном процессе промежуточных переменных нет необходимости.

## Набор задач по структурной схеме системы

В практике моделирования более широкое распространение нолучил другой способ набора задач, сущность которого заключается в том, что исследуемая система набирается по исходным дифференциальным уравнениям, каждое из которых описывает поведение при переходном процессе отдельных элементов системы, соответствующих звеньям структурной схемы.

Этот способ набора называется набором по структурной схеме. Рассмотрим его на том же примере системы регулирования скорости двигателя (рис. 7-2).

Система дифференциальных уравнений в приращениях для элементарных звеньев рассматриваемого случая будет иметь вид (знак  $\Delta$  перед независимыми переменными в уравнениях опущен): а) первый каскад ЭМУ:

$$T_{y}\frac{de_{K3}}{dt} + e_{K3} = k_{I}(u_{s} - k_{n}k_{Tr}n_{z}); \qquad (7-2)$$

б) второй каскад ЭМУ:

$$T_{\rm K3}\frac{de_{\rm SMY}}{dt} + e_{\rm SMY} = k_{\rm H}e_{\rm K3}; \tag{7-3}$$

в) электродвигатель:

$$e_{\rm sMy} - c_e \Phi_{\rm g} n_{\rm g} = r_{\rm gu} i_{\rm g} + L_{\rm gu} \frac{dt_{\rm g}}{dt}; \qquad (7-4),$$

$$c_M \Phi_{\mu} (i_{\pi} - i_c) = \frac{GD^3}{375} \cdot \frac{dn_{\mu}}{dt},$$
 (7-5)

где  $i_c$  — приращение статического тока якорной цепи, соответствующее увеличению момента статических сопротивлений;

- k<sub>1</sub> коэффициент усиления по напряжению первого каскада ЭМУ.
- k<sub>II</sub> коэффициент усиления по напряжению второго каскада ЭМУ;
- k<sub>п</sub> коэффициент делителя напряжения;

*k*<sub>тт</sub> — коэффициент тахогенератора.

Масштабы для переменных величин, как и прежде, выбираются на основании физических соображений с таким расчетом, чтобы максимальное значение переменных на модели не превышало 100 в. После некоторых преобразований, введя масштабные коэффициенты, систему исходных дифференциальных уравнений (7-2) — (7-5) можно привести к системе машинных уравнений вида

$$s_{\rm M}e_{\rm K3\ M} = \frac{k_{\rm I}m_{e\rm K3}}{m_{U9}T_{\rm y}m_t}u_{\rm 9M} - \frac{m_{e\rm K3}k_{\rm TT}k_{\rm R}k_{\rm 1}}{m_{\rm n}T_{\rm y}m_t}n_{\rm M} - \frac{1}{m_tT_{\rm y}}e_{\rm K3\ M};$$

$$S_{\rm M}e_{\rm SMY,M} = \frac{k_{\rm II}m_{e\rm SMY}}{m_{e\rm K3}T_{\rm K3}m_t}e_{\rm K3,M} - \frac{1}{m_tT_{\rm K3}}e_{\rm SMY,M}$$

$$i_{\rm M} = \frac{m_i}{m_{e \ni \rm M} y L_{\rm SI} {\rm m} m_t} e_{\ni \rm M} y {\rm M} - \frac{c_e \Phi_{\rm R} m_i}{m_n L_{\rm SI} {\rm m} t} n_{\rm M} - \frac{1}{m_t T_{\rm SII}} i_{\rm SIM};$$

$$s_{\rm M}n_{\rm M} = \frac{c_M \Psi_{\rm A} m_n 375}{m_i m_t G D^2} (i_{\rm SM} - i_{\rm CM}),$$

или

$$s_{\rm M}e_{\rm K3\ M} = k_1 u_{\rm 3M} - k_2 n_{\rm M} - k_3 e_{\rm K3\ M};$$
 (7-2a)

$$s_{\rm M}e_{\rm 3MY M} = k_4 e_{\rm K3 M} - k_5 e_{\rm 3MY M};$$
 (7-3a)

$$s_{\rm M}i_{\rm M} = k_6 e_{\rm 3MY M} - k_7 n_{\rm M} - k_8 i_{\rm 3M};$$
 (7-4a)

$$s_{\rm M} n_{\rm M} = k_9 i_{\rm M} - k_9 i_{\rm CM}.$$
 (7-5a)

325

Схема набора задачи, соответствующая этим уравнениям, по управляющему (вход 1) и возмущающему (вход 2) воздействиям приведена на рис. 7-4. Из этой схемы видно, что при структурном наборе выходное напряжение каждого усилителя соответствует вполне определенной выходной величине элементарных звеньев исследуемой системы. Другим важным преимуществом набора задачи по структурной схеме является то, что последний можно проводить по структурной схеме системы, используя заранее составленные схемы набора типовых звеньев.

В соответствии с изложенным рассмотрим более подробно схемы набора задач для решения дифференциальных уравнений типовых звеньев систем автоматизированного электропривода и линейных систем автоматического регулирования.

Рассмотренный выше пример включал в себя набор таких типовых элементарных звеньев, как апериодическое звено (первый



Рис. 7-4. Набор задачи по структурной схеме.

и второй каскады ЭМУ) и звено второго порядка (электродвигатель). Разберем осуществление набора для некоторых других типовых звеньев.

Передаточная функция реального дифференцирующего звена имеет вид

$$\frac{x_2(s)}{x_1(s)} = \frac{ks}{Ts+1} .$$
(7-6)

Введя масштабы для переменных  $x_1, x_2, t$ , можно привести дифференциальное уравнение, соответствующее этой передаточной функции, к виду:

$$S_{M} x_{2M} = \frac{km_{x2}}{m_{x1}T} S_{M} x_{1M} - \frac{1}{m_{t} \cdot T} \cdot x_{2M}.$$

Поделив обе части уравнения на s<sub>м</sub>, получим:

$$x_{2M} = \frac{km_{x2}}{m_{x1}T} x_{1M} - \frac{1}{m_t T} \cdot \frac{x_{2M}}{s_M}$$
(7-6a)

Если на вход суммирующего усилителя подать переменные величины  $x_{1M}$  и —  $\frac{x_{2M}}{s_M}$  со своими коэффициентами, предполагая, что они у нас имеются, то на выходе будем иметь —  $x_{2M}$ . После интегрирования и инвертирования получим —  $\frac{x_{2M}}{s_M}$ , что и требуется подать на вход суммирующего усилителя.

Схема набора дифференцирующего звена представлена на рис.7-5. Коэффициенты, обозначенные на схеме, имеют следующие значения:



 $\frac{x_2(s)}{x_1(s)} = \frac{k(T_1s+1)}{T_2s+1} . \quad (7.7)$ 

Рис. 7-5. Схема набора дифференцирующего звена.

Умножим и разделим правую часть на  $\frac{T_1}{T_2}$  и прибавим и отнимем в знаменателе по единице. Получим:

$$\frac{x_2(s)}{x_1(s)} = \frac{k \frac{T_1}{T_2} (T_1 s + 1)}{\frac{T_1}{T_2} (T_2 s + 1) + 1 - 1}; \quad \frac{x_2(s)}{x_1(s)} = \frac{k \frac{T_1}{T_2}}{\frac{(T_1 s + 1) T_2 + T_1 - T_2}{T_2 (T_1 s + 1)}},$$

или

$$\frac{x_2(s)}{x_1(s)} = \frac{k \frac{T_1}{T_2}}{1 + \frac{T_1 - T_2}{T_2(T_1s + 1)}}$$

Машинное уравнение звена примет вид

$$x_{2M} = \frac{km_{x2}T_1}{m_{x1}T_2} x_{1M} - \frac{\frac{T_1 - T_2}{T_2}}{T_1 m_t s_M + 1} x_{2M}.$$
 (7-7a)

Коэффициент при переменной  $x_{2M}$  является передаточной функцией апериодического звена с коэффициентом усиления  $k = \frac{T_1 - T_2}{T_2}$  и постоянной времени  $T_1$ . Подав на вход суммирующего усилителя переменную  $x_{1M}$  с коэффициентом  $k_1$  и величину

$$-\frac{\frac{T_1-T_2}{T_2}}{T_1m_ts_{\rm M}+1}x_{2\rm M}$$

ć выхода апериодического звена, на вход которого подано  $+x_{2M}$ , на выходе суммирующего усилителя получим интересующую нас переменную  $-x_{2M}$ . Схема набора для случая  $T_1 > T_2$  приведена на рис. 7-6, а. При этом коэффициенты суммирующих и интегрирующих усилителей имеют следующие значения:



Рис. 7-6. Схема набора интегро-дифференцирующего звена:  $a - при T_1 > T_2;$  $6 - при T_1 < T_2.$ 

При  $T_2 > T_1$  инвертирующий усилитель в цепи обратной связи не требуется, так как в этом случае необходима положительная обратная связь (рис. 7-6,  $\delta$ ), а коэффициенты усилителей принимают следующие значения:

$$k_1 = \frac{kT_1m_{x_2}}{m_{x_1}T_2}; \quad k_2 = \frac{1}{T_1m_t}; \quad k_3 = k_3'k_3'' = \frac{T_2 - T_1}{m_t T_1 T_2} =$$
$$= \frac{1}{m_t T_1} - \frac{1}{m_t T_2}.$$

Вернемся к обобщенному звену второго порядка. Передаточная функция последнего будет иметь вид

$$\frac{x_2(s)}{x_1(s)} = \frac{k}{T_1 T_2 s^2 + T_2 s + 1},$$
 (7-8)

а машинное уравнение

$$s_{\rm M}^2 x_{\rm 2M} = \frac{km_{x2}}{T_1 T_2 m_t^2 m_{x1}} x_{\rm 1M} - \frac{1}{T_1 m_t} s_{\rm M} x_{\rm 2M} - \frac{1}{T_1 T_2 m_t^2} x_{\rm 2M}.$$
 (7-8a)

Схема набора, соответствующая этому уравнению имеет, вид, приведенный на рис. 7-7. Значения коэффициентов усилителей для набора задачи (рис. 7-7) определяются соотношениями:

$$k_1 = \frac{km_{x2}}{T_1 T_2 m_t^2 m_{x1}}; \quad \bar{k_2} = \frac{1}{T_1 m_t}; \quad k_3 = k_3' \bar{k_3} = \frac{1}{T_1 T_2 m_t^2}$$

Как известно, передаточная функция электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением, если за входную величину принять напряжение на якоре, а за выходную — скорость вращения якоря, соответствует передаточной функции звена второго порядка [Л. 5, 20].

При этом

$$k = \frac{1}{c_e \Phi_{\pi}}; \quad T_1 = \frac{L_{\pi \Pi}}{r_{\pi \Pi}};$$
$$T_2 = \frac{GD^2 r_{\pi \Pi}}{375 c_e c_M \Phi_{\pi}^2}.$$

Следовательно, при моделировании двигателя, когда нас не интересует ток якорной цепи, можно пользоваться схемой набо-



Рис. 7-7. Схема набора звена второго порядка.

ра, приведенной на рис. 7-7. Она является частным случаем ранее рассмотренной схемы набора для электродвигателя и может быть получена из нее, если положить  $m_i = 1$ .

Для систем автоматизированного электропривода часто приходится иметь дело со звеном с передаточной функцией

$$\frac{x_2(s)}{x_1(s)} = \frac{k(T_1s+1)}{T_1T_2s^2 + T_2s+1} = \frac{k(T_1s+1)}{sT_2(T_1s+1)+1}.$$
 (7-9)

Подобный вид принимает передаточная функция для электродвигателя постоянного тока при рассмотрении переходного процесса по возмущающему воздействию или при рассмотрении переходного процесса по управляющему воздействию с управлением в цепи возбуждения электродвигателя.

Разделим правую часть этого уравнения на  $T_2$  ( $T_1s + 1$ ):

$$\frac{x_2(s)}{x_1(s)} = \frac{\frac{\kappa}{T_2}}{\frac{1}{s+\frac{T_2}{T_1s+1}}};$$
(7-9a)

после преобразований машинное уравнение получим в виде

$$s_{\rm M} x_{\rm 2M} = \frac{km_{\rm X2}}{T_2 m_t m_{\rm X1}} x_{\rm 1M} - \frac{\overline{T_2 m_t}}{T_1 m_t s_{\rm M} + 1} x_{\rm 2M}.$$
 (7-96)  
329

Коэффициент при переменной  $x_{2M}$  также является передаточной функцией апериодического звена с коэффициентом усиления  $k = \frac{1}{T_2m_t}$  и постоянной времени  $T_1$ . Используя интегрирующий и инвертирующий усилители, а также схему набора апериодического звена, можно получить искомую переменную. На рис. 7-8



Рис. 7-8. Схема набора звена с передаточной функцией вида  $W(s) = \frac{k(T_1s+1)}{sT_2(T_1s+1)+1}$ .

330

представлена схема набора звена.

Коэффициенты усилителей определяются из соотношений:

$k_1 =$	$\frac{km_{x2}}{T_2m_tm_{x1}};$	$k_2 =$	$\frac{1}{T_1m_t};$			
k <sub>3</sub>	$k = k_3 k_3 k_3 k_3 = k_3 k_3 k_3 k_3 = k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 = k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 = k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 = k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3 k_3$	$\frac{1}{T_1T_{0}}$	$\frac{1}{n_4^2}$ .			

Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех возможных случаёв, с которыми приходится сталкиваться при моделировании линейных систем автоматизированного электропривода. Однако и для других звеньев принципы моделирования, рассмотренные / в настоящем параграфе, сохраняются в полной мере.

Следует отметить, что не всегда известно (даже ориентировочно) максимальное значение переменных величин, вследствие чего выбор масштабов их затруднителен. В этих случаях в качестве первого приближения можно принять все масштабные коэффициенты равными единице и изменять их в нужную сторону, если напряжения на выходах операционных усилителей будут выходить за пределы линейности характеристик усилителей (т. е. будут более 100 в). Неоновые лампочки, находящиеся на лицевой стороне модели, будут сигнализировать об этом.

## 7-3. Моделирование нелинейных систем

При исследовании динамики систем автоматизированного электропривода «в большом», т. е. в режимах пуска, реверса и торможения, необходимо учитывать нелинейности, присущие отдельным элементам системы, например, характеристики холостого хода генераторов и электромащинных усилителей, характеристики «вход-выход» магнитных усилителей, нелинейности электронных усилителей при выходе за пределы линейных участков, относящиеся к наиболее распространенным нелинейностям типа ограничения по координате,

Кроме того, часто в системах могут встречаться существенные нелинейности, такие, как зона нечувствительности (отсечки по току, напряжению и т. п.), ограничение координат (например, ограничение напряжения, подаваемого на вход полупроводникового усилителя), момент сил сухого трения, люфт, релейные характеристики и др.

При однократном расчете переходного процесса в подобных системах целесообразно применять графический метод.

В тех случаях, когда требуется произвести многократные расчеты переходных процессов в одной и той же системе при различных условиях, исследовать влияние вариаций параметров и связей в системе и т. п., метод математического моделирования на аналоговых моделирующих установках является наиболее эффективным и удобным.

Наличие четырех нелинейных блоков в малой моделирующей установке типа МН-7 позволяет набирать на ней нелинейные элементы различного вида.

Нелинейная зависимость выходного напряжения от входного на моделирующей установке получается преобразованием входного напряжения по закону заданной функции на блоке нелинейности методом кусочно-линейной аппроксимации. Закон преобразования определяется выражением:

$$u_{\rm BMX} = -\left[u_{\rm BMX 0} + ku_{\rm BX} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i (u_{\rm BX} - u_{\rm BX i \, BAQ})\right];$$

здесь  $u_{\text{вых 0}}$  — постоянная составляющая выходного напряжения;  $u_{\rm BX}$  — входное напряжение;

- и<sub>вх і нач</sub> напряжение, при котором начинает работу *i*-ая ячейка;
  - *k* тангенс угла наклона участка неначального линейной характеристики;
  - $\alpha_i$  тангенс угла наклона для составляющей *i*-ой ячейки.

Заданный закон нелинейной зависимости реализуется на выходе усилителя, суммирующего постоянное напряжение (для получения на выходе  $u_{\text{вых 0}}$ ), напряжение  $u_{\text{вх}}$  с коэффициентом k и напряжения, получаемые на выходах всех диодных ячеек, участвующих в преобразовании.

Диодная ячейка изображена на рис. 7-9. Она состоит из двух делителей напряжения (потенциометров) и электронной лампы (диода).

На один зажим потенциометра  $r_1$  подается опорное напряжение —  $E_0$  от стабилизированного источника, на другой — входное напряжение  $u_{\text{вх}}$ . Начало работы диодной ячейки  $u_{\text{вх i нач}}$  определяется положением движка потенциометра. Тангенс угла наклона составляющей *i*-ой ячейки зависит от  $r_{\rm вx,i}$  и положения движка потенциометра  $r_2$  (рис. 7-10).

Воспроизведение существенных нелинейных характеристик, таких, как зона нечувствительности, сухое трение, люфт и т. п., осуществляется также сочетанием диодных элементов с усилите-



Рис. 7-9. Схема диодной ячейки.

лями постоянного тока.

На рис. 7-11 в форме таблицы приведены наиболее часто встречающиеся нелинейные зависимости И схемы их набора на модели. Ломаные линии типа A, B, B и  $\Gamma$  (рис. 7-11, a, б, в и г) получаются в результате того, что до определенного значения входного напряжения  $u_{\rm BX 0}$ ЛИОЛ. включенный последовательно с входным сопротивлением, заперт опорным напряжением, и входная цепь усилителя отключена от входа. При одном и том же опорном напря-

жении, равном 100 опредев. момент отпирания диода ляется положением движка потенциометра, а наклон - отношением  $\frac{r_0}{r_{BX}}$  $r_0$ 

Зона нечувствительности воспроизводится комбинацией ломаных линий типа Б и В (рис. 7-11,  $\partial$ ).

При ограничении координат до момента отпирания диодов, стоящих в цепи обратной связи усилителя, последний является.

обычным масштабным усилителем. После отпирания диокоэффициент усиления ДОВ усилителя вследствие резкого уменьшения сопротивления в цепи обратной связи практически становится равным нулю, и выходное напряжение дальше растет не (рис. 7-11, е).

Воспроизведение момента сил сухого трения можно осуществить, если из цепи обратной связи выбросить сопротивление r<sub>0</sub>. При этом, вследствие большого коэффициента усиления, уже при очень малых входных напряжениях



Рис. 7-10. К настройке диодной ячейки.

выходное напряжение достигает величины, при которой отпираются диоды и наступает ограничение (рис. 7-11, ж).

Релейная характеристика набирается по схеме рис. 7-11, з. Вследствие наличия положительной обратной связи входные

напряжения, при которых происходит изменение знака напряжения на выходе, не равны нулю.

Схема воспроизведения люфта (рис. 7-11, u) работает следующим образом. Усилитель с емкостью в цепи обратной связи является интегрирующим и запоминающим элементом. Напряжение на его выходе пропорционально количеству электричества, протекшему через конденсатор  $C_1$ . Последнее пропорционально превышению входного напряжения над напряжением отпирания диода, если входное напряжение изменяется в одном направлении. С момента времени, когда напряжение на входе начинает изменяться в противоположном направлении, оба диода заперты, и напряжение на выходе сохраняет значение, которое было перед указанным выше моментом, из-за очень медленного разряд конденсатора  $C_1$ .

Рассмотрим для примера моделирование некоторых типовых нелинейных элементов систем автоматизированного электропривода.

#### Моделирование генератора постоянного тока с учетом насыщения

При проверке системы, включающей генератор постоянного тока на\_устойчивость, его можно считать апериодическим звеном, причем коэффициент усиления и постоянная времени последнего определяются наклоном касательной к характеристике холостого хода в рабочей точке. Однако при расчете полного переходного процесса, например, подъема э. д. с. генератора от нуля до номинального значения, необходимо учитывать изменение «постоянной» времени и коэффициента усиления при переходе с линейного участка в область насыщения.

При моделировании генератора это можно осуществить, если коэффициент в цепи обратной связи апериодического звена сделать нелинейным, изменяющимся в функции, обратной характеристике холостого хода генератора.

Составим схему моделирования генератора со следующими параметрами:

*п* — скорость вращения генератора;

*а* — число пар параллельных ветвей;

N — число активных стержней якоря;

p — число пар полюсов;

 ше число последовательно соединенных витков обмотки возбуждения;

r — сопротивление обмотки возбуждения;

σ — коэффициент рассеяния.

Для генератора (рис. 7-12) может быть написана система уравнений:

$$u = ri + \sigma \omega \frac{d\Phi}{dt}, \quad c_e \Phi n = e, \quad c_{\Phi} i \omega = \Phi, \quad (7-10)$$





Рис. 7-11. Типовые нелинейности и схемы их набора на модели.

где

Ф — магнитный поток в веберах, сцепленный с обмоткой якоря;

 $c_{\Phi} = \frac{\Phi}{i\omega}$  — нелинейный коэффициент, зависящий от абсолютного значения  $\Phi$ ;

 $c_e = -\frac{pN}{60 a}$  — машинная постоянная.

Решая совместно уравнения системы (7-10), получим:

$$\frac{wc_e c_{\Phi} n}{r} u = e + \frac{\sigma w^2 c_{\Phi}}{r} \cdot \frac{de}{dt}.$$

Учитывая, что  $c_{\Phi} = \frac{\Phi}{i\omega} = \frac{e}{c_e n i \omega}$ , последнее уравнение можно преобразовать к виду:

$$\frac{de}{dt} = \frac{c_e n}{\sigma w} u - \frac{r c_e n}{\sigma w^2} \cdot \frac{i w}{e} e.$$

335

Соответственно, машинное уравнение будет:

 $s_{\mathbf{M}} \boldsymbol{e}_{\mathbf{M}} = \frac{m_{e} c_{e} n}{m_{U} m_{t} \sigma \boldsymbol{\omega}} \boldsymbol{u}_{\mathbf{M}} - \frac{r c_{e} n m_{e}}{m_{i \boldsymbol{\omega}} \sigma \boldsymbol{\omega}^{2} m_{t}} \cdot \frac{i \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{M}}}{e_{\mathbf{M}}} \boldsymbol{e}_{\mathbf{M}}.$  (7-10a)

iwм

Имея характеристику холостого хода генератора e = f(iw)и зная масштабы  $m_{iw}$  и  $m_e$ , легко построить зависимость  $iw_{\rm M} = f_1(e_{\rm M})$ , которая по существу является характеристикой холостого хода генератора, построенной с учетом масштабов э. д. с. генератора  $m_e$  и ампер-витков возбуждения  $m_{iw}$  с той лишь разницей, что за независимую переменную взята э. д. с.  $e_{\rm M}$ (рис. 7-13).



Рис. 7-12. Принципиальная схема генератора постоянного тока.



Предположим, что у нас уже имеется переменная величина  $e_{\rm M}$ . Подав ее на вход нелинейного устройства, обладающего характеристикой, соответствующей рис. 7-13, состоящего из блока нелинейности, включающего в себя несколько диодных ячеек; и суммирующего усилителя, на его выходе можно получить величину

 $\frac{iw_{M}}{e_{M}}e_{M}$ , т. е. напряжение, которое в определенном масштабе изображает ампер-витки возбуждения. Суммируя эту величину с коэффициентом  $k_{2}$  и величину  $u_{M}$  с коэффициентом  $k_{1}$  на входе интегрирующего усилителя, на его выходе получим требующуюся величину  $e_{M}$ .

Схема набора задачи приведена на рис. 7-14, где коэффициенты  $k_1$  и  $k_2$  определяются из соотношений:

 $k_1 = \frac{m_e c_e n}{m_U m_t \sigma w}; \quad k_2 = \frac{r c_e n m_e}{m_i w \sigma w^2 m_t}$ 

Для воспроизведения нелинейных зависимостей с помощью блока нелинейности БН-10, используемого на машине МН-7, на его вход необходимо подавать переменную двух знаков  $\pm e_{\rm M}$  и  $-e_{\rm M}$ .

Для этой цели в схеме рис. 7-14 предусмотрен инвертирующий усилитель 2.

В качестве входных сопротивлений и сопротивления  $r_{oc}$  в цепи обратной связи усилителя 3, суммирующего напряжения отдельных диодных ячеек, используются сопротивления, находящиеся в блоке нелинейности.



Рис. 7-14. Схема набора задачи для генератора постоянного тока.

Если по условию задачи не требуется определение характера изменения ампер-витков возбуждения *iw<sub>м</sub>*, схему моделирования генератора можно упростить, исключив суммирующий уси-





литель 3 (рис. 7-15, *a*). При этом суммирование напряжений диодных ячеек будет происходить непосредственно на входе интегрирующего усилителя.

Для того чтобы обратная связь осталась отрицательной, на входах блока нелинейности необходимо поменять знаки входной величины.

Настройка блока нелинейности в этом случае производится следующим образом. В цепь обратной связи интегрирующего усилителя вместо емкости C = 1 *мкф* ставится сопротивление 1 *Мом*.

22 А. В. Башарин 1640

На вход блока нелинейности подаются величины +u и -u от эталонного источника. Настройкой блока нелинейности добиваются, чтобы зависимость напряжения на выходе усилителя 1 от напряжения u ( $e_{\rm M}$ ) на входе нелинейности имела вид, изображенный на рис. 7-15, б.



Рис. 7-16. Схема набора задачи для электромашинного усилителя поперечного поля.

При моделировании электромашинного усилителя часто без большой погрешности можно считать первый каскад простым апериодическим звеном вследствие того, что даже максимальное значение результирующего потока не выходит за пределы линейности кривой намагничивания первого каскада.

Второй каскад набирается аналогично генератору постоянного тока с учетом насыщения. Однако такое представление электромашинного усилителя не всегда приемлемо, так как оно не учитывает размагничивающего действия реакции якоря от тока поперечной цепи.

Чтобы учесть реакцию якоря, необходимо осуществить отрицательную обратную связь по току  $i_{\kappa_3}$  поперечной цепи (рис. 7-16). Коэффициент обратной связи  $k_3$  подбирается после настройки первого и второго каскадов таким образом, чтобы результирующая статическая характеристика модели и ЭМУ были подобны.

## Моделирование магнитного усилителя

Переходные процессы в магнитных усилителях с выходом на постоянном токе без обратной связи или с обратной связью, однофазных или трехфазных, однотактных или двухтактных при работе на линейном участке характеристики приближенно опцсываются дифференциальным уравнением:

$$T \frac{de}{dt} + e = \sum_{k=1}^{n} k_{Uk} u_k.$$

Здесь  $T = T_1 + T_2 + \ldots + T_n - суммарная постоянная вре$ мени магнитного усилителя, равная сумме постоянных

времени всех *п* обмоток управления, определяемых по формуле (2-4);

- коэффициент усиления  $k_{Uk} =$ U k магнитного усилителя по напряжению для k-й обмотки управления;
  - $e = ri_{\rm H}$  «э. д. с.» магнитного усилителя в соответствии с эквивалентной схемой рис. 7-17, где  $r = r_{\text{вых}} + r_{\text{н}} -$ суммарное сопротивление цепи переменного тока цепи нагрузки на выходе магнитного усилителя;
  - *u<sub>k</sub>* напряжение на *k*-й обмотке управления.

При выходе рабочей точки магнитного усилителя в область насыщения его коэффициент усиления и постоянная времени соответственно изменяются.

Как указывалось выше, изменением постоянной времени магнитного усилителя можно пренебречь (см. § 5-4). Для учета переменного коэффициента усиления при расчетах используется нелинейная статическая xaрактеристика магнитного усилителя вида  $e = f(u_b)$ . Эта статическая характе-U2м ристика легко строится, известны нагрузочесли ная характеристика магнитного усилителя  $I_{\rm H} =$  $= f_1(u_k),$ ′ его выходное сопротивление И сопро-

тивление нагрузки. Ha 7-18 приведены нарис. грузочная характеристика  $I_{\mu} = f_1(u_k)$  и полученная из нее зависимость  $e = f(u_k)$  для двухтактного теля.



Рис. 7-17. Эквивалентная схема для выхода магнитного усилителя.



Рис. 7-18. Характеристика магнитного усилителя.



Рис. 7-19. Схема набора задачи для магнитного усилителя.

магнитного

усили-

Схема набора магнитного усилителя при двух обмотках управления будет иметь вид, аналогичный схеме набора генератора (рис. 7-19). В этой схеме коэффициенты  $k_1$  и  $k_2$  определяются из соотношений:

$$k_1 = \frac{m_e k_{U_1}}{m_{U_1} m_t T}; \quad k_2 = \frac{m_e k_{U_2}}{m_{U_2} m_t T},$$

где *m<sub>e</sub>* и *m<sub>U</sub>* — масштабные коэффициенты э. д. с. и входных напряжений;

 $k_{U1}$  и  $k_{U2}$  — коэффициенты усиления магнитного усилителя, определяемые для прямолинейного участка характеристики  $e = f(u_k)$ :

$$k_{U1} = \frac{e}{u_1}; \quad k_{U2} = k_{U1} \frac{w_{y2}r_{y1}}{w_{y1}r_{y2}};$$

 $r_{y1}, r_{y2}$  — сопротивления цепей обмоток управления;  $w_{y1}, w_{y2}$  — числа витков обмоток управления.

Нелинейность в цепи обратной связи настраивается так, чтобы статическая характеристика  $e_{\rm M} = f_{\rm M} (u_{\rm 1M})$  была подобна характеристике  $e = f (u_{\rm 1})$ . Выходное сопротивление  $r_{\rm вых}$  учитывается в цепи нагрузки сложением с сопротивлением нагрузки.

## Моделирование нелинейности вида перемножения двух переменных функций

Перемножение двух знакопеременных входных напряжений, изображающих в определенном масштабе переменные реальной системы (например, перемножение скорости вращения электрической машины постоянного тока на ее изменяющийся поток возбуждения для получения значения э. д. с. якоря) осуществляется на модели е помощью блока перемножения типа БП-4.

Как и блок нелинейности, блок перемножения работает совместно с усилителем постоянного тока.

В основу построения схемы блока положено известное соотношение:

$$u_{\text{bbix}} = \frac{1}{400} \left[ (u_{\text{bx1}} + u_{\text{bx2}})^2 - (u_{\text{bx1}} - u_{\text{bx2}})^2 \right] = \frac{u_{\text{bx1}}u_{\text{bx2}}}{100}$$

Коэффициент 100 в знаменателе получился в результате того, что за машинную единицу принимается напряжение 100 в. Реализация этой зависимости производится с помощью схемы, в которой для воспроизведения квадратичных зависимостей используются диодные блоки, осуществляющие кусочно-линейную аппроксимацию параболы.

На вход блока перемножения также необходимо подавать величины обоих знаков  $+u_{\text{BX 1}}$ ;  $-u_{\text{BX 1}}$ ;  $+u_{\text{BX 2}}$ ;  $-u_{\text{BX 2}}$ . Масштаб 340 выходной величины блока произведения нельзя выбирать произвольно. Его значение определяется масштабами входных переменных и соотношением для машинных переменных при перемножении с помощью блока перемножения БП-4:

$$u_{\rm BMX} = \frac{u_{\rm BX1}u_{\rm BX2}}{100} \, .$$

Учитывая, что машинные переменные связаны с реальными переменными масштабными коэффициентами  $u_{\text{вх1}} = m_x x$ ,  $u_{\text{вх2}} =$ 



Рис. 7-20. Схема блока перемножения двух функций.

 $= m_y y$ ,  $u_{\text{вых}} = m_z z$ , где z = xy, и считая, что  $m_x$  и  $m_y$  известны (если они неизвестны, то ими можно задаться), это выражение можно переписать в следующем виде:

$$m_2 z = \frac{m_x x m_y y}{100}$$

 $m_z = \frac{m_x m_y}{100}$ .

Отсюда

Если требуется перемножить две переменные величины — скорость вращения машины постоянного тока и ее коэффициент  $c_e \Phi$ , для которых имеются машиные переменные  $u_{BX1} = m_{ce} \Phi c_e \Phi$ ,  $u_{BX2} = m_n n$  то, подав их на вход блока перемножения, на выходе получим  $u_{BMX} = m_e e$  (рис. 7-20), причем  $m_e = \frac{m_{ce} \Phi m_n}{100}$ .

## 7-4. Порядок набора задачи на электронно-моделирующей установке типа МН-7

Электронная модель МН-7 предназначена для решения системы дифференциальных уравнений до 6-го порядка включительно. Она содержит 16 операционных усилителей, из них 6 — интегрирующих. К модели придаются 4 блока нелинейности и столько же блоков перемножения, причем одновременно могут быть использованы 4 блока в любой комбинации. Для получения специальных нелинейных зависимостей имеются 8 диодных ячеек.

После составления схемы набора и расчета коэффициентов выбираются операционные усилители, и их номера заносятся в схему. Выбираются и подключаются к усилителям входы, после чего обозначаются на схеме их номера. Выбор номера входа связан

с величиной сопротивления обратной связи усилителя и значением машинного коэффициента. В цепи обратной связи может быть включено сопротивление 0,1 Мом либо 1 Мом. При использовании постоянных входных сопротивлений либо 0,1 Мом, либо 1 Мом можно получить фиксированные коэффициенты 0,1; 1 и 10. Для получения промежуточных значений коэффициентов предусмотрены регулируемые входы, состоящие из делителя и входных сопротивлений 0,1 Мом или 1 Мом. Возможны следующие пределы изменения входных коэффициентов: 0—0,1; 0—10. При значениях коэффициента меньше 0,1 в цепь обратной связи ставится сопротивление 0,1 Мом, и входное сопротивление, включенное



Рис. 7-21. К настройке блока нелинейности: *а* — аппроксимация нелинейной характеристики; *б* — карта настройки блока нелинейности БН-10. после делителя, выбирается равным 1 Мом. При k > 1 в цепи обратной связи — 1 Мом, на входе после делителя — 0,1 Мом.

После набора схемы настраиваются коэффициенты. При настройке коэффициентов на вход подаются напряжения от эталонного источника такой величины, чтобы напряжение на выходе усилителя, определяемое как эталонного произведение коэффинапряжения на

циент, не превышало 100 в. Выходное напряжение измеряется либо непосредственно прибором со шкалой 100 в, либо компенсационным методом, что увеличивает точность измерения, так как исключается нагрузка усилителя приборами, имеется возможность очень точно установить равенство напряжений усилителя и эталонного источника с помощью чувствительного нулевого прибора.

Настройка коэффициентов интегрирующих усилителей производится при включении в цепь обратной связи вместо емкости сопротивления 1 *Мом*. Настроенные таким образом коэффициенты будут удовлетворять режиму интегрирования (рабочему режиму), так как в этом режиме в цепь обратной связи включается конденсатор емкостью 1 *мкф*.

При настройке нелинейности необходимо вычертить заданную нелинейную зависимость на листе миллиметровой бумаги в масштабах машинных переменных (рис. 7-21). Аппроксимация кривой начинается с определения начального значения функции  $u_{\rm вых 0}$ . Затем аппроксимируемая функция заменяется ломаной линией. Для каждой точки излома находятся значения входного и выходного напряжений. Составляется карта настройки (табл. 7-1), в ко-342

Таблица 7-1

## Карта настройки блока нелинейности БН-10 $(u_{\text{Bbix 0}} = 0)$

			ku <sub>bx</sub>	Номера диодных ячеек									
2				1	2	3	4	5	6	7	8-	9	10
1	Рабочий квад- рант ячейки и знак <i>ки</i> вх			I	I	IV	IV	÷.,					
2	2 Напряжение начала работы ячейки		•	<i>u</i> <sub>BX1</sub>	u <sub>bx2</sub>	u <sub>bx3</sub>	u <sub>bx4</sub>						
3a	Настрой- ка $u_{\rm BMX} = f(u_{\rm BX})$	u <sub>bx</sub>	u <sub>bx1</sub>	<i>u</i> <sub>BX2</sub>	u <sub>bx3</sub>	u <sub>BX4</sub>	u <sub>BX5</sub>				:		
Зб		ивых	$-u_{BMX1}$	— <i>и</i> <sub>вых2</sub>	и <sub>выхз</sub>	<i>и</i> <sub>вых4</sub>	и <sub>вых5</sub>						

торую записывают номер квадранта каждой ячейки, знак составляющей  $ku_{\rm Bx}$ , напряжения начала работы диодных ячеек и настройка коэффициентов передачи для каждой ячейки и составляющей  $ku_{\rm Bx}$ . Блок нелинейности настраивается по полученной таким образом карте. При резком изменении наклона последующего отрезка ломаной по сравнению с предыдущим можно включить несколько диодных ячеек, настроенных на одно и то же напряжение отпирания.

Решение задачи начинается после нажатия на кнопку «пуск». Результат фиксируется с помощью электронного осциллографа с длительным послесвечением и фотоприставки к нему.

# 7-5. Моделирование системы регулирования напряжения генератора постоянного тока с электромашинным усилителем

Составить схему набора и рассчитать переходный процесс на модели МН-7 в системе регулирования напряжения генератора постоянного тока, принципиальная и структурная схемы которой приведены соответственно на рис. 7-22 и 7-23 при скачкообразном изменении напряжения сети переменного тока (1 s), от которой через выпрямительный мост питается обмотка возбуждения генератора. В системе регулирования электромашинный усилитель используется как вольтодобавочная машина. Бареттер E, стоящий в цепи одной из обмоток управления электромашинного усилителя, является нелинейным сопротивлением, инерционностью которого можно пренебречь. Обмотки управления электромашинного усилителя  $Y_1$  и  $Y_2$  имеют одинаковые числа витков и сопротивления. Генератор работает на холостом ходу. Параметры элементов схемы. Генератор:

$$k_{\mathrm{r}} = \frac{\Delta e_{\mathrm{r}}}{\Delta u_{\mathrm{B}}} = 2; \quad T_{\mathrm{B}} = 0.8 \text{ cek};$$



- где  $\Delta u_{\rm B}$  приращение среднего значения напряжения на обмотке возбуждения;
  - $\Delta u_{\rm c}$  приращение действующего значения напряжения сети, соответствующее приращению  $\Delta u_{\rm s}$ .



Из структурной схемы (рис. 7-23) видно, что система может быть представлена тремя апериодическими звеньями, схема набора которых известна.

Примем масштаб времени  $m_t = 5$ . Установившееся значение напряжения генератора при изменении напряжения сети на 1 в составит:

$$\Delta e_{\rm r ycr} = \frac{k_{\rm B}k_{\rm r}}{1 + k_{\rm r}k_{\rm 3My}k_{\rm Hy}} \cdot 1 = \frac{0.9 \cdot 2 \cdot 1}{1 + 2 \cdot 20 \cdot 0.44} = 0,098 \ e_{\rm r}$$

Предполагая возможное перерегулирование равным 100%, можно определить максимальное значение приращения э. д. с. генератора:

$$\Delta e_{r \text{ Makc}} = 2\Delta e_{r \text{ y cr}} = 2.0,098 = 0,196 \text{ s.}$$

Отсюда возможный масштаб  $m_{e_{\Gamma}} = \frac{100}{0.196} = 510$ . Для удобства дальнейших расчетов принимаем  $m_{e_{\Gamma}} = 400$ .

Максимально возможный масштаб напряжения сети  $m_U e \ll \frac{100}{1} = 100$ ; возьмем расчетное значение масштаба  $m_U e = 50$ . Мас-

штаб э. д. с. ЭМУ принимаем также равным  $m_{e \text{ эму}} = 50$ , так как установившееся значение э. д. с. ЭМУ имеет тот же порядок, что и приращение напряжения сети.

Поскольку распределение коэффициента усиления ЭМУ между первым и вторым каскадами неизвестно, установим первоначально,



Рис. 7-24. Схема набора задачи на модели для системы регулирования напряжения генератора.

что  $k_{3My1} = k_{3My} = 20; k_{3My2} = 1.$  Коэффициент усиления нелинейного устройства можно также отнести к первому каскаду ЭМУ. С учетом принятых допущений схема набора задачи может быть представлена в виде, изображенном на рис. 7-24. Значения коэффициентов машинной схемы набора будут определяться соотношениями:

$$k_{1} = \frac{m_{er}k_{B}k_{r}}{m_{Uc}m_{t}T_{B}} = \frac{400 \cdot 0.9 \cdot 2}{50 \cdot 5 \cdot 0.8} = 3,6;$$
  
$$k_{2} = \frac{m_{er} \cdot k_{r}}{m_{e \text{ SMy}}m_{t}T_{B}} = \frac{400 \cdot 2}{50 \cdot 5 \cdot 0.8} = 4;$$

$$k_{3} = \frac{1}{m_{t}T_{B}} = \frac{1}{5 \cdot 0.8} = 0.25;$$

$$_{4} = \frac{k_{3MY2}}{m_{t}T_{K3}} = \frac{1}{5 \cdot 0.112} = 1.78; \qquad k_{5} = \frac{1}{m_{t}T_{K3}} = 1.78;$$

$$k_{6} = \frac{m_{e \ \text{\tiny SM}} y k_{\text{\tiny SM}} y_{1} k_{\text{\tiny B}}}{m_{er} \cdot m_{t} \cdot T_{\Sigma y}} = \frac{50 \cdot 20 \cdot 0.44}{400 \cdot 5 \cdot 0.0247} = 8,9$$

$$k_7 = \frac{1}{m_i T_{\Sigma y}} = \frac{1}{5 \cdot 0.0247} = 8.1.$$

Зависимость напряжения на выходе усилителя 5 от машинного времени  $t_{\rm M}$  при подаче на вход напряжения 50 в, что при  $m_{Uc} = 50$  соответствует  $\Delta u_c = 1 s$ , приведена на рис. 7-25, *а*. Переход-



Рис. 7-25. Переходные процессы в системе регулирования напряжения генератора: *а* — полученный на машине; *б* — пересчитанный к реальным масштабам переменных *e*<sub>г</sub> и *t*.

ный процесс для реальных переменных и натурального времени приведен на рис. 7-25, б и определяется из предыдущего путем пересчета характеристики рис. 7-25, а с учетом масштабов  $m_{e_{\rm T}}$  и  $m_t$ .

7-6. Моделирование системы регулирования скорости электродвигателя постоянного тока с магнитным усилителем

На рис. 7-26 приведена простейшая система регулирования скорости электродвигателя постоянного тока, включающая в себя магнитный усилитель с внутренней обратной связью. Регулирование скорости осуществляется воздействием на обмотку возбуждения электродвигателя, питаемую от магнитного усилителя, с помощью тахометрической обратной связи.

Ставится задача: проверить на устойчивость и рассчитать переходный процесс системы при подаче на ее вход единичного управляющего воздействия.

Расчет произвести в пренебрежении индуктивностью якорной цепи электродвигателя и представлении магнитного усилителя простым апериодическим звеном.

На рис. 7-27 представлена структурная схема рассматриваемой системы при сделанных допущениях. 346

Основные параметры системы. Электродвигатель:

$$k_{\rm g} = \frac{\Delta n}{\Delta u_{\rm b}} = 2.8; \quad T_{\rm b} = 0.7 \ cek; \quad T_{\rm bm} = 1.2 \ cek;$$

магнитный усилитель:



Рис. 7-26. Принципиальная схема системы регулирования скорости электродвигателя постоянного тока.



Рис. 7-27. Структурная схема системы регулирования скорости электродвигателя постоянного тока.

делитель напряжения:

$$k_{\rm n} = \frac{\Delta u_{\rm y}}{\Delta e_{\rm Tr}} = \frac{r_{\rm y}}{r_{\rm y} + r_{\rm sTr} + \frac{r_{\rm 1}r_{\rm s}}{r_{\rm 1} + r_{\rm s}}} = 0.8$$

тахогенератор:

$$k_{\rm TF}=\frac{\Delta e_{\rm TF}}{\Delta n}=0,1.$$

Если объединить коэффициенты  $k_n$  и  $k_{rr}$  с коэффициентом усиления магнитного усилителя, то для набора данной схемы потребуется всего лишь 3 интегрирующих усилителя, в соответствии с числом апериодических звеньев (рис. 7-28).

Примем для расчета машинный масштаб времени  $m_t = 5$ . Установившееся приращение скорости при подаче на вход напряжения  $\Delta u_{2} = 1 \ e$  будет:

$$\Delta n_{\rm ycr} = \frac{k_{\rm My} k_{\rm R} k_{\rm n} \Delta u_{\rm y}}{1 + k_{\rm My} \cdot k_{\rm R} \cdot k_{\rm n} \cdot k_{\rm Tr}} = \frac{12 \cdot 2.8 \cdot 0.8}{1 + 12 \cdot 2.8 \cdot 0.8 \cdot 0.1} \cdot 1 = 7.3 \text{ ob}/muh.$$

Считая, что перерегулирование не превышает 60%, найдем максимальное значение приращения скорости:

$$\Delta n_{\text{make}} = \Delta n_{\text{ver}} \cdot 1, 6 = 11,7$$
 of/muh.

Определяем максимально возможный масштаб скорости m<sub>n</sub> =  $\frac{100}{11.7} = 8,55$  и для удобства расчета принимаем  $m_n = 8$ .



Рис. 7-28. Схема набора на модели системы регулирования скорости электродвигателя.

Максимально возможный масштаб для напряжения эталонного источника должен удовлетворять условию:

$$m_{Us} \leqslant \frac{100 \ \theta}{1 \ \theta};$$

принимаем расчетное значение масштаба  $m_{II,2} = 50$ .

Поскольку постоянная времени магнитного усилителя значительно меньше других постоянных времени, то для выбора масштаба напряжения на обмотке возбуждения можно считать, что максимальное значение его приращения не превышает

$$\Delta u_{\rm b \ makc} \leqslant k_{\rm m} k_{\rm my} \Delta u_{\rm s} = 0.8 \cdot 12 \cdot 1 = 9.6 \ e.$$

Максимально возможный масштаб напряжения на обмотке возбуждения будет:

$$m_{U_{\rm B}} = \frac{100}{\Delta a_{\rm B,MAKG}} = \frac{100}{9.6} = 10.4.$$

Принимаем  $m_{U_B} = 10.$ 

инимаем *т*<sub>U в</sub> = 10. Электродвигатель представляется двумя апериодическими звеньями; поэтому разобьем коэффициент усиления  $k_{\pi}$  на два коэффициента  $k_{\pi} = 1,4$  и  $k_{\pi} = 2$ , которые и отнесем соответст-348

венно к первому и второму апериодическим звеньям. Коэффициенты для набора по схеме рис. 7-28 определяются из соотношений:

$$k_{1} = \frac{m_{UB}k_{R}k_{MY}}{m_{U9}m_{t}T_{MY}} = \frac{10 \cdot 0.8 \cdot 12}{50 \cdot 5 \cdot 0.1} = 3,84;$$

$$k_{2} = \frac{1}{m_{t}T_{MY}} = \frac{1}{5 \cdot 0.1} = 2;$$

$$s = \frac{m_{UB}k_{TT}k_{R}k_{MY}}{m_{R}m_{t}T_{MY}} = \frac{10 \cdot 0.1 \cdot 0.8 \cdot 12}{8 \cdot 5 \cdot 0.1} = 2,4$$

$$k_{4} = \frac{m_{R}k_{\pi}}{m_{UB}m_{t}T_{B}} = \frac{8 \cdot 1.4}{10 \cdot 5 \cdot 0.7} = 0,32;$$

$$k_{5} = \frac{1}{m_{t}T_{B}} = \frac{1}{5 \cdot 0.7} = 0,286;$$

$$k_{6} = \frac{k_{\pi}^{''}}{m_{t}T_{9M}} = \frac{2}{5 \cdot 1.2} = 0,334;$$

$$k_7 = \frac{1}{m_t T_{\text{SM}}} = \frac{1}{5 \cdot 1, 2} = 0,167$$

οδ/мин Δη



Рис. 7-29. Переходный процесс в системе регулирования скорости электродвигателя, полученный на модели.

На рис. 7-29 приведен переходный процесс в рассматриваемой системе (в масштабах реальных величин) при единичном управляющем воздействии, полученный на модели:

7-7. Моделирование системы регулирования напряжения генератора постоянного тока с электронно-мащинным усилителем

На рис. 7-30 приведена принципиальная схема системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока с электромашинным регулятором, в которой балансный

электронный усилитель воздействует на обмотки управления электромациинного усилителя поперечного поля, питающего обмотку возбуждения генератора.

Ставится задача: проверить рассматриваемую систему на устойчивость, в случае ее неустойчивости выбрать место включения



Рис. 7-30. Принципиальная схема системы регулирования напряжения генератора постоянного тока с электронномашинным регулятором.

и подобрать параметры параллельного стабилизирующего контура r - C и определить переходный процесс в стабилизированной системе. Расчет произвести в пренебрежении индуктивностью якорной цепи генератора.



Рис. 7-31. Структурная схема нестабилизированной системы регулирования.

При сделанных допущениях рассматриваемая нестабилизированная система может быть представлена тремя апериодическими звеньями. На рис. 7-31 приведена структурная схема для исходной системы регулирования.

Основные параметры системы:

$$\begin{split} k_{\rm sy} &= 10; & T_{\Sigma y} = 0.05 \ ce\kappa; \\ k_{\rm sMY} &= 10; & T_{\rm K3} = 0.12 \ ce\kappa; \\ k_{\rm r} &= 4; & T_{\rm B} = 0.25 \ ce\kappa; \\ k_{\rm rr} &= \frac{\Delta u_{\rm r}}{\Delta u_{\rm BX}} = 0.25. \end{split}$$

Скачкообразное изменение тока нагрузки на величину  $\Delta t_{\rm H}$  при условии пренебрежения индуктивностью якоря эквивалентно скачкообразному изменению напряжения на величину  $\Delta u_{\rm r} = r_{\rm sp}\Delta i_{\rm H}$ .

При  $\Delta u_r = 1 \ e$  можно принять масштаб напряжения генератора  $m_{U_r} = 50$ , что будет соответствовать напряжению  $u_{rm} = 50 \ e$ .

Масштаб времени выбираем равным  $m_t = 10$ . Масштабные коэффициенты для остальных переменных принимаем:

$$m_{e \text{ sMy}} = 10; \quad m_{Uy} \leqslant \frac{100}{k_{y}k_{\Pi}\Delta u_{\Gamma}} = \frac{100}{10 \cdot 0.25 \cdot 1} = 40.$$



Рис. 7-32. Схема набора на модели задачи для нестабилизированной системы регулирования.

Общий коэффициент усиления электромашинного усилителя разбиваем на два коэффициента:  $k'_{\text{эму}} = 5$  и  $k''_{\text{эму}} = 2$ .

Следует отметить, что коэффициент потенциометра можно объединить с коэффициентом электронного усилителя  $k_{\rm n}k_{\rm sy} = 0.25 \cdot 10 = 2.5$ .

Схема набора задачи для нестабилизированной системы perулирования приведена на рис. 7-32.

При моделировании системы требуется произвести суммирование возмущающего  $\Delta u_{\rm rB}$  и регулирующего  $\Delta u_{\rm ro}$  воздействий на систему, где  $\Delta u_{\rm rB}$  — провал напряжения генератора от изменения тока нагрузки;  $\Delta u_{\rm ro}$  — составляющая напряжения генератора, появляющаяся в результате отработки системы регулирования.

Для этой цели на модели используются суммирующий усилитель 1 и инвертирующий усилитель 2, который одновременно моделирует потенциометр и электронный усилитель реальной системы (рис. 7-32). Определение коэффициентов схемы набора производится по соотношениям:

$$k_{9} = \frac{m_{U_{B}}k_{9y}k_{\pi}}{m_{U_{T}}} = \frac{40 \cdot 10 \cdot 0.25}{50} = 2;$$

$$k_{1} = \frac{m_{e\,9My}k_{9My}'}{m_{U_{B}}m_{t}T_{\Sigma y}} = \frac{10 \cdot 5}{40 \cdot 10 \cdot 0.05} = 2,5;$$

$$k_{2} = \frac{1}{m_{t}T_{\Sigma y}} = \frac{1}{10 \cdot 0.05} = 2;$$

$$k_{3} = \frac{k_{9My}'}{m_{t}T_{K3}} = \frac{2}{10 \cdot 0.12} = 1,67;$$

$$k_{4} = \frac{1}{m_{t}T_{K3}} = \frac{1}{10 \cdot 0.12} = 0,83;$$

$$k_{5} = \frac{m_{U_{T}}k_{T}}{m_{e\,9My}m_{t}T_{B}} = \frac{50 \cdot 4}{10 \cdot 10 \cdot 0.25} = 8;$$

$$k_{6} = \frac{1}{m_{t}T_{B}} = \frac{1}{10 \cdot 0.25} = 0,4;$$

$$k_{7} = 1; \quad k_{8} = 1.$$

Набор и решение задачи на модели показали, что переходный процесс по возмущающему воздействию в нестабилизированной системе оказался расходящимся, а следовательно, система — неустойчивой.

Для стабилизации системы используем дифференцирующий контур r - C, вход которого включим на якорь ЭМУ, а выход — в разрыв цепи на входе электронного усилителя (между точками a и b на рис. 7-30).

Передаточная функция стабилизирующей цепи, изображенной на рис. 7-33, будет иметь вид

С  

$$x_{\text{вых}}(s) = \frac{T_{c}s}{T_{c}s+1}$$
.  
Эму  $r \prod_{i=1}^{n} r_{H}$   
3десь  $T_{c} = r_{9}C$ , где  
 $r_{9} = \frac{rr_{H}}{r+r_{H}}$   
и  $r_{H}$ , в соответствии с рис. 7-30,

Рис. 7-33. Принципиальная схама стабилизируюшей пени.  $r_{\rm H} = r_1 + r_2 + \frac{(r_6 + r_{\rm SF})r_5}{r_5 + r_6 + r_{\rm SF}} + \frac{r_3r_4}{r_3 + r_4}$ 

Схема набора системы регулирования напряжения генератора с учетом дифференцирующей цепи изображена на рис. 7-34. Инвертирующий усилитель 9 дает необходимую фазу корректирующего сигнала.

Коэффициент  $k = k_{10}k_{14}k_{15}$  необходимо установить до начала коррекции, так как он зависит лишь от масштабов  $m_{e \ _{SMY}}$ ,  $m_{U \ _{Y}}$ , коэффициента усиления электронного усилителя  $k_{_{SY}}$  и совершенно не зависит от величины постоянной времени  $T_c$ , которую необходимо подобрать. Действительно:



Рис. 7-34. Схема набора на модели задачи для стабилизированной системы регулирования.

где  $m_{U \text{ кор}}$  — масштаб напряжения на выходе корректирующей цепи. Величиной его задаваться не нужно, так как в общем выражении для коэффициента k он сокращается:

$$k = k_{10}k_{14}k_{15} = \frac{m_{U \,\text{kop}}T_{c}}{m_{e \,\text{smy}}T_{c}} \cdot 1 \cdot \frac{m_{U \,\text{y}}k_{\text{sy}}}{m_{U \,\text{kop}}} = \frac{m_{U \,\text{y}}k_{\text{sy}}}{m_{e \,\text{smy}}} = \frac{40 \cdot 10}{10} = 40.$$

Принимаем  $k_{10} = 4$ ;  $k_{15} = 10$ .

После вариаций параметров стабилизирующей цепи, произведенных на модели, стабилизировать систему и получить удовлетворительный переходный процесс оказалось возможным при следующих значениях коэффициентов:

$$k_{11}k_{12}k_{13} = \frac{1}{m_t T_c} = 2,7.$$

Отсюда

$$T_{\rm c} = \frac{1}{2.7m_t} = \frac{1}{2.7 \cdot 10} = 0.037$$
 cek.

23 А. В. Башарин 1640

Принимаем C = 10 *мкф*; тогда

8 Aur

75

5

2,5

0

-2,5 --5 -7,5

-10

0.1

02 03 04 0:

16 0,7 0,8

$$r_{\mathfrak{s}} = \frac{T_{c}}{C} = \frac{0.037}{10 \cdot 10^{-6}} = 3700 \text{ om.}$$

Поскольку  $r_1 + r_2$  обычно на один-два порядка вы ше  $r_3$ , то можно приближенно принять:

0,9 1 11 1,2 cex

 $r \approx r_s = 3700$  ом.

Таким образом, место включения и параметры стабилизирующей цепи полностью определились.

На рис. 7-35 приведен переходный процесс, полученный на модели для стабилизированной системы регулирования в масштабах реальных величин.

Рис. 7-35. Переходный процесс в стабилизированной системе регулирования напряжения генератора постоянного тока с электронно-машинным регулятором.

## 7-8. Моделирование электрического привода подачи тяжелого продольно-фрезерного станка с широким диапазоном регулирования

Электрический привод подачи тяжелого продольно-фрезерного станка с широким диапазоном регулирования скорости осуществляется по системе электромашинный усилитель-двигатель, принципиальная схема которой приведена на рис. 7-36. Система обладает высоким коэффициентом усиления, имеет глубокую обратную связь по скорости и два стабилизирующих трансформатора, один из которых *TCC* включен на выходе тахогенератора, а другой *TПT* в поперечную цепь электромашинного усилителя.

Ставится задача: подобрать параметры стабилизирующих трансформаторов, осуществляющих гибкие связи по скорости (*TCC*) и по поперечному току ЭМУ (*TПT*) с таким расчетом, чтобы время переходного процесса по управляющему воздействию не превышало  $0,7 \div 0,8$  сек, максимальное перерегулирование  $\sigma_{\text{макс}}$  было бы не более 45%. Требуется также рассчитать переходные процессы в системе по управляющему и по возмущающему воздействиям.

Структурная схема рассматриваемой системы приведена на рис. 7-37. На схеме приняты следующие обозначения:









23\*

$$W_{\text{rec}}(s) = \frac{\alpha R_{\text{rc}} r_{\text{c1}} s}{T_{\Sigma c} s + 1} - \alpha \approx \frac{r_{\text{H}}}{r_{\text{c2}} + r_{\text{H}}}$$

где

- передаточная функция стабилизирующего трансформатора по скорости,

при больших входных сопротивлениях r<sub>3</sub> и r<sub>4</sub> позволяет пренебречь сопротивлениями цепей вторичной обмотки трансформатора ТПТ, тахогенератора и задающей обмотки;

r<sub>c2</sub> — сопротивление вторичной обмотки трансформатора TCC;

 $r_{\rm H} \approx \frac{r_{14}(r_3 + r_4)}{r_3 + r_4 + r_{14}}$  — эквивалентное сопротивление нагрузки

$$T^{+}$$
 трансформатора  $T\hat{C}C;$ 

 $k_{\rm rc} = \frac{w_{\rm c2}}{w_{\rm c1}}$  — коэффициент трансформации ТСС;  $T_{\rm c1} = \frac{L_{\rm c1}}{r_2 + r_{\rm c1}}$  — постоянная времени цепи первичной обмотки трансформатора *ТСС* при разомкнутой вторичной (в предположении, что выходное сопротивление цепей задающей обмотки и тахогенератора мало);

мотки ТСС при разомкнутой первичной;

$$T_{c2} = \frac{l_{c2}}{r_{\rm H} + r_{c2}}$$
 — постоянная времени цепи вторичной об-

T<sub>Σс</sub> = T<sub>c1</sub> + T<sub>c2</sub> - суммарная постоянная времени TCC; L<sub>c1</sub> и L<sub>c2</sub> — индуктивности первичной и вторичной

$$\mathcal{W}_{\text{THT}}(s) = \frac{\alpha_{\text{oc}}T_{\text{TI}}s}{T_{\text{T2}}s+1}$$

обмоток ТСС: передаточная функция трансформатора ТПТ (передаточная функция токового трансформатора ТПТ выведена в предположении, что ампер-витки вторичной обмотки не влияют на поток трансформатора; при больших сопротивлениях нагрузки это предположение близко к истине);

$$\alpha_{oc} \approx \frac{k_{rr}r_{H}r_{r1}}{r_{H}+r_{r2}} -$$
передаточный коэффициент;  
 $r_{H} \approx \frac{r_{15}(r_{3}+r_{4})}{r_{3}+r_{4}+r_{15}} -$ эквивалентное сопротивлени

эквивалентное сопротивление нагрузки;

 $T_{r1} = \frac{L_{r1}}{r_{r1}}$  — постоянная времени первичной обмотки трансформатора  $T\Pi T$ ;  $T_{r2} = \frac{L_{r2}}{r_{H}^{\prime} + r_{r2}}$  — постоянная времени вторичной обмотки трансформатора  $T\Pi T$ ;

L<sub>т1</sub> и L<sub>т2</sub> — индуктивность первичной и вторичной обмоток трансформатора  $T\Pi T$ ;

$$k_{\rm TT} = \frac{w_{\rm T2}}{w_{\rm T1}}$$
 — коэффициент трансформации  $T\Pi T$ 

r<sub>т1</sub> и r<sub>т2</sub> — сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора  $T\Pi T$ ;

 $k_{sv} = 416$  — коэффициент усиления электронного усилителя;

- $k_1 = \frac{\Delta e_{\kappa_3}}{\Delta u_y} = 0,0486 \kappa оэффициент усиления первого каскада ЭМУ;$ 
  - $k_2 \cdot \frac{1}{r_n}$  коэффициент усиления второго каскада ЭМУ:

$$k_2 = \frac{\Delta e_{\mathfrak{SMY}}}{\Delta i_{\mathfrak{m}}} = 35,$$

r<sub>n</sub> = 0,24 ом — сопротивление поперечной цепи ЭМУ с учетом сопротивления первичной обмотки трансформатора  $T\Pi T$ :

$$k_2 \cdot \frac{1}{r_{\pi}} = 35 \frac{1}{0,24} = 145;$$

 $T_{\Sigma y} = 2 \cdot \frac{L_y}{r_y + r_{BMX}} = 0,005 \ сек - суммарная постоянная времени двух обмоток управления ЭМУ; <math>L_y -$  индуктивность одной обмотки управле-

- ния;
- $r_y$  сопротивление обмотки управления;  $r_{\text{вых}}$  выходное сопротивление электронного усилителя;  $T_n = \frac{L_n + L_{T1}}{r_n + r_{T1}} = 0,422 \ сек$  постоянная времени попе-речной цепи ЭМУ с учетом параметров первичной цепи стабилизирующего
  - трансформатора ТПТ;  $L_{\rm n}$  — индуктивность короткозамкнутой цепи ЭМУ;  $r_{\rm su} = 1,27 \ om$  — сопротивление якорной цепи;

$$T_{\text{ян}} = \frac{L_{\text{яд}} + L_{\text{я эму}}}{r_{\text{яц}}} = 0,032 \text{ сек} - \text{постоянная времени якор-$$

 $L_{\rm яд}$  и  $L_{\rm я \, эмy}$  — соответственно индуктивности якорных цепей двигателя и ЭМУ;

$$k_3 = \frac{c_M \Phi 375}{GD^2} = 49; \ c_e \Phi = 0,26;$$

 $k_{\rm tr} = \frac{\Delta u_{\rm tr}}{\Delta n} \approx c_{e\,{
m tr}} \Phi_{\rm tr} = 0,125$  в/об/мин — коэффициент передачи тахогенератора.

Для расчета коэффициентов и насора схемы на модели необходимо иметь ориентировочные данные о корректирующих цепях. Эти данные можно получить, приняв значения постоянных времени и коэффициентов корректирующих цепей с таким расчетом; чтобы они лежали посредине диапазона реально возможных изменений этих величин.
Принимаем ориентировочно для трансформатора *TCC*:  $\alpha = 1; \quad k_{rc} = 2; \quad T_{c1} = 0,007 \quad ce\kappa; \quad T_{\Sigma c} = 0,01 \quad ce\kappa;$ для трансформатора *TПT*:

 $T_{\tau 1} = 0.08 \ cek; \ k_{\tau \tau} = 30; \ r_{\tau 1} = 0.2 \ ommerrism{omm}{m}; \ a_{oc} \approx k_{\tau \tau} r_{\tau 1} = 30.0, 2 = 6; \ T_{\tau 2} = 0.0013 \ cek.$ 

При подборе параметров стабилизирующего трансформатора  $T\Pi T$  удобнее варьировать величинами  $a_{oc}$  и  $T_{r2}$ , оставляя неизменной величину  $T_{r1}$ , т. е. оставляя неизменным воздушный зазор. В этом случае не потребуется пересчитывать постоянную времени попе-



Рис. 7-38. Упрощенная структурная схема электропривода подачи.

речной цепи ЭМУ. Изменять воздушный зазор имеет смысл лишь в том случае, когда исчерпаны все возможные вариации параметров  $\alpha_{oc}$  и  $T_{r2}$ .

На входе электронного усилителя включены два параллельных звена с передаточными функциями  $W_1 = 1$  и  $W_{\text{тсс}} = \frac{\alpha k_{\text{тс}} T_{\text{c1}} s}{T_{\Sigma c} s + 1}$ , которые можно заменить одним звеном с передаточной функцией  $W_s$ . При этом

$$W_{\mathfrak{s}} = 1 + \frac{ak_{\mathfrak{rc}}T_{\mathfrak{c}1}s}{T_{\mathfrak{c}c}s+1} = \frac{(T_{\mathfrak{c}c} + ak_{\mathfrak{rc}}T_{\mathfrak{c}1})s+1}{T_{\mathfrak{c}c}s+1} = \frac{T's+1}{T_{\mathfrak{c}c}s+1}$$

где

$$T' = T_{\Sigma c} + ak_{Tc}T_{c1} = 0,01 + 1 \cdot 2 \cdot 0,007 = 0,024 \ cek$$

Из сравнения численных значений всех постоянных времени можно заключить, что постоянной времени обмоток управления  $T_y$  можно пренебречь. Имея это в виду, можно упростить структурную схему, заменив три звена — от входа электронного усилителя до тока поперечной цепи — одним апериодическим звеном с коэффициентом усиления:

$$k = k_{sy}k_1 \frac{1}{r_{\pi}} = 416 \cdot 0,0486 \cdot \frac{1}{0.24} = 8 \cdot 4,3 = 34,4.$$

При сделанных допущениях структурная схема примет вид, изображенный на рис. 7-38. Схема набора задачи, соответствующая этой структурной схеме, приведена на рис. 7-39. 358



Для предварительного ориентировочного расчета машинных коэффициентов принимаем масштабы всех переменных величин равными единице. Масштаб времени выбираем равным  $m_t = 100$ .

Если при этих масштабах некоторые коэффициенты окажутся больше 10, то масштабы следует изменить таким образом, чтобы машинные коэффициенты уменьшились и стали меньше 10.

При предварительно выбранных и заданных значениях величин машинные коэффициенты определяются следующими соотношениями:

$$k_{1} = \frac{m_{U \text{ BMX1}}T'}{m_{U_{3}}T_{\Sigma c}} = \frac{1 \cdot 0.024}{1 \cdot 0.01} = 2,4;$$

$$k_{2} = \frac{m_{U \text{ BMX1}}k_{TT}T'}{m_{n}T_{\Sigma c}} = \frac{1 \cdot 0.125 \cdot 0.024}{1 \cdot 0.01} = 0,3;$$

$$k_{3}k_{4}k_{5} = \frac{1}{m_{t}T_{\Sigma c}} - \frac{1}{m_{t}T'} = \frac{1}{100 \cdot 0.01} - \frac{1}{100 \cdot 0.024} = 0,583;$$

$$k_{6} = \frac{1}{m_{t}T'} = \frac{1}{100 \cdot 0.024} = 0,417;$$

 $k_7 = k_8 = 1$ , так как усилитель 3 — инвертирующий;

$$k_{9} = \frac{m_{l \,\Pi}k}{m_{U \,\text{BMX1}}m_{t}T_{\Pi}} = \frac{1 \cdot 84.3}{1 \cdot 100 \cdot 0.422} = 2;$$

$$k_{10} = \frac{1}{m_{t}T_{\Pi}} = \frac{1}{100 \cdot 0.422} = 0.0237;$$

$$k_{11} = \frac{m_{U \,\text{BMX2}}\alpha_{\text{OC}}T_{\text{T1}}}{m_{l \,\Pi}T_{\text{T2}}} = \frac{1 \cdot 6 \cdot 0.08}{1 \cdot 0.0013} = 370;$$

$$k_{12}k_{13}k_{14} = \frac{1}{m_{t}T_{\text{T2}}} = \frac{1}{100 \cdot 0.0013} = 7.2;$$

$$k_{15} = \frac{m_{l \,\Pi}}{m_{l \,\Pi}T_{\text{C}\Pi}} = \frac{1 \cdot \frac{1}{1.27} \cdot 35}{1 \cdot 100 \cdot 0.032} = 8.6;$$

$$k_{16}k_{20} = \frac{m_{i_{3}}c_{e}\Phi}{m_{n}m_{t}T_{\pi\mu}} = \frac{1\cdot0.26\cdot\frac{1}{1\cdot27}}{1\cdot100\cdot0.032} = 0.06;$$

$$k_{17} = \frac{1}{m_t T_{\rm SU}} = \frac{1}{100 \cdot 0.032} = 0.313;$$

$$k_{18} = \frac{m_n k_3}{m_i \,_{\text{s}} m_t} = \frac{1 \cdot 49}{1 \cdot 100} = 0,49.$$

Если возмущение будет подаваться на вход II (рис. 7-39) в масштабе тока, то:

$$k_{19} = k_{18} = 0,49.$$

В результате проведенных предварительных подсчетов коэффициент  $k_{11}$  оказался значительно больше 10. Для уменьшения его положим  $m_{in} = 5$ . При этом изменятся коэффициенты  $k_{9}$ ,  $k_{11}$  и  $k_{15}$ :

$$k_{9} = \frac{m_{i n}k}{m_{U \text{ BMX}1}m_{t}T_{n}} = \frac{5\cdot84,3}{1\cdot100\cdot0,422} = 10;$$

$$k_{11} = \frac{m_{U \text{ BMX}2}a_{oc}T_{T1}}{m_{i n}T_{T2}} = \frac{1\cdot6\cdot0,08}{5\cdot0,0013} = 74;$$

$$k_{15} = \frac{m_{i n}}{m_{i n}m_{t}T_{nu}}k_{2}}{m_{i n}m_{t}T_{nu}} = \frac{1\cdot\frac{1}{1\cdot27}\cdot35}{5\cdot100\cdot0,032} = 1,72.$$

Полученное новое значение коэффициента  $k_{11} = 74$  на модели также невозможно установить. Поэтому перераспределяем коэффициенты с таким расчетом, чтобы  $k_{11}$  стал меньше 10, а именно, принимаем:

$$k_{11} = 7,4; \quad k_8 = 10.$$

Это соответствует изменению масштаба  $m_{U \text{ вых2}}$  от значения  $m_{U \text{ вых2}} = 1$  до  $m_{U \text{ вых2}} = 0,1$ . Коэффициент  $k_8$  учитывает различие в масштабах  $m_{U \text{ вых1}}$  и  $m_{U \text{ вых2}}$ :

$$k_8 = \frac{m_{U \text{ BMX1}}}{m_{U \text{ BMX2}}}$$

Окончательными скорректированными значениями машинных коэффициентов будут:

 $k_1 = 2,4; \ k_2 = 0,3; \ k_3 = 1; \ k_4 = 1; \ k_5 = 0,583; \ k_6 = 0,417;$   $k_7 = 1; \ k_8 = 10; \ k_9 = 10; \ k_{10} = 0,0237; \ k_{11} = 7,4; \ k_{12} = 1;$   $k_{13} = 7,2; \ k_{14} = 1; \ k_{15} = 1,72; \ k_{16} = 0,12; \ k_{17} = 0,313; \ k_{18} =$  $= 0,49; \ k_{19} = 0,49; \ k_{20} = 0,5.$ 

На вход I через коэффициент  $k_1$  осуществляется подача управляющего воздействия в масштабе  $m_{U_3}$ , а на вход II через коэффициент  $k_{19}$  — подача возмущающего воздействия в виде тока  $i_{cM}$ , представляющего в масштабе  $m_{i_{\pi}}$  приращение тока  $\Delta i_c$ , соответствующего приращению момента статических сопротивлений  $\Delta M_c$ .

После набора схемы на модели при принятых предварительно значениях параметров стабилизирующих цепей переходный процесс по управляющему воздействию оказался колебательным с очень малой степенью затухания.

23 1640

После вариации параметров заданный переходный процесс был получен без изменения параметров трансформатора *TCC* при следующих коэффициентах модели стабилизирующего трансформатора *TПT*:

 $k_{11} = 10; \quad k_{12}k_{13}k_{14} = 5,35.$ 

При выбранных окончательно параметрах системы на модели были рассчитаны переходные процессы по управляющему и возмущающему воздействиям.

Переходный процесс по управляющему воздействию при подаче на *вход 1* напряжения  $U_{3M} = 1 \, e$ , полученный в масштабах машинных переменных, имеет следующие характерные параметры:

> $n_{\rm m\ makc} = 11,2\ e;\ i_{\rm sim\ makc} = 1,56\ e;\ t_{\rm m} = 80\ cek.$  $n_{\rm m\ yct} = 8\ e.$

Как видим, максимальное значение машинной переменной  $i_{\rm ям \ макс}$ , соответствующей приращению тока якоря  $\Delta i_{\rm s}$ , невелико и составляет единицы вольт. При таких малых напряжениях возможны значительные погрешности как вследствие того, что относительная погрешность отсчета при малых отклонениях стрелки измерительного прибора возрастает, так и вследствие соизмеримости ухода напряжения на выходах операционных усилителей, вызванного «дрейфом нулей», с полезным сигналом.

Чтобы уменьшить эту погрешность при расчете переходного процесса по управляющему воздействию, подаем на *вход 1* напряжение  $U_{\rm 3M} = 5 \, s$ , что соответствует при неизменных машинных коэффициентах увеличению масштабов всех переменных (за исключением  $m_t$ ) в 5 раз. При этом параметры переходного процесса на модели изменятся и примут значения:

> $n_{\rm m\ Makc} = 56\ e;\ i_{\rm SM\ Makc} = 7,9\ e;\ t_{\rm m} = 80\ cek.$  $n_{\rm m\ ycr} = 40\ e;$

На рис. 7-40 приведена характеристика переходного процесса в реальной системе по управляющему воздействию, соответствующая переходному процессу модели, при подаче на вход системы  $\Delta U_a = 1 \ s$ . Этот процесс характеризуется следующими данными:

 $\Delta n_{\text{make}} = 11,2 \text{ ob}/\text{muh}; \quad \Delta n_{\text{yet}} = 8 \text{ ob}/\text{muh};$ 

$$\sigma_{\text{Marc}}\% = \frac{\Delta n_{\text{Marc}} - \Delta n_{\text{ycr}}}{\Delta n_{\text{ycr}}} \cdot 100 = \frac{11.2 - 8}{8} \cdot 100 = 40\%;$$

 $i_{\text{я макс}} = 1,56 \ a; \ t = 0,8 \ cek.$ 

Для получения такого переходного процесса в реальной системе необходимо выполнить условия:

$$T_{\tau 2} = \frac{1}{m_l k_{12} k_{13} k_{14}} = \frac{1}{100 \cdot 5,35} = 0,00187 \text{ cek};$$

$$\alpha_{\rm oc} = \frac{k_{11}m_{i\,\,\rm n}T_{\rm T2}}{m_{U\,\,\rm BMX2}^2T_{\rm T1}} = \frac{k_{11}m_{i\,\,\rm n}T_{\rm T2}}{m_{U\,\,\rm BMX2}^2T_{\rm T1}} = 11,65;$$

 $m_{U \text{ вых 2}}^T$ т1

где

 $\dot{m_{i \pi}} = 5m_{i \pi};$  $\dot{m_{U BMX2}} = 5m_{U BMX2}.$ 

Для расчета переходного процесса по возмущающему воздействию принимаем:

$$\Delta i_c = 10 \ a_i$$

что соответствует приращению момента:

$$\Delta M_{\rm c} = c_M \Phi \Delta i_{\rm c} =$$

$$= \frac{c_e \Phi}{1.03} \Delta i_{\rm c} = \frac{0.26}{1.03} \cdot 10 =$$

$$= 2,53 \ \kappa \Gamma M.$$

Приращению тока  $\Delta i_c$ реальной системы соответствует напряжение  $i_{\rm CM} = 10$  в, которое необходимо подать на вход кк (рис. 7-39). При этом переходный



Рис. 7-40. Характеристики переходных процессов по управляющему воздействию.



Рис. 7-41. Характеристики переходных процессов по возмущающему воздействию.

363

процесс на модели характеризуется следующими величинами:  $i_{\text{зым макс}} = 16,25 \ e; \ i_{\text{зам уст}} = 10 \ e; \ n_{\text{м макс}} = 30 \ e; \ t_{\text{м}} = 80 \ cek$ ,

а переходный процесс реальной системы:

$$\Delta i_{\rm s \ Makc} = 16,25 \ a; \ \Delta i_{\rm s \ ycr} = 10 \ a; \ n_{\rm Makc} = 30.66/muh$$
  
 $t = 0.8 \ cek.$ 

Переходный процесс по возмущающему воздействию приведен на рис. 7-41.

## 7-9. Моделирование электропривода по системе генератор-двигатель с силовым магнитным усилителем

Для механизма поворота экскаватора спроектирована система электропривода, принципиальная схема которой приведена на рис. 7-42.

Два двигателя постоянного тока, работающие на один вал, включены последовательно и получают питание от общего генератора, обмотка возбуждения которого, включенная по мостовой схеме, питается от двухтактного трехфазного силового магнитного усилителя с внутренней обратной связью.

Магнитные усилители одного и другого тактов включены в разные диагонали моста таким образом, что при отсутствии тока в задающих обмотках 5УМСЗ и 1УМС6 ток в каждой из полуобмоток возбуждения генератора равен нулю. При этом напряжения на выходе магнитного усилителя каждого такта равны половине номинального напряжения. В схеме управления электроприводом используется отрицательная обратная связь с отсечкой по току цепи якорей машин (обмотки 5УМС6 и 6УМС6) и жесткая отрицательная обратная связь по напряжению генератора (обмотки 5УМС2 и 6УМС2). Последняя при реверсах отключается с помощью вентилей ЗВВ, 4ВВ и нормально открытых контактов реле PPBB и PPHB на период, когда напряжение генератора еще не поменяло полярность, с тем, чтобы исключить чрезмерную форсировку.

Напряжение сравнения для узла отсечки по току снимается с диагонали моста, в плечи которого включены обмотки возбуждения двигателей 1ДВ и 2ДВ и добавочные сопротивления  $r_1$  и  $r_2$ , что производится с целью компенсации температурного изменения параметров.

Для компенсации остаточного намагничивания генератор снабжен противокомпаундной обмоткой *ПКО*, включенной параллельно обмоткам компенсационной и дополнительных полюсов.

Момент статических сопротивлений привода поворота определяется лишь моментами сил трений и составляет незначительную долю суммарного номинального момента двух приводных электродвигателей.

Ставится задача: определить переходные процессы изменения тока цепи якорей и скорости вращения электродвигателей для режимов пуска (постановка командоконтроллера из нулевого в третье положение «вперед»), реверса (перестановка командоконтроллера из третьего положения «вперед» в третье положение «назад») и торможения (постановка командоконтроллера из третьего положения «вперед» в нулевое положение).



Основные параметры системы: а) генератор типа МПЭ-14-12/4:

$U_{\rm H} = 660 \ s;$	2p = 4;
$I_{\rm H} = 341 \ a;$	2a = 2;
n <sub>н</sub> = 1000 об/мин;	$\sigma_r = 1,15;$
$r_{\rm sr} = 0,035  om;$	$r_{\rm BF} = 3,2   {\it om};$
$r_{\rm inko} = 0,865  om;$	$c_{er} = c_{er} \Phi_r = 11,4;$
$w_{\rm m}=324$ (на полюс);	$w_{пко} = 45$ (на полюс);
$r_{\pi_{\pi_{+n0}}} = 0,038 \text{ om;}$	$L_{\rm An+ko} = 0,0012$ ch;

б) электродвигатели типа ДПВ-72:

 $U_{\rm u} = 305 \ e;$  $\dot{c_{e \, \pi}} = c_{e \, \pi} \Phi_{\pi} = 0,394;$  $I_{\rm H} = 360 \ a;$   $\dot{c_M} = c_M \Phi_{\rm m} = 0,383;$  $n_{\rm H} = 750 \, o 6/mu H; \, r_{\rm BI} = 6,7 \, o M;$  $r_{\pi\pi\pi} = 0.0115 \text{ om};$ 

суммарный маховый момент, приведенный к валу электродвигателей  $GD_{\Sigma}^{2} = 698 \ \kappa \Gamma m^{2};$ 

сопротивление цепи якорей всех электрических машин r<sub>au</sub> = = 0.125 ом;

индуктивность цепи якорей  $L_{\rm su} = 0,007$  гн;

сопротивление участка якорной цепи, к которому подключена обратная связь по току  $r_{\rm T} = 0,049$  ом;

индуктивность того же участка  $L_{\rm T} = 0,0015 \ embed{eq:constraint}$ ;

в) магнитный усилитель:

суммарная постоянная времени, определенная для линейного участка характеристики МУ  $T_{MV} = 0.06$  сек;

параметры обмоток управления для одного такта:

задающей:  $w_{o3} = 80; r_{o30} = 0.8 \text{ ом};$ 

обратной связи по току:  $\dot{w}_{ot} = 40$ ;  $r_{oto} = 0,2$  ом; обратной связи по напряжению:  $w_{oh} = 140$ ;  $r_{oho} = 5,7$  ом; Значение добавочных сопротивлений (рис 7-42):

$r_1 = r_2 = 1,93$ om;	$r_7 = r_8 = 450$ om;
r <sub>3</sub> = 7,6 ом;	$r_9 \neq r_{10} \Rightarrow 100 \text{ om};$
r <sub>4</sub> = 5,6 ом;	$r_{11} = r_{12} = 0,5$ om;
$r_5 = 1,82$ ом;	$r_{13} = r_{14} = 11,2$ om
$r_6 = 1050 \text{ om};$	$r_{15} = r_{16} = 44,6$ om

Сопротивления r<sub>17</sub> и r<sub>18</sub> в третьем положении командоконтроллера зашунтированы, и поэтому их значения для расчета не нужны.

Характеристика «вход-выход» двухтактного трехфазного магнитного усилителя, используемого в схеме, снятая экспериментально, приведена на рис. 7-43.

Магнитный усилитель для рассматриваемой схемы электропривода может быть заменен эквивалентной схемой, приведенной на рис. 7-44, *а.* 

Выходное сопротивление  $r_{\rm вых}$  для каждого такта магнитного усилителя можно определить, используя обобщенные внешние характеристики, построенные для магнитных усилителей данной серии в относительных единицах. В схеме использован нестандартный МУ, что затрудняет расчетное определение значения  $r_{\rm вых}$ ; значение выходного сопротивления без большой погрешности можно положить равным нулю.

В этом случае эквивалентная схема магнитного усилителя значительно упрощается и принимает вид, изображенный на рис. 7-44, б.

При сделанных допущениях дифференциальное уравнение магнитного усилителя будет иметь вид

а) до вступления в действие связи по току:

$$T_{\rm My} \frac{de_{\rm My}}{dt} + e_{\rm My} = k_{\rm O3} u_{\rm O3} - k_{\rm OH} u_{\rm OH};$$

б) после вступления в действие связи по току: -

$$T_{\rm My} \frac{de_{\rm My}}{dt} + e_{\rm My} = k_{\rm O3} u_{\rm O3} - k_{\rm OH} u_{\rm OH} - k_{\rm OT} u_{\rm OT},$$

 $e_{\rm My} = r_{\rm Br} I_{\rm Br}$  — «э. д. с.» магнитного усилителя, эквивалентная э. д. с. некоторого возбудителя генератора;

- $k_{03} = \frac{e_{MY}w_{03}}{iw_{Y}r_{03}}$  коэффициент усиления МУ по цепи задающей обмотки;
- $k_{oH} = \frac{e_{MY}\omega_{oH}}{i\omega_{y}r_{oH}}$  коэффициент усиления МУ по цепи обмотки обратной связи по напряжению;

 $k_{\rm or} = \frac{e_{\rm My} w_{\rm or}}{i w_{\rm y} r_{\rm or}}$  — коэффициент усиления МУ по цепи об-

- *r*<sub>03</sub>; *r*<sub>0H</sub>; *r*<sub>or</sub> соответственно сопротивления цепей обмоток задающей, обратной связи по напряжению и обратной связи по току;
- и<sub>оз</sub>; и<sub>он</sub>; и<sub>от</sub> соответственно напряжения, приложенные к цепям обмоток задающей, обратной связи по напряжению и обратной связи по току;

*iw*<sub>у</sub> — ампер-витки управления на один такт магнитного усилителя.



368

.

(Все коэффициенты усиления определяются для линейного участка характеристики магнитного усилителя.)

Используя известную схему набора задачи для магнитного усилителя и учитывая, что

$$u_{\rm OH} = \beta \left( e_{\rm r} - i_{\rm s} r \right),$$

$$\beta = \frac{r_8}{r_6 + r_7 + r_8}; \quad r = r_{\pi r} + r_{\tau}$$

И

где

$$u_{\rm or} = i_{\rm s} r_{\rm T} + L_{\rm T} \frac{di_{\rm s}}{dt},$$

получим машинные коэффициенты в общем виде:

$$k_{1} = \frac{m_{e \,\text{My}} k_{03}}{m_{U \, 03} m_{t}^{T} M_{\text{My}}}; \quad k_{2} = \frac{\beta m_{e \,\text{My}} k_{0\text{H}} r}{m_{i \,\text{M}} m_{t} T_{\text{My}}};$$
$$k_{23} = \beta \frac{m_{e \,\text{My}} k_{0\text{H}}}{m_{e \,\text{r}} m_{t} T_{\text{My}}}; \quad k_{17} = \frac{m_{e \,\text{My}} k_{0\text{T}} L_{\text{T}}}{m_{i \,\text{M}} T_{\text{My}}};$$
$$k_{18} = \frac{m_{e \,\text{My}} k_{0\text{T}} r_{\text{T}}}{m_{i \,\text{M}} m_{t} T_{\text{My}}},$$

где  $m_{e \text{ му}}; m_{U \text{ оз}}; m_{i \text{ ;}}; m_{e \text{ г}}; m_t$  — соответственно масштабы «э. д. с.» магнитного усилителя, задающего напряжения, тока цепи якорей, э. д. с. генератора и времени.

В цепь обратной связи модели включается нелинейный блок, настраиваемый таким образом, чтобы статическая характеристика модели по какому-либо из входов соответствовала статической характеристике магнитного усилителя (рис. 7-43).

При моделировании генератора следует иметь в виду, что на основную обмотку возбуждения его воздействует «э. д. с.» магнитного усилителя, а на противокомпаундную — падение напряжения на добавочных полюсах и компенсационной обмотке генератора и э. д. с. самоиндукции, возникающая в последних при изменении тока якоря.

Воздействием, обязанным э. д. с. самоиндукции обмоток компенсационной и дополнительных полюсов, можно пренебречь вследствие того, что ее влияние на переходный процесс незначительно.

В этом случае дифференциальные уравнения для генератора будут иметь вид

1 200 101

 $d\Phi_{r}$ 

$$i_{\rm My} = i_{\rm Br} i_{\rm B} + 2p\sigma_{\rm r} \omega_{\rm m} - \frac{d\sigma_{\rm r}}{dt},$$

$$i_{\rm H} r_{\rm H} + \kappa_{\rm O} = i_{\rm HKO} r_{\rm HKO} - 2p\sigma_{\rm r} \omega_{\rm HKO} \frac{d\sigma_{\rm r}}{dt},$$

$$(i_{\rm B} \omega_{\rm m} - i_{\rm HKO} \omega_{\rm HKO}) c_{\rm O} = O_{\rm r};$$

$$c_{e_{\rm I}}\Phi_{\rm r}n_{\rm r}=e_{\rm r}.$$

4 А, В, Башарин 1640

Решая совместно эту систему уравнений, можно получить:



Выражение в скобках в знаменателях каждого из слагаемых правой части является суммарной постоянной времени генератора. Вследствие значительно меньшего числа витков противокомпаундной обмотки ее постоянная времени несоизмеримо меньше постоянной времени обмотки возбуждения, и без существенной погрешности ею можно пренебречь. В этом случае общее дифференциальное уравнение для генератора упрощается и примет вид

$$\frac{de_{\Gamma}}{dt} = \frac{c_{e\Gamma}n_{\Gamma}}{2p\sigma_{\Gamma}\omega_{III}} \cdot e_{MY} - \frac{r_{B\Gamma}}{2p\sigma_{\Gamma}\omega_{III}^2c_{\Phi}} e_{\Gamma} - \frac{r_{\Pi + KO}\omega_{\Pi KO}c_{e\Gamma}n_{\Gamma}r_{B\Gamma}}{r_{\Pi KO}2p\sigma_{\Gamma}\omega_{III}^2} i_{H}$$

Машинное уравнение будет:

$$S_{\rm M}e_{\rm rM} = \frac{m_{e_{\rm r}}c_{e_{\rm r}}n_{\rm r}}{m_{e}m_{t}2p\sigma_{\rm r}\omega_{\rm III}}e_{\rm MyM} - \frac{r_{\rm Br}}{m_{t}2p\sigma_{\rm r}\omega_{\rm III}}c_{\rm O}}e_{\rm rM} - \frac{m_{e_{\rm r}}r_{\rm H}r_{\rm H}\omega_{\rm IKO}c_{\rm e_{\rm r}}n_{\rm r}r_{\rm H}}{m_{t}^{2}p\sigma_{\rm r}\omega_{\rm III}^{2}}\cdot i_{\rm gM}.$$

Для цепи якорей машин дифференциальное уравнение можно записать в виде

$$e_{\mathbf{r}} = i_{\mathbf{g}}r_{\mathbf{gu}} + L_{\mathbf{gu}}\frac{di_{\mathbf{g}}}{dt} + 2e_{\mathbf{g}},$$

или

$$\frac{di_{\pi}}{dt} = -\frac{r_{\pi\mu}}{L_{\pi\mu}}i_{\pi} + \frac{e_{\Gamma}}{L_{\pi\mu}} - \frac{2c_{e\,\mu}\Phi_{\mu}n_{\pi}}{L_{\pi\mu}}$$

а машинное уравнение

$$s_{\mathrm{M}}i_{\mathrm{SM}} = \frac{m_{i\,\mathrm{S}}}{m_{e\,\mathrm{r}}m_{t}L_{\mathrm{SU}}} e_{\mathrm{r}\mathrm{M}} - \frac{r_{\mathrm{SU}}}{L_{\mathrm{SU}}m_{t}} i_{\mathrm{SM}} - \frac{2c_{e\,\mathrm{g}}\Phi_{\mathrm{g}}m_{i\,\mathrm{S}}}{L_{\mathrm{SU}}m_{n}m_{t}} n_{\mathrm{g}\mathrm{M}}.$$

Для электродвигателей при пренебрежении весьма малым значением момента статических сопротивлений дифференциальное уравнение запишется в виде

$$\frac{GD_{\Sigma}^2}{375} \cdot \frac{dn_{\pi}}{dt} = 2c_M \Phi_{\pi} i_{\pi},$$

или

24\*

$$\frac{dn_{\pi}}{dt} = \frac{2c_M \Phi_{\pi}^{375}}{GD_{\Sigma}^2} i_{\pi}$$

а машинное уравнение

$$s_{\mathrm{M}}n_{\mathrm{H}} = \frac{2c_{\mathrm{M}}\Phi_{\mathrm{H}}375 \cdot m_{\mathrm{H}}}{GD_{\Sigma}^2 m_{i_{\mathrm{H}}}m_t} i_{\mathrm{HM}}.$$

Для расчета численных значений машинных коэффициентов необходимо предварительно определить величины сопротивлений цепей обмоток магнитного усилителя и коэффициентов усиления по каждой из обмоток.

а) Узел задающей обмотки.

В соответствии с теоремой об эквивалентном генераторе узел задающей обмотки может быть представлен схемой, изображенной на рис. 7-45. В этой схеме



сопротивление цепи задающей обмотки (на один И такт)  $r_{03} = 2r_0 + r_{030} + r_{15} = 2.56 + 0.8 + 446 = 566$  om.

задающей обмотки.

б) Узелобмоток обратной связи по току цепи (рис. 7-46). якорной

Напряжение между точками а и б при отключенном потенцио-Metpe  $r_3, r_4$ :

$$u_{a6} = \beta_1 U_c = U_c \left( \frac{r_{BR}}{r_2 + r_{BR}} - \frac{r_1}{r_1 + r_{BR}} \right) =$$
  
=  $120 \left( \frac{6.7}{6.7 + 1.93} - \frac{1.93}{6.7 + 1.93} \right) = 66 \ e.$ 

Напряжение отсёчки, снимаемое с сопротивления га:

$$u_{\rm cp} = u_{\rm a6}\beta_2 = u_{\rm a6} \frac{r_3}{r_3 + r_4 + \frac{r_{\rm BR}r_2}{r_2 + r_{\rm BR}} + \frac{r_{\rm BR}r_1}{r_1 + r_{\rm BR}}} = 66 \cdot \frac{7.6}{7.6 + 5.6 + \frac{6.7 \cdot 1.93}{6.7 + 1.93} + \frac{6.7 \cdot 1.93}{6.7 + 1.93}} = 31 \ e.$$

Ток отсечки

$$u_{\rm orc} = \frac{u_{\rm cp}}{r_{\rm T}} = \frac{31}{0,049} = 633 \ a$$





Рис. 7-46. Схема узла обмотки обратной связи по току.



Пренебрегая сопротивлениями вентилей, сопротивление цепи обмоток обратной связи по току можно определить из соотношения:

$$r_{\text{oT}} = \frac{r_{3} \left( r_{4} + \frac{r_{\text{B}\pi} r_{1}}{r_{1} + r_{\text{B}\pi}} + \frac{r_{\text{B}\pi} r_{2}}{r_{2} + r_{\text{B}\pi}} \right)}{r_{3} + r_{4} + \frac{r_{\text{B}\pi} r_{1}}{r_{1} + r_{\text{B}\pi}} + \frac{r_{\text{B}\pi} r_{2}}{r_{2} + r_{\text{B}\pi}}} + r_{5} + 2r_{\text{oTO}} =$$

$$\frac{7.6\left(5.6+\frac{6.7\cdot1.93}{6.7+1.93}+\frac{6.7\cdot1.93}{6.7+1.93}\right)}{7.6+5.6+\frac{6.7\cdot1.93}{6.7+1.93}+\frac{6.7\cdot1.93}{6.7+1.93}}+1,82+2\cdot0,2=6,22 \text{ om.}$$

в) Узел обмоток обратной связи по напряжению.

При установившейся работе, когда полярность напряжения генератора такова, как это указано на рис. 7-47, нормально открытый контакт реле *PPHB* замкнут (работа «назад») и по сопротивлению  $r_9$  ток не течет.

В этом случае напряжение на сопротивлении r<sub>8</sub> при разрыве цепи обмоток управления будет:.

$$u_{\text{off}} = \beta \left( e_{\text{r}} - i_{\text{g}} r \right) = \frac{r_{\text{g}}}{r_{\text{g}} + r_{7} + r_{\text{g}}} \left( e_{\text{r}} - i_{\text{g}} r \right) = \frac{450}{1050 + 450 + 450} \left( e_{\text{r}} - i_{\text{g}} r \right) = 0,23 \left( e_{\text{r}} - i_{\text{g}} r \right).$$

Сопротивление цепи обмоток обратной связи по напряжению равно:

$$r_{\rm OH} = \frac{r_8(r_6 + r_7)}{r_6 + r_7 + r_8} + r_{10} + 2r_{0\rm H0} =$$

 $=\frac{450\cdot(1050+450)}{1050+450+450}+100+2\cdot5,7=457,4 \text{ om}.$ 

При реверсах обратная связь по напряжению отключается, так как мост, в диагональ которого включены обмотки  $w_{om}$ , уравновешен.

Выберем для набора задачи на модели следующие значения масштабных коэффициентов:

масштаб задающего напряжения:

$$m_{U_{03}} = 1$$

масштаб «э. д. с.» магнитного усилителя:

$$n_{e \text{ my}} \leqslant \frac{100}{I_{\text{B marc}} r_{\text{BF}}} \leqslant \frac{100}{60 \cdot 3.2} = 0.5$$

(принимаем  $m_{e \text{ му}} = 0,5$ ); масштаб э. д. с. генератора:

$$n_{er} \leqslant \frac{100}{E_{rH}} \leqslant \frac{100}{U_{rH} + I_{rH} (r_{Hr} + r_{dH+KO})} \leqslant \frac{100}{660 + 341 \cdot (0.035 + 0.038)} \leqslant 0.145$$

(принимаем  $m_{er} = 0,125$ ); масштаб э. д. с. двигателей:

$$m_{e_{\pi}} = m_{e_{\pi}} = 0,125;$$

масштаб тока якорной цепи:

$$m_{i\,\mathrm{s}} \leqslant \frac{100}{3I_{\mathrm{Hg}}} \leqslant \frac{100}{3\cdot 360} \leqslant 0,093$$

(принимаем  $m_{i_{\pi}} = 0,05$ ); масштаб скорости двигателя:

$$m_n \leqslant \frac{100}{n_{\rm H}} \leqslant \frac{100}{750} \leqslant 0,134$$

(принимаем  $m_n = 0,1$ ); масштаб времени  $m_t = 10.$ 

Схема набора задачи для электропривода механизма поворота приведена на рис. 7-48, где полярности всех машинных переменных указаны для работы «вперед». Для получения обратной связи



Рис. 7-48. Схема набора задачи на модели.

по напряжению генератора, отключаемой при реверсах, используются два усилителя 10 и 14; последний с диодами и контактами реле *P* во входных цепях. При работе «вперед» реле *P* втянуто и его



Рис. 7-49. Схема вспомогательного усилителя с катушкой реле. нормально открытый контакт замкнут. На вход усилителя 5 подаются обратные связи: отрицательная — по э. д. с. генератора и положительная — по току якорной цепи.

При реверсе, когда полярность задающего напряжения  $u_{3M}$  меняется, реле *P* теряет питание, так как вспомогательный усилитель, на выход которого включена катушка реле *P*, при такой

полярности входного сигнала имеет коэффициент усиления, равный нулю (рис. 7-49). Диод, стоящий последовательно с нормально замкнутым контактом реле *P*, окажется запертым до момента времени, когда э. д. с. генератора не поменяет знака. Расчет машинных коэффициентов:

$$k_1 = \frac{m_{e \text{ My}} k_{03}}{m_{U \text{ 03}} m_t T_{\text{ My}}} = \frac{0.5 \cdot 4.52}{1 \cdot 10 \cdot 0.06} = 3,77;$$

$$k_{03} = \frac{\Delta i_{\rm B} r_{\rm Br} w_{03}}{\Delta i w_{\rm y} r_{03}} = \frac{2.5 \cdot 3.2 \cdot 80}{25 \cdot 56.6} = 4.52;$$

$$k_4 = 1; \quad k_{21} = k_{22} = 1;$$

 $k_{2} = \beta \frac{m_{e MY} k_{OH} r}{m_{l R} m_{l} T_{MY}} = 0,23 \frac{0.5 \cdot 0.98 (0.035 + 0.038 + 0.0115)}{0.05 \cdot 10 \cdot 0.06} = 0,317;$ 

$$k_{\rm oH} = \frac{\Delta i_{\rm B} r_{\rm BF} w_{\rm OH}}{\Delta i w_{\rm V} r_{\rm OH}} = \frac{25 \cdot 3.2 \cdot 1.40}{25 \cdot 457.4} = 0.98;$$

$$k_{23} = \beta \frac{m_{e \text{ My}} k_{\text{OH}}}{m_{er} m_t T_{\text{My}}} = 0,23 \frac{0.5 \cdot 0.98}{0.125 \cdot 10 \cdot 0.06} = 1,5$$

$$k_{7} = \frac{m_{e_{1}c_{e_{1}}n_{r}}}{m_{e_{MY}}m_{t}2p\sigma_{r}\omega_{II}} = \frac{0.125 \cdot 11\,400}{0.5 \cdot 10 \cdot 4 \cdot 324} = 0.22$$

$$k_8 = \frac{m_{e\,r}r_{\rm д\Pi + KO}w_{\rm IIKO}c_{e\,r}n_{\rm \Gamma}r_{\rm B\Gamma}}{m_{i\,s}m_{t}r_{\rm IIKO}2p\sigma_{\rm \Gamma}w_{\rm III}^2}$$

$$=\frac{0,125\cdot0,038\cdot45\cdot11\ 400\cdot3,2}{0,05\cdot10\cdot0,865\cdot4\cdot324^2}=0,0373;$$

$$k_{11} = \frac{m_{l \, \pi}}{m_{e \, r} m_{l} L_{\pi \eta}} = \frac{0.05}{0.125 \cdot 10 \cdot 0.007} = 5.71;$$

$$k_{12} = \frac{2c_{e,n}\Phi_{m}m_{i,n}}{m_{m}m_{i}L_{min}} = \frac{2\cdot0.394\cdot0.05}{0.1\cdot0.007\cdot10} = 5,63;$$

$$k_{13} = \frac{r_{\mathrm{su}}}{m_t L_{\mathrm{su}}} = \frac{0.125}{0.007 \cdot 10} = 1.79;$$

$$k_{16} = \frac{2c_M \Phi_{\pi}^{375m_n}}{GD_{\Sigma}^2 m_{i_{\pi}} m_t} = \frac{2 \cdot 0.383 \cdot 375 \cdot 0.1}{698 \cdot 0.05 \cdot 10} = 0,0824;$$

$$k_{17} = \frac{m_{e\,My}k_{or}L_{T}}{m_{i\,g}T_{My}} = \frac{0.5 \cdot 20.6 \cdot 0.0015}{0.05 \cdot 0.06} = 5.15$$

$$k_{\rm ot} = \frac{\Delta i_{\rm B} r_{\rm BT} w_{\rm ot}}{\Delta i w_{\rm V} r_{\rm ot}} = \frac{25 \cdot 3.2 \cdot 40}{25 \cdot 6.22} = 20.65$$

$$k_{18} = \frac{m_{e \text{ My}} k_{\text{or}} r_{\text{T}}}{m_{i \text{ g}} m_{t} T_{\text{My}}} = \frac{0.5 \cdot 20.6 \cdot 0.049}{0.05 \cdot 10 \cdot 0.06} = 16.5$$

Поскольку на машине невозможно установить коэффициент, численное значение которого больше десяти, и учитывая, что даже при максимальном значении величины  $i_{\rm ям} + si_{\rm ям}$  усилитель 11 не должен насыщаться, перераспределим коэффициенты следующим образом:

 $k_{18} = 1; \quad k_{17} = \frac{5.15}{16.5} = 0.31;$ 



Рис. 7-50. Характеристика холостого хода генератора типа МПЭ 14-12/4: а — реальная; б — машинная.

Нелинейные коэффициенты, стоящие в цепях обратной связи магнитного усилителя и генератора, разбиваем на два — линейный и нелинейный.

Линейные коэффициенты принимаем:

$$k_5 = 1; k_9 = 1$$

После этого характеристика «вход-выход» магнитного усилителя и характеристика холостого хода генератора разбиваются на ряд линейных отрезков (рис. 7-43 и рис. 7-50).

Для каждого отрезка определяется начало работы диодной ячейки.

Начало работы первой ячейки нелинейности в цепи обратной связи модели магнитного усилителя определяется напряжениями:

$$u_{\text{Hay1}} = 67,1 \ e; \ u_{\text{Hay2}} = 90 \ e; \ u_{\text{Hay3}} = 93 \ e$$

То же для диодной ячейки модели генератора:

 $u_{\text{Hay1}} = 39,2 \ e; \ u_{\text{Hay2}} = 69 \ e; \ u_{\text{Hay3}} = 83,5 \ e.$ 





Рис. 7-51. Характеристики переходных процессов в системе электропривода с силовым магнитным усилителем: *а* — при пуске; *б* — при реверсе; *в* — при торможении. По полученным значениям настраиваются напряжения начала работы диодных ячеек. При этом на оба входа блока нелинейности подаются от эталонного источника с использованием инвертирующего усилителя напряжения  $\pm u_{\rm Hav1}$ ;  $\pm u_{\rm Hav2}$  и т. д. Вращая движок потенциометра подпирающего напряжения, добиваются, чтобы прибор, включенный на выход усилителя, суммирующего сигналы всех ячеек, начал отклоняться. Момент начала отклонения прибора соответствует равенству напряжения эталонного источника подпирающему напряжению.

Коэффициент передачи каждой ячейки настраивается следующим образом. На вход, к которому в общей схеме подключается, например, источник задающего напряжения, подаются напряжения от эталонного источника.

Величины этих напряжений для модели магнитного усилителя определяются соотношениями:

$$u_{BX1} = \frac{Iw_1 r_{03}}{w_{03}} m_{U_{03}};$$
$$u_{BX2} = \frac{Iw_2 r_{03}}{w_{03}} m_{U_{03}};$$
$$u_{BX3} = \frac{Iw_3 r_{03}}{w_{03}} m_{U_{03}}.$$

Значения  $Iw_1$ ,  $Iw_2$ ,  $Iw_3$  определяются по характеристике рис. 7-43

$$u_{\text{BX}1} = \frac{45 \cdot 56,6}{80} \cdot 1 = 31,8 \ \text{e};$$
$$u_{\text{BX}2} = \frac{110 \cdot 56,5}{80} \cdot 1 = 77,8 \ \text{e};$$
$$u_{\text{BX}2} = \frac{150 \cdot 56,6}{80} \cdot 1 = 106 \ \text{e}.$$

При каждом входном напряжении поворотом движка выходного потенциометра соответствующей ячейки добиваются, чтобы в схеме модели магнитного усилителя напряжения на выходе были равны:

$$u_{\text{BMX 1}} = 67,1 \ e; \ u_{\text{BMX 2}} = 90 \ e; \ u_{\text{BMX 3}} = 93 \ e.$$

Нелинейность в цепи обратной связи модели генератора настраивается аналогично.

На рис. 7-51 приведены в масштабах реальных величин переходные процессы тока цепи якорей и скорости вращения электродвигателей для режимов пуска, реверса и динамического торможения, полученные на модели МН-7.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

한 동네에 공격 관련하는 것





П-4. Статические характеристики внутренних обратных связей по току поперечной цепи ЭМУ-12А-3000.





П-6. Характеристика холостого хода второго каскада ЭМУ-25-3000.





ŀ



の観察を見た





1-19. Характеристики зависимостей постоянных времени обмоток от величины воздушного зазора для стабилизирующего трансформатора TC-144-110.



П-21. Номограмма для определения амплитудной и фазовой частотной характеристик замкнутой системы по амплитудно-фазовой характеристике разсмкнутой системы.

ω Башарин

386



П-22. Номограмма для построения вещественной характеристики замкну-той системы  $P(\omega)$  по ло-гарифмической амплитуд-но-фазовой характеристи-ке разомкнутой системы.



П-23. Номограмма для определения вещественной частотной характеристики:  $P_{(\omega)} = A_{(\omega)} \cos \varphi_{(\omega)}$ .

25\*

0.359         0.393         1.012         1.012           0.955         0.995         1.014         1.015         1.014           0.961         0.997         1.015         1.016         1.016         1.016           0.965         1.001         1.016         1.016         1.016         1.016         1.016         1.015         1.015         1.016         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.015         1.005         1.015         1.015         1.005         1.015         1.005         1.015         1.005         1.015         1.005         1.015         1.005         1.015         1.005         1.005         1.015         1.005	0.949 0.988 1,016 0.950 0.988 1,015 0.950 0.989 1,013 0.950 0.989 1,013 0.950 0.989 1,012 0.950 0.989 1,011 0.954 0.990 1,011 0.954 0.990 1,011	0 907 0.944 0.944 0 907 0.945 0.980 0.910 0.951 0.985 0.918 0.956 0.989 0.924 0.965 0.987 0.932 0.972 1.004 0.939 0.978 1.009 0.946 0.985 1.013 0.947 0.988 1.015	0.857 0.896 0.938 0.883 0.923 0.960 0.886 0.936 0.977 0.900 0.940 0.986 0.904 0.943 0.988 0.904 0.942 0.988	0,310 0,449 0,469 0,572 0,597 0,705 0,705 0,790 0,783 0,853 0,853 0,893	0.000 0.000 0.000	0.0 0.05 0.1
0,995 1,012 1, 0,995 1,014 1, 0,997 1,015 1, 1,002 1,016 1, 1,002 1,015 1, 1,002 1,015 1, 1,002 1,015 1, 1,015 1, 1,012 1,015	0.988 1,016 0.988 1,015 0.989 1,013 0.989 1,013 0.990 1,011 0.990 1,011	0.945 0.945 0.951 0.955 0.955 0.965 0.965 0.997 0.965 0.997 0.972 1.004 0.978 1.009 0.988 1.013	0,896 0.923 0.936 0.940 0.940 0.942 0.942 0.982 0.982	0,469 0,49 0,597 0,622 0,705 0,79 0,790 0,822 0,790 0,823 0,893	0,000 0,000	n n5 n 1
1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015	1,016 1,012	0.980 0.985 0.985 0.985 0.985 1.004 1.009 1.004 1.013	0.980	0,49 0,62 0,79 0,828	0,000	2
				10 m ~ 00 + C	0.0	2
014 014 014 013 013	1.027 1.025 1.019 1.016 1.016	$\begin{array}{c}1.006\\1.006\\1.008\\1.010\\1.016\\1.022\\1.025\\1.025\\1.028\\1.028\end{array}$	0.974 0.997 1.012 1.013 1.013 1.009	0.516 0.863 0.863 0.928	0,000	ר ק
1,006 1,006 1,005 1,005	1,028 1,011 1,011 1,011 1,011 1,008 1,008	$\begin{array}{c} 1.024\\ 1.019\\ 1.020\\ 1.021\\ 1.025\\ 1.025\\ 1.025\\ 1.031\\ 1.033\\ 1.033\\ 1.033\end{array}$	$1.008 \\ 1.029 \\ 1.042 \\ 1.037 \\ 1.030 \\ 1.030 \\ 1.030 \\ 1.030 \\ 1.030 \\ 1.00$	0,538 0,683 0,867 0,963	0,000	0 90
0,995 0,995 0,995 0,995 0,995	1,021 1,015 1,005 1,000 0,996	$\begin{array}{c} 1.035\\ 1.025\\ 1.024\\ 1.022\\ 1.025\\ 1.027\\ 1.027\\ 1.027\\ 1.028\\ 1.028\end{array}$	1,039 1,067 1,067 1,043	0,560 0,709 0,994	0,000	고 양
0,991 0,994 0,994 0,994	1,010 1,004 0,999 0,990 0,987 0,987	1.027 1.025 1.018 1.018 1.018 1.018 1.019 1.019 1.017 1.017	1,060 1,083 1,065	0,401 0,594 0,839 0,958 1,024	0,000	0 30
0,992 0,988 0,992 0,995 1,001	0,994 0,983 0,983	1,033 1,017 1,007 1,006 1,006 1,006 1,005	1,090 1,100 1,103 1,093 1,070 1,049	0,417 0,603 0,761 0,891 0,987 1,050	0,000	<b>Э</b> 27
0,996 0,996 1,002 1,005 1,006	0.985 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.9888 0.98888 0.9888 0.9888 0.9888 0.98888 0.98888 0.9888 0.9888 0.98888 0.98888 0.98888 0.98888 0.98888 0.98888 0.988888 0.98888 0.988888 0.98888 0.98888 0.988888 0.98888 0.988888 0.98888 0.98888 0.988888 0.98888 0.988888 0.98888 0.9888888 0.98888 0.988888 0.988888 0.98888 0.9888888 0.98888 0.9888888 0.98888 0.988888888 0.988888888 0.988888888 0.988888888 0.988888888 0.9	1.023 1.025 0.995 0.995 0.992 0.993 0.993 0.993	1,115 1,115 1,095 1,043	0,432 0,617 0,938 1,013 1,074	0,000	n 45
	1.006         0.995         0.989         0.988         0.996         1.006           1.006         0.995         0.989         0.988         0.996         1.006           1.006         0.995         0.991         0.992         0.998         1.006           1.005         0.995         0.991         0.992         0.998         1.002           1.005         0.995         0.994         0.997         1.005         1.011           1.005         0.995         0.994         0.997         1.006         1.011           1.002         0.985         0.995         1.005         1.011         1.007         1.011	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

һ-функций

			a					274		
0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1.00 ×/t
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000 @ 0
0,240	0,248	0,255	0,259	0,267	0.275	0.282	0.290	0.297	0.304	0.314 0.5
0,461	0,476	0,490	0,505	0.519	0.534	0,547	0.562	0.575	0.593	0.603 1
0,665	0,685	0,706	0,722	0,740	0,758	0,776	0,794	0,813	0,832	0.844 7.5
0,833	0,856	0,878	0,899	0,919	0,938	0.956	0.974	0.986	1.003	1.020 @
0,967	0,985	1,010	1,031	1.042	1,060	1.078	1.098	1.113	1.125	1,133 2.5
1,061	1,082	1,100	1,117	1,130	0,142	1,154	1,164	1,172	1,176	1.178 3
1,115	1,132	1,145	1,158	1,161	1.166	1,171	1.174	1.175	1.175	1.175 2.5
1,142	1,152	1,158	1,159	1,160	1,161	1.156	1.149	1.141	1.131	1.118 9
1,138	1,134	1,134	1,138	1,132	1,127	1,111	1,099	1,085	1,071	1,053 4.5
1,118	1,115	1,107	1,098	1,084	1,069	1.053	1,037	1,019	1,001	0.986 5
1,092	1,083	1,070	1,050	1,032	1,016	0,994	0.979	0.962	0,951	0.932 5.5
1,051	1,037	1,021	1,003	0,984	0,956	0,949	0,934	0,922	0,920	0,906 6
1,018	1,001	0,982	0,046	0,948	0,936	0,920	0,910	0,903	0,903	0,905 6.5
0,993	0,975	0,957	0,941	0,927	0,917	0,911	0.908	0.909	0,915	0.925 🗶
0,974	0,958	0,944	0,926	0,922	0,911	0,920	0,927	0.934	0,946	0.958 #. 5
0,966	0,951	0,941	0,935	0,932	0.936	0.944	0.955	0.970	0.986	1.004 8
0,966	0,949	0,944	0,948	0,951	0,958	0.974	0.990	1.006	1.023	1.041 8.5
0,970	0,960	0,961	0,966	0,976	0.990	1.006	1.023	1,039	1.053	1.061 9
0.975	0.972	0,980	0,987	1.000	1.015	1.033	1.048	1.059	1.066	1.066 9 5
0,982	0,985	0,993	1,006	1,020	1.036	1.049	1.059	1.063	1.062	1.056 10
0,987	0,996	1,007	1,017	1,033	1.046	1.054	1.058	1.055	1.048	1.033 10.5
0,993	1,002	1,014	1.027	1.039	1.047	1.048	1.044	1.034	1.021	0.005 1
0,997	1,006	1,017	1.029	1.037	1.043	1.034	1.024	1.010	0.994	0.977 11.5
0,997	1,006	1,019	1,026	1.027	1.025	1.015	1.000	0.984	0.969	0.958 12
0.997	1.006	1.018	1.019	1.017	1.010	0.995	0.979	0.965	0.954	0.949 12.5
0,997	1.006	1.014	1.012	1.005	0.993	0.980	0.964	0.955	0.950	0.955./3
0,998	1.006	1.010	1.005	0.995	0.982	0.968	0.958	0.954	0.958	0.970 13.5
1,000	1,006	1,008	0,999	0.987	0.974	0 965	0.961	0.965	0.976	0.990 /4
1,002	1,006	1,005	0,994	0.983	0.970	0.969	0.971	0.981	0.997	. 1.010 14.5
1,005	1.007	1.002	0.993	0.983	0.976	0.978	0.987	1.001	1.017	1.030.15
1,008	1,007	1,001	0,993	0,985	0,984	0.991	1.003	1.019	1.032	1.040 15.5
1,011	1,008	1,000	0,994	0,990	0.993	1,003	1.018	1.031	1.039	1.039 16
1,011	1,008	1,001	0,996	0,995	1.001	1,014	1.027	1.036	1.038	1.028 16.5
1,012	1,007	0,999	0,997	0,999	1,008	1,020	1.030	1.032	1.027	1.012 / 7
1,009	1,005	0,997	0,998	1,002	1,012	1,023	1.027	1.023	1,013	0.988 175
1,008	1,002	0,997	0,998	1,004	1,014	1,020	1,018	1,038	0,993	0.979 / 7.
1,006	0,999	0,995	0,998	1,003	1.012	1,014	1.007	0,993	. 0,978	0.969 18 5
1,001	0,995	0,993	0,997	1,004	1,009	1,006	1,007	0,981	:0,969:	0.956 /9
0,998	0,992	0,992	0,996	1,003	1,005	0,998	0,985	:0,973	0.967	0,973 19.5
0,996	0,991	0,992	0,995	1,003	1,001	0,991	0,979	0,972	0,974	0,985 20
0,995	0,991	0,994	0,996	1,001	0,996	0,986	0,976	0,974	0,990	1.001 205
0,995	0,993	0,997	0,996	0,999	0,993	0,983	0,975	0,981	1,002	1.016 21
0,996	0,995	1,000	0,995	0,998	0.992	0,986	0.988	0.997.	1.013	1.024 21-5
0,996.	- 0,996	1,000	0,997	0,997	0,991	0,991	0,997	1,012	1,024	1.029 22
0,997	1,000	1,004	1,000	0,996	0,992	0,998	1,008	1.022	1,028	1,026 22 5
0,998	1,001	1,006-	1,001	0,997	0,994	1,002	- 1,015	1,025	1,027	1,016 23
0,999	1,002	1,007	1,002	0,998	0,997	1,007	1,017 :	1,023	1,023	1,002 23.5
1,000	1,002	1,008	1,003	0,999	1,000	1,008	1,017	1,015	1,012	0,988 24 -
1,000	1,002	1,006	1,003	1,000	1,002	1,008	1,014	1,005	0,995	0,979 24.5
1,000	1,002	1,004	1,003	1,001	1,003	1,005	1,008	0,991	0,985	0,975
1,000	1,002	1,002	1,002	1,002	1,004	1,004	1,001	0,986	0,978	0,977 25.5
1.000	1.002	1.000	1.001	1.002	1.004	1.002	0.987	0.984	0.977	0 983 26

# ЛИТЕРАТУРА

Расчет динамики и синтез нелинейных систем 1. А. В. Башарин, управления, Госэнергоиздат, 1960.

2. А. В. Башарии, Расчет характеристик магнитного усилителя при намагничивании постоянным и переменным полями, «Электричество», 1956, № 1.

3. Д. В. Васильев и В. Г. Чуич, Расчет систем автоматического управления, Машгиз, 1959.

4. С. Н. Вешеневский, Расчет характеристик и сопротивлений для электродвигателей, Госэнергоиздат, 1954.

5. А. А. Вороиов, Элементы теории автоматического регулирования,

Воениздат, 1954. 6. А. К. Ганулич, Электронные моделирующие устройства, Госэнергоиздат, 1961. 7. Э. И. Гитис, Электрорадиоавтоматика, Госэнергоиздат, 1959.

8. А. В. Голованов, Расчет переходных процессов в дроссельном асинхронном электроприводе, Известия ЛЭТИ, 1959, XXXIX.

9. Б. З. Зильберман, Моделирование электроприводов, Госэнергоиздат, 1962.

10. Б. Я. Коган, Электронные моделирующие устройства и их применение для исследования систем автоматического регулирования, Физматиздат, 1959.

11. Ю. И. Конев, Полупроводниковые триоды в автоматике, Советское радио, 1960.

12. А. А. Куваева и Д. Н. Липатов, Сборник задач по основам электропривода, Госэнергоиздат, 1955. 13. Н. Т. К у з о в к о в, Теория автоматического регулирования, основан-

ная на частотных методах, Оборо́нгиз, 1960.

14. А. М. Ляпунов, Общая задача об устойчивости движения, Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1950.

15. Основы автоматического регулирования, под редакцией В. В. Солодовникова, Машгиз, 1954.

16. Е. П. Попов, Динамика систем автоматического регулирования, 1 остехиздат, 1954.

17. Сборник примеров и задач по линейной теории автоматического регулирования, под редакцией проф. А. В. Фатеева, Госэнергоиздат, 1959.

18. В. В. Солодовников, Ю. И. ТопчиевиГ. В. Крутикова, Частотный метод построения переходных процессов с приложением таблиц и номограмм, Гостехиздат, 1955.

19. А. В. ФатеевиБ. И. Норневский, Сборник примерови задач по теории электрического привода, Госэнергоиздат, 1951.

20. А. В. Фатеев, Основы линейной теории автоматического регулирования, Госэнергоиздат, 1954.

### Башарин Артемий Васильевич Голубев Феодосий Николаевич Кепперман Василий Георгиевич

#### ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

М.—Л., Издательство «Энергия» 1964, 390 стр. с рис. Тематический план 1963 г. № 231. Редактор А. И. Бычков Технический редактор О. С. Житникова

Сдано в производство 5/XI 1963 г. Подп. к печ. 3/III 1964 г. М-14406. Печ. л. 24,5+1 вклейка Уч-изд. л. 20,2. Бум. л. 12,37. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>10</sub> Тираж 14 500. Цена 1 р. 16 к. Заказ 1640

Ленинградская типография № 6 Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати Поличирата уля Молосочко - 10

Ленинград, ул. Моисеенко, д. 10.
