

Nazariy elektrotexnika

№1 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiinchilik darajasi – 1;

Qaysi usulda shartli kiritilgan toklardan foydalaniladi?

Kontur toklari usuli

Tugun potensiallari usuli

Ekvivalent generator usuli

Mutanosib kattaliklar usuli

№2 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiinchilik darajasi – 1;

Aktiv quvvatni to‘la quvvatga nisbatiga nima deb aytildi?

Quvvat koeffisienti

To‘la quvvat

Foydali ish koeffisienti

Quvvatlar uchburchagi.

№3 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiinchilik darajasi – 1;

Induktiv qarshilik qaysi xodisa bilan bog‘liq?

Magnit maydon to‘yinishi

Fotoeffekt xodisasi

O‘zinduksiya xodisasi

Izolyatsiyani qutblanishi

№4 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 3; Qiinchilik darajasi – 1;

Bir necha parametrlari qiymati tokga bog‘liq bo‘lgan zanjir kanday elektr zanjir deyiladi?

Nochizikli.

Chizikli.

Oddiy.

Tarmoklangan.

№5 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiinchilik darajasi – 3;

Qanday elektr zanjirlarga chiziqli elektr zanjirlar deb aytildi?

Parametrlari o‘zgarmas bo‘lgan.

Ketma-ket ulangan.

Parallel ulanadigan

Yarim o‘tkazgichli

№6 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiinchilik darajasi – 3;

Sig‘im xarakteridagi reaktiv qarshilik qaysi miqdorlarga bog‘liq.

Sig‘im va chastotaga teskari proporsional

Sig‘im va chastotaga to‘g‘ri proporsional

Faqat chastotaga to‘g‘ri proporsional

Sig‘imga to‘g‘ri va chastotaga teskari proporsional

№7 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 3; Qiinchilik darajasi – 3;

Transformatorning kaysi ish rejimida ikkilamchi chulg‘am ochiq bo‘ladi

Salt ishlash rejimiga

Uta yuklangan rejimiga

Normal ish rejimiga

Kiska tutashuv rejimiga

№8 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kaysi elektr istemolchi elektr mashinalarga misol bula oladi

Motor

Televizor

Muzlatgich

Dazmol

№9 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 3;

O‘zgarmas tok motorining asosiy afzalligi nima

Tezligini rostlash oson

Konstruksiyasi sodda

Ishonchli

Arzon

№10 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 3;

Uzgarmas tok motorini aylanuvchi kismini kursating

Yakor

Induktor

Stator

Rotor

№11 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Uch va undan ortik utkazgichlar tutashgan nukta nima deyiladi?

Tugun.

Shoxa

Umumiy nukta

Tutashma

№12 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qaysi materialda eng kam isroflar bo‘ladi

Qattiq magnit materialdan

Yumshoq magnit materialdan

Gisterezis sirtmog‘i keng bo‘lgan materialda

Mis

№13 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Transformatorning yuklama koeffisientining formulasini kursating

$$\beta = \frac{S_{yuk}}{S_{nom}}$$

$$\beta = \frac{P}{S}$$

$$\beta = S / P$$

$$\beta = \frac{U}{I}$$

№14 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qaysi elementdan o‘zgaruvchan tok o‘tganda elektr energiyasi davriy ravishda elektr maydon energiyasiga aylanib turadi?

Kondensator

Tranzistor

Induktivlik

Aktivqarshilik

№15 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Asinxron mashinada juft kutblar soni $2p=6$ bo’lsa, aylanish magnit maydon tezligiga nechaga teng bo’ladi

1000 ayl/min

3000 ayl/min

157 rad/sek

750 ayl/min

№16 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qaysi elementdan o‘zgaruvchan tok o‘tganda elektr energiyasi davriyda elektr maydon energiyasiga aylanib turadi

Kondensator

Tranzistor

Induktivlik

Aktivqarshilik

№17 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qaysi usulda konturning xususiy qarshiligi xisoblanadi?

Kontur toklari usuli

Tugun potensiallari usuli

Ekvivalent generator usuli

Mutanosib kattaliklar usuli

№18 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kuchlanishi $U=100v$ bo‘lgan tarmoqqa ulangan zanjirdan $I=10 A$ tok o’tayapti. Agar zanjirdagi tok va kuchlanishlar orasidagi fazalar siljishi burchagi $\varphi = 30^\circ$ bo’lsa, zanjirdagi reaktiv quvvat necha VAR bo’ladi?

500 VAR

$500\sqrt{3}$ VAR

600 VAR

800 VAR

№19 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

To’la quvvat qanday aniqlanadi

Aktiv va reaktiv quvvatlar kvadratlarining yig‘indisidan ildiz chiqarish orqali

Aktiv va reaktiv quvvatlarning yig‘indisi orqali

Tok va kuchlanish kvadratlarining yig‘indisidan ildiz chiqarish orqali

Tok va kuchlanish kupaytmasini ikkiga ko‘paytirish orqali

№20 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

O‘zgaruvchan tokni effektiv qiymati o‘zgaruvchan tokni qaysi qiymati bilan bog‘liq?

Amplituda

Oniy

O‘rtacha

O'rtacha kvadratik

№21 Fan bobি – 2; Bo'limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Mexanik energiyani elektr energiya negizida aylantiruvchi qurilma nima deb ataladi?

Generator.

Motor.

Istemolchi.

Yuklam

№22 Fan bobি – 3; Bo'limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Mexanik energiyani elektr energiyaga aylantiruvchi qurilma nima deb ataladi?

Generator.

Motor.

Istemolchi.

Yuklama

№23 Fan bobি – 1; Bo'limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

O'lchov transformatorlarini ikkilamchi chulg'am nominal qiymatlarini ko'rsating

U=100 B, 5 A

U=220 B, 10 A

U=10 B, 10 A

U=380 B, 1 A

№24 Fan bobি – 2; Bo'limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Rezonans konturi odatda qanday maqsadda qo'llaniladi?

Isroflarni kamaytirish

Tokni kamaytirish

Signallarni ajratish va kuchaytirish

Reaktiv quvvatni oshirish

№25 Fan bobি – 4; Bo'limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kuchlanish tushuvi deb nimaga aytiladi?

Qarshilikdagi kuchlanishga

Manbadagi kuchlanishga

Ikki nuqta orasidagi potensiallar ayirmasiga

Kuchlanishisrofiga

№26 Fan bobি – 1; Bo'limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Pasportida nominal to'la quvvati ko'rsatiladigan elektr mashinani ko'rsating

Transformatorda

asinxron motor

sinxron motor

uzgarmas tok motorida

№27 Fan bobি – 1; Bo'limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Trasformatorni parallel ulash uchun kaysi shart majburiy emas

Kuvvatlar teng bulishi kerak

Kuchlanishlar teng bulishi kerak

Ulanish usuli bir bulishi kerak

Kiska tutashuv kuchlanishi teng bulishi kerak

№28 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Tugun potensiallari usuli odatda qaysi xolda tavsiya etiladi.

Tugunlarga nisbatan konturlar ko‘p bo‘lganda

Tugunlarga nisbatan konturlar kam bo‘lganda

Qarshiliklar noma’lum bo‘lganda

EyuK lar ko‘p bo‘lganda

№29 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Qaysi usulda zanjirdagi xar bir EyuK xosil qilgan toklar orqali xaqiqiy toklar xisoblanadi?

Ustma-ustlash(superpozisiya)usuli.

Tugun potensiallari usuli

Ekvivalent generator usuli

Mutanosisib kattaliklar usuli

№30 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kaysi elektr mashina reaktiv kuvvatni koplash uchun ishlataladi

Sinxron generator

Asinxron motorlar

Aralash uygotishli UTM

Transformatorlar

№31 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Transformatorning pasportida kursatilmaydigan kattalikni kursating

nom. aktiv kuvvati P kVt

nom. tula kuvvati S kVA

nom. kuchlanish-Unom.

nominal tok-Inom

№32 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Transformatorning salt ishlash kuvvati isrofi kaysi isrofni belgilaydi

Magnit utkazgichdagı kuvvat

Birinchi chulgamdagı kuvvat

Ikkilamchi chulgamdagı kuvvat

Nominal tokdagı transformatorning tula kuvvati

№33 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Rezonans konturining xususiy chastotasi qaysi parametrlarga bog‘liq.

Faqat induktivlik va sigimga

Aktiv karshilikka

Induktiv qarshilikka

to‘la qarshilikka

№34 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qanday nosinusoidal toklarda toq garmonikalar bo‘lmaydi?

X o‘qi bo‘yicha simmetrik

Y o‘qi bo‘yicha simmetrik

Koordinata boshi bo‘yicha simmetrik

to‘la simmetrik

№35 Fan bobi – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

«Magnit maydonda xarakatlanuvchi o‘tkazgich chekkalaridagi EYuK o‘tkazgich aktiv qismi uzunligi, magnit maydon induksiyasi va o‘tkazgich xarakati tezligini ko‘paytmasiga teng». Qaysi qonun ta’rifi keltirilgan?»

Elektromagnit induksiya qonuni

Om qonuni

Amper qonuni

Kirxgofning birinchi qonuni

№36 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Transformatorning ishlash prinsipi kaysi konunga asoslangan

elektromagnit induksiya konuniga

Kulon konuniga

Joul-Lens konuniga

kuchish toki paydo bulish konuniga

№37 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Nima uchun transformator o‘zagi elektrotexnikaviy po‘lat varaqalaridan yig’iladi

qayta magnitlanish va uyurma toklar hisobiga hosil bo‘lgan quvvat isrofini kamaytirish uchun

temir transformatorning mexanik mustaxkamligini oshirish uchun

Transformator magnit karshiligini oshirish uchun

Pulat uzak chulgamlarini mustaxkamlash uchun

№38 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Nima uchun transformator o‘zgarmas tok zanjirida ishlatilmaydi

magnit okimining vaqt davomida o‘zgarmasligi uchun

Birlamchi va ikkilamchi chulgamlar elektrik boglannaganligi uchun

Uzgarmas tokda EYuK xosil bulmaydi

magnit okimi uzakdan okib utmaganligi uchun

№39 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Konturdagi oqim ilashuvining o‘zgarish tezligi shu konturda xosil bo‘lgan EyuKga teng. Qaysi qonunga tarif berilgan?

Elektromagnit induksiya qonuni

Om qonuni

Amper qonuni

Kirxgofning birinchi qonuni

№40 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Kirxgofning II-konuni qaysi kattaliklarni bog‘laydi?

EyuK va kuchlanish tushuvi

Kirish toklari bilan chiqish toklarini

Magnit oqim va tok

Tok va moment

№41 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nosinusoidal tok chastotasi bilan karrali katta chastotada o‘zgaruvchi sinusoidal tok qanday ataladi?

Yuqori garmonika

Sub garmonika

Asosiy garmonika

Kvazi garmonika

№42 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Keltirilgan ifodalarning kaysi biri transformatorning transformatsiyalash koefisientini ifodalaydi

$$\frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{P_2}{P_1}$$

$$\frac{P_2}{U_1 I_1}$$

$$\frac{U_{1H}}{U_0}$$

№43 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Erkin tok va kuchlanishlar nima sababdan vujudga keladi?

Tuplangan energiyaning sochilishi yoki tuplanishi tufayli.

Erkin elektronlar tufayli.

Kalitning ochilishi yoki yopilishi tufayli

Kuchlanishning oshib ketishi tufayli.

№44 Fan bobi – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qarshiliklari $R=40$ Om, $X_L=60$ Om, $\varphi = 30^0$ Om bulib, ketma-ket biriktirilgan zanjir kuchlanishi

$U_0 = 150$ V o‘zgaruvchan tok manbaiga ulangan bo’lsa, zanjirdagi tokning ta’sir etuvchi qiymati

necha A ga teng bo’ladi?

1A

3A

15/7A

10A

№45 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Uchburchak ulangan simmetrik yuklamada faza toklariga nisbatan va liniya toklari kanday munosabatda bo‘ladi?

1,73 marta kichik bo‘ladi

2 marta katta bo‘ladi

Teng bo‘ladi

1,73 marta katta bo‘ladi

№46 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Uch fazali simmetrik yuklama bo‘lishi uchun qaysi shart etarli?

Barcha fazalarda yuklamalar xarakteri va qiymati bir xil bo‘lishi kerak

Barcha fazalarda yuklamalar qiymati teng bo‘lishi kerak

Barcha fazalarda yuklamalar xarakteri bir xil bo‘lishi kerak

Barcha faza toklari qiymati teng bo‘lishi kerak

№47 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kuchlanishni to‘g‘ri ta’rifini ko‘rsating?

Ikki nuqta orasidagi potensiallar ayirmasiga

Qarshilikdagi kuchlanishga

Manbadagi kuchlanishga

Kuchlanish isrofiga

№48 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Chulg‘amning EyuK xosil qilish qobiliyatini qaysi kattalik belgilaydi?

Induktivligi

O‘ramlar uzunligi

Chulg‘am sig‘imi

Simning ko‘ndalang kesim yuzasi

№49 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Avtotransformatorning oddiy transformatordan farki nimada

AT da birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar elektr va magnitli bog‘langan bo‘lib, ikkilamchi chulg‘amlar o‘ramlar soni, birlamchi chulg‘am o‘ramlar sonini bir qismini tashkil etadi

AT ni kirish kuchlanishi chikish kuchlanishiga nisbatan kichikrok buladi

AT ning ikkilamchi chulgami kismida kuchlanish avtomatik ravishda uzgarmas xolda saklanadi

avtotransformator pulat uzagi bulmagan oddiy transformator

№50 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qaysi elementdan o‘zgaruvchan tok o‘tganda elektr energiyasi davriy ravishda magnit maydon energiyasiga aylanib turadi?

Induktivlik

Kondensator

Tranzistor

Aktivqarshilik

№51 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Transformatorning salt ishslash tajribasini o‘tkazishdan maqsad nima

Magnit o‘zakda bo‘ladigan isroflarni aniqlash

transformatorning mis chulgamlarini kizishida sarf bulgan kuvvat isrofini aniklash

Transformatorning F.I.K. aniklash

transformatorning yuklanish koeffisientini aniklash

№52 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Transformatorning yuklanish koeffisienti β ning quyidagi qiymatlarining qaysi birida uning F.I.K ti katta bo‘ladi

$\beta=0,5$

$\beta=0,75$

$\beta=1$

$\beta=1,2$

№53 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Transformatorning birlamchi va ikkilamchi chulgamidagi kuchlanishlar $U_{1H} = 10 \text{ V}$ $U_{2o} = 400 \text{ V}$ bulsa, uning transformatsiya koeffisientini aniklang

40

400

25

4

№54 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Transformatorning parallel ishlashi uchun kanday shartlar bajariladi

ikkala transformatorning kiska tutashuv kuchlanishlari teng, ularish guruxlari bir xil, xamda kuchlanishi va chastotasi bir xil bulishi kerak

Ikala transformatorning ularish guruxi turlicha bulishi kerak
transformatorning nominal kuchlanishlari bir-biridan fark kilishi kerak
ikala transformatorlarning transformatsiyalash koeffisientlari xar xil bulishi kerak

№55 Fan bobbi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Transformatorning iste’mol kilayotgan aktiv kuvvati 1 kVt, iste’molchiga uzatayotgan aktiv kuvvati 0,8 kVt bulsa, uning F.I.K. aniklang

80%

12,5 %

0,125 %

200 %

№56 Fan bobbi – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Asinxron dvigatelining asosiy kismlarini kursating

stator va rotor

miss, alyuminiy va simlar

Utkazgich va plastinkalar

stator, rotor va magnit utkazgichlar

№57 Fan bobbi – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Nima uchun asinxron dvigatelning o’zagi yupka elektrotexnik po’latdan qilinib, bir-biridan lak bilan izolyatsiyalanadi

plastinkalardagi uyurma toklarni kamaytirish maqsadida

Uyurma toklarni oshirish maksadida

Uzakni yigishni osonlashtirish uchun

kuvvat isrofini kupaytirish uchun

№58 Fan bobbi – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Qaysi elementdan o‘zgaruvchan tok o‘tganda elektr energiyasi davriyda magnit maydon energiyasiga aylanib turadi

Induktivlik

Kondensator

Tranzistor

Aktiv qarshilik

№59 Fan bobbi – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Magnit maydonning aylanishlar chastotasi 3000 ayl/min, rotoring ayanishlar chastotasi 2940 ayl/min. Asinxron dvigatelining sirpanishi kanchaga teng

2 %

10 %

5%

20 %

№60 Fan bobbi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Keltirilgan funksiyalardan kaysi biri transformator FIK ni yuklamaga boglikligini kursatadi

$\eta=f(\beta_2)$

$U_2=f(J_2)$

$U_2=f(\beta_2)$

$\cos \varphi=f(J_2)$

№61 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Asinxron dvigatelining sirpanish koeffisienti ifodasini kursating

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \cdot 100\%$$

$$S = \frac{n_1 - S}{n_1}$$

$$S = \frac{60f}{P}$$

$$S = \frac{60P}{f}$$

№62 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Stator chulgamlarida okayotgan uch fazali tokning chastotasi 500 Gs, rotorning aylanishlar chastotasi n=28500 ayl/min bulsa, rotorning dvigatelning sirpanishi necha foiz buladi

5 %

20 %

30 %

50 %

№63 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Sirpanish S=0,05, kutblar soni P=1, uzgaruvchan tok chastotasi f=50 Gs bulsa, rotorning aylanishlar chastotasi nechaga teng

2850 ayl/min

2500 ayl/min

3000 ayl/min

1425 ayl/min

№64 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

O‘zgaruvchan tok chastotasi f = 50 Gs, asinxron dvigatel qutblar soni P = 3 bo’lsa, stator chulg’amida hosil bo’lgan magnit maydon aylanishlar chastotasini toping.

1000 ayl/min

1500 ayl/min

2000 ayl/min

2500 ayl/min

№65 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Mustakil boshlangich kiymatlarni kursating.

Induktivlikdagi tok va sig‘imdagi kuchlanish.

Induktivlikdagi va sig‘imdagi toklar.

Induktivlikdagi va sig‘imdagi kuchlanishlar.

Induktivlikdagi E.YuK. va aktivkarshilik.

№66 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Magnit maydoning aylanishlar chastotasi n₀=3000 ayl/min, rotorning aylanishlar chastotasi n₁=2900 ayl/min bulsa, asinxron davigatelning sirpanish koeffisienti necha foiz buladi

3.3 %

10 %

berilgan kiymatlar yetarli emas

20 %

№67 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qaysi fikr noto‘g‘ri?

Induktivlikda kuchlanish faqat uzlusiz o‘zgarishi mumkin

Induktivlikda energiya faqat uzlusiz o‘zgarishi mumkin

Induktivlikda tok faqat uzlusiz o‘zgarishi mumkin

Sig‘imda energiya faqat uzlusiz o‘zgarishi mumkin

№68 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Vattmetr tarmoqga qanday ulanadi?

Ketma-ket va Paralel.

Ketma-ket.

Paralel.

Zigzag

№69 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Tarmoqdagi tok chastotasi $f_1=50$ Gs, rotor chulg‘amining sirpanishi $S=2\%$ bo’lsa, tok chastoasi necha Gs ga teng bo’ladi

1 Gs

50 Gs

12 Gs

10 Gs

№70 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

«Berk konturdagi barcha kuchlanishlarning algebraik yig‘indisi nolga teng». Qaysi qonun ta’rifi keltirilgan.

Kirxgofning ikkinchi qonuni

Elektromagnit induksiya qonuni

Om qonuni

Kirxgofning birinchi qonuni

№71 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nima uchun transformatorning magnit o’tkazgichlari noferromagnit materialdan emas, elektrotexnik po’latdan yasaladi

salt yurish tokini kamaytirish uchun

misning sarfini kamaytirish uchun

transformatorni yigishni kulaylashtirish uchun

chulgamlarning induktiv karshiligini kamaytirish uchun

№72 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nima maksadda elektr stansiyalarda elektr uzatish liniyasining boshida kuchaytiruvchi transformatorlar urnatiladi

elektr uzatish liniyalarida energiya isroflarini kamaytirish uchun

sistemaning kuvvat koeffisientini oshirish

liniyalarga utkazgich sarfini kamaytirish

liniya kurilishining kapital xarakatlarini kamaytirish uchun

№73 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nima maqsadda transformator magnit o’tkazgichning qatlamlari bir-biridan ajratib yig’ildi

salt yurish tokini kamaytirish uchun

uyurma toklarning kuchaytirish uchun

salt yurish tokini kupaytirish uchun
uta magnitlanish isrofini kamaytirish uchun

№74 Fan bobি – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qaysielemento‘zgarmastoknio‘tkazmaydi?.

Kondensator

Induktivlik

Aktivqarshilik

Tok manbai

№75 Fan bobি – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Quyidagi parametrlarga ega bulgan dvigatelning magnit maydonining aylanish chastotasi va rotorning aylanish chastotasini aniklang. $P = 4$, $f = 50\text{Gs}$, $s = 0,04$

$n_0 = 750 \text{ ayl/min}$ $n_N = 720 \text{ ayl/min}$

$n_0 = 250 \text{ ayl/min}$ $n_N = 235 \text{ ayl/min}$

$n_0 = 1000 \text{ ayl/min}$ $n_N = 980 \text{ ayl/min}$

$n_0 = 1500 \text{ ayl/min}$ $n_N = 1440 \text{ ayl/min}$

№76 Fan bobি – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nosinusoidal tokni X va Y o‘qlari bo‘yicha akslantirganda ustma-ust tushsa u qanday nosinusoidal tok deyiladi?

Koordinata boshi bo‘yicha simmetrik

X o‘qi bo‘yicha simmetrik

Y o‘qi bo‘yicha simmetrik

to‘la simmetrik

№77 Fan bobি – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

«Elektr zanjirdagi istemolchilar istemol qilgan quvvatlar yig‘indisi shu zanjirdagi manbalarning ishlab chiqargan kuvvatlar yig‘indisiga teng». Qaysi qonunga ta’rif keltirilgan.

Quvvatlar balansiga

Quvvat koeffisientiga

To‘la quvvatga

Quvvatlar uchburchagiga

№78 Fan bobি – 3; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Elektr energiya manbalari uchun qaysi fikr to‘g‘ri?

Kuchlanish manbaida tok yuklamaga bog‘lik bo‘ladi.

Kuchlanish manbai ichki karshiligi cheksizlikka teng

Kuchlanish manbaida tok yuklamaga boglik

Tok manbai volt-amper xarakteristikasi chizikli bulib tok o‘qiga paralel buladi.

№79 Fan bobি – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kaysi elektr energiyasi manbai eng yukori F.I.K. ga ega?

M.G.D.generator.

AES

GES

Galvanik elementlar.

№80 Fan bobি – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Aylanuvchi magnit maydonni xosil qiluvchi uch fazali chulg‘amning ikki fazasi uzilsa magnit maydon qanday o‘zgaradi?

Magnit maydon vektori nolgacha kamayib uzlukli aylanadi

Magnit maydon vektori o‘zgarmasdan aylanadi

Magnit maydon vektori oshib kamayib elleps bo‘yicha o‘zgarib aylanadi

Aylanuvchan magnit maydon xosil bo‘lmaydi

№81 Fan bobbi – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qaysi qurilmada elektr toki magnit maydondan plazmani o‘tkazish orqali xosil kilinadi?

MGDgenerator.

Gidro generator.

Turbo generator.

Akkumulyator.

№82 Fan bobbi – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Rezonans konturidagi induktivlikni oshishi xususiy chastotani qanday o‘zgarishiga olib keladi?

Nochiziqli kamayadi

Chiziqli oshadi

Nochiziqli lioshadi

Chiziqli kamayadi

№83 Fan bobbi – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Rezonans konturidagi sig‘imni oshishi xususiy chastotani qanday o‘zgarishiga olib keladi?

Nochiziqli kamayadi

Chiziqli oshadi

Nochiziqli lioshadi

Chiziqli kamayadi

№84 Fan bobbi – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Rezonans konturi odatda qanday maqsadda qo‘llaniladi?

Signallarni ajratish va kuchaytirish

Isroflarni kamaytirish

Tokni kamaytirish

Reaktiv quvvatni oshirish

№85 Fan bobbi – 3; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Bir necha tok okadigan elektr zanjir kanday ataladi?

Tarmoklangan.

Chizikli.

Nochizikli.

Tarmoklanmagan.

№86 Fan bobbi – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Kaysi element istemolchi emas?

Transformator.

Dazmol.

Chuglanma lampa

Muzlatgich.

№87 Fan bobbi – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Tok va kuchlanishni ko‘paytmasi bilan aniqlanadigan kuvvat qanday aytildi?

To‘la quvvat

Aktiv quvvat

Reaktiv quvvat

Maksimal quvvat

№88 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Induktiv qarshilik qaysi xodisa Bilan bog‘liq?

O‘zinduksiya xodisasi

Magnit maydon to‘yinishi

Fotoeffekt xodisasi

Izolyatsiyani qutblanishi

№89 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Ikki tugun orasidagi elektr zanjir soxasi nima?

Shoxa

Tugun.

Tarmok.

Liniya

№90 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qaysi usulda zanjirni umumiy qarshiligini topish orqali toklar xisoblanadi?

Ekvivalent generator usuli

Kontur toklari usuli

Tugun potensiallari usuli

Mutanosib kattaliklar usuli

№91 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qaysi usulda murakkab zanjir ikki qutblkka keltiriladi.

Ekvivalent generator usuli

Kontur toklari usuli

Tugun potensiallari usuli

Mutanosib kattaliklar usuli

№92 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Elektr energiyasini qo‘lashdagi asosiy nokulaylik qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Elektr energiyasini katta mikdorda zaxirada jamlab bulmaydi.

Katta kuvvatni olish mumkin emas

Elektr energiyasini tez uzatib bulmaydi

Elektr energiyasini boshka tur energiyaga aylantirish qiyin.

№93 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kaysi kurilmada elektr toki elektrokimyoiy usulda xosil kilinadi?

Akkumulyator.

Gidro generator.

Turbo generator.

MGD generator.

№94 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Elektr energiyasini boshka tur energiyaga o‘zgartirib ish bajaruvchi elektr zanjir elementi qanday ataladi?

iste’molchi.

O‘lchov asboblari.

Taqsimlovchi kurilma

Elektr energiya manbai.

№95 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qaysi shart toklar rezonansi vujudga kelishi uchun shart emas?

Kirish qarshiligi cheksiz katta bo‘lishi kerak

Induktivlik va sigim parallel ulanishi kerak

Tashqi manba tokining va tebranish konturining xususiy chastotalari teng bo‘lishi kerak

Induktiv va sigim reaktiv qarshiliklari teng bo‘lishi kerak

№96 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

«Mangit zanjir tugunidagi magnit oqimlarning algebraik yig‘indisi nolga teng». Qaysi qonunga ta’rif berilgan.

Kirxgofning birinchi qonuni

Elektromagnit induksiya qonuni

Om qonuni

Amper qonuni

№97 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Magnit oqimni o‘tkazish uchun yig‘ilgan elementlar umumlashmasi nima deyiladi?

Magnit zanjir.

Magnit energiyasi manbai.

Elektr energiyasi istemolchisi.

Elektromagnit o‘zak.

№98 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kaysi elektr motor reaktiv kuvvatni koplash uchun ishlataladi

Sinxron generator

Asinxron motorlar

Aralash uygotishli UTM

Mustakil kuzgatishli UTM

№99 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kaysi elektr mashina aylanish tezligi aylanuvchan magnit maydon tezligi bilan bir xil buladi

Sinxron generatorida

Uzgarmas tok elektr mashinalarida

Kiska tutashuv rotorli sinxron motor

Asinxron generatorlarda

№100 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 2;

Elektr tarmog‘ining muhim apparati hisoblangan transformatorni ixtiro qilgan olim.

rus elektrotexnigi P. N. Yablochkov 1876 y

Fransuz olimi Amper 1887 y

Ingliz olimi Volter 1843 y

rus elektrotexnigi Papov 1902 y

№101 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kommutatsiyagacha tok va kuchlanishning kiymatlari nolga teng bulmasa, sxemada qaysi boshlangich shartlar bor deyiladi?

Nol bo‘lmagan

Nomustaqil

Nochiziqli

Chiziqli

№102 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Transformator ishlatalishiga qarab necha xilga bo‘linadi

4 turga: kuch, avtotransformator, o'lchov, maxsus turlarga

2 turga: pasaytiruvchi va kuchaytiruvchi

2 turga: quruq va moyli

2 tura: tok va kuchlanish transformatorlari

№103 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kommutatsiyagacha tok va kuchlanishning qiymatlari nolga teng bo’lsa, sxemada qaysi boshlang’ich shartlar bor deyiladi.

Nolli

Katta

Nochiziqli

Chiziqli

№104 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Barqarorlashgan o‘zgaruvchan tokda uning qaysi kattaligi o‘zgarib turadi?

Oniy qiymati

Chastotasi

Amplitudasi

Boshlang’ich fazasi

№105 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Zanjir toklar rezonans vaqtida to‘la yuklama xarakteri kanday bo‘ladi?

Sofaktiv

aktiv-induktiv

reaktiv-induktiv

aktiv-sig‘im

№106 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kuchlanish transfrmatorning vazifasi

O'lchanishi qulay bo'lgan past kuchlanishga, ya'ni 100 V

O'lchanishi qulay bo'lgan katta tokni 5 A ga kamaytirib beradi

O'zgaruvchan tok chastotasini o'zgartirmasdan kuchlanishni o'zgartirib beradi

O'zgaruvchan tok chastotasini o'zgartirmasdan kuchlanishni o'zgartirib beruvchi, elektrostatik qurulma

№107 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Fakat bita tok okadigan elektr zanjir kanday elektr zanjir deyiladi?

Tarmoklanmagan.

Tarmoklangan.

Oddiy.

Murakkab.

№108 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Qanday modulyatsiyalash mavjud emas?

Tok bo‘yicha

Faza bo‘yicha

Amplituda bo‘yicha

Chastota bo‘yicha

№109 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

O‘zgaruvchan tokda aktiv quvvat qanday aniqlanadi?

Tok va kuchlanish xamda quvvat koeffisietini ko‘paytirish orqali

Aktiv va reaktiv quvvatlar kvadratlarining yig‘indisidan ildiz chiqarish orqali

Aktiv va reaktiv quvvatlarning yig‘indisi orqali

Tok va kuchlanish kvadratlarining yig‘indisidan ildiz chiqarish orqali

№110 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kaysi qurilmada elektr energiyasini issiqlik energiyasidan xosil qiladi?

Turbo generator.

Elektromator

Galvanik elementlar.

Gidrogenerator.

№111 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

AM qanday afzalliklarga ega

barcha javoblar tog‘ri

Arzon, tuzilishi oddiy

Ishda ishonshli

Oson boshqariladi

№112 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qaysi to‘rtqutblik passiv to‘rtqutblik deyiladi?

To‘rtqutblik ichida EyuK bo‘lmasa

Agar yuklamasi aktiv bo‘lsa

Agar yuklamasi reaktiv bo‘lsa

To‘rtqutblik ichida EyuK bo‘lsa

№113 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

O‘zgaruvchan tokni effektiv qiymati o‘zgaruvchan tokni qaysi qiymati Bilan bog‘liq?

O‘rtachak vadratik

Amplituda

Oniy

O‘rtacha

№114 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Magnit yurituvchi kuch kaysi kattaliklarga bog‘liq?.

Chulg‘am toki va undagi o‘ramlar soniga

Magnit maydon kuchlanganligi va tok

Magnit iduksiya va magnit maydon kuchlanganligi

Magnit yurituvchi kuch va tok

№115 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Elektr tokini o‘tkazish uchun yig‘ilgan elementlar umumlashmasi nimadeyiladi?

Elektr zanjir.

Elektr energiyasi manbai.

Elektr energiyasi istemolchisi.

Elektr mashina

№116 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

O‘zgaruvchan tok zanjirida ampermetr tokning qaysi qiymatini o‘lchaydi?

Effektiv

Amplituda

Oniy.

O‘rtacha

№117 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Kaysi elektr mashina aylanish tezligi aylanish magnit maydon tezligi bilan bir xil buladi

Sinxron generatorida

Uzgarmas tok elektr mashinalarida

Kiska tutashuv rotorli sinxron motor

Asinxron generatorlarda

№118 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Elektr mashinaning qanday qismini stator deb ataladi?

mashinaning qo‘zg’almas qismi

EYK hosil bo‘ladigan qismi

qo‘zg’atish magnit oqimi hosil qilinadigan qismi

mashinaning aylanadigan qismi

№119 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Aktiv–induktiv yuklamada tok kuchlanishga nisbatan kanday fazada o‘zgaradi.

0-90° oralikda orqada koladi

90° ilgarlanma fazada

90° fazada orqada qoladi

Bir xil fazada o‘zgaradi

№120 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Agar $I_2=20\text{ A}$ va $k = 2$ bo‘lsa, keltirilgan transformatorning birlamchi chulg’ami tokini toping

10A

40A

20A

50A

№121 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Rezonans konturining reaktiv qarshiligini aktiv qarshiligiga nisbati qanday ataladi?

Asllik koeffisienti

Quvvat koeffisienti

Transformatsiyalash koeffisienti

Tok koeffisienti

№122 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

To‘la quvvatni o‘lchov birligini ko‘rsating.

Volt-amper(V)

Vatt(Vt)

Volt-amper reaktiv(var)

Amper-nyuton

№123 Fan bobি – 3; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qaysi elementda elektr energiyasini jamlab bo’ladi?

Galvanik elementlar.

Elektrmotor

Gidrogenerator.

Turbo generator.

№124 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Agar $R_2=980 \text{ W}$, $R_m=5\text{W}$, $R_e=15\text{W}$ bo’lsa, transformatorning foydali ish koeffitsientini toping

98%

19%

29%

2%

№125 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Agar $F_{max}=0,04 \text{ Vb}$, $f=50 \text{ Hz}$, $W_1=50$, $W_2=25$ bo’lsa, transformator chulg’amlaridagi EYK ning ta’sir etuvchi qiymatini toping.

$E_1 = 444 \text{ V}$, $Ye_2 = 222 \text{ V}$

$E_1 = 100 \text{ V}$, $Ye_2 = 50 \text{ V}$

$E_1 = 150 \text{ V}$, $Ye_2 = 50 \text{ V}$

$E_1 = 200 \text{ V}$, $Ye_2 = 50 \text{ V}$

№126 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Zanjirning kirish qarshiligi deb kanday qarshilikga aytildi?

Zanjiring umumiy qashiligiga

Manba ichki qarshiligiga

Manbaga bevosita ulangan qarshiliklar yig‘indisiga

Zanjirga ulangan eng kichik qarshilik

№127 Fan bobি – 4; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

O‘zgaruvchan tokni o‘rtacha qiymati o‘zgaruvchan tokni qaysi qiymati bilan bog‘liq?

Integral

Amplituda

Effektiv

O‘rtachakvadratik

№128 Fan bobি – 4; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Tugunga kiruvchi toklar bilan shu tugundan chikuvchi toklar urtasidagi munosabatni belgilovchi konunni kursating?

Kirxgofni I-konuni.

Omkonuni.

Kirxgofni II-konuni.

Amper konuni.

№129 Fan bobি – 4; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Gisterezis sirtmog‘i qaysi kattaliklarni o‘zaro bog‘laydi?

Magnit induksiya va magnit maydon kuchlanganligi

Magnit maydon kuchlanganligi va tok

Magnit yurituvchi kuch va tok

Kuch bilan magnit induksiya

№130 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Magnit maydonni kuch tomondan xarakterlovchi kattalikni ko‘rsating

Magnit induksiya

Magnit singdiruvchanlik

Magnit maydon kuchlanganligi

Magnit oqim

№131 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Aylanuvchi magnit maydonni xosil qiluvchi uch fazali chulg‘amning bir fazasi uzilsa magnit maydon qanday o‘zgaradi?

Magnit maydon vektori oshib kamayib elleps bo‘yicha o‘zgarib aylanadi

Magnit maydon vektori o‘zgarmasdan aylanadi

Magnit maydon vektori nolgacha kamayib uzlukli aylanadi

Aylanuvchan magnit maydon xosil bo‘lmaydi

№132 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

O‘zgaruvchan tok zanjirida ossillograf tokning qaysi qiymatini ko‘rsatadi?

Oniy.

Amplituda

O‘rtacha

Effektiv

№133 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Umumiy tok bilan parallel tarmoqlangan shoxalar urtasidagi noto‘gri munosabatni ko‘rsating.

Paralel shoxaning toki begona shoxadagi qarshilikga teskari proporsional

Paralel shoxaning toki begona shoxadagi qarshilikga to‘g‘ri proporsional

Parallel shoxalardagi toklar yig‘indisi umumiy tokga teng

Paralel shoxaning toki shu shoxalardagi qarshiliklar yig‘indisiga teskari proporsional

№134 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Qaysi magnit materialda nisbiy magnit singdiruvchanlik birga yaqin va katta bo‘ladi.

Paramagnetik

Diamagnetik

Ferromagnit

Elektromagnit

№135 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Qanday elektr zanjirlarga nochiziqli elektr zanjirlar deb aytildi?

Parametrlarining qiymati tokga bog‘liq bo‘lgan.

Parametrlari o‘zgarmas bo‘lgan.

Parallel ulanadigan

Aktiv qarshilikli

№136 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Tarmoq orqali manba bilan istemolchi orasida davriy aylanib yuruvchi kuvvat qanday aytildi.

Reaktiv quvvat

Aktiv quvvat

To‘la quvvat

Maksimal quvvat

№137 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Asinxron motorning s=0,05, p=3, f₁=50 Hz bo’lganda rotorining aylanish chastotasini aniqlang.

950 ayl/min

900 ayl/min

975 ayl/min

1000 ayl/min

№138 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Qaysi usulda tenglamalar tuzishda shoxalar o‘tkazuvchanligidan foydalaniladi?

Tugun potensiallari usuli

Kontur toklari usuli

Ekvivalent generator usuli

Mutanosib kattaliklar usuli

№139 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Qaysi usulda tugunga tutashuvchi shoxalar o‘tkazuvchanligi yig‘indisidan foydalaniladi.

Tugun potensiallari usuli

Kontur toklari usuli

Ekvivalent generator usuli

Mutanosib kattaliklar usuli

№140 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Uch fazali zanjirlarda qaysi xolda faza va liniya toklar (kuchlanishlar) orasidagi farq 1,73 bo‘lishini ta’minlaydi?

Faqat simmetrik yuklamada

Barcha xollarda

Faqat aktiv yuklamada

Nosimmetrik yuklamada

№141 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Doymiy magnitlar qaysi materialdan tayyorланади.

Yumshoq magnit materialdan

Qattiq magnit materialdan

Elektrotexnik po‘latdan

mis

№142 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Bir fazali transformatorning nominal quvvati 40 kV·A, ikkilamchi chulg’am kuchlanishi U_{2N}= 500 V, (S_{1N}≈ S_{2N}). Ikkilamchi chulg’am tokini toping?

80 A

40 A

800 A

0,08 A

№143 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Elektr tarmog’ining kuchlanishi o’zgarmagan holda asinxron motorning stator chulg’am “uchburchak”sxemadan “yulduz”ga qayta ulansa, chulg’amning liniya toki qanday o’zgaradi?

3 marta kamayadi

3 marta oshadi

1,75 marta kamayadi

1,75 marta oshadi

№144 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Elektr energiyani iste'molchilarga qanday kuchlanishda uzatish maqsadga muvofiq bo'ladi?

yuqori kuchlanishda

past kuchlanishda

O'zgarmas kuchlanishda

o'zgaruvchan kuchlanishda

№145 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Elektr mashinalarini ishlashida qanday qonunlar movjud?

elektromagnit induktsiya va elektromagnit kuch .

Djoul – Lents

Om

Kirxgof

№146 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nima uchun transformator magnit o'tkazgichi noferromagnit materialdan emas, balki elektrotexnik po'lat plastinkalaridan yig'iladi?

chulg'amlar orasidagi magnit bog'lanish koeffitsientini oshirish uchun

magnit o'tkazgichning qizishini kamaytirish uchun

elektr o'tkazgich materialiga bo'lgan xarajatni kamaytirish uchun

chulg'amning induktiv qarshilagini oshirish uchun

№147 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nima uchun transformatorning po'lat o'zagi bir-biridan izolyatsiyalangan yupqa elektrotexnik po'lat plastinkalaridan yig'iladi?

uyurma toklar o'zakda hosil qiladigan isroflarni kamaytirish

gisterezis isrofini kamaytirish

po'lat o'zakning qizishini kamaytirish

chulg'amdagi isroflarni kamaytirish

№148 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Pasaytiruvchi transformatorni kuchlanishini qanday boshqariladi?

ikkilamchi cho'lg'amlar sonini o'zgartirib

birlamchi cho'lg'amlar sonini o'zgartirib

xar ikkala cho'lg'amlar sonini o'zgartirib

boshqarilmaydi

№149 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 1; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qanday dvigatellar eng ko'p tarqalgan?

asinxron elektrodvigatellar

O'zgarmas tok dvigateli

sinxron elektrodvigatellar

kombinirlashganlari

№150 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nuktali diodning teskari ulashdagi karshiligi $R_{tes}=5$ Mom va teskari ulanishdagi kuchlanish $U_{tes}=100$ V bulsa, shu rejimdagi tok necha milliamper buladi?

$20 \cdot 10^{-3}$ mA.

$20 \cdot 10^{-23}$ mA.

$20 \cdot 10^{-1}$ mA.

20 mA.

№151 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

YAssi diodning teskari ulashdagi toki va kuchlanishi tegishlichcha $I_{tesk}=60$ mkA, $U_{tesk}=300$ V bulsa, teskari ulashdagi krshiligi necha kiloom buladi?

5,0 kOm.

50,0 kOm.

500 kOm.

0,5 kOm.

№152 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Umumiy emitterli sxemada ulangan tranzismtorning baza toki $\Delta I_b=100$ mkA ga uzgarganda kollektor toki $\Delta I_k=4,5$ mA ga uzgarsa, tranzistorning tok uzatish koeffitsienti nechaga teng?

45.

35.

25.

55.

№153 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kursatilgan formulalardan kaysi biri uzgaruvchan tok chastotasi generatorning aylanish tezligiga boglikligini kursatadi?

$$n = \frac{60f}{P}$$

$$E = cnf$$

$$E = 4.44wff$$

$$n = \frac{E}{C\Phi}$$

№154 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Ifodalardan kaysi biri galtakning induktiv qarshiligini belgilaydi?

$$X_L = wL$$

$$X_L = 1/w$$

$$X_L = L \frac{di}{dt}$$

$$X_L = F/i$$

№155 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

O’zgaruvchan tok zanjirining aktiv quvvat birligini ko’rsating.

Vt, kVt, mVt

VAf, kVAf, MVAf

VA, kVA, mVA

Vt soat, kVt soat

№156 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Ketma-ket ulangan zanjirning qismlaridagi kuchlanishlari $U_R = 60$ V, $U_L = 80$ V bo’lsa, zanjirga berilgan kuchlanish necha V ga teng?

100 V

140 V

10 V

$\sqrt{140}$ V

№157 Fan bobি – 4; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Agar R, L, C elementлари ketma-ket ulangan zanjirning To’la qarshiligi Z=100 Om, aktiv qarshiligi R=60 Om va sig’im qarshiligi X_s =40 Om bo’lsa, zanjirning induktiv qarshiligi necha Om bo’ladi?

120 Om

10 Om

80 Om

40 Om

№158 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

R, L, C elementлари ketma-ket ulangan zanjirning qismlaridagi kuchlanishlarning qiymati U_R=60 V, U_S=80 V bulsa, zanjirga berilgan kchlanish necha V ga teng?

100 V

300 V

350 V

140 V

№159 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Agar elektr tarmokka ulangan transformatorning nominal birlamchi chulgam toki I_H=300 A ikkinlamchi chulgam toki I_H=5 A ga teng bulsa, shu transformatorning ikkilamchi chulgamiga ulangan ampermetr kursatgan tok I_A=3 A bulsa, elektr tarmok toki necha A buladi?

180 A

130 A

300 A

120A

№160 Fan bobি – 4; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Joul-Lens konuni ifodasini kursating.

Q=I²Rt

$\sum U_k = 0$

$\sum E_k = 0$

P=I²R=UI

№161 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Elektr energiyasini o’lchov birligini kursating.

kVtsoat

Vat

Volt amper

Amper Om

№162 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Paralel ulangan karshiliklari R₁= R₂= R₃=9 Om bulsa, zanjirning ekvivalent karshiligi necha Om buladi?

3 Om

5 Om

7 Om

17 Om

№163 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

cosφ=0,8; U=100 V; I=5 A bo’lsa aktiv quvvat nechaga teng bo’ladi

400 Vt

100 Vt

150 Vt

500 Vt

№164 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Kompleks son algebraik shaklda berilgan. Bu son kursatkichli shaklda kanday ifodalanadi?

A=-10+j10

A=14.1e^{j135}

A=14.1e^{-j135}

A=14.1e^{j45}

A=14.1e^{-j45}

№165 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Toklar rezonansi R, L, C, elementlarini qanday ulagan zanjirda hosil bo’ladi?

Parallel ulagan zanjirda

ketma-ket ulagan zanjirda

aralash ulagan zanjirda

ketma-ket va parallel ulagan zanjirda xosil buladi.

№166 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Toklar rezonansi hosil bo’lishi uchun qanday shart bajariladi?

b_L= b_c

b_L>b_c

b_L<b_c

b_L≠b_c

№167 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Zanjirning kuchlanishi U=200 V, aktiv karshiligi R=50 Om, induktiv karshiligi X_L=30 Om va sigim karshiligi X_S = 30 Om bulsa, rezonans paytida tok necha amperga teng?

4 A

10 A

5 A

15 A

№168 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

O’zgaruvchan tok zanjirining aktiv qarshiligi R=30 Om, induktiv qarshiligi X_L=50 Om va sig’im qarshiligi X_S = 50 Om bo’lsa, rezonans paytida To’la qarshilik necha Om bo’ladi?

30 Om

50 Om

25 Om

40 Om

№169 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Kuchlanishlar rezonansi X_L va X_S elementlarni qanday ulaganda hosil bo’ladi?

ketma-ket ulagan zanjirda

Aralash ulagan zanjirda

parallel ulagan zanjirda

aralash ulagan zanjirda

№170 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kuchlanishlar rezonansi xosil bulishi uchun kanday shart bajarilishi kerak?

X_L= X_S

X_L > X_S

X_L < X_S

X_L= 1/2 X_S

№171 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Quyidagi o‘lchov asboblaridan qaysi birining yordamida kuchlanish, o‘lchanadi.

voltmetr

Vattmetr

ampermetr

fazometr

№172 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Nima uchun Vattmetr ulchash chulg’ami ikkita?

Chulg’amlardan biri toka, ikkinchisi kuchlanishga to’g’ri proporsional bo’lganligidan ularning ko’paytmasiga proporsional aylantiruvchi moment hosil qilish uchun

tashki elektromagnit maydonning ta’sirini kamaytirish uchun

O’lchash aniqligini oshirish uchun

asbobni xarakatlantiruvchi qismlarini tinchlantirishni osonlashtirish uchun

№173 Fan bobি – 2; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Quyidagi nomlangan zarrachalardan qaysi birining harakati natijasida metallarda elektr toki hosil bo’ladi?

elektronlarning

musbat ionlarning

manfiy ionlarning

ion va elektron

№174 Fan bobি – 4; Bo‘limи – 1; Qiyinchilik darajasi – 3;

Nima maqsadda elektr stansiyalarda elektr uzatish liniyasining boshida kuchaytiruvchi transformatorlar o’rnatalidi?

elektr uzatish liniyalarida energiya isroflarini kamaytirish uchun

sistemaning quvvat koeffitsientini oshirish

liniyalarga o’tkazgich sarfini kamaytirish

liniyalarning qarshiligini kamaytirish uchun

№175 Fan bobি – 4; Bo‘limи – 1; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kuchlanishi U = 100 V va tok kuchi I = 5 A bulib, bu kattaliklarning vektorlar orasidagi faza siljish burchagi φ=60° bulgan zanjirning aktiv kuvvati necha Vt buladi?

250 Vt

500 Vt

200 Vt

300 Vt

№176 Fan bobি – 1; Bo‘limи – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Krixgofning birinchi qonuni ifodasini ko’rsating.

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

$$\sum_{k=1}^n \Delta I^2 R = \sum_{k=1}^n P$$

$$\sum_{k=1}^n U_k = 0$$

$$\sum_{k=1}^n E_k = \sum_{k=1}^n I_k R_k$$

№177 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Krixgofning ikkinchi qonuni ifodasini ko’rsating.

$$\sum E_k = \sum I_k R_k$$

$$\sum I_k = 0$$

$$\sum \Delta I^2 R = \sum P$$

$$W_k = V_t$$

№178 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 3;

Qaysi usulda zanjirdagi xar bir EyuK xosil qilgan toklar orqali xaqiqiy toklar xisoblanadi?

Ustma-ustlash(superpozisiya)usuli.

Tugun potensiallari usuli

Ekvivalent generator usuli

Mutanosib kattaliklar usuli

№179 Fan bobı – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Kaysi elektr mashina reaktiv kuvvatni koplash uchun ishlataladi

Sinxron generator

Asinxron motorlar

Aralash uygotishli UTM

Transformatorlar

№180 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Transformatorning pasportida kursatilmaydigan kattalikni kursating

nom. aktiv kuvvati P kWt

nom. tula kuvvati S kVA

nom. kuchlanish-Unom.

nominal tok-Inom

№181 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Transformatorning salt ishslash kuvvati isrofi kaysi isrofni belgilaydi

Magnit utkazgichdagi kuvvat

Birinchi chulgamdagagi kuvvat

Ikkilamchi chulgamdagagi kuvvat

Nominal tokdagagi transformatorning tula kuvvati

№182 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Rezonans konturining xususiy chastotasi qaysi parametr larga bog‘liq.

Faqat induktivlik va sigimga

Aktiv karshilikka

Induktiv qarshilikka

to‘la qarshilikka

№183 Fan bobı – 2; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Qanday nosinusoidal toklarda toq garmonikalar bo‘lmaydi?

X o‘qi bo‘yicha simmetrik

Y o‘qi bo‘yicha simmetrik

Koordinata boshi bo‘yicha simmetrik

to‘la simmetrik

№184 Fan bobı – 4; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

«Magnit maydonda xarakatlanuvchi o‘tkazgich chekkalaridagi EYuK o‘tkazgich aktiv qismi uzunligi, magnit maydon induksiyasi va o‘tkazgich xarakati tezligini ko‘paytmasiga teng». Qaysi qonun ta’rifi keltirilgan?

Elektromagnit induksiya qonuni

Om qonuni

Amper qonuni

Kirxgofning birinchi qonuni

№185 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1;

Transformatorning ishlash prinsipi kaysi konunga asoslangan

elektromagnit induksiya konuniga

Kulon konuniga

Joul-Lens konuniga

kuchish toki paydo bulish konuniga

№186 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Nima uchun transformator o‘zagi elektrotexnikaviy po’lat varaqalaridan yig’ildi

qayta magnitlanish va uyurma toklar hisobiga hosil bo‘lgan quvvat isrofini kamaytirish uchun

temir transformatorning mexanik mustaxkamligini oshirish uchun

Transformator magnit karshiligini oshirish uchun

Pulat uzak chulgamlarini mustaxkamlash uchun

№187 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Nima uchun transformator o‘zgarmas tok zanjirida ishlatilmaydi

magnit okimining vaqt davomida o‘zgarmasligi uchun

Birlamchi va ikkilamchi chulgamlar elektrik boglanmaganligi uchun

Uzgarmas tokda EYuK xosil bulmaydi

magnit okimi uzakdan okib utmaganaligi uchun

№188 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1;

Konturdagi oqim ilashuvining o‘zgarish tezligi shu konturda xosil bo‘lgan EyuKga teng. Qaysi qonunga tarif berilgan?

Elektromagnit induksiya qonuni

Om qonuni

Amper qonuni

Kirxgofning birinchi qonuni

№189 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1;

Kirxgofning II-konuni qaysi kattaliklarni bog‘laydi?

EyuK va kuchlanish tushuvi

Kirish toklari bilan chiqish toklarini

Magnit oqim va tok

Tok va moment

№190 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Nosinusoidal tok chastotasi bilan karrali katta chastotada o‘zgaruvchi sinusoidal tok qanday ataladi?

Yuqori garmonika

Sub garmonika

Asosiy garmonika

Kvazi garmonika

№191 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Keltirilgan ifodalarning kaysi biri transformatorning transformatsiyalash koefisientini ifodalaydi

$\frac{I_2}{I_1}$

$\frac{P_2}{P_1}$

$\frac{P_2}{U_1 I_1}$

$\frac{U_{1H}}{U_0}$

№192 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Erkin tok va kuchlanishlar nima sababdan vujudga keladi?

Tuplangan energiyaning sochilishi yoki tuplanishi tufayli.

Erkin elektronlar tufayli.

Kalitning ochilishi yoki yopilishi tufayli

Kuchlanishning oshib ketishi tufayli.

№193 Fan bobi – 3; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qarshiliklari $R=40\text{Om}$, $X_L=60\text{ Om}$, $\varphi = 30^\circ \text{Om}$ bulib, ketma-ket biriktirilgan zanjir kuchlanishi

$U_0 = 150\text{V}$ o‘zgaruvchan tok manbaiga ulangan bo’lsa, zanjirdagi tokning ta’sir etuvchi qiymati necha A ga teng bo’ladi?

1A

3A

15/7A

10A

№194 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Uchburchak ulangan simmetrik yuklamada faza toklariga nisbatan va liniya toklari kanday munosabatda bo’ladi?

1,73 marta kichik bo‘ladi

2 marta katta bo‘ladi

Teng bo‘ladi

1,73 marta katta bo‘ladi

№195 Fan bobi – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Uch fazali simmetrik yuklama bo‘lishi uchun qaysi shart etarli?

Barcha fazalarda yuklamalar xarakteri va qiymati bir xil bo‘lishi kerak

Barcha fazalarda yuklamalar qiymati teng bo‘lishi kerak

Barcha fazalarda yuklamalar xarakteri bir xil bo‘lishi kerak

Barcha faza toklari qiymati teng bo‘lishi kerak

№196 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Kuchlanishni to‘g‘ri ta’rifini ko‘rsating?

Ikki nuqta orasidagi potensiallar ayirmasiga

Qarshilikdagi kuchlanishga

Manbadagi kuchlanishga

Kuchlanish isrofiga

№197 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Chulg‘amning EyuK xosil qilish qobiliyatini qaysi kattalik belgilaydi?

Induktivligi

O‘ramlar uzunligi

Chulg‘am sig‘imi

Simning ko‘ndalang kesim yuzasi

№198 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 2;

Avtotransformatorning oddiy transformatordan farki nimada

AT da birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar elektr va magnitli bog‘langan bo‘lib, ikkilamchi chulg‘amlar o‘ramlar soni, birlamchi chulg‘am o‘ramlar sonini bir qismini tashkil etadi

AT ni kirish kuchlanishi chikish kuchlanishiga nisbatan kichikrok buladi

AT ning ikkilamchi chulgami kismida kuchlanish avtomatik ravishda uzgarmas xolda saklanadi

avtotransformator pulat uzagi bulmagan oddiy transformator

№199 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 2;

Qaysi elementdan o‘zgaruvchan tok o‘tganda elektr energiyasi davriy ravishda magnit maydon energiyasiga aylanib turadi?

Induktivlik

Kondensator

Tranzistor

Aktivqarshilik

№200 Fan bobı – 1; Bo‘limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 3;

Transformatorning salt ishslash tajribasini o’tkazishdan maqsad nima

Magnit o‘zakda bo‘ladigan isroflarni aniqlash

transformatorning mis chulgamlarini kizishida sarf bulgan kuvvat isrofini aniklash

Transformatorning F.I.K. aniklash

transformatorning yuklanish koeffisientini aniklash